

من تحضير وإعداد

الاستاذ المهنديس: لواصف بوفاتح

الجذري الحى الـثانوية

الفلم

ولاية الأغواط

EMAIL : LOUASSEF@msn.com

المرشحات الإلكترونيات الضوئية

المحتوى:

الوضعية التعليمية

المرشحات

المرشحات الخامدة

المرشحات الفعالة

تطبيقات اخرى حسب الرتبة

الإلكترونيات الضوئية


الترانزستورات الضوئية:

الثايرستور الضوئي:

تطبيقات على الإلكترونيات الضوئية:

الرشحات

1
الوحة
دة

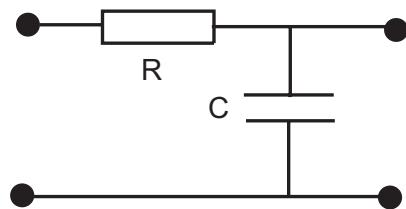

المرشحات Filters




وضعية تعليمية

الوحدة


تستعمل المرشحات في جميع ميادين الاتصالات. مرشح ما يسمح بمرور نطاق تردد و يمنع مرور آخر. المرشح يكون نشط أو سلبي.

أولاً : الاستجابة المثالية (Ideal Responses) :

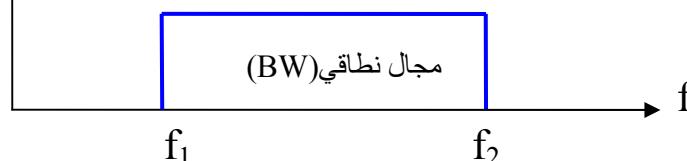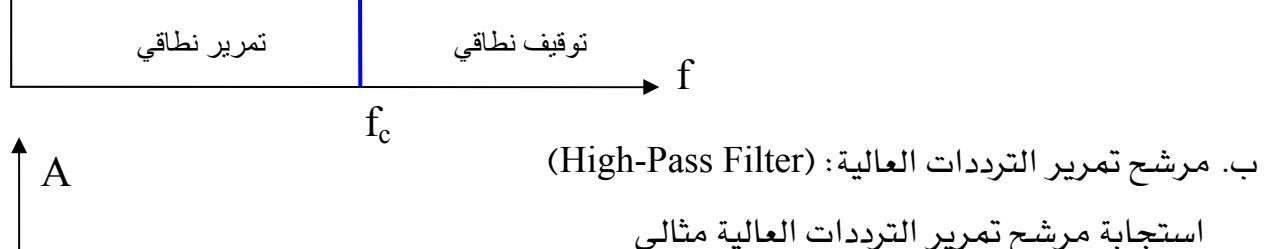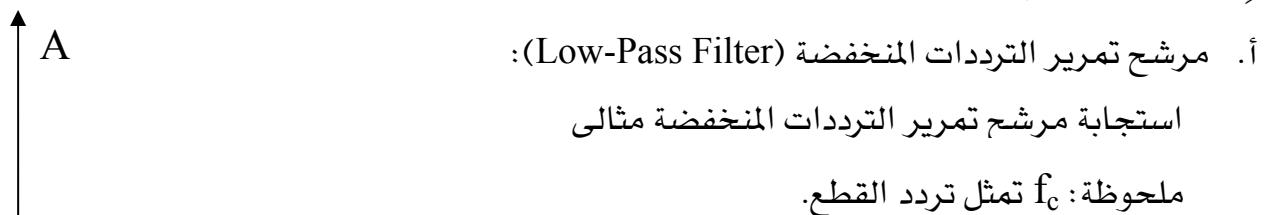استجابة تردديّة لمرشح هو مخطط كسب الجهد بدلالة التردد. يوجد خمسة أنواع من المرشحات: تمريض ترددات منخفضة (Low Pass Filter) وتمريض ترددات عاليّة (High Pass Filter) وتمريض مجال نطاقي (Band Stop Filter) وتوقف مجال نطاقي (Band Pass Filter) .(All Pass Filter)




ث. مرشح توقيف مجال نطاقی : (Band Stop Filter)

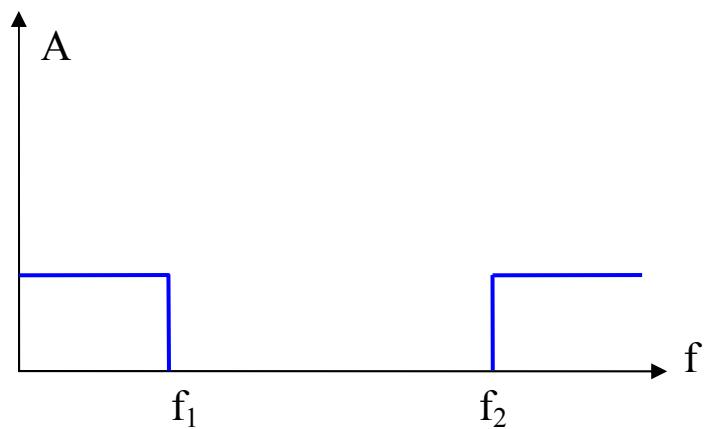

شكل 1-35: استجابة مرشح توقيف مجال ترددات


المرشحات الخامدة: تكون المرشحات الخامدة عادة من مقاومات ومحاذفات وأحياناً ملفات بحيث تتحكم قيم المقاومات والمحاذفات في اختيار الترددات المرغوب فيها ولا يزيد الكسب في هذه المرشحات عن 1.

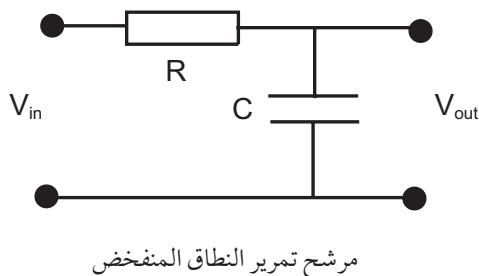مرشح تمرير النطاق المنخفض passive low pass filter




إذا أدخلت مجموعة إشارات مختلفة التردد على دارة مرشح إمداد الترددات المنخفضة فسوف لا تمر سوى الترددات المنخفضة بما في ذلك الجهد المستمر، أما الترددات العالية فلا تظهر في مخرج هذه الدارة ولذا سمي هذا المرشح مرشح التمرير المنخفض ويمكن بناء مرشح إمداد الترددات المنخفضة الخامد باستخدام مقاومة ومحاذف كما في الشكل المجاور.

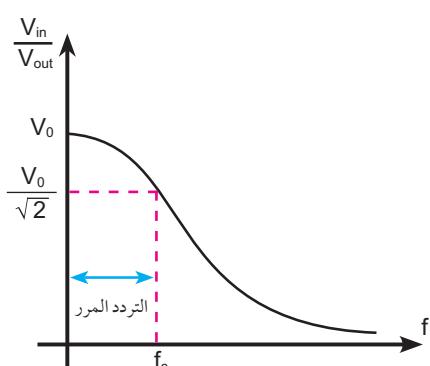وستستخدم هذه الدارة في تمرير إشارات ترددتها أقل من تردد يسمى تردد القطع Cutoff Frequency f_c إلى التردد الذي يساوي صفر (أي الجهد المستمر)، ويمكن إيجاد f_c من العلاقة الرياضية الآتية:



$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ حيث إن R قيمة المقاومة، C سعة المكثف، π مقدار ثابت يساوي 3.14 ويسمى المقدار بالثابت الزمني للمرشح.

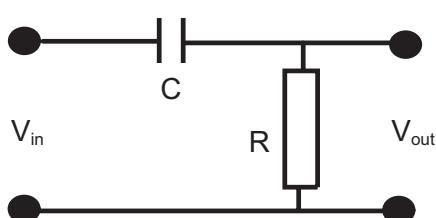مرشح تمرير النطاق العالي passive high pass Filter




إذا أدخلت مجموعة إشارات مختلفة التردد على دارة مرشح إمداد الترددات العالية فسوف لا تمر سوى الترددات العالية أما الترددات المنخفضة فلا تظهر في مخرج هذه الدارة؛ ولذا سميت هذه الدارة مرشح التمرير العالي. ويمكن بناء مرشح إمداد الترددات العالية الخامد باستخدام مقاومة ومحاذف كما في الشكل أدناه، وهي نفس دارة مرشح إمداد الترددات المنخفضة ولكن بإبدال أماكن المقاومة والمكثف.

وستستخدم هذه الدارة في تمرير إشارات ترددتها أكبر من تردد معين يسمى تردد القطع Cutoff Frequency f_c ويمكن إيجاد f_c من العلاقة الرياضية التالية:


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

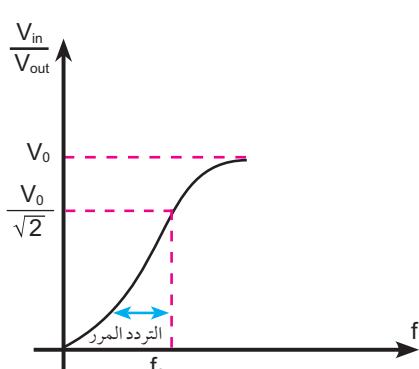حيث إن R قيمة المقاومة، C سعة المكثف، π مقدار ثابت يساوي 3.14 ويسمى المقدار RC بالثابت الزمني للمرشح.




مرشح إمبار النطاق الخامل (Passive Band Pass Filter)

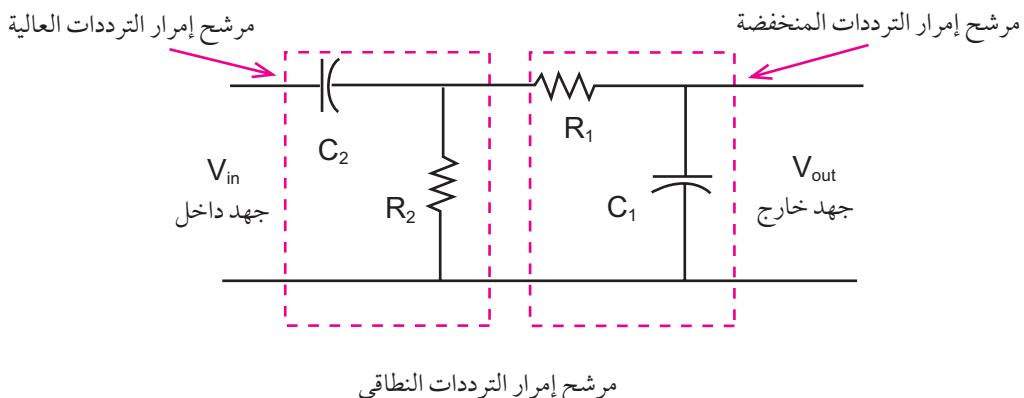هذا المرشح عبارة عن مرسحين : مرشح إمبار الترددات المنخفضة ومرشح إمبار الترددات العالية مربوطة بعضها والنتيجة أن هذا المرشح يسمح بمرور نطاق من الترددات بالمرور ، ولكن أي تردد خارج هذا النطاق بالمرور كما في الشكل التالي .



وتستخدم هذه الدائرة في تمرير إشارات تردداتها بين تردد القطع المنخفض (f_{C1}) وتردد القطع العالى (f_{C2}) ، ويمكن إيجاد قيمة f_0 من العلاقة الرياضية الآتية : $\frac{1}{2\pi R_1 C_1} = f_{C1}$ وأما f_{C2} فيمكن إيجادها من العلاقة الرياضية الآتية : $f_{C2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$

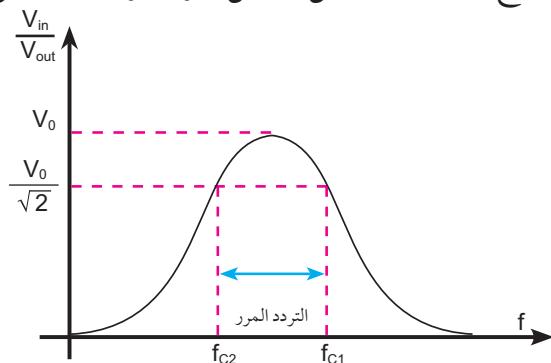لو رسمنا قيمة (الجهد الخارج / الجهد الداخل) مقابل التردد لوجدنا الشكل الآتى :



مثال:

مرشح إمبار الترددات المنخفضة مكون من مقاومة بقيمة 160 أوماً ومحض بمقدار 0.1 مايكروفاراد ، فما هو تردد القطع ؟

الحل:

أولاً سعة المحض يجب أن تكون بالفاراد

$$\text{سعة المحض (C)} = 10^{-6} \times 0.1 \text{ فاراد}$$


$$\text{تردد القطع} = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$9947.2 = \frac{1}{2 \times 3.14159 \times 160 \times 0.1 \times 10^{-6}} =$$

المرشحات الفعالة

كما تم ذكره فإنّ المرشح الخامل لا يزيد كسبه عن 1 ، وللحصول على مرشح يمرر الترددات المرغوب فيها ويمنع الترددات الغير المرغوب فيها من المرور ويضخم الإشارة حسب الحاجة يستخدم مضخم العمليات في ذلك .

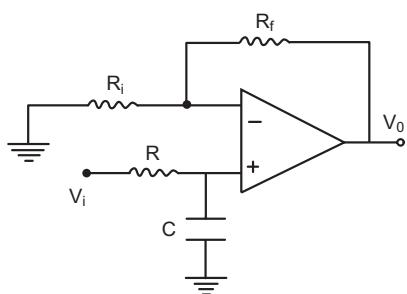مرشح إمرار النطاق المنخفض الفعال (Active low pass filter)




يمكن بناء مرشح امرار ترددات منخفضة فعال باستخدام دارة مرشح إمرار الترددات المنخفضة الخامل ولكن بإضافة دارة كسب باستخدام مضخم العمليات كما في الشكل المجاور .

$$\text{وتكون معادلة تردد القطع } f_c = \frac{1}{2\pi RC} , \quad \text{وكسبه يساوي } \frac{R_f}{R_i}$$

مرشح تمرير النطاق المنخفض الفعال

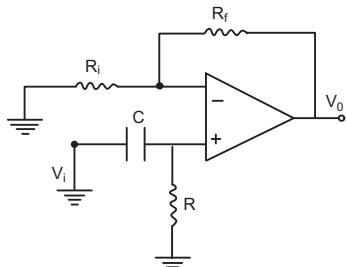مرشح إمرار النطاق المرتفع الفعال (Active High pass filter)




بإضافة دارة كسب باستخدام مضخم العمليات يمكن بناء مرشح امرار ترددات العالية ولكن كما يلي :

$$\text{وتكون معادلة تردد القطع } f_c = \frac{1}{2\pi RC} , \quad \text{وكسبه يساوي } \frac{R_f}{R_i}$$

مرشح تمرير الترددات المرتفعة الفعال

مرشح إمرار النطاق الفعال (Active Band pass filter)

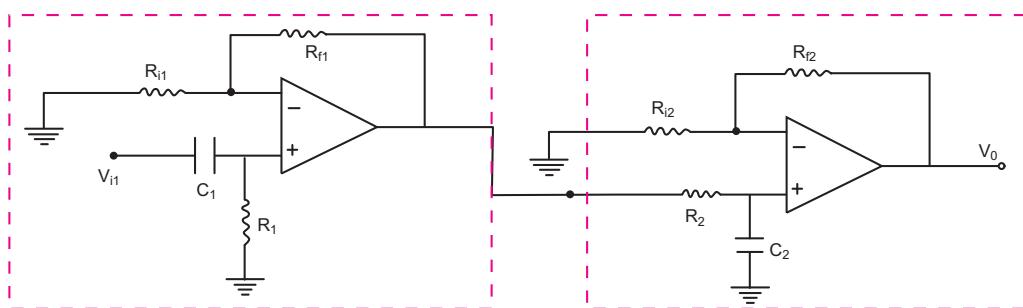هذا المرشح عبارة عن مرشح إمرار نطاق عالي متبوع بمرشح إمرار نطاق منخفض على التوالي (ولا يهم الترتيب) حيث أن مرشح التردد العالي يحدد تردد القطع الأول f_{c1} ، ومرشح إمرار النطاق المنخفض يحدد تردد القطع الثاني f_{c2} ، وتكون دارة هذا المرشح كما يأتي :




مرشح تمرير ترددات النطاق الفعال

$$\text{وتكون معادلة تردد القطع الأول } f_{c1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} , \quad \text{ومعادلة تردد القطع الثاني } f_{c2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$G = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{i1}}\right) \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_{i2}}\right)$$

مثال:

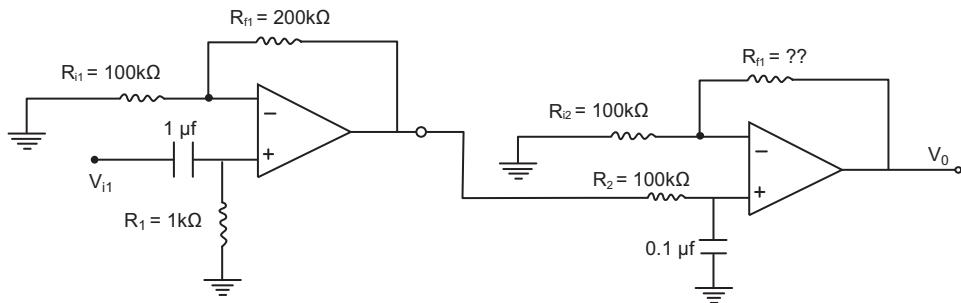في الشكل الآتي احسب مقاومة R_{f2} إذا كان كسب الدارة يساوي 5 ، ثم احسب f_{c1} و f_{c2}



الحل:

$$G = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{i1}}\right) \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_{i2}}\right)$$

$$5 = \left(1 + \frac{200}{100}\right) \left(1 + \frac{R_{f2}}{100}\right) \rightarrow 5 = 3 \times \left(1 + \frac{R_{f2}}{100}\right)$$

$$\frac{5}{3} = 1 + \frac{R_{f2}}{100} \rightarrow \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{3}\right) = \frac{R_{f2}}{100}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{R_{f2}}{100} \rightarrow 200 = 3R_{f2} \rightarrow R_{f2} = \frac{200}{3} \text{ k}\Omega$$

$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi(1 \times 10^3)(1 \times 10^{-6})} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^{-3})} = \frac{500}{\pi} \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi(1 \times 10^3)(0.1 \times 10^{-6})} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^{-4})} = \frac{5000}{\pi} \text{ Hz}$$

تطبيقات المراوحات

للمراوحات تطبيقات عديدة فهي تستخدم مثلاً في جهاز المذيع لاختيار الإذاعة المراد ساعتها وذلك باستخدام مرشح إمدادات نظامي يمكن إشارة محطة إذاعية معينة من المرور ويمتنع غيرها . وتستخدم في أنظمة الاتصالات تستخدم لتحرير الإشارات المرغوبة ومنع إشارات التشويش من المرور .


وضعية تعليمية

الوحدة

١- مرشح من الرتبة الأولى:


هذه المرشحات تحتوي على مكثف واحد. ولذا تتج فقط مرشح تمrir الترددات الصغيرة أو مرشح الترددات العالية.

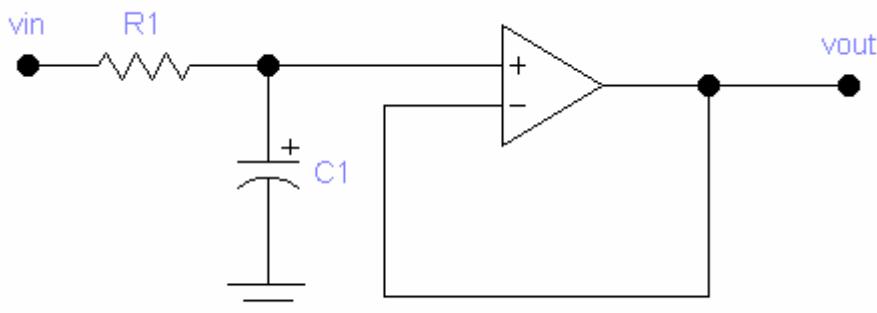١-١- مرشح تمرير الترددات الصغيرة (Low Pass Filter)



$$A_v = 1$$

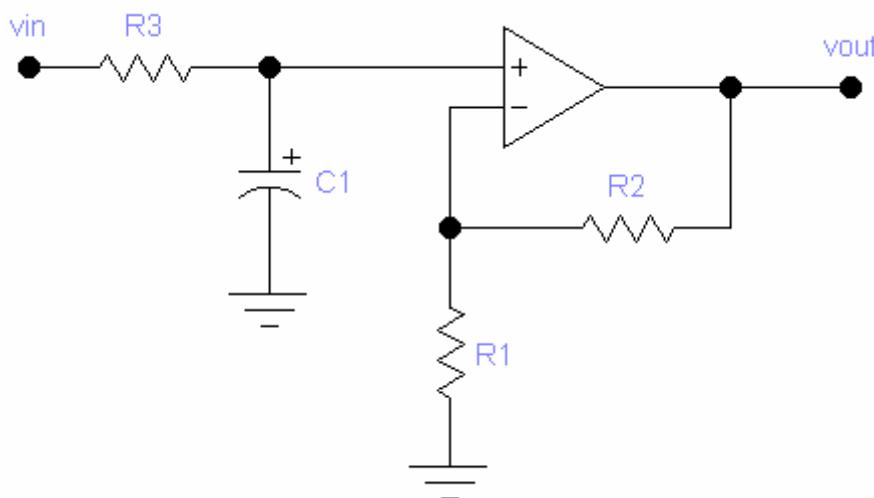
شكل 1-37: مرشح تمير الترددات الصغيرة نشط من الرتبة الأولى مكبر غير عاكس تابع



$$A_v = (R_2/R_1) + 1$$

$$f_c = 1 / (2\pi R_3 C_1)$$

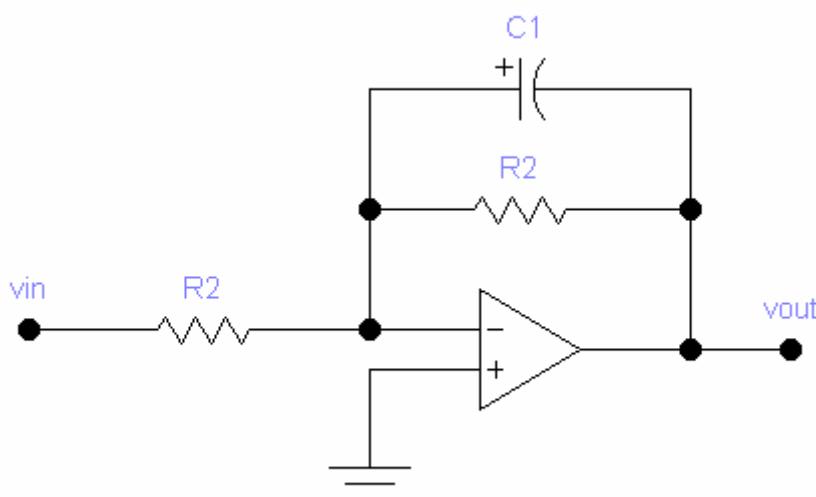شكل 1-37: مرشح تمرير الترددات الصغيرة نشط من الرتبة




$$A_v = -R_2/R_1$$


$$f_c = 1 / (2\pi R_2 C_1)$$

شكل 1-37: مرشح تمير الترددات الصغيرة نشط من الرتبة الأولى مكبر عاكس مع كسب جهد.


12 مرشح تمرير الترددات العالية (High Pass Filter)

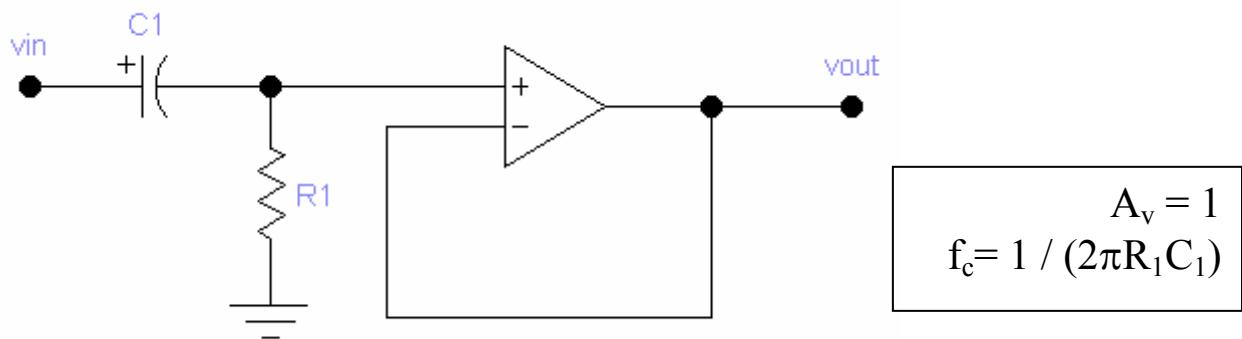

شكل 1-37: مرشح تمرير الترددات العالية نشط من الرتبة الأولى مكبر غير عاكس تابع.

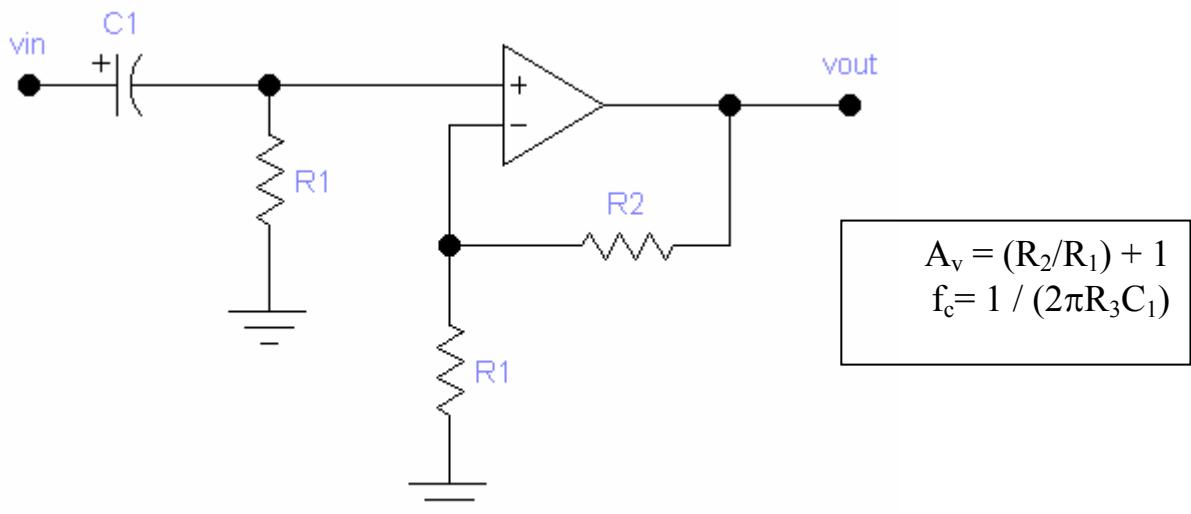


شكل 1-37: مرشح تمرير الترددات العالية نشط من الرتبة الأولى

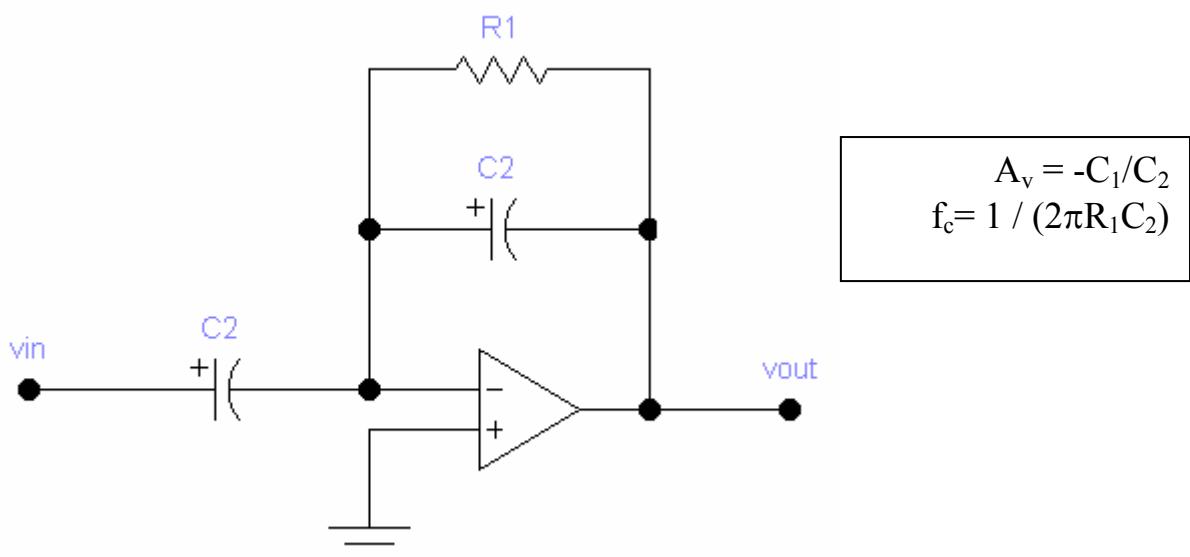

شكل 1-37: مرشح تمرير الترددات العالية نشط من الرتبة الأولى

مثال :

احسب كسب الجهد في الشكل 1-38 . احسب تردد القطع، ارسم الاستجابة الترددي.

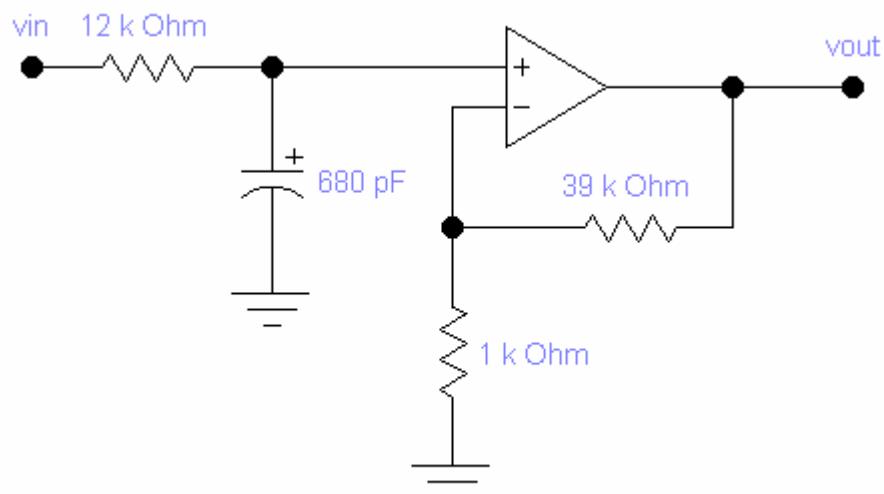


شكل 1-38: شكل المثال 1-10.

الحل: الشكل 1-38 يمثل مرشح تمrir الترددات الصغيرة نشط من الرتبة الأولى ومكبر غير عاكس مع كسب جهد. كسب الجهد وتردد القطع تحسـب كالتالي:

$$A_v = (39 \text{ k}\Omega / 1 \text{ k}\Omega) + 1 = 40$$

$$f_c = 1 / (2\pi)(12\text{k}\Omega)(680\text{pF}) = 19.5 \text{ kHz}$$

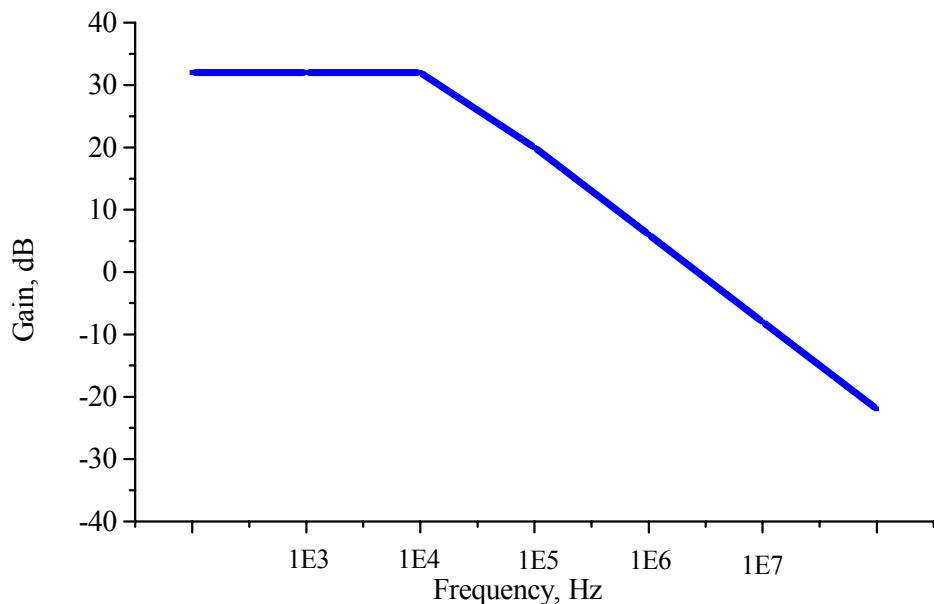


شكل 1-39: استجابة التردد

الشكل 1-39 يمثل استجابة التردد. كسب الجهد يساوي 32 dB عند تمrir النطاق. الاستجابة تقطع في حدود 19.5 kHz وتتناقص بمقدار 20 dB في كل ديكاد.(decade)

٢ مرشح من الرتبة الثانية: مرشح تمرير الترددات الصغيرة (Low Pass Filter)


المرشح من الرتبة الثانية هو أكثر استعمال لأنه سهل التصميم و الدراسة. المراشحات من رتبة أعلى تكون على شكل مراشحات من الرتبة الثانية متتالية على التوالي. كل مرشح جزئي يتمتع بتردّد التطابق و قيمة المعامل Q . الشكل 1- 40 يبيّن مرشح تمرير الترددات الصغيرة من الرتبة الثانية.

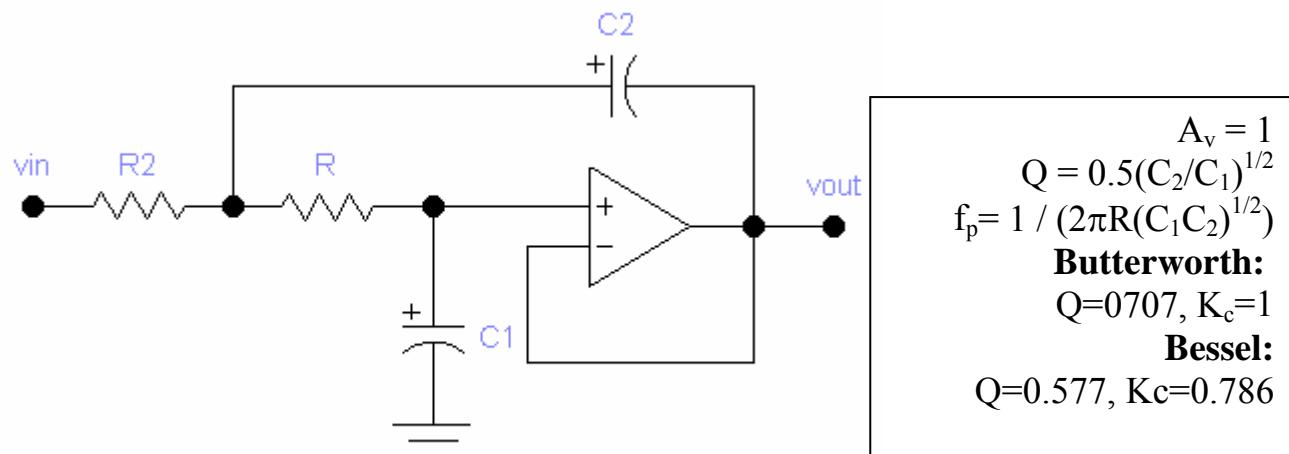

شكل 1-40: مرشح تمرير الترددات الصغيرة من الرتبة الثانية

مثال :

أحسب القطب التردد (f_p) و (Q) للمرشح الموضح في الشكل 1- 41. كم هي قيمة تردّد القطع (f_c)؟

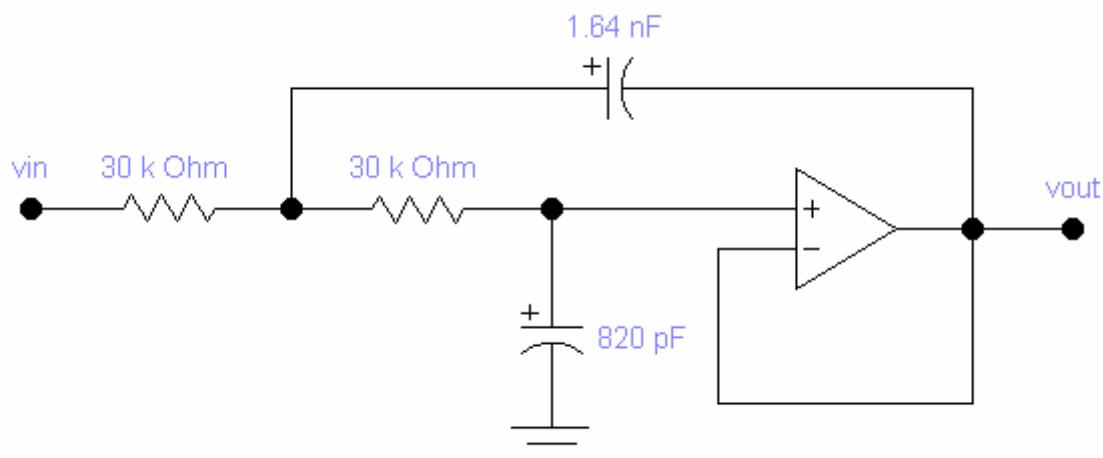

شكل 1-41: مرشح تمرير الترددات الصغيرة من الرتبة الثانية

الحل: قيمة Q و التردّد القطب f_p تحسب كما يلي:

$$Q = 0.5(C_2/C_1)^{1/2} = 0.5(1.64\text{nF}/820\text{pF})^{1/2} = 0.707$$

$$f_p = 1 / (2\pi R(C_1 C_2)^{1/2}) = 1/2\pi(30 \text{ k}\Omega)((820 \text{ pF})(1.64 \text{ nF}))^{1/2} = 4.58 \text{ kHz}$$


قيمة Q تبيّن أن الاستجابة هي استجابة (Butterworth) و منه:

$$F_c = f_p = 4.58 \text{ kHz}$$

قطع استجابة هذا المرشح يساوي 4.58 kHz و تتناقص بمقدار 40 dB مع كل عشرية.

الإلكترونيات الضوئية

1
الوحدة

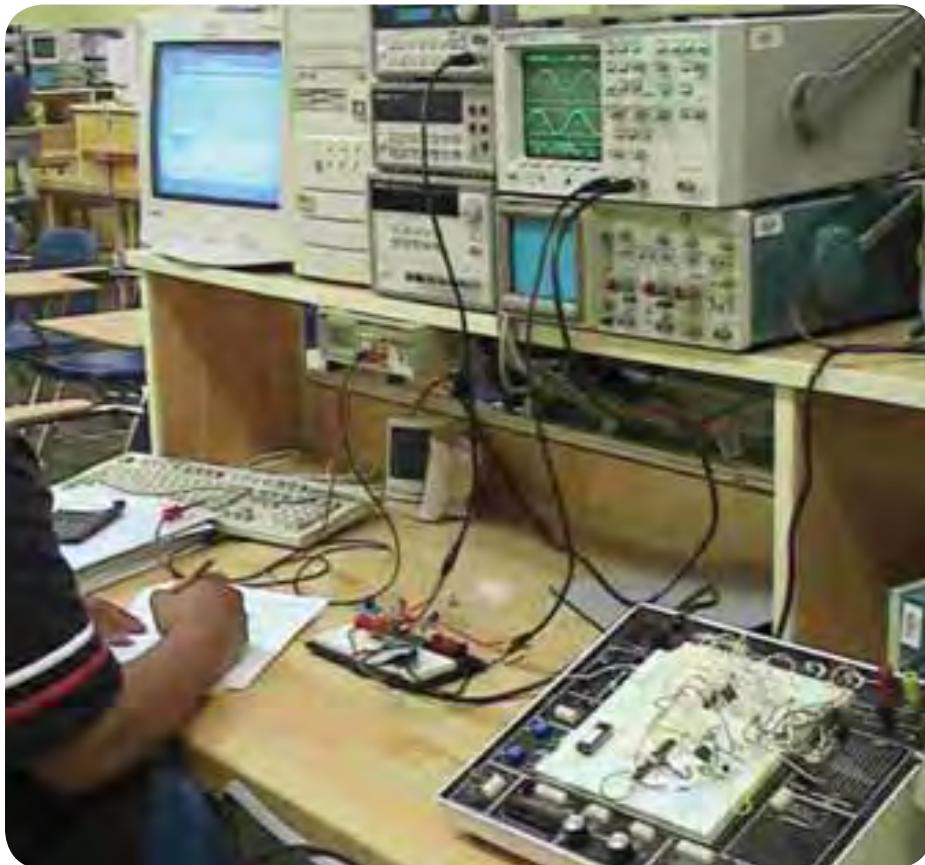


مقدمة:

الترانزستورات الضوئية هي ترانزستورات حساسة للضوء، والنوع الشائع للترانزستور الضوئي يشبه الترانزستور ثنائي القطبية ولكن بدون طرف القاعدة الذي يستبدل بسطح حساس للضوء. ويشبه عمل الترانزستور الضوئي عمل الترانزستور العادي إلا أنه يعتمد على الظاهرة الفولتية الضوئية حيث إن تيار القاعدة يتولد بالضوء ويتناوب مع شدة الإضاءة على السطح الحساس للضوء.



الترانزستور الضوئي

عند وضع الترانزستور الضوئي في الظلام يصبح في حالة قطع ولا يمر تيار بين المجمع والباعث وعند تعرض السطح الحساس للضوء يمر تيار قاعدة صغير ينبع عن ذلك تيار كبير يمر بين المجمع والباعث. كما توجد أيضاً ترانزستورات تأثير المجال الضوئية التي تستخدم التأثير الضوئي في توليد جهد البوابة الذي يتحكم بتيار المصرف (Drain) - المنبع (Source).

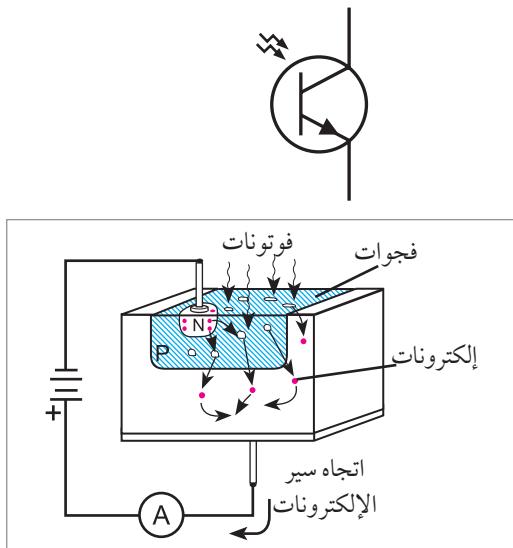
آلية عمل الترانزستور الضوئي:

الشكل (6) : رمز الترانزستور الضوئي ذي الطرفين وأآلية عمله

يبين الشكل (6) ترانزستوراً ضوئياً ذات طرفين ثنائية القطبية موصول مع مصدر جهد على طرفيه (المجمع والباعث) وكما ذكرنا سابقاً يشبه عمله عمل الترانزستور ثنائية القطبية نوع NPN العادي إلا أن طبقة القاعدة P كبيرة، وعند تعرضها للضوء تصطدم فوتونات الضوء مع الكترونات المادة P فتكسبها طاقة كافية للتتجاوز حاجز منطقة الاستنزاف لتصل إلى منطقة المجمع N وتترك مكانها أيونات موجبة سرعان ما تجذب إليها إلكترونات الباعث N ونتيجة لذلك يتشكل تيار كهربائي يمر من المجمع إلى الباعث.

أنواع الترانزستورات الضوئية:**الترانزستورات الضوئية ذات الثلاثة أطراف:**


بما أن الترانزستورات الضوئية ذات الطرفين غير قادرة على توليد تيار في القاعدة كافٍ للحصول على تيار مجمع - باعث مناسب، فهناك ترانزستورات ذات ثلاثة أطراف بإضافة طرف القاعدة الذي يستخدم لتشبيط انحياز الترانزستور بحيث يمكن من التحكم في حساسيته للضوء.

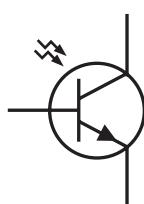رمز الترانزستور
الضوئي ذي الثلاثة أطراف

ويمكن أن يستخدم الترانزستور الضوئي ذو الثلاثة أطراف في التطبيقات باستخدام طرفين فقط بدلاً من الترانزستورات الضوئية ذات الطرفين بدون استخدام طرف القاعدة.

ترازستورات دارلنجتون الضوئية:

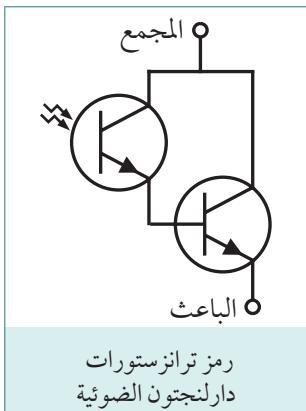
يمكن توصيل ترانزستور عادي مع ترانزستور ضوئي ليستفاد من خاصية توصيلة دارلنجتون بالإضافة إلى الخاصية الضوئية بحيث تشبه آلية عمله عمل ترانزستورات دارلنجتون ثنائي القطبية بالإضافة إلى حساسيته للضوء، لكن بزمن استجابة كبير نسبياً، وتتوفر هذه الترانزستورات ببرجل قاعدة أو بدونها.



رمز ترانزستورات
دارلنجتون الضوئية

المواصفات الفنية للترازستورات الضوئية:

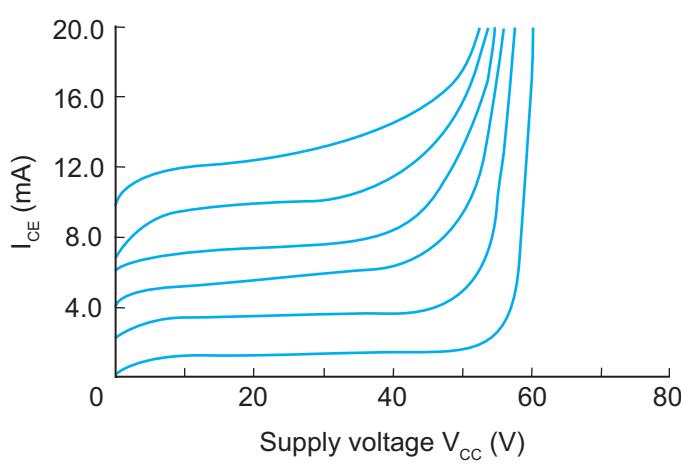للترازستورات الضوئية كما للترازستورات العادية جهد انهاير ومعدلات جهد وتيار تشغيل ومنحنى خصائص. وكما يعتمد تيار المجمع I_C على كثافة الإشعاع الساقط على قاعدة الترانزستور وعلى كسب التيار (Gain) ، وعلى تيار القاعدة الخارجي في الترانزستورات الضوئية ثلاثة الأطراف.




منحنى الخصائص لترانزستور ضوئي ثنائي القطبية

في حالة الظلام التام يمر تيار صغير بين المجمع والباعث يسمى تيار الظلمة (dark Current I_d) ويمكن اهماله لصغره (عادة في مجال nA) وبين الشكل الآتي منحنى خصائص الترانزستور الضوئي مبينا العلاقة بين شدة الاشعاع الساقط وتيار المجمع :

الثايرستور الضوئي: LASCR

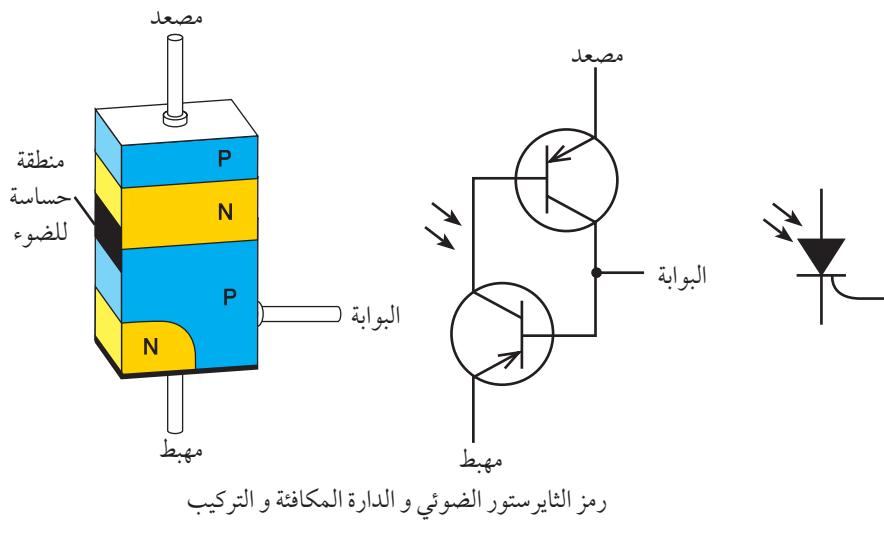الثايرستور الضوئي (Light Activated SCR) يشبه من حيث التركيب الثايرستور العادي ، حيث يتم قدرح الثايرستور الضوئي من خلال سقوط الضوء على البوابة بدلاً من النبضة التي تمر على بوابة الثايرستور العادي عند قدرحه ، ويبيّن الثايرستور الضوئي في حالة تمرير حتى إذا حجب عنه الضوء ، ولإيقافه (التبديل) يعامل مثل الثايرستور العادي .




ويبيّن الشكل رمز الثايرستور الضوئي والتركيب والدارة المكافئة .

بعض أنواع الثايرستورات الضوئية لها طرفان فقط المصعد A والمهبط K ولكن معظم الثايرستورات الضوئية تحتوي على طرف ثالث لبوابة؛ لتوفير إمكانية قدرح الثايرستور عن طريق البوابة أو التحكم بشدة الإنارة ودارات التحكم (فتح وإغلاق باب مثلاً).

التطبيقات:

يستخدم الثايرستور الضوئي في كثير من التطبيقات مثل تشغيل الأحمال التي تحتاج إلى تيار كبير ، ودارات الإنذار ودارات التحكم (فتح وإغلاق باب مثلاً).

مثال :

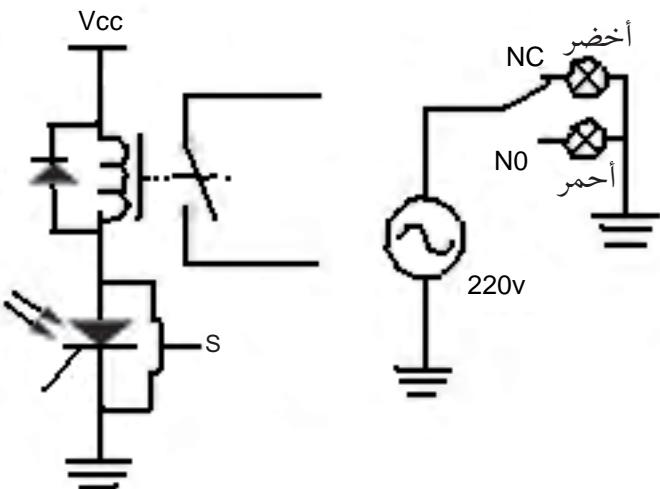

دائرة إنذار لحدوث خلل في عمل معين. كما هو موضح في الشكل يوصل مصباح أحمر على ملامسات المرحل N.O ومصباح أخضر على ملامسات المرحل N.C.


في الوضع الطبيعي لا يوجد ضوء ساقط على الثايرستور الضوئي ف تكون الدارة لا تعمل والمصابيح الأخضر مضيء (تكون

المصابيح بعيدة عن الثايرستور) عند حدوث خلل معين يسقط الضوء على الثايرستور الضوئي شكل مسبباً قدره، حيث يعمل على تمرير التيار ، ويعمل على عمل المرحل ، فتتصل ملامساته N.O ، وتنفصل ملامسات N.C ؛ مما يؤدي إلى إضاءة المصباح الأحمر (أو ممكن تشغيل جرس الإنذار) وإطفاء المصباح الأخضر. عند تصليح الخلل وإنهاء حالة الإنذار يتم الضغط على المفتاح S فتعود الدارة إلى حالتها الأولى .

تطبيقات على الإلكترونيات الضوئية:

دارات التفعيل الضوئي:

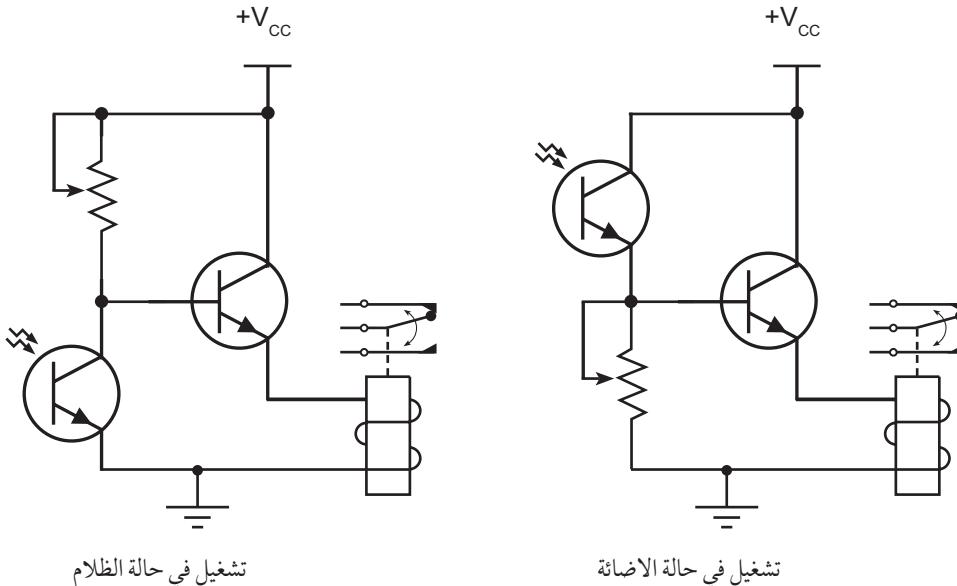يستخدم الترانزستور الضوئي في عملية تفعيل دارة ما عن طريق تغيير شدة الضوء، وكمثال على ذلك، في الشكل المجاور دارستان تم استخدام الترانزستور الضوئي ليتحكم بتيار القاعدة لترانزستور متصل مع Relay وباختلاف موقع الترانزستور الضوئي نحصل على حالتين للتشغيل تشغيل في حالة الظلام (Dark Activated) وتشغيل في حالة الاضاءة (Light Activated) كما في الشكل




كما يمكن استخدام الترانزستور الضوئي بالتحكم مباشرة بتشغيل Relay ، أو يمكن استخدام ثايرستور ضوئي لذلك كما في الشكل

دارات الاستقبال:


يمكن استخدام الترانزستور الضوئي كدارة استقبال لرسائل ضوئية في تطبيقات التحكم عن بعد Remote control والتي يستخدم فيها غالباً الأشعة تحت الحمراء Infra Red . يبين الشكل دارة يستخدم فيها غالباً ترانزستور ضوئي ككافش موجة ضوئية مع مضخم ترانزستوري .

دارات القياس:

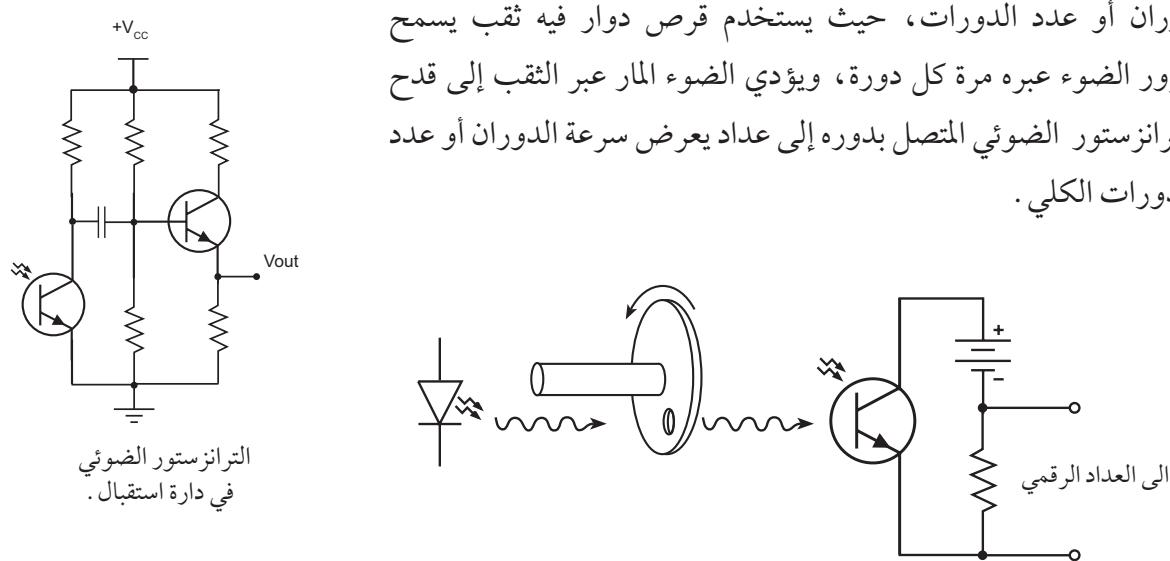يبين الشكل كيفية استخدام ترانزستور ضوئي كقياس سرعة دوران أو عدد الدورات ، حيث يستخدم قرص دوار فيه ثقب يسمح بمرور الضوء عبره مرة كل دورة ، ويؤدي الضوء المار عبر الثقب إلى قدر الترانزستور الضوئي المتصل بدوره إلى عداد يعرض سرعة الدوران أو عدد الدورات الكلي .



مثال :

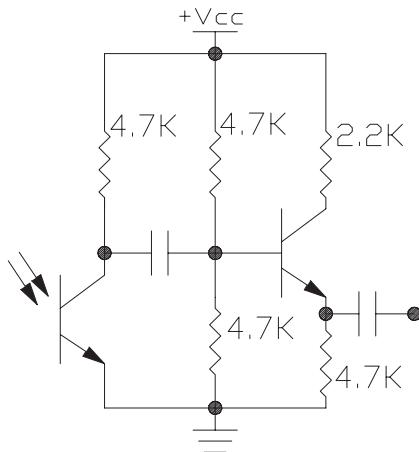


دارات الاستقبال:

يمكن استخدام الترانزستور الضوئي كدارة استقبال لمرسلات ضوئية في تطبيقات التحكم عن بعد Remote control . والتي يستخدم فيها غالبا الأشعة تحت الحمراء Infra Red . يبين الشكل دارة يستخدم فيها ترانزستور ضوئي ككافش موجة ضوئية مع مضخم ترانزستوري .

نظرية العمل:

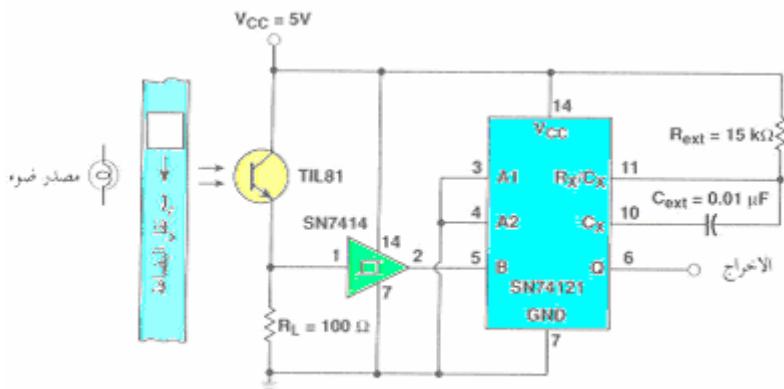عند سقوط الضوء على وصلة المجمع - القاعدة الموصلة في انحصار عكسي سيتولد زوج من الإلكترونات والفحوات بسبب الطاقة الضوئية الساقطة ويزداد تيار المجمع بزيادة شدة الإضاءة والترانزستور الضوئي يكون أكثر حساسية للضوء لوجود خاصية التكبير في الترانزستور .



إن الشكل يبين استعمالاً آخر لمصدر ضوء كالداليود الضوئي والترانزستور الضوئي لكشف وجود أو غياب القطع على سير نقل البضاعة في المصنع . وهذا هو المخطط البياني الكامل . ومجدداً ، فإن الضوء الذي يبلغ الترانزستور الضوئي (لا يوجد إنتاج في الوضعية) يجعل الترانزستور الضوئي يقوم بال AISAL ، بحيث يولد حوالي 5V تقرن مع الجهاز SN7414 . وعندما يمنع (يصد) الضوء إلى الترانزستور الضوئي بواسطة الإنتاج على السير ، فإن الترانزستور يتوقف بحيث تكون الفولتية على الجهاز SN7414 معدومة (صفر) .

أما الجهاز SN7414 فإنه يكشف هذا التأرجح في الفولتية من 5V إلى صفر فولت ، ثم يرسل نبضة إلى SN7414 الذي يولد نبضة من فترة زمنية ثابتة تبلغ 100 ميكروثانية . وهكذا ،

