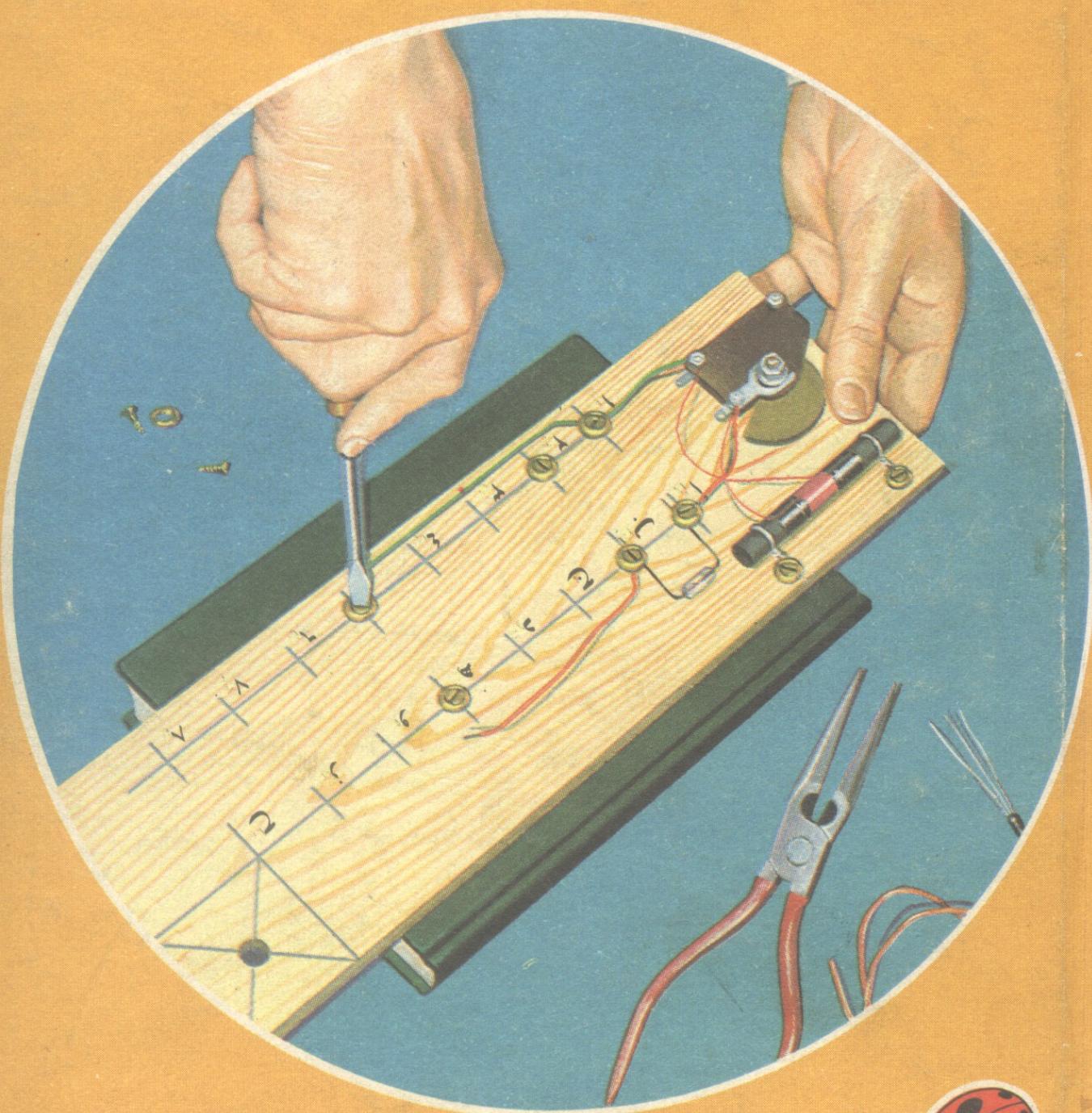


سلسلة «الهوايات»

كيف تَصْنَع رَادِيو تَرانزِسْتُور




مَكَتبَةُ بُنَانٍ



سلسلة «الهوايات»

كَيْفَ تَصْنَعُ رَادِيو تَراَنْزِسْتُور

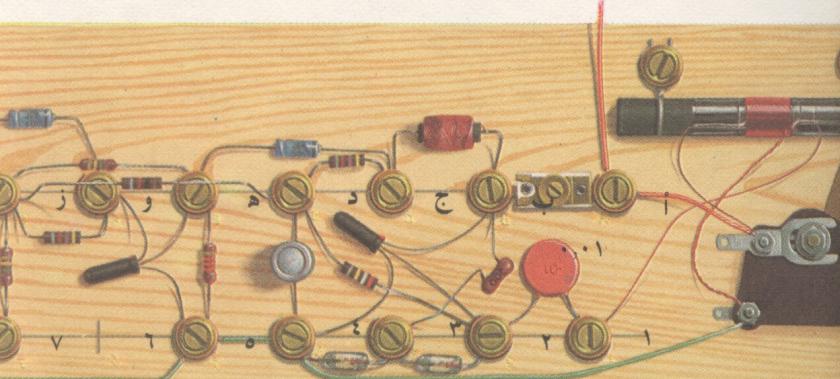وَضْعٌ : حُورِجْ دُوبْسْ
رُسُومٌ : بْ . ه . روْبِتْسُون
نَقْلَةٌ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ : أَحْمَدْ وَزِيَادُ الْخَطِيب



مَكْتَبَةُ بَلْقَانَ

هذا كِتَابٌ رَّائِعٌ حَقًّا . إِنَّهُ يَسْرَحُ لَكَ بِعِيَارَاتٍ وَاضْبَحَةً مُبْسَطَةً ،
مُعَرَّزَةً بِرُسُومٍ مُمْتَازَةً وَأَشْكَالٍ حَيَّةً الْأَلْوَانِ ، كِيفِيَّةً صُنْعٍ رَادِيوٍ تِرَانِزِيُّونَ
قادِرٌ عَلَى استِقبَالِ الإِذاعَاتِ مِنْ عِدَّةِ مَحَطَّاتٍ !

بعد مقدمة أساسية يصف للكتاب أولاً جهاز استقبال بلوري بسيط، ثم تضاف إليه أجزاء أخرى لتطويره على مراحل حتى تحصل على جهاز لاسلكي ترانزستوري كامل - مع العلم أنَّ أجهزة المراحل المختلفة كلها هي راديوات عاملة قائمة بذاتها.


وهكذا تنمو معرفتك باللّاسلكي تدريجياً بسهولة دون كلفة
تذكرة - ولا تسل عن المتعة والشّوّه اللتين يحس بهما المرء (كغيره
من صانعي الراديوات) وهو يستمتع إلى إذاعات وأصوات صادرة عن
جهاز استقبال من صنع يديه !

© حقوق الطبع محفوظة
طبع في إنكلترا
١٩٨٢


عملية اللحام

لائحة المقومات


سلك لحام ذو قلب صهري

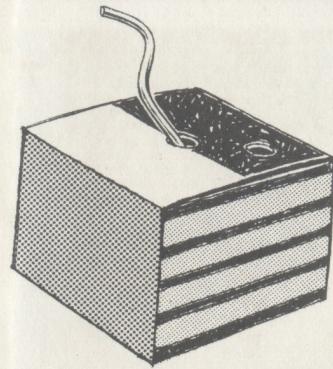

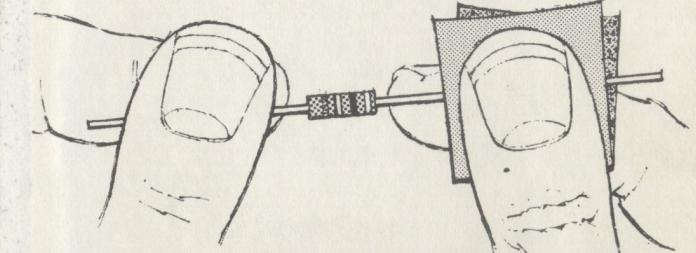كاوية لحام كهربائية
(والمتلئ للكَّ ذات الرأس القلبي بقدرة ٢٥ واط)



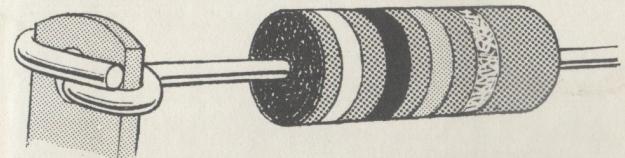
١) نظف السطحين المراد لحمهما بورق الزجاج أو بحد سكين . يجب أن يكون السطحان المعدنيان نظيفين براقين .




٢) أربط السلك بالعروة المعدنية ، وشد الوصلة لمنع حركتها .

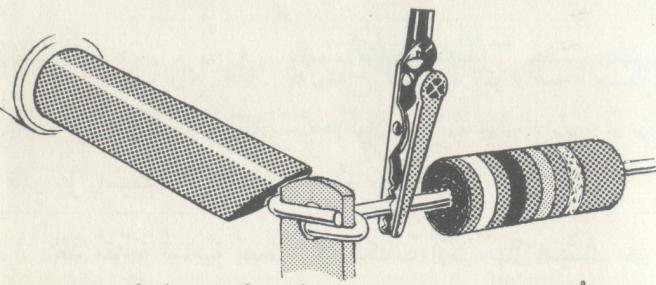٥) أترك اللحام ليبرد ويصلب .


نكون وصلة اللحام الجيدة براقة صقيقة . أما إذا كانت كامدة رمادية فهي وصلة ردية (أو حادة ، كما يقولون) ويجب إعادة لحامها . تلتحم المقومات عادة إلى عروات نحاسية . ويمكن استبدال المسامير التحاسية الصغيرة بكلكات التوليب القدحية في الرadio ولحام المقومات بها . لف الأسلاك حول المسمار جيدا قبل اللحام لتمكن الوصلة .



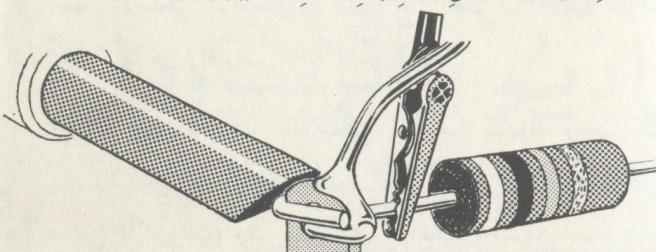٤) اضغط بطرف سلك اللحام على الوصلة واجعل اللحام يسيل بوفرة فوق الوصلة كلها . لا تضع اللحام على قمة الكاوية لتنديه ، إذ يجب أن ينصهر اللحام بحرارة الوصلة كلها .



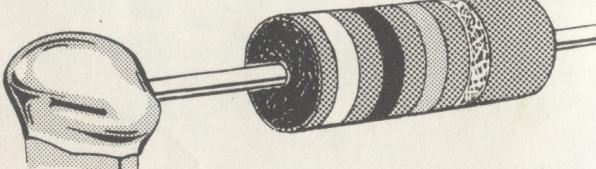٣) ضع رأس الكاوية بثبات فوق الوصلة وانتظر بضع ثوانٍ لتسخنها . احذر ملامسة رأس الكاوية أو الساق المعدنية لشدة سخونتها .




عالم الراديو

أصبح الراديو اليوم شيئاً عاديًّا في حياتنا اليومية - مع أنه كان أشبه بالمعجزة في بداية هذا القرن. لكن يظل الراديو مثار الدهشة والإعجاب - موضوعاً مثيراً للدراسة والتأمل.

وتتعلم في هذا الكتاب ، على مراحل ، كيف تصنع جهاز استقبال بسيطاً . فهو يشرح لك ببساطة ووضوح معززٍ بالرسوم والأشكال كل ما ينبغي لك معرفته . وستتحقق لك المتعة والإثارة بصنع جهاز رائع يستقبل الإذاعات فعلاً .

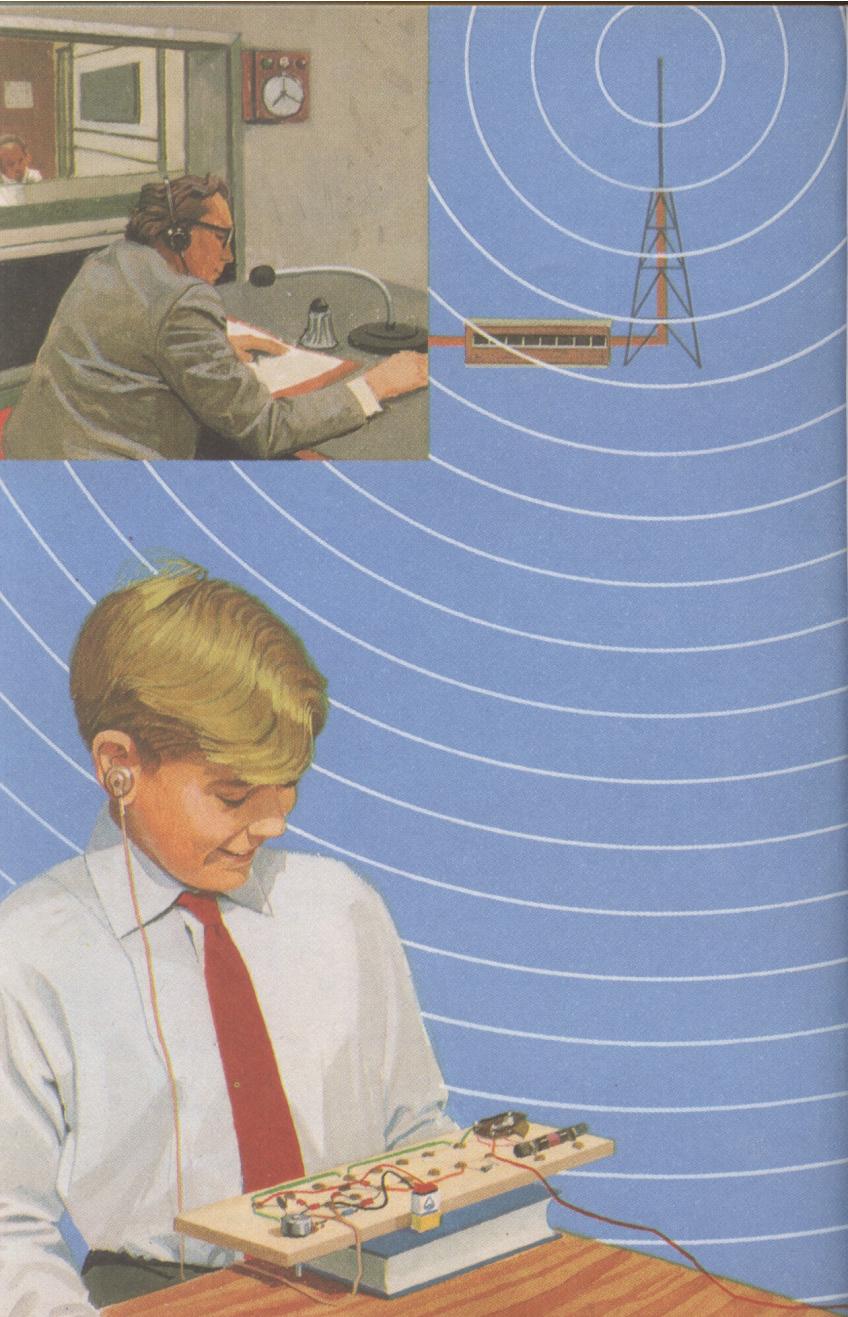أما المقومات التي تصنع الراديو منها فهي مما يسهل الحصول عليه من أي متجر أو مشغل يتعامل بالراديوهات . وتتخصص بعض المجالس في المدن الكبيرة ببيع هذه المقومات للراغبين . كذلك تجوي بعض المجالس المتخصصة باللاسلكي للهواة عنوانين مؤسسات ترسل للراغبين كتالوجات بالمعدات التي تتنجها في هذا المجال مع بيان تكلفتها وطريقة الحصول عليها من أقرب موزع أو وكيل .



الاستقبال اللاسلكي

الأمواج اللاسلكية لا تسمع ولا ترى ، فهي موجات كهرومغناطيسية ذات تردد دوري عالي (تتدبر جيئاً وذهاباً من 10 آلاف إلى نحو 30 ألف مليون ذبذبة في الثانية).


والموجة اللاسلكية هي أيضاً موجة حاملة - فمقدورها حمل موجة كهرومغناطيسية ذات تردد سمعي مساوٍ لترددات الأمواج الصوتية للموسيقى أو الكلام المرسل . وهذه الترددات السمعية الكهرومغناطيسية المحمولة هي التي يترجمها المستقبل اللاسلكي إلى صوت عبر المجهار (مكبر الصوت) . ويمكنك الإلقاء على شرح مطول لهذا الموضوع في الصفحات 20 - 26 من كتاب «كيف يعمل التلفزيون» .

وتتم عملية استقبال الأمواج اللاسلكية الحاملة لترددات السمعية في المستقبل على ثلاث مراحل :

1. الموالفه . يلتقط الهوائي الموجة الحاملة لترددات اللاسلكية في حين تعبر موجات حاملة أخرى من عدة محطات إرسال - يعني أنه لا بد له من انتقاء (موالفه) البث من محطة إرسال معينة.

2. الاستخلاص . في هذه المرحلة تُستخلص موجات التردد السمعي الكهرومغناطيسية من الموجة الحاملة .

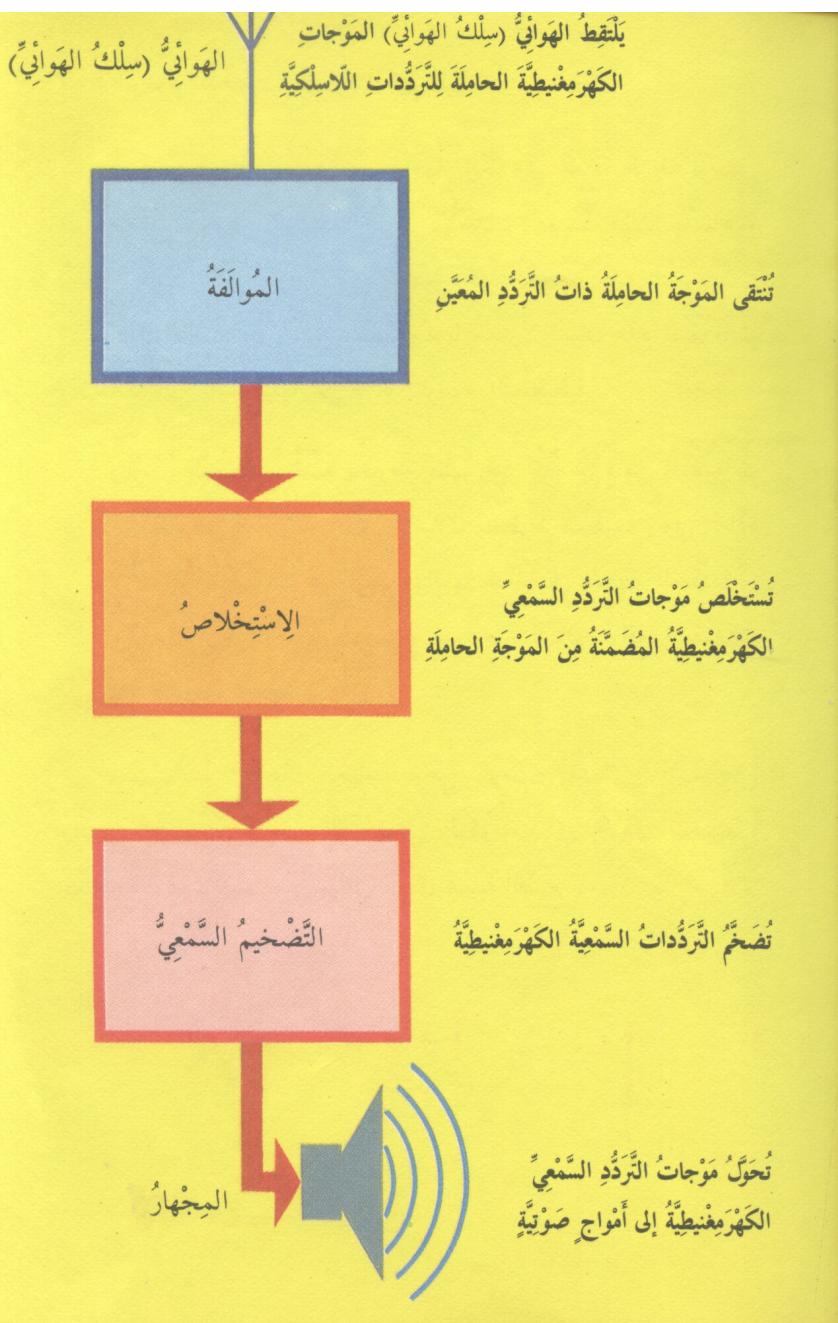3. التضخيم . تُضخم موجات التردد السمعي وتترجم ، أي تحول من إشارات كهربائية إلى صوت (أمواج صوتية) بواسطة المجهار . وهكذا يستعاد الصوت المرسل .




قراءة الرسوم التخطيطية للدارة الكهربائية


يتوجب على الراغب في صنع جهاز الكتروني معرفة طريقة توصيل المقومات المختلفة لذلك الجهاز بالأسلاك. ويتم ذلك بمساعدة رسم تخطيطيٍّ تبين موقع وطريق وصلة كل جزء من هذه المقومات. وقد وضع المهندسون الكهربائيون أسلوباً مختلاً لتبين هذه المقومات والأسلاك التي تصل بينها عن طريق الرسم التخطيطي.

والرسم التخطيطي أشبه بخارطة يظهر فيها كل جزء من المقومات بالرمز المخصص له، بينما تمثل الأسلاك بخطوط مستقيمة. وفي العادة لا تمثل مواقع المقومات في الرسم مواقعها الفعلية في الجهاز المكتمل. كما يستخدم أحياناً رسم (تصميم) نموذجيٍّ لتبين مواقع المقومات على لوح قاعديٍّ للجهاز.

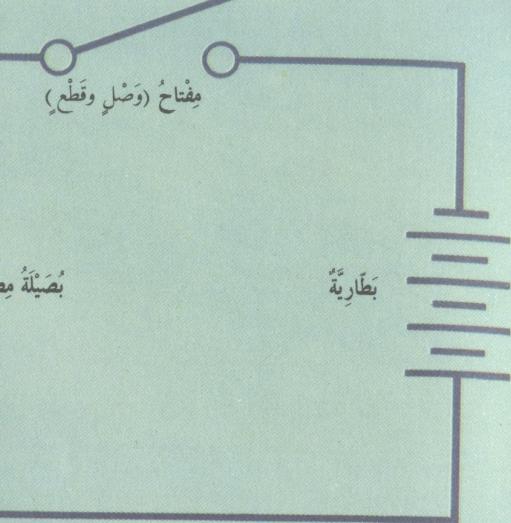وستستخدم في هذا الكتاب نوعي الرسم كليهما - التخطيطي والنماذجي. أما الرمز الذي تمثل المقومات في الرسم التخطيطي فمُعددة، وستتعلمها تدريجياً في مساق عملية الصنع.



رسمٌ تخططيٌّ للدارة

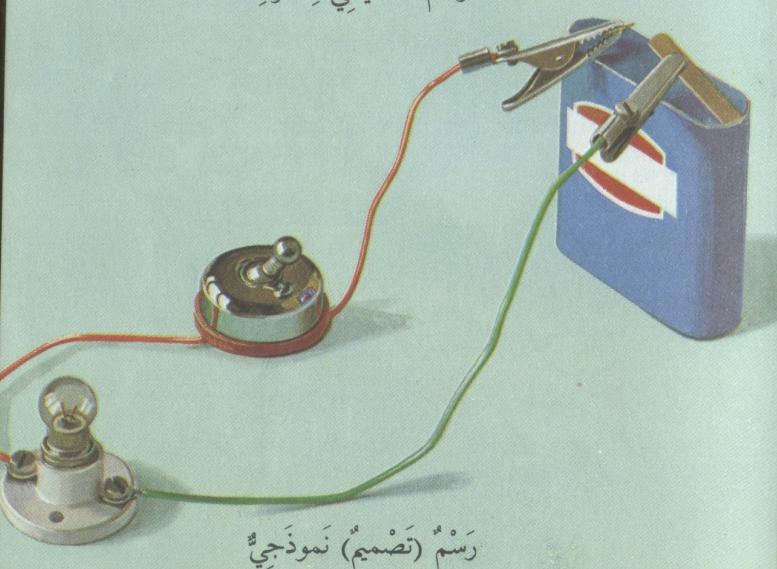

رسمٌ (تصميم) نموذجيٌّ


الْمُسْتَقْبِلُ الْبَلْوَرِيُّ - الدَّارَةُ الْمُوَالِفَةُ

الْمُسْتَقِلُ الْبَلْوَرِيُّ هُوَ أَبْسَطُ أَنْوَاعِ الْمُسْتَقِيلَاتِ الْلَاسِلْكِيَّةِ ،
وَيُشَكَّلُ مَرْحَلَةً الْبِدَايَةِ فِي جَهَازِنَا الْلَاسِلْكِيِّ الْعَتِيدِ . وَبِإِمْكَانِ هَذَا
الْجَهَازِ الْعَمَلُ كَمُسْتَقِلٍ لَاسِلْكِيٍّ (رَادِيو) حَتَّى يَدُونِ الْمَرَاحِلِ التَّطْبُورِيَّةِ
الَّتِي سَتُضَيِّفُهَا إِلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ .

يُلْتَقِطُ الْهَوَائِيُّ كُلَّ الْمَوْجَاتِ الْحَامِلَةِ لِلتَّرَدُّدَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُهُ (كَمَا وَرَدَ فِي صَفْحَةٍ ٦). وَلَمَّا كُنَّا نُرِيدُ الإِشَارَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ الْمُحَدَّدةَ التَّرَدُّدَ الَّتِي يَبْثُثُهَا مُرْسِلٌ مُعِينٌ، فَإِنَّا بِحاجَةٍ إِلَى مُرْسَحٍ لَا يَسْمَحُ إِلَّا بِاسْتِقْبَالِ مَحَظَّةٍ إِرْسَالٍ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. وَالدَّارَةُ الْمُوَافَّةُ هِيَ هَذَا الْمُرْسَحُ - إِذْ بِالإِمْكَانِ ضَيِّقُهَا لِأَنْتِقاءِ التَّرَدُّدِ الَّذِي تَخَارُهُ مِنْ بَيْنِ الْعَدِيدِ مِنَ الْمَوْجَاتِ الْحَامِلَةِ لِلتَّرَدُّدَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ الَّتِي تَصِيلُ الْهَوَاءِ.

تَالَّفُ الدَّارَةُ الْمُوَالِفَةُ مِنْ مَلْفٍ سِلْكِيٍّ وَمُكْثَفٍ مُوَالِفَةً . وَتَرَى
فِي الصَّفَحَةِ الْمُقَابِلَةِ رَسْمًا تَحْطِيطِيًّا لِهَذِهِ الدَّارَةِ وَيَأْسِفُهُ نَمُوذْجٌ فَعُلِّيٌّ
لِعَنْصُرٍ بَهَا - الْمَلْفُ وَمُكْثَفُ الْمُوَالِفَةِ .



تَتَحَدَّدُ مَوْجَاتُ التَّرَدُّدِ الْلَّا سِلْكِيٍّ الَّتِي تَتَقْبِيْهَا دَارَةُ الْمُوَافَقَةِ بِعِدَّةِ لَفَاتِ السُّلْكِ فِي الْمِلْفِ وَ «سَعَةً» الْمُكَفَّفِ . وَلَمَّا كَانَ يَتَعَدَّ تَغْيِيرُ عِدَّةِ لَفَاتِ السُّلْكِ فِي الْمِلْفِ إِنَّا نَسْتَخْلِدُ مُكْتَفَأًا ذَا صَفَائِحَ مُتَحَرِّكَةً لِتَغْيِيرِ الْمُوَافَقَةِ وَ اِنْقَاءِ الاِشَارَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ الَّتِي نُرِيدُ اِنْقَاءَهَا .

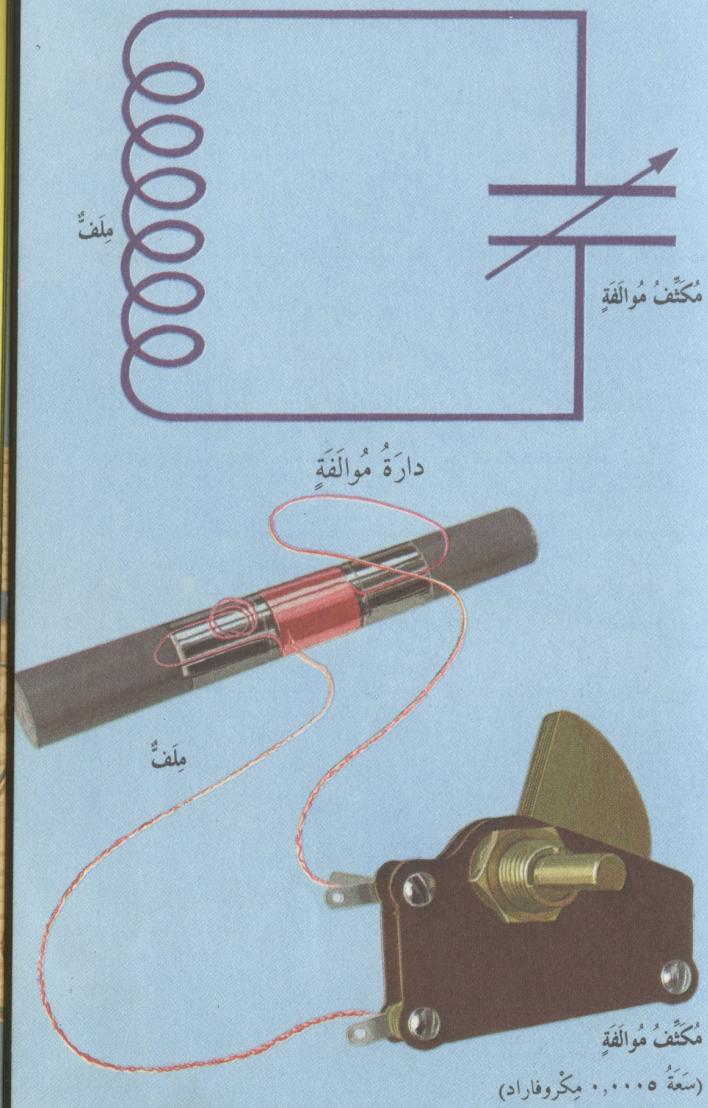

المُستَقْبِلُ الْبِلَوْرِيُّ - الدَّايُودُ الْبِلَوْرِيُّ

بعد انتقاء الدارة الموجة ذات التردد المعين يبني استخلاص (أي فك تضمين) الإشارات الترددية السمعية التي تحملها هذه الموجات. والبلورة (أو الدايد كما نسميه أحياناً) هي وسيلة بسيطة لتحقيق ذلك لأنها تمر التيار باتجاه واحد فقط. وهي تستخدم في المستقبل البلوري كمكشاف يستخلاص من الموجة الحاملة للترددات اللاسلكية الموجات الكهربائية ذات التردد السمعي (المساوي لتردد الصوت)، وهذه بدورها تحول إلى صوت بواسطة مجهر أو سماعة. (ونحن هنا نتجاوز العقيديات التي يتم بها هذه العمليات).

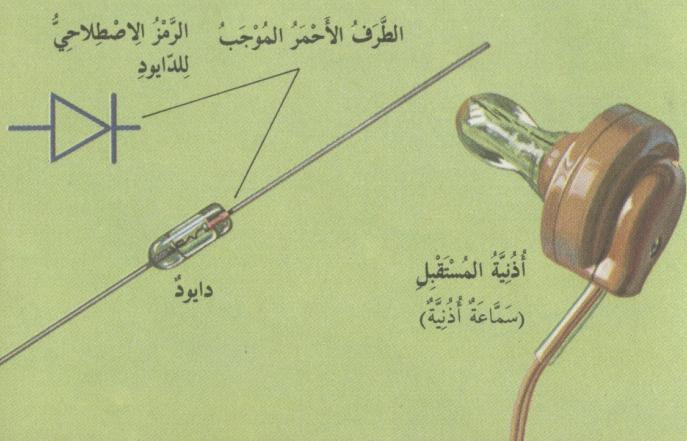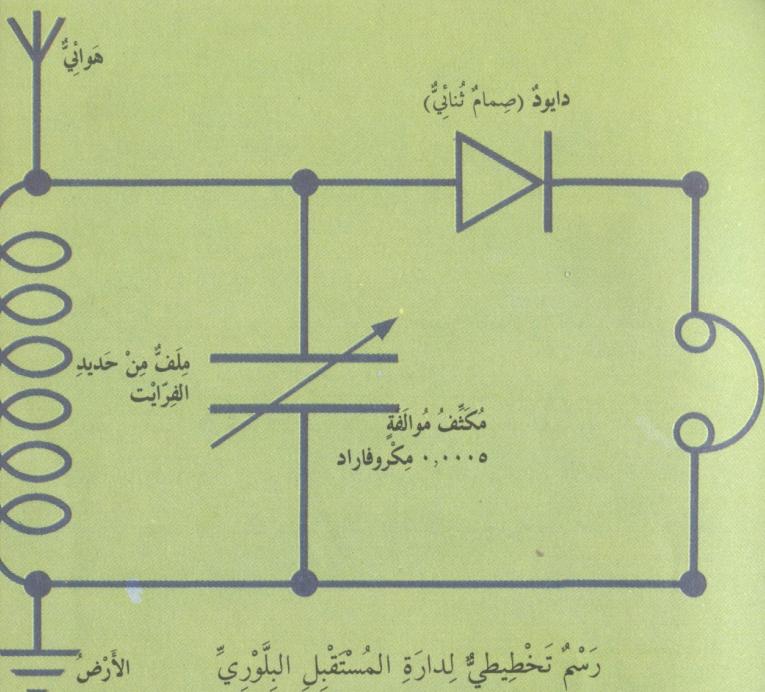وتشاهد في الصفحة المقابلة رسم تخطيطياً للدائرة الموجة التي ورد ذكرها في الصفحة السابقة مضافاً إليها رمز الدايد والأذنina (سماعة الرأس) - اللذين ترى أدناه تموجتين منهما. وبإضافة رمز الهوائي والأرض للمخطط المذكور تحصل على رسم تضمني كامل لـجهاز راديو صالح للعمل.



عدة تركيب الراديو

يَتَطَلَّبُ صُنْعُ الرَّادِيوَاتِ الْبَسيِطَةِ الَّتِي يَتَنَوَّلُهَا هَذَا الْكِتَابُ بَعْضُ الْأَدَوَاتِ - مُعْظَمُهَا مِنَ التَّوْقِيرِ الَّذِي تَجِدُهُ فِي صُندُوقِ عُدَّةِ مَتَّرِلِيٍّ أَوْ إِنَّهُ يُشَتَّرُ بِكُلْفَةِ رَهِيدَةٍ .

فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ سَتَحْتَاجُ إِلَى قَطْعِ الْأَسْلَاكِ بِطُولِ مُعِينٍ وَإِلَى ثَسْبِهَا وَتَبَيَّنُهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُحَدَّدِ وَاحِدَانًا إِلَى تَعْرِيَةِ طَرَفِ السُّلُكِ التَّحَاسِيِّ لِوَصْلِ بَعْضِ الْمُقْوَمَاتِ (أَوِ الْأَجْزَاءِ) . وَالزَّرَدِيَّةُ الْمُسْتَدِقَّةُ الْمِنْقَارُ هِيَ خَيْرٌ مَا يُسْتَخَلَّ لِهَذِهِ الْأَغْرَاضِ ، كَمَا يُمْكِنُكَ إِلَاستِعَانَةُ بِقَطَاعَةِ أَسْلَاكٍ لِقَطْعِ الْأَسْلَاكِ وَتَعْرِيَتِهَا - وَهَنَالِكَ نَوْعٌ رَحِيقُ مِنْهَا لِأَدَاءِ كُلَّنَا الْمُهِمَّيْنِ .

وَيُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُ مِطْوَافٍ جَيْبِ لِحَكٍ طَرَفِ السُّلُكِ لِتَنْظِيفِهِمَا قَبْلَ التَّوْصِيلِ - وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ لِهَذَا الغَرَضِ الورقُ الْمُرْمَلُ (ورقُ الزجاج) أوِ الْجَانِبُ الْخَشِنُ مِنْ عَلَيْهِ ثِقَابٍ . كَذَلِكَ يَلْزَمُكَ مِفَكٌ مُتوسِطُ الْحَجْمِ لِشَدِّ الْمَسَامِيرِ الْلَّوَلِيَّةِ (اللَّوَالِبِ) الْمُثَبَّتَةِ .

وَلِرَكِيبِ الْجَهَازِ الْمَصْنُوعِ عَلَى قَاعِدَةِ خَشِيشَةٍ كَمَا هِيَ الْحَالُ هُنَا يَلْزَمُكَ طَبْعًا بَعْضُ أَدَوَاتِ النَّجَارَةِ الْبَسيِطَةِ - كَالمِنْشَارِ وَالْمِخْرَزِ وَالْمِثْقَابِ الْلَّفَافِ .




تثبيت مقومات الجهاز

يُصار عادةً في التركيبات الإلكترونية إلى تلحيم المقومات لتشخيصها في مواقعها من دارة الجهاز. لكن هنا ، مع المبتدئين في صنع جهاز لاسلكي ، ستعتمد أسلوب توصيل لا تلحيمياً. أما الذين يرغبون في تلحيم الوصلات فقد شرحنا لهم تقنيات عملية اللحام على باطن الغلاف في مقدم الكتاب فليراجعوا هنالك .

ومن طرق التوصيل السهلة استخدام لوايل (مسامير مولدة) نحاسية وفلكلات. اختر لوايل مخروطية الرؤوس من عيار ٦ (طولها حوالي ١,٢٥ سم) وفلكلات قذحية لها. ستحتاج إلى حوالي ذرعين من كل نوع يمكنك شراؤها من محلات بيع الأدوات الكهربائية.

ويشرح لك الرسم المقابل طريقة التوصيل هذه - لكن تذكر النقاط المهمة التالية : (١) تأكد من أن طرف السلك قد نظف بالحacker حتى المعان. (٢) عند اجتماع عدة أسلاك تحت الفلكة الواحدة ، لا تشد اللوايل نهائيا قبل وضع الأسلاك كلها في أماكنها.

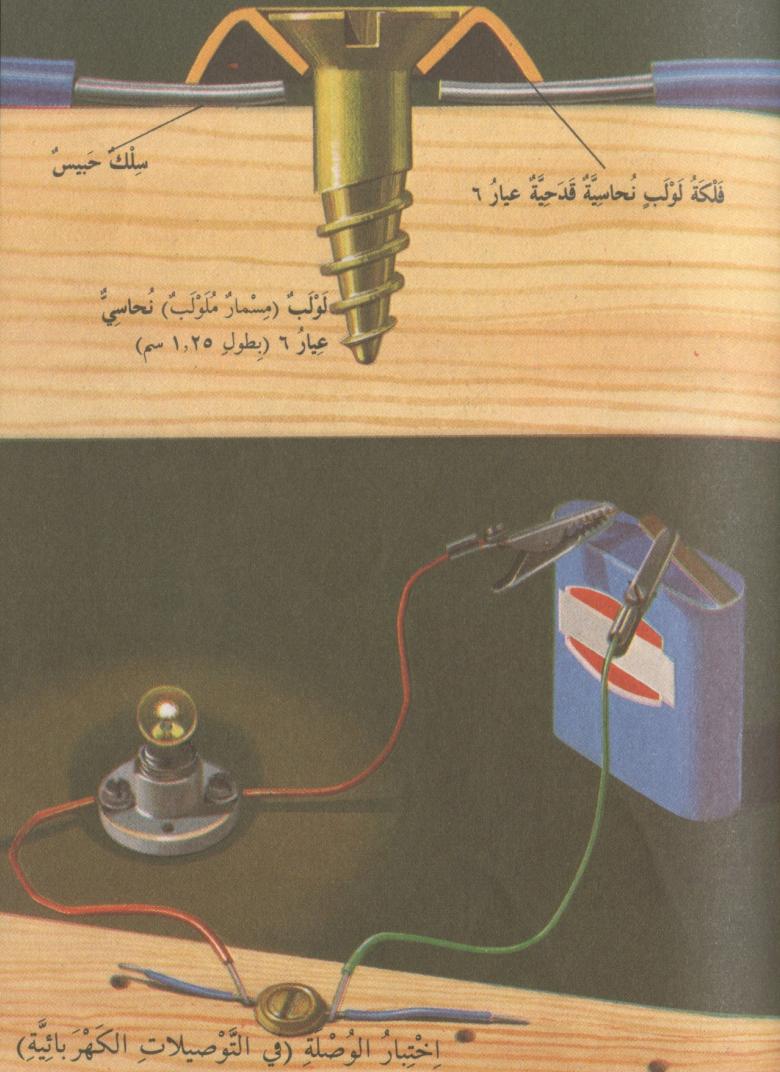ويمكنك اختبار الوصلة باستخدام بطارية (خلية كهربائية) بسيطة وبصلة مصباح مناسبة ، كما في الرسم. اجعل طرق سلكي دارة البطارية يلامسان جانبي سلكي الوصلة المعرّفين ، فإذا أضاء المصباح كانت الوصلة جيدة.




إعداد لوح القاعدة

في أوائل عهد اللاسلكي كانت أجهزة الراديو تُركب على ألواح قاعدية - وسنتستخدم نحن لجهازنا لوحًا قاعدياً شبيهًا نوعاً بلوح إرفاق الخبير بالشوابك.


اختر لوحًا من الخشب الرخو بالقياسات المبينة وتثبت فوقه مسامير التوصيل المولبة وفلكتها (دون شل) في صفين يبعداً واحدهما عن الآخر ٤ سم . اجعل في كل صف ثمانية ثوابت على الواحد والآخر ٢,٥ سم - كما هو موضح في الرسم المقابل . احرِ الثقبين الكبيرين بثقبين بالقلم المناسب لتركيب مقومات التحكم .

إن التثبيت الدقيق بالقياسات ليس أمراً حتمياً ، ولكن من الأفضل عملياً التثبيت بالقياسات المبينة قدر الإمكان . كما إنك لن تحتاج إلى المسامير المولبة كلها في بناء المرحلة الأولى من جهازك اللاسلكي - لكنك ستحتاجها لاحقاً لكمال المراحل التالية من الجهاز .

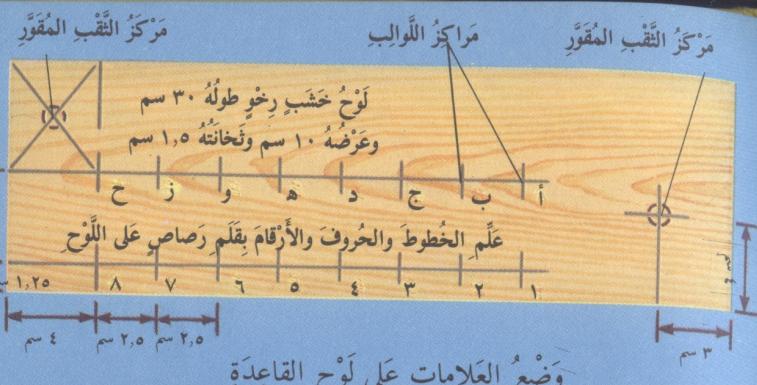إن إعداد لوح القاعدة بسيط كما ترى ، والمهم أن تثبت الثوابت على مسافة التعامد عليه كي تضغط الفلكات على أسلاك التوصيل بإحكام .




وضع العلامات على لوح القاعدة

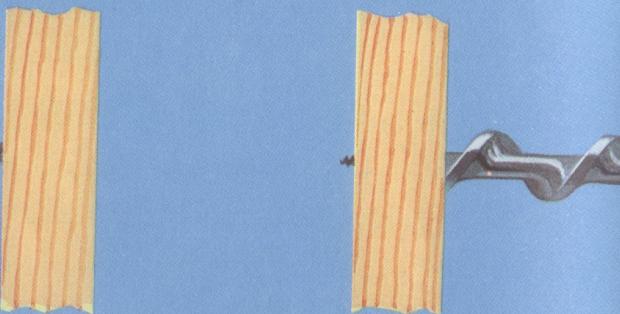

إذا بيقاب قطع قمعيه ستبقيه واحداً وآخر في الجانب المعلم حتى يستقراران حتى يتصفون بثبات اللوح . يظهر طرف القمعة من الجانب الآخر (لا تجعل القمعة تحرق اللوح) .

إعداد الثقب

الجانب المعلم من اللوح

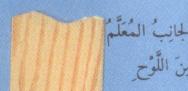

الآن اختر من الجانب الآخر بيقاب قطعة ستبيهانه واحداً وآخر في الجانب المعلم حتى يستقراران حتى يتصفون بثبات اللوح .

استخدم براز أو برمي ثقب لإعداد الثقب للمسامير المولبة (ولا تشد الوالب في هذه المرحلة) .

خطوط يقام رصاصي

إستخدام براز أو برمي ثقب لإعداد الثقب للمسامير المولبة

(ولا تشد الوالب في هذه المرحلة) .

لف المِلَف

من المُقْوَمَاتِ الأَسَاسِيَّةِ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْبِلُورِيِّ الَّذِي سَبَدَ بِيَنَاهُ مِلَفٌ دَارَةِ الْمُوَالَفَةِ . وَيَجْرِي لَفُ هَذَا الِمِلَفِ عَلَى قَصْبِيْ مِنَ الْفِرَائِتِ (وَهُوَ مَسْحُوقُ الْحَدِيدِ الْمُلْصَقُ) قُطْرُهُ حَوْالَى سَتَّيْمِتِرٍ وَاحِدٍ وَطُولُهُ ٧,٥ سَمٍ .

تُصْعَبُ قُضْبَانُ الْفِرَائِتِ عَادَةً بِطُولِ ١٥ سَمٍ ، وَلِقَطْعِ الْقَصْبِيْ رِضْفَيْنِ اشْرُحَ حَرَّاً دَائِرِيًّا حَوْلَ وَسَطِهِ ثُمَّ اقْبِقْهُ بِرِشَاقَةِ (الشَّكْلُانِ ١ وَ ٢) . لَفُ حَوْلَ مُنْتَصَفِ الْقَصْبِيْ الَّذِي سَتَّلَ عَلَيْهِ الِمِلَفِ شَرِيطًا لَاصِقًا بِعَرْضِ ٤ سَم (الشَّكْلُ ٣) .

أُحْبُلُ عَلَى بَكْرَةِ سِلْكٍ نُحَاسِيِّ مَطْلَبِيِّ بِالْمِيَانَا مِنْ عِيَارِ ٣٦ (بِقِيَاسِ الْأَسْلَاكِ الْمُعْيَارِيِّ) مِنْ حَانُوتِ أَدَوَاتٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ . اُتْرُكْ حَوْالَى ٨ سَمٍ مِنْ طَرَفِ السِّلْكِ سَايَّا ثُمَّ ثَبِّتْهُ بِشَرِيطٍ لَاصِقٍ (الشَّكْلُ ٤) . لَفُ عَلَى الْقَصْبِيْ ٥ لَفَاتٍ مُتَحَاذِيَّة (الشَّكْلُ ٥) ، ثُمَّ اسْحَبْ مِنَ السِّلْكِ أَنْشُوَطَةً (عُرْوَةً) بِطُولِ ٨ سَمٍ وَابْرُمْ السِّلْكَ حَتَّى يَلْعُجَ التَّوْتُرُ أَوَّلَ الْعُرْوَةِ (الشَّكْلُ ٦) . وَاصْبِلِ الْلَّفَّ لِتُسْبِيفَ ٤ لَفَةً مُتَحَاذِيَّةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تُثْبِتَ الطَّرَفَ النَّهَائِيَّ بِالْشَّرِيطِ الْلَّاصِقِ . وَيُمْكِنُكُ تَعْطِيَةً لَفَاتِ الِمِلَفِ كُلُّهَا بِالْشَّرِيطِ الْلَّاصِقِ لِتُشَبِّهِهَا فِي مَكَانِهَا .

تَذَكَّرُ أَنْ تَرْكَهُ حَوْالَى ٨ سَمٍ مِنَ السِّلْكِ الْإِحْتِيَاطِيِّ فِي طَرَفِ الِمِلَفِ وَعِنْدَ الْعُرْوَةِ الْمِبْرُومَةِ (نُقطَةِ التَّفْرِيعِ) . وَتَذَكَّرُ ضَرُورَةُ حَكُّ الْمِيَانَا العَازِلَةِ عَنْ طَرَفِ السِّلْكِ قَبْلَ إِجْرَاءِ التَّوْصِيلَاتِ .

إِنَّ الْأَسْكَالَ فِي الصَّفَحَةِ الْمُقَابِلَةِ كَفِيلَةٌ بِإِرْشَادِكَ عَبَرَ كُلَّ مَرْحَلَةٍ .



صُنْعُ الْمُسْتَقْبِلِ الْبَلَوْرِي

بَعْدَ إِعْدَادِ الْبَلَفِ رَكَبْ قَصِيبَ الْفِرَّايتَ عَلَى لَوْحِ الْقَاعِدَةِ بِلَفٍ عَرْوَتَيْنِ مِنَ السَّلْكِ التَّخْنِيْنِ حَوْلَ طَرَفِهِ وَتَثْبِيتِ طَرَفِهِ كُلُّ عُرْوَةٍ تَحْتَ فَلَكَةِ مِسْمَارٍ مُلْوَّبٍ كَمَا فِي الرَّسْمِ الْمُقَابِلِ.

أَكْمَلْ دَارَةَ الْمُوَالَفَةِ بِإِضَافَةِ مُكْتَفٍ مُوَالَفَةٍ مِنَ النَّوْعِ الْصَّلْبِيِّ الْعَازِلِ سَعَةً ٥٠٠٠٥ مِكْرُوفَارَادٍ يُمْكِنُكُ اِبْتِاعَهُ مِنْ حَانُوتِ أَدَوَاتٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ. رَكَبْ الْمُكْتَفَ عَلَى لَوْحِ الْقَاعِدَةِ كَمَا هُوَ مُوضَعُهُ فِي الرَّسْمِ مُدْخِلًا جِدْعَ الْمُكْتَفِي عَبْرَ التَّقْبِ الَّذِي قُطِرُهُ سَنْتِيْمِيْترٌ وَاحِدٌ. وَشُدَّ أَسْلَاكٌ تَوْصِيلٍ إِلَى الصَّمَوْتَيْنِ الطَّرَفِيَّتَيْنِ فِي قَفَ الْمُكْتَفِ. إِسْتَخْدِمْ أَسْلَاكٌ تَوْصِيلٍ نُحَاسِيَّةً مُغَطَّاةً بِالبَلاسْتِيْكِ وَلَا تَنْسَ أَنْ تُعَرِّيَ أَطْرَافَهَا قَبْلَ زَرْفِهَا بِفَلَكَاتِ الْمَسَامِيرِ الْمُلْوَّبَةِ.

وَبِيَنِ الرَّسْمِ أَيْضًا طَرِيقَةً وَصْلِ الدَّايُودِ (الصَّمَامِ الثَّانِيِّ) بِالدَّارَةِ عَبْرَ فَلَكَتَيِ الْلَّوَبِيْنِ ، وَكَذَلِكَ مَوْضِعَ أَذْنِيَّةِ الْمُسْتَقْبِلِ الَّتِي يَجُبُ تَحْدِيدُهُ نَوْعِيَّتَهَا عِنْدَ الشَّرَاءِ. وَيُمْكِنُكُ اسْتِخْدَامُ سَمَاعِيَّ رَأْسٍ عَالِيَّيِّ الْمُقاوَمَةِ بَدَلًا مِنَ الْأَذْنِيَّةِ ، وَقَدْ تَحْصُلُ بِهِمَا عَلَى نَتْيَاجَةٍ أَفْضَلَ . وَسَعْلَاجُ مَوْضِعَ الْمُقاوَمَةِ فِي الصَّفَحَةِ ٣٢ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.



وَفِي الصَّفَحَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ مَعْلَومَاتٌ مُفَيْدَةٌ حَوْلَ الْهَوَائِيِّ وَالْأَرْضِ (سَلْكِ التَّارِيْخِ) فِي جِهازِ الْإِسْتِقْبَالِ .

الجِهازُ الْكَامِلُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْبَلَوْرِي

سَلْكٌ إِلَى
الْهَوَائِيِّ

سَلْكُ التَّارِيْخِ

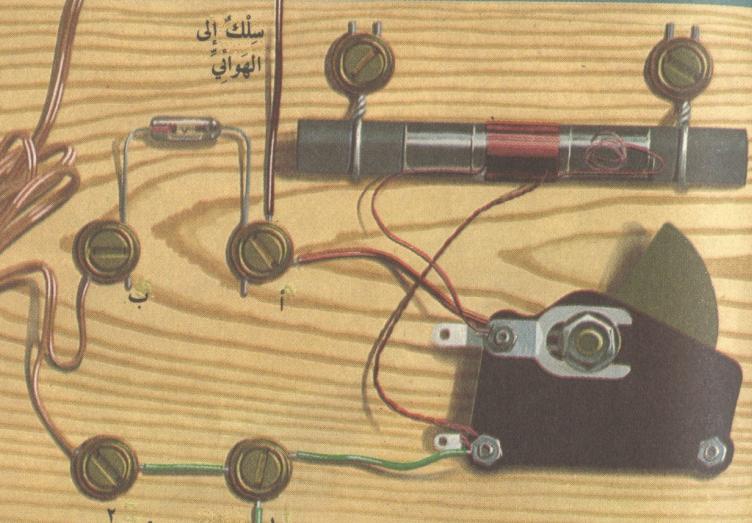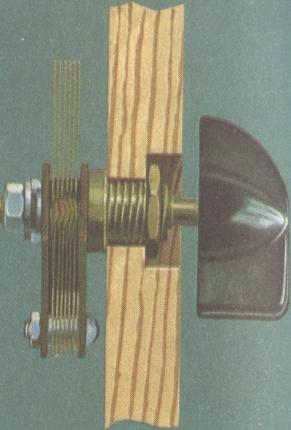تَرْكِيبُ الْمُكْتَفِ عَبْرَ لَوْحِ الْقَاعِدَةِ



الهَوَانِيُّ وَالْأَرْضُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ الْبِلْوُرِيٌّ

الهَوَانِيُّ هُوَ جُزءٌ مِنِ الْمُسْتَقْبِلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْإِشَارَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ ، إِذْ يَعْتَدِدُ حُسْنُ عَمَلِ الْمُسْتَقْبِلِ الْبِلْوُرِيِّ عَلَى شِدَّةِ التَّيَارِ الْكَهْرَبَائِيِّ السَّارِيِّ بَيْنَ هَوَانِيًّا جَيِّدًا وَالْأَرْضَ . وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ رَادِيوَاتِ التَّرَانِزِسْتُورِ الْحَدِيدِيَّةِ ، وَمِثْلُهَا الرَّادِيوُونِيُّونِ الَّذِي سَقَصَعَهُ نَحْنُ هُنَا نِهَايَةً ، لَا تَحْتَاجُ إِلَى هَوَانِيٍّ وَأَرْضٍ - فَهُوَ حَسَاسٌ بِالْقَدْرِ الْكَافِ لِإِلْقَاطِ إِشَارَاتِ الْلَّا سِلْكِيَّةِ الْمُبْتَعَثَةِ مِنَ الْقَلْبِ الْحَدِيدِيِّ (الْفَرِيَاتِ) لِمِلْفَ الْمُوَالَفَةِ .

يُمْكِنُكَ صُنْعُ هَوَانِيًّا مُنَاسِبٍ مِنْ سِلْكٍ نُحَابِيٍّ مُعَطَّى بِالْبَلَاسْتِيكِ بِكُلْفَةٍ زَهِيدَةٍ ، وَذَلِكَ بِتَعْلِيقِ الطَّولِ الْأَقْصَى مِنْ هَذَا سِلْكٍ عَلَى الْأَرْفَاعِ الْأَقْعَدِيِّ الْمُمُكِنِ . ثَبَّتْ طَرَفَ السِّلْكِ الْأَبْعَدِ بِشَجَرَةٍ أَوْ عَمْدَةٍ أَوْ سَطْحِ بَيْتِ مُجَاوِرٍ (بِإِشْرَافِ شَخْصٍ رَاشِدٍ أَوْ بِمُسَاعَدَتِهِ لِتَفَادِي خَطَرِ السُّقُوطِ) بِوَاسِطَةِ رَزَّةٍ أَوْ خُطَافٍ عَازِلٍ . وَكَذَلِكَ شُدَّ طَرَفَ السِّلْكِ الْأَقْرَبِ إِلَى سَطْحٍ أَوْ نَافِذَةٍ فِي طَابِقٍ عُلُوِّيٍّ ، ثُمَّ وَصَّلَ هَذَا الطَّرَفُ إِلَى مَوْصِلِ الْهَوَانِيِّ فِي جَهَازِ الْإِسْتِقْبَالِ .

وَلِتَحْقِيقِ فَعَالَةِ الْهَوَانِيِّ يَنْبَغِي تَارِيْصُ الْجَانِبِ الْآخِرِ لِلْدَّارَةِ الْمُوَالَفَةِ (أَيْ وَصْلُهُ بِالْأَرْضِ) . وَالطَّرِيقَةُ الْأَبْسَطُ لِذَلِكَ هِيَ وَصْلُ سِلْكِ التَّارِيْصِ بِاقْرَبِ أَنْبُوبِ مَاءٍ فِي الْبَيْتِ . أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَنَابِيبُ المَاءِ فِي الْمَتْرِلِ لَدَائِنِيَّةٍ فَيُمْكِنُكَ إِعْدَادُ مُؤْرَضٍ لِجَهَازِكَ بِغَرْزِ سِلْكٍ نُحَابِيٍّ مُمَرَّرٍ (أَوْ أَنْبُوبٍ مَعْدِنِيٍّ) طُولُهُ حَوْالَيِ الْمِتْرِ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ وَتَوْصِيلِ سِلْكِ التَّارِيْصِ بِطَرَفِهِ الْعُلُوِّيِّ .




لائلكيُّ أسرى الحرب

خلال الحرب العالمية الثانية استخدم بعض أسرى الحرب في معتقلاتهم راديواتٍ ، صنعواها غالباً بما تتوفر لهم داخل المخيمات ، للبقاء على اتصالٍ بما يجري في أوطانهم . ولما كان يستحيل عليهم بطيئة الحال الحصول على الصمامات الثانية (الدايودات) ، فقد عمدوا إلى ابتكار عدة بدائل بارعة لتقامها .

وترى في الرسم المقابل إحدى الطرق السهلة لصناعة دايدود على عجل . إنداً بقطعة حشيش ممكها حوالي ٢,٥ سم وقطعة نظيفة من فحم الكوك بحجم حبة البازلا . ثبت الفحمة على الخشبة كما في الشكل بمسمار ملول ذي فلكة يتصل به سلك موصل . لف حوالي ٣٠ سم من سلك فولاذي (من قيثار أو بيانو مثلاً) حول إبرة حياكة تاركاً حوالي ٣ سم في كلا طرفيه . ثبت أحد طرفي السلك الحذروني التأسيسي نوعاً إلى قطعة الخشب بمسمار ملول ذي فلكة يتصل به أيضاً سلك توصيل آخر . أعدد السلك الحذروني ألف حتى يلامس طرفه السائب قطعة الفحم .

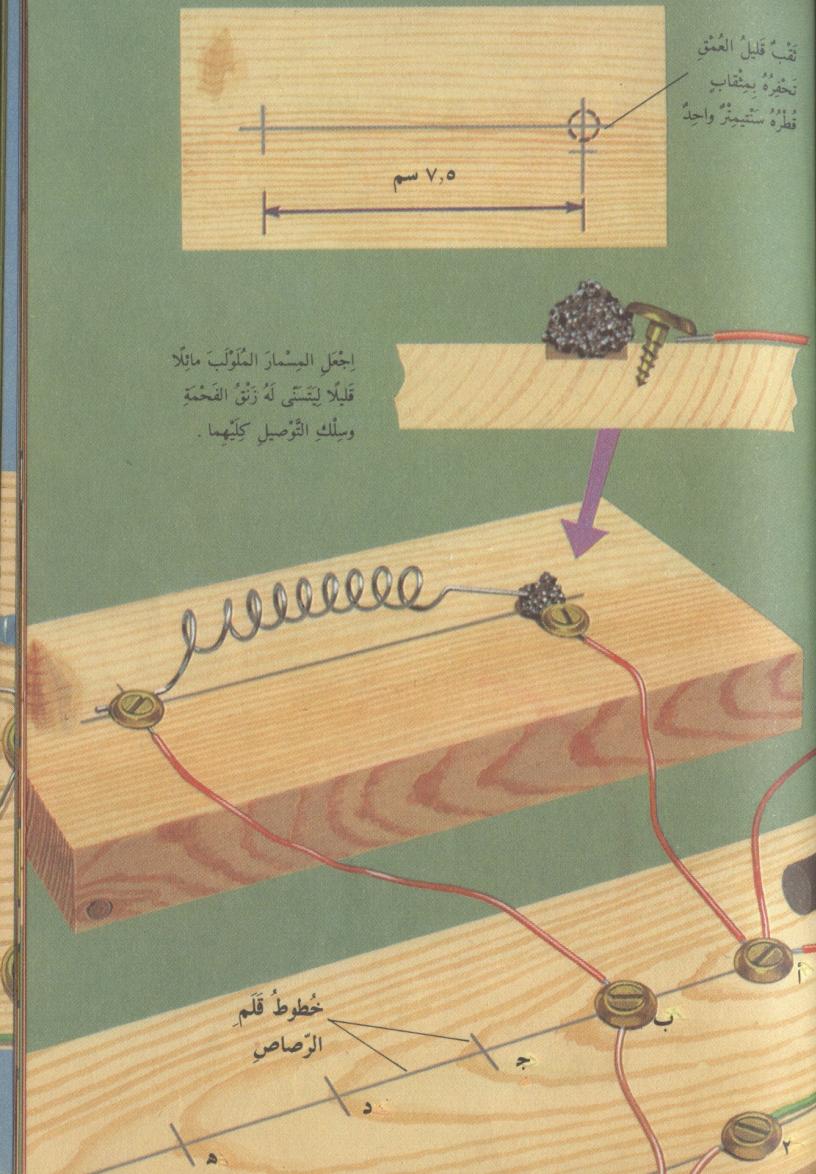إنزع الدايدود من المستقبليل اليلوري (ص ٢٣) وثبت في مكانه سلكي التوصيل من الدايدود الذي صنعته . وبتعديل مكثف المعاوقة سيكون بمقدورك سماع بعض الإذاعات المحلية . أما إذا لم تسمع شيئاً فواصل تغيير موضع السلك على الفحمة حتى يتسمى لك ذلك .




الترازِنِستور

أصبح لفظ «ترازِنِستور» لدى مُعظم الناس مُرادِفاً لجهاز الراديو الصغير المعروف، بينما هو في الحقيقة أحد مُقوماته الإلكترونية. والترازِنِستور من أهم الاختراعات في ثلث القرن الماضي وقد ساعد في جعل المعدات الإلكتронية أصغر حجماً وأقل اعتماداً على القاطعات العالية.

والترازِنِستور أشبه بـصمامين ثنائين (دايدون) يعملان معًا داخل غلاف واحد. ولم يتميز أنواع الترازِنِستور ثلاثة أسلك توصيل - المبتعث (Mb) والمجمَع (Maj) والقاعدة (C) . وقد يؤدي خطأ توصيل الترازِنِستور في الدارة الكهربائية إلى إتلافه. وفي الأغلب يكون سلك القاعدة هو الأوسط ، بينما يساعد سلك المجمَع قليلاً عن السلكين الآخرين . وسنتَخدِم من الترازِنِستورات نوعاً يشار فيه بُقعة حمراء على الغلاف إلى سلك المجمَع .

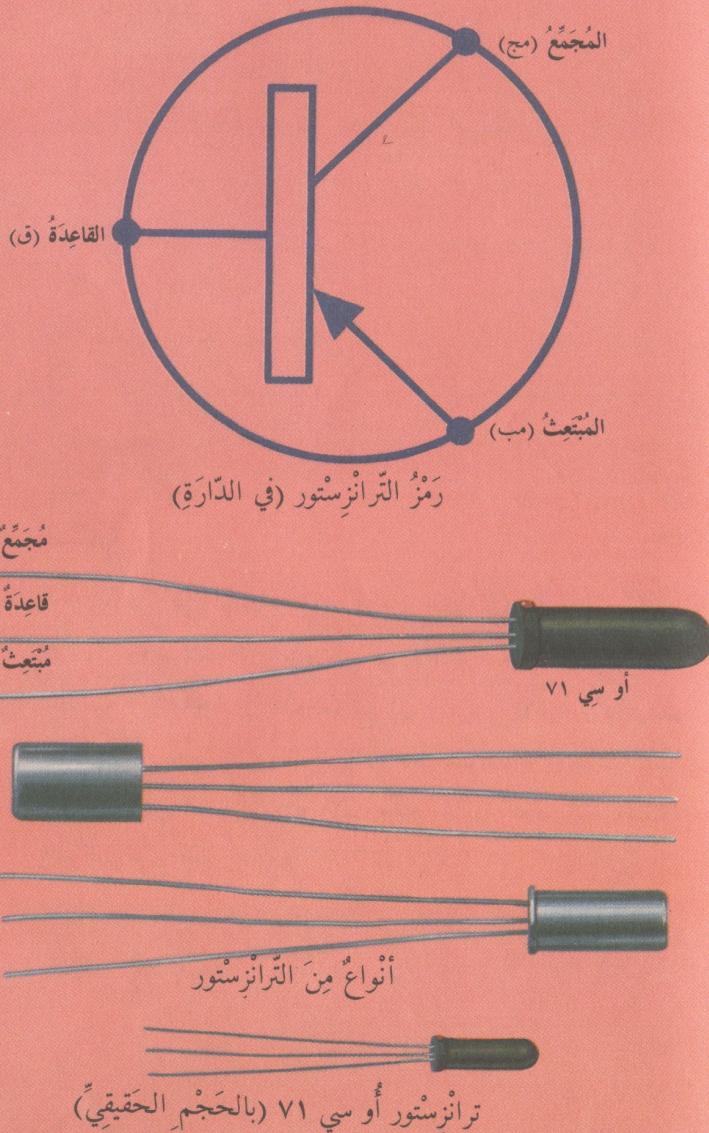إن عمل الترازِنِستور في الأجهزة التي نَصَنَّعُها هو التضخيم أي تقوية الإشارات اللاسلكية . فالترازِنِستور مصمم بحيث يُتَجَهَّز تياراً متغيراً صغيراً بين القاعدة والمبتعث تغيراً أكبر في التيار بين المجمَع والمبتعث . وهكذا فإن الإشارات اللاسلكية المُسلطَة على القاعدة تَظْهَر مُضخمةً في المجمَع . واستخدمنا الأول للترازِنِستور سيكون لتنمية الصوت الصادر عن المُسْتَقبل البُلُوري .





إضافة الترانزستور

يُبيّن الرسم التخطيطي المقابل طريقة إدراج مُضخم ترانزستور في الدارة حيث وصلنا سابقاً أذنِيَةَ المُستقبل. قارِنْ هذا الرسم بالرسم التخطيطي لدارةِ المُستقبل البُلوري (ص ١٣).

تُلاحظُ في هذه المراحل إضافة الترانزستور (وهو من نوع أو بي ٧١)، كذلك أضافنا مقاوماً (شدة ٢,٧ كيلوأوم) بطارية قوتها ٩ فلطات. وهذه البطارية هي من النوع الصغير الخاص براديوات الترانزستور (طراز ب ب ٣) ويمكن تزويدُها بمفتاح قطع ووصل رخيص يركب فوقها. أما المقاوم (هناك بحث عن المقاومات في الصفحة التالية) فيشكل حملَ الحرج للمجمّع وعبره توصّل أذنِيَة المُستقبل.

إحرص على توصيل أجزاء الدارة الكهربائية كما هو مبيّن. في الرسم، وتوصيات الترانزستور هي من الأهمية بمكان. وصل المبتعد باللُّولِب ٥ والقاعدة إلى ه والمجمّع إلى و. إنزع الأذنِيَة وأعد وصلها عبر و ز. وصل طرف البطارية الأحمر باللُّولِب ٥ والطرف الأسود إلى ز. يمكن تشغيل الراديو الآن بوصول الدارة الكهربائية بالمفتاح المركب فوق البطارية.

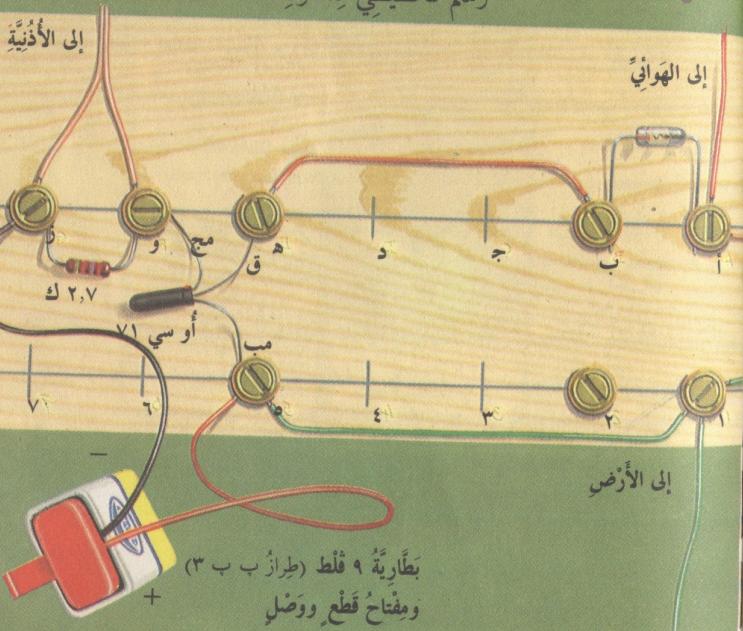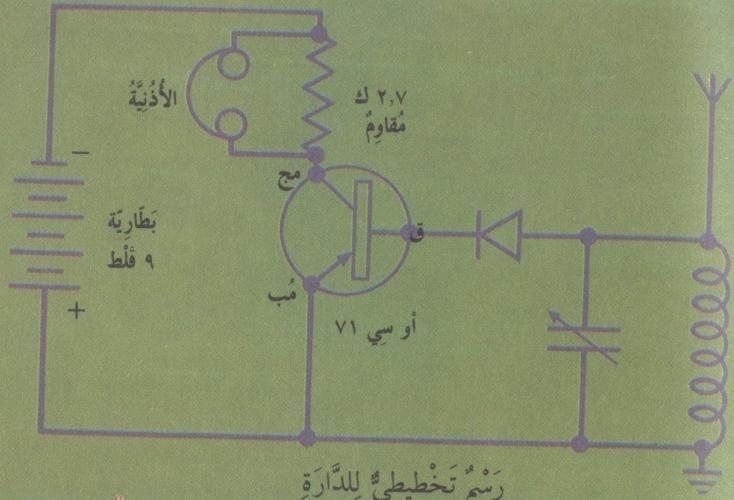إن إضافة هذا الترانزستور الوحيد ستحسن أداء المُستقبل البُلوري كثيراً - إنه سيسمعك المحظيات نفسها ولكن بصوت أشد جهارة.



المقاومات

تُوَلِّفُ المقاومات عادةً جزءاً مهماً من التراكيب الإلكترونية، فلو تفحصت معظم هذه المعدات لرأيت فيها العديد من الأنابيب الدقيقة السلكية الطرفين ذات الحزم اللوينية البراقة. وتسمى هذه بالمقاومات لأنها تقاوم سريان التيار الكهربائي في الدارة - وبذلك تحكم في قطبية التيار وشدة في مختلف أرجائها.

تحسني هذه الأنابيب بمزيج كربوني، وتبين الحزم اللوينية حولها قيمة مقاومتها مقيسة بالأوم. وإذا حفظت جدول الرموز اللوينية المقابل سهل عليك حساب مقاومة الأنبوب من الحزم اللوينية التي تلفه. وأحياناً تبين إطافة المقاوم (أي التفاوت المسموح بالنسبة لقيمة) بحزم لوينية أخرى. ويمكنك هنا إغفال هذه الحزمة لأن بمقدور جهازنا استخدام المقاومات مهما كانت إطاقتها.

وقد اصطلح على أن نرمز للمقاومة بحرف أومiga اليوناني Ω . ولما كانت المقاومات المستخدمة عالية جداً في الغالب - أحياناً بالآلاف أو حتى بملايين الأومات ، فإننا نختزل الأصفار بكتابته كـ Ω (كيلو أوم) بذلك 1000Ω ، و 2Ω (ميغا أوم) بذلك 1000000Ω . وقد جرت العادة على إلغاء إشارة الأوم عند استخدام Ω (كيلو) و Ω (ميغا) في الرسوم التخطيطية.





تحييز الترانزistor

إن المضخم الترانزistorى الذى بنىناه هو أبسط ترمكية ممكنة ولا بد لاستخدام الترانزistor بفعالية من تزويد مختلف أجزائه بالقطبية الصحيحة - وهذا هو ما يسمى بالتحييز. ففي تركيبتنا البسيطة وفرت الإشارات الأساسية من الدايمود قللياً لتحييز قاعدة الترانزistor ، ويمكن إضافة المقاومات لتصحيح هذا التحييز.

ويبين الرسم المقابل كيفية تحييز الترانزistor بمقاومتين (33 ك 33 Ω - برتقالي ، برتقالي ، برتقالي 150 ك Ω - بني ، أحمر ، أصفر) ليعطيها القطبية الصحيحة بين المجمع والقاعدة والمبعثث. احرص على وصل المقاومتين في موضعهما المبين وإلا تعطل تأثيرهما.

إن هذه الإضافة إلى الراديو لن تزيد جهازه بشكل ملحوظ ، لكن التحبيز ضروري قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

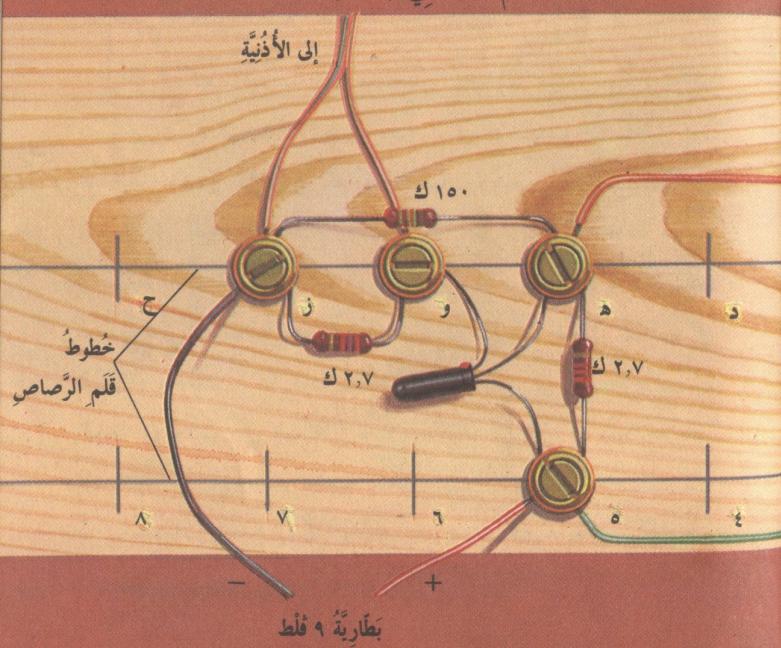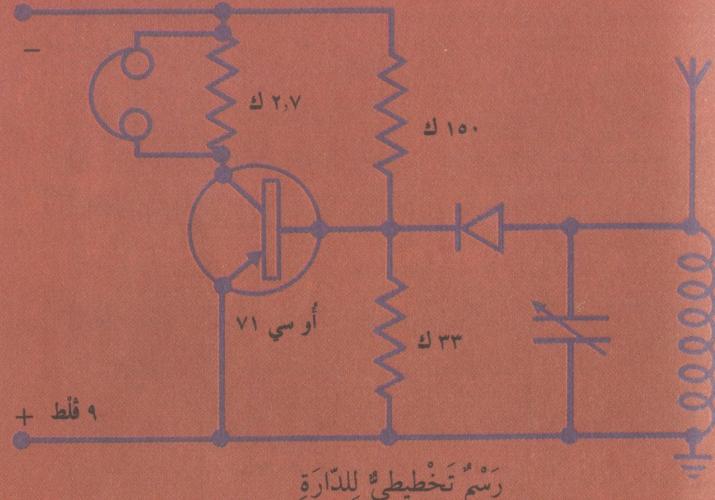تدكر أن تنطف بالحك سلكي المقاومات الطارقين قبل تثبيتها باللوالب ، فهما معروضان كسائر مقومات الجهاز الأخرى للإنساخ والتسمم.




إضافة ترانزستور ثانٍ

قبل أن نتمكن من إضافة الترانزستور الثاني إلى جهازنا اللاسلكي يجب أن ندخل في دارة الجهاز عنصرين مهمين هما مفرق (مقياس فرق الجهد) ومكثف.

والفرق ، كما يتبع في الرسم المقابل ، هو مقاومة متغيرة ذات ثلاثة ملامسات - الملامسان الخارجيان منها هما نهاية مسار كربوني دائري . والعروة المركبة تتصل بملامس متحرك ينزلق على المسار الكربوني عند تدوير جذع المفرق . فيتدوير الجذع (المجهز عادة بقبضة لدانية) يمكن استخدام أي جزء من المقاومة عبر العروة المركبة كمانع . ويعمل المفرق هنا كمضطط للجهاز .

أما المكثف فيتألف من صفيحتين تصلهما مادة عازلة - كما يتبع من رسمه في الدارة ، ووظيفته إمداد الإشارات اللاسلكية دون القاطنات الثانية التي تمد الدارة بالقدرة . وينبغي وصل المكثف في الدارة على الوجه الصحيح وذلك يوصل طرفه المميز بحزمة حمراء أو بعلامة + إلى جانب الدارة الموجب . أما جسم المكثف ، وهو عليه المعدنية التي قد تحمل حزمة سوداء ، فيوصل إلى السلك السالب في الدارة . وعليك الإسراد والتقييد بالرسم التخطيطي المقابل لتجنب الخطأ . ويكتب على المكثف عادة سمعه بميكروفاراد - ونحتاج نحن إلى سعة 10 ميكروفاراد لقطبية تشغيل قيمتها 16 فلطاً . وهنالك نوع من المكثفات الثانية يمكن وصله في الدارة كيتما اتفق .

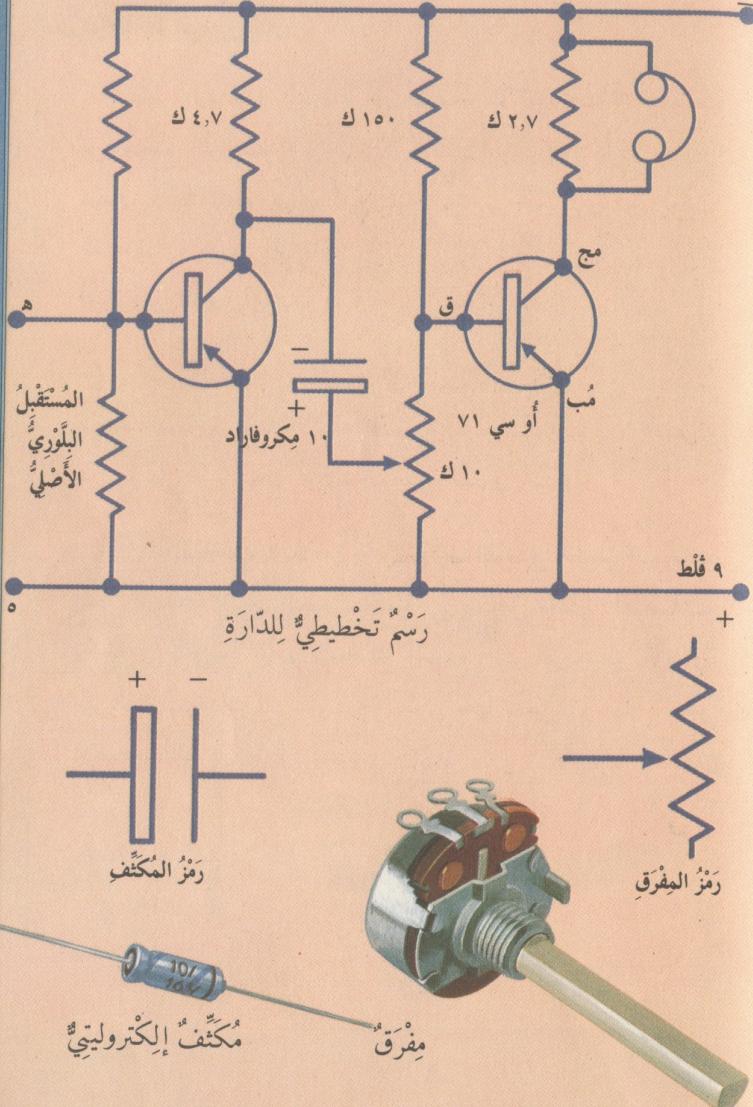


مَرْحَلَةُ التَّرَانِزِسْتُورِ الثَّانِي

تَقْهِيرُ دَارَةٍ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ السَّالِفَةِ . تُؤَخَّذُ الإشَارَاتُ مِنْ مُجَمِّعِ التَّرَانِسْتُورِ الْأَوَّلِ عَبْرَ الْمُكَفَّفِ إِلَى الْمُلَامِسِ الْإِنْلَاثِيِّ لِمُفْرَقِ ضَبْطِ الْجَهَارَةِ . وَكُلَّمَا قُرِبَ الْمُلَامِسُ الْمَرْكَزِيُّ نَحْوَ جَانِبِ الْقَاعِدَةِ فِي مُضِيِّطِ الْجَهَارَةِ ازْدَادَتِ الإشَارَاتُ الْوَاصِلَةُ إِلَى قَاعِدَةِ التَّرَانِسْتُورِ التَّالِيِّ وَازْدَادَتْ بِاتِّالِيِّ جَهَارَةُ الْخَرْجِ مِنْهُ .

يُركب المِرْقَبُ في الثَّقْبِ الإِضَافِيِّ الْمُقَوَّرِ فِي الْلَّوْحِ . وَتُثَبَّتُ عُرْوَاتُهُ الْمُتَقَارِبَةُ بِمَسَامِيرٍ لَوْلِيَّةٍ صَغِيرَةٍ (فَاللَّوَالِبُ الْكَبِيرَةُ لَا تُنَاسِيهَا) عَبْرَ ثُقوبِها حَابِسَةً تَحْتَهَا أَسْلَاكَ التَّوْصِيلِ كَمَا فِي الشَّكْلِ .

إنزع المقاومَ ٢,٧ كِيلو وَزَانِ وَأَعْدِي التَّوْصِيلَ مُضِيفاً الْمُقَوَّمَاتِ
الجديدة بِعِنَانِي مُتَبَعَا التَّصْسِيمَ التَّمَوَذِجِيَّ المُقَابِلَ وَمُقَارِنَا التَّوْصِيلَاتِ
واحِدةً وَاحِدةً مَعَ الرَّسْمِ التَّخْطِيطِيِّ لِلْدَّارَةِ . إِنَّ التَّرَانِسْتُورِ الإِسْفَافِيَّ
سِيَزِيدُ الجَهَارَةَ كَثِيرًا - إِلَى درَجَةٍ يُمْكِنُ مَعَهَا تَشْغِيلُ الْمِجْهَارِ ، وَهُوَ
إِضَافَةُ التَّائِلَةِ إِلَى جَهَازِنَا العَتِيدِ .

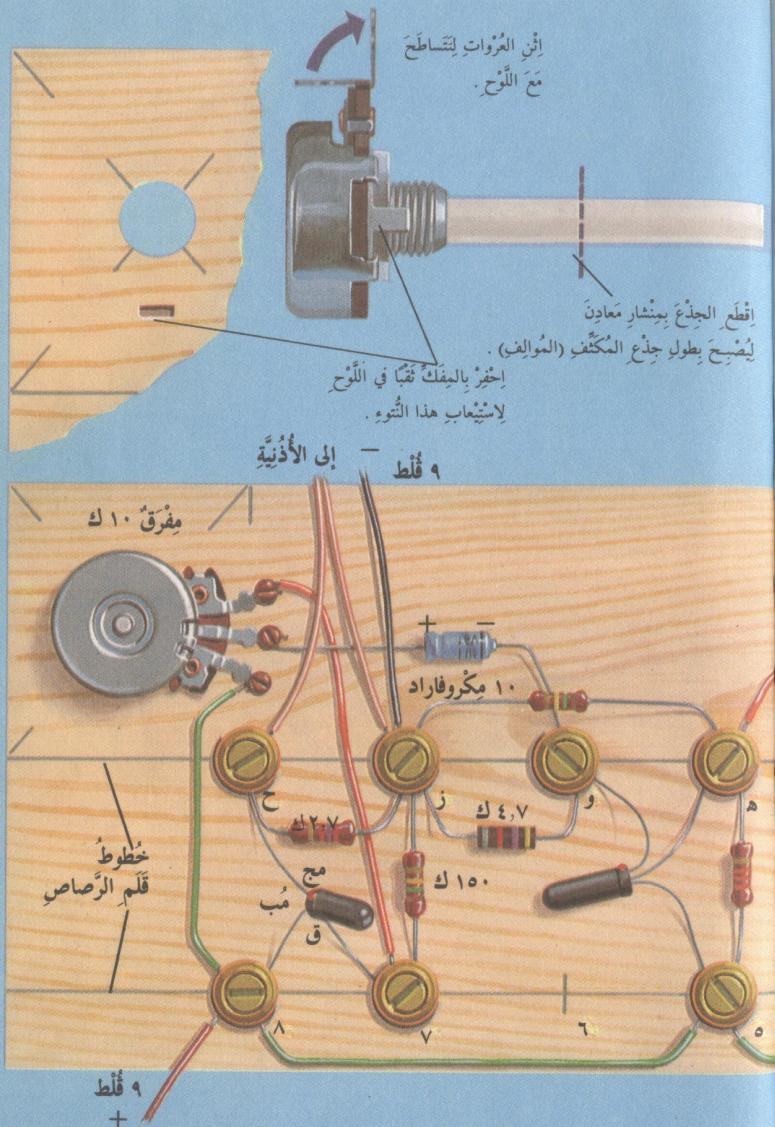


إضافة المجهار

إنَّ استِخْدَامَ جَهَازِنَا الالْسِلْكِيِّ بِالاذْنِيَّةِ يَحْصُرُ الاستِمَاعَ إِلَيْهِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطُّ ، أَمَّا بِالمِجْهَارِ فَالعَدِيدُونَ يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ . والمِجْهَارُ كِالاذْنِيَّةِ يُحَوِّلُ الْأَمْوَاجَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ إِلَى مَوْجَاتٍ صَوْيَّةَ ، لَكِنَّ مَحْرُوطَهُ الْكَرْتُونِيِّ الْكَبِيرِ يَجْعَلُ الصَّوْتَ أَفْوَى . وَنَكْتُبُنِي لِجَهَازِنَا بِمِجْهَارٍ قُطْرُهُ مَحْرُوطَهُ ٨ سِمٌّ (وَمَخَارِطُ بَعْضِ المِجْهَارَاتِ أَكْبَرُ كَثِيرًا) .

تُصْنَعُ المِجْهَارَاتُ بِدُخُولِ مُتَقَاوِمَةِ الْمُقاوَمَاتِ ، وَيَتَطَبَّبُ جِهَازُنَا نَوْعًا دَخْلَهُ ٣ أَوْ ٥ Ω . وَلَمَّا كَانَتْ مُقاوَمَةُ المِجْهَارِ أَقْلَى كَثِيرًا مِنْ مُقاوَمَةِ الْأَذْنِيَّةِ فَلَيْسَ بِالْمُمُكْنَنِ اسْتِيَادُهُ بِهَا مُبَارَسَةً ، وَلَا بُدُّ مِنْ مُوَاءَمَتِهِ لِلِّدَارَةِ بِمُحَوَّلٍ . يَتَأَلَّفُ الْمُحَوَّلُ مِنْ مِلْفَينِ مِنَ السُّلْكِ الرَّفِيعِ - اِبْنَادَيِّ وَثَانَوَيِّ - حَوْلِ إِطَارٍ تَشْكِيلِ مَعْدِنِيِّ . وَبِاسْتِطَاعَةِ الْمُحَوَّلِ تَحْوِيلُ تَيَارٍ ذِي قُلْطَةٍ مُحَدَّدَةٍ إِلَى تَيَارٍ أَصْغَرَ ذِي قُلْطَةٍ أَعْلَى أَوْ إِلَى تَيَارٍ أَكْبَرَ ذِي قُلْطَةٍ أَخْفَضَ . وَالْمُحَوَّلُ الَّذِي سَنَسْتَخْدِمُ لِجَهَازِنَا هُوَ مُحَوَّلُ مِنْ طَرَازِ إِيْغُلِ إِلَى تِي ٧٠٠ ذُو اَسْلَاكٍ تَوْصِيلٍ طَوِيلَةً نَوْعًا يُمْكِنُ تَقْصِيرُهُ بِاللَّفَّ حَلَزُونِيًّا حَوْلَ إِبْرَةِ حِيَاكَةٍ ثُمَّ مَدُّهَا حَسْبَ الْحَاجَةِ لِتَبْلُغَ لَوَالِبَ الرَّبْطِ .

ثَبَّتَ الْمُحَوَّلَ بِاللَّوَالِبِ فِي لَوْحِ الْقَاعِدَةِ كَمَا فِي الشَّكْلِ - اِنْزَعِي المُقاوَمَ ٢,٧ كِ لَعْبَرَ زَوَّحْ وَارْبُطْ أَسْلَاكَ التَّوْصِيلِ الصَّحِيحَةَ (مُسْتَعِنًا بِاللوانِهَا) إِلَى فَلَكَاتِ اللَّوَالِبِ . وَسَتَحْتَاجُ إِلَى لَوْلَبَيْنِ إِضافَيْنِ بِفَلَكَيْنِ ، فِي نِهايَةِ اللَّوْحِ ، لِتَوْصِيلِ سِلْكِيِّ الْخَرْجِ مِنَ الْمُحَوَّلِ إِلَى المِجْهَارِ مُسْتَخْدِمًا قَاطِنَيْنِ تِمْسَاحِيَّتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ .

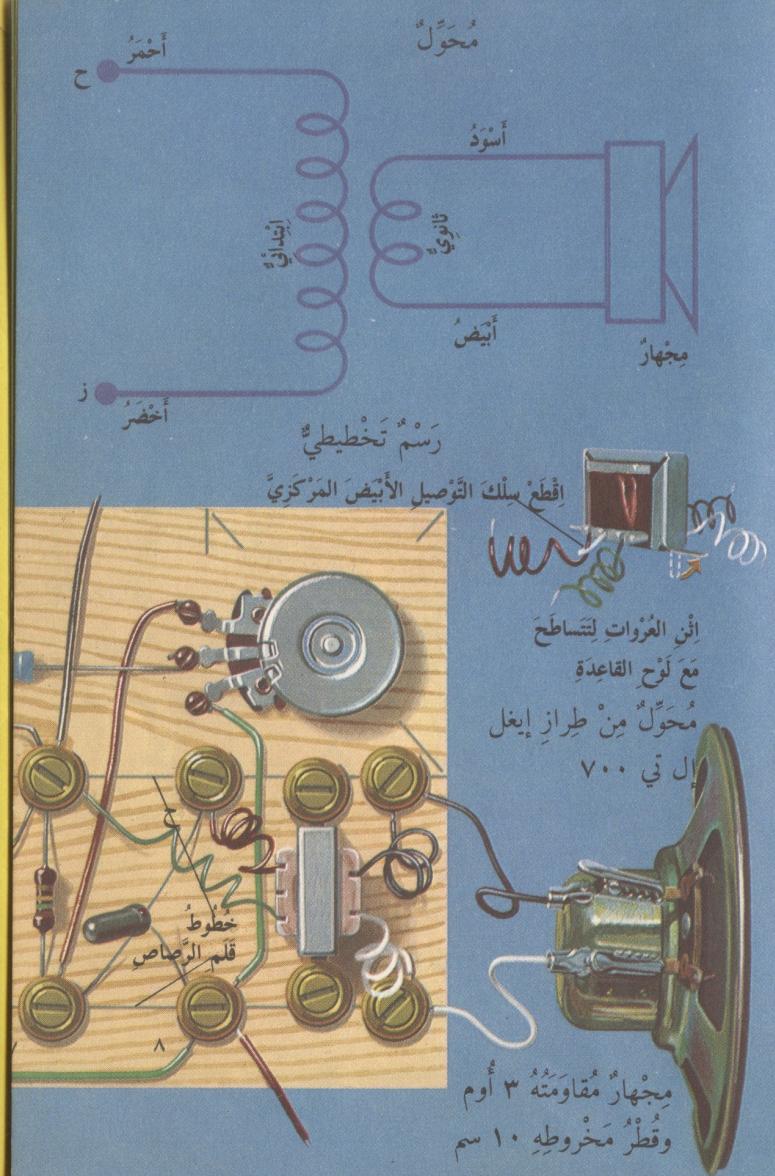


إعادة توليد الإشارات

آن لَنَا الآن أن نتجاوز مرحلة مستقبلنا البُورِي البسيط إلى مرحلة الترانزستور مستخدمنا إعادة توليد الإشارات. وبهذه الإعادة يتَسَعُ استخدام الترانزستور الأول في جهازنا مراتٍ ثلاثة.

وتبيَّن الدائرة المقابلة مرحلة إعادة التوليد. تُوَلِّدُ الإشارات الواردة من الهوائي بوساطة الملف والمكثف المتغَير (السعنة)، وتُتَسَري الإشارات (الأسمُ البرتقالي) عبر المكثف ١ ليتفوَّق بالترانزستور وتصل إلى خاتق الترددات اللاسلكية (خ ت ل). ويتجه جُزءٌ من هذه الإشارات (الأسمُ الرُّقامي) عبر ٢ إلى زوجٍ من الصمامات الثانية يحوِّلُان الإشارات اللاسلكية إلى إشارات سمعية يجري تضخيمها ثانيةً بالترانزستور. وتُتَسَري هذه الإشارات (الأسمُ الحمراوي) بعد ذلك عبر ٣ عائدةً إلى الملف. ويُعمَلُ جُزءٌ الملف المحصور بين مجمَعَ الترانزستور (عبر ١) والأرض على اتصال الإشارات الثانية إلى المجمَع.

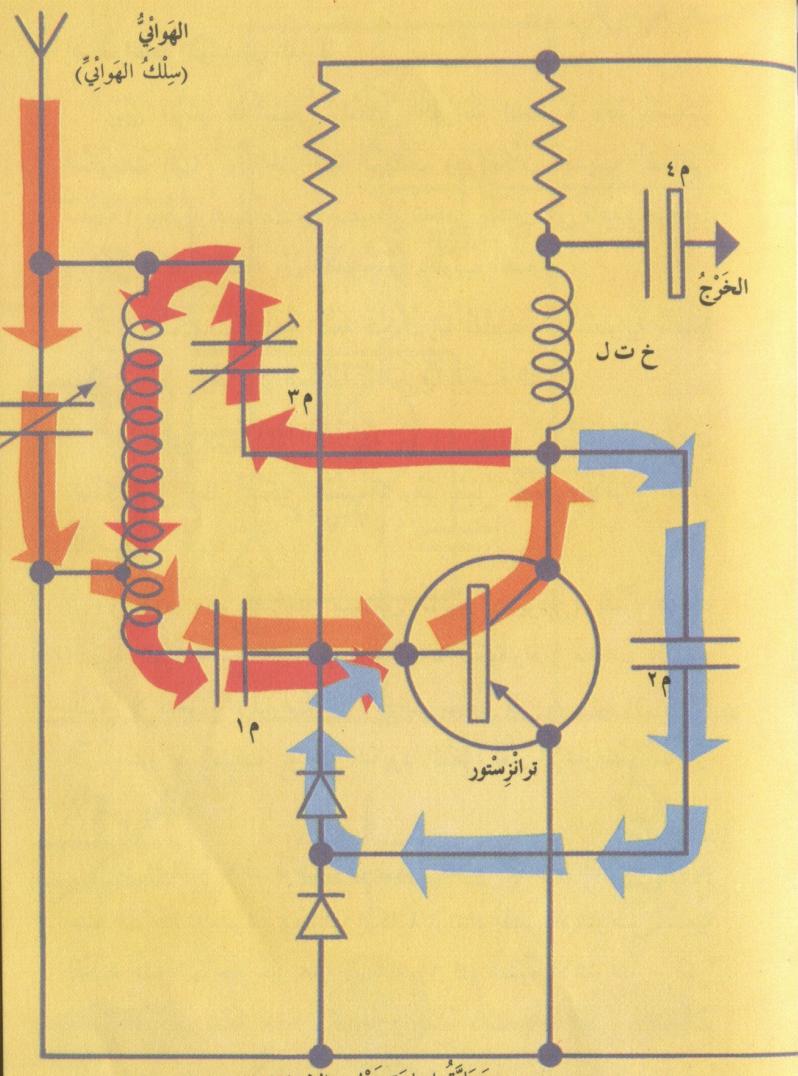وهكذا فإن بعض الإشارات الوابِلَة إلى الخاتق (خ ت ل) قد ضُحِّمت ثلاثة مراتٍ، وهذه وسيلة اقتصاديَّة جدًا لاستخدام الترانزستور الواحد. ويُطلق على الإشارات المعادة الإمامِ هكذا اسم التغذية المرتدة. ويُصدِّر عن الدائرة رَعْيقٌ مشوشٌ إذا زادَت التغذية المرتدة عن حدّها - لذا يجري ضبطُ هذه التغذية بوساطة المكثف الانسيابي ٣. أمَّا الإشارات النهائية فتُؤخذُ من الخاتق (خ ت ل) عبر ٤.



إضافة إعادة التوليد إلى الدارة





فيما يلي الرسم التخطيطي المقابل المرحلة الجديدة وقد أضيفت المقومات إليها. وتلاحظ فيها المهدب وهو مكثف تهذيب انصباطي سعة ١٠ ييكوفاراد يتألف من صفيحي نحاسي متباين على قاعدة خزفية. ويمكن ضبط المسافة بين الصفيحتين باللولب الصغير.

أما المكثفات الثابتة السعة فتكون إما مفلطحة أو أسطوانية متصلة بسلكى رباعي. وقد تبدو المكثفات الخزفية قرصية الشكل.


إن خاتق الترددات اللاسلكية هو في حقيقته ملف متعدد اللفات السلكية على إطار تشكيل صغير، وهو يعمل كمقاومة لأمواج التردد اللاسلكية.

وتنسّلِمُ هذه المرحلة صمامين ثنائين (دايودين) ليتمر عبرهما التغذية المرتدة من المكثف سعة ٥٠٠ ييكوفاراد. فيغياب الدايمود الفوقي لا تتحول الإشارات إلى ترددات سمعية قبل وصولها إلى قاعدة الترانزistor، وكذلك فيغياب الدايمود السفلي تُعبر الإشارات رأساً إلى الأرض وتُفقد.

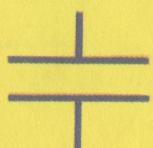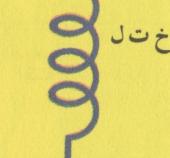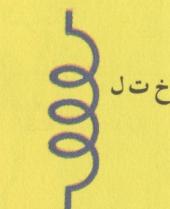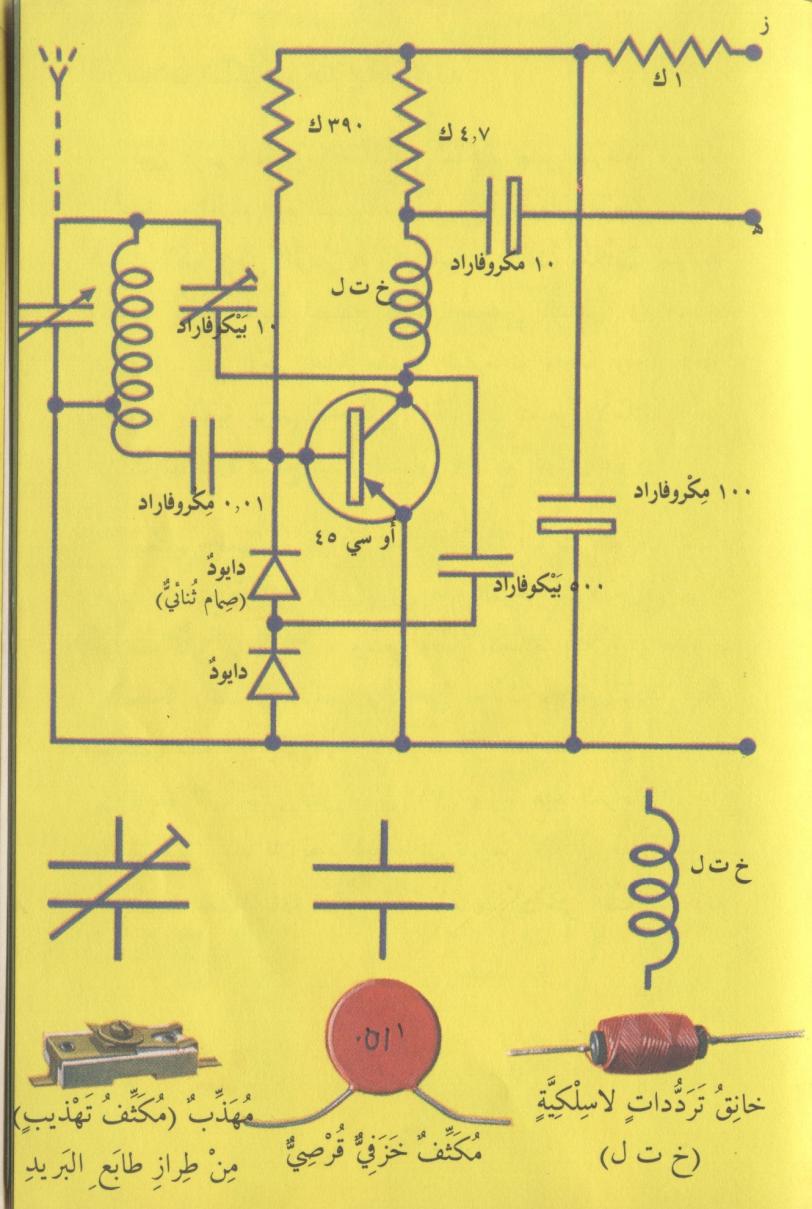أما المقاوم ١ ك فوظيفته تحفيض قلطية البطارية الازمة لتزويد هذه المرحلة بالقدرة. وهناك إمكانية ارتداد بعض الإشارات السمعية لتغذية هذه المرحلة عبر هذا المقاوم (١ ك) فتشوه الإشارات - لكن وجود المكثف سعة ١٠٠ ييكوفاراد يمنع ذلك لأنَّه يتلقى الإشارات الشاردة ويُيرها إلى الأرض دون أن تؤثر في قلطية البطارية.



مهدب (مكثف تهذيب)

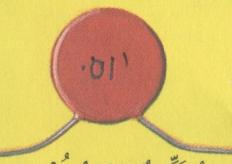


مكثف خزفي قرصي من طراز طابع البريد

خاتق ترددات لاسلكية (خت L)

التوصيلات السلكية لمرحلة إعادة التوليد

يبين الرسم المقابل التمديبات السلكية لهذه المرحلة على لوحة القاعدة. ولإجراء هذه التمديبات ينبغي نزع مقومات مرحلة المستقبل البليوري كلها (حيال التوليد ٥٥) باستثناء الملف ومكثف المولدة. وكذلك يتزع الدايمود ليصبح أحد الصمامين الثنائيين في المرحلة الجديدة. إن الرسم يعنيه مضيفاً المقومات واحداً واحداً مقارناً مواضعها بالنسبة للرسم التخطيطي. احذر أن تتماس الأساند المعرأة على كثرتها، ولا تسمح بتماس المقاوم ١ لك مع التوليد ٥٥.


يحتبس المهدب بعروته تحت التوليد ٥٥ وبتضييق المسافة حسب طوله يتحرى التوليد ٥٥. وفي هذه المرحلة تستخدم التوصيلات الثلاث كلها إلى الملف، وينبغي وصل الأساند الثلاثة في مواضعها الصحيحة (كما في الرسم) وإلا فلن تحدث إعادة التوليد. يتلقى المكثف سعة ١٠ ميكروفاراد الإشارات من المرحلة الجديدة فيوصلها إلى قاعدة الترانزistor التالي أو سي ٧١. وميزة هذه المرحلة أن خرج جهازنا فيها يزداد فلا يعود بحاجة إلى تاريض ولا إلى هوائي طويل. إن تضييق عملية إعادة التوليد معدد نوعاً ولكن متى انتهت فإن نتائجه مدهشة حقاً.

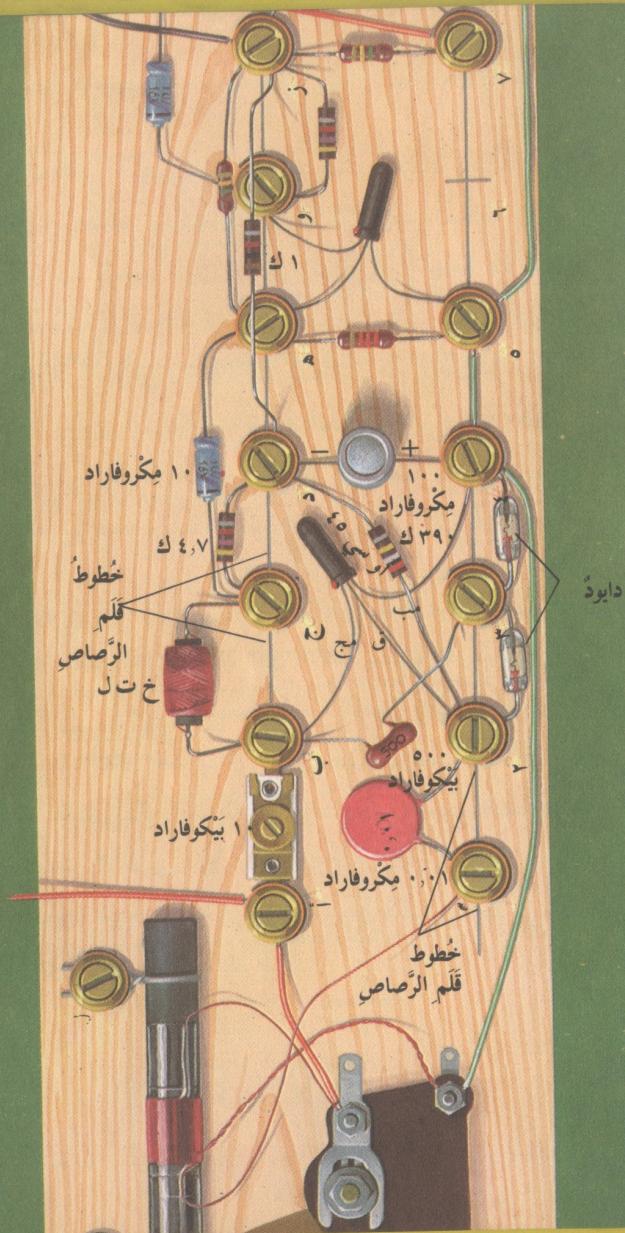

استخدام الراديو

إن تشغيل مستقبل بإعادة التوليد يتطلب اهتماماً وعنايةً في البداية، لأنَّه يُنْبَغِي ضبط المهدب ليلائم قوَّة الإشارات المختلفة. إنَّدَ يوصل الراديو بسلاك طوله حوالي ٣ أمتار كهربائي (ولا حاجة هنا للتاريخ). أضْبَطْ مكثف الموافقة في وضعٍ متوسٌطٍ، وشدَّ لوَابَ المهدب حتَّى يَنْبَغِي الراديو بالزعْيْقِنِيَّةِ. خفَّفْ شدَّ المهدب حتَّى يتوقف الزعْيْقِنُ ثمَّ حاول التقاطاً إحدى المحطَّاتِ. أضْبَطْ المهدب حتَّى ما قبل نقطَةِ الزعْيْقِنِ بقليلٍ. إنَّ الطَّرِيقَةَ العَامَّةَ لِاسْتِقْبَالِ أيِّ محطةٍ هيَ التقاطها بمكثفِ الموافقة ثمَّ ضَبْطِ مُهَدَّبِ التَّعْذِيَّةِ المُرْتَدَةِ حتَّى يتلاشى الزعْيْقِنُ.

وهكذا فإنَّ التَّعْذِيَّةِ المُرْتَدَةِ لا تزيدُ فَقَطْ من حساسيَّةِ المستقبل بل إنَّها أيضًا تجعلِ الموافقة أدقَّ - مما يستدعي تدويرِ مقبضِ الموافقة بخطءٍ بالغٍ. وهذه الحساسيَّة تجعلُ الجهاز مثالياً لِاسْتِقْبَالِ الأمواجِ المتوسطةِ النَّطاقيِّ وهو نطاقٌ مزدحمٌ غالباً. ويجبُ أن تكونَ الموافقة دقيقةً بحيثُ يمكنُ التقاطِ محطةٍ ما دون الضجيجِ الخلفيِّ لأصواتِ المحطَّاتِ الأخرى. وفي المناطقِ التي تبلغُها الإشاراتُ اللاسلكية قويةً يمكنُنا استِخدامُ هذا الراديو دون هوايٍ معمديَّنَ فقط على الإشاراتِ التي يلتقِطُها ملَفُ قسيبِ الفِرَايَتِ.

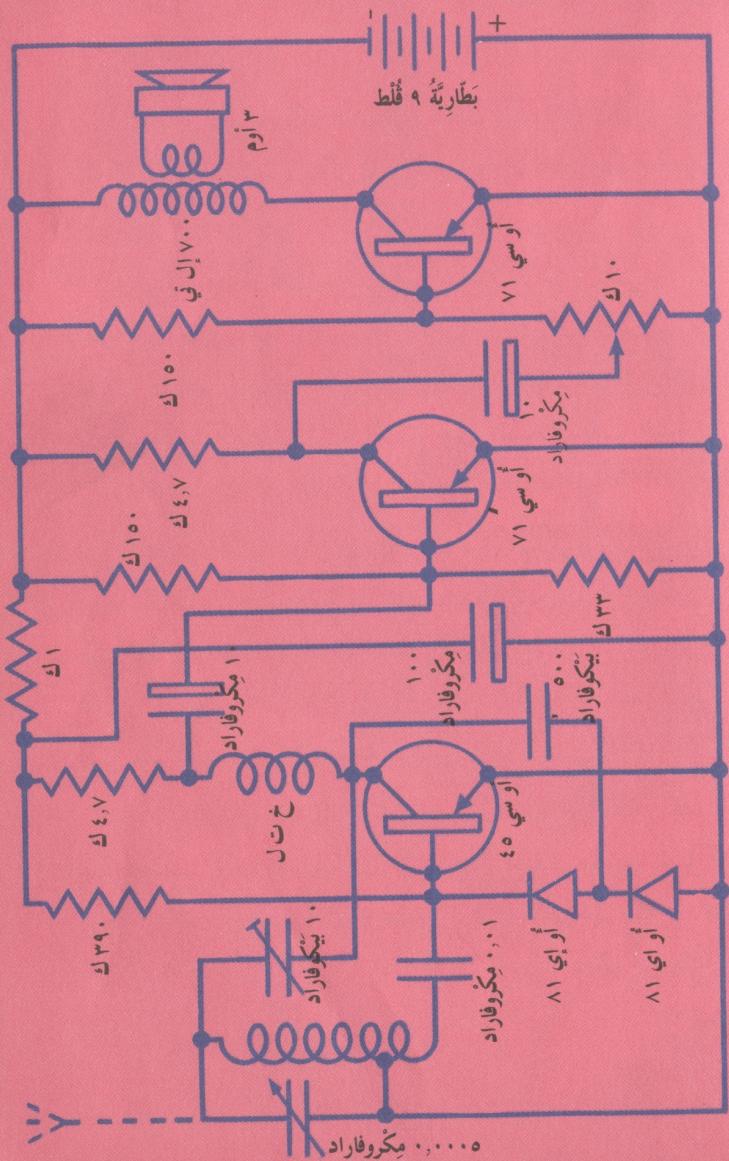


الراديو وقد اكتمل

اما وقـ اكتمـ جهاـكـ الـاسـكـيـ فـعـكـ تـرغـبـ في تـحـويـلـ لـوحـ القـاعـدـةـ إـلـىـ صـوـانـ بـسيـطـ . إـجـعـلـ لـوحـ القـاعـدـةـ وـاجـهـةـ أـمـامـةـ لـهـذـاـ الصـوـانـ وـأـضـفـ إـلـيـهـ قـاعـاـ وـجـانـيـنـ .



اصـنـعـ هـذـهـ إـلـاـصـافـاتـ مـنـ الـخـشـبـ الـلـوـحـيـ الرـخـوـ (ـبـعـرـضـ 10ـ سـمـ وـشـخـانـةـ 1.5ـ سـمـ)ـ بـالـقـيـاسـاتـ الـمـيـسـيـةـ . وـيمـكـنـكـ تـرـكـيـبـ الـمـجـهـارـ عـلـىـ الـجـانـبـ الـمـجاـوـرـ لـمـحـولـ الـخـرـجـ بـعـدـ أـنـ تـحـفـرـ فـيـهـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـثـوـبـ قـطـرـ الـواـحـدـ مـنـهـ سـتـيـمـيـرـ وـاحـدـ لـتـسـمـحـ بـعـبـورـ الصـوـتـ . ثـبـتـ الـمـجـهـارـ بـلـوـالـبـ وـفـلـكـاتـ ثـمـ ثـبـتـ الـجـانـيـنـ وـالـقـاعـاـ بـالـمـسـامـيـرـ وـالـغـراءـ .

يـمـكـنـ تـبـيـتـ الـبـطـارـيـةـ فـيـ لـوحـ القـاعـدـةـ فـوـقـ الـلـوـبـيـنـ دـ وـ هـ مـسـتـخـدمـ شـرـيـطاـ مـطـاـطـيـاـ ، طـولـهـ 9ـ سـمـ وـعـرـضـهـ سـتـيـمـيـرـ ، بـيـنـ لـوـبـيـنـ وـفـلـكـيـنـ . جـهـزـ الـمـفـرـقـ وـالـمـكـنـفـ بـمـقـبـضـيـ تـأـشـيرـ لـدـائـيـنـ وـمـقـيـاسـ مـوـالـفـةـ مـدـرـجـ لـتـكـتـمـلـ بـهـ الـوـاجـهـةـ الـأـمـامـةـ . اـصـنـعـ مـقـيـاسـ الـمـوـالـفـةـ مـنـ بـطـاقـةـ وـرـقـةـ مـغـرـأـةـ تـعـلـمـ عـلـيـهـ مـوـاـقـعـ الـمـحـاطـاتـ الرـئـيـسـيـةـ .

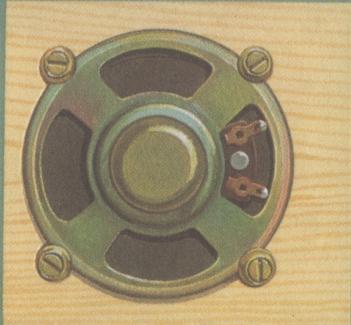
وـالـآنـ يـاـ عـزـيـزـيـ الـقـارـيـ إـنـ كـنـتـ قـدـ تـابـعـتـ صـفـحـاتـ هـذـاـ الـكـتابـ بـعـنـيـةـ وـطـبـقـتـ إـرـشـادـاتـهـ فـسـيـكـونـ لـدـيـكـ جـهـازـ اـسـتـقـبـالـ صـالـحـ لـلـعـمـلـ . وـبـذـلـكـ تـشـارـكـ الـآـلـافـ مـنـ الـهـوـاءـ صـانـعـيـ الـرـادـيوـاتـ فـيـ شـتـىـ بـقـاعـ الـعـالـمـ نـشـوـتـهـمـ بـالـإـسـمـاعـ إـلـىـ أـصـوـاتـ صـادـرـةـ عـنـ جـهـازـ اـسـتـقـبـالـ مـنـ صـنـعـ يـدـيـكـ !



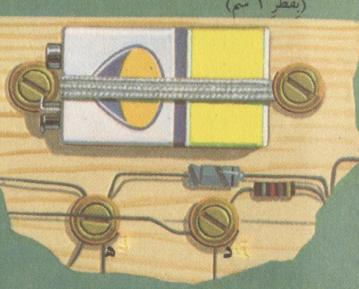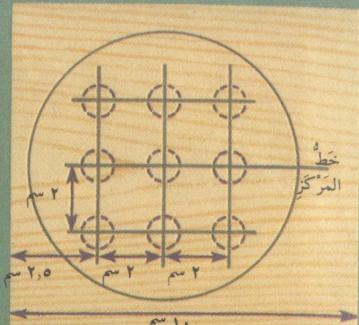يـمـكـنـ الـمـجـهـارـ عـلـىـ الدـارـةـ وـبـيـنـ بـأـرـبـعـةـ لـوـالـبـ وـفـلـكـاتـ



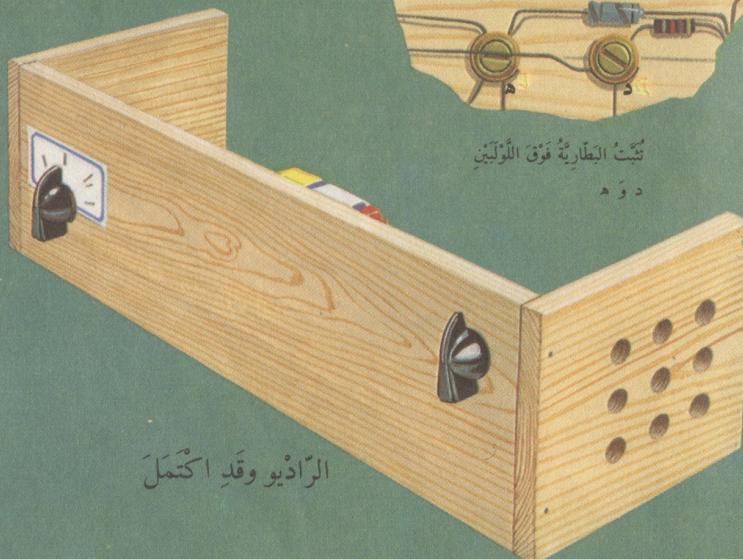تـبـيـتـ الـبـطـارـيـةـ فـوـقـ الـلـوـبـيـنـ



الـرـادـيوـ وـقـدـ اـكـتـمـلـ

الفهرس

عالَمُ الرَّادِيو	٤
الْإِسْتِبَلُ الْأَسْلَكِيُّ	٦
قِرَاءَةُ الرُّسُومِ التَّحْكِيَّيَّةِ لِلدَّارَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ	٨
الْمُسْتَقْبِلُ الْبَلْوَرِيُّ - الدَّارَةُ الْمُوَالَةُ	١٠
الْمُسْتَقْبِلُ الْبَلْوَرِيُّ - الدَّائِبُ الْبَلْوَرِيُّ	١٢
عُلَمَةُ تَرْكِيبِ الرَّادِيو	١٤
تَثْبِيتُ مُقَوَّمَاتِ الْجَهَازِ	١٦
إِعْدَادُ لَوْحِ الْقَاعِدَةِ	١٨
لَفُ الْمِلَفِ	٢٠
صُنْعُ الْمُسْتَقْبِلِ الْبَلْوَرِيِّ	٢٢
الْهَوَائِيُّ وَالْأَرْضُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ الْبَلْوَرِيِّ	٢٤
لَاسِلَكِيُّ أَسْرِيُ الْحَرْبِ	٢٦
الْتَّرَانِزِسْتُورِ	٢٨
إِضَافَةُ الْتَّرَانِزِسْتُورِ	٣٠
الْمُقَوَّمَاتُ	٣٢
تَحْيِيزُ الْتَّرَانِزِسْتُورِ	٣٤
إِضَافَةُ تَرَانِزِسْتُورِ ثَانٍ	٣٦
مَرْحَلَةُ الْتَّرَانِزِسْتُورِ الثَّانِي	٣٨
إِضَافَةُ الْمِجَاهَرِ	٤٠
إِعْدَادُ تَوْلِيدِ الْإِشَارَاتِ	٤٢
إِضَافَةُ إِعْدَادِ التَّوْلِيدِ إِلَى الدَّارَةِ	٤٤
التَّوْصِيلَاتُ السَّلْكِيَّةُ لِمَرْحَلَةِ إِعْدَادِ التَّوْلِيدِ	٤٦
إِسْتِخْدَامُ الرَّادِيو	٤٨
الْرَّادِيوُ وَقَرَأَ اكْتَمَلَ	٥٠

لِائِحةُ الْمُقَوَّمَاتِ

الرَّادِيوُ الَّذِي تَحَصَّلُ عَلَيْهِ فِي نِهايَةِ كُلِّ مَرْحَلَةِ	
الْمَرْحَلَةُ الْخَامِسَةُ - إِضَافَةِ الْمِجَاهَرِ	
مَحْوَلٌ هُنْ طَرَازِ إِيَّغُلِ إِلَى تٖ ٧٠٠ (Eagle LT 700)	
مِجَاهَرٌ مَقاوِمَتُهُ ٣ أَوْمَاتٍ وَقَطْرُهُ حَوْالَيْ ٨ سَمٍ .	
الْمَرْحَلَةُ السَّادِسَةُ - إِضَافَةِ إِعادَةِ التَّوْلِيدِ إِلَى الدَّارَةِ	
تَرَانِزِسْتُورُ أوُسِيٖ ٤٥ (OC 45) وَالْبَدِيلُ	
أُوسِيٖ ٤٤ (أُويٖ إِفٖ ١١٦ AF 116) (أُويٖ إِيٖ إِفٖ ٧٩) أوُيٖ إِيٖ تَرَانِزِسْتُورِ م سِم (PNP) عَامَ الْأَغْرِضِ .	
دَايُودٌ بَلْوَرِيٌّ (كَمَا فِي الْمَرْحَلَةِ الْأُولَى) .	
خَاقِنُ تَرَدَّدَاتِ لَاسِلَكِيٍّ (طَرَازِ تَرَانِزِسْتُورِيٍّ) .	
مَهَنَدَبٌ (مَكْتَفٌ تَهْنِيَّبٌ) - طَرَازِ طَابِعِ البرِيدِ - سَعَةٌ ١٠ مِكْرُوفَارَادٍ .	
مَكْتَفٌ إِلَكْتْرُولِيَّيِّ (فَلَطِيَّةِ التَّشْغِيلِ ١٦) سَعَةٌ ١٠ مِكْرُوفَارَادٍ .	
مَكْتَفٌ إِلَكْتْرُولِيَّيِّ (فَلَطِيَّةِ التَّشْغِيلِ ١٦) سَعَةٌ ١٠٠ مِكْرُوفَارَادٍ .	
مَكْتَفٌ خَرْفِيٌّ - سَعَةٌ ٥٠٠ مِكْرُوفَارَادٍ .	
مَكْتَفٌ قَرْصِيٌّ - سَعَةٌ ٠٠١ مِكْرُوفَارَادٍ .	
مَقاوِمَاتٌ - ٣٩٠، ٤٧، ٤١، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠ .	
لَوَازِمُ لَصْنَعِ لَوْحِ الْقَاعِدَةِ	
لَوْحٌ خَشْبٌ رَخْوٌ طَوْلُهُ ٣٠ سَم بِعَرْضٍ ١٠ سَم وَثُخَانَةٌ ١٥ سَم .	
دَرَبَّيْتَا لَوَالِبِ (سَامِيرِ مُولَبِيَّ) نَحَاسِيَّةٌ عَيَّار٦ (طَوْل٦ ١,٢٥ سَم) .	
دَرَبَّيْتَا فَلَكَاتٌ نَحَاسِيَّةٌ قَدْحِيَّةٌ عَيَّار٦ .	
مِترٌ مِنْ سُلْكِ الْجَرْسِ الْمُفَرِّدِ التَّحَاسِيِّ الْمَغَطَّى بِالْبَلَاسِتِيكِ .	
الْمَرْحَلَةُ الْأُولَى - الْمُسْتَقْبِلُ الْبَلْوَرِيُّ	
فَقْسِبٌ فَرَابِتٌ قَطْرُهُ ١ سَم .	
سُلْكٌ مَغَطَّى بِالْبَلِينَا ، مَتْرَانٌ وَعِيَار٣٦ (بِقِيَاسِ الْأَسْلَاكِ الْمَعَارِيِّ) .	
مَكْتَفٌ اِنْسَبَاطِيٌّ ذُو عَازِلٍ صَلْبٌ سَعَةٌ ٥٠٠٥ مِكْرُوفَارَادٍ (٥٠٠٥ يَكِيُّو فَارَادٍ) .	
دَايُودٌ بَلْوَرِيٌّ أُويٖ إِيٖ ٨١ (OA 81) وَالْبَدِيلُ	
أُويٖ إِيٖ ٧٠ (OA 70) (أُويٖ ٧١ أُويٖ ٧٩) أوُيٖ إِيٖ دَايُودٌ عَامَ الْأَغْرِضِ .	
أَذْنَيْنِ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْبَلْوَرِيِّ .	
الْمَرْحَلَةُ الْثَّانِيَةُ - إِضَافَةِ تَرَانِزِسْتُورِ	
تَرَانِزِسْتُورُ أوُسِيٖ ٧١ (OC 71) وَالْبَدِيلُ	
أُويٖ سِيٖ ١٢٢ (AC 122) (أُويٖ ١٢٥) أوُيٖ تَرَانِزِسْتُورِ سَعِيٖ م سِم (PNP) عَامَ الْأَغْرِضِ .	
مَقاوِمٌ ٢,٧ كٌ (كِيلُو أُومٌ) .	
بَطَارِيَّةٌ ٩ فَلَطٌ (بٌ بٌ ٣) وَمَفْتَاحٌ قَطْعٌ وَوَصْلٌ .	
الْمَرْحَلَةُ الْثَّالِثَةُ - تَحْيِيزُ التَّرَانِزِسْتُورِ	
مَقاوِمٌ ٣٣ كٌ .	
مَقاوِمٌ ١٥٠ كٌ .	
الْمَرْحَلَةُ الْأَرْبَاعَةُ - إِضَافَةِ تَرَانِزِسْتُورِ ثَانٍ	
تَرَانِزِسْتُورُ أوُسِيٖ ٧١ وَالْبَدِيلُ إِيٖ سِيٖ ١٢٢ (أُويٖ ١٢٥) .	
مَقاوِمٌ ٤,٧ كٌ . مَقاوِمٌ ١٥٠ كٌ .	
مَفْرَقٌ ١٠ كٌ .	
مَكْتَفٌ إِلَكْتْرُولِيَّيِّ ١٠ مِكْرُوفَارَادٍ (فَلَطِيَّةِ التَّشْغِيلِ ١٦) .	