

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

لعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ - الدور الأول

المادة: الفيزياء

التاريخ : ٢٠١٨/٦/١٩

زمن الإجابة : ثلاثة ساعات

نموذج



مجموع الدرجات

٦٠

الدرجة	الأسئلة من إلى	توقيع المراجع	المقدار
٩	من ١ إلى ٩	_____	_____
١٨	من ١٠ إلى ١٨	_____	_____
٢٧	من ١٩ إلى ٢٧	_____	_____
٣٦	من ٢٨ إلى ٣٦	_____	_____
٤٥	من ٣٧ إلى ٤٥	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجحة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

رقم المراقبة

مجموع الدرجات بالحروف :

إمضاءات المراجعين :

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجحة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة



نموذج

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ - الدور الأول

المادة : الفيزياء

التاريخ : ٢٠١٨/٦/١٩

زمن الإجابة : ثلاثة ساعات

رقم المراقبة

اسم الطالب (رابعياً) / _____

المدرسة : _____

رقم الجلوس : _____

توقيع الملاحظين بصحة البيانات :
ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة
عند استلامها من الطالب .

نَكْلِيمَات مَعْهُودَة

- عدد أسئلة كراسة الامتحان (٤٥) سؤالاً.
- عدد صفحات كراسة الامتحان (٢٨) صفحة.
- تأكد من ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسؤليتك.
- زمن الاختبار (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للاختبار (٦٠) درجة.

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيداً سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وفي ضوئها أجب عن الأسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفك فيه جيداً قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك للأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها ، وإن أجبت بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها .

مثال:

عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن (أ) أو (ب) فقط .

عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً لكل سؤال.
مثال: الإجابة الصحيحة (ج) مثلاً

- (أ)
- (ب)
- (ج)
- (د)

الإجابة الصحيحة مثلاً


- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة .
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة :

في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة ؛ تعتبر الإجابة خطأ .

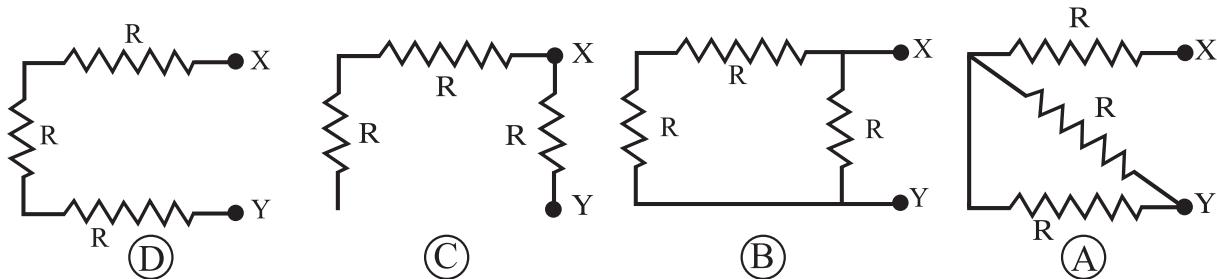(١) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب)؛
اختر الإجابة الصحيحة:

(أ) ثلاث مقاومات مقدار كل منها R أي من هذه الأشكال التالية تكون فيه المقاومة
بين النقطتين X ، Y أقل ما يمكن




A (١)

B (٢)

C (٣)

D (٤)

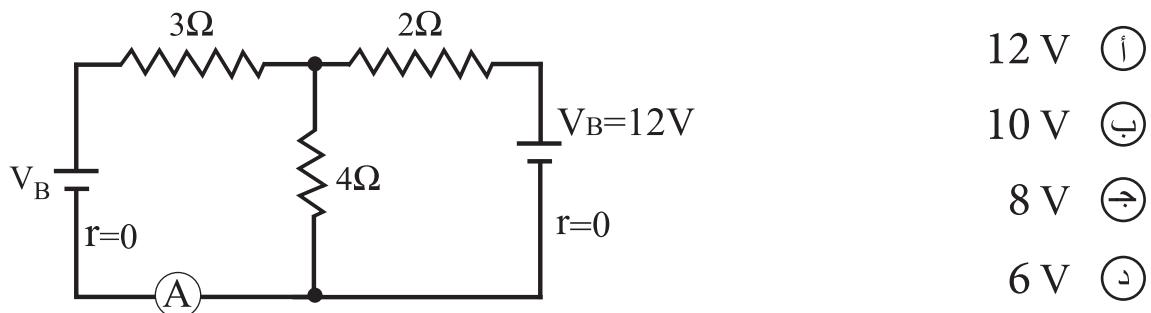(ب) في الدائرة المبينة بالرسم مقدار (V_B) التي تجعل قراءة الأميتر تساوي صفرًا تكون:



12 V (١)

10 V (٢)

8 V (٣)

6 V (٤)

(٢) أوميترا مقاومته (R) يمر به تيار شدته (I) وعند توصيل مقاومة خارجية مقدارها (Ω 6000) بين طرفيه قلت شدة التيار المار في الأوميترا إلى الثلث احسب مقاومة الأوميترا.

(٣) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة :

ملفان لولبيان لهما نفس الطول ونصف القطر ومعامل النفاذية عدد لفات الأول ضعف عدد لفات الثاني تكون النسبة بين معامل الحث الذاتي للملف الأول ومعامل الحث الذاتي للملف الثاني تساوي:

0.25 ①

0.5 ②

1 ③

4 ④

(ب) اذكر عاملاً واحداً يؤدي إلى نقص القوة الدافعة الكهربية المستحبطة المتولدة في سلك يتحرك عمودياً على فيض مغناطيسي منتظم.

(٤) علل :

تستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة متساوية في المحرك الكهربائي؟

(٥) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اذكر عاملاً واحداً يؤدي إلى زيادة تردد الطيف المميز للأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولدج.

(ب) احسب الطول الموجي لفوتون طاقته $J = 4.968 \times 10^{-19}$ (علماء بأن ثابت بلانك $= 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ وسرعة الضوء $= 6,625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

(٦) حول $(11000)_2$ إلى النظام العشري.

(٧) اذكر وظيفتين فقط لمجزئ التيار R_S في الأميتر.

(٨) اختر الإجابة الصحيحة :


تحولات الطاقة في أفران الحث هي:

- (أ) حرارية ← كهربية ← مغناطيسية
- (ب) كهربية ← حرارية ← مغناطيسية
- (ج) مغناطيسية ← حرارية ← كهربية
- (د) كهربية ← مغناطيسية ← حرارية

(٩) دائرة كهربية بها مقاومة مقدارها $\Omega = 6$ ومحاذف مفاعলته السعوية $\Omega = 80$ وملف عديم المقاومة حثه الذاتي $H = 0.28$ متصلة معًا على التوالي بمصدر تيار متعدد جهده $V = 20$ وتردد $f = 50\text{ Hz}$ احسب القيمة العظمى لشدة التيار المار في الدائرة علمًا بأن $\pi = 3.14$

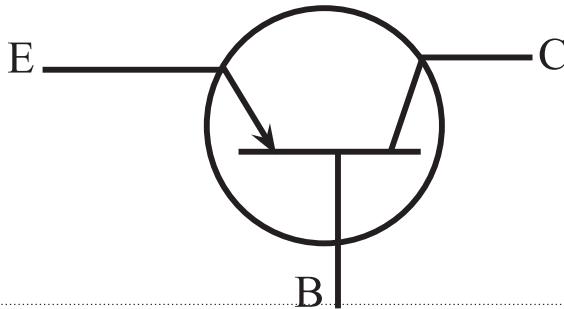(١٠) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) ما المقصود ببلورة شبه الموصل من النوع الموجب؟



(ب) اذكر نوع الترانزستور

الموضح بالشكل المقابل.

(١١) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :


علل :

(أ) لتوسيع أشعة الليزر يجب أن تكون ذرات الوسط الفعال في حالة الإسكان المعكوس.

(ب) الانعكاسات المتتالية داخل التجويف الرئيسي هي أساس التكبير والتضخيم في الليزر.

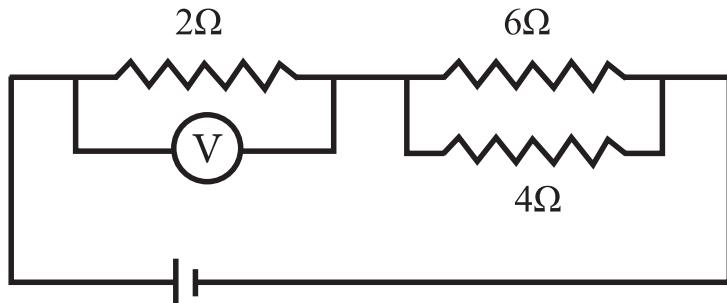(١٢) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) في الدائرة المبينة بالشكل كانت قراءة الفولتميتر V ٤ فتون شدة التيار الكهربائي المار خلال المقاومة 6Ω




0.8 A (أ)

1 A (ب)

1.2 A (ج)

2 A (د)

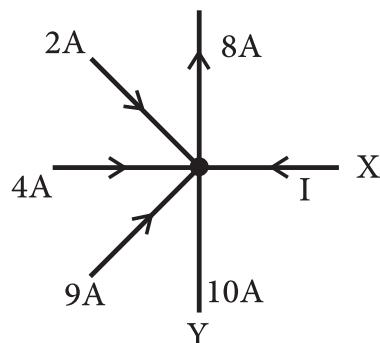

(ب) الشكل المقابل يوضح نقطة تفرع التيار في دائرة كهربية.
أوجد مقدار التيار I في الفرع X .
وحدد اتجاه التيار في الفرع Y .

(١٣) اختر الإجابة الصحيحة :

ملف حث ومكثف ومقاومة أومية وأميتر حراري متصلين معاً على التوالى مع مصدر تيار متردد في دائرة كهربية مغلقة في حالة رنين ، عند وضع ساق من الحديد المطاطع داخل الملف ، فإن قراءة الأميتر الحراري :

(أ) تزداد.


(ب) تقل.

(ج) تظل كما هي.

(د) تصبح مساوية صفرًا.

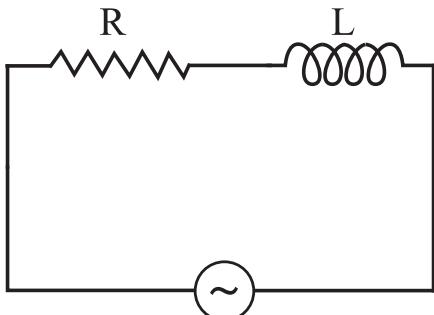(١٤) اختار الإجابة الصحيحة :

في الدائرة المبينة بالشكل إذا استبدل مصدر التيار المتردد بمصدر تيار مستمر له نفس فرق الجهد تكون النسبة بين القيمة الفعالة لشدة التيار المار في الدائرة في الحالة الأولى إلى شدة التيار المار في الدائرة في الحالة الثانية:




- Ⓐ تساوي صفرًا.
- Ⓑ أقل من الواحد.
- Ⓒ تساوي واحداً.
- Ⓓ أكبر من الواحد.

(١٥) اختار الإجابة الصحيحة :

النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركة جسم كتلته m والطول الموجي المصاحب لجسم آخر كتلته $2m$ إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوي:

- Ⓐ 0.25
- Ⓑ 0.5
- Ⓒ 1
- Ⓓ 2

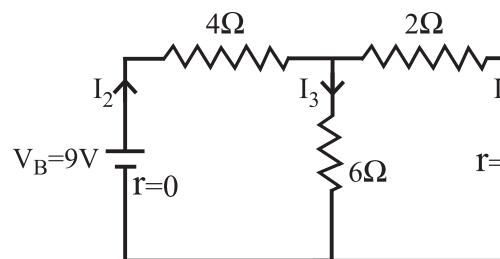


(١٦) في الدائرة الموضحة بالشكل
احسب مقدار I_3 المار في
المقاومة 6Ω

(١٧) ملف مستطيل مكون من (N) لفة مساحة وجهه ($12.15 \times 10^{-3} \text{ m}^2$) يمر به تيار كهربى شدته (3A) موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه (0.4T) الجدول التالي يبين العلاقة بين عزم الازدواج (τ) المؤثر على الملف وجيب الزاوية (θ) المحصور بين العمود على الملف واتجاه خطوط الفيض المغناطيسي:

$\tau \times 10^{-1} \text{ N.m}$	1.4	2.8	4.2	5.6	7
$\sin \theta$	0.2	0.4	0.6	0.8	1

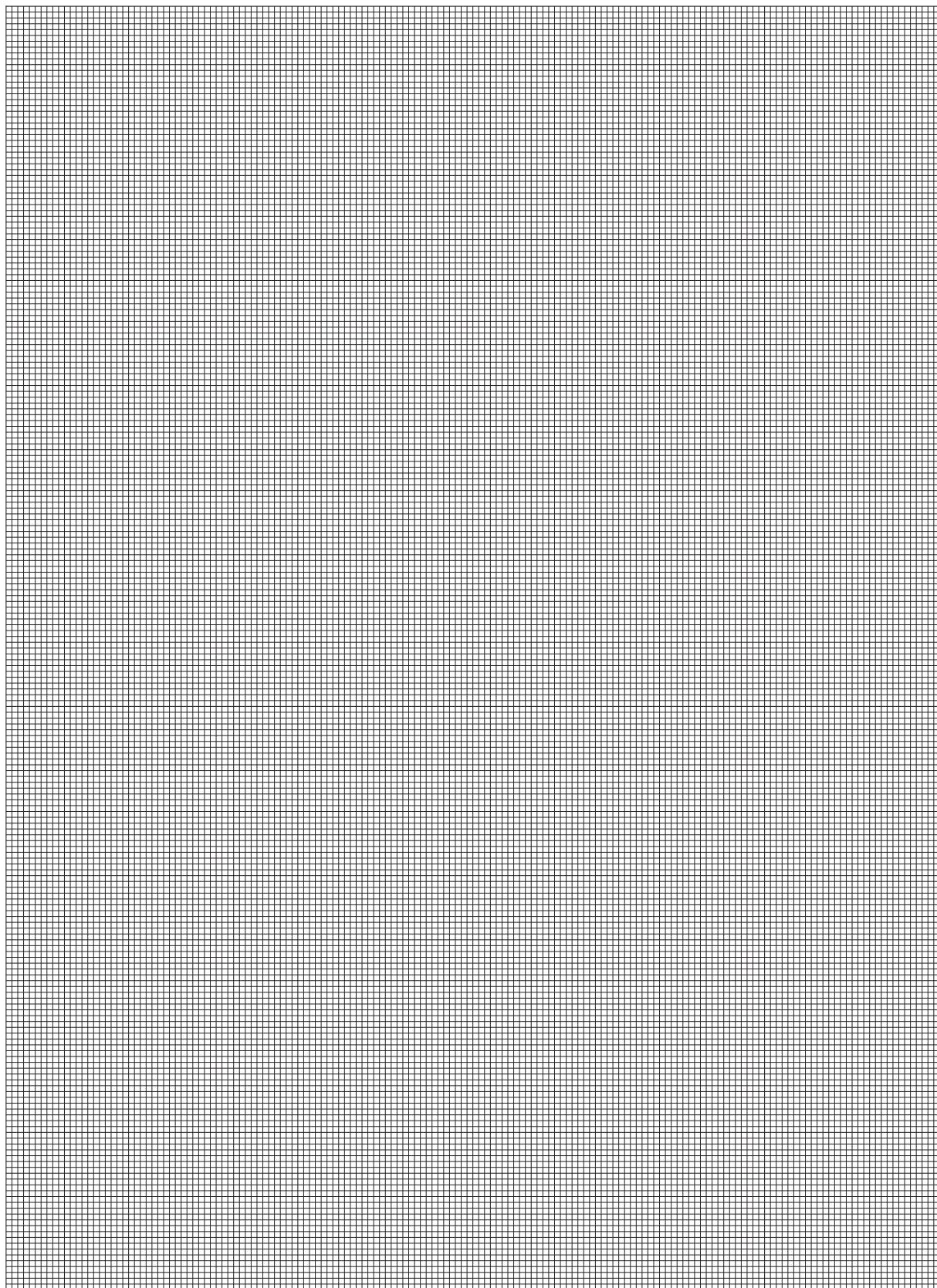ارسم العلاقة البيانية بين (τ) على المحور الرأسي و $\sin \theta$ على المحور الأفقي ومن الرسم البياني أوجد عدد لفات الملف.



(١٨) قارن بين :

التعديلات التي أدخلت على دينamo تيار متعدد لتحويله إلى دينamo تيار موحد الاتجاه مرة ، ودينamo تيار مستمر تقربياً مرة أخرى .


دينamo والتيار المستمر تقربياً	دينamo والتيار الموحد الاتجاه
.....

(١٩) جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومة ملffe $\Omega = 45$ عند توصيله بمحزئ للتيار يمر في ملف الجلفانومتر تيار شدته 0.1 من التيار الكلي احسب مقدار مقاومة المحزئ.

(٢٠) اختار الإجابة عن (أ) أو (ب) :
 (أ) قارن بين :

بلورة شبه موصل من النوع السالب	بلورة شبه موصل من النوع الموجب	وجه المقارنة
		تكافؤ الشائبة المضافة

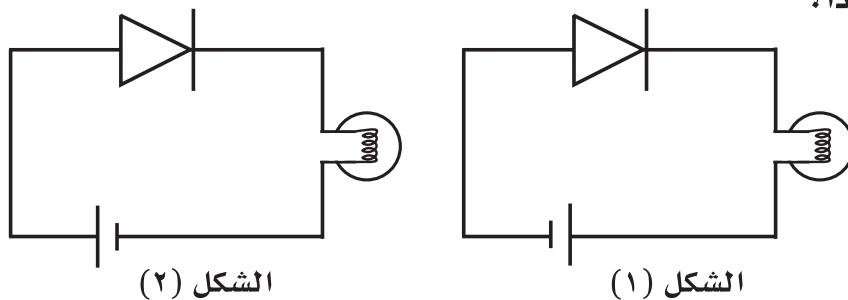(ب) الشكل يبين وصلة ثنائية متصلة مع عمود كهربى ومصباح في أي الدائرتين
 يضيء المصباح ولماذا؟



(٢١) قارن بين :

فوتونات الانبعاث المستحدث	فوتونات الانبعاث التلقائي	وجه المقارنة
		الاحتفاظ بشدة ثابتة عند الانتشار لمسافات طويلة

(٢٢) اذكر العلاقة الرياضية المستخدمة في حساب نصف قطر مدار الإلكترون في ذرة الهيدروجين بمعلومية الطول الموجي المصاحب للإلكترون ورقم المستوى (n).

.....

(٢٣) اذكر المفهوم العلمي للمعاوقة في دائرة تيار متعدد.

.....

.....

.....


.....

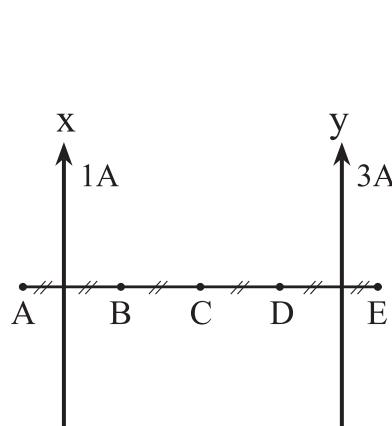

(٤) في الشكل سلكان طويلان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربائي شدته (1A ، 3A) في الاتجاه المبين بالشكل، أي النقاط (A) أو (B) أو (C) أو (D) أو (E) تكون نقطة تعادل؟

٢٥) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :


(أ) على :

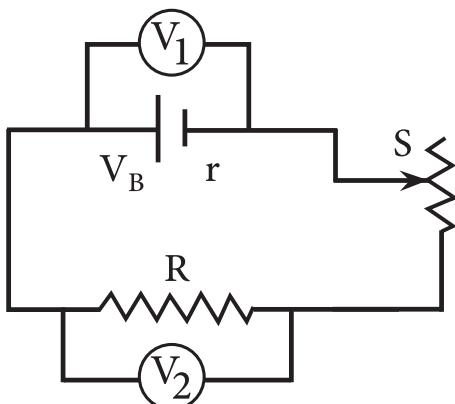

في الدائرة المبينة بالشكل عند زيادة المقاومة
المتحركة S تزداد قراءة الفولتميتر V_1 وتقل
قراءة الفولتميتر V_2

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

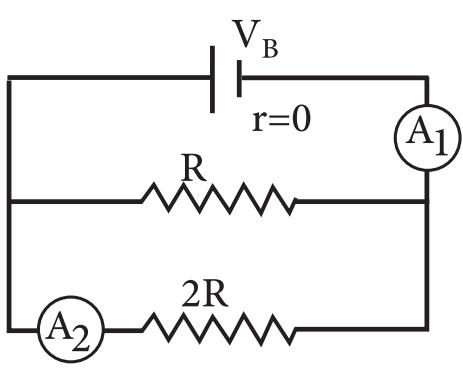في الدائرة المبينة بالشكل تكون النسبة بين قراءة الأميتر A_1 وقراءة الأميتر A_2 هي:



$$\frac{1}{2} \textcircled{①}$$

$$\frac{2}{1} \textcircled{②}$$

$$\frac{1}{3} \textcircled{③}$$

$$\frac{3}{1} \textcircled{④}$$

(٢٦) ملف مستطيل أبعاده (0.2 m) و (0.3 m) يدور بسرعة خطية مقدارها (10 π) m / s داخل مجال مغناطيسي منتظم.

احسب :

Ⓐ السرعة الزاوية.

Ⓑ عدد الدورات الذي يحدثها الملف في الثانية.

(٢٧) احسب القوة التي يؤثر بها شعاع ضوئي قدرته 2.5 W على سطح (إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ تساوي 3×10^8 m / s).

(٢٨) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

اذكر :

(أ) نص القانون الثاني لكيرشوف (قانون حفظ الطاقة) .

(ب) نص قانون أوم.

(٢٩) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) قارن بين مقدار معامل الحث الذاتي لملف تولبي عندما يكون:

بدون قلب حديدي	بداخله قلب حديدي
.....
.....
.....
.....

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

ملف ابتدائي متصل بمصدر تيار مستمر وموضع داخل ملف ثانوي . عند فتح دائرة الملف الابتدائي يتولد في دائرة الملف الثانوي:


- Ⓐ تيار مستحث طردي.
- Ⓑ تيار مستحث عكسي.
- Ⓒ تيار متعدد.
- Ⓓ تيار مستمر.

(٣٠) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) ما المقصود بظاهرة التأثير الكهروضوئي؟

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

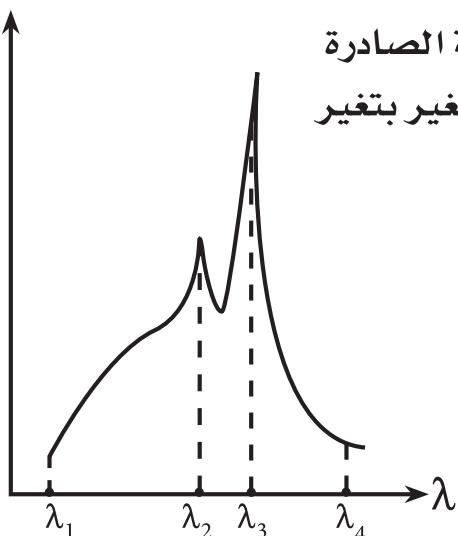الشكل المقابل يبين طيف الأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولدج أي الأطوال الموجية يتغير بتغير فرق الجهد بين الفتيلة والهدف:



- Ⓐ $\lambda_2 \text{ و } \lambda_1$
- Ⓑ $\lambda_3 \text{ و } \lambda_2$
- Ⓒ $\lambda_4 \text{ و } \lambda_1$
- Ⓓ $\lambda_3 \text{ و } \lambda_1$

(٣١) اختر الإجابة الصحيحة :

سرعة فوتون أشعة جاما بعد اصطدامه بالكترون حر في تأثير كومتون:

- Ⓐ تزداد.
- Ⓑ تقل.
- Ⓒ تساوي صفرًا.
- Ⓓ لا تتغير.

(٣٢) اختار الإجابة الصحيحة :


تفقد ذرات الهليوم المثاررة في ليزر الهليوم نيون طاقة إثارتها وتعود إلى المستوى الأرضي نتيجة:

- (أ) التصادم مع ذرات هليوم غير مثاررة.
- (ب) التصادم مع ذرات نيون غير مثاررة.
- (ج) انطلاق فوتون بالانبعاث التلقائي.
- (د) انطلاق فوتون بالانبعاث المستحدث.

(٣٣) كيف يمكن التغلب على حدوث التشويش عند نقل المعلومات بالموجات اللاسلكية؟

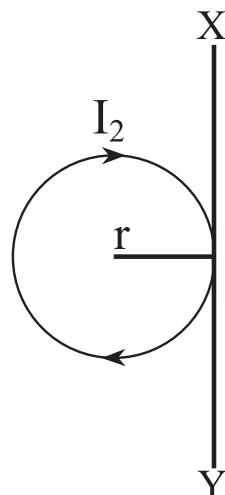(٣٤) اختر الإجابة الصحيحة :

في الشكل المبين بالرسم سلك مستقيم طويل X Y يمر به تيار كهربى (I_1) وضع مماساً لحلقة دائرية نصف قطرها (r) وتمر بها تيار كهربى (I_2) اتجاهه كما بالشكل لكي يصبح مركز الحلقة نقطة تعاون. أيّاً من الاختيارات الآتية يمثل نسبة $I_2 : I_1$ ويجدد اتجاه تيار السلك (I_1)



ال اختيار	نسبة $I_2 : I_1$ واتجاه
أ	π لأعلى
ب	π لأسفل
ج	$\frac{1}{\pi}$ لأعلى
د	$\frac{1}{\pi}$ لأسفل

(٣٥) ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة كفاءة المحول الكهربائي؟ (يكتفى بـ عاملين فقط)

(٣٦) ملف حث مفاعله الحية $\Omega = 80$ و مكثف مفاعله السعوية $\Omega = 60$ و مقاومة أومية $\Omega = 20$ متصلة جمیعاً على التوالي مع مصدر تيار متعدد في دائرة مغلقة . احسب زاوية الطور بين فرق الجهد الكلي و شدة التيار المار في الدائرة.

- (٣٧) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :
- (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية : «قوة التجاذب التي تمنع خروج الإلكترونات الحرة من سطح المعدن».
- (ب) اذكر تطبيقاً واحداً يستخدم الطبيعة الموجية للإلكترون.

(٣٨) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة :

محول كهربائي تتغير شدة التيار المار في ملفه الابتدائي بمعدل 5 A/s فتولدت قوة دافعة كهربائية عكسية مستحثة في ملفه الثانوي مقدارها 4 V يكون معامل الحث المتبادل بين الملفين هو :

Ⓐ 0.6 H

Ⓑ 0.8 H

Ⓒ 1 H

Ⓓ 2.5 H

(ب) علل :

يُصنع قلب المحول الكهربائي من شرائح معزولة عن بعضها من الحديد المطاوع؟

(٣٩) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة :

النسبة بين معاوقة دائرة استقبال عند استقبالها إشارة لاسلكية بتردد f ومعاوقتها

عند استقبالها لإشارة لاسلكية أخرى بتردد $2f$ تكون :

0.25 (أ)

0.5 (ب)

1 (ج)

2 (د)

(ب) علل لما يأتي :

تعتبر الدائرة التي تتكون من ملف حتى عديم المقاومة ومصدر تيار متعدد دائرة
مفتوحة عند الترددات العالية جداً؟

(٤٠) ماذا يحدث للطول الموجي الذي تصاحبه أقصى شدة إشعاع منبعث من جسم ساخن عندما ترتفع درجة حرارة الجسم؟


(٤١) علّل :

اختيار عنصري الهليوم والنيون كوسط فعال لإنتاج شعاع الليزر؟

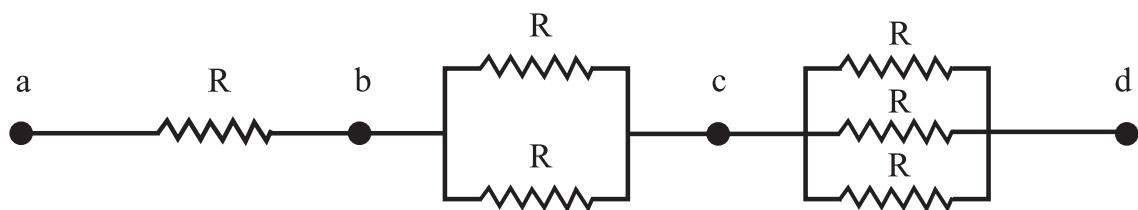(٤٢) الشكل التالي يمثل جزءاً من دائرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتين

$$3V = (b, c)$$

فإن مقدار فرق الجهد بين النقطتين d ، a يساوي :



12 V (أ)

11 V (ب)

10 V (ج)

9 V (د)

(٤٣) ملف مستطيل طوله 0.12 m وعرضه 0.1 m يمر به تيار كهربى شدته $(3A)$ عدد لفاته 50 لفة وضع عمودياً في مجال مغناطيسي منتظم احسب عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف.

(٤٤) ارسم دائرة كهربية بسيطة تكافئ :

١- البوابة المنطقية (NOT)

٢- البوابة المنطقية (OR)

(٤٥) قارن بين :

قاعدة فلمنج لليد اليسرى	قاعدة البريمة اليمنى	وجه المقارنة
.....	الاستخدام