

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ - الدور الأول

نحو ذج



مجموع الدرجات

٧٠

٢

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكيد من ذلك قبل تسليم الكراسة

رقم المراقبة

1

مجموع الدرجات بالحروف : إمضاءات المراجعين :

**عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة**



تموز

وزارة التربية والتعليم الفني
متحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧ - الدور الأول
المادة: الفيزياء (باللغة الإنجليزية)
التاريخ: ٢٠١٨/٦/١٩
نوع الاجابة: ثلاثة ساعات

رقم المراقبة

1

اسم الطالب (رباعيًّا) /

المدرسة:

رقم الجلوس:

المدرسة : _____
الإدارة : _____
المحافظة : _____
رقم المجلد : _____

**توقيع الملاحظين بصحبة البيانات :
ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة
عند استلامها من الطالب .**

نعلمات مهمة

- عدد أسئلة كراسة الامتحان (٤٥) سؤالاً.
- عدد صفحات كراسة الامتحان (٢٨) صفحة.
- تأكّد من ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسؤوليتك.
- زمن الاختبار (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للاختبار (٦٠) درجة.

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيداً سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وفي ضوئها أجب عن الأسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكّر فيه جيداً قبل البدء في إجابته.

ان الأسئلة مترجمة للإيضاح ، والمطلوب الإجابة بلغة واحدة فقط عن كل سؤال.

استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك للأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها ، وإن أجبت بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها .

مثال:

١
٢
٣
٤
٥

٦
٧

عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن **(A)** أو **(B)** فقط.

عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً لكل سؤال.

مثال: الإجابة الصحيحة **(C)** مثلاً

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

الإجابة الصحيحة :

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.

- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة :




في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم

تكرار الإجابة ؛ تعتبر الإجابة خطأ.

1- Choose the correct answer (A) or (B):

A) Three resistors each of value R, which of the following figures give the smallest value of resistance between X and Y.


- (a) (A)
- (b) (B)
- (c) (C)
- (d) (D)

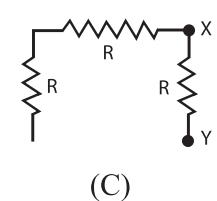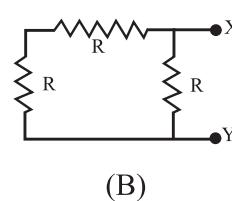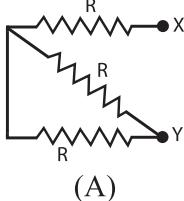

- A (ا)
- B (ب)
- C (ج)
- D (د)

B) In the circuit shown, the value of (V_B) which makes the ammeter reading equal to zero is:

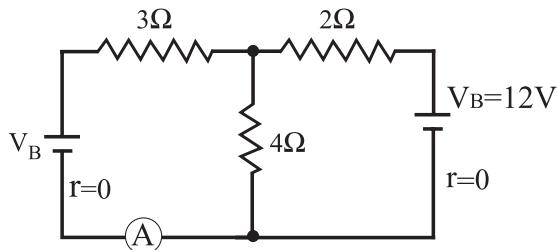- (a) 12 V
- (b) 10 V
- (c) 8 V
- (d) 6 V



- 12 V (ا)
- 10 V (ب)
- 8 V (ج)
- 6 V (د)

2- Ohmmeter has resistance (R) passing through it current of intensity (I), when the Ohmmeter is connected with an external resistance of 6000Ω the intensity of the current decrease to $(\frac{1}{3} I)$. Calculate the resistance of the ohmmeter

(٢) أوميتر مقاومته (R) يمر به تيار شدته (I) وعند توصيل مقاومة خارجية مقدارها (6000 Ω) بين طرفيه قلت شدة التيار المار في الأوميتر إلى الثالث احسب مقاومة الأوميتر .

3- Choose to answer (A) or (B):

A)Choose the correct answer:

Two solenoids have same length, same radius and same permiability. If the number of turns of the first solenoid is double, the number of turns of the second solenoid, the ratio between the self induction coefficient of the first to the self induction coefficient of the second is:

- (a) 0.25
- (b) 0.5
- (c) 1.0
- (d) 4

B)Mention one factor only leads to decrease the inductive electro motive force produced in a wire moves in a direction perpendicular to uniform magnetic field.

(٣) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة :

ملفان تولبيان لهما نفس الطول ونصف القطر ومعامل التفاذية عدد ملفات الأول ضعف عدد ملفات الثاني تكون النسبة بين معامل الحث الذاتي لملف الأول ومعامل الحث الذاتي لملف الثاني تساوي:

- | | |
|------|-----|
| 0.25 | (أ) |
| 0.5 | (ب) |
| 1 | (ج) |
| 4 | (د) |

(ب) اذكر عاملاً واحداً يؤدي إلى نقص القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في سلك يتحرك عمودياً على فيض مغناطيسي منتظم.

4- Give reason for:

A number of coils are used with equal small angles between their planes in the electric motor

: علل :

تستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة متساوية في المحرك الكهربائي؟

5- Choose to answer on (A) or (B):

- A) Mention one factor only leads to increase the frequency of the characteristic X-ray spectrum which generated in Coolidge tube.
- B) Calculate the wavelength of a photon with energy = 4.968×10^{-19} Joule, Given that ($h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J.S}$) and the speed of light = $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

(٥) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اذكر عاملًا واحدًا يؤدي إلى زيادة تردد الطيف المميز للأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كوليدج.

(ب) احسب الطول الموجي لفوتون طاقته

$$4.968 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(علماً بأن ثابت بلانك =

$$6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$(3 \times 10^8 \text{ m / s})$$

6- Convert $(11000)_2$ to decimal system

(٦) حول $(11000)_2$ إلى النظام العشري

7- Mention two functions for the shunt (R_s) in the ammeter.

(٧) اذكر وظيفتين فقط لمجزئ التيار R_s في الأمبير.

8- Choose the correct answer:

Energy transformations in the inductive Furness are:

- (a) Thermal → Electrical → Magnetic
- (b) Electrical → Thermal → Magnetic
- (c) Magnetic → Thermal → Electrical
- (d) Electrical → Magnetic → Thermal

(٨) اختر الإجابة الصحيحة :

تحولات الطاقة في أفران الحث هي:

- (ا) حرارية ← كهربية ← مغناطيسية
- (ب) كهربية ← حرارية ← مغناطيسية
- (ج) مغناطيسية ← حرارية ← كهربية
- (د) كهربية ← مغناطيسية ← حرارية

9- A series circuit consists of a resistor $6\ \Omega$, capacitor of capacitive reactance $80\ \Omega$ and inductive coil without ohmic resistance, its self inductance $0.28\ H$ and AC source of potential, $20V$, $50\ Hz$.

Calculate the maximum value of the current intensity in the circuit ($\pi = 3.14$)


(٩) دائرة كهربية بها مقاومة مقدارها $6\ \Omega$ ومحض مفاعلته السعوية $80\ \Omega$ وملف $0.28\ H$ عديم المقاومة حثه الذاتي متصلة معًا على التوالي بمصدر تيار متعدد جهده $20\ V$ وتردد $50\ Hz$ حسب القيمة العظمى لشدة التيار المار في الدائرة علمًا بأن $\pi = 3.14$

10- Choose to answer (A) or (B):

- A) What is meant by P-type semiconductor ?
B) What is the type of the transistor represented by the shown figure ?

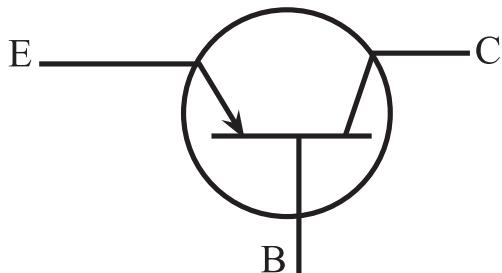(١٠) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

- (أ) ما المقصود ببلورة شبه الموصل من النوع الموجب؟
(ب) اذكر نوع الترانزستور الموضح بالشكل التالي.



11- Choose to answer (A) or (B):

Give reason for:

- A) The production of laser beam needs atoms of active medium must be in the case of population inversion.
B) The magnification of laser based on multireflection of the photos in the resonance cavity.

(١١) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :


علل :

- (أ) لتوسيع أشعة الليزر يجب أن تكون ذرات الوسط الفعال في حالة الإسقاط المعاكس.
(ب) الانعكاسات المتتالية داخل التجويف الرئيسي هي أساس التكبير والتضخم في الليزر.

12- Choose to answer (A) or (B):

A) In the circuit shown in the figure, the reading of voltmeter is 4 V, so the electric current intensity passing through the resistance 6Ω is:

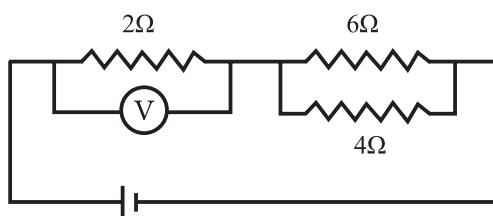- (a) 0.8 A
- (b) 1.0 A
- (c) 1.2 A
- (d) 2.0 A



(١٢) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) في الدائرة المبينة بالشكل كانت قراءة الفولتوميتر 4 V ف تكون شدة التيار الكهربائي المار خلال المقاومة 6Ω :


0.8 A (أ)

1 A (ب)

1.2 A (ج)

2 A (د)

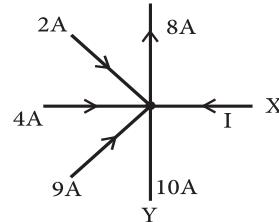B) The figure shown represents a branching in an electric circuit. Find the current in the branche X and the direction of the current in the branch Y.



(ب) الشكل المقابل يوضح نقطة تفرع التيار في دائرة كهربية. أوجد مقدار التيار I في الفرع X . وحدد اتجاه التيار في الفرع Y .

13- Choose the correct answer:

Inductive coil, capacitor, ohmic resistance and hot wire ammeter are connected in series with AC source, and the circuit in resonance. If a soft iron bar is placed inside the coil, the reading of the hot wire ammeter will be:

- (a) Increased
- (b) Decreased
- (c) Remained the same
- (d) Equal Zero

(١٣) اختر الإجابة الصحيحة :

ملف حث ومكثف ومقاومة أومية وأميتر حراري متصلين معاً على التوالي مع مصدر تيار متعدد في دائرة كهربية مغلقة في حالة رنين ، عند وضع ساق من الحديد المطاوع داخل الملف ، فإن قراءة الأميتر الحراري :

تزداد. (أ)

تقل. (ب)


تظل كما هي. (ج)

تصبح مساوية صفرًا. (د)

14- Choose the correct answer:

In the circuit shown in the figure. If the AC source is replaced by DC source with the same potential difference, so the ratio between the effective value of the current intensity in the first case and the electric current intensity in the second case is:

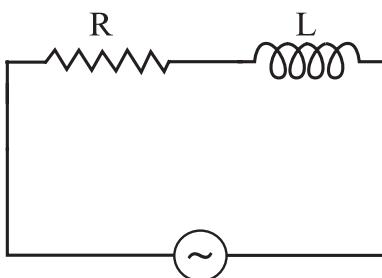- (a) Equals zero
- (b) Less than one
- (c) Equals one
- (d) Greater than one.



(١٤) اختر الإجابة الصحيحة :

في الدائرة المبينة بالشكل إذا استبدل مصدر التيار المتردد بمصدر تيار مستمر له نفس فرق الجهد تكون النسبة بين القيمة الفعالة لشدة التيار المار في الدائرة في الحالة الأولى إلى شدة التيار المار في الدائرة في الحالة الثانية :

- (أ) تساوي صفرًا.
- (ب) أقل من الواحد.
- (ج) تساوي واحداً.
- (د) أكبر من الواحد.

15- Choose the correct answer

The ratio between associated wavelength of a particle its mass (m) and other particle its mass ($2m$) both are moving with the same velocity is:

- (a) 0.25
- (b) 0.5
- (c) 1.0
- (d) 2.0


(١٥) اختر الإجابة الصحيحة :

النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركة جسم كتلته m والطول الموجي المصاحب لجسم آخر كتلته $2m$ إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوي:

- 0.25 (أ)
- 0.5 (ب)
- 1 (ج)
- 2 (د)

- 16- In the circuit shown in the figure calculate the current I_3 passing through the resistor 6Ω

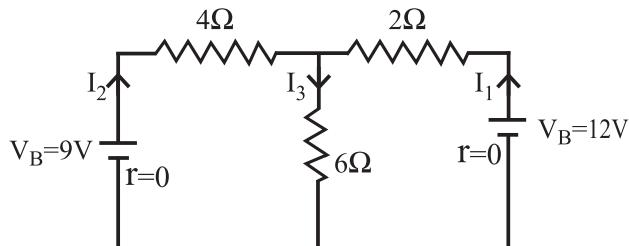(١٦) في الدائرة الموضحة بالشكل
احسب مقدار I_3 المار في
 6Ω المقاومة



- 17- A rectangular coil with number of turns (N) and surface area $12.15 \times 10^{-3} m^2$.


The intensity of the electric current passing through it ($3A$) and is placed in a uniform magnetic field of magnetic flux density ($0.4T$).
The table shows the relation between the magnetic torque (τ) acting on the coil and the sin of the angle (θ) between the normal to the coil and the direction of magnetic flux lines.

(١٧) ملف مستطيل مكون من (N) لفة مساحة وجهه $(12.15 \times 10^{-3} m^2)$ يمر به تيار كهربائي شدته ($3A$) موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيه ($0.4 T$)
الجدول التالي يبين العلاقة بين عزم الأزدواج (τ) المؤثر على الملف وجيب الزاوية (θ)
المحسورة بين العمود على الملف واتجاه خطوط الفيض المغناطيسي:

$\tau \times 10^{-1} N \cdot m$	1.4	2.8	4.2	5.6	7
$\sin \theta$	0.2	0.4	0.6	0.8	1

Draw a graph between (τ) on the vertical axis.
And ($\sin \theta$) on the horizontal axis. From the graph, find the number of turns of the coil.

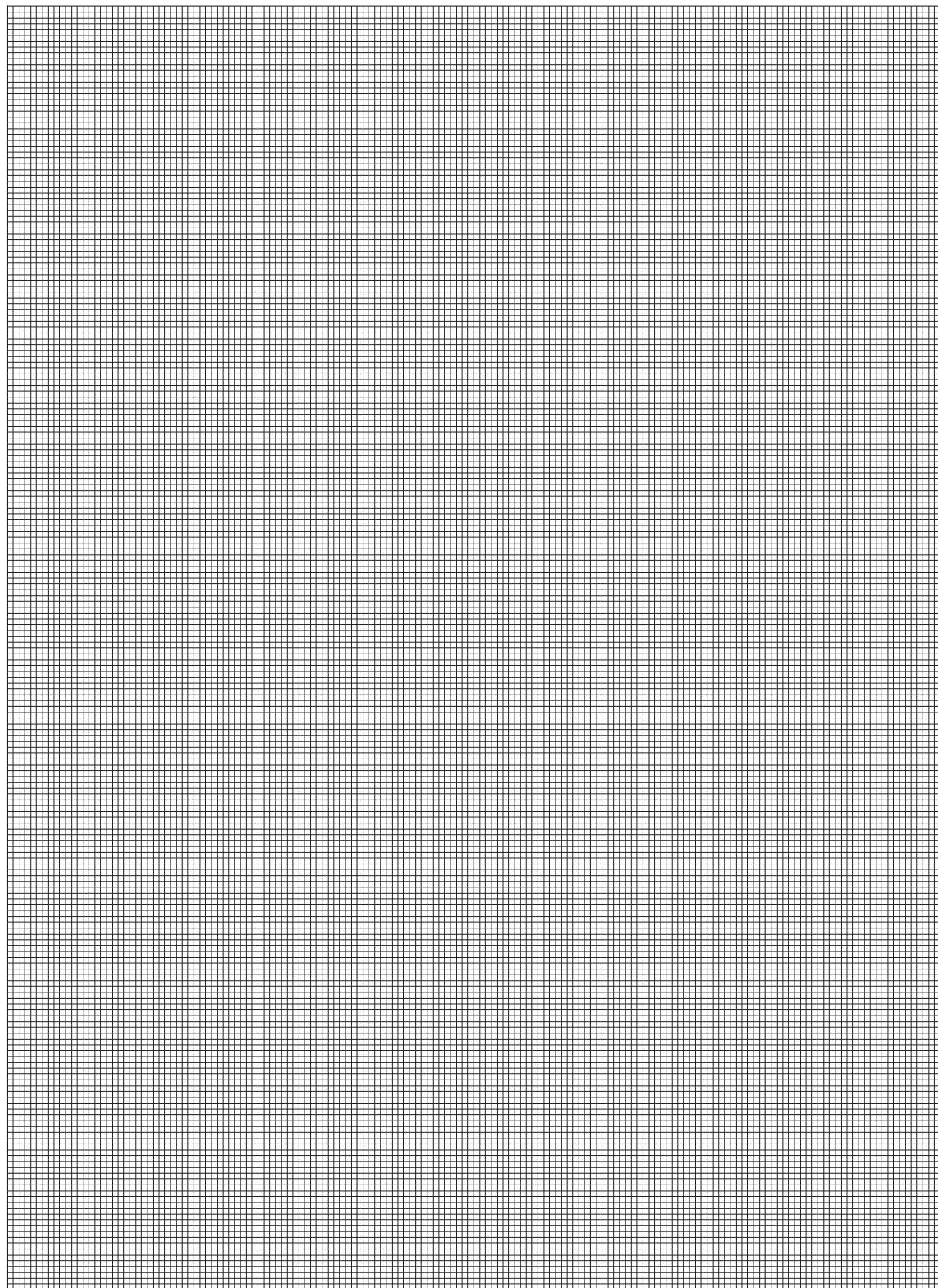رسم العلاقة البيانية بين (τ) على المحور الرأسى و $\sin \theta$ على المحور الأفقي ومن الرسم البياني أوجد عدد لفات الملف.



18- Compare between:

The modifications on the AC dynamo to convert it to a unidirectional current dynamo and nearly DC dynamo.

(١٨) قارن بين :

التعديلات التي أدخلت على دينamo تيار متعدد لتحويله إلى دينamo تيار موحد الاتجاه مرة ، ودينamo تيار مستمر تقريباً مرة أخرى .

Nearly Dc dynamo دينامو التيار المستمر (تقريباً)	Unidirectional current dynamo دينامو التيار الموحد الاتجاه
.....
.....
.....

19- A moving coil galvanometer has resistance 45Ω . When the galvanometer is connected to shunt resistor, the intensity of the current passing through the coil of the galvanometer becomes 0.1 of the total current. Find the value of the shunt (R_s).

(١٩) جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومة ملفه 45Ω عند توصيله بمجزئ تيار يمر في ملف الجلفانومتر تيار شدته 0.1 من التيار الكلي احسب مقدار مقاومة المجزئ.

20- Choose to answer (A) or (B):

A) Compare between:

(٢٠) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب):

(أ) قارن بين:

Point of comparison وجه المقارنة	P-type semiconductor بلورة شبه موصل من النوع الموجب	N-type semiconductor بلورة شبه موصل من النوع السالب
Valancy of impurities تكافؤ الشائبة المضافة		

B) The figure represents p - n junction connected with electric cell and lamp. In which circuit the lamp is glowing and why?

(ب) الشكل يبيّن وصلة ثنائية متصلة مع عمود كهربائي ومصباح في أي الدائرتين يضيء المصباح ولماذا؟

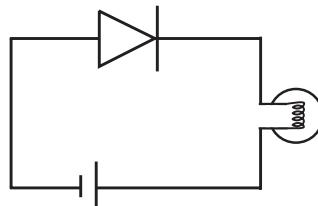


Figure (1)

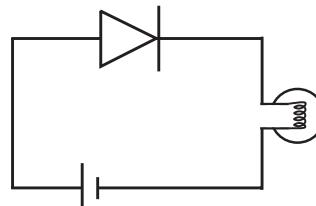


Figure (2)

21- Compare between:

(٢١) قارن بين:

Point of comparison وجه المقارنة	Photons in spontaneous emission فوتونات الانبعاث التلقائي	Photons in stimulated emission فوتونات الانبعاث المستثير
Intensity remains constant along far distance الاحتفاظ بشدة ثابتة عند الانتشار لمسافات طويلة		

- 22- Mention the mathematical relation that is used to calculate the radius of the electron orbit in hydrogen atom by using the wavelength associated to the electron and the level number (n)

(٢٢) اذكر العلاقة الرياضية المستخدمة في حساب نصف قطر مدار الإلكترون في ذرة الهيدروجين بمعلومية الطول الموجي المصاحب للإلكترون ورقم المستوى (n).


- 23- Write down the scientific concept of the impedance in AC circuit.

(٢٣) اذكر المفهوم العلمي للمعاوقة في دائرة تيار متعدد.

- 24- Two parallel long wires carry a current of 1A and 3A in the direction as shown in figure.

At which point A, B, C, D or E is neutral point.

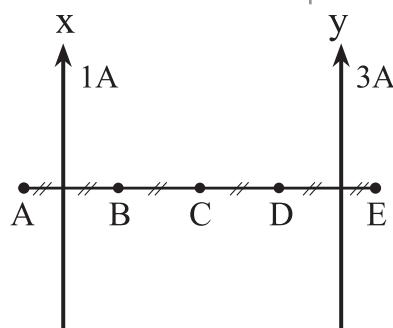(٤) في الشكل سلكان طويلان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربى شدته (1A ، 3A) في الاتجاه المبين بالشكل، أي النقاط (A) أو (B) أو (C) أو (D) أو (E) تكون نقطة تعادل؟



25- Choose to answer (A) or (B)


A) Give reason for :

In the circuit shown, when the variable resistance increases, the voltmeter reading (V_1) increases and voltmeter reading (V_2) decreases.

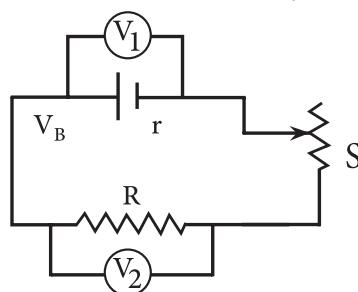(٢٥) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) علل :

في الدائرة المبينة بالشكل عند زيادة المقاومة المتغيرة S تزداد قراءة الفولتيمتر V_1 وتقل قراءة الفولتيمتر V_2




B) Choose the correct answer:

In the circuit shown in the figure, the ratio between the reading of the ammeter (A_1) to the reading of the ammeter (A_2) is

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

في الدائرة المبينة بالشكل تكون النسبة بين قراءة الأميتر A_1 وقراءة الأميتر A_2 هي

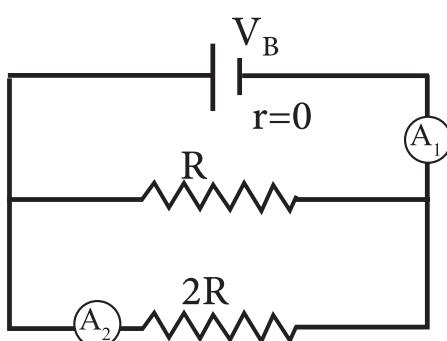- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{2}{1}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) $\frac{3}{1}$



- | | |
|---------------|---|
| $\frac{1}{2}$ | Ⓐ |
| $\frac{2}{1}$ | Ⓑ |
| $\frac{1}{3}$ | Ⓒ |
| $\frac{3}{1}$ | Ⓓ |

26- A rectangular coil, its dimensions (0.2m) and (0.3m) rotates at linear velocity of (10π) m/s inside a constant magnetic field, calculate:

- 1- The angular velocity.
- 2- The number of rotation of the coil in second.

(٢٦) ملف مستطيل أبعاده (0.2 m) و (0.3 m) يدور بسرعة خطية مقدارها (10π) m / s داخل مجال مغناطيسي منتظم.

احسب :

- (١) السرعة الزاوية.
(ب) عدد الدورات الذي يحدثها الملف في الثانية.

27- Calculate the force applied by a beam of light whose power is 2.5 W on a surface. knowing the speed of light in air or vacuum ($C = 3 \times 10^8$ m / s)

(٢٧) احسب القوة التي يؤثر بها شعاع ضوئي قدرته 2.5W على سطح (إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ تساوي 3×10^8 m / s).

28- Choose to answer (A) or (B):

- A) Mention Kirchhoff's second law (conservation of energy)
 B) Mention Ohm's law.

(٢٨) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

اذكر :

- (أ) نص القانون الثاني لکیرشوف (قانون حفظ الطاقة).
 (ب) نص قانون أوم.

29- Choose to answer (A) or (B):

- A) Compare between the self induction coefficient of a solenoid when:

(٢٩) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

- (أ) قارن بين مقدار معامل الحث الذاتي لملف تولبي عندما يكون:

Iron core inside the solenoid بداخله قلب حديدي	Solenoid without iron core بدون قلب حديدي
.....

B) Choose the correct answer:

Primary coil is connected with DC source and is placed inside secondary coil. When the circuit of the primary coil is opened in the second coil, the current will be:

- (a) Forward induced current.
- (b) Backward included current
- (c) Alternating current
- (d) Direct current

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

ملف ابتدائي متصل بمصدر تيار مستمر و موضوع داخل ملف ثانوي . عند فتح دائرة الملف الابتدائي يتولد في دائرة الملف الثنائي :

- (أ) تيار مستحث طردي.
- (ب) تيار مستحث عكسي.
- (ج) تيار متعدد.
- (د) تيار مستمر.

30- Choose to answer (A) or (B):

A) What is meant by photo electric effect?

(٣٠) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) ما المقصود بظاهرة التأثير الكهروضوئي؟

B) Choose the correct answer:


The figure shown represents the relation between wavelength and intensity of X-ray spectrum which is produced from cooldge tube.

Which wavelengths depends on the potential difference between the filament and the target.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة :

الشكل التالي يبين طيف الأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولدج أي الأطوال الموجية يتغير بتغيير فرق الجهد بين الفتيلية والهدف:

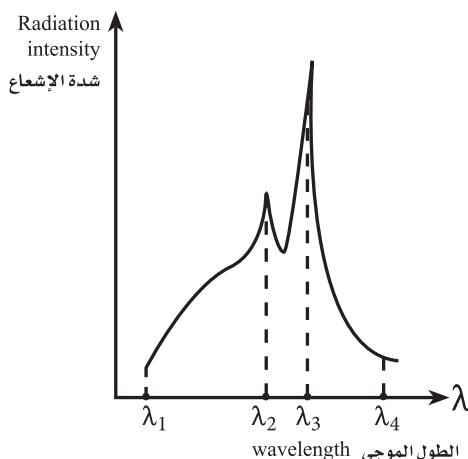- (a) λ_1, λ_2
- (b) λ_2, λ_3
- (c) λ_1, λ_4
- (d) λ_1, λ_3



- (أ) λ_2, λ_1
- (ب) λ_3, λ_2
- (ج) λ_4, λ_1
- (د) λ_3, λ_1

31- Choose the correct answer:

The speed of gamma photon after collides with a free electron in Compton effect is:

(٣١) اختر الإجابة الصحيحة :

سرعة فوتون أشعة جاما بعد اصطدامه بالكترون حر في تأثير كومتون:

- (a) Increased
- (b) Decreased
- (c) Equal zero
- (d) Does not change

- (أ) تزداد.
- (ب) تقل.
- (ج) تساوي صفرًا.
- (د) لا تتغير.

32- Choose the correct answer:

Excited Helium atoms lose its excited energy and returns back to the ground state, as a result of:

- (a) Collisions with the unexcited He-atoms.
- (b) Collisions with the unexcited Ne-atoms.
- (c) Emission of photons by spontaneous emission.
- (d) Emission of photons by stimulated emission.

(٣٢) اختار الإجابة الصحيحة :

ت فقد ذرات الهليوم المثاررة في ليزر الهليوم نيون طاقة إثارتها و تعود إلى المستوى الأرضي نتيجة :

- (أ) التصادم مع ذرات هليوم غير مثاررة.
- (ب) التصادم مع ذرات نيون غير مثاررة.
- (ج) انطلاق فوتون بالانبعاث التلقائي.
- (د) انطلاق فوتون بالانبعاث المستحث.

33- How can we avoid the effect of the electrical noise at the transmission of wireless information?


(٣٣) كيف يمكن التغلب على حدوث التشويش عند نقل المعلومات بالموجات اللاسلكية؟

34- Choose the correct answer:

In the figure shown, a long straight wire carrying current (I_1) is placed tangent to circular ring of radius (r) and a current (I_2) passing through it in the direction shown.

When the neutral point formed at the center of the ring, which of the following choices represents the ratio ($\frac{I_1}{I_2}$) and the direction of the current I_1 .

Choices	The ratio $\frac{I_1}{I_2}$ and the direction of I_1
(a)	π upward
(b)	π downward
(c)	$1/\pi$ upward
(d)	$1/\pi$ downward

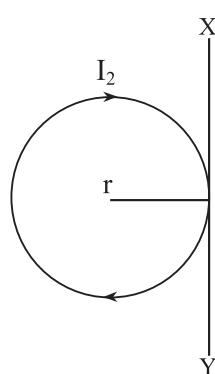

(٣٤) اختر الإجابة الصحيحة :

في الشكل المبين بالرسم سلك مستقيم طول $X Y$ يمر به تيار كهربائي (I_1) وضع مماساً لحلقة دائيرية نصف قطرها (r) وتمر بها تيار كهربائي (I_2) اتجاهه كما بالشكل لكي يصبح مركز الحلقة نقطة تعادل. أيّاً من الاختيارات الآتية يمثل نسبة $I_1 : I_2$ ويحدد اتجاه تيار السلك (I_1)

الاختبار	نسبة $I_1 : I_2$ واتجاه I_1
(أ)	π لأعلى
(ب)	π لأسفل
(ج)	$\frac{1}{\pi}$ لأعلى
(د)	$\frac{1}{\pi}$ لأسفل

**35- What are the factors needed to increase the efficiency of an electric transformer ?
(State two factors only)**

**(٣٥) ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة كفاءة المحول الكهربائي ؟
(يكفي بـعاملين فقط)**

36- Inductive coil of inductive reactance $80\ \Omega$, capacitor of capacitive reactance $60\ \Omega$ and ohmic resistance of $20\ \Omega$ connected together in a series to an A C power supply in a closed circuit. Calculate the angle of phase between the total potential difference and the intensity of the current passing in the circuit.

(٣٦) ملف حث مفاعله الحثية $80\ \Omega$ ومكثف مفاعله السعوية $60\ \Omega$ ومقاومة أومية $20\ \Omega$ متصلة جميعها على التوالى مع مصدر تيار متعدد في دائرة مغلقة . احسب زاوية الطور بين فرق الجهد الكلى وشدة التيار المار في الدائرة.

37- Choose to answer (A) or (B) only:

A) Write the scientific term:

Attraction force which prevent free electrons from leave the surface of metal.

B) Mention one application based on dual nature of electrons

(٣٧) اختار الإجابة عن (أ) أو (ب) :
(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية :
«قدرة التجاذب التي تمنع خروج الإلكترونات الحرة من سطح المعدن». (ب) اذكر تطبيقاً واحداً يستخدم الطبيعة الموجية للإلكترون.

38- Choose to answer (A) or (B) only:

A)Choose the correct answer:

Electric transformer, the rate of change the current in its primary coil 5 A/S, and backward induced e m f in the secondary coil 4 V, so the mutual induction coefficient between the two coils is:

- (a) 0.6 H
- (b) 0.8 H
- (c) 1.0 H
- (d) 2.5 H

(٣٨) اختر الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة :

محول كهربائي تتغير شدة التيار المار في ملفه الابتدائي بمعدل 5 A/S فتولدت قوة دافعة كهربائية عكسية مستحثة في ملفه الثانوي مقدارها 4 V يكون معامل الحث المتبادل بين الملفين هو :

- | | |
|-------|-----|
| 0.6 H | (أ) |
| 0.8 H | (ب) |
| 1 H | (ج) |
| 2.5 H | (د) |

B) Give reason for:

The soft iron core in the transformer is made of insulated sheets (laminas)

(ب) علل :

يُصنع قلب المحول الكهربائي من شرائح معزولة عن بعضها من الحديد المطاوع؟

39- Choose to answer (A) or (B) only:

A) Choose the correct answer:

The ratio between impedance of wireless radio receiver when receiving signal with frequency (f) and its impedance when it receives signal with frequency ($2f$) is:

- (a) 0.25
- (b) 0.50
- (c) 1.0
- (d) 2.0

(٣٩) اختار الإجابة عن (أ) أو (ب) :

(أ) اختار الإجابة الصحيحة :

النسبة بين معاوقة دائرة استقبال عند استقبالها إشارة لاسلكية بتردد f ومعاوقتها عند استقبالها لإشارة لاسلكية أخرى بتردد $2f$ تكون :

- 0.25 (أ)
- 0.5 (ب)
- 1 (ج)
- 2 (د)

B) Give reason for:

The circuit contains inductive coil without resistance and AC source is considered as open circuit at very high frequencies.

(ب) علل لما يأتي :

تعتبر الدائرة التي تتكون من ملف حتى عديم المقاومة ومصدر تيار متعدد دائرة مفتوحة عند الترددات العالية جداً؟

40- What happen to the wavelength at maximum intensity which emitted from a hot body when its temperature is increased?

(٤٠) ماذا يحدث للطول الموجي الذي تصاحبه أقصى شدة إشعاع منبعث من جسم ساخن عندما ترتفع درجة حرارة الجسم؟

41- Give reason for:

Helium – Neon (He-Ne) laser is selected as two elements in the active medium.

(٤١) علل :


اختيار عنصري الأهليوم والنيون كوسط فعال لإنتاج شعاع الليزر؟

42- The figure shown represents, a part of electrical circuit, the potential difference between c and b equals 3 V.

What is the potential difference between a and d ?

(٤٢) الشكل التالي يمثل جزءاً من دائرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتين (b, c) = 3V =
فإن مقدار فرق الجهد بين النقطتين a, d يساوي :

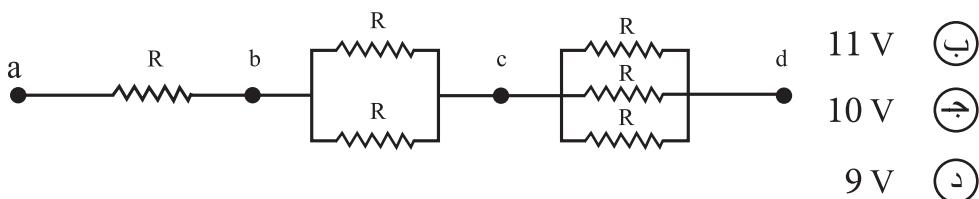- (a) 12 V
- (b) 11 V
- (c) 10 V
- (d) 9 V



- 43- A rectangular coil its dimensions 0.12 m and 0.1 m, carries a current 3A its number of turns 50 turns. The coil placed perpendicular to magnetic field whose magnetic flux density uniform. Calculate the magnetic dipole of the coil

(٤٣) ملف مستطيل طوله 0.12 m وعرضه 0.1 m يمر به تيار كهربائي شدته (3A) عدد لفاته 50 لفة وضع عمودياً في مجال مغناطيسي منتظم احسب عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف.

- 44- Draw the simple equivalent electric circuit which represents:

- 1- NOT gate.
- 2- OR gate.

(٤٤) ارسم دائرة كهربائية بسيطة تكافئ :
1- البوابة المنطقية (NOT)
2- البوابة المنطقية (OR)

45- Compare between:

(٤٥) قارن بين :

Point of comparison وجه المقارنة	Right hand screw rule قاعدة البرغي اليمنى	Fleming's left hand rule قاعدة فلمنج لليد اليسرى
Uses الاستخدام