

مارتن بلوнос

الإلكترونيات والاتصالات لغير المختصين

ترجمة
د. حاتم النجدي

سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية المتقدمة

مقدمة

مجالات اهتمام الكتاب

صحيحُ أنَّ هذا الكتاب موجَّه إلى قراء لا يختلفون عن أولئك الذين توجَّه إليهم كتب هندسة الكهرباء ذات الطيف الواسع، إلا أنه يختلف بحجمه وبنائه ومجالات تركيزه. وفي حين أنَّ الكتب الجامعية المعهودة، الموجهة إلى مهندسين غير متخصصين بالإلكترونيات، تشتمل على الدارات الإلكترونية وتغطي بعدها الآلات الكهربائية، فإننا نعتقد أنَّ ما هو أكثر أهمية لطلاب اليوم هو الإلمام بالتقانة الرقمية بدلاً من الآلات الكهربائية. لذا، وبعد تقديم الدارات والإلكترونيات التماضية في الفصول الأولى من الكتاب، تتبع مع الإلكترونيات الرقمية، ونخت بفصل عن الحاسوب الرقمي، وعن الاتصالات الرقمية، وتلك فصول لا توجد عادة في كتب غير المتخصصين بالهندسة الكهربائية.

إنَّ هذا الكتاب موجَّه إلى الطلاب الذين يرغبون في فهم الإلكترونيات الحديثة والاتصالات. وقد عرضنا معظم مادة الكتاب انطلاقاً من المبادئ الأولية، ولذا ليس ثمة حاجة إلى كون الطالب قد اتبع دورة دارات من قبل، على سبيل المثال. وكل ما يلزم هو إلمامه برياضيات وفيزياء دورات المبتدئين، إضافة إلى المعالجة الابتدائية للدارات التي تقدمها تلك الدورات. أما اهتمام هذا الكتاب فينصب على التطبيقات، وعلى فهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها. فمثلاً، قدمنا الفصل الثامن من منظور شخص يرغب في فهم منظومات الحاسوب الجزئية المختلفة، إضافة إلى العلاقة بين العتادات والبرمجيات التي من قبيل نظم التشغيل والبرامج التطبيقية. وبذلك تكون قد تركنا تكوين الخبرة الالزامية لتصميم الحواسيب لدورات أكثر تخصصاً. وبالمثل، يحتوي الفصل التاسع الخاص بالاتصالات الرقمية على ما يكفي من التفاصيل

لتقديم موضوعيًّا أخذ عينات المعلومات والتعديل بترميز النبضة اللازمن لفهم تلك المواقف المتنوعة، التي من قبيل معالجة الإشارة وأقراص تسجيل الصوت المتراصة والإنترنت. أما المواقف التي هي أكثر تخصصاً فقد تركت للكتب المتخصصة بالاتصالات.

إن تقديم وتعليم الدارات والإلكترونيات والاتصالات الرقمية بواسطة كتاب واحد يمكن أن يكون مفيداً إذا كان الطالب غير المتخصص محدوداً بدورة هندسة كهربائية واحدة فقط، وهذا ما يبدو حاصلاً في كثير من الجامعات.

دواتح هذا الكتاب

بدأت الهندسة الكهربائية أول مرة في قطاع صناعة الطاقة، وتقدمت بسرعة إلى الإلكترونيات والاتصالات، ثم دخلت عصر الحاسوب في ستينيات القرن العشرين. واليوم، تمثل التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، وكانت تماثلية أم رقمية، العمود الفقري لمجالات متنوعة، منها هندسة الحاسوب والهندسة الطبية الحيوية وهندسة البصريات، إضافة إلى أسواق المال والإنترنت. على سبيل المثال، تمثل تكلفة إلكترونيات طائرة حديثة اليوم نحو 50% من تكلفتها الكلية.

نجم هذا الكتاب عن نمو أمالى محاضرات لدوره مدتها فصل واحد اسمها تطبيقات التجهيزات الإلكترونية، فُدمِّرت انتقامياً لطلاب غير طلاب الهندسة الكهربائية. وهي توفر فهماً كافياً لهذا الموضوع للطلاب كي يتفاعلاً بذكاء مع المهندسين الآخرين. والهدف ليس تعليم التصميم تماماً بل تقديم مادة أساسية بعمقٍ كافٍ يمكن الطلاب من استيعاب وفهم فصول التطبيقات الخاصة بمضخمات العمليات والحواسيب الرقمية وشبكات الاتصالات الرقمية. لم يكن ثمة كتاب جامعي ملائم لدوره من هذا النوع. فكتب الإلكترونيات المعهودة لا تتضمن الدارات والاتصالات، وتحتوي على كثير من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، اتسمت كتب الهندسة الكهربائية الموجهة لغير مهندسي الكهرباء بالعمومية الشديدة، واحتوت مادة عن هندسة الطاقة والآلات الكهربائية لا تمت بصلة إلى الإلكترونيات والاتصالات. يُضاف إلى ذلك أن عمومية تلك الكتب، حين استعمالها لدوره من فصل واحد، تقتضي غالباً حذف مقاطع معينة، جاعلة تدفق العرض متقطعاً. وأخيراً، تُعدُّ الكتب الموسوعية المفيدة بوصفها مراجعاً لتصميم الدارات متقدمة جداً للطلاب الجدد. إن المطلوب هو كتاب مختصر بقدر كاف

لدورة من فصل واحد تبدأ بفصول عن دارات التيار المستمر والتيار المتناوب، ثم تنتقل إلى الإلكترونيات التماثلية والرقمية، وتنتهي بتطبيقات في مواضيع معاصرة من قبيل الحواسيب الرقمية وشبكات الاتصالات الرقمية، مستعرضة أهمية وأسس الإلكترونيات في التقانة الحديثة. وقد استعملت هذه الأفكار دليلاً لكتابه هذا الكتاب.

ترتيب الكتاب

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: الدارات والإلكترونيات والاتصالات. ونظراً إلى أن الإلكترونيات هي من حيث المبدأ تركيب من عناصر دارات هي المقاومة والمكثفة والملف، إضافة إلى عناصر فعالة من قبيل الترانزستور، ابتدأنا الكتاب بدراسة الدارات. وقد قدمنا دارات التيار المستمر أولاً لأنها أبسط، ولأنها تمكّن من تطوير المبادئ العامة التي من قبيل مبرهنة ثفينين، ونقل الاستطاعة الأعظمي، وـ«الموافقة». وبينما أن المقاومات المعروفة بقانون أوم هي عناصر تحويل للطاقة، وأن المكثفات والملفات المعروفة هي عناصر لخزن الطاقة. وقد جرى تأكيد الفرق بين منابع الجهد المتماثلة والعملية قبل تقديم معادلات الحلقات التي تستعمل لحساب تيارات وجهود أي جزء من الدارة. وقدّمت دارات التيار المتناوب في الفصل الثاني، حيث نبيّن أولاً أن التيارات والجهود في الدارة، يمكن أن تتغيّر كثيراً مع تغييرات تردد المنبع المستعمل، مؤدية إلى مفاهيم من قبيل الرنين وحزمة التمرير وعرض الحزمة التردديين. ويُستكمل الفصل بالاستطاعة الوسطى والقيمة الفعالة للتيار المتناوب أو أي موجة دورية، وبالمحولات وموافقة الممانعات. إن هذين الفصلين يحقّقان الفهم الأساسي لدارات التيار المتناوب والمستمر، ولتحليل الحالات العابرة والاستجابة الترددية، وبذلك يكونان حجر الأساس لبقية الكتاب.

وفي الفصل الثالث، نضيف عنصراً جديداً إلى الدارة، هو الدّيدود. وبأخذنا للجانب النظري الطويل الذي يقوم عليه، نعرّفه على نحو بسيط بأنه مبدأ فصل ووصل سريع يمكن أن يكون مع المقاومة والملف والمكثفة دارة فض وتحديد وتنظيم وتقدير للجهد. يضاف إلى ذلك استعماله في وحدات التغذية التي تبدل التيار المتناوب إلى تيار مستمر. ونظراً إلى أن التيار المستمر يغذي معظم التجهيزات الكهربائية، تُعتبر وحدة التغذية من أهم مكونات الحواسيب وأجهزة

التلفاز وغيرها. لذا نقدم تصميمًا بسيطًا لوحدة تغذية تتالف من مقوم ومكثفة ترشيح. وعلى بساطة هذا التصميم، فإنه يمكن الطالب من فهم المبدأ، برغم أن وحدات التغذية الحديثة تتالف من دارات أشد تعقيداً.

ونبدأ في الفصل الرابع بدراسة الإلكترونيات القائمة على فيزياء الوصلة نصف الناقلة التي يمكن أن تفسّر وظائف الديود والترانزستور للطلاب الذين أربكتهم هذه التجهيزات التي تبدو مبهمة. وما هو غامض بنفس القدر مقدرة الترانزستور على التضخيم الذي نعرضه أولاً من خلال التحليل البياني لدارة المضخم. إن فكرة رسم خط حمل، تفرضه دارة خارجية موصولة بالترانزستور، فوق منحنيات خصائص الترانزستور تبدو مقبولة للطلاب، ومنها يحصل الانتقال إلى توسعتها بسهولة لشرح عملية التضخيم. ويساعد خط الحمل والنقطة Q أيضًا على شرح إزاحة الجهد المستمر الضروري لعمل المضخم على نحو سليم. حينئذ يصبح الطالب مرتاحاً مع النماذج الرياضية لمضخمات الإشارة الصغيرة. وبعد دراسة الاستجابة الترددية، واختبار الموجة المربعة، ومضخمات الاستطاعة، نصبح جاهزين لاستقصاء منظومة كاملة، فنحلّل مستقبلاً راديوياً يعمل بالتعديل المطالي، ونرى كيف أن أجزاءه تخدم المنظومة برمّتها. لكننا نؤكد أيضًا أن الإلكترونيات معظم مستقبلات التعديل المطالي تأتي هذه الأيام ضمن دارات متكاملة لا تسمح بتجزئة المستقبل إلى أجزاء. وتغطي الفصول الثالث والرابع والخامس الإلكترونيات التمائית، ويمكن تجاوز أجزاء كبيرة من هذه الفصول إذا لم يكن ثمة اهتمام بتلك الإلكترونيات، بل بالإلكترونيات الرقمية.

أما موضوع الفصل السادس فهو مضخمات العمليات. يمكن لهذا الفصل أن يكون قائماً بذاته إلى حد بعيد لأنه مستقل عن الفصول الثلاثة السابقة التي اهتمت بالإلكترونيات التمائית. وبعد تقديم دارة مضخم العمليات القالب للقطبية المعهود، والذي يتتصف بربح متوسط مستقر يتحقق باستعمال تغذية راجعة سالبة في المضخم، نستقصي عدداً كبيراً من تجهيزات مضخمات العمليات العملية التي تتضمن الجوامع والمقارنات والمكماملات والمضخمات التفاضلية والمرشحات والمبدلات التمائية الرقمية والرقمية التمائית. ونعطي في النهاية مثالاً لحاسوب تماثيلي لأنّه يستعمل في التحكم، ويعلّمنا بعضًا من المعادلات التفاضلية، ويرينا كيفية نمذجة منظومة ميكانيكية نمذجة دقيقة وحلّها بواسطة الدارات الكهربائية.

ونتطرق في الفصول الثلاثة الأخيرة إلى الإلكترونيات الرقمية. ويتصف الفصل الأخير، برغم كونه عن الاتصالات الرقمية، بأنه متজذر على نحو واضح في الإلكترونيات. وهدفنا من هذه الفصول هو تزويد الطالب بفهم أعمق للحواسيب الرقمية والإنترنت التي تمثل حجر الزاوية في الثورة الرقمية. ويتضمن الفصل السابع، على وجه الخصوص، البوابات والمنطق التركيبي والتسلسلي والقلابات والمعالجات الصغرية (التجربة 9)، التي تمثل لِبنات البناء للمنظومات التي هي أعقد. ونتقل إلى الحاسوب الرقمي في الفصل الثامن، وإلى شبكات الاتصالات في الفصل التاسع. لم يُقصد بهذين الفصلين تعليم مهارات تصميمية، لأنهما موَجهان إلى طلاب غير متخصصين يرغبون في تحصيل فهم للموضوع يمكنهم من التفاعل مع المختصين. وبهذا المعنى، يركِّز فصل الحاسوب الرقمي الاهتمام في المواضيع التي يحصل تعامل معها، ومنها لغات البرمجة وذواكر النفاذ العشوائي ، وذواكر القراءة فقط ووحدة المعالجة المركزية ونظام التشغيل. وعَرضنا في الفصل التاسع أيضاً أخذ العينات ومعيار نايكويست ومعدلات المعلومات وتنضيد البيانات والتعديل بترميز النسبة ، وجميعها ضروري لفهم معالجة الإشارة الرقمية وشبكات الاتصالات الرقمية التي من قبيل الإنترت.

كلمة شكر

أشكر الدكتور Harvey Mudd من كلية Carl J. Baumgaertner ، والدكتور من Gary Erickson Carnegie Mellon ، والدكتور Shawn Blanton من George Can E. Korman من جامعة Idaho State ، والدكتور Larry Henschen Washington Mike Honig وNorthwestern University Alan Sahakian Zeno Rekasius وUniversity مراجعتهم المخطوطة الكتاب. وأشكر أيضاً زملائي لدى جامعات مارتن بلونوس

المحتويات

25	تقديم
27	الفصل الأول : أسس الدارات
27	1.1 مقدمة
28	2.1 الأبعاد والوحدات
29	3.1 مفاهيم أساسية
29	1.3.1 الحقل الكهربائي
30	2.3.1 الجهد
31	3.3.1 التيار
32	4.3.1 الاستطاعة
32	5.3.1 قانون أوم
34	6.3.1 قانون جول الحراري
35	7.3.1 قانونا كيرشوف
37	4.1 عناصر الدارة
37	1.4.1 المقاومات
39	2.4.1 المكنتفات
44	3.4.1 الملفات (المحاثات)
48	4.4.1 البطاريات
54	5.4.1 منابع الجهد والتيار
56	6.4.1 تكافؤ المنابع والتحويل فيما بينها

58	5. الدارات التسلسلية والتفرعية
63	1.5.1 تجزئة الجهد والتيار
64	6. تبسيط الدارات
64	1.6.1 التكافؤ
65	2.6.1 التراكب
66	3.6.1 مبرهنة ثفينين
68	4.6.1 مبرهنة نورتون
70	5.6.1 الاستطاعة العظمى والموافقة
74	7.1.1 معادلات الحلقة
79	8. الحالات العابرة والثوابت الزمنية في دارات الـ RC والـ RL
80	1.8.1 دارات الـ RC
83	2.8.1 الثابت الزمني
84	3.8.1 دارات الـ RL
87	9. الخلاصة
88	مسائل
99	الفصل الثاني : دارات التيار المتناوب
99	1.2 تقديم
101	2. التوابع الجيبية
103	1.2.2 التحليل الشعاعي الطوري
108	2.2.2 العلاقات بين المانعات والشعاع الطوري لكل من المقاومة والسرعة والتحريض
112	3.2.2 القبولية
112	3.2. مرشح ترددات العالية ومرشح ترددات المنخفضة

113	1.3.2 مرشحات RC
115	2.3.2 مرشح RC لتمرير الترددات العالية
116	3.3.2 مرشحات RL
116	4.3.2 مرشح RL لتمرير الترددات العالية
118	4.2 الطنين ومرشحات تمرير الحزمة
118	1.4.2 دارات الطنين التسلسلية
121	2.4.2 دارات الطنين التفرعية
125	3.4.2 عامل الجودة وعرض الحزمة
131	5.2 الاستطاعة في دارات التيار المتناوب ودارات الترددات الراديوية
132	1.5.2 الاستطاعة الوسطى
134	2.5.2 القيمة الفعالة أو جذر القيمة التريبيعية الوسطى في حسابات الاستطاعة
137	3.5.2 عامل الاستطاعة
142	6.2 المحولات وموافقة المانعة
143	1.6.2 ترابطية السيالة والمحول المثالي
150	2.6.2 تحويل الممانعات
152	7.2 الخلاصة
153	مسائل
163	الفصل الثالث : تطبيقات الدّيود
163	1.3 تقديم
164	2.3 التقويم
164	1.2.3 الدّيود المثالي والدّيود العملي
165	2.2.3 مقوّم نصف الموجة
167	3.2.3 تقويم الموجة الكاملة

168	4.2.3 مرشّحات المقوّمات
170	5.2.3 جهد التعرّجات المتبقية بعد الترشيح
173	6.2.3 مضاعف الجهد
173	3.3 دارات القص والقُمط
174	1.3.3 القص
174	2.3.3 المحدّدات
176	3.3.3 القُمط
178	4.3 تنظيم الجهد بدِيود زَرَّ
182	5.3 المقوّمات المتحكّم فيها
182	1.5.3 تقديم
183	2.5.3 خصائص المقوّم المتحكّم فيه
188	6.3 الخلاصة
189	مسائل
193	الفصل الرابع : الدّيودات والترازستورات نصف الناقلة
193	1.4 تقديم
194	2.4 نقل التيار بالثقوب والإلكترونات في أنصاف النوافل
194	1.2.4 أنصاف النوافل النقية
197	2.2.4 أنصاف النوافل المشوّبة
198	3.2.4 أنصاف النوافل ذات الإلكترونات الحرة
199	1.3.2.4 أنصاف النوافل ذات الثقوب الحرة
199	4.2.4 الناقليّة في أنصاف النوافل المشوّبة
202	3.4 وصلة نصف الناقل (pn) والدّيود
205	1.3.4 الانحياز الأمامي
207	2.3.4 الانحياز العكسي

208	3.3.4 معادلة المقوّم
211	4.4 الوصلة <i>pn</i> والترانزستور
211	1.4.4 ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية
217	2.4.4 ترانزستور المفعول الحقلـي
221	3.4.4 خصائص التحويل
222	4.4.4 أنواع ترانزستور المفعول الحقلـي الأخرى
223	5.4 المضخـم الترانزستوري
224	1.5.4 عناصر المضخـم
226	2.5.4 اعتبارات تصميمية أساسية
227	3.5.4 مضخـم الباعث المشـرك
231	4.5.4 تصميم الانحياز الذاتي والحماية من الفـلتان الحراري
235	5.5.4 الانحياز بتيار ثابت
236	6.5.4 استعمال ترانزستور المفعول الحقلـي مضخـماً
239	7.5.4 الطريقة البيانية
239	8.5.4 طريقة التقرير لتحديد نقطة العمل
242	9.5.4 انحياز الترانزستورات MOSFET
242	10.5.4 انخفاض الربح بسبب مقاومة الانحياز
246	6.4 اعتبارات الأمان والتـأريض
248	1.6.4 التـمديدات الكهربـائية المـنزلـية
250	7.4 الخلاصة
251	مسائل
259	الفصل الخامس : دارات المضخـمات العلمـية
259	1.5 مقدمة
261	2.5 المضخـم المـثالـي

265	3.5 مضخّمات الإشارات الصغيرة
265.....	1.3.5 نموذج الإشارة الصغيرة للـ FET
270.....	2.3.5 نموذج الإشارة الصغيرة للـ BJT
278.....	3.3.5 مقارنة المضخّمات
280	4.5 تقدير الربح بالديسيبل
282	5.5 استجابة المضخم التردديّة
283.....	1.5.5 نقصان الربح عند الترددات المنخفضة
287.....	2.5.5 نقصان الربح عند الترددات العالية
290.....	3.5.5 الاستجابة التردديّة الكلية
292.....	4.5.5 وصل دارات تضخيم على التتالي
293	6.5 الاستجابة الزمنية ومضخّمات النبضات
293.....	1.6.5 سلسلة فورييه
295.....	2.6.5 مضخّمات النبضات
296.....	3.6.5 مدة الصعود
298.....	4.6.5 التدلي
299.....	5.6.5 اختبار المضخم باستعمال الموجة المربعة
300	7.5 مضخّمات الاستطاعة
300.....	1.7.5 مضخم الفئة A ذو المحول
305.....	2.7.5 مضخّمات الدفع والجذب من الفئة B
308.....	3.7.5 مضخّمات الفئة B المتمامة
312	8.5 المستقبل الراديوبي ذو التعديل المطالي
315.....	1.8.5 مرحلة الترددات الراديوية
316.....	2.8.5 المازج
321.....	3.8.5 تضخيم الترددات الصوتية

322	4.8.5 خلاصة المستقبل الراديوي
322	9.5 الخلاصة
325	مسائل
333	الفصل السادس : مضمونات العمليات
333	1.6 مقدمة
334	2.6 مضمون العمليات والمضمون المثالي
335	1.2.6 المضمون العاكس
339	2.2.6 المضمون غير العاكس
341	3.6 توابع الجهد والخائل الواحدى الربع
343	4.6 الجواجم الطوارج والمبولات الرقمية التماضية
346	5.6 المضمون التفاضلي
348	1.5.6 مقارنة المضمون التفاضلي العملي بالمثالي
351	2.5.6 إشارات التداخل
356	6.6 مضمونات التفاضل والتكميل واللوغاريتم
360	7.6 المرشحات الفعالة
363	8.6 المقارن والبدل التماضي الرقمي
363	1.8.6 المقارن
364	2.8.6 المبدل التماضي الرقمي
366	9.6 الحاسوب التماضي
370	10.6 الخلاصة
373	مسائل
379	الفصل السابع : الإلكترونيات الرقمية
379	1.7 مقدمة

379	1.1.7 لِم الاهتمام بالعالم الرقمي؟
380	2.1.7 الإشارات الرقمية في العالم التماثلي
382	2.7 تمثيل الإشارة الرقمية
384	1.2.7 المنطق التجمعي والمنطق المتسلسل
384	3.7 المنطق التجمعي
385	1.3.7 بوابة القران AND
386	2.3.7 بوابة الجواز OR
387	3.3.7 بوابة النفي NOT
	4.3.7 بوابة نفي القران NAND
390	390 بوابة نفي الجواز NOR
391	5.3.7 الجبر البوليفاني
397	4.7 دارات المنطق التجمعي
397	1.4.7 دارات الجامع
397	2.4.7 نصف الجامع
399	3.4.7 الجامع الكامل
401	4.4.7 المرّزات ومفّكّكات الترميز
404	5.4.7 لوحة إظهار سباعية المقاطع
405	5.7 دارات المنطق المتسلسل
406	1.5.7 القلّاب: عنصر الذاكرة
408	2.5.7 القلّابات ذات الساعة
408	3.5.7 القلّابات RS ذات الساعة مع التصفيير والتبيه
410	4.5.7 قلّابات القدح بجهة الساعة
410	5.5.7 قلّاب التأخير D
411	6.5.7 قلّاب التأخير ذو المدخلين JK
414	7.5.7 سجلات الإزاحة

415.....	8.5.7 سجل الإزاحة ذو الدخل التسلسلي والخرج التفرعي
417.....	9.5.7 سجل الإزاحة ذو الدخل التفرعي والخرج التسلسلي
421.....	10.5.7 العداد العشري
423.....	11.5.7 العدادات المترامنة
426	6.7 الذاكرة
428.....	1.6.7 خلية ذاكرة النفاذ العشوائي
429.....	2.6.7 ذاكرة النفاذ العشوائي
431.....	3.6.7 فك الترميز
432.....	4.6.7 فك الترميز الإحداثي
432.....	5.6.7 ذاكرة القراءة فقط
433	7.7 الخلاصة
434	مسائل
443.....	الفصل الثامن : الحاسوب الرقمي
443	1.8 مقدمة
445	2.8 قوة الحاسوب : مفهوم البرنامج المخزون
446.....	1.2.8 علم الحوسبة
446.....	2.2.8 المُتحَكّمات والمعالجات والحواسيب الصغرية
449.....	3.2.8 التواصل مع الحاسوب : لغات البرمجة
452	3.8 عناصر الحاسوب
453.....	1.3.8 وحدة المعالجة المركزية
454.....	2.3.8 الساعة
456.....	3.3.8 ذاكرة النفاذ العشوائي
459.....	4.3.8 ذاكرة القراءة فقط

460	5.3.8 واجهات التواصل
463	6.3.8 المقاطعات
464	7.3.8 المساري الثلاثة
470	8.3.8 المحيطيات : القرص الصلب ولوحة المفاتيح والشاشة والطابعة والمردم
479	9.3.8 مساري أجهزة القياس
482	4.8 وحدة المعالجة المركزية
487	5.8 الأعداد الستة عشرية وعنونة الذاكرة
487	1.5.8 الأعداد الستة عشرية
490	2.5.8 عنونة الذاكرة
499	3.5.8 الذاكرة الخابية
501	6.8 نظم التشغيل
502	1.6.8 المُتحَكّمات والمساوق
513	2.6.8 استقرار نظام التشغيل
515	3.6.8 حاسوب الشبكة
517	7.8 الخلاصة
518	مسائل
523	الفصل التاسع : المنظومات الرقمية
523	1.9 مقدمة
523	2.9 الاتصالات الرقمية والحاسوب
525	3.9 المعلومات
526	1.3.9 لوحة إشارة المرور
527	2.3.9 الآلة الطابعة من بُعد
528	3.3.9 الإشارة الكلامية
529	4.3.9 إشارة التلفزيون

531	4.9 معدّل المعلومات
532.....	1.4.9 معدّل المعلومات في إشارة المرور
532.....	2.4.9 معدّل المعلومات في الطابعة من بُعد
533.....	3.4.9 معدّل المعلومات في الإشارة الكلامية
546.....	4.4.9 معدّل معلومات الكلام
548.....	5.4.9 معدّل المعلومات في إشارة التلفاز
552	5.9 شبكات الاتصالات الرقمية
553.....	1.5.9 عرض المجال التردد़ي
553.....	2.5.9 عرض مجال الإشارة التردد़ي
555.....	3.5.9 عرض الحزمة الترددية في المنظومة
558.....	4.5.9 عرض المجال التردد़ي للإشارات الرقمية
562.....	5.5.9 قنوات الاتصال
577.....	6.5.9 نسبة الإشارة إلى الضجيج وعرض حزمة القناة الترددية
583.....	7.5.9 ضجيج الاستكمام
587.....	8.5.9 التعديل المطالي والتعديل التردد़ي والتعديل بالترميز النبضي
595.....	9.5.9 التنضيد
601.....	10.5.9 شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة
605.....	11.5.9 الابتدال بالدارات
606.....	12.5.9 شبكات الخدمات المتكاملة العالية السرعة ونمط النقل غير المتزامن
611.....	13.5.9 بروتوكول التحكُّم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت TCP/IP
620.....	14.5.9 مقارنة نمط النقل غير المتزامن بالبروتوكول TCP/IP

623	15.5.9 خط المشترك الرقمي
627	16.5.9 مودمات كيلات التلفاز
628	17.5.9 شبكة إثربت
629	18.5.9 الإنترنط
635	6.9 الخلاصه
638	مسائل
651	ثبت تعريفني
655	ثبت المصطلحات (عربي - إنجليزي)
665	ثبت المصطلحات (إنجليزي - عربي)
675	فهرس

تقديم

سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي

يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي جرى انتقاوها في مجالات تقنية ذات أولوية للقارئ العربي في عصر أصبحت فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتقني، ويأتي نشر هذه السلسلة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للترجمة، ويعق في إطار تلبية عدد من السياسات والتوصيات التي تعنى باللغة العربية والعلوم، ومنها:

أولاً: البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض 1428هـ 2007م الذي يؤكد ضرورة الاهتمام باللغة العربية، وأن تكون هي لغة البحث العلمي والمعاملات حيث نص على ما يلي: (وجوب حضور اللغة العربية في جميع الميادين، بما في ذلك وسائل الاتصال، والإعلام، والإنترنت وغيرها).

ثانياً: «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية» في المملكة العربية السعودية التي انبعث عنها اعتماد إحدى عشرة تقنية إستراتيجية هي: المياه، والبترول والغاز، والبتروكيميائيات، والتقنيات المتقدمة الصغر (النانو)، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، والفضاء والطيران، والطاقة، والمواد المتقدمة، والبيئة.

ثالثاً: مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي التي تفعّل أيضاً ما جاء في البند أولاً عن حضور اللغة العربية في الإنترت، حيث تهدف إلى إثراء المحتوى العربي عبر عدد من المشاريع التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جهات مختلفة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى العربي القائم على شكل ورقيٍ، وإتاحته

على شبكة الإنترنت، ومنها ما يتعلق بترجمة الكتب الهمامة، وبخاصة العلمية، مما يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع مفيد.

تشتمل السلسلة على ثلاثة كتب في كلٍّ من التقنيات التي حددتها «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية». واختيرت الكتب بحيث يكون الأول مرجعاً عالمياً معروفاً في تلك التقنية، ويكون الثاني كتاباً جامعياً، والثالث كتاباً عاماً موجهاً إلى عامة المهتمين، وقد يغطي ذلك كتاب واحد أو أكثر. وعليه، تشتمل سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة على ما مجموعه ثلاثة وثلاثون كتاباً مترجماً، كما خصص كتاب إضافي منفرد للمصطلحات العلمية والتقنية المعتمدة في هذه السلسلة كمعجم للمصطلح.

ولقد جرى انتقاء الكتب وفق معايير، منها أن يكون الكتاب من أمهات الكتب في تلك التقنية، ولمؤلفين يشهد لهم عالمياً، وأنه قد صدر بعد عام 2000، وأن لا يكون ضيق الاختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة، وأن تكون النسخة التي يترجم عنها مكتوبة باللغة التي ألف بها الكتاب وليس مترجمة عن لغة أخرى، وأخيراً أن يكون موضوع الكتاب ونهجه عملياً تطبيقياً يصب في جهود نقل التقنية والابتكار، ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة المحتوى المعرفي العربي.

إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور هذه المجموعة من الكتب، وأود أنأشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التي بذلتها لتحقيق الجودة العالية في الترجمة والمراجعة والتحرير والإخراج، وعلى حسن انتقاءها للمתרגمين المتخصصين، وعلى سرعة الإنجاز، كما أشكر اللجنة العلمية للمجموعة التي أنيط بها الإشراف على إنجازها في المنظمة، وكذلك زملائي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذين يتبعون تنفيذ مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي.

الرياض 20/3/1431 هـ

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
د. محمد بن إبراهيم السويل

الفصل الأول

أسس الدارات

Circuit Fundamentals

Introduction

1.1 مقدمة

تعامل الإلكترونيات مع التأثيرات المتبادلة بين الجهد والتيارات ضمن شبكة من المقاومات resistance R والملفات inductor ذات التحرير L والمكثفات ذات السعة capacitance C ، وعناصر نشطة من قبيل الترانزستور. الغرض من ذلك عادة هو إما تضخيم الإشارات أو توليد إشارات ذات شكل معين، منخفضة الاستطاعة غالباً. لذا يجب أن تبدأ دراسة الإلكترونيات بدراسة العناصر R و L و C ، وهي دراسة تُعرف عادة بنظرية الدارات circuit theory.

ثم يجب أن تأتي بعد تلك الدراسة أساسيات الترانزستور الذي يعمل عموماً مضخماً أو مبدل فصل ووصل. ثم يمكن التقدُّم إلى تصميم الدارات الإلكترونية التي تجتمع فيها العناصر النشطة active elements وغير النشطة passive elements لتكون دارات أولية من قبيل وحدة تغذية power supply أو مضخم amplifier أو مهتر oscillator أو مبدل تماثلي/ رقمي A/D converter .. إلخ. وبعدها يمكن تجميع تلك الدارات الأولية لتكون تجهيزات مفيدة من قبيل أجهزة الراديو والتلفاز والحواسيب وغيرها.

سوف تأخذ دراستنا للدارات الإلكترونية المسار التالي: تحليل دارات التيار المستمر DC، وتحليل دارات التيار المتناوب alternating current، وتحليل دارات التيار المتردد direct current.

current AC، والنظرية الأساسية لأنصاف النواقل semiconductor، وديودات الوصلة junction diodes، والترانزستور transistors، والمضخمات الأولية operational amplifiers، ودارات تضخيم الإشارات الصغيرة، والإلكترونيات الرقمية، وهي جمِيعاً تُستعمل لِبنَاتٍ بِناءً للاتصالات الرقمية والإِنترنت.

Dimensions and Units

2.1 الأبعاد والوحدات

تُستعمل في هذا الكتاب وحدات المتر والكيلو غرام والثانية والأمير التي تمثل مجموعة جزئية من الوحدات المتيرية أو الدولية. إن تحليل الأبعاد، أي الوحدات، يجب أن يكون الخطوة الأولى في تدقيق أي معادلة¹. فمن خلال تدقيق توازن وحدات طرفي المعادلة الخاصة بتلك الأبعاد الأربع الأساسية، يمكن العثور على عدد غير قليل من الأخطاء منذ البداية. فمثلاً، يعطي قانون نيوتن الثاني القوة مقدّرة بالنيوتون N بالمعادلة:

$$\text{وحدات } F \text{ هي : الكتلة} \times \text{الطول} \div \text{مربع الزمن} , \quad F = ma$$

وتعطى الزيادة في العمل التي تساوي dW ، والمقدّرة بالجول J بالعلاقة:

$$\text{وحدات } dW \text{ هي : الكتلة} \times \text{مربع الطول} \div \text{مربع الزمن} , \quad dW = F dl$$

و dl هي الزيادة الحاصلة في المسافة مقدّرة بالمتر. وتعطى الاستطاعة المقدّرة بالواط² W بالعلاقة:

$$\text{وحدات } P \text{ هي : الكتلة} \times \text{مربع الطول} \div \text{مكعب الزمن} , \quad p = \frac{dW}{dt}$$

¹ يُعرَفُ الْبُعد (dimension) خاصية فيزيائية. والوحدة (unit) هي معيار يُعبّر عن البعد عددياً. على سبيل المثال، الثانية هي وحدة تُعبّر عن بُعد الزمن. ويجب عدم الخلط بين اسم المقدار الفيزيائي ووحدات قياسه. فعلى سبيل المثال، يجب عدم التعبير عن الاستطاعة بوصفها عملاً في الثانية، بل عملاً في وحدة الزمن.

² لاحظ أنتا تستعمل أيضاً في هذا الكتاب W رمزاً للطاقة، ويجب ألا يؤدي ذلك إلى أي لبس لأن المعنى يدل على المقصود.

والمقدار الآخر الذي نريد تحريّه هو التيار الكهربائي، الذي يُقدّر بالأمبير A، والذي يمثّل معيّن تدفق الشحنة الكهربائية Q التي تقدّر بالكولون C coulomb. إن أصغر شحنة يمكن أن توجد في الطبيعة هي شحنة الإلكترون e ، وهي تساوي $1.6 \cdot 10^{-19}$ كولون. ويمكن تعريف الكولون، الذي يمثّل شحنة كبيرة جداً، بأنه الشحنة التي يحملها $6.28 \cdot 10^{18}$ إلكترون، أو الشحنة التي ينقلها تيار شدته تساوي 1 أمبير. ويعتبر كل جسم مشحون مجموعة من جسيمات أولية، هي الإلكترونات عادة. وتُعطى الشحنة الكلية الممكّنة Q لذلك الجسم بـ:

$$Q = +ne, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

والشحنة الكهربائية هي مقدار مكمّم، أي إنّها تساوي عدداً صحيحاً، موجباً أو سالباً، من مضاعفات شحنة الإلكترون. لكن عدم استمرارية الشحنة، أي كونها مكمّمة، ليست جليّة مباشرة، لأنّ شحنات معظم الأجسام المشحونة أكبر كثيراً من e .

Basic Concepts

3.1 مفاهيم أساسية

Electric field

1.3.1 الحقل الكهربائي

ينص قانون كولون على وجود قوة $F = kQ_1Q_2/r^2$ بين الشحتين Q_1 و Q_2 ، حيث إن k هو ثابت التناوب، و r هي المسافة بينهما. أي إن كل شحنة منها موجودة في حقل قوة³ الشحنة الأخرى، من منطلق أن كل شحنة تولد حقلَ حقلَ قوة وحدة الشحنة، أي:

$$E = \frac{F}{Q} \tag{1.1}$$

³ ثمة حقول قوة متنوعة. على سبيل المثال، إذا أثّرت القوة في كتلة نسبت إلى الحقل التقالي، وإذا أثّرت في شحنة كهربائية نسبت إلى الحقل الكهربائي، وإذا أثّرت في سلك يحمل تياراً كهربائياً نسبت إلى الحقل المغنتيسي.

على سبيل المثال، يمكن النص على أن الحقل الكهربائي المؤثر في الشحنة Q_1 هو $E = F/Q_1 = kQ_2/r^2$. لذا، وفيما يخص أولئك الذين يرتابون إلى المفاهيم الميكانيكية، يمكن النظر إلى الحقل الكهربائي على أنه قوة مؤثرة في شحنة.

Voltage

2.3.1 الجهد

يمكن تقديم الجهد voltage، أو فرق الكمون potential difference، أيضاً من خلال مفهوم العمل work. إذا نظرنا إلى مقدار صغير من العمل بوصفه انتقالاً صغيراً في حقل قوة، واستبعضنا عن القوة بالطرف الأيمن من $F = QE$ ، حصلنا على العمل $dW = QE \cdot dl$. حينئذ يمكننا تعريف الجهد، الذي يُقدر بالفولط volt، بأنه العمل المبذول لوحدة الشحنة، أي: V

$$dV = \frac{dW}{Q} = E dl \quad (2.1)$$

هذا يعني أن تغييراً صغيراً في الجهد يوافق إزاحة صغيرة لشحنة في حقل قوة كهربائي.

ومن المفيد تحرّي العملية المعاكسة للعلاقة 2.1 التي تعبر عن العمل بوصفه تكاملاً في حقل قوة $V = \int E \cdot dl$. تُعطي العملية العكسية القوة بوصفها تدرجاً للعمل، أي gradient


$$E = -\frac{dV}{dl}, \quad \text{volts/meter (V/m)} \quad (3.1)$$

على سبيل المثال، بغية تكوين حقل كهربائي متجانس تجانساً جيداً، يمكن وصل بطارية جهدها 12 فولطاً، مثلاً، مع صفيفتين معدنيتين متوازيتين وفقاً للمبين في الشكل 1.1.

إذا كان البعد بين الصفيفتين يساوي 10 cm، تكون في الحيز الموجود بينهما حقل كهربائي شدته تساوي $E = 12 \text{ V}/0.1 \text{ m} = 120 \text{ V/m}$. فإذا وضع إلكترون ضمن ذلك الحيز، خضع إلى قوة تساوي:

$$-1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 120 = -1.9 \cdot 10^{-17} \text{ N}$$

وتحرك باتجاه الصفيحة الموجبة. وفي مثال آخر على فائدة عبارة ترجم الحقل الكهربائي (العلاقة 3.1)، خذ هوائي استقبال موجوداً في حقل مُرسل راديوبي يُشع حقولاً كهربائياً. فإذا كانت شدة الحقل الكهربائي عند الهوائي تساوي 1 mV/m ، تكون في هوائي طوله 1 m جهد يساوي 1 mV . وإذا كان ثمة سلك يصل بين الهوائي والمستقبل الراديوبي، أمكن تضخيم ذلك الجهد.

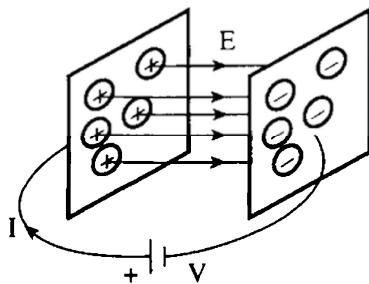

الشكل 1.1: حقل كهربائي متجلس E موجود في الحيز بين صفيحتين معدنيتين متوازيتين.

3.3.1 التيار Current

التيار، مقدراً بالأمبير، هو المعدل الزمني لانتقال شحنة Q عبر نقطة مرجعية معينة (على غرار عدد السيارات التي تمر من نقطة معينة على الطريق مقسمة على مدة العد). إذن:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (4.1)$$

ونظراً إلى افتراض بنiamين فرانكلين Benjamin Franklin أن الشحنة موجبة، حدد اتجاه التيار (منذ أيامه) بالاتجاه الذي تسلكه الشحنات الموجبة حين دخولها حقولاً كهربائياً. لذا يتوجه التيار I في الشكل 1.1 عبر السلك الواصل بين الصفيحتين والبطارية باتجاه تدفق الشحنة الموجبة. من ناحية أخرى، نحن نعلم الآن أن التيار المار عبر سلك ناقل ينجم عن حركة إلكترونات تحمل شحنات سالبة. ولذا يكون اتجاهها التيار والإلكترونات متعاكسين. وعلى غرار ذلك، إذا كان

الحيز بين الصفيحتين مشغولاً بشحنات موجبة، تدفقت مبتعدة عن الصفيحة اليسرى باتجاه الصفيحة اليمنى (نفس اتجاه التيار)، وإذا كان مشغولاً بإلكترونات، تدفقت مبتعدة عن الصفيحة اليمنى باتجاه اليسرى⁴.

Power

4.3.1 الاستطاعة

إذا أخذنا عبارة الاستطاعة التي تعبر عن معدل القيام بعمل، وضربناها بـ dQ/dQ حصلنا على الاستطاعة:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{dt} \frac{dQ}{dQ} = \frac{dW}{dQ} \frac{dQ}{dt} = V I \quad (5.1)$$

إذن، الاستطاعة هي جداء الجهد بالتيار. وحين ضمها إلى قانون أوم، نحصل على أكثر العباراتفائدة في الإلكترونيات.

Ohm's law

5.3.1 قانون أوم


لقد كوننا فكرة حتى الآن عن التيار بوصفه تدفقاً للشحنات استجابة إلى تطبيق حقل كهربائي عليها. إلا أن التيار الذي يمر عبر سلك ناقل من قبيل سلك من النحاس أو الألمنيوم يختلف جوهرياً عن ذلك التيار. فقطعة النحاس محيدة كهربائياً، بكليتها وفي كل نقطة منها. فإذا لم تكن ثمة شحنات حرة في النحاس، فكيف ينقل سلك النحاس التيار الكهربائي؟ يتميز الوسط الناقل الذي من قبيل النحاس ببنية ذرية تحتوي على إلكترون واحد في قواعتها الخارجية ضعيف الارتباط بها. لذا فإن حتى القوة الصغيرة، التي تترجم عن حقل كهربائي ضعيف تكون من تطبيق جهد صغير على طرفي سلك النحاس، سوف تدفع الإلكترون إلى الحركة. وفي أثناء حصول تلك الحركة ضمن السلك، أي حينما يتدفق تيار عبره، تحفظ حياديته تجاه الشحنة دائماً (أي لا تترافق الشحنة فيه). إذن، عندما يتدفق تيار عبر جزء من سلك نحاسي،

⁴ لاحظ أن البطارية الموصولة بين صفيحتين في الشكل 1.1 تعطي تياراً أثناء مدة قصيرة بعد الوصل فقط. وسوف نقول المزيد عن ذلك عندما نستقصي المكتفات. ويمكن للتيار أن يتدفق أيضاً عبر الحيز بين الصفيحتين إذا كان ممتداً بشحنات حرة.

لا يعطي النحاس أي إلكترونات، بل تغادر الإلكترونات أحد طرفي جزء السلك ليدخل إليه ذات العدد من الطرف الآخر.

ثمة الآن فارق دقيق بين الإلكترونات التي تتحرك في الخلاء، وتلك التي تتحرك في النحاس أو أي ناقل صلب آخر. لكن يمكن القول بأن الإلكترونات تكون حررة في الوسطين، باستثناء أن الإلكترون في النحاس يبقى حرّاً إلى أن يصطدم بوحدة من ذرات النحاس الكثيرة الموجودة في السلك. وحينئذ، يتباطأ، ثم يعود ثانية إلى التسارع بواسطة الحقل الكهربائي حتى التصادم التالي. إذن، تتسم حركة الإلكترون ضمن الوسط الناقل بكثير من التصادمات. لذا يتحدد التيار المار عبر المواد التي من هذا القبيل بالمقاومة التي تواجه تدفق الإلكترونات وبالجهد المطبق على طرفي تلك المادة والذي يوفر الطاقة للتسارعات المتتالية بعد التصادمات. والمقاومة النوعية ρ هي واحدة من خواص المادة ذات صلة بالمسافة الوسطى الفاصلة بين تصادمين. وبأخذ الشكل الهندسي للناقل في الحساب، وفقاً للمبين في الشكل 2.1، تُعطى المقاومة R التي يُبديها قضيب من المعدن طوله يساوي l مترًا ومساحة مقطعه تساوي A مترًا مربعًا، بالعلاقة:

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (6.1)$$

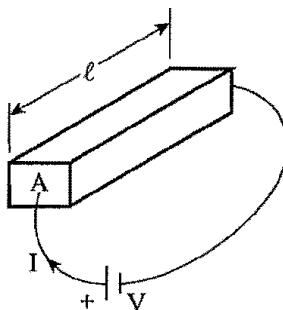

الشكل 2.1: يمكن صنع مقاومة بأخذ مادة ذات مقاومة نوعية تساوي ρ وإعطاؤها شكل قضيب طوله l ومساحة مقطعه A .

إذن، تتزايد المقاومة مع ازدياد طول القضيب، وتتناقص مع ازدياد مساحة

المقطع. أما وحدة المقاومة فهي الأوم Ω . ويُسمى مقلوب المقاومة بالناقلية G conductance، ووحدتها هي السيمنس Siemens S. وتساوي المقاومة النوعية للنحاس $\rho = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ، في حين أنها تساوي $\rho = 10^{12} \Omega \cdot \text{m}$ للزجاج. وهذا فرق شاسع بين القيمتين وينطوي على أن النحاس ناقل جيد يمكن أن ينقل مقداراً كبيراً من التيار، وعلى أن الزجاج عازل جيد لا ينقل سوى مقدار ضئيل من التيار يعتبر مهملاً بكل المعايير العملية.

ويبقى التيار متداولاً عبر الناقل ما دام ثمة جهد مطبق على طرفيه. ويوفر الجهد ذو القيمة الكبيرة طاقة أعلى للإلكترونات، ولذا يمر في الناقل تيار أكبر. والمقاومة هي ثابت التناسب بين الجهد والتيار، أي:

$$V = R I \quad (7.1)$$

وهذه علاقة أساسية تُعرف بقانون أوم، وهي تنص على أنه عندما يمر تيار في ناقل، يجب أن يتكون جهد على امتداد طوله. يُري الشكل 2.1 دارة بسيطة تتطابق عليها العلاقة 7.1. وبافتراض أن الأسلاك الواسلة بين منبع الجهد والقضيب مهملة المقاومة، فإن الجهد V يكون مطبقاً مباشرة على طرفيِّ القضيب.

6.3.1 قانون جول الحراري Joule's Heating Law

في أثناء تدفق تيار عبر معدن، تنتقل التصادمات المتكررة بين الإلكترونات وذرات ذلك المعدن طاقة إلى تلك الذرات مؤدية إلى ارتفاع درجة حرارته. لذا يمكن اعتبار المقاومة وسيلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية إن ثمة الكثير من الأمثلة على ذلك في الحياة اليومية. فالسخان الكهربائي ومجفف الشعر والمدافأة الكهربائية وغيرها جميعاً تحتوي على مقاومة (سلك تتغشى عادة) تنشر حرارة حين مرور تيار كهربائي فيها. ويمكن التعبير عن معدل تحويل الطاقة في مقاومة بتعويض العلاقة 7.1 في العلاقة 5.1، فينتج:

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (8.1)$$

تعرف العبارة $P = I^2R$ بقانون جول، و P هي الاستطاعة (المساوية لمعدل تغير الطاقة) وتقدر بالواط W watt. وإذا كاملنا هذه العبارة حصلنا على الطاقة الحرارية W التي تتبَّدَّ في المقاومة خلال المدة T :

$$W = I^2RT \quad (9.1)$$

افتراضنا هنا أن التيار والمقاومة يبقيان ثابتين طوال مدة المكاملة T . تُعرف المعادلة 9.1 بأنها قانون جول للتسخين الذي تقدِّر W فيه بالجول.

Kirchoff's Laws

7.3.1 قانوناً كيرشوف

الدارة هي توصيات بين عناصر غير نشطة (مقاومات ومكثفات وملفات) وعناصر نشطة (منابع جهد وترانزستورات وغيرها). وتصل فيما بين العناصر أسلاك ذات مقاومة مهملة. ويمكن للدارة أن تكون بسيطة ذات مسار مغلق واحد، من قبيل بطارية موصولة مع مقاومة (الشكل 2.1)، أو يمكن أن تكون أشد تعقيداً، وأن تحتوي على العديد من المسارات المغلقة. ويرى الشكل 3.1-أ دارة بحلقة مغلقة واحدة فيها بطارية تدفع بتيار للتدفق عبر مقاومتين (ممثلتين بخط متكرر) موصولتين تسلسلياً. ونلاحظ الآن، ويمكننا اعتبار ذلك قاعدة، أن التيار مستمر على طول الحلقة. أي أن التيار الداخل في الطرف الأول من كل من العناصر الثلاثة يساوي التيار الخارج من طرفه الآخر، في جميع الأوقات. يُضاف إلى ذلك أنه يمكن اتباع عُرف القطبية للتفرقي بين المنابع والمصبات. على سبيل المثال، يدخل التيار البطاريه عبر طرفها السالب ويخرج منها عبر طرفها الموجب. هذا هو تعريف المتابع حيث يُسمى الجهد V_B صعود الجهد voltage rise. أما المقاومات، التي تنتص طاقة، فتسمى بال洩اعة sink. يدخل التيار بال洩اعة من طرفها الموجب، ويُسمى الجهد على طرفيها بهبوط الجهد⁵ voltage drop. يجب الانتباه الآن إلى أن صعود الجهد في الدارة يجب

⁵ يمكن أحياناً للبطاريه أن تكون بال洩اعة. على سبيل المثال، إذا وصلت بطارية جهدها 12 فولطاً مع أخرى جهدها يساوي 10 فولطاً بالتعاكس (أي الطرف الموجب مع الطرف الموجب، والطرف السالب مع الطرف السالب)، نتاج دارة وحيدة الحلقة يتقدِّم فيها التيار من الطرف الموجب للبطاريه الأولى (المتابع) عبر الطرف السالب للبطاريه الثانية بوصفها بال洩اعة (الموجب أصلًا). تحصل هذه الحالة حينما تشحن البطاريه ذات الجهد 12 فولطاً البطاريه الأخرى.

أن يساوي هبوطه، وهذا ما ينص عليه قانون كيرشوف حرفيًا: يساوي المجموع الجبري للجهود على طول المسار المغلق في الدارة صفرًا. ويعبر عن ذلك رياضيًّا بـ:

$$\sum V_n = 0 \quad (10.1)$$

بتطبيق العلاقة 10.1 على الدارة في الشكل 3.1-أ نحصل على

$$V_B = V_{R_1} + V_{R_2}$$



وتعُرف العقدة node بأنها نقطة تصل بين عنصرين أو أكثر، ومن أمثلتها عقدتا الشكل 3.1-ب حيث تتصل مقاومتان بطارية مكونتين دارة ذات عقدتين ذات حلقتين. وينص قانون كيرشوف للتيار على أن المجموع الجبري للتيارات في العقدة يساوي الصفر. ويعبر عن ذلك رياضيًّا بـ:

$$\sum I_n = 0 \quad (11.1)$$

بتطبيق العلاقة 11.1 على العقدة العلوية لدارة الشكل 3.1-ب نحصل على:

$$I_B = I_{R_1} + I_{R_2}$$

إذن، لا يمكن للتيارات في أي عقدة أن تكون واردة جمِيعاً إليها، ويجب أن يخرج منها تيار واحد على الأقل. بكلمات أخرى، ليست العقدة "موقعاً" للشحنات: يساوي عدد الشحنات التي ترد إلى عقدة عدد الشحنات التي تخرج منها. ليست هذه العقدة مختلفة عن عقدة حركة مرور التي يجب أن يكون عدد السيارات الداخلة إليها مساوياً عدد تلك الخارج منها.

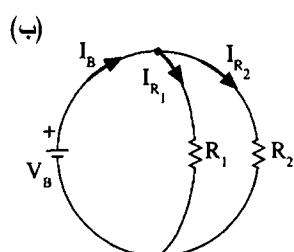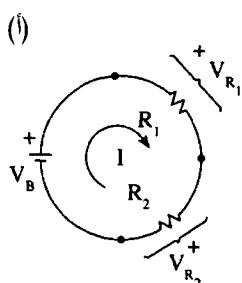

الشكل 3.1: (أ) بطارية موصولة مع مقاومتين تسلسليًّا، و(ب) بطارية موصولة مع مقاومتين تفرعياً.

4.1 عناصر الدارة

Circuit Elements

Resistors

1.4.1 المقاومات

يُري الشكل 2.1 مقاومة في دارة بسيطة. سوف نرمز للمقاومة بالرمز الشائع المكون من خط متكسر، وفقاً للمبين في الشكل 4.1. تُصنع المقاومات الصغيرة القيمة، التي تستعمل غالباً لتبديد استطاعة في مجال بضعة الواطات، من الأislak، في حين أن المقاومات التي قيمتها أكبر وأكثر شيئاً فة تُصنع عادة من مواد كربونية على شكل أسطوانات صغيرة أو شرائط من غشاء رقيق. فالكربون هو مادة غير معدنية تتصف بمقاومتها العالية للتيار الكهربائي. ويمكن لقيم المقاومات الكربونية أن تصل إلى مجال الميغا أوم ($M\Omega$)، أما الاستطاعات التي تبدها فتساوي عادة $\frac{1}{4}$ أو $\frac{1}{2}$ أو 1 واط.


وينص قانون أوم $v = Ri$ على أن التيار والجهد يكونان متطابقين بالطور في حالة المقاومة الثابتة R . ومن المفترض أن تبقى R ثابتة على مجال واسع من الجهد والتيارات ودرجات الحرارة. وتشاهد خاصية التطابق بالطور على أفضل وجه حين تطبق جهد جيبى على مقاومة ورسمه مع التيار الناتج وفق المبين في الشكل 4.1-ب⁶.

ويتناسب التيار (في حالة تطابق الطور) مع الجهد المطبق. في الشكل 4.1-ج، رسمت الاستطاعة اللحظية (الأمية) $p = vi = i^2 R$ ، مع ملاحظة أنه برغم أن التيار يغير اتجاهه دورياً، تبقى الاستطاعة موجبة، أي أنها تتتدفق دائماً من المنبع إلى المقاومة، حيث تحول إلى حرارة تتبدى في المحيط. وتحسب الاستطاعة الوسطى

⁶ من الآن وصاعداً، سوف تمثل القيم اللحظية للتيارات والجهود التي تتغير مع الزمن بأحرف لاتينية صغيرة، وسوف تستعمل الأحرف الكبيرة لتمثيل القيم الثابتة التي من قبيل الجهد أو التيار المستمر. على سبيل المثال، في حالة الإشارة الجيبية، تمثل القيمة اللحظية $v = V_p \sin t$ ، وتمثل V قيمة ذروة الموجة الجيبية. في الشكل 4.1-أ، استعمل رمز المنبع الجيبى، في حين أن رمز البطارية قد استعمل لتمثيل منبع الجهد المستمر في الشكلين 1.1 و 2.1.

المقدمة إلى المقاومة بمكاملة الاستطاعة اللحظية على دور الموجة الجيبية T , أي:
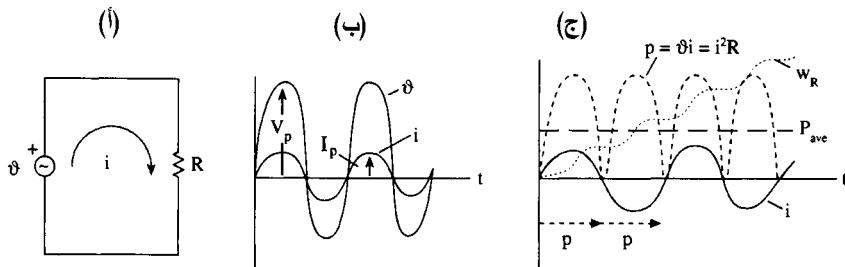
$$P_{\text{ave}} = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt = \frac{V_p^2}{2R} = \frac{RI_p^2}{2} \quad (12.1)$$



الشكل 1.4: (أ) مقاومة متسلسلة مع جهد V مطبق عليها. (ب) يؤدي الجهد الجيبى إلى تدفق تيار جيبى موافق له بالطور عبر المقاومة R . (ج) وتتر نبضات استطاعتها اللحظية P عبر المقاومة، وهي موجبة دائماً. وتتل الأسمى المقطعة على أن الاستطاعة تتدفق دائماً من المنبع إلى المقاومة. وتستمر الطاقة W_R بالتزايد مع الزمن.

لأن $I_p = V_p/R$. يمكننا الآن ملاحظة أنه لو كانت المقاومة موصولة إلى منبع جهد مستمر من قبيل بطارية جهدتها يساوي V ، وكانت الاستطاعة المقدمة إلى المقاومة R ثابتة ومساوية لقيمة $P = VI = I^2R = V^2/R$. لذا، إذا جعلنا الاستطاعة المستمرة V^2/R مساوية لقيمة الوسطى للاستطاعة المتتابعة (العلاقة (12.1)، حصلنا على:

$$V = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.707 V_p \quad (13.1)$$

يسمى هذا الجهد بالقيمة الفعالة للجهد المتناوب. أي إن الجهد الجيبى الذي تساوى قيمة ذروته V_p يقيم استطاعة إلى المقاومة تساوي تلك التي يقدمها منبع مستمر جهد يساوي $V_p/\sqrt{2}$. سوف نتحرّى بمزيد من التفصيل القيم الفعالة أو جذر القيمة التربيعية الوسطى root mean square rms في الفصول التالية.

لإيضاح أن المقاومة تستمر في استجرار طاقة من المنبع الموصولة به، يمكننا حساب الطاقة المقدمة إليها:

$$w_R = \int_0^t p dt' = R \int_0^t i^2 dt' = \frac{V_p^2}{R} \int_0^t \sin^2 t' dt' = \frac{V_p^2}{2R} \left[t - \frac{\sin 2t}{2} \right] \quad (14.1)$$

يتبيّن من الشكل 4.1-ت الذي يمثل الجزء الأيمن هذه المعادلة أن w تستمر في التزايد متأرجحة حول القيمة الوسطى $V_p^2 t / 2R$. ويساوي هذا الحد ذاك الذي يعطيه قانون جول للتسخين (9.1)، وحين اشتقاقه بالنسبة إلى الزمن يعطي الاستطاعة الوسطى (العلاقة 12.1).

Capacitors

2.4.1 المكثفات

المكثفة capacitor هي تركيبة ميكانيكية تراكم شحنة q حين تطبيق جهد v على طرفيها، وتحتفظ بذلك الشحنة حين إبعاد الجهد عنها. وثبتت النسبات بين الشحنة المُراكمَة والجهد هي السعة C ، أي:

$$q = C v \quad (15.1)$$

يتألف معظم المكثفات من صفيحتين ناقلتين متوازيتين تفصل بينهما فجوة صغيرة. وتعطى سعة المكثفة بالعلاقة $C = \epsilon A / l$. تمثل ϵ سماحية permittivity الوسط بين الصفيحتين، و A مساحة الصفيحة، و l المسافة الفاصلة بين الصفيحتين. ويبيّن الشكل 1.1 مثالاً لهذا النوع من المكثفات (لاحظ أن الفجوة الكبيرة بين الصفيحتين تؤدي إلى سعة صغيرة. لذا تجعل الفجوة عملياً صغيرة، وهي أصغر من 1 mm عادة).

أما وحدة السعة فهي الفاراد farad، وهي مقدار كبير نسبياً. تقع قيم ساعات المكثفات ضمن مجال يمتد من المкро فاراد ($\mu F = 10^{-6} F$) حتى البيكو فاراد ($pF = 10^{-12} F$)، لكن معظمها يقع عملياً في المجال من 0.001 حتى $10 \mu F$. وللحصول على ساعات أكبر، يمكن زيادة A أو إيقاص l أو استعمال وسط عازل كهربائياً سماحيته ϵ كبيرة. على سبيل المثال، يساوي ثابت العزل الكهربائي⁷

⁷ يُعرف ثابت العزل الكهربائي بأنه السماحية النسبية $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$. أما ϵ_0 فهي سماحية الخلاء التام وتساوي $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} F/m$.

dielectric constant لليكا 6، وللورق 2. لذا، تساوي سعة المكثفة المبينة في الشكل 1.1، والمكونة من صفيحتين متوازيتين يفصل بينهما عازل من الليكا، 6 أمثال سعة نفس المكثفة التي يفصل بين صفيحتها الخلاء التام. ويُصنع معظم المكثفات من شريطين من رقائق الألمنيوم ملفوفين على شكل أسطوانة. ورغبة في زيادة سعة المكثفة، تقلّص الفجوة الفاصلة بين الصفيحتين، إلا أن ثمة حداً لهذا التقليص تفرضه مقاومة المادة العازلة الموجودة بينهما للانهيار الكهربائي. فحين تقليص الفجوة إلى ما دون ذلك الحد، تفزع شرارة بين الصفيحتين تؤدي إلى تلف المكثفة بسبب حصول قصر بين الصفيحتين في مكان حدوث الشرارة. إذن بمعرفة شدة الحقل الكهربائي الذي يؤدي إلى انهيار المادة العازلة (التي تساوي $3 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$ للهواء، و $2 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$ للورق و $6 \cdot 10^6 \text{ V/cm}$ لليكا)، وباستعمال العلاقة 3.1 التي تعطي الحقل الكهربائي بدلالة الجهد والمسافة بين الصفيحتين، يمكننا حساب قيمة الجهد الذي يمكن تطبيقه بأمان (أي القيمة التي لا تؤدي إلى حصول الشرارة) على المكثفة. لذا توضع على المكثفات العملية دمغة تتضمن الجهدات التي تحملها إلى جانب قيمة ساعتها. على سبيل المثال، تعني الدمغة 50 V_{DC} ضرورة عدم تجاوز الجهد المستمر المطبق على المكثفة القيمة $.50 \text{ V}$.

لمعرفة كيفية مرور التيار عبر المكثفة، نستعمل العلاقة 15.1، أي $v = Cq$ ، ونشتق طرفيها بالنسبة إلى الزمن مع وضع $i = dq/dt$ ، فينتج:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (16.1)$$

تدل الأحرف الصغيرة في هذه المعادلة في حالة تيار المكثفة على أن الشحنة والتيار والجهد متغيرة مع الزمن، في حين أن السعة C ثابتة. وتبيّن هذه المعادلة أن الجهد الثابت على طرف المكثفة لا يولد تياراً عبرها (لأن $dv/dt = 0$). طبعاً، وفي أثناء طور شحن المكثفة، يتغيّر الجهد ويتدفق تيار⁸ فيها. فإذا طبقنا الآن جهداً جيّزاً

⁸ أثناء المدة الوجيزة التي تلي وصل المكثفة مع البطارية، يتدفق تيار شحن عبرها، أي إن العلاقة 16.1 تعطي قيمة محددة للتيار لأن جهد المكثفة يتغيّر من الصفر، عندما تكون المكثفة في البداية غير مشحونة =

على دارة المكثفة البسيطة المبينة في الشكل 5.1-أ، نجد أن التيار الناتج يسبق الجهد بـ 90° ، أو أن الجهد يتأخر عن التيار بـ 90° وفق المبين في الشكل 5.1-ب.


ويوضح هذا بسهولة من المعادلة 16.1: إذا كان $V_p \sin t = v$ ، نتَّج:

$$i = CV_p \cos t = I_p \cos t = I_p \sin(t + \pi/2)$$

تسمى الزاوية $\frac{\pi}{2}$ أيضاً بالإزاحة الطورية بمقدار 90 درجة.

وتعطى الاستطاعة اللحظية في المكتبة بـ:

$$p = vi = Cv \frac{dv}{dt} = \frac{CV_p^2}{2} \sin 2t \quad (17.1)$$

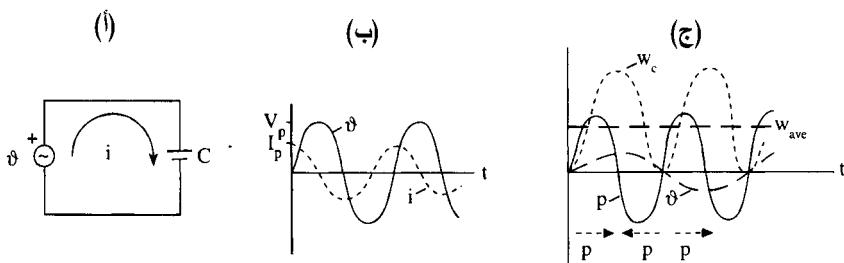

الشكل 5.1: (أ) مكثفة (الخطان المتوازيان) مع جهد σ مطبق عليها. (ب) جهد وتيار جيبان. (ج) الاستفادة والطاقة اللحظيان مع الطاقة الوسطية (ملاحظة: مطابق ρ و W_C ليسا بالمقاييس الحقيقية).

طبعاً، المعادلة 17.1 مبينة في الشكل 5.1 -ج. تتطوّي القيمان الموجة والسلبة $-p$ على أن الاستطاعة تتدفق جيئاً وذهاباً، أولاً من المنبع إلى المكثف، ثم من المكثف إلى المنبع، وأن الاستطاعة الوسطى

= حتى جهد البطارية في نهاية الشحن. لذا لا يكون dv/dt صفرًا في أثناء الشحن. وبالعودة إلى المكثف ذات الصفيحتين المتوازيتين في الشكل 1.1، نستنتج أن تيار الشحن يُحرّك الإلكترونات من اليسار إلى اليمين عبر البطارية، مراكماً إياها على الصفيحة اليمنى، وتاركاً الصفيحة اليسرى في حالة نقص لعدد مماثل من الإلكترونات. لا تأتي الإلكترونات الموجودة على الصفيحة المشحونة من البطارية، بل من الصفيحة المعدنية الأخرى التي توجد فيها وفرة من الإلكترونات الحرّة. ولا تتعدى وظيفة البطارية توفير طاقة لتحريك الإلكترونات من صفيحة إلى أخرى. ثمة في المقطع 8.1 مزيد من التفاصيل عن شحن المكثفات.


تساوي الصفر. أما حركة الاستطاعة p جيئاً وذهاباً، بمعدل يساوي ضعف تردد الجهد المطبق، فقد أُشير إليها بالأسماء المقطعة. إذن، يبدو أن المكثفة لا تستجر أي طاقة من المنبع، وذلك خلافاً للمقاومة، بل تخزن الطاقة مدة تساوي ربع الدور، وفي الربع التالي من الدور تُعيدها إلى المنبع. لذا تختلف C جوهرياً عن R لأن الأخيرة تبدي الطاقة الكهربائية بتحويلها إلى طاقة حرارية. أما C ، فتخزن الطاقة الكهربائية فقط (في الشحنة المراكمة في الصفيحتين). ولمعرفة المزيد عن الساعات، دعنا نتحرر الطاقة التي تخزن في المكثفة:

$$w_C = \int p dt = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{CV_p^2}{2} \sin^2 t = \frac{CV_p^2}{4} (1 - \cos 2t) \quad (18.1)$$

وعموماً، تُعطى الطاقة المخزونة في مكثفة بالحد $CV^2/2$. وفي الحال الخاصة المتمثلة بكون الجهد المطبق جبياً، تمثل الطاقة بالحد الأخير من العلاقة 18.1 الذي يبين حين إضافته إلى الشكل 15.1-ج أن الطاقة الوسطى $CV_p^2/4$ لا تتزايد مع الزمن. أي إن الطاقة تتزايد وتتناقص إلى الصفر ثانية على شكل نبضة. فإذا قورن هذا بالمنحنى المناظر في الشكل 4.1-ج، تبيّن أن الطاقة تتزايد باستمرار في حالة العنصر المحول للطاقة، الذي من قبيل المقاومة التي تستجر طاقة باستمرار من المنبع وتحوّلها إلى حرارة.

المثال 1.1

يبين الشكل 6.1 تياراً يمر في مكثفة سعتها $1\mu F$ لم تكن مشحونة في البداية. حدد وارسم الجهد المطبق على طرفي المكثفة الموافق لهذا التيار.

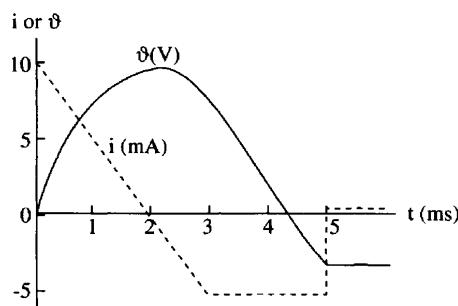

الشكل 6.1: يمثل الخط المقطع تيار المكثفة، ويمثل الخط المستمر الجهد الناتج.

بمكاملة العبارة $i = C dv/dt$ ، يُنتج الجهد التالي:

$$v = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + V_0$$

V_0 هو الجهد الأولي المكتوب بين طرفي المكثفة نتيجة لشحنة أولية. ومن أجل $t > 0$ ميلي ثانية، يعطى التيار الممثل بالخط المستقيم بـ $i = 0.01 - 5t$. ونظراً إلى أن $V_0 = 0$ ، يُنتج:

$$v = 10^4(1 - 250t)t$$

وهذه معادلة قطع مكافئ. عند $t = 2 \text{ ms}$ يكون $v = 10 \text{ V}$ ، وعند $t = 3 \text{ ms}$ يكون $v = 7.5 \text{ V}$. ومن أجل $t > 0$ ميلي ثانية، يكون $i = -5 \text{ mA}$ ، وهذا يعطى:

$$v = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + V_0 = -5(t - 3) + 7.5$$

وهذه معادلة خط مستقيم. ومن أجل $t > 5 \text{ ms}$ ، يكون التيار صفراءً، ويبقى الجهد ثابتاً عند القيمة $v = -2.5 \text{ V}$.

يمكننا الآن تلخيص خصائص المكثفات بما يلي:

- الجهد المتغير مع الزمن هو الوحيد الذي يولّد تياراً يمر في المكثفة. لذا تُعد المكثفة دارة مفتوحة في حالة التيار المستمر.
- ونظراً إلى أن الطاقة لا تستطيع أن تتغير أبداً (فهي تابع مستمر للزمن)، ونظراً إلى أن الطاقة المخزونة في المكثفة تُعطى بدلةة الجهد بـ $\frac{1}{2} Cv^2$ ، نستنتج أن الجهد بين طرفي المكثفة لا يمكن أن يتغير أبداً (إلا إذا قبلنا بتغيرات لانهائية، وهذا غير عملي). لذا تتصف المكثفة بخواص تتعيّن لها الكثير من التطبيقات الهامة، خاصة في ترشيح الإشارات.
- يمكن حزن مقدار محدّد من الطاقة في المكثفة، ونظراً إلى عدم وجود آلية لتبييد الطاقة في المكثفة المثالية، لا يمكن تبييد أي مقدار منها. وفي حالة التغييرات الجيّبية مع الزمن، يلاحظ هذا مباشرة لأن فرق الطور البالغ 90 درجة بين التيار والجهد يعطي العلاقة 17.1 التي تعني أن $P_{\text{ave}} = 0$.

3.4.1 الملفات (المحثاث)

الملف هو عنصر آخر من عناصر الدارة الشائعة. وعلى غرار المكثفة، يتصرف الملف بأنه عنصر خزن للطاقة. وعلى غرار المكثفة التي تخزن الطاقة في حقلها الكهربائي بين صفيحتيها، يخزن الملف الطاقة في حقله المغناطيسي الذي يحيط به. ونظراً إلى أن هذا كتاب للإلكترونيات، لن نسعى إلى معنى خزن الطاقة في الحقل، بل سوف نستعمل الجهد والتيار اللذين يولدان ذيئن الحقلين في المكثفات والملفات. إذن يمكننا القول إن المكثفة تخزن الطاقة في التغيرات التي تتولد حين تطبق جهد على مكثفة، التي تقود إلى علاقة الطاقة بالجهد $w_C = \frac{1}{2} C v^2$ المشتقة من العلاقة 18.1. وبالتشابه، ونظراً إلى أن التيار يولد حقلًا مغناطيسياً، يمكننا الحصول على العبارة $w_L = \frac{1}{2} L i^2$ التي تمثل الطاقة المخزونة في الملف. طبعاً، i هو التيار المار في الملف، و L هو تحريض ذلك الملف (لاحظ مثنوية هاتين العبارتين: C بالنسبة إلى L مثل v بالنسبة إلى i).

لاستخراج الصيغة السابقة، نبدأ بملحوظة أن التحرير L ، على غرار السعة C ، هي خاصية من خصائص بنية الملف. ومع أن كل بنية تتخطى على بعض التحرير، فإن ثمة بني متى تعطي تحريراً كبيراً كبيراً ضمن حيز صغير، منها الملف الذي يتتألف من سلك رفيع ملفوف بعدد كبير من اللفات في عدة طبقات، على غرار بكرة الخيط. ويقوم تعريف التحرير على مفهوم ترابطية السبيالة المغناطيسية flux linkage. لن يكون هذا المفهوم دقيقاً إلا إذا قبلنا بتقديم وصف معقد له بدلاًلة توزُّع السبيالة. لكن فيما يخص أغراضنا في هذا الكتاب، يكفي القول إن ترابطية السبيالة Φ تساوي الحقل المغناطيسي الموجود في ملف مضروب بعدد لفات الملف. حينئذ، يعطى التحرير بـ $L = \Phi/i$ (وهذه علاقة تتاظر العلاقة $C = v/q$). في هذه العلاقة، i هو التيار المار في الملف الذي يؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي ضمنه. وباستعمال قانون فارادي $\Phi = d\Phi/dt = v$ ، الذي يعطي الجهد المحرَّض في ملف موجود في حقل مغناطيسي متغير مع الزمن، ينتَج:

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (19.1)$$

وهي المعادلة التي تعرّف العلاقة بين الجهد والتيار والتحريض L . وعلى غرار السعة C , نفترض أن L ثابت على مجال واسع من قيم الجهود والتيارات.

أما وحدة التحريض فهي الهنري Henry وتألف الملفات المستعملة في تطبيقات وحدات التغذية عادة من ملفات سلكية ملفوفة على نوى حديدية، وتأخذ تحريضاتها قيماً نقع في المجال من 1 حتى 10 هنري. أما في حالة الملفات المستعملة في دارات الترددات العالية، ف تكون النواة هوائية، وتقع تحريضاتها في مجال الميلي هنري mH .


وعلى غرار السعة، تُري التغيرات الجيبية خصائص التحريض بسهولة. إذا دفع منبع تيار (وفقاً للشكل 7.1-أ) بالتيار $i = I_p \sin t$ في ملف تحريضه L ، وبناء على المعادلة 19.1، نتج جهد بين طرفي الملف يساوي $v = L I_p \cos t$ ، وفق المبين في الشكل 7.1-ب. إذن، يسبق الجهد التيار في الملف بـ 90 درجة، أو يتأخّر i عن v بنفس المقدار. وتساوي الاستطاعة الحظية:

$$p = vi = Li \frac{di}{dt} = \frac{LI_p^2}{2} \sin 2t \quad (20.1)$$

وتتطوّي القيم الموجبة والسلبية لـ p على أن الاستطاعة⁹ تتدفق جيئةً وذهاباً بين المنبع والملف. إذن، وعلى غرار المكثفة، يقبل الملف طاقة من المنبع في أثناء ربع دور الموجة الجيبية، ويعيدها إليه خلال الربع التالي. ويتجلى ذلك جيداً في عبارة الطاقة التالية:

$$w_L = \int p dt = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{LI_p^2}{2} \sin^2 t \quad (21.1)$$

⁹ تحديداً، الطاقة هي التي تتدفق جيئاً وذهاباً، والاستطاعة هي المعدل الزمني لتعيير الطاقة. لكن حين وصف التدفق، سُتَعمل الاستطاعة والطاقة بالتبادل في المنشورات العامة.

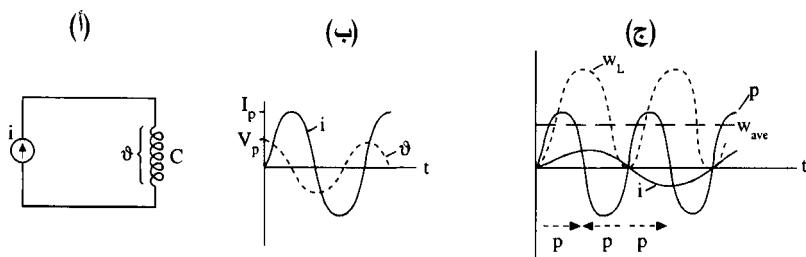


الشكل 7.1 : (أ) ملف (حلزوني) يمر فيه تيار i . (ب) جهد وتيار جيباني في الملف. (ج) منحنيات الاستطاعة والطاقة اللحظتين والاستطاعة الوسطى. (ملاحظة: مطالا p و w ليسا بالمقاس الحقيقي).

وعموماً، تُعطى الطاقة المخزونة في ملف بالحد $Li^2/2$. وفي الحالة الجيبية، يُري هذا الحد أن الطاقة تزداد حينما يقبل الملف طاقة من المنبع، وتتناقص ثانية إلى الصفر عندما يُبعدها إليه. وهذا مبين في الشكل 7.1-ج. ومن أمثلة خزن الطاقة على نطاق واسع تقانة جديدة سوف تتمكن الصناعة من خزن طاقة رخيصة في خارج أوقات الاستهلاك الأعظمي في ملفات فائقة الناقلة لاستعمالها في أوقات طلب الطاقة الأعظمي. يتولد تيار كبير مستقر في ملف في أوقات الطلب الأصغرى، ممثلاً $Li^2/2$ من الطاقة التي تناح للاستعمال فيما بعد.

2.1 المثال

يمر تيار أولى شدته 1 أمبير ($i(t=0)=1 \text{ A}$) في ملف تحريضه يساوي 1 هنري. فإذا كان الجهد على طرفي الملف كذلك المبين في الشكل 8.1، فما هو التيار المار عبر الملف؟

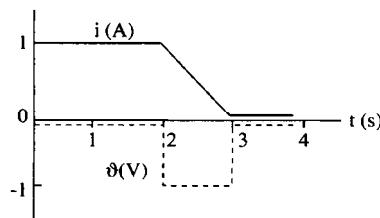

الشكل 8.1: شكل موجة التيار والجهد في ملف تحريضه يساوي 1 هنري.

بمكاملة العبارة $v = L di / dt$ نحصل على عبارة التيار:

$$i = \frac{1}{L} \int_{\infty}^t v dt = \frac{1}{L} \int_0^t v dt + I_0$$

عند $t < 0$ يكون $i = I_0 = 1 A$ لأن $v = 0$ وفقاً للمبيان في الشكل. وعنده $t > 3s$ يكون:

$$i = \int_2^t (-1) dt + I_0 = 3 - t$$

تعطي هذه العلاقة الخط المستقيم المنحدر نحو الأسفل الذي يعبر عن التيار. وعندما $t = 3s$ يكون $i = 0$, ومن أجل $t > 3s$, يبقى التيار صفرأً لأن الجهد عند $t > 3s$ يساوي الصفر.

يُري هذا المثال أنه برغم أن الجهد يتغير بقفزات آنية، فإن التيار المار في الملف يتغير على نحو بطيء نسبياً.

يمكن تلخيص خصائص الملف بما يلي:

- لا يستطيع توليد جهد على طرفي ملف إلا تيار يتغير مع الزمن. لذا يكون الملف (بافتراض أن مقاومته معدومة) دارة قصر للتيار المستمر. ويمكن توليد جهود عالية جداً على طرفي ملف عند قطع التيار المار فيه فجأة (يمكن أن تتكون قوس كهربائية في نقطة القطع إذا كان الانقطاع سريعاً جداً).

- ونظراً إلى أن الطاقة (التي لا يمكن أن تتغير على نحو مفاجئ) المخزونة في ملف تُعطى بالعلاقة $w_L = \frac{1}{2} L I^2$, نستنتج أن التيار المار عبر الملف لا يمكن أيضاً أن يتغير فجائياً إلا إذا أردنا توليد جهود لانهائية، وهذا شيء غير عملي. لذا يتصف التحريض بخواص تتعيم للتيار. فالملف الموضوع في دارة يمر عبرها تيار فيه تغيرات، سوف ينبع تلك التغيرات.

- يمكن حزن مقدار محدود من الطاقة في الملف، ونظراً إلى عدم وجود آلية لتبديد الطاقة في الملف المثالي، لا يتبدل شيء من الطاقة.

4.4.1 البطاريات

Batteries


ينص قانون جول على أن المقاومة التي يمر فيها تيار تولد حرارة. وتُقدم الطاقة الكهربائية إلى المقاومة غالباً من بطارية تحصل على الطاقة من تعاملات كيميائية تحدث داخلها. إذن، يتضمن توليد الحرارة بواسطة المقاومة تحويلين: من طاقة كيميائية إلى كهربائية إلى حرارية. يُبين الشكلان 1.1 و 9.1-أ رمز البطارية، ويدل الخط الطويل في الرمز على طرف البطارية الموجب. وتُعتبر البطاريات منابع هامة للطاقة الكهربائية حينما تكون شرطة حاجة إلى جهد ثابت.

قبل استقصاء البطاريات العملية، سوف نوصف البطارية المثالية أو منابع الجهد المثالية. تُعرف البطارية المثالية بأنها المنشع الذي يعطي دائماً جهداً ثابتاً، V_B مثلاً، بين طرفيه سواء مر تيار أم لا. أي إن جهد البطارية المثالية V_B مستقل تماماً عن التيار، وفقاً للمبين في الشكل 9.1-ب. ويُسمى المنشع الذي من هذا القبيل منبعاً مستقلاً (يقال عن المنشع الموصول مع دارة أنه مستقل إذا أمكن تحديد قيمة جهده اعتباطياً¹⁰). ونظراً إلى أن البطارية المثالية تحافظ على الجهد V_B على طرفيها حتى حين قصر الطرفين معاً¹¹، نستنتج أن هذا المنشع يمكن أن يقدم، نظرياً، استطاعة لانهائية ($P = V^2/R$ تعني أنه عندما تكون المقاومة صفراءً تصبح الاستطاعة لانهائية). ومن هنا تأتي صفة المثالية التي تتجلى في كون ميل منحني التيار التابع للجهد في الشكل 9.1-ب مساوياً للصفر. بتطبيق قانون أوم $I/V = R$ على الخط الأفقي الممثّل للتيار التابع للجهد ينتُج أن المقاومة تساوي الصفر. لذا نستنتج أن المقاومة الداخلية للمنبع المثالي تساوي الصفر. وهذا ما يفسّر توليد البطارية المثالية للتيار النهائي حين قصر طرفيها.

¹⁰ شرطة أنواع خاصة من المنابع يعتمد جهدها على تيار أو جهد في مكان آخر من الدارة، وتُوصف تلك المنابع بأنها غير مستقلة أو متحكّمة فيها.

¹¹ دارة القصر هي مسار مقاومته معدومة (يتدفق التيار عبر المسار، أما الجهد على طرفي المسار فيساوي الصفر). على سبيل المثال، يمكن اعتبار قطعة من سلك نحاسي دارة قصر. وفي مقابل دارة القصر شرطة الدارة المفتوحة، وهي مسار لانهائي المقاومة (يمكن للجهد أن يوجد على طرفي المسار، لكن التيار عبره يساوي الصفر). ومن الممكن نمذجة هذين العنصرين بمبدأ فصل ووصل.

بإهمال الصعوبات التي تسببها اللانهائيات، نعلم أنه عندما ننظر من خلال طرفي بطارية مثالية، سوف نرى دارة قصر (أصبحنا الآن نستعمل لغة الدارات الدارجة). أو يمكننا قول ذلك بطريقة أخرى، إذا تمكنا بطريقة ما من ضبط قيمة V_B الخاص ببطارية مثالية وجعله صفرًا، تحولت البطارية إلى دارة قصر وفقاً للمبين في الشكل 9.1-ج.

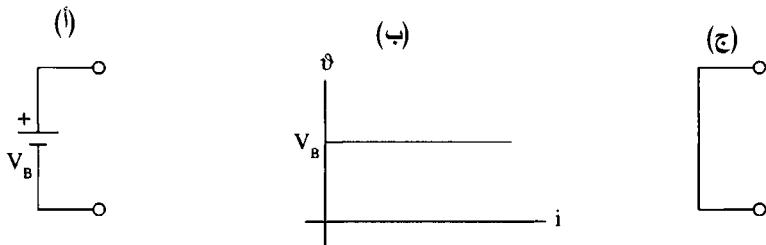


الشكل 9.1: (أ) بطارية مثالية. (ب) خصائص خرج البطارية المثالية. (ج) المقاومة الداخلية للبطارية المثالية تساوي الصفر.

إن الشائع أن تمثل منابع الجهد في مخططات الدارات بمنابع مثالية، وهذا جيد ما لم تكن ثمة في الدارة مسارات تُقصر تلك المنابع (إذا كان القصر موجوداً، احتوى المخطط على خطأ وأصبح غير معبر عن أي دارة). أما المنابع العملية، فتصف دائمًا بوجود مقاومة داخلية فيها، وفق المبين في الشكل 10.1-أ، وتحدد تلك المقاومة التيار لتصبح قيمته غير لا نهائية إذا قصرت البطارية. طبعاً، R_i ليست مقاومة فعلية ضمن البطارية، بل هي تمثيل لكيمياء البطارية الحقيقة، وسبب تناقص الجهد بين طرفي البطارية حين ازدياد تيار الحمل. ويُسمى الجهد الداخلي V_B أيضاً بالقوة المحركة الكهربائية للبطارية. ونستنتج من مناقشتنا السابقة بسهولة أن البطاريات الجيدة الكبيرة تتصف بمقاومة داخلية صغيرة (0.005Ω لبطارية مشحونة تماماً)، وأن البطاريات الصغيرة التي جودتها أقل تتصف بمقاومة داخلية أكبر (0.15Ω لبطارية مصباح اليد ذات المقاس C).

وثمة خاصية أخرى للبطاريات العملية هي ازدياد مقاوماتها الداخلية مع تفريغها. على سبيل المثال، يُري الشكل 10.1-ب الجهدين بين طرفي بطاريتين


بوصفهما تابعين لعدد ساعات استجرار التيار من كل منها. تحافظ بطارية الرئيّق على مستوى جهد يساوي 1.35 فولط طوال حياتها (لكن هذا المستوى ينخفض فجأة حين نفاد طاقة البطارية)، أما جهد بطارية مصباح اليد العادي، الذي يبدأ عند 1.55 فولط، فيتناقص باستمرار مع الاستعمال. وأما أنواع البطاريات الأخرى، فتقع في موقع ما بين المنحنيين (تتميّز بطارية الليثيوم، التي يساوي جهدها 3.7 فولط، بمدة خزن تزيد على عشر سنوات. أما بطارية النيكل-كادميوم، ذات الجهد 1.25 فولط، فهي محكمة الإغلاق وقابلة للشحن. وثمة أيضاً بطاريات الرصاص الحمضية، التي يساوي جهدها 2 فولط، فهي كبيرة السعة وقابلة للشحن وستعمل في السيارات حيث توصل ثلات خلايا منها تسلسلياً لتعطي 6 فولط، أو ست خلايا لتعطي 12 فولطاً). ويتحدّد معدل تناقص الجهد المتوفّر بين طرفي البطارية في أثناء تفريغها بالتفاعل الكيميائي داخّلها. لكن كيمياً البطاريات خارج اهتمام هذا الكتاب، وما يهمنا هو أن انخفاض النشاط الكيميائي في أثناء التفريغ يمكن أن يقترن بزيادة في مقاومة البطارية الداخلية. لذا يمكن اعتبار أن البطارية التامة الشحن تتصرف بمقاومة داخلية صغيرة تزداد تدريجياً مع استعمال البطارية وتتصبّح كبيرة جداً في البطارية الفارغة.

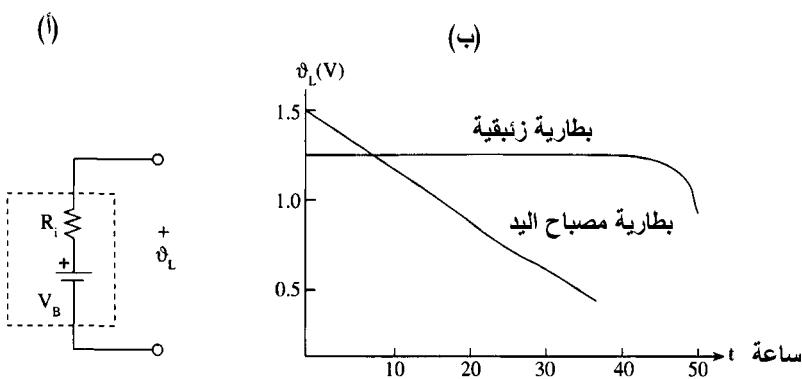

الشكل 10.1: (أ) بطارية عملية قوتها المحرّكة الكهربائية هي V_B ، ومقاومتها الداخليّة هي R_i . (ب) خصائص تفريغ نوعين من البطاريات.

يُبيّن الشكل 11.1-أ دائرة وصلت فيها بطارية عملية إلى حمل، ممثّل بالمقاومة R_L ، تغذّيه بالطاقة. يمكن لـ R_L أن تكون المقاومة المكافأة لمذيع أو

لتفاز أو أي جهاز أو آلة كهربائية أخرى على هذه البطارية تغذيتها. وتساوي الاستطاعة التي تقدمها البطارية إلى الحمل $R_L i$. لكن نظراً إلى أن ثمة مقاومة داخلية في البطارية، فسوف تتبدل طاقة داخلها أيضاً. ويعطي ضياع الاستطاعة الداخلي بـ $-R_i^2 i$ ، ويظهر على شكل حرارة داخلية. لذا يكون قصر البطارية الكبيرة السعة خطراً لأن كل الطاقة المتوفرة في البطارية يمكن أن تحول بسرعة إلى حرارة وتؤدي إلى انفجار البطارية إذا لم تتصهر بسرعة.

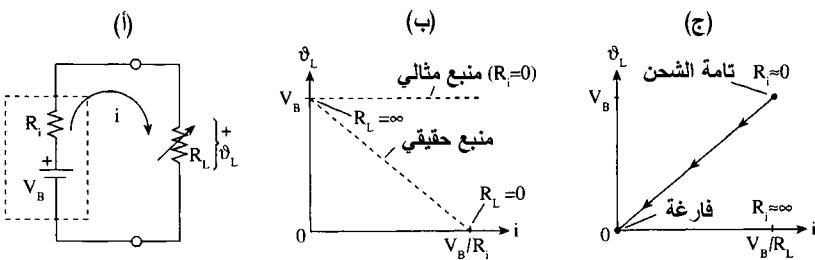

الشكل 11.1: (أ) بطارية حقيقة موصولة مع حمل متغير. (ب) خصائص المنبع مع تزايد الحمل. (ج) خصائص المنبع الفارغ.

لنفترض الآن مؤقتاً أن R_i ثابتة وأن R_L متغيرة (وقد مثل ذلك بسهم على المقاومة في الشكل 11.1-أ)، ولنحل الدارة في أثناء زيادة الحمل على البطارية. باستعمال قانون كيرشوف للجهد (العلاقة 10.1)، نحصل على ما يلي:

$$V_B = iR_i + iR_L \quad (22.1)$$

ويُعطى الجهد المطبق على طرفي مقاومة الحمل $v_L = i R_L$ ، أي الذي يظهر أيضاً بين طرفي البطارية الخارجيين، بـ:

$$v_L = V_B - iR_i \quad (23.1)$$

وهذه معادلة خط مستقيم ميله ثابت ويُساوي $-R_i$ ، وهو مبين في الشكل 11.1-ب. إذن، يساوي الجهد المتوفّر للحمل القوة المحركة الكهربائية في البطارية، مطروحاً منه الجهد الهابط على مقاومة البطارية الداخلية. ويساوي التيار الذي يتدفق في هذه الدارة التسلسليّة (تبعاً للعلاقة 22.1):

$$i = \frac{V_B}{R_i + R_L} \quad (24.1)$$

وعندما تتناقص مقاومة الحمل R_L ، يزداد تحمل البطارية. ووفقاً للمرين في الشكل 11.1-ب، يترافق ذلك بانخفاض في قيمة الجهد المتاح للحمل v_L ، وهي نتيجة غير مرغوب فيها عادة. بحذف i من العلاقات 23.1 و 24.1 ينتج:

$$v_L = V_B \frac{R_L}{R_i + R_L} \quad (25.1)$$

تُري هذه العلاقة كيف أن قيمة v_L تتناقص مبتعدة عن V_B مع تناقص R_L . إذن، عندما لا يكون ثمة حمل (R_L كبيرة جداً)، يكون الجهد المتوفر للحمل أعظمياً ويساوي $v_L \approx V_B$ ، وعندما يكون الحمل كبيراً ($R_L \approx 0$)، ينخفض الجهد الهابط على الحمل إلى الصفر تقريباً. وهذا هو ما يُفسّر الصعوبات التي تعانيها شركات توليد الكهرباء في الصيف، على سبيل المثال، حينما يزداد طلب الكهرباء كثيراً بسبب تجهيزات تكيف الهواء غالباً¹². وقيم الجهد التي تقل عن القيم الطبيعية تُجهد تجهيزات المستهلكين الكهربائية، وهذا يؤدي إلى تسخين مفرط لها، وفي النهاية إلى تلفها¹³. والحل الواضح لانخفاض الجهد هو إنقاص المقاومة الداخلية بإزاحة نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات i/R نحو اليمين (الشكل 11.1-ب) لجعل المنحنى أقرب إلى ذاك الخاص بالمنبع المثالي في الشكل 9.1-ب. طبعاً، تقتضي المنابع ذات المقاومة الداخلية الصغيرة صنع مولدات أكبر وأعلى تكلفة.

لتحقيق الشكل 11.1-ب افترضنا أن المقاومة الداخلية i/R تبقى ثابتة بينما تتغير مقاومة الحمل R_L . دعنا الآن نتحرّى ما يحصل إذا بقيت مقاومة الحمل ثابتة وتغيّرت المقاومة الداخلية. ومن أمثلة ذلك بطارية يجري تفريغها

¹² الدارة في الشكل 11.1-ب هي تمثيل عام للتزويد بالطاقة عند جهد ثابت. وهي تتطبق على بطارية مصباح يد تغذي مصباحاً صغيراً، وعلى خلية شمسية تغذي آلة حاسبة، وعلى بطارية سيارة لبدء تشغيل المحرك، وعلى محطة توليد كهرباء تزود المنازل بالطاقة. توجد في جميع هذه المنابع قوة محركة كهربائية ومقاومة داخلية، بقطع النظر عن كون الجهد متداولاً أو مستمراً.

¹³ يحصل فرط التسخين بينما ينخفض جهد المحرك الكهربائي، وهذا يؤدي إلى زيادة تياره للحفاظ على استطاعته ($p = vi$). وتؤدي زيادة التيار إلى زيادة المفقود الحراري $I^2 R$ في ملفات المحرك، وهذا يزيد بدوره من الحرارة المتولدة التي يجب أن تتدنى في المحيط.

بإضافة مصباح يدوي على نحو مستمر حتى استنزاف طاقتها. يعطي الشكل 11.1-ج منحنى الجهد والتيار لحالة تفريغ البطارية، حيث تشير الأسهم إلى مدى تفريغ البطارية. ويتبين من الشكل أن البطارية التامة الشحن، وابتداء بمقاومة داخلية صغيرة ($R_i \approx 0$)، يمكن أن تعطى تياراً $i \approx V_B / R_L$ وجهاً $V_B \approx v_L$. وبعد التفريغ ($R_i = \infty$)، يصبح كل من التيار في العلاقة 24.1، والجهد بين طرفي المقاومة، المعطى بالعلاقة 25.1، صفرًا.

وخلاله القول هي أن تناقص قيمة التيار إلى الصفر لا ينجم عن تناقص القوة المحركة الكهربائية إلى الصفر، فقيمتها تبقى متساوية V_B ، بل أن المقاومة الداخلية تصبح كبيرة جدًا. لذا يمكن الافتراض أن القوة المحركة الكهربائية في البطارية الفارغة تبقى على قيمتها الأصلية، مع مقاومة داخلية غدت كبيرة جدًا. أي إن مقاومة البطارية الداخلية تعتمد على حالة شحنة البطارية وعلى عمرها (التخزيني).

ولقياس القوة المحركة الكهربائية لبطارية، نفصل الحمل، أي نجعل دارة البطارية مفتوحة، ونظرًا إلى أن التيار يكون صفرًا في هذه الحالة، نحصل وفقًا للعلاقة 23.1 على $v_L = V_B$. إن الجهد الذي يظهر على طرفي البطارية في حالة الدارة المفتوحة هو القوة المحركة الكهربائية ولقياس القوة المحركة الكهربائية لبطارية فارغة كلياً، يمكن استعمال مقياس جهد ذي مقاومة كبيرة جدًا (أكبر من $10^7 \Omega$). يقارب مقياس الجهد الذي من هذا النوع الدارة المفتوحة، فهو لا يتطلب إلا تيارًا ضئيلًا جدًا لإعطاء النتيجة. وإذا كانت مقاومة المقياس كبيرة جداً بالنسبة إلى R_i ، كانت النتيجة التي يعطيها هي القوة الكهربائية المحركة في البطارية.

ولقياس مقاومة البطارية الداخلية، يمكن قصرها برهة قصيرة جدًا بواسطة مقياس تيار (مقياس أمبير) بين طرفيها وقراءة تيار القصر (نظرًا إلى خطورة هذا الإجراء، يمكن استعماله مع البطاريات الضعيفة التي من قبل بطارية مصباح اليد. ويمكن لهذا الإجراء أن يحرق المقياس إذا لم يستعمل تدريج التيار العالي المناسب).

حينئذ تعطى المقاومة الداخلية بقسمة القوة المحركة الكهربائية على تيار القصر V_B/I_{sc} . وثمة إجراء أقل خطورة هو وصل مقاومة متغيرة بين طرفي البطارية وقياس v_L . تُغيّر المقاومة باستمرار إلى أن تُصبح قيمة v_L نصف قيمة V_B . عند هذه النقطة تساوي قيمة المقاومة المتغيرة قيمة المقاومة الداخلية. وإذا كانت هذه الطريقة خطيرة أيضاً لأنها تضع مقاومة صغيرة جداً بين طرفي البطارية، يمكن اتباع الإجراء الوارد في المثال التالي.

المثال 3.1

حدّد قيمة المقاومة الداخلية لبطارية قلوية عادية مقاسها C بتحميلها بمقاومة مقدارها 1 أوم.

من المعروف أن V_B في المقاومة القلوية العادية يساوي 1.5 فولط. وبالعودة إلى الشكل 11.1-ب، وبقياس الجهد على طرفي المقاومة التي قيمتها 1 أوم، نجد أنه يساوي 1.3 فولط، وهذا يعني هبوط جهد يساوي 0.2 فولط على R_i . ونظراً إلى أن التيار المار في الدارة يساوي $i = 1.3V/1\Omega = 1.3A$ ، تساوي المقاومة الداخلية $R_i = 0.2V/1.3A = 0.15\Omega$.


5.4.1 منابع الجهد والتيار Voltage and current sources

توفر منابع الجهد عموماً جهوداً يمكن أن تتغير مع الزمن على شكل موجة جيبية أو مربعة، أو جهوداً ثابتة مع الزمن كجهد البطارية. وفي الحالتين، تتطبق نفس المبادئ التي طرحت في المقطع السابق على منابع الجهد عموماً. أي إن ثمة في كل نوع من منابع الجهد منبعاً مثالياً متسلسلاً مع مقاومة داخلية، وفقاً للمبين في الشكل 12.1-أ. لاحظ الرمز الجديد لمنبع الجهد المستقل الذي تعتبر البطارية حالة خاصة منه، حيث يمكن اعتبار $v = 12V$ في حالة بطارية جهدها يساوي 12V على سبيل المثال.

والنوع الثاني من المتابع هو منبع التيار، الذي يُري الشكل 12.1-ب رمزه، والذي يُعطي تياراً مستقلاً عن الجهد، وفقاً للمبين في الشكل 12.1-ج. يعني الخط العمودي على محور السينات (الفواصل)، الممثل للتيار بوصفه تابعاً للجهد، أن المقاومة الداخلية لمنبع التيار لانهائيه (ونذلك خلافاً لمقاومة منبع الجهد التي تساوي الصفر)، أي إذا تمكنا بطريقه ما من إنفاص مطال i إلى الصفر، حصلنا على دارة مفتوحة. هذا طبعاً منبع مثالي لا وجود له في العالم الحقيقي، لأنه يمكن أن يقدم طاقة لانهائيه.

على سبيل المثال، تولد مقاومة حمل لانهائيه (أي دارة مفتوحة) موصولة بين طرف في منبع مثالي استطاعه تساوي $p = i_s^2 R_L$ ، وهي استطاعه لانهائيه على أساس أن منبع التيار المثالي يحافظ على مرور التيار i عبر الدارة المفتوحة. لذا يتضمن منبع التيار الحقيقي دائماً مقاومة داخلية موصولة تقرعياً مع منبع التيار المستمر وفقاً للمبين في الشكل 12.1-د. بترك طرفي منبع التيار بدون وصل مع حمل (دارة مفتوحة) كما في الشكل المذكور، يدور i ببساطة عبر R . ومن منابع التيار العملية ترانزستورات يمكن أن تحافظ على تيار ثابت مشابه لذاك المبين في الشكل 12.1-ج لمجال واسع من مقاومات الحمل. لكن عندما تتجاوز مقاومة الحمل قيمة معينة، يتناقص التيار على نحو حاد.

للحصول على خصائص الخرج، توصل مقاومة حمل R_L مع منبع التيار الحقيقي المبين في الشكل 12.1-د. فيتفرع الآن تيار المنبع i بين المقاومتين R_L و R . فإذا غيرنا R_L ورسمنا منحني جهد وتيار الحمل، حصلنا على الشكل 12.1-ه. يبيّن هذا المنحني، على غرار نظيره الخاص بمنبع الجهد في الشكل 11.1-ب، أنه مع نقصان R_L ، يتناقص جهد الحمل ويصبح صفرأً عندما تصبح R_L صفرأً. حينئذ، يصبح التيار المار عبر مقاومة الحمل، التي هي الآن دارة قصر، هو تيار المنبع $i_s = i_{sc} = i_L$. ومن ناحية أخرى، عندما تكون مقاومة الحمل لانهائيه، أي في حالة الدارة المفتوحة، يُصبح جهد الحمل $v_L = v_{oc} = i_s R_i$.

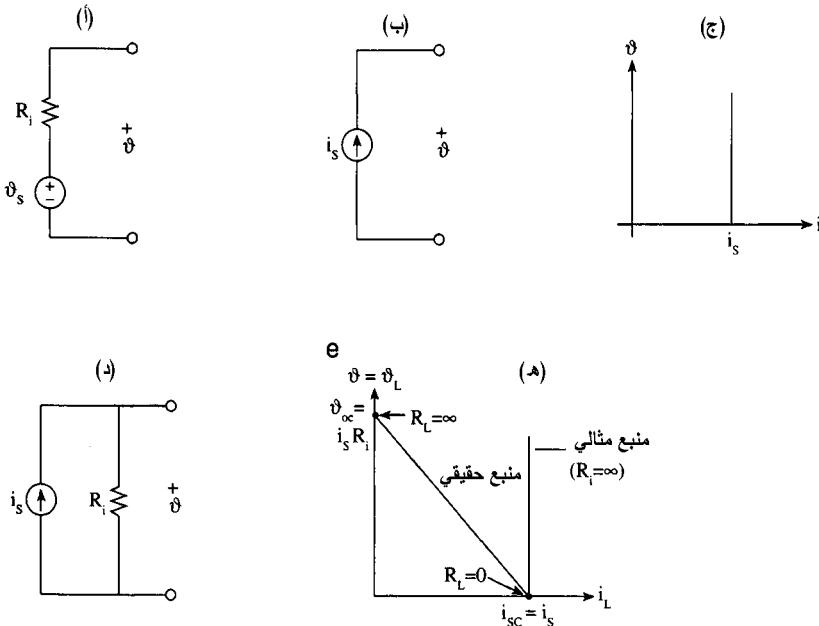


الشكل 12.1: (أ) منبع جهد حقيقي. (ب) منبع تيار حقيقي. (ج) منحني الجهد والتيار لمنبع تيار مثالي. (د) منبع تيار حقيقي. (هـ) تغيرات جهد الحمل v_L وتيار الحمل i_L مع تغير مقاومة الحمل R_L حين وصلها مع المنبع الحقيقي في الشكل 12.1-د.

6.4.1 تكافؤ المتابع والتحويل فيما بينها

Source equivalence and transformation

فيما يخص مقاومة الحمل، ليس من المهم أن يكون المتابع منبع تيار أو جهد. فمثلاً إذا قدمت استطاعة مقدارها 10 واط إلى مقاومة الحمل من منبع في صندوق أسود، فإنه ليس ثمة من طريقة لمعرفة ما هو موجود في ذلك الصندوق: منبع جهد أم منبع تيار. لذا يجب أن يكون ثمة تكافؤ بين النوعين نعرفه بالقول إنه إذا أنتج متابعان مستقلان نفس الجهد والتيار في R_L ، كانوا متكافئين من مختلف الجوانب الكهربائية. ويجب أن يكون التكافؤ قائماً من أجل جميع مقاومات الحمل، ومنها $R_L = 0$ و $R_L = \infty$. بكلمات أخرى، إذا ولد متابعان نفس تيار القصر I_{sc} عندما $R_L = 0$ ، ونفس جهد الدارة المفتوحة V_{oc} عندما $R_L = \infty$ ، كان المتابعان متكافئين.

بناء على تعريف التكافؤ هذا، تتوفر لنا الآن طريقة سريعة وسهلة للتحويل فيما بين نوعي المتابع. على سبيل المثال، إذا بدأنا بمنبع الجهد الحقيقي المبين في الشكل 13.1-أ، وجدنا بسهولة أن $I_{sc} = V/R$ ، ووفقاً للعلاقة 25.1، $V_{oc} = V$. لذا يكون لمنبع الجهد الحقيقي المبين في الشكل 13.1-أ منبع تيار مكافئ تياره $I = V/R$ ، وتوجد على التردد معه مقاومة R . وعلى غرار ذلك، إذا بدأنا بمنبع تيار وأردنا إيجاد منبع جهد مكافئ له، فإن الشكل 13.1-ب يبيّن منبع تيار موصولاً على التوازي مع R ويعطي تيار قصر $I = I_{sc}$ حين قصره، وجهد دارة مفتوحة $V_{oc} = IR$ عندما لا يكون ثمة حمل. ويبين الشكل 13.1-ب منبع الجهد المكافئ.

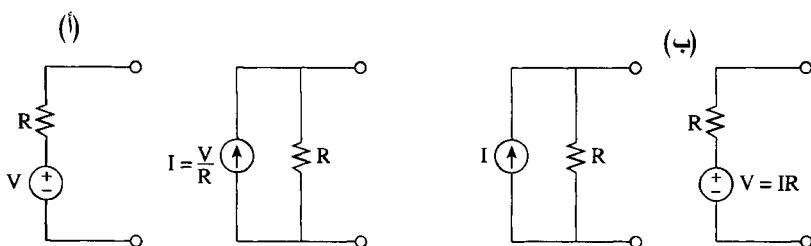

الشكل 13.1: (أ) منبع جهد مع منبع تيار مكافئ له. (ب) منبع تيار مع منبع جهد مكافئ له.

الخلاصة هي أنه في حالة الدارة المفتوحة، يمثل V_{oc} دائمًا القوة المحركة الكهربائية لمنبع الجهد المكافئ، وفي حالة دارة القصر، يمثل I_{sc} دائمًا تيار منبع التيار المكافئ. يُضاف إلى ذلك أنه يمكن الاستنتاج بسهولة أن مقاومة المنبع تُعطى دائمًا بـ $R = V_{oc}/I_{sc}$. وبالعودة إلى الشكل 13.1، نجد أن مقاومة المنبع R هي نفسها في جميع المتكافئات الأربع. أي بالنظر من خلال طرف منبع الجهد نرى مقاومة R فقط، لأن عنصر الجهد في المنبع الموصول تسلسلياً مع R ، يكفي قصراً بالنسبة إلى المقاومة (انظر الشكل 9.1-ج). وعلى غرار ذلك، وفي حالة منبع التيار نرى R أيضاً، لأن عنصر منبع التيار نفسه، الموصول بالتوازي مع R يكفي دارة مفتوحة.

تتوفر لنا الدارة المفتوحة ودارة القصر أداتين فعاليتين لتمثيل المتابع المعقدة بمانع مكافئ بسيطة من قبيل تلك الواردة في الشكل 13.1. على سبيل المثال،

يمكن تمثيل المضخم الصوتي الذي يُعطي في خرجه صوتاً مضخماً، بوحد من المنابع المكافئة. إن المقدرة على رؤية جهاز معقد من قبيل المضخم على شكل منبع جهد بسيط متسلسل مع مقاومة تساعد على فهم وتحليل الإلكترونيات المعقدة. وفي هذه الحالة، تتمثل مقاومة المنبع المكافئ بمقاومة خرج المضخم التي يجب أن تكون متوافقة¹⁴ مع ممانعة المجهار بغية تحقيق نقل استطاعة الخرج العظمى إلى المجهار الموصل إلى المضخم.

5.1 الدارات التسلسلية والتفرعية

Series and Parallel Circuit

لقد قدمنا أمثلة من هذه الدارات في معرض نقاشنا لقانوني كيرشوف (انظر الشكل 3.1)، وسوف نستقصيها الآن بالتفصيل. لقد رسمت الدارة التسلسلية في الشكل 3.1-أ على شكل حلقة دائرية، لكن من الآن وصاعداً سوف نستعمل أشكالاً مستطيلة لأنها تبدو أكثر أناقة وأسهل متابعة في الدارات المعقدة. يُري الشكل 14.1-أ منبع جهد مع ثلاثة مقاومات في دارة تسلسلية، وسوف نُري الآن أنها مكافئة لدارة مقاومة الواحدة المبينة في الشكل 14.1-ب، وذلك بلاحظة أن نفس التيار يمر في جميع عناصر الدارة. باستعمال قانون كيرشوف للجهد، نحصل على:

$$v_s = v_1 + v_2 + v_3 \quad (26.1)$$

$$= R_1 i + R_2 i + R_3 i$$

$$= i (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$= i R_{eq}$$


وذلك لدارة الشكل 14.1-أ. ونحصل أيضاً على $v_s = i R_{eq}$ لدارة الشكل 14.1-ب. وبمقارنة الحالتين نستنتج أن المقاومة المكافئة $\equiv N$ مقاومة موصولة

¹⁴ سوف نستقصي التوافق بالتفصيل في المقطع 5.6.1: الاستطاعة العظمى والتوافق.

سلسلياً تساوي:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_N \quad (27.1)$$

فيما يخص المنبع، لا فرق بين سلسلة المقاومات والمقاومة المكافئة لها، لأن علاقة الجهد بالتيار تبقى نفسها.

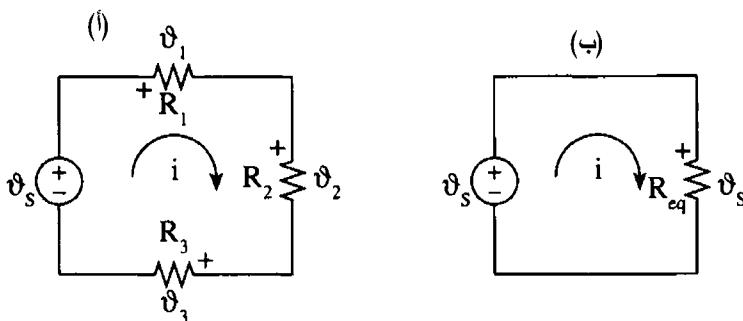

الشكل 14.1: (أ) دارة سلسلية. (ب) الدارة المكافئة.

نوكد ثانية أن الأحرف الصغيرة تدل على المقادير المتغيرة مع الزمن ($v_s = V \sin t$)، في حين أن الأحرف الكبيرة تدل على المقادير الثابتة التي من قبيل جهد بطارية ($V_B = 12V$). إلا أنه يمكن أيضاً استعمال الأحرف الصغيرة للمقادير الثابتة. فمثلاً يمكن التعبير عن جهد البطارية بـ: $v_s = 12V$. والعرف السادس هو استعمال رمز البطارية عندما يكون توليد الجهد بتفاعلات كيميائية. أما عندما يأتي الجهد الثابت من وحدة تغذية أو مولد إشارة يعطيان جهوداً ثابتة وأخرى متغيرة مع الزمن، فإن رمز منبع الجهد المبين في الشكل 14.1 هو الملائم. وشمة نقطة أخرى يجب التنوية إليها هي قطبية المنبع. يكون سهم التيار باتجاه الـ + حينما يكون الجهد جهد بالوعة (هبوط جهد)، وباتجاه الـ - في حالة منبع الجهد (صعود جهد). والمثال التالي يوضح هذه النقاط.

المثال 4.1

بُرئي الشكل 15.1-أ ثلاثة منابع موصولة سلسلياً مع مجموعة من المقاومات. بسط الدارة واحسب الاستطاعة التي تقدمها المنابع.


باستعمال قانون كيرشوف للجهد لجمع هبوطات وصعودات الجهد حول الحلقة، وبالبدء بالمنبع ذي الـ 70 فولطاً، نجد:

$$-70 + 10i + 20 + 15i - 40 + 5i = 0$$

$$-90 + 30i = 0$$

$$i = 3 \text{ A}$$

أي إن تيار الحلقة يساوي 3 أمبير، والدارة المكافئة هي الدارة ذات العنصرين المبينة في الشكل 15.1-ب. أما الاستطاعة التي تستهلكها المقاومات فتساوي $W = 3^2 \cdot 30 = 270 \text{ W}$ ، وهي نفسها التي يُقدمها منبع الجهد المكافئ $(90V \cdot 3A = 270 \text{ W})$. أما الاستطاعات التي تعطيها المنابع إفرادياً فهي: $20 \cdot 3 = 60 \text{ W}$, $40 \cdot 3 = 120 \text{ W}$ ذات الجهد 20 فولطاً تعمل بوصفها حملًا لأنها تُشحن بواسطة المنشعين الآخرين بمعدل يساوي 60 واطاً.

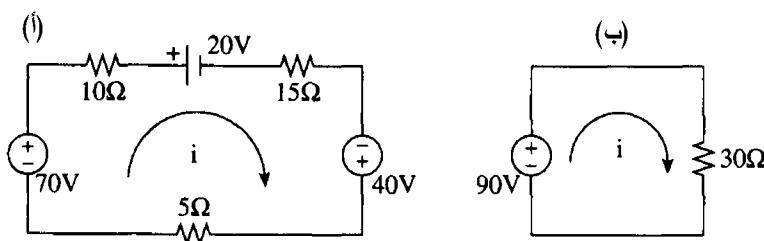

الشكل 15.1: (أ) دارة سلسلية و(ب) مكافئتها.

والطريقة الثانية لوصل العناصر هي تلك المبينة في الشكل 3.1-ب، والتي عُرضت في أثناء مناقشة قانون كيرشوف للتيار. في هذه التركيبة التفرعية، الجهد نفسه مطبق على المقاومتين، أما التيارات المارة عبر عناصر الدارة المختلفة فهي مختلفة. دعنا نستقصي دارة أكثر تعقيداً إلى حد ما وتحتوي على عقدتين، وهي الدارة المبينة في الشكل 16.1-أ. جمع التيارات في العقدة العليا نحصل على:

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \quad (28.1)$$

أي إن مجموع التيارات الثلاثة: $i_3 = v_s/R_3$, $i_2 = v_s/R_2$ و $i_1 = v_s/R_1$

يساوي تيار المنبع i . وبالتعويض عن تلك التيارات في العلاقة الأخيرة نحصل على:


$$i = v_s \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \quad (29.1)$$

يُعرف مجموع الحدود التي بين قوسين في هذه المعادلة بأنه مقلوب المقاومة المكافأة للمقاومات التفرعية. وباستعمال قانون أوم ينتج:

$$i = v_s \frac{1}{R_{eq}} \quad (30.1)$$

إذن، مقلوب المقاومة المكافأة يعطى بـ:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (31.1)$$

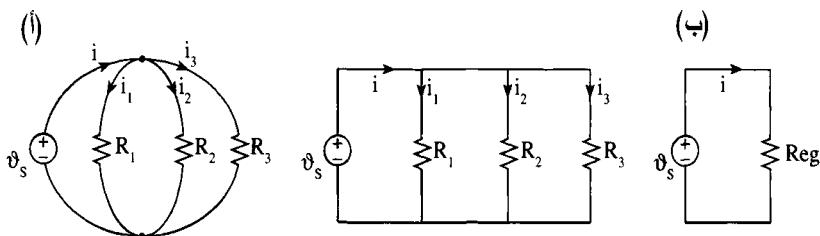

الشكل 16.1: (أ) طريقة رسم دارة ذات عقدتين وتتضمن منبع جهد وثلاث مقاومات تفرعية.
(ب) الدارة المكافأة.

والدارة المكافأة مبينة في الشكل 16.1-ب. إن العلاقة 31.1 شائعة الاستعمال، ومن السهل تعديها لتشتمل على N مقاومة موصولة معاً تفرعياً. أما العلاقة المفيدة بوجه خاص فهي علاقة المقاومتين التفرعيتين:

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (32.1)$$

يدل الرمز \parallel على الوصل التفرعي. إن ثمة حاجة دائمة إلى هذه العلاقة ويجب أن تحفظ في الذاكرة. على سبيل المثال، تكافئ مقاومتان موصولتان تفرعياً، قيمة إحداهما $1k\Omega$ وقيمة الثانية $10k\Omega$ ، مقاومة قيمتها $0.91k\Omega$. أي إن قيمة المقاومة المكافأة لمقاييس موصولتين تفرعياً أصغر من أصغرهما قيمة.

يمكن لتحليل المقاومات التفرعية أن يكون أسهل إلى حد ما إذا استعملنا الناقلة G التي تُعرف بأنها مقلوب المقاومة: $G = 1/R$. حينئذ تُمكن كتابة قانون أوم بالصيغة $i = Gv = G_1 + G_2 + G_3$ ، وتصبح العلاقة 28.1:

$$i = v_s (G_1 + G_2 + G_3) \quad (33.1)$$

إذن، الناقلات التفرعية تجمع معاً


$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 \quad (34.1)$$

والعلاقة 34.1 تكافئ العلاقة 31.1 لأن $G_{eq} = 1/R_{eq}$

المثال 5.1

بسط شبكة المقاومات المبينة في الشكل 17.1-أ باستعمال قواعد التسلسل والتفرع.

أولاً، ضم المقاومتين التفرعيتين، اللتين قيمة كل منهما 10 أوم، معاً فتحصل على مقاومة مكافئة قيمتها 5 أوم. ثم اجمع قيمة هذه المقاومة مع قيمة المقاومة المتسلسلة معها التي تساوي 15 أوم، فتحصل على مقاومة مكافئة لها تساوي 20 أوم. ضم الآن هذه المقاومة إلى المقاومة الموازية لها والتي قيمتها 30 أوم، فتحصل على مقاومة مكافئة قيمتها 12 أوم. اجمع الآن قيمة هذه المقاومة مع قيمة المقاومة المتبقية التي قيمتها 8 أوم، المتسلسلة معها، فتحصل على المقاومة الكلية المبسطة التي تساوي 20 أوم، والمبيّنة في الشكل 17.1-ب.

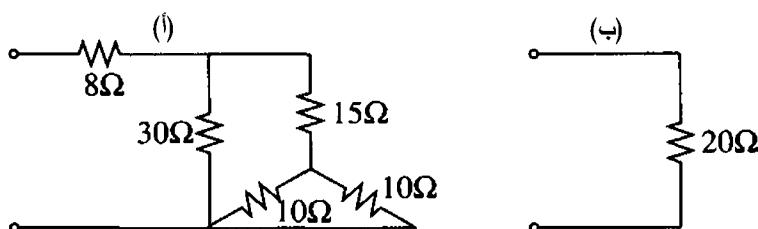

الشكل 17.1: (أ) شبكة مقاومات. (ب) المقاومة المكافئة المختزلة.

1.5.1 تجزئة الجهد والتيار Voltage and current division

تُستعمل في الدارات العملية التي من قبيل مفتاح التحكم بشدة الصوت في المذيع دارات لتجزئة الجهد، ومن أمثلتها الدارة المبينة في الشكل 18.1-أ، حيث تتحرك نقطة التفرع الوسطى بغية تغيير نسبة تجزئة الجهد v_2 . يرى منبع الجهد v مقاومة تساوي $R_1 + R_2$ ، ويمثل v_2 الجهد الهازي على الجزء R_2 . أما التيار الناجم عن v فيساوي $i = v / (R_1 + R_2)$. لذا يكون جهد الخرج v_2 مكافئاً لـ $i R_2$ الذي يساوي:

$$v_2 = v \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (35.1)$$

وهذه هي معادلة مجزئي الجهد.

وتجزئة التيار مفيدة أيضاً، وإن كانت أعقد إلى حد ما. يُري الشكل 18.1-ب تياراً يتفرع إلى تيارين فرعيين i_1 و i_2 . لتحديد هذين التيارين، يجب أولاً تحديد i :

$$i = \frac{v}{R_1 \parallel R_2} = v \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \quad (36.1)$$

ويُعطى التياران الماران في R_1 و R_2 ببساطة بـ v/R_1 و v/R_2 باستعمال العلاقة 36.1 ينتج:

$$i_1 = i \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (37.1)$$

$$i_2 = i \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (38.1)$$

تمثّل هاتان العلاقاتان قاعدة تجزئة التيار، ومن الواضح أنهما ليستا بسيطتين كبساطة علاقة مجزئي الجهد. فعندما يتجزئ التيار عند عقدة من فرعين يتبع القاعدة الفائلة بأن التيار الأكبر يمر في أكبر المقاومتين. وعند الحد الأقصى، عندما تساوي R_1 الصفر مثلاً، يمر كل التيار فيها، ولا يمر شيء في R_2 ، وهذا يتتطابق مع مضمون العلاقة 38.1. إن تحليل الدارات يتطلب أن تكون قواعد تجزئة الجهد والتيار بمتناولنا بسهولة، ولذا تستحق الحفظ في الأذهان.

6.1 تبسيط الدارات

Network Simplification

لقد بسّطنا في الواقع بعض الدارات بتطبيق قواعد الدارات التسلسلية والتفرعية. أما حين الرغبة في استقصاء دارات أشد تعقيداً، تُسمى الشبكات غالباً، فثمة أدوات تحليل أخرى أكثر تطوراً علينا دراستها كي نتمكن من استعمالها. وفي الإلكترونيات، غالباً ما تواجهنا تجهيزات توصف بأنها أحادية المنفذ one port وثنائية المنفذ two port. والدارة الأحادية المنفذ هي من النوع المبين في الشكل 13.1 والشكل 20.1. أما ثنائية المنفذ فهي على قدر كبير من الأهمية لأن معظم التجهيزات الإلكترونية المعقدة ينتمي إلى هذه الفئة. على سبيل المثال، يوجد في مضخم الصوت مدخل وموخرج، ويوصل مع المدخل ميكروفون لا تستطيع إشارته الضعيفة تشغيل مجهاز، ولذا يحصل تضخيمها. ويعمل المضخم عند موخرجه بوصفه منبعاً ذا استطاعة تستطيع بسهولة تشغيل مجهاز موصول بنهايتي الموخرج. إذن، كل ما يحتاج إليه المتعامل مع المضخم هو وصف لثنائي المنفذ. يضاف إلى ذلك، أنه برغم أننا لم ندرس المضخمات حتى الآن، فإنه يمكننا استنتاج دارة أساسية للمضخم: عند الخروج، يجب أن يبدو المضخم كمنبع حقيقي. وبذلك يكون لدينا الآن نموذج بسيط عظيم الفائدة ثلاثة المكونات لمضخم يقدم استطاعة إلى حمل: منبع جهد ومقاومة منبع موصولان تسلسلياً مع حمل من قبل مجهاز عند نهايتي الخروج يُمثل بـ R_L . تبدو هذه الدارة البسيطة كذلك المبنية في الشكل 11.1-أ (بعد الاستعاضة عن البطارية بمنبع جهد)، وهذا تمثل صحيح لخرج المضخم. وسوف نستعرض الآن عدة مبرهنات، منها مبرهنة ثيفينين Thevenin، تمكن من الاستعاضة عن شبكة أو عن جزء منها بدارات مكافئة أبسط منها.

1.6.1 التكافؤ

لقد ذكرنا التكافؤ سابقاً في المقطع 6.4.1 في معرض مناقشة تكافؤ المنابع والتحويلات فيما بينها. ونعيد تعريف التكافؤ الآن بما يلي: تكون الدارتان الأحاديتا المنفذ متكافئتين إذا كان لهما نفس منحني خصائص الجهد والتيار عند نهايتيهما.

2.6.1 التراكب

تقوم نظرية الدارات على التحليل الخطى. فعلاقة الجهد والتيار الخاصة بالمقاومات والملفات والمكثفات هي علاقات خطية، وتتصف تلك العناصر بأنها ثابتة على مجال واسع من الجهود والتيارات. وينجم عن الخطية مبدأ التراكب superposition الذي ينص على أنه يمكن تحديد الجهد أو التيار، في أي مكان من دارة تحتوي على أكثر من منبع واحد، بإيجاد التيار والجهد الناجم عن منبع واحد أو لا¹⁵، ثم عن منبع ثانٍ، وهكذا دواليك. وتكون النتيجة النهائية هي مجموع الجهود أو التيارات الإفرادية. إنها نظرية مفيدة، لأن تحليل دارة فيها منبع واحد أسهل كثيراً من تحليل دارة بعدة منابع في نفس الوقت. لكن، كيف يمكننا إطفاء جميع منابع الدارة باستثناء واحد منها؟¹⁵ أذكر ما يحصل لمنبع جهد مثالى حين خفض جهده إلى الصفر؟ إنه يتتحول إلى دارة قصر (انظر الشكل 9.1). وعلى غرار ذلك، حينما يكون تيار منبع تيار صفرأً، تبقى في مكانه دارة مفتوحة (انظر الشكل 12.1). لذا يستعاض عن جميع منابع الجهد في الدارة المتعددة المنابع، باستثناء واحد منها، بدارات قصر، وعن منابع التيار بدارات مفتوحة. والمثال التالي يوضح الفكرة.


المثال 6.1

استعمل مبدأ التراكب لحساب التيار في الشكل 19.1-أ. في حالة الاستجابة الخطية فقط (حالة الجهد والتيار، لا الاستطاعة)، تتكون الدارة التي في الشكل 19.1-أ من تراكب للدارتين المبيّنتين في الشكلين 19.1-ب و 19.1-ج. لذا يكون التيار مجموع تيارين: تيار ناجم عن منبع التيار وحده ويتدفق نحو اليسار، وتيار ناجم عن منبع الجهد وحده ويتدفق نحو اليمين. إذن:

$$\begin{aligned} i &= i|_{v_s=0} + i|_{i_s=0} \\ &= 3 \frac{10}{5+10} - \frac{6}{5+10} \\ &= 2 - 0.4 = 1.6 \text{ A} \end{aligned}$$

¹⁵ بلغة الدارات، يُسمى ذلك قتل المنابع.

إذن، يساوي التيار المتدفق باتجاه اليسار في الدارة 19.1-أ 1.6 أمبير. إن مبدأ التراكم، الذي يتحقق بجزئية المسألة إلى مجموعة من المسائل البسيطة، غالباً ما يقود إلى حل سريع لها، ويعطي فكرة عن أكثر المنابع إسهاماً في تيار الدارة.

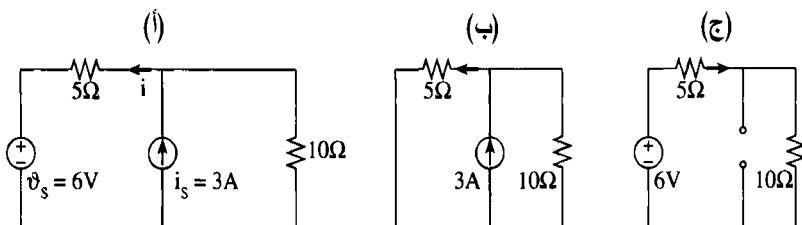

الشكل 19.1: (أ) دارة فيها منبع جهد ومنبع تيار. (ب) منبع الجهد مستبعد. (ج) منبع التيار مستبعد.


قد يكون من المفيد حساب الاستطاعة R^2 المتبددة في المقاومة التي تساوي 5 أوم بطريقة جمع الاستطاعات. هذا يعطي: $W = 2.05 \cdot 5 + (0.4)^2 \cdot 5 = 0.5 \cdot 5 = 0.5$ W، في حين أن الاستطاعة المتبددة فعلاً في تلك المقاومة تساوي $(0.1)^2 \cdot 5 = 0.5$ W فقط. وهذا يوضح أن مبادئ التراكم لا تطبق إلا على الاستجابات الخطية فقط، والاستطاعة هي استجابة لخطية لا تخضع لمبدأ التراكم.

3.6.1 مبرهنة ثفينين Thevenin's Theorem

مبرهنة ثفينين Thevenin هي إحدى أقوى مبرهنات نظرية الدارات وأكثرها فائدة. فهي تسهل جداً تحليل كثير من الدارات الخطية، وتعطي فكرة عن سلوك الدارات، وتتمكن من الاستعاضة عن المنفذ الأحادي المعقد، الذي يمكن أن يحتوي على كثير من المنابع والدارات المعقدة، بمنبع حقيقي، أي بمنبع جهد ومقاومة متسلسلة معه. دعنا نستقصي الشكل 20.1-أ الذي يُري شبكة عامة مع نهايتي نفاذ إليها. فإذا كانت الشبكة مضخماً، مثلًا، أمكن للنهائيتين أن تكونا مخرجاً يوصل إليه حمل، من قبيل مجهاز يمثل بالمقاومة R_L .

تتص مبرهنة ثفينين على أنه حين النظر إلى جزء الشبكة الذي يقع إلى يسار

الخط العمودي المقطّع، يمكن الاستعاضة عن المنفذ الأحادي بمنبع الجهد المثلّى V_{th} والمقاومة R_{th} (وفق المبيّن في الشكل 20.1-ب). V_{th} هو جهد الدارة المفتوحة و R_{th} هي نسبة جهد الدارة المفتوحة إلى تيار دارة القصر في المنفذ الأحادي. ويحدّد جهد الدارة المفتوحة بفصل R_L وقياس أو حساب الجهد، ويتحدد تيار القصر بقطر R_L . وحينما يكون قصر الخرج غير عملي، يمكن تحديد R_{th} أيضاً بإطفاء جميع منابع الشبكة (الاستعاضة عن منابع الجهد بدارات قصر، وعن منابع التيار بدارات مفتوحة) وحساب مقاومة الشبكة الناتجة. وهذا ينطبق طبعاً على الشبكة المكافأة في الشكل 20.1-ب أيضاً. بقطر منبع الجهد والنظر عبر الدارة، نرى R_{th} .

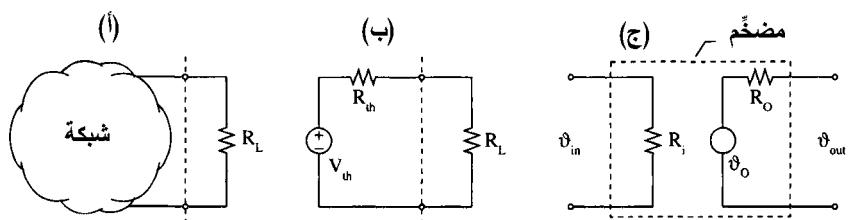

الشكل 20.1: (أ) شبكة أحادية المنفذ، ذات درجة ما من التعقيد، وموصلولة مع مقاومة حمل. (ب) دارة ثفينين مكافأة. (ج) دارة ثفينين لمضخم ربّع v_{out}/v_{in} مع مقاومتي الدخل والخرج.

وفيما يخص الحمل R_L ، تعتبر الشبكتان (أ) و(ب) متكافئتين. أي إن جهد وتيار المقاومة الناتجين في الدارتين متماثلان. وهذه نتيجة مفاجئة وتنطوي على أنه يمكن النظر إلى أي نهايتين (منفذ أحادي) على أنهما منبع حقيقي (الشكل 13.1)، وهذه ملاحظة سبق أن ذكرناها في المقطع 4.1 حين مناقشة تكافؤ المنابع¹⁶. وفي حين أن معالجتنا السابقة للمنابع الحقيقة، خاصة ما يتعلق بالمنابع الأحادية المنفذ،

¹⁶ لقد اقتصرنا حتى الآن في تطبيقنا لمبرهنة ثفينين على دارات التيار المستمر في المقام الأول، وهي تشكيلة من المقاومات ومنابع الجهد والتيار. وقد عوّلت المكتفات والملفات بوصفها دارات مفتوحة ودارات قصر في التحليل القائم على التيار المستمر. لكن في الفصول التالية سوف نُري أن مبرهنة ثفينين تتطابق أيضاً على دارات التيار المتداوب بنفس القذر، حيث يؤدي مفهوم ممانعة المكتفات والملفات والمقاومات دوراً مشابهاً لدور المقاومات في حالة التيار المستمر.

كانت سطحية، فإن مبرهنة ثقينين تضعها الآن على أرض صلبة. على سبيل المثال، حين النظر إلى مقاومة R (وهي منفذ أحادي) باعتبارها منبعاً حقيقياً، فإنها سوف تتحقق $R_{th} = R$ و $V_{th} = 0$ وفقاً لمبرهنة ثقينين.

لقد كان الغرض من المادة التي قدمت حتى الآن توفير أساس لدراسة للإلكترونيات. وإحدى لبنات البناء الأساسية في الإلكترونيات هي المضخم. وحتى لو كانت معرفتنا لهذا الموضوع محدودة، يمكننا استعمال المناقشات الواردة في المقاطع الأخيرة لبناء دارة أولية لمضخم من قبيل تلك المبيئنة في الشكل 20.1-ج. سوف ننظر إلى المضخم على أنه تجهيز ثانية المنافذ: منفذ الدخل، وهو طبعاً ليس منبعاً، ولذا سوف يمثل مقاومة، ومنفذ الخرج الذي يجب أن يقدم استطاعة إلى تجهيز من قبيل مجهر، ولذا يمثل منبعاً حقيقياً. يُري الشكل 20.1-ج دارة مكافئة لمضخم بأكثر الصيغ بدائية مكتننا بمبرهنة ثقينين من وضعها. وسوف نستعمل هذه الدارة تكراراً مع تقديم دراستنا للإلكترونيات.

Norton's Theorem

4.6.1 مبرهنة نورتون


تُكمل مبرهنة نورتون Norton theorem مبرهنة ثقينين. وهي تنص على أن الدارة المكافئة للمنفذ الأحادي يمكن أن تكون منبع تيار حقيقياً أيضاً (الشكل 13.1). تمثل مقاومة دارة نورتون مقاومة دارة ثقينين R_{th} ، أما تيار نورتون فيساوي I_{sc} الذي يتحدد بقصر R_L وقياس التيار. ونظراً إلى أننا استقصينا سابقاً التحويلات فيما بين منابع الجهد والتيار، فإن العلاقة بين داراتي ثقينين ونورتون يجب أن تكون واضحة.

المثال 7.1

تقديم الدارة المبيئنة في الشكل 21.1-أ استطاعة إلى R_L . احسب داراتي ثقينين ونورتون المكافئتين للدارة الموجدة إلى يسار R_L .

نظراً إلى أن المتبعين هما منبعاً جهد وتيار مستمران، تكون الدارة دارة تيار

مستمر يمكن تبسيطها بالاستعاضة عن الملف بداره قصر، وعن المكثفة بداره مفتوحة، وفق المبين في الشكل 21.1-ب. ولتحديد دارة ثفينين المكافئة لدارة الشكل 21.1-ب، يجب تحديد جهد الدارة المفتوحة V_{oc} الذي يمثل جهد ثفينين: $V_{th} = V_{oc}$. وباستعمال مبدأ التراكب، نحدّد أولاً V_{oc} الناجم عن البطارية التي يساوي جهدها 9 فولط، ثم نحدّد V_{oc} الناجم عن منبع التيار الذي تساوي شدته 4 أمبير:

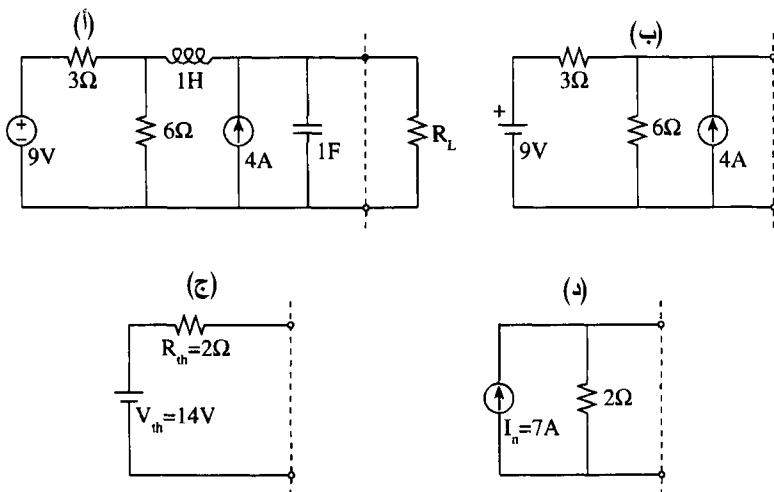

الشكل 21.1: (أ) R_L موصولة مع شبكة يُرحب في تحديد دارة ثفينين المكافئة لها. (ب) شبكة مبسطة حينما يكون المنبع منبع جهد وتيار مستمر. (ج) دارة ثفينين المكافئة. (د) دارة نورتون المكافئة.

$$V_{th} = V_{oc} = V_{oc}' + V_{oc}''$$

$$V_{th} = 9 \text{ V} \frac{6}{3+6} + 4 \text{ A} \frac{3 \cdot 6}{3+6}$$

$$= 6 \text{ V} + 8 \text{ V} = 14 \text{ V}$$

ولتحديد R_L ، نقصير البطارية ونفتح دارة منبع التيار ونحسب المقاومة بين نهايتي الدارة 21.1-ب التي تتكون من المقاومتين التفرعيتين 3 و 6 أوم، أي: $R_{th} = 3 \parallel 6 = 2 \Omega$. إن الدارة المكافئة مبنية الآن في الدارة 21.1-ج، حيث لا يوجد أي فرق فيما يخص R_L بين الدارتين الأصلية والمكافئة.

وإذا بدأنا بدارنة نورتون المكافئة، حصلنا على تيار القصر بقصر نهايتي الدارة 21.1-ب التي يمكن أن تعطينا تيار نورتون I_n . باستعمال التراكم هنا أيضاً ينتج:

$$I_n = I_{sc} = 4A + 9V/3 = 7A$$

إذن، دارة نورتون المكافئة هي منبع تيار شدته 7 أمبير موصول تفريعاً مع مقاومة مقدارها 2 أوم، وهي مبينة في الشكل 21.1-د. ويمكننا الآن إجراء تدقيق مضاعف:

$$R_{th} = V_{th}/I_{sc} = 14/7 = 2\Omega$$

وهذه نتيجة مطابقة لما سبق حسابه. ويمكن أيضاً الحصول على I_n من دارة ثقينين:

$$I_n = V_{th}/R_{th} = 14/2 = 7A$$

وهي مطابقة أيضاً لما سبق حسابه.


5.6.1 الاستطاعة العظمى والموافقة

Maximum power transfer and matching

لقد بذلنا في دراسة المتابع جهداً كبيراً حتى الآن، لأن كثيراً من التجهيزات الكهربائية يمكن أن تعتبر منابع حقيقة بين نهايات ملائمة، وذلك بمساعدة نظرية ثقينين، ومن أمثلة ذلك المضخم في الدارة 20.1-ج. ومن الطبيعي الآن طرح السؤال التالي: ما مقدار الاستطاعة الذي يمكن أن يُقدمه منبع إلى حمل موصول معه؟ للإجابة عن هذا السؤال سوف نستعيض أولًا عن المتابع المبين في الشكل 22.1-أ بمكافئه وفقاً لمبرهنة ثقينين، ونصيل حملاً متغيراً معه، ونغير الحمل ونراقب اللحظة التي يحصل فيها تبديد أعظمي للاستطاعة في الحمل. عملياً، تمثل هذه الدارة تلك المبنية في الشكل 11.1-أ باستثناء أننا مهتمون هنا بتغيرات الاستطاعة عند الحمل بدلاً من تغيرات الجهد. تُعطى الاستطاعة المقدمة إلى الحمل بـ:

$$P = i^2 R_L = \left(\frac{V}{R + R_L} \right)^2 R_L \quad (39.1)$$

وهذه الاستطاعة موضحة بيانيًا في الشكل 22.1-ب. ولتحديد قيمة R_L التي تستجر الاستطاعة العظمى من المنبع، أي لتحديد حالة نقل الاستطاعة العظمى، فنفضل العلاقة 39.1 بالنسبة إلى R_L :

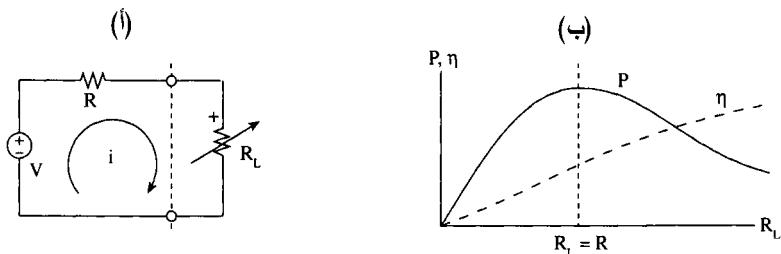

الشكل 22.1: (أ) حمل متغير، مثل بمقاومة عليها سهم، موصولاً مع منبع. (ب) منحنى الاستطاعة المبددة في الحمل بدلالة مقاومة الحمل، مع منحنى المردود η بدلالة مقاومة الحمل أيضاً.

$$\frac{dP}{dR_L} = V^2 \frac{(R + R_L)^2 - 2R_L(R + R_L)}{(R + R_L)^4}$$

ونعطي هذا المشتق قيمة الصفر، فينـتـج:

$$R_L = R \quad (40.1)$$

وهذه نتيجة لافتة تُعرف عادة بمبرهنة نقل الاستطاعة العظمى التي تنص على أن الاستطاعة العظمى المنقوله إلى الحمل تحصل عندما تكون مقاومة الحمل R_L متساوية لمقاومة المنبع الداخلية R . في هذه الحالة، أي عندما $R_L = R$ ، توصف مقاومة الحمل بأنها متوافقة matched مع مقاومة المنبع. حينئذ، تُعطى الاستطاعة العظمى المقدمة إلى الحمل بـ:

$$P = i^2 R_L = \frac{V^2}{4R_L} \quad (41.1)$$

وعلى نحو مشابه، تساوي الاستطاعة P' المبددة في المقاومة الداخلية R الاستطاعة المقدمة إلى الحمل، لأن $P' = i^2 R$. وتساوي الاستطاعة P_s التي يُولـدـها منبع الجهد:

$$P_s = iV = P + P' = V^2 / 2R_L$$

أي إن المنبع يُقدم إلى الحمل في حالة التوافق نصف الاستطاعة التي يولدها، ويبعد النصف الآخر في داخله. لذا يكون المردود في حالة نقل الاستطاعة العظمى 50% فقط.

ويمكن تعريف مردود الاستطاعة η التي يقدمها المنبع عموماً بـ:

$$\eta = \frac{P_{\text{load}}}{P_{\text{source}}} = \frac{i^2 R_L}{iV} = \frac{R_L}{R + R_L} \quad (42.1)$$

التي تُعطي مردوداً مقداره 50% في حالة التوافق، وفقاً لما هو متوقع. أما المردود 100% فيحصل عندما تتعدم المقاومة الداخلية، أي عندما $R = 0$ ، أو عندما $\infty \rightarrow R_L$ (أي في حالة عدم استجرار استطاعة من قبل حمل).

متى يكون نقل الاستطاعة العظمى هاماً، ومتى يكون المردود الأعظمى أهم؟ تعتمد الإجابة عن هذين السؤالين على مقدار الطاقة المطلوبة وعلى سهولة توليدتها. على سبيل المثال، لا تعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية، التي تتعامل مع استطاعات أعلى كثيراً من الميغا واط، وفقاً لمبدأ نقل الاستطاعة العظمى، لأن نصف الاستطاعة سوف يتبدل في المحطة نفسها، وهذا شيء غير اقتصادي وغير مجدٍ وغير مرغوب فيه. وهو يتطلب مولدات ضخمة جداً لمجرد تصريف الحرارة المتولدة عن تبديد الاستطاعة فيها. يضاف إلى ذلك أن جهد خرج المولد سوف ينخفض إلى النصف، وهذا بحد ذاته غير مقبول. لذا تمثل منظومات الطاقة نحو العمل عند نقطة المردود الأعظمى بهدف الحفاظ على جهد خرج المولد ثابتاً بقدر الإمكان مع تغيير الحمل.

وفي حين أن مهندسي الطاقة لا يستعملون نقل الطاقة العظمى إلا قليلاً، فإن مهندسي الاتصالات والإلكترونيات يعيشون معه. ففي مجال الاتصالات، غالباً ما تكون الإشارات ضعيفة وتکاد لا تتجاوز مستوى الضجيج باستطاعات من مرتبة المкро واط أو أقل. وخلافاً لتوليد الطاقة الكهربائية (حيث يمكن التحكم بقيمة

المقاومة الداخلية R)، لا يمكن عادة التحكم في منابع الإشارة المستقبلة التي من قبيل المذيع والتلفاز والرادار. لذا على مهندس الإلكترونيات تعظيم استطاعة الإشارة الواردة من دارة المنبع، وهي حالة لا يكون فيها المردود هاماً. إن المهم في هذه الحالة هو تحقيق أعلى قيمة لنسبة الإشارة إلى الضجيج، لأن ذلك يؤدي إلى أفضل استقبال للإشارة في منظومات الاتصالات، وهذا يتحقق بواسطة نقل الاستطاعة العظمى. لذا تجرى موافقة مقاومة المجهار مع مقاومة خرج المضخم، أو ممانعة خرج الهوائي مع ممانعة دخل المستقبل لتحقيق أفضل أداء.

والخلاصة هي أن مبرهنة نقل الاستطاعة العظمى تنص على أن الشبكة الخطية ذات النهايتين تقدم استطاعة عظمى إلى الحمل عندما تجعل قيمته الجهد الهازي عليه مساوياً لنصف جهد الدارة المفتوحة. حينئذ تكون قيم مقاومة الحمل R_L متساوية لقيمة المقاومة التي نراها حين النظر إلى الشبكة من بين نهايتيها، أي مقاومة ثقينين R_{th} . لقد وضعنا هذه المبرهنة أصلاً لمنابع الجهد الحقيقية، لكن وفقاً لمبرهنة نورتون، فإنها تطبق أيضاً على حالة منابع التيار الحقيقة.

المثال 8.1

باستعمال مبرهنة ثقينين، احسب الاستطاعة المبددة في المقاومة التي تساوي 10 أوم في الشكل 19.1-أ. واحسب أيضاً قيمة المقاومة التي تحقق نقل الاستطاعة العظمى.

بالتعويض عن الدارة الموجدة في يسار المقاومة 10 أوم في الشكل 19.1-أ بدارة ثقينين المكافئة لها ينتُج منبع جهد حقيقي فيه: $V_{th} = 21V$ و $R_{th} = 5\Omega$. وتتساوى الطاقة المقدمة إلى المقاومة 10 أوم حينئذ $(21/15)^2 \cdot 10 = 19.6 W$. ومن أجل نقل الاستطاعة العظمى، يجب تغيير مقاومة الحمل لتتصبح متساوية لـ R_{th} ، أي 5 أوم، وهذا يعطي استطاعة عظمى مبددة تساوي $(21/10)^2 \cdot 5 = 22.05 W$.

من الجدير ذكره هو أن الاستطاعة المقدمة إلى المقاومة 10 أوم ليست أقل

كثيراً من الاستطاعة العظمى، برغم أن المقاومة بعيدة جداً عن أن تكون متوافقة مع المنبع. وقد ارتفع المردود أيضاً من 50% حتى 66.7% من أجل الحمل 10 أوم. وهذا جيد لأنه يعني أن الحصول على الاستطاعة العظمى تقريباً لا يقتضي أن تكون الأحمال متوافقة تماماً، بل يكفي أن تكون متوافقة تقريباً. حتى إن عدم التوافق الكبير، الذي يزيد من المردود على نحو ملحوظ، يمكن أن يعطي استطاعة عظمى تقريباً.

Mesh or Loop Equations


7.1 معادلات الحلقة

حينما يزداد تعقيد الدارات، تصبح طرائق الحل السابقة، أي التراكب ومبرهنـة تقنيـنـ، غير ملائمة. إلا أن ثـمـة تقنيـتـينـ فـعـالـتـينـ، هـمـ تـحلـيلـ الـحـلـقـةـ loopـ وـتـحلـيلـ الـعـقـدـةـ nodeـ، تـقـومـانـ عـلـىـ قـانـونـ كـيرـشـوفـ، وـيمـكـنـ اـسـتـعـمالـهـاـ لـحـلـ دـارـاتـ بـأـيـ درـجـةـ مـنـ التـعـقـيدـ. وـتـقـوـدـ هـاتـانـ التـقـنـيـتـانـ إـلـىـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـمـعـادـلـاتـ الخـطـيـةـ الـآـنـيـةـ تـمـثـلـ فـيـهاـ تـيـارـاتـ الـفـرـوـعـ وـجـهـوـدـ الـعـقـدـ الـمـاجـاهـيـلـ. لـكـنـ مـنـ النـادـرـ أـنـ نـحـاـولـ حـلـ أـكـثـرـ مـنـ ثـلـاثـةـ أـوـ أـرـبـعـ مـعـادـلـاتـ يـدـوـيـاـ، أـوـ بـالـاسـتـعـانـةـ بـآلـةـ حـاسـبـةـ. فـشـمـةـ بـرـنـامـجـ حـاسـوبـيـ عـامـ يـسـمـىـ سـبـاـيسـ (Simulation Program with SPICE) يـمـكـنـ اـسـتـعـمالـهـ بـسـهـوـلـةـ لـحـلـ الشـبـكـاتـ الـمـعـقـدـةـ. أـمـاـ فـيـماـ يـخـصـ أـهـدـافـاـ هـنـاـ، فـسـوـفـ نـقـصـرـ عـلـىـ دـارـاتـ بـمـجـهـولـيـنـ أـوـ ثـلـاثـةـ يـمـكـنـ حـسـابـهـاـ بـسـهـوـلـةـ.

سوف نعرف أولاً بعض المصطلحات. العقدة هي نقطة اتصال ثلاثة أسلاك أو أكثر. والفرع هو أي نوع من الوصلات بين عقدتين. ومن دون الدخول في الجانب الشديدة التخصص من دراسة توزُّع الدارات، يمكننا القول ببساطة في الوقت الراهن إن عدد المجاهيل في الدارة يساوي $b - n + 1$ ، حيث إن b هو عدد فروع الدارة، و n هو عدد عقدتها. يُرجى الشكل 23.1 دارة ذات ثلاثة فروع وعقدتين. لذا يساوي عدد المجاهيل فيها 2. والجهولان هنا هما تياراً الحلقة i_1 و i_2 اللذان يفترض أن كلاً منهما يتدفق على طول محيط حلته. لذا سوف نستعمل قانون كيرشوف للجهد (المعادلة 10.1) لكتابية معادلتي حلقة للتيارين i_1 و i_2 :

$$V = R_1 i_1 - R_1 i_2 \quad \text{الحلقة 1: (43.1)}$$

$$0 = -R_1 i_1 + (R_1 + R_2) i_2 \quad \text{الحلقة 2:}$$

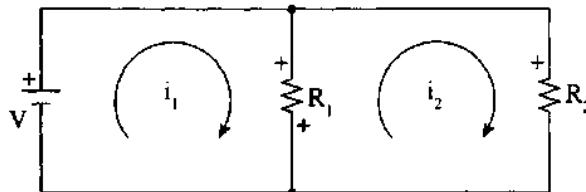

الشكل 1.23: دارة ذات نافذتين يظهر عليها تيار الشبكة. والمطلوب حساب التيار المار في R_1 باستعمال تحليل الشبكة.

توجد صعوبات (منابع) الجهد في الطرف الأيسر من المعادلتين، وتوجد هبوطات الجهد في الطرف الأيمن منها. بحل المعادلتين ينْتَجُ:

$$i_2 = \frac{V}{R_2} \quad \text{و} \quad i_1 = \frac{V(R_1 + R_2)}{R_1 R_2} \quad (44.1)$$

إذا تضمنت النتيجة إشارة سالبة لأحد التيارين المجهولين أو لكليهما، فهذا يعني أن الاتجاه الفعلي للتيار ذي الإشارة السالبة هو عكس الاتجاه المفترض. إن التيار المار عبر منبع الجهد هو i_1 ، واتجاهه هو نفس الاتجاه المفترض. والتيار المار عبر R_2 هو i_2 ، واتجاهه هو نفس الاتجاه المفترض أيضاً. أما التيار المار عبر المقاومة R_1 ، فهو حصيلة تياري الحلقتين:

$$i = i_1 - i_2 = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V}{R_2} = \frac{V}{R_1} \quad (45.1)$$

إذن يتدفق تيار المقاومة R_1 بنفس اتجاه تيار الحلقة i_1 . (تطوي طبيعة هذه الدارة على أن i_1 دائماً أكبر من i_2 . لماذا؟ ثمة تدقيق آخر لهذه الدارة الخاصة يأتي من حقيقة أن الجهد على طرفي كل من R_1 و R_2 يساوي V دائماً، وهذا يعني أن V/R_1 هو تيار R_1 ، و V/R_2 هو تيار R_2).)

يعتبر تحليل الحلقة طريقة عامة فعالة لحساب تيارات وجهود أي دارة.

فعندها تتحدد تيارات الحلقات، تكون المسألة قد حلّت، لأنّه يمكن تحديد جميع التيارات الأخرى من تيارات الحلقات. وثمة تبسيط لهذه الطريقة تجدر الإشارة إليه الآن: بدلاً من استعمال $b - n + 1$ معادلة يمكننا ببساطة عدّ النوافذ في الدارة لتحديد عدد المواجهات. توجد في دارة الشكل 23.1 23 نافذان، ولذا يوجد مجهولان. ومن الواضح أن كل نافذة تقترن بتيار حلقة.


يمكننا، في الخلاصة، أن نعطي سلسلة الخطوات التي تبسط تحليل شبكات الدارات ذات المنابع البسيطة:

1. استبعض عن كل منابع التيار بمنابع جهد.
 2. عدّ النوافذ في الدارة، وضع تيار حلقة باتجاه دوران عقارب الساعة في كل نافذة. يساوي عدد التيارات المجهولة عدد النوافذ.
 3. طبق قانون كيرشوف للجهد على كل حلقة واكتب معادلات الحلقات. ضع جميع جهود المنابع الموجودة في الحلقة في الطرف الأيسر من المعادلة، وجميع هبوطات الجهد في الطرف الأيمن. وبغية تجنب الأخطاء، ضع علامات قطبية هبوطات الجهد على كل مقاومة (إشارة + في طرف دخول التيار في المقاومة).
 4. لديك الآن مجموعة من المعادلات المرتبطة والجاهزة للحل لتحديد تيارات الحلقة 1_n و 2_n و 3_n إلخ. وتُحلُّ المعادلات عادة باستعمال طريقة المعينات وقاعدة كرامر (المفصلة فيما يلي)، وهي الطريقة المعتمدة في حل المعادلات الخطية. ومع أن اتجاهات تيارات الدارة رسمت جمِيعاً اعتباطياً باتجاه دوران عقارب الساعة فقط، إلا أن ذلك يُعطي مصفوفة متوازنة ذات عناصر قُطْرية موجبة وعناصر لا قُطْرية سالبة. يُضاف إلى ذلك أن الحد القُطْري في مصفوفة المقاومات هو مجموع كل المقاومات في الحلقة ذات الصلة، وأن الحد اللا قُطْري هو المقاومة المشتركة بين حلقتين متجاورتين. لذا تعتبر بنية المصفوفة هذه مفيدة في تدقيق الأخطاء.
- أما تحليل العقد فهو طريقة بديلة تستعمل قانون كيرشوف للتيار لجمع التيارات

في كل عقدة، وهذا يعطي مجموعة من المعادلات مجاهيلها هي الجهدات فيما بين العقد. ونظراً إلى أنه يمكن استعمال تحليل الحلقات لحساب مجاهيل الدارة، فإننا لن نقدم هنا مزيداً عن تحليل العقد. يقدم المثال التالي عرضاً مفصلاً لتحليل الحلقة.

المثال 9.1

في الدارة المبينة في الشكل 24.1، احسب التيار المار عبر المقاومة R_2 والجهد الهابط عليها.

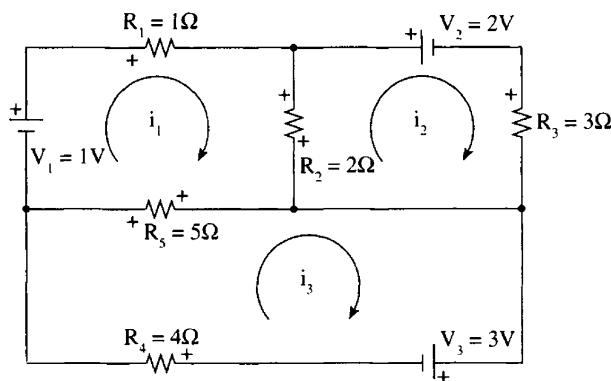

الشكل 24.1: دارة ذات ثلات نوافذ رُسم فيها تيار كل حلقة.

توجد في الدارة خمسة فروع وثلاث عقد، وهذا يعني الحاجة إلى ثلاثة معادلات حلقة مستقلة لتحديد جميع تيارات وجهود الفروع في الدارة. أو يمكننا استنتاج نفس الشيء بلاحظة أن ثمة ثلات نوافذ في الدارة.

نظراً إلى أن تيارات الحلقات والقطبيات الناتجة منها قد حددت لكل مقاومة، يمكننا الانتقال إلى كتابة معادلات الحلقات. بالانطلاق من الحلقة الأولى فالثانية والثالثة، نحصل على:

$$\begin{aligned} V_1 &= (R_1 + R_2 + R_5)i_1 - R_2 i_2 - R_5 i_3 \\ -V_2 &= -R_2 i_1 + (R_2 + R_3)i_2 - 0i_3 \\ -V_3 &= -R_5 i_1 - 0i_2 + (R_4 + R_5)i_3 \end{aligned}$$

وبإعادة كتابة المعادلات بطريقة مصفوفاتية، يمكننا كشف الأخطاء بسهولة لأن مصفوفة المقاومات يجب أن تكون متاظرة، ويجب أن تكون عناصر القطر موجبة والعناصر التي ليست على القطر سالبة:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \\ -V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R_1 + R_2 + R_3) & -R_2 & -R_5 \\ -R_2 & (R_2 + R_3) & 0 \\ -R_5 & 0 & (R_4 + R_5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

لاحظ كيف أن هذه الصيغة تمكن من كشف الأخطاء على نحو جيد. يُضاف إلى ذلك أن أول عنصر قطري يمثل مجموع كل مقاومات الحلقة 1، وأن الثاني يمثل مجموع مقاومات الحلقة الثانية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العنصر الثالث الذي يمثل مجموع مقاومات الحلقة 3، وهذا وجه آخر من وجاهة التدقيق. بالتعويض عن قيم المقاومات والجهود في المصفوفة ينتج:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -2 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \\ -5 & 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

يمكن حل هذه المعادلات الثلاث لتحديد التيارات المجهولة باستعمال طريقة المعينات. نحصل على قيمة i_1 بوضع عمود الجهد في مكان العمود الأول من مصفوفة المقاومات وقسمة المعين الناتج على معين مصفوفة المقاومات. تُعرف هذه الإجرائية بقاعدة كرامر Cramer's rule:

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \\ -3 & 0 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -2 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \\ -5 & 0 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{-66}{199} = -0.33 \text{ A}$$

حسبت قيمة المعين بنشرهما بدلالة المعينات الصغرى. يعطي الحل $i_1 = 0.33 \text{ A}$ وهو يتدفق بالاتجاه المعاكس لاتجاه المفترض في الشكل 24.1.

ويُحسب التيار i_2 بطريقة مشابهة بعد وضع عمود الجهد في مكان العمود الثاني من مصفوفة المقاومات. بعد إنجاز الحسابات نحصل على $i_2 = -0.53A$. وهنا أيضاً يخالف اتجاه التيار i_2 الاتجاه المفترض في الشكل .24.1

ويمكن الآن الحصول على التيار المار في المقاومة R_2 :

$$i_{R_2} = i_1 - i_2 = (-0.33) - (-0.53) = 0.20 \text{ A}$$

ويتدفق هذا التيار عبر R_2 من الأعلى إلى الأسفل. ويعطى الجهد الهابط على R_2 بـ:

$$V_{R_2} = i_{R_2} R_2 = 0.20 \cdot 2 = 0.40 \text{ A}$$

أما قطبية هذا الجهد فهي الموافقة لكون أعلى R_2 موجباً.

8.1 الحالات العابرة والثوابت الزمنية في دارات RC والـ RL

Transients and Time Constants in RC and RL Circuits

تسمى الدارة المكونة من مقاومات ومكثفات بدار RC. لكن في معظم الحالات التي نتحدث فيها عن دارات RC، فإنما نقصد دارة بسيطة تحتوي على مقاومة واحد ومكثفة واحدة.

باستثناء التقديم الوجيز للتغيرات الزمنية الجيبيّة الذي قمنا به في معرض دراسة خصائص المكثفات والملفات، فإننا لم نهتم إلا بالتغيرات والجهود الثابتة. وهذا ليس مفاجئاً لأن الدارات التي استقصيناها حتى الآن كانت تُعدّى من منابع جهد مستمر من قبيل البطاريات التي تُعطي جهوداً ثابتة. لكن ماذا يحصل في أثناء البرهة القصيرة الفاصلة بين وصل البطارية بالدارة وقبل وصول الدارة إلى الحالة المستقرة؟ يقال عن الدارة في أثناء هذه البرهة إنها في حالة عابرة transient، والمقدرة على توصيف حالة الدارة في أثناء تلك المدة القصيرة على درجة عالية من الأهمية لأنه يُرينا، على سبيل المثال، كيفية شحن المكثفة حين وصل دارة RC مع بطارية، أو كيفية تغيير التيار في دارة RL حين وصلها مع البطارية، أو كيفية استجابة تلك الدارات إلى بطارية تُوصل وتُوصل تكراراً، محاكيّة تطبيق موجة مربعة على الدارة.


1.8.1 دارات RC

يمكن للدارة المبينة في الشكل 25.1-أ شحن المكثفة عندما يكون المبدال في الوضعية 1، وتفرغها عندما يكون في الوضعية 2. لكن يجب أن تتضمن الدارة مقاومة R ، لتمثل جزءاً من البطارية أو المكثفة لأنهما ليستا مثاليتين وتبذدان طاقة، أو بوصفها مقاومة خارجية تُضاف إلى الدارة للتحكم في معدل الشحن. عندما يكون المبدال في الوضعية 1، وبدءاً من اللحظة $t = 0$ ، تُمكن كتابة معادلة الجهد على طول محيط الحلقة بالصيغة التالية:

$$V = Ri + \frac{q}{C} = Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i(\sigma) d\sigma \quad (46.1)$$

لقد افترضنا أن المكثفة لم تكن مشحونة في البداية، أي $\int_{-\infty}^0 i d\sigma = 0$. ونظرًا إلى أن جهد البطارية V ثابت، يمكننا مفاضلة المعادلة السابقة والحصول على معادلة أبسط مع حل لها:
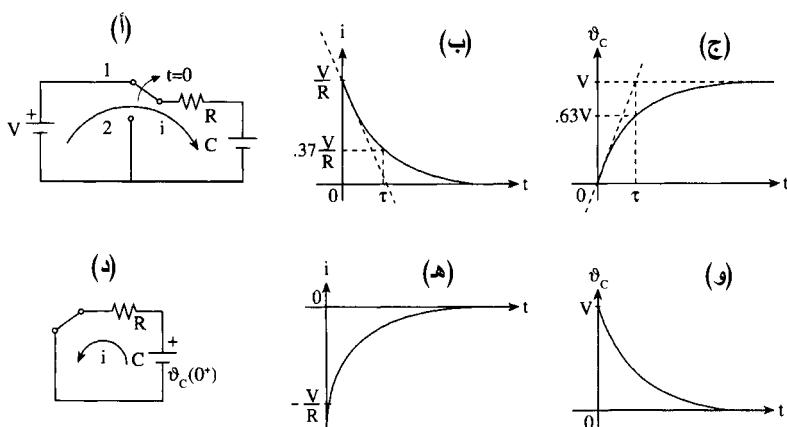
$$i = A e^{-t/RC} \quad , \quad \frac{di}{dt} + \frac{i}{RC} = 0 \quad (47.1)$$



الشكل 25.1: (أ) دارة تشحن مكثفة حتى جهد البطارية V عندما يكون المبدال في الوضعية 1، وتفرغها عندما يكون في الوضعية 2. (ب) تيار الشحن. (ج) جهد الشحن. (د) دارة تفرغ المكثفة. (هـ) تيار التفرغ. (وـ) جهد التفرغ.

A ثابت مجهول يجب تحديده من حالة الدارة الابتدائية قبل البدء بالشحن. لقد تعلمنا أن المكثفة تتصرف بعطلة تجاه الجهد، أي إذا كان جهد المكثفة صفرًا قبل وضع المبدال في الوضعية 1، فإن جهد البطارية في اللحظة التالية لنقل المبدال مباشرة يجب أن يبقى صفرًا، أي:

$$v_C(t=0^-) = v_C(t=0^+) = 0 \quad (48.1)$$

0^- و 0^+ هما اللحظتان السابقة واللاحقة مباشرة للحظة وضع المبدال في الوضعية 1. ونظراً إلى عدم وجود جهد بين طرفي المكثفة بعد وضع المبدال في الوضعية 1 مباشرة، نستنتج أن التيار في تلك اللحظة يساوي V/R . لذا، وباستعمال العلاقة 48.1، يمكننا القول إن التيار الابتدائي يعطى بـ:

$$i(t=0) = A e^{-0} \equiv \frac{V}{R} \quad (49.1)$$

هذا يعني أن $A = V/R$ ، ولذا يمكننا التعبير عن التيار في أي لحظة $t > 0$ بـ:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC} \quad (50.1)$$

ويتناقص التيار مع ازدياد شحنة المكثفة، فيزداد جهدها من الصفر في البداية حتى:

$$v_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i dt = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{V}{R} e^{-t/RC} dt = V(1 - e^{-t/RC}) \quad (51.1)$$

وعندما يصل جهد المكثفة v_C إلى قيمة جهد البطارية V ، ينعدم التيار، ويقال عن المكثفة إنها مشحونة تماماً. ويحصل هذا عندما $\rightarrow t \rightarrow \infty$ (أو عملياً بعد مضي مدة أكبر كثيراً من RC ، حيث إن RC هو الثابت الزمني للدارة). يُري الشكلان 25.1-ب و 25.1-ج تيار وجهد المكثفة¹⁷. من الواضح أن منحني الجهد على طرفي المقاومة، أي $v_R = Ri$ ، يأخذ شكل منحني التيار.

¹⁷ بدلًا من المعادلة 46.1، كان بإمكاننا كتابة $V = Ri + v_C = RC dv_C/dt + v_C$ التي تعطي حين حلها المعادلة 51.1.

ويبدأ تفريغ المكثفة عندما يُنقل المبدال إلى الوضعية 2. تتفصل البطارية حينئذ، وتكون المقاومة والمكثفة دارة RC مغلقة وفقاً للمبيان في الشكل 25.1-د. أما المعادلة التي تصِّف الحالة الابتدائية الآن فهي مشابهة للمعادلة 48.1، باستثناء أن الطرف الأيمن منها يساوي V ، أي $v_C(0^+) = v_C(0^-) = V$. أي إننا نفترض أن المكثفة مشحونة تماماً قبل نقل المبدال إلى الوضعية 2: $v_C = (1/C) \int_{-\infty}^t i dt = V$. وتمثل المكثفة المشحونة الآن منبع تيار يُعطى في البداية بـ $i = -V/R$ ويتدفق في الاتجاه المعاكس لاتجاهه في أثناء الشحن. لذا يُعطى تيار الشحن في حالة $t > 0$ بـ:

$$i = -(V/R)e^{-t/RC}$$

والمنحنى الذي يمثله مبيان في الشكل 25.1-هـ. أما جهد المكثفة في أثناء التفريغ فيُعطى بـ:

$$\begin{aligned} v_C(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = V + \frac{1}{C} \int_0^t i dt \\ &= V - \frac{1}{C} \int_0^t \frac{V}{R} e^{-t/RC} dt = Ve^{-t/RC} \end{aligned} \quad (52.1)$$

والمنحنى الذي يمثله مبيان في الشكل 25.1-و. وفي أثناء التفريغ، تعمل المكثفة عمل منبع التيار i ، وتمثل الطاقة المتبددة الآن بـ $R^2 i^2$. والفرق بين البطارية والمكثفة، بوصفهما منبعين، هو أن البطارية تستطيع الحفاظ على جهد ثابت، أما المكثفة المشحونة فلا. ففي أثناء تفريغ المكثفة، يتناقص التيار أسيّاً لأن شحنتها تتناقص. ومن ناحية أخرى، تُعطي كيماء البطارية جهداً محدوداً يولد تياراً يعتمد على الحمل، ونظرأً إلى امتلاكه مخزوناً من الطاقة الكيميائية، تستطيع الحفاظ على ذلك الجهد. وفقط عندما تتضب تلك الطاقة الكيميائية المخزونة، يبدأ الجهد بالتناقص (ونعلن انتهاء عمر البطارية).

إذا نقلنا المبدال إلى الوضعية 2 قبل اكتمال شحن المكثفة، ساوي جهد المكثفة قبل بداية التفريغ الجهد $v_C(0^-)$ الذي كان موجوداً على طرفيها قبل نقل

المبدال. حينئذ، تصبح المعادلة 52.1:

$$v_C(t) = v_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt = v_C(0^-) e^{-t/RC} \quad (53.1)$$

و هذه معادلة تُعطي المعادلة 52.1 إذا اكتمل شحن البطارية قبل نقل المبدال إلى الوضعية 2 (حينئذ يكون $v_C(0^-) = V$). لذا تُعتبر العلاقة 53.1 أكثر عمومية من العلاقة 52.1. و نأمل عدم حصول لبس بسبب وجود مجموعتين من 0^- و 0^+ ، واحدة تخص الحالة العابرة عندما يوضع المبدال في الوضعية 1، والثانية تخص حالة نقل المبدال إلى الوضعية 2.

2.8.1 الثابت الزمني

يقترن الثابت الزمني time constant τ بالظواهر الأسيّة التي من قبيل $e^{-t/\tau}$ ، و يُعرَّف بأنه المدة التي تستغرقها الظاهرة كي تتناقص حتى $1/e$ (أي حتى $1/e = 1/2.71 = 0.37$) من قيمتها الابتدائية. إذن، عندما يكتمل 63% من الظاهرة، يكون قد انقضى وقت مقداره $\tau = t$. توفر لنا الثوابت الزمنية معياراً جيداً لسرعة حصول الحالات العابرة في الدارات. فعندما تنقضي المدد التالية: 1τ ، 2τ ، 3τ ، 4τ ، 5τ ، تكون النسب التالية من الظاهرة العابرة متقدمة لاكتمالها: 0.67% ، 1.8% ، 5% ، 13% ، 37% . حينئذ، وفي معظم التطبيقات العملية، يمكننا القول إن الحالة العابرة تكتمل بعد انقضاء مدة تساوي خمسة أضعاف الثابت الزمني، أي عندما يكون المتبقى منها ثلثي -1% . لذا فإن معرفة الثابت الزمني تمكّنا من التقدير السريع للمدة التي يتطلبها وصول الحالة العابرة إلى الاكتمال.

وبالعودة الآن إلى العلاقة 50.1، نجد أن التيار في دارة شحن المكثفة سوف يتضاعل إلى $1/e$ ، أو إلى 37% من قيمته الابتدائية بعد انقضاء مدة قدرها $t = RC$. إذن، الثابت الزمني للدارة RC يساوي RC . كان بإمكاننا أيضاً استعمال الجهد بغية الوصول إلى نفس النتيجة. على سبيل المثال، وباستعمال العلاقة 51.1 التي تعطي جهد المكثفة، نستنتج أن المدة اللازمة لشحن مكثفة غير مشحونة، حتى 63% (من جهد البطارية، تساوي $1 - 1/e = 1 - 1/2.71 = 0.63$) هي

الثابت الزمني τ .

لقد أصبح بإمكاننا الآن أن نرى السمة الهامة التالية: يمثل الثابت الزمني واحدة من خصائص الدارة الهامة. ثابت الدارة RC الزمني $\tau = RC$ هو نفسه للشحن والتفریغ، وهذا ما يمكن استنتاجه بسهولة من خلال معاینة معادلة الشحن 52.1 و معادلة التفریغ.

واثمة جانب آخر للثوابت الزمنية يجب فهمه. فما يمكن ملاحظته من الشكل 25.1-ب هو أن الظاهرة العابرة سوف تكتمل بعد انقضاء مدة تساوي الثابت الزمني τ لو تناقص التيار بنفس معدل تناقصه الابتدائي، أي بنفس الميل الذي ابتدأ به. إذا فاضلنا العلاقة 50.1 وأخذنا قيمة النتيجة عند $t = 0$ ، حصلنا على $i(0) = V/R$. تمثل هذه العلاقة ميل الخط المستقيم، الذي إذا ابتدأ عند $t = 0$ ، تقاطع مع محور الزمن عند $RC = \tau$. وهذا هو الخط المقطّع في الشكل 52.1-ب. والخلاصة هي أنه يمكننا النص على ما يلي: يساوي الثابت الزمني المدة التي يستغرقها التيار للوصول إلى قيمته النهائية لو استمر بالتناقص بنفس معدل التناقص الذي ابتدأ به.

RL circuits

3.8.1 دارات RL

يرى الشكل 26.1-أ دارة RL ووصلت مع بطارية في اللحظة $t = 0$. باستعمال قانون كيرشوف للجهد، نحصل عندما $t > 0$ على:

$$V = v_L + v_R = L \frac{di}{dt} + Ri \quad (54.1)$$

بإعادة ترتيب هذه المعادلة التفاضلية بالصيغة $(d/dt)i + (R/L)i = V/L$ يمكننا الحصول على الحل الخاص والعام للتيار i من خلال المعاینة:

$$i = A e^{-t/(L/R)} + \frac{V}{R} \quad (55.1)$$


ويمكن تحديد الثابت المجهول A من حالة الدارة الابتدائية عندما لا يكون ثمة تيار مار في المقاومة أو الملف قبل إغلاق المبدال، أي:

$$i|_{t=0} = 0 = A + \frac{V}{R} \quad (56.1)$$

و هذه معادلة تحدّد قيمة A . بالتعويض في العلاقة 55.1 ينْتُج:

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (57.1)$$

يساوي الثابت الزمني للدارة RL المقدار $\tau = L/R$. ويُري الشكل 26.1 ب منحي التيار بوصفه تابعاً للزمن. ويُري الشكل 26.1-ج الجهد على طرفي الملف، ومنه يتبيّن أن كل جهد البطارية يظهر على طرفي الملف عند $t = 0$ ، وأنه، عندما يكون $t > 0$ ، يتَّحد v_L إلى الصفر مع اضمحلال الحالة العابرة وبدء الملف بالعمل بوصفه دارة قصر.

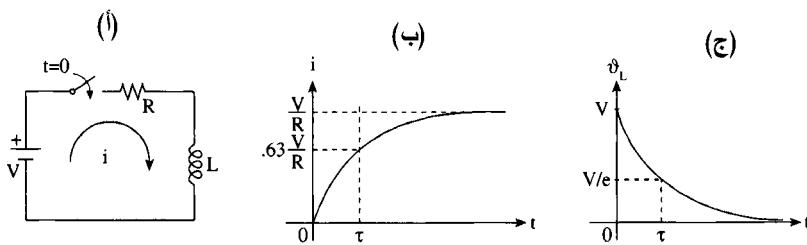

الشكل 26.1: (أ) بطارية موصولة مع دارة RL . (ب) التيار الناتج و(ج) جهد الملف.

يمكنا الآن أن نرى أن التيار يصعد بسرعة أولاًً عندما يُغلق المبدال في الدارة التحريضية، ثم يتباين تزايده تدريجياً. ولو لم يتباين تزايد التيار واستمر بالتزايُد عند نفس معدل تزايد الأولى، لوصل إلى قيمته النهائية بعد مدة تساوي ثابت الدارة الزمني.

المثال 10.1

يُري الشكل 27.1-أ دارة تحرِيضية. يفترض أن الدارة بقيت مفتوحة مدة طويلة قبل إغلاق المبدال، وأن جميع الحالات العابرة السابقة قد تلاشت، ولذا فإن التيار المار عبر البطارية والملف قبيل الإغلاق يساوي $i = 10/(20 + 30) = 0.2 \text{ A}$. وفي اللحظة $t = 0$ ، يُغلق المبدال. ونظراً إلى عطالة الملف تجاه التيار، يمكننا القول إن:

$$i_L(0^-) = i_L(0) = i_L(0^+) = 0.20 \text{ A}$$


والمطلوب هو حساب قيمة i_L الذي يمر في الملف عندما يكون $t > 0$.

يتتحول الملف إلى منبع، إضافة إلى البطارية، في أثناء الحالة العابرة. وتُخزن فيه طاقة تساوي $\frac{1}{2}Li^2(0)$ في لحظة إغلاق المبدال. ونظرًا إلى أن المطلوب هو i_L عندما يكون $t > 0$ ، سوف نستعيض عن الدارة الموجودة في يسار الملف بدارة ثقينين المكافئة لها. ول فعل ذلك نزيل L من الدارة ونحدّد جهد الدارة المفتوحة المتمثل بجهد ثقينين، أي:

$$V_{oc} = V_{th} = 10 \text{ V} \frac{40}{20+40} = 6.7 \text{ V}$$

وتحسب مقاومة ثقينين بعد الاستعاضة عن البطارية بـ قصر :

$$R_{th} = 30 + \frac{20 \cdot 40}{20+40} = 43.3 \Omega$$

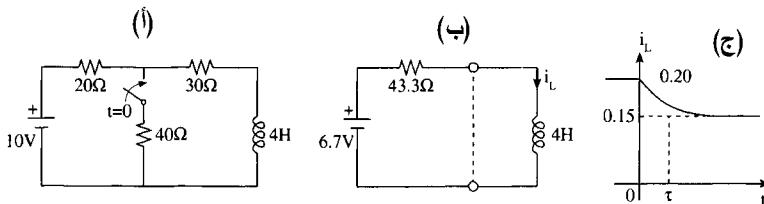

الشكل 27.1: (أ) تولّد حالة عابرة في دارة تحريرية حين إغلاق المبدال عند $t = 0$. (ب) دارة ثقينين المكافئة و(ج) تيار الملف بعد إغلاق المبدال.

يُرِي الشكل 27.1-ب دارة ثقينين المكافئة عندما يكون $t > 0$. ويساوي الثابت الزمني $\tau = L/R = 4/43.3 = 0.09 \text{ s}$. وبعد تلاشي الحالة العابرة، يستقر تيار الملف i_L عند القيمة $i_L(\infty) = 6.7/43.3 \text{ A} = 0.15 \text{ A}$. إذن، يساوي تيار الملف عند إغلاق المبدال 0.20 A ، ويتناقص هذا التيار أسيًّاً بعدئذ ليستقر عند قيمة نهائية تساوي 0.15 A . بوضع هذه القيم بصيغة معادلة نحصل عندما يكون $t > 0$ على:


$$\begin{aligned} i_L(t) &= i_L(\infty) + (i_L(0^+) - i_L(\infty))e^{-t/\tau} \\ &= 0.15 + (0.20 - 0.15)e^{-t/0.09} \\ &= 0.15 + e^{-t/0.09} \end{aligned}$$

وهذا هو الجواب المطلوب، وهو مبين في الشكل 27.1-ج.

9.1 الخلاصة

Summary

- قدمنا في هذا الفصل أساسيات نظرية الدارات الازمة لدراسة الإلكترونيات. وقد عرّفنا عناصر الدارة وعلاقتها بالتيار والجهد التي نلخصها بما يلي:

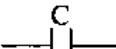	$v = Ri$	$i = Gv$
	$v = \frac{1}{C} \int_{\infty}^t i dt$	$i = C \frac{dv}{dt}$
	$v = L \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int_{\infty}^t v dt$

- ثم صنفنا R على أنها تجهيز لتحويل الطاقة (تحول الاستطاعة الكهربائية إلى استطاعة حرارية)، وصنفنا C و L على أنهما تجهيزتان لخزن الطاقة ($w_C = \frac{1}{2} Cv^2$ و $w_L = \frac{1}{2} Li^2$).
- وقدمنا قانونيًّا كيرشوف للذين مكَّنا من تحليل الدارات وحساب التيارات والجهود في أي مكان منها.
- ومكَّنا دارة ثقين المكافئة، عندما زاوجناها مع نقل الاستطاعة العظمى، من النظر إلى أي دارة ذات نهايتين على أنها منبع حقيقي. وأدى ذلك إلى نتائج هامة حين دراسة المضخمات، ومكَّنا من النظر إلى المضخم على أنه منبع حقيقي.
- وبغية تحقيق نقل استطاعة عظمى إلى الحمل، وجب أن يكون المضخم والحمل متوافقين، أي يجب أن تكون مقاومة خرج المضخم مساوية لمقاومة الحمل، أو قريبة منها ما أمكن.
- سوف تستند دراسة الإلكترونيات في هذا الكتاب إلى هذه الأفكار التي سوف تُطَوَّر بتفاصيل أكبر في الفصول التالية.

مسائل

Problems

1. دقّ صحة وحدات العلقتين:

$$V = - \int E dl \quad \text{و} \quad W = \int F dl$$

2. وصلت بطارية جهدها 5 فولط مع صفيحتي نحاس متوازيتين تفصل بينهما فجوة مقدارها 1 ميلي متر. احسب القوة F ، مقدرة بالنيوتون، التي يخضع إليها إلكترون موجود بين الصفيحتين. تساوي كتلة الإلكترون $9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

3. ما المدة التي يستغرقها الإلكترون الموضوع في المركز بين صفيحتين، بعد تحريره، للوصول إلى إحدى الصفيحتين؟ تفصل بين الصفيحتين فجوة مقدارها 10 سنتيمتر، ويساوي جهد البطارية الموصولة معهما 12 فولط.

الجواب: $6.9 \cdot 10^{-8} \text{ s}$.

4. اكتب ثلاث صيغ مختلفة لقانون أوم.

5. اكتب صيغ عبارة الاستطاعة الثلاث.

6. يحمل سلك مقاومته 4 أوم تياراً شدته 1.5 أمبير. ما مدار هبوط الجهد عليه؟ الجواب: 6 فولط

7. يساوي نصف قطر سلك مصنوع من خليطة نيكل وكرום 0.65 ميلي متر. وتساوي المقاومة النوعية لهذه الخليطة $\Omega \text{ m}^{-6} \cdot 10^{-6}$. ما طول السلك اللازم لصنع مقاومة مقدارها 4 أوم؟

8. أحد الأسباب الرئيسية لاستعمال النحاس في الأسلاك المنزلية والتجارية هو مقاومته النوعية المنخفضة التي تعطيأسلاكاً كهربائية منخفضة المقاومة. احسب مقاومة وحدة الطول لسلك النحاس ذي المقاس رقم gauge (14 .(No. 14

الجواب: $R/l = \rho/A = 8.17 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{m}$ ملاحظة عن مقاسات

الأسلاك: (رقم المقاس، القطر بالمليّ متر، مساحة المقطع بالمليّ متر المربع): (4، 6، 8)، (13.30، 4.116، 21.18)، (5.189، 14)، (3.309، 2.053، 12)، (5.261، 2.588، 10)، (8.366، 0.8231، 1.024، 18)، (1.309، 1.291، 16)، (2.081، 1.628، 0.3256، 0.6439، 22)، (0.5176، 0.8118، 20)

9. يعطي مولّد 300 أمبير عند فرق كمون مقداره 220 فولط. ما مقدار الاستطاعة التي يقدمها؟

الجواب: 66 كيلو واط.

10. يمر في مقاومة مقدارها 10 أوم تيار شدته 5 أمبير. احسب الاستطاعة المبددة في المقاومة.

11. عُد إلى المسألة 10 واحسب الاستطاعة المبددة في المقاومة باستعمال العباره $P = V^2/R$.

12. يمر في مقاومة قيمتها 5 أوم تيار شدته 4 أمبير مدة 10 ثوان. احسب الطاقة الحرارية المبددة في المقاومة.

الجواب: 800 جول.

13. يكافئ الكيلو واط الواحد 1.341 حصان بخاري (horsepower hp)، أو 0.948 وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit Btu) في الثانية، أو 239 حريرة في الثانية (cal/s). احسب المكافئ الكهربائي لـ: 1 hp .1 cal/s ، 1 Btu/s

14. يكافئ الجول الواحد، أو النيوتون متر (N-m)، أو الواط ثانية (W-s) kilowatt-0.738 قدم-ليبرة (ft-lb). احسب مكافئ الكيلو واط ساعي (hour) بالقدم-ليبرة.

الجواب: $2.66 \cdot 10^6$ ft-lb

15. تساوي مقاومة سخان كهربائي، مصمم للعمل بـ 110 فولط، 15 أوم.

ما المدة اللازمة لرفع درجة حرارة 250 غرام من الماء من 10 درجات مئوية حتى 100 درجة مئوية؟

تساوي الحرارة النوعية للماء $1\text{W}\cdot\text{s} = 0.239 \frac{\text{cal}}{\text{g}/^\circ\text{C}}$ ، و أهمل الحرارة النوعية للكأس الذي يحتوي على الماء.

16. رُكّب سخان كهربائي في غرفة. فإذا كانت قيمة مقاومة السخان الداخلية 10 أوم، وإذا كانت تكلفة الطاقة تساوي 8 سنتات للكيلو واط الساعي، فما مقدار تكلفة تشغيل السخان باستمرار مدة 30 يوماً؟ افترض أن الجهد يساوي 120 فولط.

الجواب: 82.94 دولاراً.

17. باستعمال قانون كيرشوف للجهد والشكل 3.1، احسب الجهد الهازي على المقاومة R_1 إذا كان جهد البطارية 12 فولط، وكان $V_{R_2} = 9V$.

18. باستعمال قانون كيرشوف للتيار والشكل 3.1، احسب التيار المار عبر المقاومة R_1 إذا كان تيار البطارية 1 أمبير، وكان $A_{R_2} = 0.5 \text{ A}$.

الجواب: 0.5 أمبير.

19. (أ) توصل بطارية جهدها يساوي 120 فولط بطرفين مقاومة قيمتها 10 أوم. ما مقدار الطاقة المتبددة في المقاومة خلال 5 ثوان؟

(ب) يوصل منبع تيار متناوب بين طرفي مقاومة قيمتها 10 أوم. ويعطي المولد جهداً قيمة ذروة موجته تساوي 169.7 فولط. ما مقدار الطاقة المبذدة في المقاومة خلال 5 ثوان؟

20. إذا كان جواباً الفقريتين (أ) و (ب) في المسألة 19 متماثلين، فماذا تستنتج؟

21. في دارة الشكل 4.1-أ، يعطى الجهد بـ $v(t) = V_p \cos 10t$. احسب الاستطاعة اللحظية والوسطى المبذدة في المقاومة R .

(ب) بالعودة إلى عبارة الاستطاعة اللحظية، ماذا تستطيع قوله عن اتجاه تدفق الاستطاعة في دارة الشكل 4.1-أ؟

$$\text{الجواب : } P_{\text{ave}} = V_p^2 / R, \quad p(t) = V_p^2 \cos^2 10t / R$$

22. (أ) احسب عرض الفجوة الفاصلة بين صفيحتي مكثفة متوازيتين والمحشوة بالميكا كي تكون سعة المكثفة 0.05 ميكرو فاراد إذا كانت مساحة الصفيحة 100 cm^2 .

(ب) هل يمكن لهذه المكثفة أن تعمل عند جهد يساوي 100 فولط؟

(ت) ما مقدار الجهد الأعظمي الذي يمكن لهذه المكثفة أن تعمل عندـه؟

23. تُطبّق نبضة تيار مربعة، مطالها 20 ميلّي أمبير، ومدتها 3 ميلّي ثانية، على مكثفة سعتها 5 ميكرو فاراد ($i = 0$ عندما $t < 0$ ، و $i = 20 \text{ mA}$ عندما $0 \leq t < 3 \text{ ms}$). احسب جهد المكثفة v . افترض أن المكثفة لم تكن مشحونة عند $t < 0$.

$$\text{الجواب : } v = 0 \text{ عند } t < 0, \quad v = 4 \cdot 10^3 t \text{ عند } 0 \leq t < 3 \text{ ms}, \quad v = 12 \text{ V} \text{ عند } t > 3 \text{ ms}$$

24. احسب الطاقة العظمى التي تخزن في مكثفة الشكل 5.1-أ. افترض أن الجهد المطبق معطى بـ $C = 5 \mu\text{F}$ وأن $F = 200 \sin 2\pi t$

25. تُطبّق نبضة مربعة مطالها 2 فولط، ومدتها 3 ميلّي ثانية على ملف تحريضه يساوي 2 ميلّي هنري ($v = 0$ عندما $t < 0$ ، و $v = 2 \text{ V}$ عندما $0 \leq t < 3 \text{ ms}$). احسب تيار الملف الناتج مفترضاً أن التيار البدائي معدوم عند $t < 0$.

$$\text{الجواب : } i = 0 \text{ عندما } t < 0, \quad i = 10^3 t \text{ عندما } 0 \leq t < 3 \text{ ms}, \quad i = 3 \text{ A} \text{ عندما } t > 3 \text{ ms}$$

26. توصل بطارية مصباح يد عادية من المقاس D مع حمل مقاومته 3 أوم. وبعد 6 ساعات من الاستعمال المتقطع المتكرر، ينخفض جهد الحمل من

1.5 فولط إلى القيمة الأخيرة المفيدة التي تساوي 0.9 فولط.

(أ) احسب المقاومة الداخلية للبطارية عند جهد الحمل المساوي لـ 0.9 فولط.

(ب) احسب القيمة الوسطى للجهد V في أثناء مدة حياة البطارية المفيدة.

(ت) احسب القيمة الوسطى للتيار I في أثناء مدة حياة البطارية المفيدة.

27. في المسألة السابقة:

(أ) احسب الاستطاعة الوسطى التي تقدمها البطارية.

(ب) احسب الطاقة المقدمة مقدرة بـ watt-hour .

(ت) إذا كان سعر البطارية 1.20 دولار، فما هي تكلفة البطارية مقدرة بالسنت للكيلو واط ساعي؟ قارن هذه التكلفة بالتكلفة التي تتقاضاها محطات توليد الكهرباء والتي تساوي عادة 8 سنوات للكيلو واط الساعي.

الجواب: (أ) 0.48 واط. (ب) 2.88 واط ساعي. (ت) 41667 سنت للكيلو واط الساعي، أي إنها أغلى بـ 5208 مرة من الطاقة التي تقدمها محطات توليد الكهرباء.

28. يُمثل منبع بصندوق أسود له نهايتان. فإذا كان جهد الدارة المفتوحة بين النهايتين 6 فولط، وكان التيار المار بينهما حين وصلهما معًا 2 أمبير، مثل الصندوق الأسود بمنبع جهد حقيقي، أي احسب v_s و R_i للدارة المبينة في الشكل 12.1-أ

29. يُمثل منبع بصندوق أسود ذي نهايتين. فإذا كان جهد الدارة المفتوحة بين النهايتين 6 فولط، وكان التيار المار بينهما حين وصلهما معًا 2 أمبير، مثل الصندوق الأسود بمنبع تيار حقيقي، أي احسب v_s و R_i للدارة المبينة في الشكل 12.1-د.

الجواب: 2 أمبير، 3 أوم.

30. توصل ثلات مقاومات قيمها تساوي 1 أوم، و 2 أوم، و 3 أوم تسلسلياً مع منبع جهد مثالي جده يساوي 12 فولط. احسب الجهد الهاابط على كل مقاومة.


31. توصل مقاومات المسألة السابقة تفرعياً مع منبع تيار مثالي يعطي تياراً شدته 11 أمبير. احسب تيار كل مقاومة.

الجواب: 6 أمبير، 3 أمبير، 2 أمبير.

32. (أ) احسب تيار البطارية في الشكل 28.1

(ب) احسب التيار المار في كل مقاومة.

(ت) احسب الجهد الهاابط على كل مقاومة.

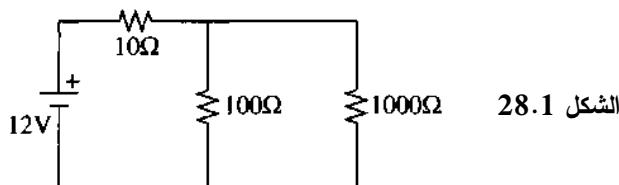


33. (أ) احسب التيار المار في كل مقاومة في الشكل 29.1.

(ب) احسب الجهد الهاابط على كل مقاومة.

(ت) احسب الاستطاعة التي تقدمها البطارية.

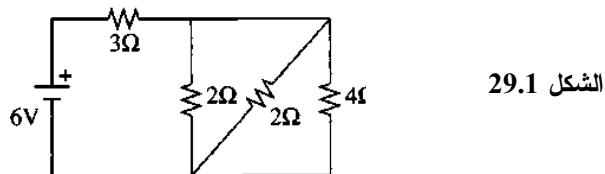
الجواب: (أ) 1.58، و 0.63، و 0.32 أمبير. (ب) 4.7 فولط، 1.3 فولط. (ت) 9.47 واط.



34. استعمل قانون كيرشوف لكتابة معادلتي حلقه للتيارين i_1 و i_2 في الدارة

المبيّنة في الشكل 30.1 (انظر الشكل 23.1). احسب هذين التيارين ثم:

- احسب التيار المار في المقاومة 10 أوم والجهد الهازي عليها.
- احسب التيار المار في المقاومة 2 أوم والجهد الهازي عليها.

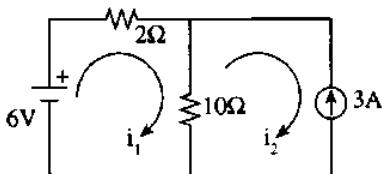

الشكل 30.1


35. كرر المسألة 34، أي احسب التيارات والجهود المجهولة في (أ) و (ب)، لكن استعمل في هذه المرة مبدأ التراكب فقط.

الجواب: (أ) 1 أمبير، 10 فولط. (ب) 2 أمبير، 4 فولط.

36. كرر حل المسألة 34، أي حدد التيارات والجهود المجهولة في (أ) و (ب)، لكن استعمل هذه المرة مبرهنتي ثقينين ونورتون فقط. مساعدة: استعرض عن الدارة التي في يمين المقاومة 2 أوم بداراة ثقينين المكافئة لها، أو استعرض عن الدارة التي في يسار المقاومة 10 أوم بداراة نورتون المكافئة لها.

37. حدد دارة ثقينين المكافئة للدارة التي بين النهايتين *a* و *b* في الدارة المبيّنة في الشكل 31.1.

الجواب: $V_{th} = 1V$ و $R_{th} = 1.5\Omega$

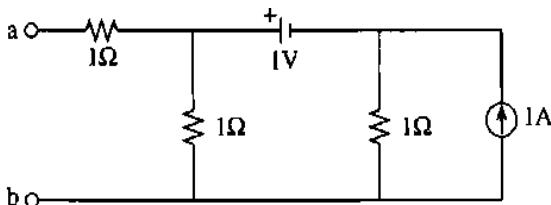


الشكل 31.1

38. إذا وصلت مقاومة بين نهايتي الدارة المبيّنة في الشكل 31.1، فما هي قيمتها التي تؤدي إلى نقل الاستطاعة العظمى إليها؟ ما قيمة الاستطاعة العظمى الناتجة؟

39. حدد دارة تقيين المكافئة للدارة المبينة في الشكل 32.1 مرئية من بين

النهايتين x و y .

الجواب: 12.414 فولط، 6.896 أوم.

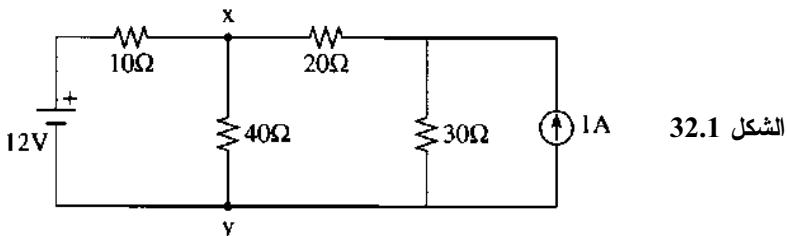


40. المقاومة R_L موصولة بين النقطتين a و b في الدارة المبينة في الشكل

33.1. (أ) حدد قيمة R_L لتحقيق نقل الاستطاعة العظمى. (ب) ما مقدار

تلك الاستطاعة؟ (ت) ما مقدار الاستطاعة المقدمة للمقاومة R_L حينما

تساوي 10 أوم؟

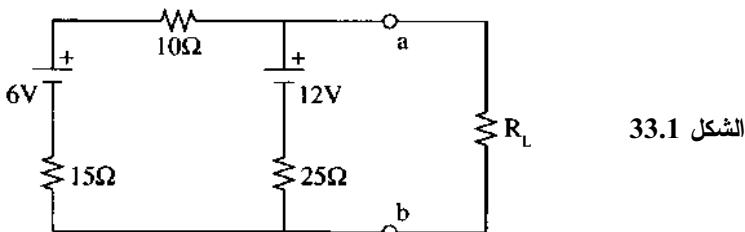

41. نقش معنى موافقة الحمل من ناحية نقل الاستطاعة.

42. استعمل تياري حلقة في الشكل 23.1 لحساب التيار المار في المقاومة R_1

بعد افتراض أن اتجاه التيار i_1 مخالف لاتجاه دوران عقارب الساعة.

43. احسب التيار i_2 في الدارة المبينة في الشكل 24.1.

الجواب: -0.532 A.

44. احسب التيار i_3 في الشكل 24.1.

45. استعمل طريقة الحلقة لحساب التيار i_1 في دارة الشكل 24.1 مفترضاً أن

التيار i_3 يجري مخالفًا لاتجاه دوران عقارب الساعة.

46. استعمل معادلات الحلقة لحساب التيار المار في المقاومة R_5 في دارة .24.1

$$\text{الجواب : } i_{R_5} = i_1 - i_3 = 0.19 \text{ A}$$

47. هل ثمة من فائدة في افتراض نفس الاتجاه لكل تيارات الحلقات حين كتابة معادلات الحلقة؟

48. إشارة إلى الشكل 25.1-د، تُشحن مكثفة سعتها 2 مкро فاراد حتى يُصبح جهدها 12 فولط، ثم توصل بين طرفي مقاومة قيمتها 100 أوم:

(أ) حدد الشحنة الابتدائية في المكثفة.

(ب) حدد التيار الابتدائي المار عبر المقاومة 100 أوم.

(ت) حدد الثابت الزمني.

$$\text{الجواب : (أ) } 0.12 \cdot 10^{-6} \text{ C . (ب) } 0.12 \text{ A . (ت) } 200 \mu\text{s} .$$

49. احسب شحنة المكثفة وتيار المقاومة في اللحظة $t = 1 \text{ ms}$ في دارة المسألة .48

50. توصل ثلاثة مكثفات تسلسلياً مع بطارية جهدها يساوي 100 فولط. فإذا كانت سعاتها تساوي: 1 مкро فاراد، و 0.1 مкро فاراد، و 0.01 مкро فاراد، فما مقدار فرق الكمون على طرفي كل مكثفة؟

مساعدة: برهن أولاً على أن السعة المكافئة للساعات الثلاث الموصولة تسلسلياً تساوي:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

ثم استعمل قانون كيرشوف للجهد لبيان أن جهد البطارية يتحقق:

$$\begin{aligned}
V &= V_1 + V_2 + V_3 \\
&= \frac{1}{C_1} \int i \, dt + \frac{1}{C_2} \int i \, dt + \frac{1}{C_3} \int i \, dt \\
&= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \int i \, dt \\
&= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q
\end{aligned}$$

يمكنا الآن حساب قيمة Q التي تترافق في المكافأة C_{eq} ، وهي نفس الشحنة التي توجد أيضاً في كل مكافأة. إذن، تساوي الجهود الهاابطة على المكافآت الثلاث: $V_3 = Q/C_3$ ، $V_2 = Q/C_2$ ، و $V_1 = Q/C_1$. يجب ألا يحصل لبس بسبب وجود نفس الشحنة في كل مكافأة: فشحنت صفائح المكافآت الموصلولة معاً متعاكسة، ولذا يبني بعضها بعضاً مع بقاء Q و $-Q$ على الصفيحتين الخارجيتين للمكافآتين الطرفيتين.

الجواب: 0.9 فولط، 9 فولط، 90 فولط.

51. توصل مكافأة غير مشحونة سعتها 2 ميكرو فاراد تسلسلياً مع مقاومة قيمتها 10 كيلو أوم وبطارية جهدها 12 فولط:

(أ) احسب شحنة المكافأة وجهدها بعد مدة طويلة جداً.

(ب) حدد شحنة المكافأة وجهدها بعد مضي مدة تساوي ثابت زمنياً واحداً.

52. تُشحن مكافأة سعتها 2 ميكرو فاراد حتى 12 فولط، ثم توصل بين طرفي مقاومة قيمتها 100 أوم.

(أ) حدد الطاقة الابتدائية المخزونة في المكافأة.

(ب) حدد الطاقة المخزونة في المكافأة بعد انقضاء مدة تساوي ثابتين زمنيين.

الجواب: (أ) 144 ميكرو جول، (ب) 2.64 ميكرو جول.

53. وصل ملف تحريضه يساوي 1 ميلي هنري، ومقاومة قيمتها 1 كيلو أوم تسلسلياً مع بطارية جدها 12 فولط مدة طويلة. الدارة مشابهة لذاك المبينة في الشكل 26.1. وتبعـ البطارـية فجـأة من الدـارة وتحـلـ محلـها مقـاومـة قـيمـتها 1 كـيلـو أـوم:

- (أ) حدد التيار الابتدائي i_0 في الملف في لحظة الاستبدال.
- (ب) احسب التيار في الدارة بعد انقضاء مدة تساوي ثابتين زمنيين.
- (ت) احسب الطاقة الحرارية الكلية المبذولة في المقاومة حينما تتناقص قيمة تيار الملف من قيمتها الابتدائية حتى الصفر.

54. احسب الثابت الزمني لدارة مكونة من ملف تحريضه 10 ميلي هنري ومقاومة قيمتها 100 أوم.
الجواب: 100 مكرو ثانية.

55. افترض أن المبدال في الشكل 27.1-أ قد أغلق مدة طويلة بحيث استقر التيار المار في الملف عند القيمة $i_L = 0.15 A$. وافترض أن البطارـية قد أـبعـدت فـجـأـة. (أ) اـحـسـبـ الجـهـدـ الـهـابـطـ عـلـىـ المـقاـمـةـ 30ـ أـومـ وـارـسـمـ المنـحـنيـ الـذـيـ يـمـثـلـهـ. (ب) ما مـقـدـارـ ثـابـتـ الدـارـةـ الزـمـنـيـ.

56. يُغلق المبدال في الدارة 27.1-أ في اللحظة $t = 0$. حدد تيار المبدال عند $t > 0$.

$$\text{الجواب: } A = 0.11 - 0.018 \exp(-t/0.09)$$

الفصل الثاني

دارات التيار المتناوب

AC Circuits

Introduction

1.2 تقديم

انصب اهتمامنا في الفصل السابق على دارات التيار المستمر في المقام الرئيسي. إن التيارات والجهود المستقرة هي أبسط ما يحصل في الدارات على نطاق واسع. لذا تبدأ دراسة الإلكترونيات عادة بتحليل دارات التيار المستمر. وفي هذا الفصل، سوف نستمر في دراسة الدارات بواسطة تحليل الحالة المستقرة لارات التيار المتناوب *alternating current*.

إن أبسط الجهدو التيارات المتغيرة مع الزمن التي تصادفنا في الدارات على نطاق واسع هي الجهدو التيارات الجيبية *sinusoidal*. فهي تبدل اتجاهاتها دورياً، وتُعرف عموماً بالتيارات المتناوبة. وبرغم أن ثمة كثيراً من الإشارات المتناوبة¹، ومنها الموجة المربعة *square wave* وموجة سن المنشار *sawtooth* والموجة المثلثية *triangular* وغيرها، فإن التيار المتناوب يعني غالباً إشارة متناوبة جيبية. ثمة خاصية محددة للتابع الجيبى لا توجد في أي شكل موجي آخر: إذا غذيت دارة

¹ حين اللزوم، سوف نستعمل المصطلح إشارة *(signal)* بدلاً من الجهد أو التيار. طبعاً، في مجال توليد الطاقة الكهربائية، نادراً ما تُستعمل الكلمة إشارة، لأن من الضروري التمييز الدقيق بين التيار والجهد دائماً. أما في مجال الاتصالات، حيث تكون شدة التيار عادة من مرتبة الميلي المкро أو الميلي أمبير، في حين أن الجهد تختلف من قيم في مجال المкро فولط في مخرج هوائي حتى عشرات الفولطات في مخرج مضخم، فيشيع استعمال الكلمة إشارة التي تعني حينئذ الجهد غالباً.

خطية من منبع جيبي، كانت جميع الاستجابات في أي مكان من الدارة جيبيّة أيضًا. لكن هذه الخاصية لا تتحقّق إلا بعد اضمحلال جميع الحالات العابرة والوصول إلى الحالة المستقرة steady state. ويسمى هذا التحليل بتحليل دارات التيار المتناوب في الحالة المستقرة، وهو تحليل على درجة عالية من الأهمية العملية. على سبيل المثال، تأتي جميع الجهدات والتيارات في شبكة الطاقة الكهربائية بتردد جيبي يساوي 60 هرتز (أو 50 هرتز في بعض البلدان). ويتصنّف هذا التردد بدقة سمحت باستعماله في تشغيل الساعات الجدارية في جميع مناطق الشبكة. أما الموجات غير الجيبيّة التي تغذّي الدارات، فتُنتج استجابات مختلفة جدًا إلى درجة عدم وجود تشابه بين أشكالها وشكل إشارة المنبع. إن التابع الجيبي هو التابع الوحيد الذي يتصنّف بتطابق شكل الاستجابة مع شكل الأصل، ولذا يُستعمل في طريقة الشعاع الطوري phasor لتحليل دارات التيار المتناوب (phase-vector).

توجد في الدارات الإلكترونية العملية أنواع مختلفة من الإشارات، وليس الإشارة الجيبيّة والإشارة المستقرة سوى اثنين منها. فهل هذا يعني أنه سوف تكون لدينا سلسلة لانهائيّة من الفصول، واحد للإشارة المربعة، وأخر للإشارة الأسّيّة.. الخ؟ في الواقع، تُعتبر دراسة دارات التيار المستمر ودارات التيار المتناوب كافية لمعظم الحالات العملية، وسبب ذلك هو أنّ كثيراً من البيئات التي من قبيل تلك التي في مجال الطاقة والاتصالات تعمل بإشارات جيبيّة، ولذا تُمكّن نمذجتها بدارات تيار متناوب. فمحطّات توليد الطاقة الكهربائيّة، على سبيل المثال تولّد جهوداً ترددّها يساوي 60 هرتز تماماً. وإشارات الحزمة التردديّة الضيقّة المستعملة في التعديل المطالّي amplitude modulation والتعديل الترددي frequency modulation الإذاعيّين يمكن أن تُعامل معاً كمعاملة الإشارة شبه الجيبيّة. وحتى في الاتصالات الرقميّة، ليست الإشارة سوى انقطاع دوري لحامل جيبي sinusoidal carrier. أما تحليل دارات التيار المستمر، فيمكن أن يُستعمل لتحليل الدارات التي توصل مع منابع تولّد إشارات مربعة، وذلك من خلال اعتبار أجزاء الخط الأفقيّة من الإشارة المربعة تياراً (جهداً) مستمراً، ثم ضم استجابات التيار المستمر معاً للحصول على تمثيل دقيق لاستجابة الموجة المربعة. أما أنواع

الإشارات الأخرى، وحتى لو لم تكن قابلة للتحليل بطرائق التيار المستمر أو المتناوب مباشرة، فإنها يمكن أن تُحلَّ باستعمال طريقة فورييه Fourier، وهي تقانة تمثل أي إشارة دورية اعتباطية، مهما كان شكلها، بموجات جيبية ذات ترددات مختلفة. فإذا كانت الحدود الجيبية في سلسلة فورييه الناتجة سريعة التقارب، أمكننا معاملة الدارة بوصفها دارة تيار متناوب استجابتها للإشارة الاعتباطية تُعطى بمجموع استجاباتها لحدود فورييه الجيبية. لذا يبدو أن ثمة مقاماً خاصاً للإشارة الجيبية تفرد به من بين جميع الإشارات الأخرى.

نأمل بأن تكون قد أوضحنا في هذا التقديم المختصر أن دراسة دارات التيار المستمر ودارات التيار المتناوب توفر لنا أدوات أساسية لتحليل الدارات يمكن استعمالها حتى لو كانت الدارة مغذاة بجهود أو تيارات ليست مستمرة أو متناظبة.

2.2 التوابع الجيبية Sinusoidal Driving Functions

إذا كان منبع الجهد أو التيار جيبياً، كانت جميع الجهود والتيارات في أماكن الدارة الخطية الأخرى جيبية أيضاً. لذا، إذا كان المرغوب فيه هو معرفة الجهد في مكان ما من الدارة، فإن كل ما يجب حسابه هو مطال وزاوية طور الجهد المجهول. على سبيل المثال، افترض أن الدارة مغذاة بـ:


$$v_s = V_s \cos \omega t \quad (1.2)$$

v_s هو جهد المنبع، V_s هو مطال التابع الجيبى، ω هو تردد الزاوي² حينئذ سيبدو أي جهد في أي مكان في الدارة بالصيغة: angular frequency

$$v = V \cos(\omega t + \theta) \quad (2.2)$$

² أوضحنا في المقطع 4.1 أن الأحرف اللاتينية الصغيرة تمثل قيمةً لحظية للجهود والتيارات المتغيرة مع الزمن، أي إن $v \equiv v(t)$ ، وأن الأحرف الكبيرة تمثل القيم الثابتة. أما الدليل السفي p في المطال فيعني قيمة الذروة، والرمز ω هو التردد الزاوي للتابع الجيبى مقدراً بالراديان في الثانية. ونظراً إلى وجود 2π رadian في كل دور كامل من أدور التابع الجيبى، وإذا كانت مدة الدور الواحد T ثانية، فإن $\omega T = 2\pi$. ونظراً إلى وجود $1/T$ دور في الثانية، وهذا ما يُسمى بالتردد frequency f ، كان لدينا $f = 1/T = \omega/2\pi$. Hz هو دور في الثانية، أو هرتز.

على أن يُحدَّد كل من المطال V والطور θ في ذلك المكان، في حين أن التردد الزاوي ω يبقى نفسه. على سبيل المثال، يُري الشكل 1.2-أً شبكة اعتباطية، ومنبع جهد v_s ، وجهاً v في مكان ما من الدارة. كما يُري الشكل 1.2-بً أشكال هذه الجهود، حيث يجب تحديد مطال الجهد V وطوره θ . أما V و ω فهما معلومان.

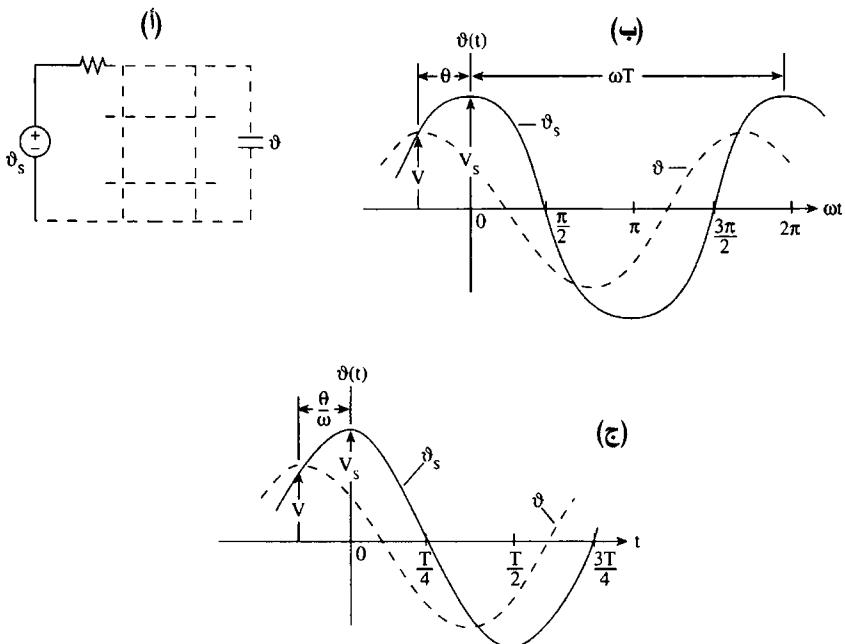

الشكل 1.2: (أ) شبكة لم تظهر منها سوى بضعة عناصر. (ب) الجهد v (الذي يجب تحديد مطاله V وتترده الزاوي ω) مرسوم تابعًا لـ ωt . (ج) جهد المنبع v_s مرسوم تابعًا للزمن t .

لإيضاح التغيرات الجيبيّة حينما يكون ω معلوماً، عرضنا مجموعتي منحنىات في الشكل 1.2، واحدة تابعة لـ ωt ، والثانية تابعة للزمن t . فيما يخص v_s ، انزاح الجهد v إلى اليسار بمقدار θ رadians (أي إن v يحصل زمانيًّا قبل v_s)، ولذا نقول إن v يسبق v_s بمقدار θ Radians أو بمقدار θ/ω ثانية. وفي المقابل، يمكننا القول إن v متأخر عن v_s . ويوصف التابعان الجيبيان اللذان يتتأخر أو يتقدم أحدهما على الآخر بأنهما متزاحمان طوريًّا، وعندما تساوي θ الصفر، يوصفان بأنهما متوافقان طوريًّا. إن الدارات ذات التأخير أو التقديم الطوري على درجة عالية من الأهمية في الإلكترونيات.

ويُعلّمنا التحليل الشعاعي الطوري، وهو موضوع المقطع التالي، كيفية تحديد V و θ بسهولة ودقة من دون اللجوء إلى حل المعادلات التفاضلية التي تمثل جهود وتيارات الدارات في المستوى الزمني.

Phasor analysis

1.2.2 التحليل الشعاعي الطوري

تسمى الدارة، التي تحتوي على مقاومات R ومكثفات C وملفات L ، عرفاً بدار RLC. وإذا أخذنا دارة RLC تسلسلية بسيطة موصولة مع منبع جهد متغير مع الزمن $v(t)$ ، وفقاً للمبين في الشكل 2.2، وأردنا معرفة التيار $i(t)$ في الحلقة، طبقنا قانون كيرشوف للجهد في الحلقة، وحصلنا على المعادلة التالية:

$$v(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt \quad (3.2)$$

يعتبر حل هذه المعادلة مهمة صعبة عادة، لكن في حالة الجهود الحبيبية التي من قبيل $v(t) = V_p \cos \omega t$ ، تصبح المشكلة أبسط كثيراً بسبب إمكان تطبيق التحليل الشعاعي الطوري. أما أساس التحليل الشعاعي الطوري فهو التالي:

1. أولاً، نحن نعلم أننا نتعامل مع مسألة خطية.
2. المعادلة السابقة هي من حيث الجوهر معادلة تفاضلية خطية بمعاملات ثابتة.
3. الحلول الطبيعية للمعادلات التفاضلية الخطية ذات المعاملات الثابتة هي حلول أسيّة (لأن مفاضلة العبارة الأسيّة تُعطي نفس العبارة الأسيّة، ومفاضلة التجيب تُعطي جيباً). لذا سوف نحاول تمثيل المنبع بتتابع أسيّ. ويمكننا فعل ذلك بمحاسبة أن $e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$ ، وهذا مقدار عقدي³ يُعرف

³ يمكننا تمثيل نقطة على نحو فريد إما بتحديد إحداثياتها الديكارتية a و b ، أو إحداثياتها القطبية r و θ . وعلى غرار ذلك، في حالة المقادير العقدية: $r e^{j\theta}$ ، حيث إن $r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ و $a + jb = r e^{j\theta}$. وهذا يُعطي: $a = r \cos \theta$ و $b = r \sin \theta$. طبعاً، $a = \tan^{-1} b/a$. و $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

بمتطابقة أويلر أو ديموفير Euler's or DeMoivre's identity. ويترتب على ذلك ثمن صغير يجب دفعه في مقابل استعمال طريقة الشاع الطوري: جميع الحسابات سوف تكون باستعمال مقادير عقدية.

4. ليكن المنبع الحقيقي معطى بـ $V_p \cos \omega t = \operatorname{Re} V_p e^{j\omega t}$, حيث تعني $\operatorname{Re}(x)$ القسم الحقيقي من x . فإذا استطعنا إسقاط المؤثر Re , تحول تمثيلنا للمنبع الفعلي إلى منبع عقدي أسي $V_p e^{j\omega t}$. وفي الواقع يمكننا فعل ذلك. فنظرًا إلى أن المنظومة خطية، يمكننا حذف المؤثر Re , وحل المسألة مستعملين المنبع الأسي، ثم تحويل الحل إلى حل لمنبع حقيقي بأخذ الجزء الحقيقي من الجواب الأسي.

5. يأخذ التيار الناجم عن منبع أسي الصيغة $I e^{j\omega t}$, وفيها المجهول الوحيد هو I . إذن، أرجعت المسألة إلى إيجاد مقدار عقدي I , سوف نسميه من الآن فصاعدًا الشاع الطوري I .

6. وتكون المسألة قد حلّت مبدئياً عندما تتحدد قيمة I . ولتحويل الشاع الطوري I إلى تيار حقيقي تابع للزمن (t) , i , نضرب I بـ $e^{-j\omega t}$ ونأخذ جزءه الحقيقي، أي:

$$i(t) = \operatorname{Re} I e^{j\omega t} \quad (4.2)$$

على سبيل المثال، إذا كان الحل هو الشاع الطوري $I = I_p e^{j\theta}$, كان الحل الحقيقي ما يلي:

$$i(t) = \operatorname{Re} I_p e^{j\theta} e^{j\omega t} = I_p \cos(\omega t + \theta) \quad (5.2)$$


I_p هو مطال التيار (عدد حقيقي)، و θ هي زاوية طور التيار بالنسبة إلى طور جهد المنبع. أي إذا حددنا I_p و θ , حلّت المسألة.

والآن بعد أن عرفنا طريقة الشاع الطوري⁴, سوف نستعملها لتحديد I_p و θ

⁴أشعة الطور عموماً هي مقادير عقدية، ولذا يجب تمييزها من المقادير الحقيقة. ويحصل ذلك في معظم الكتب إما بكتابة الأشعة بالأسود العريض أو بالإشارة إليها بنجمة أو بوضع خط تحتها. إلا أننا نرى أنه من الواضح أنه يمكن تمييز الأشعة الطورية من دون الحاجة إلى علامات خاصة.

للدارة المبينة في الشكل 2.2-أ. بوضع وضع $V_p e^{j\omega t}$ في مكان $v(t)$ و $I_p e^{j\omega t}$ في مكان $i(t)$ في المعادلة 3.2، وبإجراء المفاضلة والمتكاملة المذكورتين، ينْتَج:
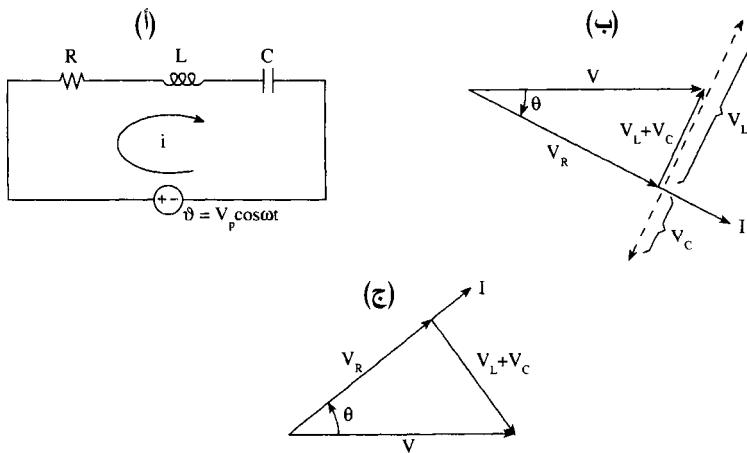
$$V_p = R I + j \omega L I + \frac{I}{j \omega C} \quad (6.2)$$



الشكل 2.2: (أ) يجب تحديد التيار $i(t)$ الناجم عن تطبيق الجهد (t) v على الدارة RLC. (ب) العلاقة الطورية بين الجهد $V = V_R + V_L + V_C$ والتيار I عندما تكون الدارة تحريرية. (ج) العلاقة الطورية عندما تكون الدارة سعوية.

وذلك بعد حذف $e^{j\omega t}$ من الطرفين. وبإخراج التيار المجهول I من حدود الطرف الأيمن نحصل على:

$$V_p = \overbrace{\left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]}^Z I \quad (7.2)$$

$$= Z I$$

يُسمى المقدار الموجود بين الحاسرتين ممانعة impedance ويعطى الرمز Z . إن تتصف الممانعة Z بأنها مقدار عقدي ذو جزء حقيقي هو المقاومة ωL ، وجزء تخيلي يسمى الردّية reactance. وعندما يكون الحد التحريري R

هو المهيمن، تكون الردّية موجبة، وعندما يكون الحد السعوي $1/\omega C$ مهيمناً، تكون الردّية سالبة.

يكمن جمال طريقة الشعاع الطوري في أنها تحول المعادلة التكاملية التفاضلية (التي في مستوى الزمن) إلى المعادلة الجبرية البسيطة 7.2 (في مستوى التردد) السهلة الحل لتحديد I . والمعادلة التالية هي حل الشعاع الطوري للتيار:

$$I = \frac{V_p}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} \quad (8.2)$$

أو ببساطة $I = V_p/Z$. حين التعامل مع مقادير عقدية، من المفضل أن تكون الأعداد العقدية في بسط الكسر فقط. لذا نضرب بسط ومقام المعادلة 8.2 بالمرافق العقدي للمقام، فينتج:

$$I = \frac{V_p [R - j(\omega L - 1/\omega C)]}{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \quad (9.2)$$

ويمكن تحويل هذه المعادلة إلى الصيغة القطبية التالية:

$$\begin{aligned} I &= \frac{V_p}{\left[R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2 \right]^{1/2}} e^{-j \arctan(\omega L - 1/\omega C)/R} \\ &= I_p e^{-j\theta} \end{aligned} \quad (10.2)$$

وهذا هو الحل الذي يعطي التيار المجهول بصيغة شعاع طوري. وللحصول على الحل في الزمن الحقيقي، نضرب 10.2 بـ $e^{j\omega t}$ ونأخذ جزء النتيجة الحقيقي، أي $i(t) = \operatorname{Re} I_p e^{j(\omega t - \theta)}$

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_p}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \cos(\omega t - \arctan(\omega L - 1/\omega C)/R) \\ &= I_p \cos(\omega t - \theta) \end{aligned} \quad (11.2)$$

بذلك يكون قد اكتمل حل هذه المسألة. أما مطال التيار فيساوي:


$$I_p = V_p / \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

وتساوي زاوية الطور $\theta = \arctan(\omega L - 1/\omega C)/R$. لاحظ أن مطال التيار وزاوية طوره هما مقداران حقيقيان. وننظر إلى اعتبار أن زاوية طور منبع الجهد تساوي الصفر (ابتدأنا هذه المسألة بشعاع جهد يساوي $V = V_p e^{j\theta} = V_p e^{j0}$)، وإلى أنه قد ثبّتَ أن شعاع التيار المجهول يساوي $I = I_p e^{-j\theta}$ ، نجد أن التيار يتأخّر عن الجهد بمقدار θ رadian. ولذا توصف الدارة التسلسليّة RLC بأنّها تحربيّة.

يمكن إيضاح نقدُم وتأخّر الأشعة الطوريّة⁵ على أفضل وجه بمخطط شعاعي من قبيل ذاك المبيّن في الشكل 2.2-ب. مثل جهد المنبع بالشعاع $V = V_p e^{-j\theta}$ ، وهو شعاع أفقى في الشكل المذكور. أما شعاع التيار $I = I_p e^{-j\theta}$ ، فقد رسم بزاوية θ سالبة. لكن إذا زيدت السعة C أو التردد في المعادلة 7.2 بحيث يصبح الحد السعوي أكبر من الحد التحربيّ، أصبحت زاوية الطور θ موجبة، لأن التيار الآن يسبق الجهد. وتوصف الدارة التسلسليّة RLC الآن بأنّها سعويّة. يُري المخطط الشعاعي في الشكل 2.2-ج هذه الحالة.

المثال 2.1

غُيرُ منبع الجهد في الشكل 2.2-أ ليصبح $v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi)$ احسب تيار الدارة $i(t)$.

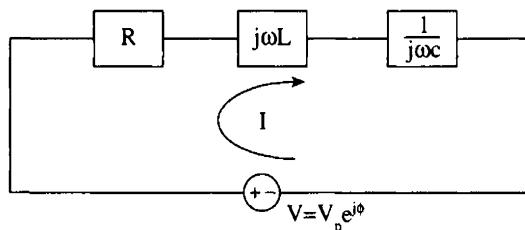

الشكل 3.2: دارة شعاع الطور المكافئة للدارة المبيّنة في الشكل 2.2-أ.

⁵ الشعاع الطوري هو شعاع ثابت يُشتق من شعاع دوار. والشعاع الطوري الذي يُضرب به $e^{j\omega t}$ يدور بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة مع الزمن لأن $e^{j\omega t}$ يزيد من قيمة الزاوية ωt مع الزمن. لكن الدوران يوقف عند $t = 0$ ، وهذا يُسقطه ويُسقط $e^{j\omega t}$ من المعادلة.

أولاً، نحول الدارة إلى دارة شعاع طوري، وذلك بوضع ممانعات في أمكنة المقاومة والملف والمكثفة، وبتغيير المنبع (t) ليصبح جهداً شعاعياً، وفق المبين في الشكل 3.2. حينئذ يعطى شعاع جهد المنبع بـ:

$$\begin{aligned} v(t) &= V_p \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re} V_p e^{j(\omega t + \phi)} \\ &= \operatorname{Re} V_p e^{j\phi} e^{j\omega t} = \operatorname{Re} V e^{j\omega t} \end{aligned}$$

حيث $V = V_p e^{j\phi}$. بحل المعادلة لتحديد شعاع التيار ينتج:

$$I = \frac{V_p e^{j\phi}}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$

وهذه معادلة مشابهة للمعادلة 8.2 باستثناء وجود الحد الطوري $e^{j\phi}$. لذا يعطى حل التيار في الزمن الحقيقي بالمعادلة 11.2 معأخذ الحد المذكور في الحساب. بتكرار الخطوات من المعادلة 8.2 حتى 11.2 ينتج:

$$i(t) = I_p \cos(\omega t - \theta + \phi)$$

إذن، وباستثناء ما يخص حد الانزياح الطوري ϕ ، تمثل هذه المسألة من حيث الجوهر تلك الخاصة بدارة الشكل 2-2-أ. لقد ابتدأنا هذه المسألة بالجهد الشعاعي $V = V_p e^{j\phi}$ الذي يغذي الدارة، وحسبنا التيار الشعاعي I الذي تبيّن أنه يساوي $I = I_p e^{-j\theta} e^{j\phi}$. لذا فإن المخططات الشعاعية المبينة في الشكلين 2-2-ب و 2-2-ج تتطبق على هذه المسألة أيضاً، لكن بعد تدوير أشعة كل من التيار والجهد بزاوية مقدارها ϕ باتجاه دوران عقارب الساعة.


2.2.2 العلاقات بين الممانعات والشعاع الطوري لكل من المقاومة والسعنة والتحريض

Impedance and phasor relationships for R, L, and C

رأينا أن العلاقات: $v = 1/C \int i dt$ للمقاومة و $v = L di/dt$ والسعنة والتحريض في مستوى الزمن قد تحولت إلى العلاقات الشعاعية الطورية

المقابلة لها في مستوى التردد: $V = RI$ و $V = j\omega L I$ و $V = j\omega C I$. يبيّن الشكل 4.2 الممانعات والعلاقات الشعاعية الطورية بين الجهد والتيار لعناصر الدارة الثلاثة. بافتراض أن الشعاع الطوري للتيار أقصى، نجد أن الجهد متافق معه طورياً في حالة المقاومة، ويسقه بـ 90 درجة في حالة الملف، ويتأخر عنه بـ 90 درجة في حالة المكثفة.

تحل الممانعة في تحليل التيار المتداوب محل المقاومة في تحليل التيار المستمر. لذا يُصبح قانون أوم في دارات التيار المتداوب $V = IZ$ ، مع ملاحظة أن Z الآن هي مقدار عقدي. وفي الواقع، يمكننا التعميم والقول إن تحليل دارات التيار المتداوب هو تحليل دارت تيار مستمر باستعمال مقادير عقدية⁶. وهذا شيء مفيد جداً، ويعني أن جميع قوانين الدارات التي استخرجت في الفصل السابق تطبق تماماً على دارات التيار المتداوب. فمبرهنة التكافؤ، وتحويل المنابع، ومبرهنة ثفينيان، ومعادلات الحلقة كلها تتطبق على دارات التيار المتداوب. والمثال التالي يوضح ذلك.

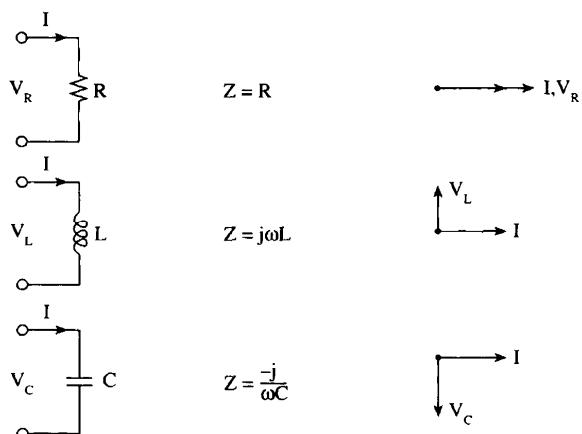

الشكل 4.2: الممانعات والأشعية الطورية للجهد والتيار للعناصر R و L و C .




⁶ هذا صحيح فقط في حالات التيار المتداوب المستقرة، أي عندما تكون جميع الحالات العابرة قد تلاشت. على سبيل المثال، حين وصل منبع جببي مع دائرة، يمكن أن يولد حالة عابرة قصيرة الأمد إضافة إلى الاستجابة الأصلية. أما المقصود بالحالة المستقرة فهو الحالة التي تُصبح فيها استجابة الدارة مقتصرة على المنبع الجببي الذي يغذيها فقط.

المثال 2.2

حدّ الجهد $v_2(t)$ عندما تُغذى الدارة المبيّنة في الشكل 5.2-أ بمنبع الجهد

$$v = \cos 2t$$

تحوّل دارة مستوى الزمن أولاً إلى دارة أشعة طورية بالاستعاضة عن عناصر الدارة بمانعات وفق المبيّن في الشكل 5.2-ب. على سبيل المثال، يُصبح الملف ذو التحرير 1 هنري عنصراً ممانعه $j\omega L = j2$ ، وتُصبح السعة $v = 1 \cos 2t = \operatorname{Re} 1 e^{j2t}$ ، لأن $\omega = 2 \text{ rad/s}$. ومن $\omega = 1/j\omega C = 1/j = -j$ نحصل على الشاعع الطوري للجهد $1e^{j0} = 1V$. ويُعطى جهد الخرج بـ $v_2 = 2i_2$. لذا نحسب i_2 أولاً. تشابه الدارة في الشكل 5.2-ب دارة تيار مستمر من حيث المبدأ، ولذا نقوم بالحل على هذا الأساس ونكتب معادلتي الحلقتين:

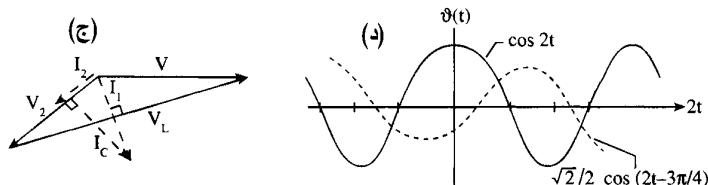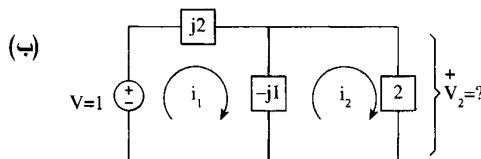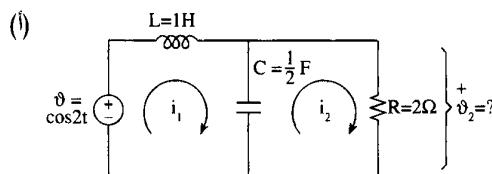

الشكل 5.2: (أ) دارة ذات حلقتين في مستوى الزمن. (ب) الدارة المكافئة في مستوى التردد. (ج) مخطط أشعة طورية للدارة يبيّن أنها دارة تأخير طوري. (د) منحنياً جهديّ الدخل والخرج في مستوى الزمن.

$$1 = j 1I_1 + j 1I_2$$

$$0 = j 1I_1 + (2 - j 1)I_2$$

تعطى هاتان المعادلتان ذات المجهولين التيار I_2 بسهولة:

$$I_2 = \frac{-j}{2+j} \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j3\pi/4}$$

يُري مخطط الشعاع الطوري المبين في الشكل 5.2-ج أن I_2 يتأخر عن جهد المنبع بـ 135 درجة، وأن مطاله يساوي $\sqrt{2}/4$. ويُحسب الجهد V_2 بسهولة بضرب I_2 بالمقاومة 2 أوم، أي إن: $V_2 = \sqrt{2}/2 e^{-j3\pi/4} = \sqrt{2}/2 e^{j(2t-3\pi/4)}$. ويمكن الآن تحديد الجهد في مستوى الزمن بالضرب بـ $e^{i\omega t}$ وأخذ الجزء الحقيقي من النتيجة:

$$\begin{aligned} v_2(t) &= \operatorname{Re} V_2 e^{j2t} = \operatorname{Re} \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j(2t-3\pi/4)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(2t - 3\pi/4) \end{aligned}$$

يُري الشكل 5.2-د منحنىً جهديًّا للدخل والخرج في مستوى الزمن. إذن، يُعطي منبع جهد جببي مطاله 1 فولط في الدخل جهداً في الخرج مطاله يساوي 0.7 فولط ويتأخر عنه بـ 135 درجة.

رسِمت أشعة التيار الطورية في الشكل 5.2-ج من دون إجراء أي حسابات أخرى. وبعد إيجاد I_2 ورسم أشعة الجهود الثلاثة (التي تتغلق على أنفسها وفقاً للعلاقة 10.1)، نلاحظ أن الشعاعين I_1 و V_L يجب أن يكونا متعامدين (تيار الملف يتأخر عن جده بتسعين درجة). يضاف إلى ذلك أن جهد المكثفة V_2 يتأخر عن تيارها I_C بتسعين درجة. لذا يمكننا رسم I_C بزاوية قائمة مع V_2 . وتمكنناحقيقة أن تيارات الأشعة الطورية في عقدة يجب أن تتغلق على نفسها (مجموع تياري العقدة العليا: $I_1 = I_2 + I_C$ (المعادلة 11.1)) من إكمال رسم التيارات. يُري الشكل 5.2-ج أن جهد وتيار المقاومة 2 أوم متفقان بالطور، وأن طول الشعاع V_2 يساوي ضعف طول الشعاع I_2 .

3.2.2 القبوليّة

Admittance

إلى جانب الممانعة، غالباً ما نستعمل القبوليّة admittance التي تعرّف بأنها مقلوب الممانعة، أي $Y = 1/Z$. تكمن فائدة القبوليّة في أن قبوليّة مجموعة من العناصر الموصلولة تفرعياً تساوي مجموع قبوليّاتها الإفراديّة. أي إذا أخذنا مقاومة وملفاً ومكثفة ووصلناها معاً تفرعياً، وذلك خلافاً للوصل التسلسلي المبين في الشكل 3.2، حصلنا على:

$$\begin{aligned} Y &= (1/R) + (1/j\omega L) + (j\omega C) \\ &= (1/R) + j(\omega C - 1/\omega L) \\ &= G + jB \end{aligned} \quad (12.2)$$

التي تعبر عن القبوليّة. G هي الناقليّة و B هي المطاوّعة susceptance. توصف الدارة التي يكون فيها $\omega C > 1/\omega L$ بأنّها سعويّة وذات مطاوّعة موجّبة. أما عندما يكون $\omega C < 1/\omega L$ ، فتوصف الدارة بأنّها تحريضيّة وذات مطاوّعة سالبة.

بالتعبير عن الممانعة $Z = R + jB$ بدلالة القبوليّة $Y = G + jB$

ينتج:

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2} \quad (13.2)$$

وهذا يُري أن المطاوّعة السالبة توافق رذىّة موجّة، وفقاً للمتوقع.

3.2 مرشح تمرير الترددات العالية ومرشح تمرير الترددات المنخفضة

High-Pass and Low-Pass Filters

نظراً إلى أن ممانعة الملفات والمكثفات تعتمد على التردد، يُعتبر هذان العنصران مكوّنان أساسيين في الدارات الحساسة للتردد والتي تتنقّي الترددات.

وسوف نتحرّى الآن مرشحات بسيطة مكوّنة من عنصرين وشائعة الاستعمال: مرشح RC ومرشح RL. ونظراً إلى أنّ مرشح RC يمكن أن يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها مرشح RL، تفضّل مرشحات RC عملياً لأنّ مرشحات الملفات تكون ثقيلة وجَيِّمة ومكلفة عادة.

RC filters

1.3.2 RC مرشحات

بُرِي الشكل 6.2-أ مرشح RC مع جهَي الدخل والخرج. وبناء على قانون كيرشوف، يجب أن يكون مجموع الجهد في الحلقة صفرًا، أو $V_i = I R + V_0$. إلا أن $V_0 = I Z_C = I/j\omega C$. لذا يكون ربح الجهد في المرشح⁷:


$$\begin{aligned} \frac{V_0}{V_i} &= \frac{I/j\omega C}{V_i} = \frac{V_i/(R+1/j\omega C)j\omega C}{V_i} \\ &= \frac{1}{1+j\omega RC} = \frac{1-j\omega RC}{1+(\omega RC)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} e^{-j\arctan \omega RC} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}} e^{-j\theta} \end{aligned} \quad (14.2)$$

$\omega_0 = 1/RC$ ، ويُسمى عادة بتردد الزاوية أو تردد القطع أو تردد نصف الاستطاعة.⁸ هو مطال الربح و $\theta = \tan^{-1} \omega RC = \tan^{-1} \omega/\omega_0$ هي زاوية طوره، وهو مبينان في الشكلين 6.2-ب و 6.2-ج. نستنتج من منحني المطال أنّ هذا مرشح تمرير ترددات منخفضة، ونستنتج من منحني الطور أنها دارة تأخير طوري.

⁷ سوف نستعمل المصطلح ربح الجهد للتعبير عن النسبة V_0/V_i برغم أنه قد يكون من الأفضل في حالة هذا المرشح غير النشط استعمال العبارة: ضياعات الجهد. ومع ذلك فقد درج في الإلكترونيات تسمية V_0/V_i ربح الجهد، وأحياناً تابع التحويل.

⁸ عند $\omega = \omega_0 = 1/RC$ ، يكون مطال الجهد $\sqrt{2}/1$ من المطال الأعظمي. ونظراً إلى أن الاستطاعة تناسب مع مربع الجهد، تكون الاستطاعة عند ω_0 نصف الاستطاعة العظمى. ومن هنا تأتي التسمية بتردد نصف الاستطاعة. وبالتحديد، تردد نصف الاستطاعة هو $f_0 = \omega_0/2\pi$

ويتضح من شكل المطال أيضاً أن جهد الخرج ينخفض بمقدار $\sqrt{2}$ ، ويتأخر طوره عن طور الدخل بـ 45 درجة، عند تردد الزاوية (الذي يُسمى أيضاً تردد الـ 3 ديسيبل (dB)).

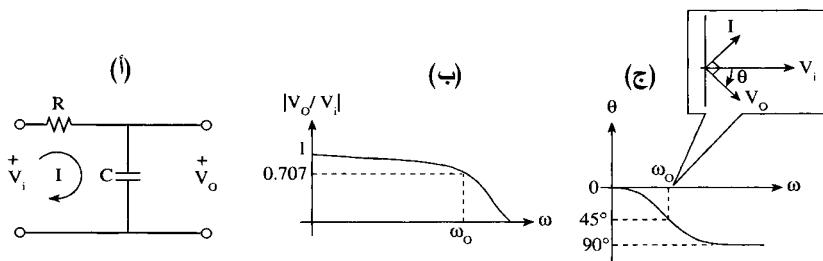

الشكل 6.2: (أ) مرشح مكثفة لتمرير الترددات المنخفضة. (ب) منحني مطال خرج المرشح بوصفه تابعاً للتردد. (ج) منحني طور الخرج، ويُري أن هذا المرشح هو دارة تأخير طوري.

إذا تحرّينا المعادلات والأشكال بمزيد من التفصيل، وجدنا أن التيار I عند الترددات المنخفضة صغير القيمة بسبب الممانعة الكبيرة للمكثفة. لذا يكون الجهد الهازي على المقاومة R صغيراً، ويظهر معظم V_i في V_o . أما عند الترددات العالية، فيحيط معظم V_i على R لأن ممانعة المكثفة $Z_C = 1/j\omega C$ تصبح صغيرة وتقتصر الخرج عملياً. لذا يتلاصص V_o بسرعة عند الترددات العالية. وأما التردد الانتقالـي f_0 ، الواقع بين المنطقة $V_o \approx V_i$ ومنطقة قيم V_o الضئيلة، فهو تردد نصف الاستطاعة أو تردد القطع. يفيد f_0 في تحديد الحدود بين هاتين المنطقةـتين، منطقة التمرير ومنطقة المنع، ويُسمى هذا المرشح بـ *مرشح تمرير الحزمة المنخفضة low pass filter*. من الواضح أن عطلة المكثفة تقـلص تغيرات الجهد السريعة في V_o ، وتُبقي فيه على مركبة التيار المستمر الموجودة في V_i بدون تغيير. إن هذا المرشح ملائم جداً في وحدات تغذية التيار المستمر بغية تتعيم الجهد بعد تقويم الجهد المتداوـب.

⁹ يُعرف ربع الاستطاعة بـ P_i/P_0 حيث إن P_0 هي استطاعة الخرج و هي استطاعة الدخل. ويساوي ذلك المقدار بـ $|V_o/V_i|^2$.


2.3.2 مرشح RC لتمرير الترددات العالية

High-pass RC filter

إذا بدلنا موقعَيْ R و C وفقاً للمبين في الشكل 2.7-أ، حصلنا على مرشح يمرر الترددات العالية ويُخْمِد الترددات المنخفضة. بجمع الجهد الموجودة في الحلقة نحصل على $V_0 = I R + V_i = I/j\omega C + V_i$. ونظراً إلى أن $V_0 = I R$ ، ينتُج

$$\begin{aligned} \frac{V_0}{V_i} &= \frac{1}{1+1/j\omega RC} = \frac{1-1/j\omega RC}{1+1/(\omega RC)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+1/(\omega RC)^2}} e^{j \arctan(1/\omega RC)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+(\omega_0/\omega)^2}} e^{j\theta} \end{aligned} \quad (15.2)$$

$\omega_0 = 1/RC$ هو تردد نصف الاستطاعة، و $\theta = \tan^{-1} \omega_0/\omega$. يُري الشكلان 7.2-ب و 7.2-ج مطال جهد الخرج وطوره بوصفهما تابعين للتردد. عند الترددات الزاوية التي هي أعلى كثيراً من ω_0 ، يكون $|V_0/V_i| = 1$ و $\theta = 0^\circ$ ، أما عند الترددات التي هي أصغر كثيراً من ω_0 ، فيكون $|V_0/V_i| \approx \omega/\omega_0 \gg 1$ ، وتمر الترددات التي هي أعلى منه. يُسمى هذا المرشح مرشح تمرير حزمة الترددات العالية وتقديم الطور. يُستعمل هذا المرشح عادة لربط بين مراحل المضخم، فهو يمرر إشارات التيار المتناوب من مرحلة إلى أخرى، وينع مرور مركبة الجهد المستمر. وبذلك تُضخم إشارة التيار المتناوب، وتُدرأ جميع مقاييس الجهد المستمر غير المرغوب فيها، ومنها انحراف جهد خرج المضخم أو دفعه نحو التشبع.

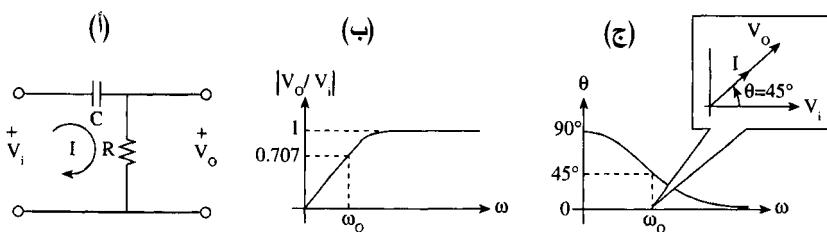

الشكل 7.2 : (أ) مرشح مكثفة لتمرير الترددات العالية. (ب) مطال جهد الخرج المرشح بوصفه تابعاً للتردد. (ج) منحي طور جهد الخرج، ويزو أن الدارة هي دارة تقديم للطور.


3.3.2 مرشحات RL

RL filters

يُري الشكل 8.2-أ مرشح ملف لتمرير الترددات المنخفضة. بجمع الجهود ضمن الحلقة، نحصل على $V_i = j\omega L I + V_0$. ولدينا $V_0 = RI$ هو جهد الخرج. لذا، يساوي ربح الجهد:

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{1 + j\omega L/R} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}} e^{-j\theta} \quad (16.2)$$

أنت العبارة الأخيرة من مقارنة حدتها الأوسط بنظيره في المعادلة 14.2. لذا فإن $\omega_0 = R/L$ في المعادلة 16.2 يعطى بـ $\theta = \tan^{-1} \omega L/R = \tan^{-1} \omega/\omega_0 = R/L$. يتضح لنا الآن أن هذا مرشح تمرير ترددات منخفضة مؤخر للطور مشابه بخصائصه لمرشح المكثفة المبين في الشكل 6.2. لذا لا حاجة إلى رسم منحني المطال والطور، بل يمكن ببساطة استعمال منحنين الشكلين 6.2-ب و 6.2-ج.

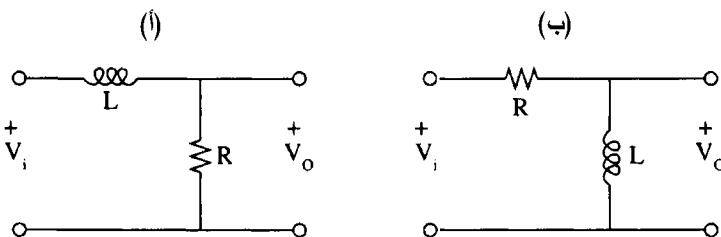

الشكل 8.2: (أ) مرشح ملف لتمرير الترددات المنخفضة. (ب) مرشح ملف لتمرير الترددات العالية.

4.3.2 مرشح RL لتمرير الترددات العالية

بمبادلة موقعي R و L ، نحصل على مرشح تمرير الترددات العالية المبين في الشكل 8.2-ب. وبجمع جهود الحلقة، نحصل على $V_i = RI + V_0$. ولدينا، جهد الخرج $V_0 = j\omega LI$. لذا، يساوي ربح الجهد:

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega L/R}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_0/\omega)^2}} e^{j\theta} \quad (17.2)$$


بمقارنة هذه المعادلة بالمعادلة 15.2 نستنتج أن $\omega_0 = R/L$

و $\omega_0/\omega = \tan^{-1} \theta$. لذا يكون هذا المرشح دارة تمرير للترددات العالية مسبقة للطور ذات خصائص مطال وطور كذلك المبينة في الشكلين 7.2-ب و7.2-ج.

المثال 3.2

أحد الأهداف الرئيسية لاستعمال المضخم هو تضخيم إشارات التيار المتناوب. ولتحقيق ربح كاف، يتكون المضخم من عدة مراحل تضخيم توصل على التالى. لكن لا يمكن وصل مراحل التضخيم معاً مباشرة، لأن خرج كل مرحلة يتضمن عادة مركبة جهد مستمر كبيرة، مع جهد متناوب أصغر متراكب معه. ووصل خرج مرحلة مباشرة إلى دخل المرحلة التالية يجعل مركبة الجهد المستمر تُشبّع تلك المرحلة، وهذا يُبطل عملها. لذا ثمة حاجة إلى مرشحات تمرير ترددات عالية بين المراحل تمنع انتقال مركبة الجهد المستمر من مرحلة إلى أخرى، وتسمح لمركبات الجهد المتناوب بالمرور لكي تخضع إلى مزيد من التضخيم. ومرشح المكثفة لتمرير الترددات العالية المبين في الشكل 9.2 ملائم تماماً لهذا الغرض. صمم مرشحاً يمرّر الترددات التي تزيد على 20 هرتز، ويمنع مرور التيار المستمر. تساوي مقاومة دخل مراحل التضخيم $0.1 \text{ M}\Omega$.

يُعطى تردد قطع المرشح $\omega_0 = 1/RC$. بحل المعادلة بغية الحصول على قيمة السعة، ينتج $C = 1/(2\pi f_0 R) = 1/(6.28 \cdot 20 \cdot 10^5) = 0.08 \mu\text{F}$. وباستعمال المعادلة 7.2-ب نجد أن ربح الجهد عند 20 هرتز سوف يكون أقل بـ 3 ديسيبل من قيمته عند الترددات العالية التي تمر إلى مرحلة التضخيم التالية بدون إعاقه. يُسمى هذا المرشح أيضاً بالدارة القارنة coupling. من الواضح أن جعل قيمة C أكبر سوف يسمح لترددات أخفض بالمرور، إلا أن ثمة حدًّا: فرياده تعني زيادة حجم المكثفة وتكلفتها.

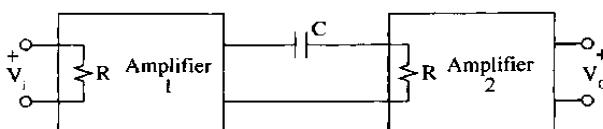

الشكل 9.2: مرحلتا تضخيم موصولتان معاً بواسطة مرشح تمرير ترددات عالية. تعمل مقاومة دخل المرحلة الثانية بوصفها مقاومة المرشح R .

4.2 الطنين ومرشحات تمرير الحزمة

Resonance and Band-Pass Filters

وضعنا في المقطع السابق عنصراً مقاوماً R مع عنصر خزن للطاقة L أو C وحصلنا على مرشحات (RL و RC) تمرر ترددات منخفضة أو عالية. لكن إذا أضفنا إلى العنصر المقاوم كلاً عنصري خزن الطاقة لتكوين دارة RLC ، حصلنا على دارة تمرير حزمة من الترددات، أو على دارة منع حزمة من المرور. تسمى هذه الدارات بمرشحات تمرير الحزمة band pass filters، وهي تستعمل في التوليف لانتقاء محطة أو قناة إذاعية أو تلفزيونية من بين عدد كبير من القنوات. على سبيل المثال، تقع قنوات التلفاز ذات الترددات العالية جداً very high frequency VHF ضمن الحزمة التردديّة من 54 حتى 88 ميغا هرتز، وتحتل كل قناة حزمة تردديّة عرضها 6 ميغا هرتز. لذا، لاستقبال قناة معينة، يُستعمل مرشح تمرير حزمة تردديّة يسمح لترددات تلك القناة بالمرور ويمنع مرور ترددات القنوات الأخرى. وأبسط مرشحات تمرير الحزمة هي الدارات الطينية resonant circuits التي سوف نستقصيها فيما يلي.

Series resonance

1.4.2 دارات الطنين التسلسليّة

يمكن اعتبار الدارة المبيّنة في الشكل 2.2-أ دارة طنين تسلسليّة. يُعرف الطنين resonance بأنّه الحالة التي يكون فيها الجهد والتيار متافقين بالطور. من المعادلة 8.2، نجد أنّ هذا يحصل عندما يُصبح الجزء التخييلي من المقام صفرًا، أي عندما يُصبح $\omega = 1/\sqrt{LC}$. وهذا يعني تردد الطنين:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (18.2)$$


ويمكن الحصول على نفس النتيجة بجعل زاوية الطور θ مساوية ل الصفر في المعادلة 10.2 (عندما $\theta = 0$ يكون الجهد والتيار متافقين بالطور). عند الطنين الذي يحصل عند ω_0 ، تكون الرذيلة التحرّيضية في الدارة التسلسليّة مساوية

بالمطال ومعاكسة بالطور للرديّة السعوية، وهذا مبيّن في الشكل 10.2-أ.

ونظراً إلى إففاء الرديّتين لبعضهما البعض عند تردد الطنين، تبقى المقاومة فقط. لذا تصبح ممانعة الدارة أصغرية عند الطنين ومساوية لـ R ، أي:

$$Z = R + j(\omega_0 L - 1/\omega_0 C) = R \quad (19.2)$$

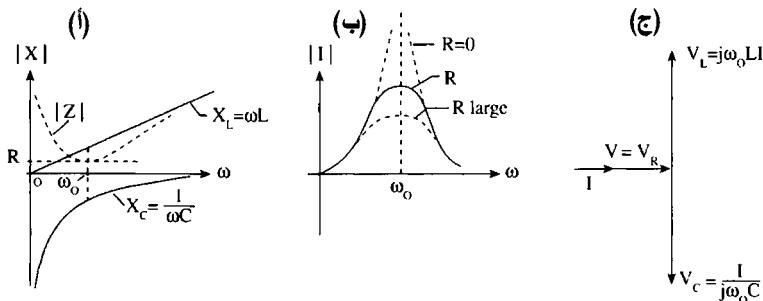والقاعدة هي أن مقاومة الدارة التسلسلية عند الطنين صغيرة جداً، وتتمثل المقاومة R مقاومة الملف فقط، لأنه لا توجد عادة في الدارة مقاومات أخرى.



الشكل 10.2: (أ) منحنيان لردية تحريرية X_L وأخرى سعوية X_C يبيّنان أن الطنين يحصل عندما تكون الرديّتان متساويتين بالمطال ومتعاكستين بالإشارة. (ب) تيار دارة طنين تسلسلية تقع ذروته عن تردد الطنين. (ج) مخطط الشعاع الطوري عند الطنين مبيّناً أن جهد الملف والمكثفة متساويان بالمطال ومتعاكسان بالطور.

تحصل عند الطنين أشياء لافتة. على سبيل المثال، يُصبح التيار I أعظمياً عند تردد الطنين، ووفقاً للمعادلة 8.2 يساوي $V_p/R = I$. ويُبرِي الشكل 10.2-ب منحني التيار بدلالة التردد، حيث يبلغ ذروته عند تردد الطنين. ويتساوى الجهدان على طرفي الملف والمكثفة بالمطال ويتعاكسان بالطور عند الطنين (أي $V_L + V_C = 0$)، ويمكن لكل منها أن يكون أكبر كثيراً من جهد المنبع V_p . وهذا واضح في مخطط الشعاع الطوري المبيّن في الشكل 10.2-ج المشابه لذاك المبين في الشكل 2.2-ب أو ج، فيما عدا زاوية الطور θ التي تصبح صفراءً عند الطنين. وإذا تحرّينا، مثلًا، جهد الملف، الذي يُعطى عند الطنين بـ $V_L = j\omega_0 L I = j\omega_0 L V_p / R$ ، أمكننا أن نرى بسهولة

أن $V_p \gg V_L$ عندما يكون $\omega_0 L / R \gg 1$ ، وهذا ما يحصل عمليا¹⁰. إذن يمكننا النظر إلى دارة الطنين التسلسلية على أنها مضخم جهد: يأخذ V_L قيمة الذروة عند ω_0 ، ويتناقص بسرعة على طرفي ω_0 . و يحصل الشيء نفسه للجهد V_C

المثال 4.2

ثمة رغبة في حذف إشارة تَدَالُّ ترددتها يساوي 90 ميغا هرتز. صمم مرشحاً يمنع هذا التردد من المرور.

لتحقيق ذلك، يمكننا استعمال دارة طنين تفرعية متسلسلة مع دارة الإشارة ومؤلفة على التردد 90 ميغا هرتز، أو دارة طنين تسلسلية مؤلفة على التردد 90 ميغا هرتز متفرعة عنها. باختيار الحالة الأخيرة، يكون لدينا مرشح منع الحزمة المبين في الشكل 11.2-أ. يعطى ربح جهد هذا المرشح بـ:

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{I j(\omega L - 1/\omega C)}{V_i} = \frac{j(\omega L - 1/\omega C)}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$


ومنها يتَبَيَّن أن مطال هذا الربح يساوي:

$$\left| \frac{V_0}{V_i} \right| = \frac{(\omega L - 1/\omega C)}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

يبَيَّن الشكل 11.2-ب هذا المطال. ومنه يتَضَعَّ أنه عند تردد الطنين $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ تصبح ممانعة الدارة LC صفرًا، أي إنها تقصر أي إشارة بالقرب من تردد الطنين. فإذا استُعملت مكثفة سعتها 10 بيکو فاراد، كان تحريض الملف اللازم لمرشح منع الحزمة هذا $L = 1/(2\pi f_0)^2 C = 3 \cdot 10^{-7} H = 0.3 \mu H$. وهاتان

¹⁰ سوف نعرِّف قريباً العامل $\omega_0 L / R$ بأنه عامل الجودة Q الذي يكون في الدارات العملية أكبر من 5 عادة. إذا استقениنا الجهد على طرفي المكثفة $V_C = I / j \omega_0 C = V_p / j \omega_0 RC$ ، وجدنا أن $V_C \gg V_p$ ، فإذا استقمنا الجهد على طرفي المكثفة $V_C = I / j \omega_0 C = V_p / j \omega_0 RC$ ، وجدنا أن $V_C \ll V_p$ ، فإذا استقمنا الجهد على طرفي المكثفة $V_C = I / j \omega_0 C = V_p / j \omega_0 RC$ ، وجدنا أن $V_C \approx V_p$.

قيمتان صغيرتان للسعة والتحريض، وتشيران إلى أنه يصبح من الصعب بناء دارات طينية بعناصر صغيرة للترددات التي هي أعلى كثيراً. أما قيمة R فتحدد عامل الجود Q لهذه الدارة وفقاً لـ $Q_0 = \omega_0 L / R$ ، أي كلما كانت R أصغر، كان عرض حزمة المنع أضيق.

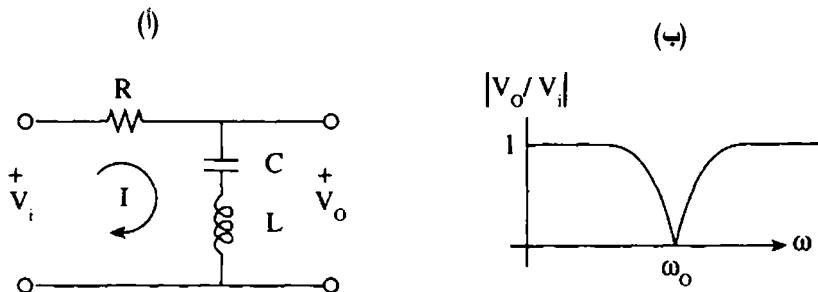


الشكل 11.2: (أ) مرشح منع حزمة . (ب) منحنى ربع الجهد بدلالة التردد .

Parallel resonance

2.4.2 دارات الطنين التفرعية

إذا وضعنا العناصر الثلاثة تفرعياً وفق المبين في الشكل 12.2-أ، نتاجت دائرة طينين تفرعية تسمى أحياناً بدارة مولفه tuned أو دارة خازنة tank. تستعمل دائرة الطنين التفرعية حصرياً تقريباً في تجهيزات الاتصالات دارات توليف لاختيار حزمة تردديّة مرغوب فيها. وخلافاً للدارة التسلسلية، يمر في الدارة التفرعية تيار أصغر، وتكون ممانعتها وجدها أعظمين عند ω_0 ، وهذا ما يجعلها مرغوباً فيها في الدارات العملية. وحين ضمّها إلى مضخم، ينتج مضخم مولف ذو ربع تابع للتردد، ولذا تُضخم الترددات المرغوب فيها فقط. ويمكن تحليل دارة الطنين التفرعية التي تتبع من مبدأ تيار بسهولة باستعمال قانون كيرشوف للتيار. فإذا كان لمطال التيار الجيبى في الشكل 12.2-أ قيمة ذروة تساوى I_p ، كانت قيمة شاعع التيار I_p أيضاً، ويُعطى جمع الأشعّة في العقدة العليا $I_p = I_R + I_L + I_C$. وينتج جهد V بين طرفي الدارة المهزّة يُحقق العلاقة $I_p = V/Z = VY$. تمثل Z و Y ممانعة وقبولية الدارة الخازنة. ونظراً إلى أن القبوليات التفرعية تُجمع معاً، يمكننا النص على التالي:

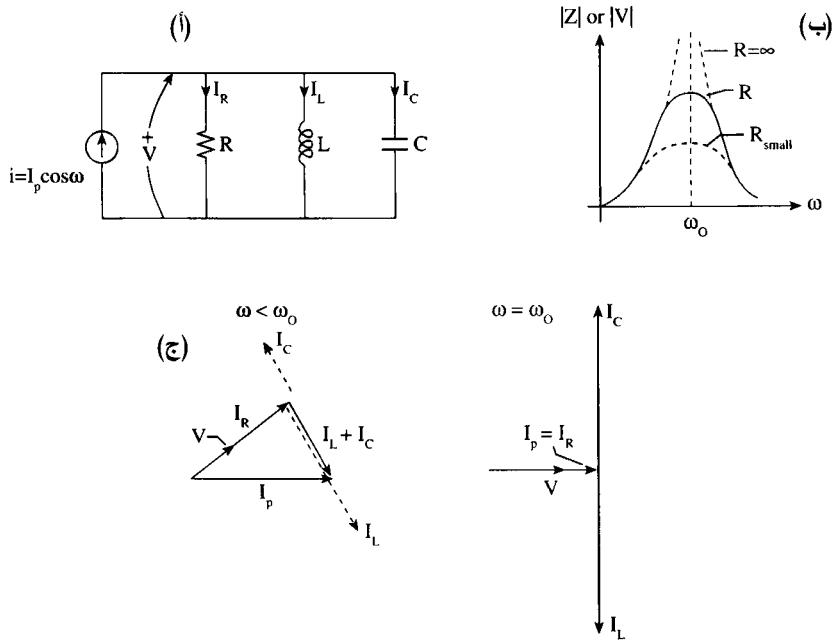

الشكل 12.2: (أ) دارة طنين تفرعية يُغذيها منبع تيار ثابت. (ب) منحني جهد الطنين بالقرب من تردد الطنين (منحني التيار مشابه لهذا أيضاً). (ج) مخطط الأشعة الطورية عند الطنين وبالقرب منه.

$$Y = G + j(\omega C - 1/\omega L) \quad (20.2)$$

. ويُساوي مطابقاً القبولية والممانعة: $G = 1/R$

$$|Y| = \sqrt{(1/R)^2 + (\omega C - 1/\omega L)^2} \quad (21.2)$$

$$|Z| = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC - R/\omega L)^2}} \quad (22.2)$$

وعند الطنين، يجب أن تكون الممانعة أو القبولية حقيقيتين، أي إن الجزء التخييلي من المعادلة 20.2 يجب أن ينعدم: $\omega_0 C - 1/\omega_0 L = 0$. إذن، تردد الطنين يساوي:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (23.2)$$

وهذا مماثل لتردد طنين دارة الطنين التسلسلية المعطى بالمعادلة 18.2 . طبعاً، تساوي قيمة القبوليّة عند الطنين $Y = 1/R$. وعند طنين الدارة التفرعية، تهتز تيارات كبيرة في عنصريْ خزن الطاقة L و C ، ويمكن أن تكون أكبر كثيراً من تيار المنشع I_p . ويمكن رؤية ذلك من خلال معاینة تيار الماف $R/\omega_0 L \gg I_p$ إذا كان $1 \gg I_p/I_L = V/j\omega_0 L = I_p R/j\omega_0 L$ وهي الحالة الشائعة عادة في الدارات العملية. ويُرجي التعليّل نفسه أن $I_p \gg I_C$ عندما $1 \gg \omega_0 RC$. وسوف نبرهن في المقطع التالي أن عامل الجودة Q يساوي $Q_0 = R/\omega_0 L = \omega_0 RC$ في دارة الطنين التفرعية.

وخلالاً لدارة الطنين التسلسلية التي تتميّز بمقاومة تسلسلية صغيرة (تساوي الصفر في الدارة التسلسلية التي تكون فيها مقايد الملف والمكثفة معدومة)، تكون المقاومة في الدارة التفرعية عند الطنين كبيرة جداً (تساوي R في الدارة التفرعية المثالية اللانهائية). ونظراً إلى أن المطابعتين السعوية والتحريضية تتفانيا معاً عند الطنين، تتآلف الممانعة من المقاومة التفرعية فقط R . أما عند الترددات التي تختلف عن تردد الطنين، فتتناقص الممانعة (المعادلة 22.2) لأن L أو C توفران مساراً ذا ممانعة متناقصة. هذا يعني أن الجهد V عند الطنين يصل إلى ذروته معطياً إشارة كبيرة المطال بين طرفيْ LC ، وهذه حالة مطلوبة حينما تكون ثمة حاجة إلى جعل تردد أقوى من غيره. وبضبط قيم التحرير أو السعة في المعادلة 23.2، يمكن توليف الدارة مع ترددات مختلفة، ومن هنا تأتي صفة الدارة المولفة. يُرجي الشكل 12.2-ب منحني الممانعة (أو الجهد) بوصفها تابعة للتردد بالقرب من تردد الطنين.


تُستعمل في أجهزة المذيع ذات التوليف المستمر (التماثلي) مكثفة متغيرة عازلها الهواء أو الميكا. أما في الأجهزة ذات التوليف الرقمي (بقفزات) التي توجد فيها شاشة لإظهار التردد المستقبل، فت تكون المكثفة المتغيرة من ديدود diode متحكم فيه بالجهد، أو ما يُسمى بالفالاكتور varactor يتميّز هذا العنصر بخاصية تغيير سعته حين تغيير الجهد المطبق عليه. وبتغيير هذا الجهد بقفزات، تتغير السعة، ومن ثمَّ التردد المولف. وتكون التغييرات بزيادات تساوي 10 كيلو هرتس عادة في أجهزة

التعديل المطالي AM، و 100 كيلو هرتز في أجهزة التعديل الترددية FM.

ويمكن تحقيق مزيد من الفهم لedarات الطنين التفرعية من خلال رسم مخططات الشعاع الطوري عند الطنين وبالقرب منه. يُري الشكل 12.2-ج شعاعيًّاً التيار والجهد الطوريين عند تردد يقل عن ω_0 ، وعنده تكون الدارة الخازنة تحربيضية بسبب مرور تيار في الملف أكبر من تيار المكثفة. تتميز الدارة التحربيضية بتيار يتأخر عن الجهد (I_p يتتأخر عن V). وتبين الأسماء المقاطعة أن I_L يتتأخر بـ 90 درجة عن V ، وأنه أكبر كثيراً من الشعاع المقطعي I_C الذي يسبق V بـ 90 درجة. عند الطنين، أي عندما يكون $\omega = \omega_0$ ، يكون التيار والجهد متافقين بالطور، ويفني تياراً الملف والمكثفة بعضهما البعض. لكن كلاًًاً منها يمكن أن يكون أكبر كثيراً من I_p .

المثال 5.2

يُري الشكل 13.2 دارة طنين تفرعية عملية. ونقول إنها عملية لأنَّه برغم إمكان تقليص المفاسيد في المكثفة إلى الصفر، فإن المفاسيد $I^2 R$ في مقاومة الملف موجودة دائماً، لأن سلك الملف يتصف بمقاومة متصلة فيه. توجد مثيلات هذه الدارة عادة في دارات توليف أجهزة المذيع والتلفاز، حيث تُستعمل مكثفة متغيرة ذات عازل من الهواء لاختيار تردد القناة المطلوبة. احسب تردد طنين الدارة وعامل جودتها Q وعرض حزمتها التردديّة.

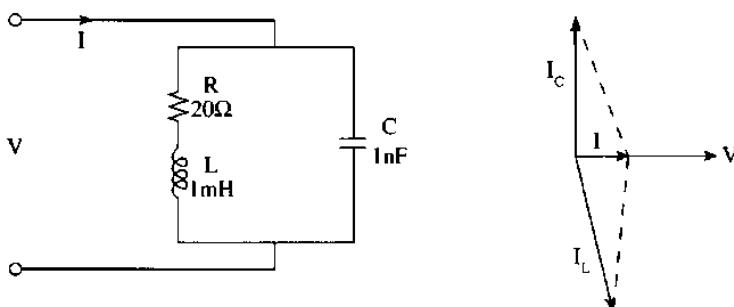

الشكل 13.2: دارة توليف عملية مع مخططها الطوري عند الطنين. R هي مقاومة الملف التي لا يمكن التخلص منها.

تمكن كتابة قبوليّة الدارة $Y = 1/Z = I/V$ بالشكل التالي:

$$\begin{aligned} Y &= j\omega C + \frac{1}{R+j\omega L} = j\omega C + \frac{R-j\omega L}{R^2+\omega^2 L^2} \\ &= \frac{R}{R^2+\omega^2 L^2} + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2+\omega^2 L^2} \right) \end{aligned}$$

ويحصل الطنين عندما يكون I و V متوافقين بالطور، أي عندما يساوي الجزء التخييلي في المعادلة السابقة الصفر. إذن يتحقق الطنين عندما:

$$C = LR^2 + \omega_0^2 L^2$$

ومنه يتبيّن أن:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$

وفي حالة الملفات العالية الجودة، غالباً ما تتحقّق الحالة $L \gg R^2 C$ ، وينتُج تردد الطنين المعهود $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. بتعويض القيم الواردة في الشكل، نحصل على تردد الطنين:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} 10^{-9}}} \sqrt{1 - \frac{20^2 10^{-9}}{10^{-3}}} \cong 10^6 \text{ rad/s}$$

أي ما يكافي 159 كيلو هرتس.

لاحظ أن إسهام الجذر التربيعي الثاني في قيمة التردد مهمّلة، وهذا ما يسمح لنا مباشرة بالتعبير عن Q بـ $Q = \omega_0 L / R = 10^6 \cdot 10^{-3} / 20 = 50$ ، وهو عامل جودة دارة الطنين التسلسليّة. لذا، وباستعمال العلاقة $34.2 = 1/Q$ ، يكون عرض الحزمة:

$$B = \omega_0 / Q_0 = 10^6 / 50 = 2 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

أو 3.18 كيلو هرتس.

3.4.2 عامل الجودة وعرض الحزمة

لقد أشرنا إلى أن الجهد على طرفي مكثفة وملف متسللين في دارة طنبنيّة يمكن أن يكون أكبر كثيراً من جهد المنبع، وأن تياري الملف والمكثفة في دارة الطنين

التفرعية يمكن أن يكونا أكبر كثيراً من تيار المنبع. من هذه الناحية، يمكن اعتبار دارة الطنين التسلسلية مضخماً للجهد، واعتبار دارة الطنين التفرعية مضخماً للتيار¹¹. وأحد معايير التضخيم هو عامل الجودة الذي يساوي $Q_0 = \omega_0 L / R = 1/\omega_0 R C$ للدارة التسلسلية، و $Q_0 = R / \omega_0 L = \omega_0 R C$ للدارة التفرعية (لاحظ أن عامل جودة الدارة التسلسلية هو مقلوب عامل جودة الدارة التفرعية، أي $Q_s = 1/Q_p$). من استعمالات عامل الجودة الأخرى تحديد مدى الانتقائية عند الطنين، أي عرض الحزمة، وفقاً لما بيَّناه في الشكلين 10.2-ب و 12.2-ب.

سوف نستخرج الآن عامل الجودة Q من الأساسيات. يُعرَّف عامل الجودة بـ:

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{الطاقة المخزونة العظمى}}{\text{الطاقة المبددة فى الدور}} \quad (24.2)$$

دعنا نستعمل الدارة التفرعية المبينة في الشكل 12.2-أ. عند الطنين ($\omega = \omega_0$)، أي عندما يكون $I_p = I_R + I_C = 0$ ، تساوي الاستطاعة الوسطى المتباعدة في الدارة $P = \frac{1}{2} I_p^2 R$. لذا تُعطى الطاقة المبددة خلال دور من أدوار الموجة الجيبية T بـ:

$$W = PT = \frac{1}{2} I_p^2 R \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (25.2)$$

طبعاً، $T = 1/f = 2\pi/\omega_0$. أما حساب الطاقة المخزونة فهو أصعب قليلاً. تساوي الطاقة المخزنة في الملف $i^2 L / 2$ ، وتتساوى تلك المخزنة في المكثفة $v = R I_p \cos \omega_0 t$. ويساوي الجهد الحظي على طرفي الدارة الخازنة $C v^2 / 2$.

¹¹ ليست هاتان الدارたن مضخماً استطاعة طبعاً لأنهما دارتان غير نشطتين. والكثير من المضخمات العملية هي تجهيزات متعددة المراحل، ويحصل تضخيم الاستطاعة في المرحلة الأخيرة. وقبل حصول تضخيم الاستطاعة، يجب أن تكون الإشارة التي تغذي مضخماً مضخماً الاستطاعة من رتبة الفولط. ونظراً إلى أن دخل المضخم يمكن أن يكون إشارة استطاعتها ضئيلة ومن رتبة المкро فولت، فإن من الواضح أن المراحل الأولى من المضخم هي مضخمات جهد يجب أن تخزن إشارة مستواها من رتبة المкро فولط إلى مستوى عدة فولطات. لذا يتتألف المضخم العملي من عدة مراحل لتضخيم الجهد، ثلثها مرحلة أو اثنان لتضخيم الاستطاعة.

لذا يمكننا كتابة معادلة الطاقة المخزونة في المكثف، وهي:

$$w_C = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{1}{2} C R^2 I_p^2 \cos^2 \omega_0 t \quad (26.2)$$

ومعادلة الطاقة المخزونة في الملف:

$$w_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{1}{L} \int_0^t v dt \right)^2 = \frac{1}{2} C R^2 I_p^2 \sin^2 \omega_0 t \quad (27.2)$$

وتساوي الطاقة الكلية المخزونة في أي لحظة¹²:

$$W_s = w_C + w_L = \frac{1}{2} C R^2 I_p^2 (\cos^2 \omega_0 t + \sin^2 \omega_0 t) = \frac{1}{2} C R^2 I_p^2 \quad (28.2)$$

ينطوي حداً الجيب والتجيب في المعادلة السابقة على أن الطاقة المخزونة في الدارة LC عند الطنين تهتز بين الملف والمكثفة، متزايدة حتى قيمتها العظمى في الملف ومتناقصة في نفس الوقت إلى الصفر في المكثفة، ثم تتعكس الحالة لتزداد في المكثفة حتى القيمة العظمى وتتضاعل في الملف حتى الصفر. لكن في أي لحظة، تبقى الطاقة الكلية المخزونة في الدارة LC ثابتة وتساوي $\frac{1}{2} C R^2 I_p^2$. وحينئذ، يعطى عامل الجودة بـ:

$$Q_0 = 2\pi \frac{W}{W_s} = 2\pi \frac{\frac{1}{2} C R^2 I_p^2}{\frac{1}{2} I_p^2 R (2\pi/\omega_0)} = \omega_0 R C \quad (29.2)$$

وباستعمال $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ، يمكن كتابة المعادلة الأخيرة بالصيغة $Q_0 = R/\omega_0 L$. ويمكن اتباع إجراء مشابه لحساب عامل جودة دارة الطنين التسلسلية. تقع قيم Q_s في دارات الراديو العملية عادة بين 10 و100، ويمكن أن تصل حتى بضع مئات في الدارات التي تحتوي على ملفات منخفضة الضياعات.

سوف نبين الآن كيفية استعمال Q للتعبير عن عرض الحزمة الترددية للدارة الطينية بعد أن رأينا عملياً كيف أن التيار والجهد والممانعة وغيرها تصبح

¹² لاحظ أننا نستعمل حروفًا لاتينية صغيرة للتعبير عن قيم متغيرة زمنياً، في حين أن الحروف الكبيرة مخصصة لقيم الثابتة التي من قبيل التيار المتداوب والأشعة الطورية والقيم الفعالة وغيرها.

أعظمية أو أصغرية عند الطنين. يُعرف عرض الحزمة الترددي لمنحنٍ ذي ذروة عند نقطتي -3dB (أو نصف الاستطاعة). يمكننا استعمال، إما دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 12.2-أ، التي تساوي القبولية فيها:

$$Y = G + j(\omega C - 1/\omega L) \quad (30.2)$$

$$= G \left[1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

أو دارة الطنين التسلسلي المبينة في الشكل 2.2-أ، التي تعطى ممانعتها بـ:

$$Z = R + j(\omega L - 1/\omega C) \quad (31.2)$$

$$= R \left[1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

من الواضح أن العبارتين متشابهتان، ولذا فإن نتيجة إدراهما تتطبق على الأخرى. لقد أتت العبارة الثانية في المعادلة 30.2 من ضرب البسط والمقام في الحد التخيلي بـ ω_0 ، وتعريف الحدود الناتجة بـ $Q_0 = R/\omega_0 L = \omega_0 RC$ وإخراج العامل المشترك Q_0 . ويمكن فعل الشيء نفسه للمعادلة 31.2.

دعنا اختار دارة الطنين التسلسلي الممعطاة في الشكل 2.2-أ. عند الطنين، تكون الممانعة Z أصغرية وتتساوي $Z_0 = R$ ، ويكون التيار I أعظمياً ويساوي $I_0 = V_p/Z$. فإذا استظمنا التيار $I = V_p/R$ بالنسبة إلى تيار الطنين، حصلنا على مقدار عديم الوحدات¹³:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \quad (32.2)$$

¹³ تطبق نفس العبارة على الجهد المستنبط V/V_0 بين طرفي دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 12.2-أ. فعند الطنين، تكون القبولية Y أصغرية وتتساوي $Y_0 = G = 1/R$ ، ويكون الجهد V أعظمياً ويساوي $V_0 = I_p/Y_0$. لذا يعطى V/V_0 و Z/Z_0 بالعلاقة 32.2. ونظرًا إلى أن دارة الطنين التفرعية تكون تحريضية عند $\omega = \omega_0$ (أي إن الجهد يسبق التيار بـ 90 درجة)، فإن طور V/V_0 يتجه نحو +90 درجة، في حين أنه يتجه نحو -90 درجة عندما يكون $\omega > \omega_0$. طبعاً، عند $\omega = \omega_0$ ، تكون الدارة مقاومية، وتكون زاوية الطور صفرًا.

وبرسم منحني هذه المعادلة بدلالة التردد، يظهر تأثير Q في عرض الحزمة التردية عند الطنين. ونحصل على نقطتي الـ -3dB ، أو نقطتي نصف الاستطاعة عندما ينخفض التيار المست testim إلى $1/\sqrt{2}$ من قيمته العظمى. ويحصل هذا في المعادلة 32.2 عندما تساوي قيمة الجزء التخييلي ± 1 ، أي عندما $I/I_0 = 1/(1 \pm j 1)$ ، والقيمة المطلقة لهذا المقدار تساوي $\sqrt{2}/1$. أما الترددان ω_1 و ω_2 اللذان يتُرجان من حل العلقتين:

$$Q_0 = \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_1} \right) = -1 \quad Q_0 = \left(\frac{\omega_2}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_2} \right) = +1 \quad (33.2)$$


فهما:

$$\omega_1 = \omega_0 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q_0} \right)^2} - \frac{1}{2Q_0} \right]$$

$$\omega_2 = \omega_0 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q_0} \right)^2} + \frac{1}{2Q_0} \right]$$

ويعطي الفرق بين ω_1 و ω_2 عرض الحزمة B :

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q_0} \quad (34.2)$$

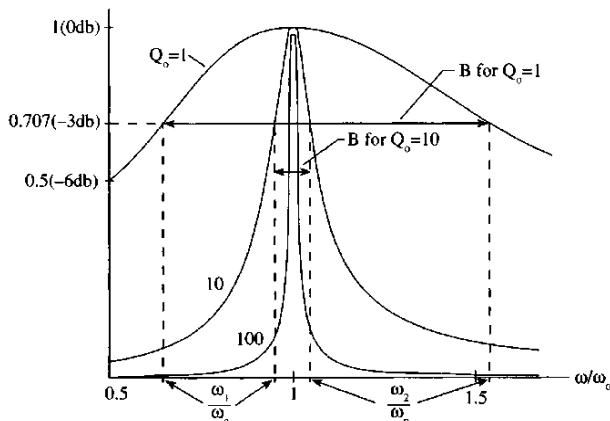

الشكل 14.2: الاستجابة التردية لدارة طنية. ينطبق هذا المنحني في حالة الدارة التسلسلية على I/I_0 وعلى Y/Y_0 ، وفي الدارة التفرعية على V/V_0 وعلى Z/Z_0 .

من الواضح أن عرض الحزمة يتناقص مع زيادة Q_0 . يُري الشكل 14.2 منحنيات العلاقة 32.2 لعدة قيم لـ Q_0 . لاحظ أنه كلما ازدادت قيمة Q_0 كان عرض الحزمة أضيق، وكانت انتقائية الدارة للتردد المسموح بمروره أفضل. أي إن هذه الدارة تمرر الإشارات ذات الترددات التي تقع ضمن الحزمة الضيقة، وتخدم الإشارات ذات الترددات التي تقع خارج الحزمة. لكن عرض الحزمة الضيق بين نقطتي نصف الاستطاعة ليس مرغوباً فيه دائماً. فأحياناً تحتاج إلى تعريض هذه الاستجابة التردديّة بغية السماح لحزمة أعرض من الترددات بالمرور. ولتحقيق ذلك يجب تخفيض قيمة Q بزيادة مقاومة دارة الطنين التسلسليّة، وإنفاصها في دارة الطنين التفرعية. إن عرض الحزمة المطلوبة يعتمد على محتوى الإشارة من المعلومات. وعلى وجه العموم، كلما كان محتوى الإشارة من المعلومات أكبر، وجب أن تكون الحزمة أعرض. على سبيل المثال، تحتاج إشارة المكالمة الهاتفية إلى عرض حزمة يساوي 3 كيلو هرتز، وتحتاج إشارات التعديل المطالي الإذاعيّة إلى عرض حزمة يساوي 10 كيلو هرتز، وتحتاج إشارات التعديل الترددية الإذاعيّة إلى عرض حزمة يساوي 200 كيلو هرتز، وتحتاج إشارات التلفاز إلى حزمة عرضها 6 ميغا هرتز، وتحتاج إشارات شاشة حاسوبية مكونة من 80 عموداً إلى حزمة عرضها 12 ميغا هرتز. يتضمن المثال 5.2 حساب تردد الطنين وعرض الحزمة لدارة ترددات راديوية مولفة شائعة.

في دارة الطنين التسلسليّة المبيّنة في الشكل 2.2-أ، يكون طور I/I_0 مساوياً -90° عندما يكون $\omega \ll \omega_0$ ، أي عندما تكون الدارة سعوية (انظر الشكل 10.2-أ)، و 0° عندما تكون الدارة مقاومية أي $\omega = \omega_0$ و $+90^\circ$ عندما تكون تحربيّة، أي $\omega_0 \gg \omega$. لاستيعاب علاقة الطور، تذكّر أن المنبع في حالة الدارة التسلسليّة هو منبع جهد طوره يساوي الصفر، وهو ممثّل بالشّعاع الأفقي في الشكلين 2.2-ب أو ج. ويعطى I/I_0 منسوباً إلى ذلك الشّعاع.

المثال 6.2

- (أ) احسب الممانعة والاستجابة التردديّة للدارة المبيّنة في الشكل 13.2. (ب) بافتراض أن شدة التيار المار عبر الدارة تساوي 1 ميلي أمبير، احسب

الجهد على طرفي الدارة المفتوحة وتيار المكثفة عند الطنين.

(أ) تُعطى القبولية Y_0 عند الطنين بالجزء الحقيقي من عبارة Y في المثال 5.2.
لذا:

$$Z_0 = \frac{1}{Y_0} = \frac{R^2 + \omega_0^2 L^2}{R} = R(1 + Q_0^2)$$
$$= 20(1 + 50^2) = 50.02 \text{ k}\Omega$$

عُرِّفت Q_0 وحسبت في المثال 5.2. لاحظ أن الممانعة في حالة الطنين أكبر كثيراً من مقاومة الملف.

(ب) يُعطى جهد الطنين بـ $V_0 = IZ_0 = 1 \text{ mA} \cdot 50.02 \text{ k}\Omega = 50.02 \text{ V}$ ويساوي تيار المكثفة:

$$I_C = \frac{V_0}{Z_C} = V_0 \omega_0 C = 50.02 \cdot 10^6 \cdot 10^{-9} = 50.02 \text{ mA}$$

إذن، يساوي تيار المكثفة 50 ضعفاً من التيار المارّ في الدارة.

5.2 الاستطاعة في دارات التيار المتداوب ودارات الترددات

الراديوية Power in AC and RF Circuits

في الواقع، العنوان القصير "الاستطاعة في دارات التيار المتداوب" كافٍ لأن كلتا الدارتين، المغذاة بجهد جيبي تردد 60 هرتز، وتلك المغذاة بجهد جيبي تردد 100 ميجا هرتز، هما دارتان تيار متداوب. إلا أن العرف الشائع للتسميات يعتبر الدارات التي تعمل بـ 60 هرتز دارات تيار متداوب، وتلك التي تعمل بترددات من 100 كيلو هرتز حتى 1 جيجا هرتز دارات ترددات راديوية (radio frequency RF)، وتسمى الدارات التي تعمل بترددات أعلى من 1 جيجا هرتز بدارات الأمواج الميكروية microwave. ولا ضرورة لتأكيد أن التحليل التالي ينطبق على كل تلك الدارات.

Average power

1.5.2 الاستطاعة الوسطى

إذا أدى تطبيق جهد جيبي $v(t) = V_p \cos \omega t$ على دارة إلى مرور تيار فيها يساوي $i(t) = I_p \cos(\omega t + \theta)$ ، أعطيت الاستطاعة اللحظية بـ:

$$p(t) = v(t) i(t) = V_p I_p \cos \omega t \cos(\omega t + \theta) \quad (35.2)$$

$$= \frac{V_p I_p}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t + \theta)]$$

وللحصول على الاستطاعة الوسطى P ، يمكن إما توسيط $p(t)$ ، وذلك بحساب $P = (\int p dt) / T$ هو دور التابع الجيبي (انظر المعادلة 12.1 أيضاً)، أو يمكن ببساطة معاينة العلاقة 35.2 واستنتاج أن الحد الأول منها ثابت زمنياً، وأن الثاني هو التابع جيبي محض قيمته الوسطى تساوي الصفر. لذا تكون الاستطاعة الوسطى:

$$P = \frac{V_p I_p}{2} \cos \theta \quad (36.2)$$

إذا كانت الدارة مقاومية كلياً، كان فرق الطور θ بين التيار والجهد صفراءً، وهذا ما يجعل المعادلة الأخيرة تُختزل إلى $P = V_p I_p / 2 = R I_p^2 / 2$ ، وذلك بتطابق تام مع المعادلة 12.1. أما في حالة الدارة السعوية أو التحريرية الصيرفة، فتكون $\theta = \pm 90^\circ$ ، وتكون الاستطاعة الوسطى $P = 0$.

ونظراً إلى أننا نستعمل التحليل الشعاعي الطوري حين التعامل مع دارات التيار المتناوب، يمكننا كتابة عبارة $p(t)$ بدلالة شعاعي الجهد والتيار الطوريين للحصول على الصيغة التالية¹⁴ :

$$p(t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\mathbf{VI}^* + \mathbf{VI} e^{2j\omega t}] \quad (37.2)$$

¹⁴ نظراً إلى اللبس الذي يمكن أن يحصل إذا لم نميز صراحة بين الأشعة الطورية والمقادير الأخرى، سوف نكتب جميع الأشعة في هذا المقطع بالخط الأسود العريض.

. $\mathbf{I} = I_p e^{j\theta}$ ووفقاً للمعادلة 35.2، شعاع v هو $\mathbf{V} = V_p$ ، وشعاع i هو \mathbf{A}^* فهو المرافق العقدي لـ \mathbf{I} ، و $\text{Re } \mathbf{V}$ تعني الجزء الحقيقي. من معاينة المعادلة 37.2 نجد أنها تُختزل إلى 35.2، ولذا تُعطى الاستطاعة الوسطى بالحد الأول من المعادلة 37.2:

$$P = \frac{1}{2} \text{Re } \mathbf{V} \mathbf{I}^* \quad (38.2)$$

وهذه هي العبارة الشائعة في حسابات الاستطاعة التي تتضمن أشعة طورية، وهي تُعطي نفس النتيجة التي تُعطيها المعادلة 36.2. وباستعمال قانون أوم $\mathbf{V} = \mathbf{I} \mathbf{Z}$ ، حيث إن $\mathbf{Z} = R + jX$ هي الممانعة، يمكننا أيضاً التعبير عن المعادلة 38.2 بـ:

$$P = \frac{1}{2} \text{Re} |\mathbf{I}|^2 \mathbf{Z} = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R = \frac{1}{2} |I_p|^2 R$$

ووفقاً للمتوقع، لا يدخل في استهلاك الاستطاعة سوى الجزء الحقيقي من الممانعة. بالمقابل إذا استعرضنا عن \mathbf{I} في المعادلة 38.2 بـ \mathbf{V}/\mathbf{Z} ، حصلنا على:


$$P = \frac{1}{2} \text{Re} \mathbf{V} \mathbf{V}^* / \mathbf{Z}^* = \frac{1}{2} \text{Re} |\mathbf{V}|^2 / \mathbf{Z}^* = \frac{1}{2} \text{Re} |\mathbf{V}|^2 \mathbf{Z} / |\mathbf{Z}|^2 = \frac{1}{2} |\mathbf{V}|^2 R / (R^2 + X^2)$$

وتُختزل هذه المعادلة إلى $R/|V|^2$ إذا كانت \mathbf{Z} مقاومة بحثة.

المثال 7.2

يوصل منبع جهد بواسطة خط نقل كهربائي مع حمل وفق المبين في الشكل 15.2. احسب الاستطاعة المقدمة إلى الحمل.

يساوي التيار المتدفق من المنبع إلى الخط والحمل:

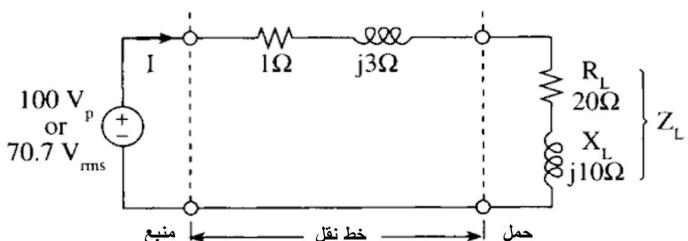

الشكل 15.2: منبع يُقدم استطاعة إلى حمل ممثّل بالممانعة . $Z_L = R_L + jX_L$

$$I = \frac{100}{Z} = \frac{100}{21+j13} = 3.44 - j2.13 = 4.04 e^{-j31.8}$$

لذا يساوي جهد الحمل:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_L &= \mathbf{I} \mathbf{Z}_L = (3.44 - j2.13)(20 + j10) \\ &= 90.1 - j8.2 = 90.5e^{-j5.2}\end{aligned}$$

وباستعمال المعادلة 38.2، تساوي الاستطاعة المبددة في الحمل:

$$\begin{aligned}P_L &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \mathbf{V}_L \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} \operatorname{Re} 90.5e^{-j5.2} \cdot 4.04e^{+j31.8} \\ &= \frac{1}{2} 365.5 \cos 26.6^\circ = 163.5 \text{ W}\end{aligned}$$

أما الاستطاعة المبددة في خط النقل فتساوي:

$$P_{\text{line}} = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R_{\text{line}} = \frac{1}{2} |4.04|^2 \cdot 1 = 8.2 \text{ W}$$

وتساوي الاستطاعة الكلية التي يقدمها المنبع:

$$\begin{aligned}P_s &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \mathbf{V}_s \mathbf{I}^* = \frac{1}{2} \operatorname{Re} 100 \cdot 4.04e^{+j31.8} \\ &= \frac{1}{2} 404 \cos 31.8^\circ = 171.7 \text{ W}\end{aligned}$$

إذن، تساوي الاستطاعة التي يُولدُها المنبع الاستطاعة المبددة في الخط والحمل.

2.5.2 القيمة الفعالة أو جذر القيمة التربيعية الوسطى في حسابات

الاستطاعة

Effective or root mean square (RMS) values in power calculations

لقد بيّنا أن التيار المستمر الذي شدته I أمبير ويتدفق في مقاومة R يُبَدِّد استطاعة وسطى فيها تساوي $I^2 R$. وفي حالة التيار المتناوب، يُقدم التيار الجيبى

الذي تساوي ذروته I_p أمبير استطاعة وسطى مقدارها $I_p^2 R / 2$ واط. فإذا عرَّفنا القيمة الفعالة effective value للتيار المتناوب بـ $I_{\text{eff}} = I_p / \sqrt{2}$ ، أمكننا تجنب كتابة العامل $1/2$ في معادلات استطاعة التيار المتناوب. وتكون الاستطاعة ببساطة $I^2 R$ لكل من التيارين المستمر والمتناوب إذا اعتربنا أن I في حالة التيار المتناوب هي قيمة التيار الفعالة.

ما هي القيم الفعالة لأشكال الموجات الأخرى؟ افترض أننا مررنا تيارً موجة مربعة أو مثلثة في المقاومة R . فما مقدار الاستطاعة الوسطى التي سوف تبدّلها المقاومة؟ في المعادلة 12.1، أوجدنا القيم الفعالة للتيار الجيبى. وباستعمال تعليل مشابه، نُعرّف الاستطاعة الوسطى بـ:

$$P = I_{\text{eff}}^2 R \quad (39.2)$$

I_{eff} هي قيمة التيار الفعالة لأي تيار دوري مهمًا كان شكل موجته. والتيار الفعال هو ثابت يساوي شدة التيار المستمر الذي يُقدم نفس الاستطاعة الوسطى إلى المقاومة R . وعموماً، بتوصيت الاستطاعة اللحظية لتيار دوري على كامل الدور (انظر المعادلة 12.1) ينتُج:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt \quad (40.2)$$

وبحل المعادلتين الأخيرتين معاً ينتُج:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} \quad (41.2)$$

لاحظ أنه لإيجاد القيمة الفعالة، نحدّد أولاً مربع التيار، ثم نحسب القيمة الوسطى، ثم نأخذ جذرها التربيعي. بذلك نحدّد جذر القيمة التربيعية الوسطى root mean square للتيار i ، وهذا ما يفسّر استعمال الرمز I_{rms} غالباً بدلاً من $\cdot I_{\text{eff}}$.

يمكننا الآن إعادة كتابة المعادلة 36.2 للتعبير عن الاستطاعة الوسطى المبددة في المقاومة R لأي تيار أو جهد دوري:

$$P = V_{\text{rms}}^2 / R = I_{\text{rms}}^2 R \quad (42.2)$$

ونظراً إلى أن قيمة التيار المستمر ثابتة، فإن جذر القيمة التربيعية الوسطى له تساوي تلك القيمة الثابتة. وعلى غرار ذلك، في حالة الموجة المربعة، التي تساوي ذروة جهدها الموجبة V_p في نصف الدور، و $-V_p$ في نصف الدور الآخر، يكون $V_{rms} = V_p$ (تربيع جهد الموجة المربعة يجعل مربع الذروة السالبة موجباً، وهذا يجعل مفعول هذه الموجة كمفعول جهد مستمر قيمته V_p). وقد بيّنا في الفصل الأول أيضاً أن جذر القيمة التربيعية الوسطى للجهد الجيبى¹⁵ ذي الذروة V_p يساوي $V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$. في المثال التالي، سوف نحسب القيمة الفعالة لموجة مثلثية الشكل.

المثال 8.2


يُستعمل الجهد المثلثي الدوري المبيّن في الشكل 16.2 لتحرير حزمة الإلكترونات في صمام صورة التلفاز وراسم الإشارة. احسب جذر القيمة التربيعية الوسطى لموجة مثلثية تساوي فيها قيمة الجهد من الذروة إلى الذروة $2V_p$. تُعطى قيمة الجهد بين اللحظتين $T/2$ و $T/2 + v(t)$ ، حيث يمثل الحد الموجود بين القوسين ميل الخط المستقيم.

باستعمال المعادلة 41.2، تساوي قيمة الجهد الفعالة:

$$\begin{aligned} V_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \left(\frac{2V_p}{T} t \right)^2 dt} \\ &= \sqrt{\left. \frac{4V_p^2}{3T^3} t^3 \right|_{-T/2}^{+T/2}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

إذن، يُعطي الجهد المستمر الذي يساوي $V_p / \sqrt{3}$ إلى المقاومة نفس استطاعة التسخين التي يعطيها الجهد ذو الموجة المثلثية.

¹⁵ يُعطي جهد شبكة الكهرباء المنزلية والتجارية العامة بالقيمة الفعالة 120 فولط متناوباً (في شمال أمريكا). هذا يعني أن جهد الذروة يساوي $V_p = 120\sqrt{2} = 170$ V. أما قيمة هذا الجهد الوسطى فتساوي الصفر.

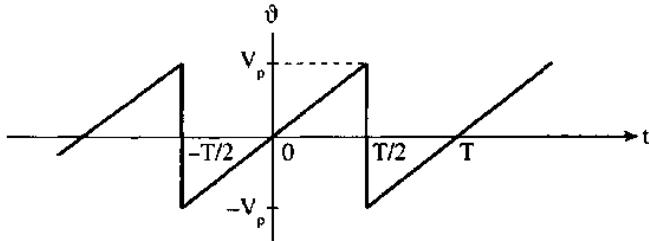

الشكل 16.2: جهد مثلي الموجة على شكل سن منشار دوري.

3.5.2 عامل الاستطاعة


بينا في المعادلة 36.2 أن الاستطاعة الوسطى المبددة في حمل في حالة التيار المستقر المترافق تساوي $P = VI \cos \theta$ ، على أساس أن V و I تمثلان جزئي القيمة التربيعية الوسطى للجهد والتيار. ومع تناقص $\cos \theta$ ، تتناقص الاستطاعة الوسطى. فإذا سمينا VI بالاستطاعة الظاهرية apparent power على أنه نسبة الاستطاعة الوسطى إلى الاستطاعة الظاهرية:

$$\text{pf} = \frac{P}{VI} = \cos \theta \quad (43.2)$$

الزاوية θ هي الفرق بين طوري الجهد V والتيار I ، أو زاوية طور قبوليّة Y_L . وتقع قيمتها بين -90° - في حالة الحمل التحريري الصرف، و $+90^\circ$ في حالة الحمل السعوي الصرف، أي إن الجهد يسبق التيار في الحالة الأولى، ويتأخر عنه في الثانية. ونصف عامل الاستطاعة بأنه مؤخر في الحالة الأولى، وبأنه مسبق في الثانية. وفي كلتا الحالتين تكون قيمة عامل الاستطاعة أصغر من الواحد. وفي الحالتين المتطرفتين، عندما $\theta = \pm 90^\circ$ ، يساوي عامل الاستطاعة الصفر. أما عندما تكون $\theta = 0$ ، أي في حالة الحمل المقاومي الصرف، فيساوي عامل الاستطاعة الواحد. لاحظ أن عامل الاستطاعة يمكن أن يساوي الواحد أيضاً عندما تكون دارة RLC التسلسليّة أو التفرعيّة في حالة طنين (طبعاً، الدارة التي تكون في حالة طنين هي دارة مقاومة صيرفة).

ونظراً إلى أن معظم الأحمال المنزلية والصناعية هي أحمال تحريرية (محركات)، يمكن لعامل الاستطاعة pf أن يكون أصغر كثيراً من الواحد. وهذا ينطوي على عواقب غير مقبولة. ففي حين أن شبكة الطاقة الكهربائية تقدم جهداً فعالاً ثابتاً، فإن القيمة المنخفضة لعامل الاستطاعة يجعل التيار الفعال يزداد بغية الحفاظ على استطاعة خرج المحرك عند مستوى ثابت. ويعودي هذا التيار الزائد إلى زيادة المفاسيد الحرارية I^2R ، ومن ثم إلى زيادة درجة حرارة المحرك، على سبيل المثال، زيادة كبيرة. لذا، فإن تصحيح عامل الاستطاعة، بوضع مكثفة على التفرع مع الحمل التحريري (لتكون دارة طنين تفرعية عملياً)، يزيد من مردود تشغيل الحمل التحريري (انظر الشكل 17.2). مثلاً، يجب أن تساوي الاستطاعة الوسطى الاستطاعة الظاهرة، وشركات توليد وتوزيع الكهرباء تطلب من الشركات الصناعية الكبيرة أن تُشغل آلاتها عند عامل استطاعة يتجاوز 0.9، وتفرض عقوبات مالية على الذين لا يتقيدون بذلك.

المثال 9.2

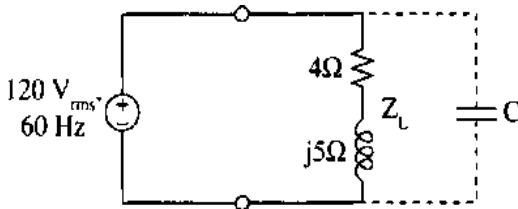

الشكل 17.2: حمل تحريري ممانعته تساوي $Z_L = 4 + j5$ ، أو قبوليته تساوي $Y_L = 4/41 - j5/41$ يتصف بعامل استطاعة مؤخر يمكن تصحيحه بوضع مكثفة C على التفرع معه.

وصل حمل ممانعته $Z_L = 4 + j5$ إلى منبع جهده الفعال يساوي 120 فولط، ويساوي تردد 60 هرتز. ونظراً إلى كون هذا الحمل تحريرياً (الجزء التخييلي من الممانعة موجب)، فإنه يعمل عند عامل استطاعة مؤخر يساوي 0.6247. لكن يمكن تغيير عامل الاستطاعة بوضع مكثفة تفرعياً مع الحمل. (أ) احسب قيمة C التي تصحح عامل الاستطاعة ليصبح مؤخراً وقيمتها تساوي 0.9.

(ب) احسب قيمة C لجعل عامل الاستطاعة مسبقاً، وقيمتها تساوي 0.9.

(أ) يساوي عامل الاستطاعة $pf = \cos(\tan^{-1} 5/4) = 0.6247$ ، وهو مؤخر.

وتساوي الاستطاعة الوسطى التي يمتصلها الحمل:

$$P = \frac{V_R^2}{R} = I^2 R = \frac{120^2}{4^2 + 5^2} \cdot 4 = 1405 \text{ W}$$

وحين تصحيح عامل الاستطاعة بوضع مكثفة تقرعياً مع الحمل Z_L ، نفترض حملاً جديداً ممانعته Z'_L . ونظراً إلى أنه من الأسهل استعمال القبوليّة حين وصل العناصر تقرعياً، سوف نتعامل مع Y'_L :

$$\begin{aligned} Y'_L &= \frac{1}{Z'_L} = Y_L + j\omega C = \frac{1}{Z_L} + j120\pi C \\ &= 4/41 - j5/41 + j120\pi C \end{aligned}$$

إذا كان على قبوليّة الحمل الجديدة أن تُصحّح عامل الاستطاعة ليصبح مؤخراً وتصبح قيمته 0.9، وجب أن تساوي زاوية الطور الجديدة بين الجهد والتيار $\cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$ ، وهذه زاوية سالبة لأن التيار يتأخر عن الجهد بـ 25.84° . لذا فإن ظل هذه الزاوية يساوي $-0.4843 = \tan(-25.84^\circ)$ ، ويجب أن يساوي أيضاً نسبة الجزء التخييلي إلى الجزء الحقيقي من قبوليّة الحمل الجديدة Y'_L :

$$-0.4843 = \frac{-5/41 + 120\pi C}{4/41}$$

ومنها ينْتَج أن سعة المكثفة يجب أن تساوي 198 مкро فاراد.

(ب) في هذه الحالة عامل الاستطاعة مسبقاً ويساوي $\cos(\tan^{-1} 5/4) = 0.6247$

ووضع المكثفة تقرعياً مع Z_L يعطي نفس Y'_L السابقة. إلا أن الزاوية الآن موجبة لأن التيار يسبق الجهد، ولذا $\tan(25.84^\circ) = 0.4843$ ، وهذه القيمة يجب أيضاً أن تساوي نسبة الجزء التخييلي إلى الجزء الحقيقي

في Y'_L . أي:

$$0.4843 = \frac{-5/41 + 120\pi C}{4/41}$$

ومنها ينْتَجُ أن سعة المكثفة يجب أن تكون الآن 448.8 مкро فاراد.

ملاحظة: لو صَحَّحْنا Z_L لجعل عامل الاستطاعة يساوي الواحد، أي لجعل الجهد والتيار متواافقين بالطور، لكان $\tan 0^\circ = 0$ ، وكانت معادلة C الناتجة:

$$0 = \frac{-5/41 + 120\pi C}{4/41}$$

وهذه معادلة تعطي قيمة Z_L تساوي 324 مкро فاراد. ومن اللافت أن نرى أن قيم C تتزايد بتزايد تصحيح عامل استطاعة الحمل Z_L . فتصحيح عامل استطاعة مؤخر يساوي 0.625 ليصبح 0.9 مؤخرًا يتطلب مكثفة سعتها 198 مкро فاراد، ويطلب جعله مساوياً الواحد مكثفة سعتها 324 مкро فاراد، ويطلب جعله مساوياً 0.9 مسبقاً مكثفة سعتها 448.8 مкро فاراد .

لاحظ أيضًا أن تصحيح عامل الاستطاعة ليصبح 1 يوافق تغيير الحمل ليُصبح مقاومياً بحثاً. وهذا يعني أن الحمل التحريري الذي تُضاف إليه مكثفة تفرعياً يتحول إلى دارة طنية تفرعية. والمثال التالي يوضح ذلك.

المثال 10.2

احسب عامل الاستطاعة للحمل $Z_L = 20 + j10$ المبين في الشكل 15.2. وحدّد قيمة السعة التي يجب وصلها مع الحمل تفرعياً لجعل عامل الاستطاعة يساوي الواحد.

يساوي عامل استطاعة الحمل $pf = \cos \theta$ ، و θ هي زاوية الطور بين تيار الحمل وجده الحمل (أو زاوية ممانعة الحمل $Z_L = R_L + jX_L$ ، أي $:(\theta = \tan^{-1} X_L / R_L)$

$$pf = \cos \theta = \cos \tan^{-1} \frac{X_L}{R_L} = \cos \tan^{-1} \frac{10}{20} = \cos 26.6^\circ = 0.89$$

وفقاً لما حُسِب في المثال 6.2، يُبَدِّل الحمل 163.5 واط، وتساوي ذروة التيار المتناوب 4.04 أمبير.

يمكن الآن تصحيح عامل الاستطاعة ليصبح 1 بوضع مكثفة تفرعياً مع الحمل لتكوين دارة طنية تفرعية. لاحظ أن الحمل الجديد لن يستهلك استطاعة إضافية لأن المكثفة لا تستهلك طاقة. بوضع المكثفة في المكان المحدد، تنتُج دارة طنية تفرعية مشابهة لتلك المبينة في الشكل 13.2. وكما يساوي عامل الاستطاعة 1، تُعطي حالة الطنين التي حُسبت في المثال 5 قيمة للمكثفة تساوي $C = L/(R^2 + \omega_0^2 L^2)$ ، حيث إن R و L الآن هما مقاومة وتحريض الحمل. ونظراً إلى أن التردد غير محدد، فإننا لا نستطيع حساب سوى رديبة المكثفة $X_C = 1/\omega C$. لذا نضرب طرفي معادلة C بـ ω فنحصل على:

$$X_C = \frac{R_L^2 + X_L^2}{X_L} = \frac{20^2 + 10^2}{10} = 50\Omega$$

إذن، بوصول مكثفة رديتها تساوي 50 أوم تفرعياً مع الحمل يجعل عامل الاستطاعة يساوي الواحد. وإذا عُرف التردد، يمكن حساب سعة المكثفة.

وتُصبح ذروة شدة التيار المار الآن بين المنبع وخط النقل أقل:

$$I = \left| 100 / \left[1 + j3 + ((20 + j10) \parallel (-j50)) \right] \right| = 3.82 \text{ A}$$

الرمز \parallel يعني وصل تفرعي. ولذا تصبح مفهيد خط النقل الآن أقل وتساوي:

$$\left(\frac{3.82}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot 1 = 7.3 \text{ W}$$

في حين أنها كانت سابقاً 8.2 واط. يُضاف إلى ذلك أن الحمل أصبح يستهلك بعد التصحيح مزيداً من الاستطاعة:

$$P_L = \frac{1}{2} I^2 R_{eq} = \frac{1}{2} I^2 \frac{R_L^2 + X_L^2}{R_L} = \frac{1}{2} \cdot 3.82^2 \frac{20^2 + 10^2}{20} = 182.5 \text{ W}$$

إذا كان الحمل محركاً، يمكن تقليص استهلاكه الجديد ليصبح كاستهلاكه

السابق المساوي 163.5 واط، وهذا ما يُحسن من مردود المنظومة (خط النقل + الحمل).

6.2 المحولات وموافقة الممانعة

Transformers and Impedance Matching

تُستعمل المحولات transformers لنقل استطاعة الجهد المتناوب، أو لتغيير الجهد أو التيار المتناوب إلى قيم أعلى أو أخفض، ولعزل التجهيزات عن خطوط نقل الطاقة (فيما يخص التيار المستمر). والمحولات هي تجهيزات وحيدة التردد (60 هرتز، في شمال أمريكا مثلاً) وذات مردود يقارب ١٠٠%. وتُقصّ الحقول المغناطيسية الشاردة الناجمة عن ملفات المحول إلى حدودها الدنيا باستعمال نوى حديد فرييتية ferromagnetic تحصر الحقول المغناطيسية ضمن الوسط الحديدية في المحول. فإذا جعلت ملفات ملف والنواة (التي تزداد مع التردد) أصغرية أيضاً (وهذا ما يتحقق بالتأكيد في المحولات الجيدة التصميم)، كانت النتيجة محولات استثنائية من حيث المردود العالي الذي يُعبر عنه بتساوي استطاعة الخرج واستطاعة الدخل تقريباً $W_{\text{out}} \equiv W_{\text{in}}$. ويُخفض العمل عند الترددات المنخفضة ملفات النواة، لكنه يتطلب مقاطع كبيرة للنوى، وهذا يزيد من حجم وزن المحول. وفي الحالات التي يكون فيها الوزن عاملًا مقيداً، ومن أمثلتها حالة طائرة، يجري العمل عند ترددات في المجال بين 400 و 800 هرتز (انظر المثال 12.2 الخاص بتصميم محول).

وتُستعمل المحولات على نطاق واسع أيضاً في مجال الترددات الصوتية، وذلك في تطبيقات ربط المداخل والمخارج وفيما بين المراحل، وفي التعديل وموافقة الممانعة. وتصميمها مشابه لتصميم محولات الطاقة، لكن بدلاً من العمل عند تردد وحيد، تعمل هذه المحولات بحزمة عريضة من الترددات تمتد عادة من 20 هرتز حتى 20 كيلو هرتز. مع ذلك، ونظراً إلى أن المحولات غالباً ما تكون كبيرة الحجم عموماً، حتى حين تصغيرها، ينص مبدأ حديث في تصميم الدارات

على الاستعاضة عن وصل مراحل الدارات بواسطة المحوّلات بالوصل المباشر حيثما أمكن، حتى في مرحلة خرج المضخم، على سبيل المثال.

وتحمّل صنف من المحوّلات المتخصّصة هو محوّلات الترددات العالية، ومن أمثلتها المحوّل النبضي. يجب أن تعمل هذه المحوّلات على مجال واسع من الترددات، وأن تنقل موجات مربعة أو قطارات من النبضات مع الحفاظ على شكلها الأصلي ما أمكن. ومن أمثلتها محول إشارة تحريك حزمة الإلكترونات الارتداد flyback في التلفاز الذي يعمل بتردد يساوي 15.75 كيلو هرتز، ويولّد بعد التقويم جهداً مستمراً عالياً (10 كيلو فولط أو أكثر)، وهو الجهد اللازم لضمّام الأشعة المهبطية cathode ray tube.

1.6.2 ترابطية السيالة والمحوّل المثالي

Flux linkages and the ideal transformer


يتَّألف المحوّل المعهود من ملف ابتدائي وملف ثانوي ملفوفين على نواة حديدية مطاوعة¹⁶. ووفقاً لما هو مبيّن في الشكل 18.2، إذا وُصل الملف الابتدائي مع منبع جهد $v_s = V_p \cos \omega t$ ، وتُرك الملف الثانوي مفتوحاً، مرّ تيار ضعيف في الملف الابتدائي وحرّض سيالة مغناطيسية في النواة تؤدي إلى تحريض جهد في الملف الثانوي. وبناء على قانون فارادي Faraday، يساوي الجهد المحرّض:

$$v_1 = -N_1 \frac{d\psi}{dt} \quad (44.2)$$

N_1 هو عدد لفات الملف الابتدائي و ψ هي السيالة المغناطيسية المتحرّضة في نواة المحوّل بواسطة التيار المار في الملف الابتدائي. يسمى هذا

¹⁶ يتَّصف الحديد الفريتني المطاوع بسهولة المغناطة وإزالة المغناطة، وهذا ما يجعله ملائماً للاستعمال في المحوّلات التي يتغير فيها الحقل المغناطيسي بمعدل 60 هertz، وفي رؤوس التسجيل المغناطيسية التي يتغيّر الحقل المغناطيسي فيها بمعدلات أعلى كثيراً. أما المواد الحديدية الفريتنيّة غير المطاوعة فصعبه المغناطة وإزالة المغناطة وهذا ما يجعلها ملائمة للمغناط الدائم وأشرطة وأقراص تسجيل الصوت والصورة.

الجهد عادة القوة المحركة الكهربائية العكسية، وهي ضرورية لمعاكسة الجهد المطبق، ولو لاها لمرّ تيار شديد جداً في الملف الابتدائي (مقاومة ملف المحوّل العملي أصغر كثيراً من أن تُحدّد التيار).

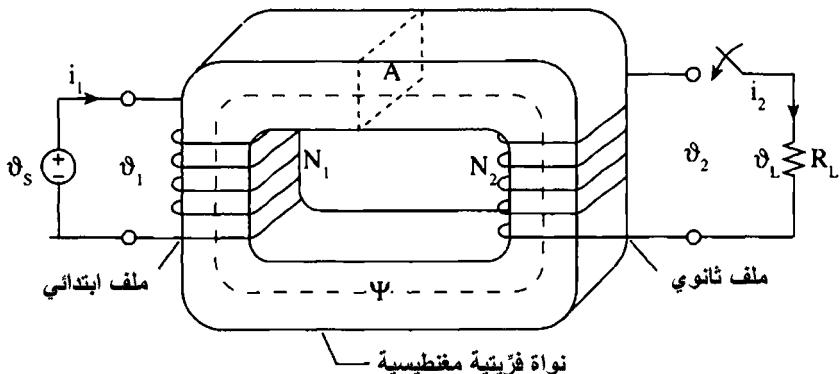

الشكل 18.2: محوّل ذو نواة حديديّة مقطوعها العرضاني A وتمر فيها سيالة مغناطيسية ψ تربط بإحكام ملفي المحوّل الابتدائي والثانوي. يساوي عدد لفات الملف الثانوي N_2 ، ويساوي عدد لفات الملف الابتدائي N_1 .

ونظراً إلى أن السيالة المغناطيسية المتغيرة زمنياً، والمحصورة تماماً ضمن النواة الحديدية الفريتية، تمر أيضاً ضمن لفات الملف الثانوي، فإنها سوف تحرّض جهداً فيه يعطى، وفقاً لقانون فارادي، بـ:

$$v_2 = -N_2 \frac{d\psi}{dt} \quad (45.2)$$

يمكّنا أن نرى الآن بسهولة أن نسبة جهد الخرج إلى الدخل تساوي:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (46.2)$$

وفقاً للمعادلة 46.2، الناتجة من قسمة المعادلة 45.2 على المعادلة 44.2، تساوي نسبة جهد الملف الثانوي إلى جهد الملف الابتدائي نسبة عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي، ونظراً إلى أنها نسبة، فإنها تتطبق على الجهدين اللحظيين v وعلى قيميتي V_{ms} . ونظراً إلى أن الملف الثانوي مفتوح

الدارة، لا تتبَّدِّل أي استطاعة فيه. أي إن تيار الملف الابتدائي لا ينفل أي استطاعة ولذا يكون متأخراً عن جهد الملف الابتدائي بـ 90 درجة. إلا أن تياراً ضئيلاً متأخراً، يسمى تيار المغناطة، ضروري لتحريض السيالة المغناطيسية في النواة (في معظم الحالات يمكننا إهمال تيار المغناطة لأن مفقيده في المحولات العملية ضئيلة (بضعة آحاد بالمائة)، وهذا ما يجعل المحول المثالي العديم المفائد نموذجاً مفيداً). لذا يساوي عامل استطاعة الملف الابتدائي الصفر: $\cos\theta = 0$. وفي التطبيقات التي يعمل فيها المحول بممانعة عالية التي تحتاج إلى رفع قيمة الجهد، يكون الملف الثانوي المفتوح الدارة هو النموذج الملائم.

واثمة حالة عملية أخرى تحصل حين نقل الاستطاعة من منبع إلى حمل عبر محول. يُغلق الآن مبدال الملف الثانوي في الشكل 18.2، فيتدفق التيار وتمتص المقاومة R_L استطاعة تأتي من المنبع، ويؤدي ذلك إلى اختلال توازن الجهد في دارة الملف الابتدائي. فالتيار I_2 المار في الملف الثانوي يُحرّض الآن سيالة جديدة في النواة تؤدي إلى تحريض جهد جديد في الملف الابتدائي، فيختل التوازن بين جهدي المنبع والملف الابتدائي الذي كان يحقق $v_1 = v_2$. ونظراً إلى بقاء جهد المنبع ثابتاً، يؤدي خلل التوازن في الملف الابتدائي إلى تدفق تيار جديد في الملف الابتدائي، وهذا يُحرّض جهداً جديداً (مساوياً بالمطال، ومعاكساً لذاك الناجم عن I_2) يعيد التوازن إلى الملف الابتدائي. وتترجم عن تيار الملف الابتدائي الجديد I_1 استطاعة $I_2^2 R_L$ تقدّم إلى الحمل، ولذا ينفق بالطور مع جهد المنبع¹⁷ (في دارة الملف الابتدائي، يساوي عامل الاستطاعة الآن الواحد). بكلمات أخرى،

¹⁷ ترمز الأحرف اللاتينية الكبيرة إلى جذر القيمة التربيعية الوسطى أو الفعالة. على سبيل المثال، يمكن تمثيل $v_s = V_p \cos\theta$ بالقيمة الفعالة V_s . وتحرض جميع الجهود بموجب قانون فارادي الذي ينص على أن السيالة المغناطيسية المتغيرة مع الزمن تُحرّض جهداً في الوسیعة التي تعبّرها. لذا لا يمكن تحويل الجهد المستمر بواسطة المحول. على سبيل المثال، إذا تألف جهد الملف الابتدائي من مركبة مستمرة وأخرى متذبذبة، تمر المتذبذبة فقط إلى الملف الثانوي. لذا يعتبر إبعاد المحول للمركبة المستمرة عن الحمل، خاصة إذا كانت كبيرة، وظيفة هامة من وظائفه. ومن وظائف الحماية الأخرى التي يؤديها المحول عزل الدارة الثانوية عن الابتدائية، حيث ينعدم الاتصال المباشر مع الشبكة الكهربائية العامة ذات الجهد 440 فولط، على سبيل المثال، بعد تخفيض الجهد إلى 120 فولط متذبذباً اللازم للاستعمال المنزلي.

تساوي الاستطاعة المقدمة من المنبع $V_s I_1 = W_1$ تلك المستهلكة في الحمل $V_L I_2 = I_2^2 R_L = W_2$. ونظراً إلى أن $V_s = V_1$ ، و $V_L = V_2$ ، ينبع:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \quad (47.2)$$

إن معادلة الاستطاعة هذه، أي $V_1 = W_1$ ، صحيحة في حالة المحولات المثالية العديمة المفاسد. وهي مفيدة أيضاً من حيث كونها تقريباً مفيدةً للمحولات العملية التي يمكن أن يصل مردودها إلى 100% إذا أحسن تصميمها. والآن أصبح من السهل الحصول على نسبة تحويل التيار¹⁸، وذلك باستعمال المعادلين 46.2 و 47.2:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad (48.2)$$

وهذا تحويل معاكس لتحويل الجهد: تؤدي زيادة نسبة عدد لفات الثانوي إلى عدد لفات الابتدائي إلى زيادة نسبة جهد الخرج إلى جهد الدخل، وإلى نقصان نسبة تيار الخرج إلى تيار الدخل.

والخلاصة هي أن المحول المثالي هو محول عديم المفاسد يربط بين الملفين الابتدائي والثانوي ربطاً مثالياً، ويحصل هذا نتيجة لانحصر السيالة المغناطيسية كلياً ضمن نواة المحول. ويمكن للمحولات العملية ذات النوى الحديدية أن تكون قريبة جداً من المحولات المثالية إذا أحسن تصميمها.

المثال 11.2

محول مثالي موصّف بـ: V 3600/120 و 10 kVA (انظر الشكل 18.2). ويتألف الملف الثانوي من 60 لفة. احسب نسبة عدد اللفات N_2/N_1 .

¹⁸ يمكن الحصول على نسبة تحويل التيار بطريقة أخرى. عند تردد معين، ينص قانون فارادي على أن السيالة المترسّبة في نواة تتناسب مع التيار I وعدد لفات الملف. وبإغلاق المبدال، يمر تيار جديد في الملف الثانوي، ويحرّض هذا التيار سيالة جديدة في النواة تُحلّل بتوافز الجهد في الدارة الابتدائية. لذا يجب أن يندفع تيار جديد في الملف الابتدائي لإلغاء السيالة الجديدة الناجمة عن I_2 . ويتحقق توازن الجهد عندما يكون $I_1 N_1 = I_2 N_2$.

ونسبة تحويل التيار، وعدد لفات الابتدائي، والتيارين I_1 و I_2 .

نظراً إلى أن هذا المحول خافض للجهد ($V_1 > V_2$)، وبناء على المعادلة . $N_2/N_1 = V_2/V_1 = 120/3600 = 1/30 = 0.0333$ ، يكون: 46.2

. $I_2 = 30I_1$ ، $I_2/I_1 = N_1/N_2 = 30$ ، ولذا يكون ووفقاً للمعادلة 48.2، أي إن التيار يزداد 30 مرة، في حين أن الجهد ينخفض 30 مرة.

ونظراً إلى أن $N_2 = 30N_1$ ، وإلى أن $N_2 = 60$ وفقاً للفرض، ينتج أن N_1 تساوي 1800 لفة. ولحساب I_1 ، نلاحظ أولاً أن $V_1 I_1 = V_2 I_2 = 10000$. ولما كان $V_1 = V_2 I_2 / V_1 = 10000/3600 = 2.78$ A فرضاً، ينتج وباستعمال المعادلة 48.2، ينتج A . $I_2 = I_1(N_1/N_2) = 2.78(30) = 83.33$

المثال 12.2

بُري الشكل 19.2 محولاً ذا نواة حديدية (يدل رمز القصبان العمودية الثلاثة على محول ذي نواة حديدية محكم الترابطية بين الملفين الابتدائي والثانوي، ولذا تُمكِّن نمذجته بالمحول المثالي). ويُستعمل هذا المحول لنقل استطاعة من منبع إلى حمل. ونظراً إلى أن المحول المثالي عديم الضياعات، فإن كل الاستطاعة التي يُقدّمها المنبع إلى الملف الابتدائي سوف تنتقل إلى دارة الملف الثانوي. ويوصل الملف الابتدائي عادة بمنبع طاقة، ويوصل الملف الثانوي بالحمل. فإذا أُعطيت ممانعة الحمل بـ $R_s = 10\Omega$ ، وكانت مقاومة المنبع $Z_L = 500 - j400\Omega$ ، وكان عدد لفات $N_1 = 100$ و $N_2 = 1000$ ، فما مقدار الاستطاعة الوسطى التي تصل إلى الحمل عندما يكون (أ) $V_s = 120e^{j0}$ و (ب) $V_s = 5e^{j\pi/4}$ على:

(أ) نظراً إلى أن $|I_1| = 5A$ ، نحصل من المعادلة 48.2 على:

$$|I_2| = |I_1|N_1/N_2 = 5(100/1000) = 0.5 \text{ A}$$

ولذا تساوي الاستطاعة المقدمة إلى الحمل:

$$P_L = |I_2|^2 R_L = (0.5)^2 500 = 125 \text{ W}$$

(ب) لحساب الاستطاعة المبددة في الحمل، يجب أولاً حساب I_2 أو V_2 لأن $P_L = |I_2|^2 R_L$

$$P_L = |V_R|^2 / R_L = |V_2 R_L / Z_L|^2 / R_L = |V_2 / Z_L|^2 R_L = |I_2|^2 R_L$$

ولحساب V_2 ، نحسب أولاً V_1 ، ثم، من نسبة عدد اللفات ينْتَج: $V_2 = V_1 N_2 / N_1$. والجهد V_1 هو الجهد بين طرفي الملف الابتدائي ويساوي جزءاً من جهد المنبع V_s . بكلمات أخرى، يساوي V_1 جداء V_s بنسبة R_s إلى Z_L' . و الممانعة Z_L' هي انعكاس ممانعة الحمل Z_L من الدارة الثانوية إلى الدارة الابتدائية ويمكن حسابها بالمعادلة 50.2 وفقاً لـ:

$$Z_L' = Z_L (N_1 / N_2)^2 = (500 - j 400)(100/1000)^2 = 5 - j 4 \Omega$$

وحينئذ، يساوي جهد الملف الابتدائي:


$$V_1 = V_s Z_L' / (R_s + Z_L') = 120(5 - j 4) / (15 - j 4)$$

إذن، تساوي الاستطاعة المقدمة إلى الحمل:

$$\begin{aligned} P_L &= |V_2 / Z_L|^2 R_L = |(V_1 N_2 / N_1) / Z_L|^2 R_L \\ &= \left| 120 \frac{5 - j 4}{15 - j 4} \cdot 10 \cdot \frac{1}{500 - j 400} \right|^2 500 \\ &= \left| \frac{12}{15 - j 4} \right|^2 500 = \frac{144}{241} 500 = 298.7 \text{ W} \end{aligned}$$

وفي طريقة أخرى أبسط إلى حد ما يمكن إجراء الحسابات في الدارة الابتدائية مع تذكر أن الاستطاعة المستهلكة في الدارة الثانوية للمحول المثالي تساوي تلك المستهلكة في الدارة الابتدائية. لذا، وبعد حساب Z_L' ، وهي منعكَس ممانعة الحمل في الدارة الابتدائية، تُعطى الاستطاعة المستهلكة في الحمل بـ:

$$P_L = |I_1|^2 R_L' = |120 / (15 - j 4)|^2 5 = 298.7 \text{ W}$$

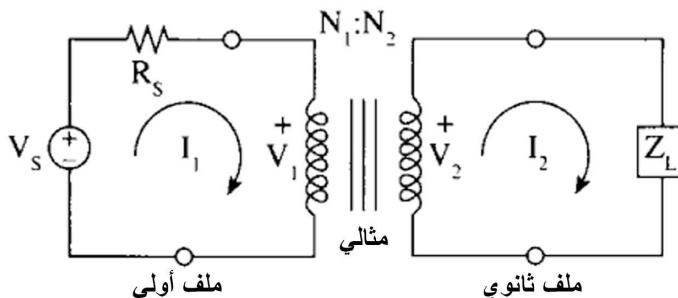

الشكل 19.2: محول يصل بين حمل Z_L ومنبع V_s .

المثال 13.2

صممَّ محولاً لاستعماله في وحدة تغذية توصّل بالشبكة العامة ذات الجهد 120 فولط والتردد 60 هرتز، لتعطى في خرجها 5 فولط و 10 أمبير. تساوي مساحة المقطع العرضي للنواة 1cm^2 . وتساوي كثافة السيالة العظمى في النواة 1 تيسلا (1 تيسلا يكافئ 1 ويبر weber للمتر المربع). احسب (أ) عدد لفات ملفِّ المحول، و(ب) تيار الحمل الكامل في الدارة الابتدائية.

(أ) استخراج العلاقة بين الجهد والتردد والسيالة. إذا كان الجهد المطبق جيّياً، كانت السيالة جيّية أيضاً. أي $\psi = \psi_p \sin \omega t$ ، و ψ_p هي قيمة مطال ذروة السيالة المغناطيسية. وفقاً للمعادلة 44.2، يساوي الجهد المتحرّض في الملف، أو القوة المحرّكة الكهربائية المعاكسة:

$$v = -N \psi_p \omega \cos \omega t$$

ويجب أن يكون هذا الجهد مساوياً تقريباً للجهد المطبق على الملف الابتدائي في محولٍ جيد التصميم. بالتعبير عن ذلك الجهد بدلالة القيمة الفعالة ينتُج:

$$V_{\text{rms}} = N 2\pi f \left(\psi_p / \sqrt{2} \right) = 4.44 N f \psi_p = 4.44 N f A B_p \quad (49.2)$$

f هو التردد ($f = \omega / 2\pi$)، و A هي مساحة المقطع العرضي للنواة مقدّرة بالметр المربع، و B هي كثافة السيالة مقدّرة بالتسلا، و V هو الجهد مقدّراً بالفولط إذا كانت ψ مقدّرة بالويبر. إن هذه المعادلة شائعة الاستعمال في تصميم المحولات.

ويساوي الجهد المترّض في اللغة الواحدة:

$$V/N = 4.44 \cdot 60 \text{ Hz} \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 1 \text{ T} = 0.0267$$

ومنها يكون عدد ملفات الملف الابتدائي:

$$N_1 = V / (\text{volts/turn}) = 120 / 0.0267 = 4505 \text{ turns}$$

ويساوي عدد ملفات الملف الثانوي $N_2 = 5 / 0.0267 = 187 \text{ turns}$. لاحظ أن زيادة مساحة المقطع العرضاني تترافق بنقصان عدد ملفات.

(ب) باستعمال المعادلة 48.2، ينتُج:

$$I_1 = N_2 I_2 / N_1 = 187 \cdot 10 / 4505 = 0.42 \text{ A}$$

أي إن المحول يستاجر عند الحمل الكامل تياراً شدته 0.42 أمبير، ويقدّم استطاعة تساوي 50 واط بافتراض أن الحمل مقاومي وأن ضياعات المحول معروفة.

Impedance transformation

2.6.2 تحويل الممانعات

إضافة إلى أن المحولات ترفع الجهد وتزيد التيار وتخفّضها، فإنها تغيّر الممانعات أيضاً. باستعمال العلاقةين 46.2 و 48.2، تُعطى عبارة تحويل الممانعة بـ:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{V_1/I_1}{V_2/I_2} = \frac{V_1}{V_2} \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad (50.2)$$


أي إن ممانعة الحمل الصغيرة الموجودة في دارة المحول الثانوية تظهر على شكل ممانعة كبيرة $Z_1 = Z_2 (N_1/N_2)^2$ في الدارة الابتدائية إذا كان $N_1/N_2 > 1$.

يبدو من معاينة المعادلة 50.2 أن المحول، بملفنه وعدد ملفاته الكثيرة، لا يدخل التحريض الناجم عن تلك ملفات في الدارتين الابتدائية والثانوية. فالمقاومة الصرفية R_2 في الدارة الثانوية تتبع مقاومة صرفة R_1 في الدارة الابتدائية بدون أن يضاف إليها أي تحريض. وتعود هذه النتيجة المفاجئة إلى حدٍ ما إلى إلغاء السيالتين المترتضتين في التواز بواسطة التيارين I_1 و I_2 . أي إن المحول يمكن أن يعمل بوصفه تجهيزاً معروفة التحريض يمكنها تغيير قيمة المقاومة الصرفية. وهذه خاصية مفيدة جداً حين الرغبة في نقل الاستطاعة العظمى بين منبع وحمل غير متواافقين الممانعة.

المثال 14.2

ثمة رغبة في نقل استطاعة عظمى من مضخم صوتي ذي مقاومة داخلية كبيرة إلى مجهر ذي مقاومة داخلية صغيرة. تتصف المجاهير عادة بمقاومة صغيرة (4 أو 8 أو 16 أوم) لأن الملف المثبت على مخروط المجهر، الذي يُحرك المخروط جيئاً وذهاباً (لتوليد أمواج الضغط) يجب أن يكون خفيف الوزن لتمكن المخروط من الاستجابة حبيباً للترددات الصوتية العالية. فإذا كانت ممانعة خرج المضخم تساوي 5000 أوم، وكانت مقاومة المجهر تساوي 5 أوم، فما هي نسبة عدد لفات محول الترددات الصوتية لتحقيق نقل الاستطاعة العظمى إلى المجهر.

يُري الشكل 20.2-أ حالة عدم التوافق الناجمة عن وصل المجهر مباشرة مع المضخم. في هذه الحالة، سوف ينتقل جزء صغير من الاستطاعة المتاحة إلى المجهر. ويمكن إيضاح ذلك بحساب نسبة الاستطاعة المبددة في المجهر إلى تلك المبددة في المضخم: $P_{5\Omega} = I^2 5 / P_{5000\Omega} = I^2 5 / 5000 = 0.001$. هذا يعني أن الاستطاعة التي تصل إلى المجهر ضئيلة جداً.

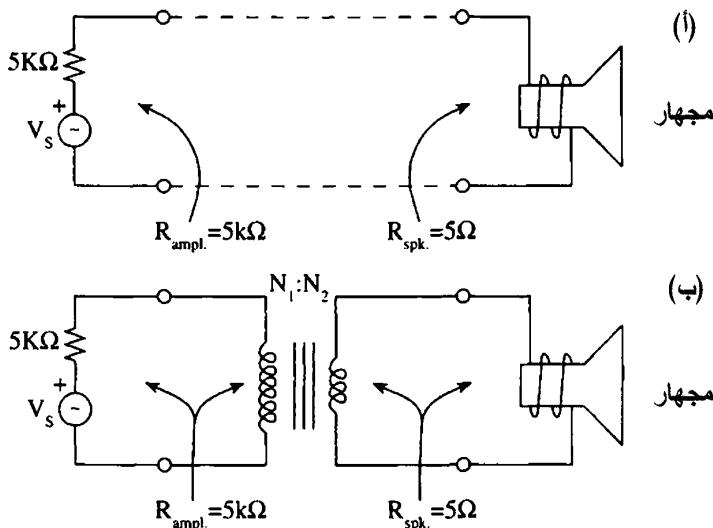

الشكل 20.2: (أ) يمكن لوصل المجهر مباشرة مع المضخم أن يؤدي إلى عدم توافق شديد للممانعات. (ب) بغية تحقيق نقل الاستطاعة العظمى، يستعمل محول ذو نواة حديدية (القضبان العمودية) لتحقيق توافق الممانعات.

نعرف من المقطع 6.1 أن نقل الاستطاعة العظمى يقتضي أن تكون مقاومة الحمل مساوية لمقاومة المنبع. ويمكن تحقيق هذا التوافق بوضع محول ترددات صوتية ذي نواة حديدية بين المضخم والمجهار، وفق المبين في الشكل 20.2-ب. وباستعمال المعادلة 50.2، يمكننا حساب نسبة عدد اللفات اللازم لتحقيق حالة التوافق:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{5000}{5} = 1000 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

من هذه المعادلة يتبيّن أن $N_1 = 33N_2$. إذن، يُحقّق المحول الذي يساوي عدد لفات ملفه الابتدائي 33 مرة من عدد لفات الملف الثانوي حالة التوافق التي تبدو فيها ممانعة الحمل للمنبع وكأنها تساوي 5000 أوم، وتبدو ممانعة المنبع للحمل وكأنها تساوي 5 أوم.

7.2 الخلاصة

عرضنا في هذا الفصل أدوات الدارات الضرورية لتحليل الدارات الإلكترونية. ووفقاً لما أشرنا إليه في البداية، علم الإلكترونيات هو علم التأثيرات المتبادلة فيما بين العناصر الثلاثة R و L و C، وفيما بينها وبين عناصر نشطة من قبيل الترانزستورات ومضخمات العمليات وغيرها:

- لقد وفر لنا تحليل الأشعة الطورية، من خلال المقادير العقدية، طريقة سهلة لتحليل الدارات، في حالة التردد الوحيد، كسهولة تحليل دارات التيار المستمر. فباستعمال مقادير عقدية من قبيل الممانعة $Z = R + jX$ والقبولية $Y = G + jB$ ، استطعنا الحصول على استجابات التيار والجهد المتحرّضة في أي مكان من الدارة حينما يكون المحرّض تابعاً جيبياً.
- وجرى توصيف استجابة المرشحات التردديّة بدلالة تردد القطع أو تردد نصف الاستطاعة ($\omega_c = 1/RC$ أو $\omega_c = 1/LC$) وتردد الطنين. وعُرف الطنين، وتردد الطنين $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ، في الدارات التي تحتوي على

تحريض L وسعة C ، بأنه الحالة التي يكون فيها الجهد والتيار متفقين بالطور. وعند تردد الطنين، تكون ممانعة دخل الدارة وقبوليتها مقدارين حقيقين. وعُرف عامل الجودة Q ، وجرى بيان أن $5 \geq Q \geq 1$ في دارات الترددات الراديوية العملية.

- وفي حالة دارة الطنين التسلسلية، أثبتت أن $Q = \omega_0 L / R_s = 1 / \omega_0 R_s C$ بافتراض أن R_s هي المقاومة التسلسلية في الدارة، وأن الجهدين على طرفي الملف والمكثفة متساويان بالمطال ومتعاكسان بالطور، وأنهما يمكن أن يكونا أكبر كثيراً من جهد المنبع V_s ، أي $V_L = V_C = QV_s \gg V_s$.
- وفي حالة دارة الطنين التفرعية، أثبتت أن $Q = \omega_0 R_p C = R_p / \omega_0 L$ بافتراض أن R_p هي مقاومة تفرعية مع الملف والمكثفة، وأن تياري الملف والمكثفة متساويان بالمطال ومتعاكسان بالطور، ويمكن أن يكونا أكبر كثيراً من تيار المنبع، أي $I_L = I_C = QI_s \gg I_s$. وهذا يعني أن دارة الطنين التسلسلية (التفرعية) تعمل مضخماً للجهد (لتيار).
- وحدّدت الانقائية التردديّة للدارات الطينية بعرض الحزمة $B = \omega_2 - \omega_1$ الذي يعطى بالمعادلة $B = \omega_0 / Q$. أما ω_1 و ω_2 فهما ترداً نصف الاستطاعة، أي: $\omega_1 = \omega_0 - \omega_0 / 2Q$ ، $\omega_2 = \omega_0 + \omega_0 / 2Q$.
- وأثبتت أنه يمكن للمحولات أن تكون ذات مردود عالٍ في تغيير مستويات التيارات والجهود المتداولة والمماثلات وفقاً لـ: $V_2/V_1 = N_2/N_1$ و $I_2/I_1 = N_1/N_2$ و $Z_2/Z_1 = (N_2/N_1)^2$. N_1 و N_2 هما عدد لفات الملفين الابتدائي والثانوي في المحول.

Problems

مسائل

1. حدّد الزاوية التي يسبق بها التيار الجهد $v = 10 \cos(\omega t - 10^\circ)$ أو يتأخر عنه بها إذا كان:

$$i = 5 \cos(\omega t - 20^\circ) \quad (أ)$$

$$i = 5 \cos(\omega t - 5^\circ) \quad (ب)$$

$$i = -5 \cos(\omega t - 30^\circ) \quad (ت)$$

الجواب: (أ) يتأخر التيار عن الجهد عشر درجات، أو ينقدم التيار على الجهد بـ 350 درجة، وهذا صحيح لأن $\cos(x - 20^\circ) = \cos(x + 340^\circ)$. إلا أن المترافق عليه هو التعبير عن فروق الطور بزايا تقل عن 180 درجة.

2. يساوي مطال الجهد الجيبى $v(t) = V_p \cos(\omega t + \theta)$ خمسين فولط. وفي اللحظة $t = 0$ يكون متافقاً وتساوي قيمته أربعين فولط. احسب θ .

3. أعد كتابة الأعداد العقدية التالية بالصيغة القطبية: $j3 + j5$ ، $2 + j3$ ، $-7 + j9$.

الجواب: .
4. عَبَرَ عن الجهد الحقيقة التالية بأشعة طورية: $v(t) = 5 \cos \omega t$.
 $v(t) = 120 \cos(\omega t + \theta)$ ، $v(t) = V_p \cos(\omega t + \theta)$ ، $v(t) = 5 \sin \omega t$

5. حدد، في مستوى الزمن، التيارات الحقيقة المعطاة بالأشعة الطورية التالية: $j10 - j10$ ، $j10 + j10$ ، $10 - j10$. افترض أن تردد التيارات هو $f = \omega/2\pi$

الجواب: $14.1 \cos(\omega t - 45^\circ)$ ، $14.1 \cos(\omega t + 45^\circ)$ ، $i(t) = -10 \sin \omega t$

6. احسب التيارات اللحظية المعطاة بالأشعة الطورية التالية: $j10$ ، $j10 - 10$ ، $j10 + j10$ في اللحظة $t = 1 \text{ ms}$ وعند التردد $\omega = 377 \text{ rad/s}$

7. مثل الجهدتين التاليتين:

$$v_2 = 7 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ و } v_1 = 5 \cos(\omega t - 20^\circ)$$

بشعاعين طوريين واحسب

الجواب: $.10\cos(\omega t + 9.4^\circ)$

8. ما مقدار ممانعة الدارة التسلسلية المكونة من مقاومة مقدارها 10 أوم وملف تحريضه يساوي 5 هنري؟

9. وصل منبع تيار يساوي $4\cos\omega t$ مع دارة تسلسلية مكونة من مقاومة مقدارها 10 أوم وملف تحريضه يساوي 20 ملي هنري. احسب شاع الجهد الطوري والجهد في مستوى الزمن على طرفي الدارة عندما تكون قيمة التردد الزاوي 377 رadian في الثانية.

الجواب: $v(t) = 50.1\cos(377t + 37.6^\circ)$, $50.1\exp(j37.6^\circ)$

10. ما مقدار ممانعة الدارة التفرعية المكونة من مقاومة مقدارها $1\text{ k}\Omega$ وملف تحريضه 100 mH عند تردد يساوي 1 kHz ؟


11. ما مقدار ممانعة الدارة المكونة من مقاومة R موصولة تسلسليا مع ملف L ومكثفة C موصولين تفرعي؟ افترض ترددًا زاويًا مقداره ω .

الجواب: $Z = R + j\omega L / (1 - \omega^2 LC)$

12. ارسم مخطط الأشعة الطورية لكافة الجهد في الدارة المبينة في الشكل 2.2-أ. افترض أن $\omega = 100\text{ rad/s}$ و $L = 1\text{ H}$ و $C = 50\text{ }\mu\text{F}$ و $R = 100\Omega$ ، وأن جهد المنبع معطى بـ $v = 200\cos\omega t$. هل هذه الدارة تحريضية أم سعوية عند التردد المفترض؟

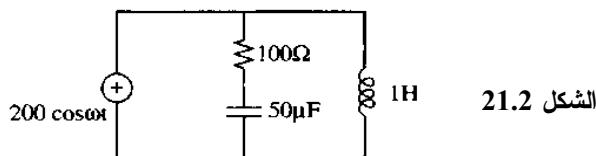13. استعمل تحليل أشعة الطور لحساب الجهد $(v_R)_R$ في مستوى الزمن بين طرفي المقاومة في الشكل 21.2. افترض أن $\omega = 1000\text{ rad/s}$.

الجواب: $v_R = 196.1\cos(1000t + 11.3^\circ)$



14. استعمل تحليل الحلقات وطريقة الشعاع الطوري لإيجاد شعاع طور تيار الملف وصيغته في مستوى الزمن، وذلك للدارة ذات الحلقتين المبينة في الشكل 21.2.

15. بادل موقع الملف والمكثفة في الشكل 5.2-أ ثم أوجد شعاع طور تيار المقاومة.

$$\text{الجواب: } I_R = 0.5 + j 0.5$$

16. على غرار تقدير الممانعة والمقاومة والرذيلة بالأوم (Ω)، تقدر القبوليّة والناقلية والمطاوّعة بالسيمنس (S). احسب القبوليّة والناقلية والمطاوّعة لمقاومة مقدارها 100 أوم موصولة تسلسلياً مع مكثفة سعتها 10 ميكرو فاراد عند تردد زاوي يساوي 1000 رadian في الثانية.

17. يُري الشكل 6.2-أ مرشح ترددات منخفضة. بافتراض أن تردد القطع يساوي 400 هرتز، (أ) حسب R إذا كانت $C = 0.5 \mu\text{F}$ ، (ب) واحسب ربح الجهد عند التردد 600 هertz.

$$\text{الجواب: (أ) } 795.8 \text{ أوم. (ب) } 0.55.$$

18. احسب تردد نصف الاستطاعة (بالهرتز) لمرشح ترددات العالية المبين في الشكل 7.2-أ بافتراض أن $C = 1 \mu\text{F}$ و $R = 10 \text{k}\Omega$.

19. يُري الشكل 7.2-أ مرشح ترددات عاليّة. بافتراض أن تردد القطع يساوي 400 هertz، (أ) احسب C إذا كانت $R = 1\Omega$. (ب) هل هذه دارة تأخير أم تسبّيق طوري؟ (ت) ما مقدار ربح الاستطاعة بالديسيبل عند 200 Hz؟

$$\text{الجواب: (أ) } 0.398 \text{ ميكرو فاراد، (ب) دارة تسبّيق طوري، (ت) } -6.99 \text{ dB.}$$

20. تُستعمل دارة طنين تسلسليّة لتوليف محطة إذاعة تعمل في حزمة ترددات التعديل المطالي. فإذا أردنا استقبال محطة تبث التردد 870 كيلو هertz، وكان تحریض الملف الثابت يساوي 20 ميكرو هنري، فما مقدار سعة المكثفة المتغيرة اللازمة لذلك؟

21. صمم دارة طنين تسلسلية توصل تفرعياً مع دارة استقبال بغية حذف تردد تشويش يساوي 52 ميغا هرتس. حدد تحريض الملف اللازم إذا توفرت لك مكثفة سعتها 10 بيكو فاراد.

الجواب: $0.94 \mu\text{H}$.

22. يساوي الجهد المطبق على دارة طنين تسلسلية مشابهة لتلك المبينة في الشكل 2.2 أ - 1 فولط:

(أ) حدد الجهد على طرفي كل من الملف والمكثفة والمقاومة عند الطنين. استعمل القيم التالية: $\Omega = 0.1\Omega$, $R = 0.1\text{mH}$, $C = 0.01\mu\text{F}$ ، و احسب أولاً تردد الطنين.

(ب) اشرح كيف يمكن لـ V_L و V_C أن يكونا أكبر من 1 فولط.

الجواب: $V_R = 1\text{V}$, $V_C = -j1000\text{V}$, $V_L = j1000\text{V}$

23. أعد حل المسألة 22 بعد تغيير قيمة R لتصبح 10 أوم. ماذا تستنتج من مقارنة الجوابين؟

24. احسب الاستطاعة التي يعطيها مولد الجهد للدارة الطينية في المسألة 22.

الجواب: $10\cos^2 \omega_0 t \text{ W}$

25. تساوي عناصر دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 13.2 ما يلي:

$$C = 100\text{ pF}, R = 5\Omega, L = 1\text{mH}$$

(أ) احسب تردد طنين الدارة وعامل الجودة فيها وعرض حزمتها الترددية.

(ب) إذا أردنا مضاعفة عرض الحزمة، بما هي التغيرات الواجب إدخالها في الدارة لتحقيق ذلك؟


26. فيما يخص النطاق الترددي من 88 حتى 108 ميغا هرتس، الذي تعمل ضمنه محطات إذاعة التعديل الترددية، يجب أن تكون الفوائل الترددية بين الترددات التي تبثها تلك المحطات 0.20 ميغا هرتس. ولدرء التداخل، يجب أن تبث المحطات حزمة عرضها أقل من ذلك. بافتراض أن محطة

تبث حزمة عرضها 70 كيلو هرتز عند تردد حامل يساوي 100 ميجا هertz، احسب عامل الجودة في دارة الاستقبال.

الجواب: 1429.

27. تستعمل دارات الطنين التفرعية لانتقاء الترددات بسبب اتخاذ الجهد والممانعة قيمتيهما العظمى عند الطنين. احسب ممانعة الدارة الطينية المعطاة في المسألة 25.

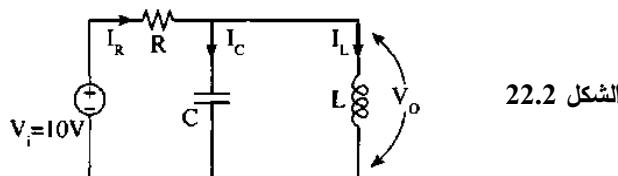28. احسب V_o/V_i عند جميع الترددات في دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 22.2. **الجواب:** $j\omega L/[R(1-\omega^2LC) + j\omega L]$.



29. في دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 22.2:
 (أ) أوجد تردد الطنين ω_0 .

(ب) أوجد V_o/V_i عند الطنين، وبيّن أن جهد الخرج V_L أو V_C يرتفع ليصبح مساوياً لجهد الدخل V_i عند تردد الطنين.

30. في دارة الطنين التفرعية المبينة في الشكل 22.2:
 (أ) أوجد I_R و I_L و I_C عند الطنين.

(ب) ماذا يساوي تيار المنبع وممانعة الدارة (V/I_R) عند الطنين؟

الجواب: (أ) $I_L = -j\omega_0 CV_i$ ، $I_C = j\omega_0 CV_i$ ، $I_R = 0$


(ب) $Z_i = \infty$ ، و $I_i = 0$

31. بافتراض أن $V_i = 10V$ ، $R = 5k\Omega$ ، $C = 100 pF$ ، $L = 10 \mu H$ في الشكل 22.2:
 (أ) احسب تردد الطنين ω_0 .

. (ب) احسب I_R عند $\omega = 2.83 \cdot 10^7 \text{ rad/s}$

32. احسب تردد الطنين وعامل الجودة وعرض الحزمة لدارة الطنين المبيّنة في الشكل 23.2.

الجواب: 1.59 ميغا هرتز، 1000، 1.59 كيلو هertz.

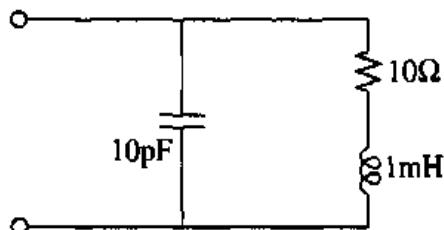

الشكل 23.2

33. في المثال 5.2 الذي يَسْتَعْمِل دارة طنين تفرعية من حيث المبدأ، أُجْرِيت حسابات Q اعتماد على العبارة $Q = \omega L / R$ الخاصة بداره الطنين التسلسلية. انطلاقاً من عبارة عامل الجودة في دارة الطنين التفرعية المبيّنة في الشكل 12.2-أ، وهي $Q = R / \omega L$ ، أثبت أن من السليم استعمال $\omega L / R$ لحساب Q في دارة الطنين المعطاة في الشكل 13.2.

34. في الدارة المبيّنة في الشكل 23.2:

(أ) احسب الممانعة عند الطنين.

(ب) احسب الجهد على طرف الدارة عند الطنين عندما يمر تيار شدته 1 مкро أمبير في الدارة.

(ت) احسب تيار المكثفة عند الطنين.

الجواب: (أ) 10 ميغا أوم. (ب) 10 فولط. (ت) 1 ملي أمبير.

35. احسب الاستطاعة المبددة في خط النقل في الشكل 15.2 باستعمال عبارة الاستطاعة المعطاة بالمعادلة 36.2.

36. هل يمكن للاستطاعة اللحظية التي تقدّمها وحدة التغذية في المثال 5.2 أن تكون سالبة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما المدة التي يحصل بها ذلك، مقدرة

بالدرجات، من كل دورة مدتها 360 درجة؟

الجواب: 64 درجة. مساعدة: راجع الأشكال 4.1، و 5.1 و 7.1.

37. في الدارة التسلسلية المبينة في الشكل 2.2-أ، افترض أن V_{rms} للمنبع يساوي 120 فولط مع تردد يساوي 60 هرتز، وأن $R = 20\Omega$ و $C = 2\mu F$ و $L = 2H$.

(أ) احسب الاستطاعة الوسطى التي يعطيها المنبع.


(ب) احسب عامل الاستطاعة.

38. (أ) يُري الشكل 24.2-أ موجة مربعة. احسب V_{rms} لهذه الموجة.


(ب) بافتراض أنه قد جرى تمرير هذه الموجة عبر مكثف تسلسلية تمنع مركبتها المستمرة من المرور، وجعلها تبدو كذاك المبينة في الشكل 24.2-ب، احسب V_{rms} لهذه الموجة الجديدة.

(ت) بافتراض أنه قد جرى تقويم الموجة المبينة في الشكل 24.2-ب بحيث يتبقى الجهد الموجب فقط، احسب V_{rms} للموجة المقوّمة.

الجواب: (أ) 16.97 فولط. (ب) 12 فولط. (ت) 8.49 فولط.

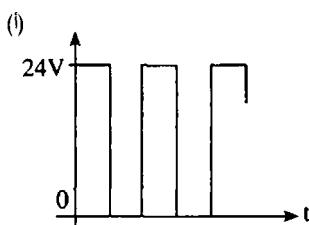

الشكل 24.2

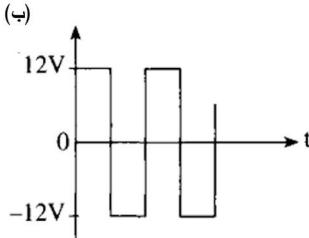

39. يوضع ملف، ممانعه تحریضية صرفة وتساوي 10 أوم، على طرفي مولد

جهد متداوب قيمة جهده الفعالة تساوي 220 فولط. ما مقدار الحمل المقاومي الذي يمكن وضعه تفريعاً مع الملف إذا كانت القيمة الفعالة لشدة التيار المسموح به في الدارة تساوي 40 أمبير؟

40. وصل محرك إلى منبع قيمة جهده الفعالة تساوي 120 فولط، وتردد يساوي 60 هertz. وتساوي استطاعة المحرك 2 كيلو فولط أمبير ويعمل بعامل استطاعة يساوي 0.8:

(أ) احسب الاستطاعة الظاهرية والاستطاعة الحقيقية.

(ب) ما شدة التيار المار في المحرك؟


(ت) احسب مقاومة المحرك R وتحريضه L .

الجواب: 0.11 H، 5.76Ω، 16.67 A، 1600 W، 2000 VA

41. ثمة رغبة في تشغيل المحرك المذكور في المسألة السابقة بعامل استطاعة يساوي 1. ولتحقيق ذلك توضع مكثفة C تفريعاً معه فتنتج دارة كذاك المبينة في الشكل 13.2. احسب قيمة C .

42. يستهلك الحمل Z_L المبين في الشكل 25.2 استطاعة مقدارها 27 كيلو واط عند عامل استطاعة يساوي 0.75. ويساوي الجهد على طرفي الحمل 2.3 كيلو فولط بتردد يساوي 60 هertz. ما سعة المكثفة التي يجب استعمالها لجعل عامل الاستطاعة يأخذ القيمة المفضلة 0.93؟

الجواب: 6.6 ميكرو فاراد.

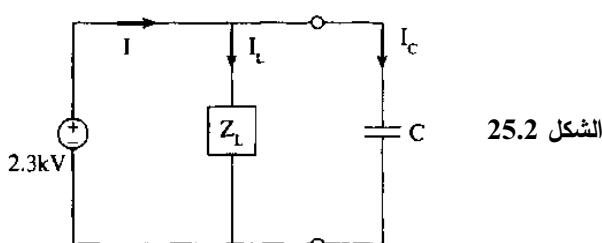

الشكل 25.2

43. يمكن تمثيل محرك بمقاومة R وملف L موصولين تسلسلياً. بافتراض أن

عامل استطاعة هذا المحرك يساوي 0.866 عند التردد 60 هرتز، فما
مقدار عامل الاستطاعة عند التردد 440 هرتز؟

44. صمم محولاً يعطي جهداً في خرج الملف الثانوي يساوي 12 فولط وتياراً شدته 5 أمبير عندما يوصل الملف الابتدائي مع منبع جهده يساوي 120 فولط، وتردده يساوي 60 هرتز. حدد عدد لفات الملفين الابتدائي والثانوي بافتراض أن مساحة المقطع العرضي للنواة تساوي 2cm^2 ، وأن السيالة المغناطيسية فيها يجب ألا تتجاوز 0.5 تسلان.

الجواب: 4505

45. بافتراض أن العمل في المسألة السابقة مقاومي ويساوي 2.4 أوم، فما
مقدار الاستطاعة المقدمة له؟

46. تساوي كثافة السيالة العظمى 1.5 تسلان في محول يعمل بتردد يساوي 60 هرتز. ما مساحة المقطع العرضي للنواة الضرورية لتوليد 2 فولط لفة الواحدة من الملف؟

الجواب: 50cm^2

47. يستعمل في مضخّمات الترددات الصوتية دارة ربط بين مرحلة التضخيم النهاية والمجهار بغية تحقيق توافق الممانعات، وفي نفس الوقت لمنع مركبة التيار المستمر من المرور من المرحلة الأخيرة إلى وشيعة المجهار. وثمة رغبة في وصل مجهار مقاومته تساوي 8 أوم مع مضخم مقاومة خرجه تساوي 8000 أوم. احسب نسبة عدد لفات محول الخرج الذي يمثل دارة الرابط.

48. يوصل جرس باب مع محول ملفه الابتدائي مكون من 3000 لفة وموصول مع جهد متراوّب يساوي 120 فولط. بافتراض أن الجرس يحتاج إلى تيار شدته 0.2A مع جهد قيمته 10V ، احسب عدد لفات الملف الثانوي والتيار الذي يمر في الملف الابتدائي.

الجواب: 250

الفصل الثالث

تطبيقات الدّيود

Diode Applications

Introduction

1.3 تقديم

الدّيود diode هو أول عنصر لاخطي نواجهه في هذا الكتاب. تذكر أن المقاومة والملف والمكثفة هي عناصر خطية، أي إن مضاعفة الجهد المطبق على العنصر تؤدي إلى مضاعفة التيار المار فيه وفقاً لقانون أوم. أما الدّيود، وهو عنصر ذو نهايتين أو قطبين، فهو أقرب إلى مبدال الفصل والوصل. فعندما يكون في حالة وصل، يعمل كدارة القصر ويمرّر التيار. وعندما يكون في حالة الفصل، يعمل كالدائرة المفتوحة ولا يسمح لأي تيار بالمرور. ونهايتها الدّيود مختلفة، وإحداهما موسومة بإشارة +، والثانية موسومة بإشارة -. وإذا كانت قطبية الجهد المطبق على الدّيود مطابقة لقطبتيه (التي تسمى الانحياز الأمامي forward bias)، انتقل إلى حالة الوصل وأدى وظيفة دارة القصر (محاكيًّا بذلك مبدأً بوضعية الوصل). وعندما تكون قطبية الجهد مخالفة، (انحياز عكسي)، يكون الدّيود فاصلاً. ثمة مثال جيد آخر للدّيود هو صمام الماء الوحيد الاتجاه (صمام عدم الرجوع) الذي يسمح للماء في الأنابيب بالتدفق باتجاه معين، ويعنده من التدفق بالاتجاه الآخر. إن تفسير هذا السلوك العجيب للدّيود يتطلب بعض فيزياء الحالة الصلبة التي سوف نتطرق إليها في الفصل القادم. أما في هذا الفصل فسوف نستعرض تطبيقات الدّيود العملية.


يُسمى الدّيود أيضاً مقوّماً rectifier. على سبيل المثال، إذا وضع ديود تسلسلياً في دارة يمر فيها تيار متناوب، أدى ذلك إلى مرور التيار باتجاه واحد فقط

يتحدد بالانحياز الأمامي. وبذلك يكون التيار قد قُوِّم. لذا ربما كان أوسع استعمال للذيدات في وحدات التغذية حيث يُغيَّر جهد الشبكة الكهربائية العامة المتداوب ليصبح جهداً مستمراً.

التقويم 2.3

1.2.3 الذيد المثالي والذيد العملي

يرى الشكل 1.3-أ خصائص الجهد والتيار لذيد مثالي، وهي أيضاً جزء من خواص مبدال الفصل والوصل. وسوف نستعمل هذه الخصائص بوصفها تقريراً لخصائص الذيد الواقعي المبينة في الشكل 1.3-ب الخاصة بالذيد المعروف IN4002 المستعمل في وحدات التغذية الصغيرة.

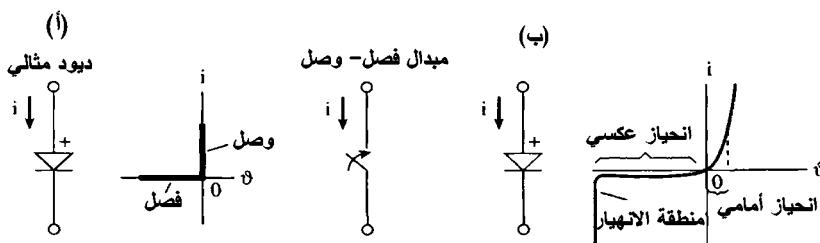

الشكل 1.3: (أ) رمز الذيد المثالي واتجاه تدفق التيار فيه. تحاكي حالتي الوصل والفصل في الذيد حالي مبدال الفصل والوصل. (ب) ذيد واقعي مع خصائص الجهد والتيار فيه.

يرى الشكل 1.3-ب خصائص التيار والجهد لذيد IN4002. لاحظ أنه برغم أن الذيد المثالي يمكن أن يكون تقريراً حيداً للذيد العملي عموماً، فإن ثمة فوارق هامة بينهما تتصل بمجال عمل الذيد العملي، وتتمكن من وضع نموذج أكثر دقة من الذيد المثالي. وأكثر تلك الفوارق جلاء هي:

(أ) في حالة الانحياز الأمامي، ثمة حاجة إلى تطبيق جهد أمامي معين يساوي تقريراً 0.7 فولط كي يُصبح الذيد العملي ناقلاً. ويبقى هبوط الجهد هذا قائماً ما دام الذيد في حالة وصل.

(ب) يتحدد التيار الأمامي الأعظمي بمقدار الدّيود على تبديد الحرارة. على سبيل المثال، يساوي التيار الأمامي الأعظمي $A = 1A$ للدّيود IN4002.

(ت) يمر في الدّيود تيار عكسي ضئيل جداً في حالة الفصل، وهو عديم الأهمية في الدارات العملية لأن قيمته من رتبة النانو أمبير (لاحظ سلبي المقاسات المختلفين في الشكل 1.3-ب للتيارين الأمامي والعكسي).

(ث) ثمة قيمة عظمى للجهد العكسي الذي يُطبق على الدّيود لا يجوز تجاوزها. إذا تجاوز الجهد العكسي القيمة العظمى تلك انهار الدّيود وتحول إلى دارة قصر، ومرةً فيه تيار عكسي كبير مؤدياً إلى احتراقه. فيما يخص الدّيود IN4002، يساوي جهد الانهيار العكسي 100 فولط. إذا كانت في الدارة ثمة فرصة لتجاوز جهد الانهيار، وجب استخدام ديدون ذي جهد انهيار عكسي أكبر.

Half-wave rectifier


2.2.3 مقوم نصف الموجة

إذا وصل ديدون ومقاومة حمل تسلسلياً مع منبع جهد متداوب وفق المبين في الشكل 2.3-أ، هبط على المقاومة جهد يساوي $V_0 = i_0 R_L$ ، ومرةً فيها تيار i_0 ، وفقاً لما هو مبين في الشكل 2.3-ب (بافتراض أن الدّيود مثالي، أي بإهمال هبوط الجهد 0.7 فولط في حالة الوصل، وأنه يمثل دارة مفتوحة في حالة الفصل). من الواضح أن التيار ذو طبيعة نبضية، لكنه تيار مستمر. لاحظ أن عبارة الجهد المستمر يمكن أن تعني جهداً ثابتاً (جهد بطارية مثلاً) أو جهداً متغيراً ذات قطبية ثابتة. إذن، تحول الدارة المبينة في الشكل 2.3-أ الجهد المتداوب إلى جهد مستمر. فإذا استطعنا تعيين الجهد النبضي المستمر، حصلنا على جهد مستمر ثابت قيمته الوسطى تساوي:

$$V_{\text{ave}} = V_{\text{DC}} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p \sin \omega t dt = \frac{V_p}{\pi} \quad (1.3)$$

هو الجهد المطبق v ، و $T = 1/f$ هو دور الموجة الجيبية،

و $\omega = 2\pi f$. إذن، عندما يُطبق على الدخل جهد متذبذب قيمته الفعالة تساوي 120 فولط، ينُج في الخرج جهد مستمر قيمته الوسطى $\frac{120}{\sqrt{2}}/\pi$ أو 54 فولط، ويمر في مقاومة الحمل تيار مستمر قيمته الوسطى $I_{DC} = V_p/\pi R_L$.

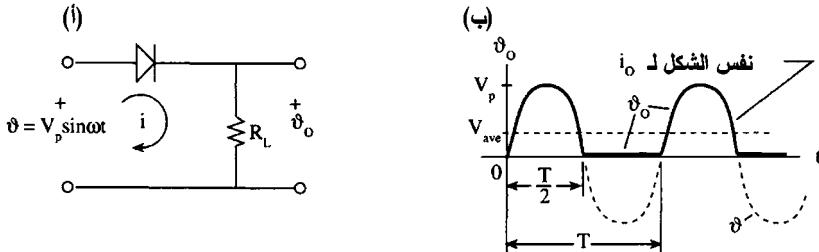

الشكل 2.3: (أ) دارة تقويم نصف موجة. (ب) الجهد النبضي المستمر v_o المطبّق على مقاومة الحمل R_L .

المثال 1.3

يساوي جهد دخل دارة تقويم نصف الموجة المبينة في الشكل 2.3-أ 120 فولط متذبذباً. بافتراض أن مقاومة الدّيود $R_d = 20\Omega$ في أثناء الوصل، وأن مقاومة الحمل $R_L = 1000\Omega$ ، حدد قيمة تيار الحمل العظمى والمستمرة والفعالة، واحسب الاستطاعة المتبددة في الحمل والديود.

تساوي قيمة تيار الحمل العظمى:

$$I_p = V_p / (R_L + R_d) = 120 \sqrt{2} / (1000 + 20) = 0.166 A$$

ووفقاً للمعادلة 1.3، يساوي التيار المستمر:

$$I_{DC} = I_p / \pi = 0.053 A$$

ووفقاً للمعادلة 41.2، تساوي القيمة الفعالة للتيار:

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} (I_p \sin \omega t)^2 dt} = I_p / 2 = 0.083 A$$

وتتساوى الاستطاعة الكلية الداخلة إلى الدارة $P_t = P_L + P_d$. وتتساوى

الاستطاعة المبددة في الحمل $P_L = I_{\text{eff}}^2 R_L = 0.083^2 \cdot 1000 = 6.92 \text{ W}$ ، وتساوي تلك المبددة في الديود $P_d = I_{\text{eff}}^2 R_d = 0.14 \text{ W}$. ولذا تساوي الاستطاعة الكلية التي يقّمها المنبع 7.06 واط.

لاحظ أثناً أهملنا في الحسابات السابقة الجهد 0.7 فولط الهابط على الديود في أثناء طور تمرير التيار. ولاجِز أيضًا أن قيمة ذروة الجهد العكسي المطبق على الديود في طور الفصل تساوي $V = 170\sqrt{2} = 120 \text{ V}$ ، وعلى الديود أن يتحملها.

Full-wave rectifier

3.2.3 تقويم الموجة الكاملة


مَكِنَّا مَقْوِمَ نَصْفَ الْمَوْجَةِ مِنْ اسْتِعْمَالِ نَصْفِ مَوْجَةِ الدُّخْلِ. إِلَّا أَنْ ثَمَّةَ تَرْكِيبًا يَمْكُنُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَوْجَةِ كُلَّهَا، هُوَ مَقْوِمَ الْمَوْجَةِ الْكَاملَةِ الْمُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ 3.3-أُ. يَنْدِفِقُ التَّيَارُ فِي مَقاوِمَةِ الْحَمْلِ بِنَفْسِ الْإِتْجَاهِ، لَكُلِّنَا قَطْبِيَّتِيْ جَهَدُ الدُّخْلِ. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكُّ بِاسْتِعْمَالِ دَيُودَيْنِ مُنْحَازِيْنِ أَمَامِيًّا وَمُوْصَوْلِيْنِ تَسْلِسِلِيًّا مَعَ الْمَقاوِمَةِ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ، وَفَقَاءً لِلْمُبَيَّنِ فِي الشَّكْلَيْنِ 3.3-بُّ وَجُّ. فِي الشَّكْلِ 3.3-بُّ، تَجْعَلُ قَطْبِيَّةُ جَهَدِ الْطَّرْفِ الْعُلُوِّيِّ مِنَ الدَّارَةِ مَوْجَبًا، وَلَذَا يَكُونُ الْدَّيُودَيْنِ الْمُبَيَّنَيْنِ فِي حَالَةِ انْحِيَارِ أَمَامِيِّ وَوَصْلِهِ. وَعِنْدَمَا تَعْكِسُ قَطْبِيَّةُ جَهَدِ الدُّخْلِ، يُصْبِحُ الْطَّرْفُ السُّفْلَى مَوْجَبًا، وَيَعْمَلُ الْدَّيُودَيْنِ الْآخَرَانِ، وَيَتَوَقَّفُ الْأَوَّلَانِ عَنِ النَّقْلِ، وَفَقَاءً لِلْمُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ 3.3-جُّ. وَالْرَّيْسَةُ هِيَ أَنَّ التَّيَارَ يَمْرُّ فِي R_L فِي نَفْسِ الْإِتْجَاهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَفَقَاءً لِلْمُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ 3.3-دُّ. تَجْبِ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ ثَمَّةَ دَيُودَيْنِ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ مُوْصَوْلَانِ تَسْلِسِلِيًّا مَعَ الْحَمْلِ فِي مَقْوِمَ الْمَوْجَةِ الْكَاملَةِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ ثَمَّةَ هُبُوطَ جَهَدِ عَلَيْهِمَا مَعًا يَسْاوِي 1.4 فولط. وَيَمْكُنُ لِهَذَا جَهَدِ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا مُقَارَنَةً بِجَهَدِ الْخُرُجِ v_0 حِينَ تَصْمِيمِ وَحدَةِ تَغْذِيَةِ مُنْخَضَةِ الْجَهَدِ، وَلَذَا يَجِدُ أَحَدُهُ فِي الْحَسْبَانِ حِينَ تَحْدِيدِ جَهَدِ الدُّخْلِ.

يُعْطَى جَهَدُ الْوَسْطِيِّ فِي خُرُجِ مَقْوِمِ الْمَوْجَةِ الْكَاملَةِ بِـ:

$$V_{\text{ave}} = V_{\text{DC}} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} V_p \sin \omega t dt = \frac{2V_p}{\pi} \quad (3.2)$$

فَإِذَا كَانَ جَهَدُ الدُّخْلِ مُتَنَوِّبًا بِقِيمَةِ فَعَالَةٍ تُسَاوِي 120 فولط، أَمْكَنَ لِمَقْوِمٍ

الموجة الكاملة أن يُعطي في خرجه ضعف ما يعطيه مقوم نصف الموجة، أي 108 فولط مستمر.

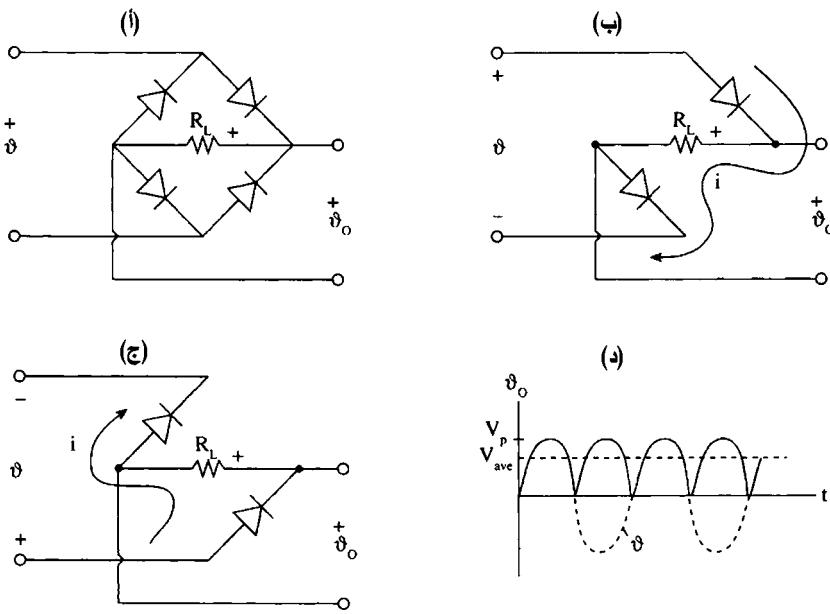

الشكل 3.3: (أ) جسر تقويم موجة كاملة. (ب، ج) مسار النافثة حينما تكون القطبية وفقاً لما هو مبين. (د) جهد خرج مقوم الموجة الكاملة v_0 .

Rectifier filters

4.2.3 مرشحات المقومات

ليست الموجات النبضية الناجمة عن التقويم مفيدة كثيراً، إلا أنه يمكن تعديها لتكوين تيار مستمر مثالي تقريباً. ولتحقيق ذلك يمكننا استغلال خواص عطالة المكتفات والملفات. تذكر أن المكتفة تُعمّ الجهد المطبق على طرفيها، وأن الملف يُنعم التيار المار فيه.

الطريقة الأخرى للنظر إلى المقومات هي التالية: يحتوي الجهد النبضي الناجم عن التقويم على مركبات عالية التردد، إضافة إلى مركبة الجهد المستمر. ولذا يمكن لمرشح تمرير ترددات منخفضة أن يمرر التيار المستمر، ويحدّ من مرور الترددات العالية. وأبسط مرشح لتمرير الترددات المنخفضة (يبين الشكل


6.2 مرشح (RC) هو مكثفة موصولة تفرعياً مع مقاومة الحمل وفقاً لما هو مبين في الشكل 4.3-أ. يتصرف جهد المكثفة المبين في الشكل 4.3-ب، وهو جهد الخرج، بأنه أنعم كثيراً من الموجة النبضية الناتجة في خرج مقوم نصف الموجة. ومن المفيد أن نتحرر كيفية حدوث ذلك. فمن حيث المبدأ، تخزن المكثفة طاقة تتحامد أسيّاً في أثناء دور التفريغ، أي عندما تقدم طاقة إلى مقاومة الحمل. وتتجدد طاقة المكثفة دوريّاً في أثناء طور الشحن، أي عندما يكون الديّود في حالة وصل. إن الأمر مشابه لاحفاظ على تدفق مستقر للجعة من صنبور متّبّع في أسفل برميل مفتوح. ففي أثناء نقصان مستوى الجعة في البرميل، يمكن لسكب سطل منها دورياً فيه أن يحافظ على تدفقها المستقر من الصنبور.

يُبيّن الشكل 4.3-ج الدارة المكافئة في طور الشحن. يتدفق تيار الديّود i_d في أثناء المدة $t_1 - t_0$ ويترعرع ليعطي تيار شحن المكثفة $i_C = C dv_0 / dt$ إضافة إلى تيار الحمل $i_L = v_0 / R_L$. تمثل R_d مقاومة الديّود في طور النقل (تقع قيمتها بين جزء من الأول وبضعة الأوّلات)، وهذا يعطي ثابت زمنياً صغيراً $R_d C$ يؤدي إلى شحن المكثفة بسرعة، ولذا يمكن لجهد المكثفة v_0 أن يتبع بسهولة جهد الدخل الجبيّي. إذن، يتزايد v_0 حتى V_p الذي يمثل مطال جهد الدخل $.v = V_p \sin \omega t$. وبعدئذ، عندما يتلاصص v ويبقى v_0 قريباً من V_p ، يصبح انحياز الديّود عكسيّاً، وينتقل إلى حالة الفصل.

يُبيّن الشكل 4.3-د طور التفريغ. ففي أثناء المدة $t_2 - t_1$ ، يكون الديّود في حالة فصل ويقطع جهد الدخل عن المكثفة. وتُترك المكثفة وحدها لتغذي مقاومة الحمل وتترعرع بثبات زمني يساوي $R_L C$. ونظراً إلى أن مقاومة الحمل تكون عادة أكبر كثيراً من R_d ، يكون الثابت الزمني $R_L C$ أكبر كثيراً من $R_d C$ ، ويكون الانخفاض الأسّي لجهد المكثفة عن V_p ضئيلاً.

تُصمم المرشحات العملية عادة بحيث يكون انخفاض الجهد في أثناء التفريغ صغيراً جداً. فإذا تحقق ذلك، أمكن تقريب جهد الخرج بـ:

$$v_0 = V_{DC} \cong V_p \quad (3.3)$$

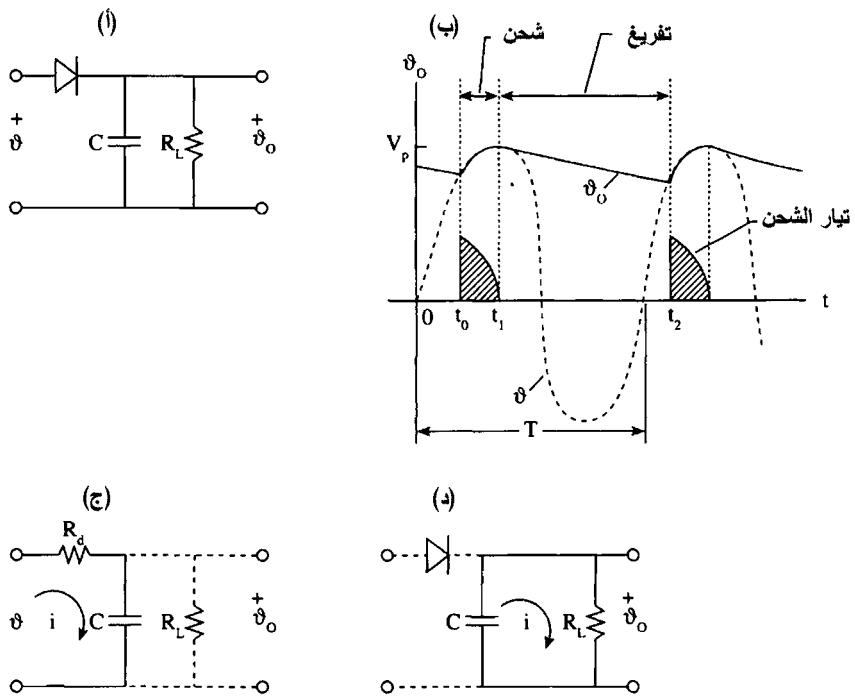

الشكل 4.3: (أ) مكثفة تفرعية مع مقاومة الحمل لتنعيم الجهد النبضي المستمر. (ب) الجهد المنعم. (ج) الدارة في أثناء الشحن، و(د) في أثناء التفريغ.

وأمكن تقرير تيار الحمل بـ: $I_L = I_{DC} = V_p / R_L$. وبهذا المعنى يكون المقاوم المستقل مختلفاً تماماً عن المقاوم مع المرشح. فالمقاوم وحده يمكن أن يعطي مستوى مستمراً معرفاً بالمعادلتين 1.3 و 2.3، وهو مستوى أصغر كثيراً من V_p في حين أن ضمّ مرشح المكثفة إلى المقاوم يمكن أن يزيد جهد الخرج المستمر كثيراً حتى قيمة ذروة جهد الدخل تقريراً.

5.2.3 جهد التعرّجات المتبقية بعد الترشيح

Voltage remaining after filtering

يؤدي مرشح المكثفة دوراً عظيماً في تكوين الجهد المستمر. لكن بعد تنعيم الموجة النبضية وفق المبين في الشكل 4.3-ب، يبقى في جهد الخرج تعرّجات ذات

جهد ملحوظ سوف نقوم الآن بتحديد مقداره. في أثناء طور التفريغ، يتANDOM جهد المكثفة أسيّاً ابتداء من V_p . وفي نهاية مدة التفريغ، أي عند $t = t_2$ ، يساوي جهد المكثفة:

$$V_0 = V_p e^{-(t_2 - t_1)/R_L C} \quad (4.3)$$

تساوي مدة التفريغ دور جهد الدخل T تقريرياً (الحدث هنا عن مقوم نصف موجة)، ولذا يمكن تقريب $t_2 - t_1 \rightarrow T$. حينئذ يساوي جهد التعرّجات v_r الفرق بين V_p وقيمة الجهد في نهاية مدة التفريغ، أي:

$$v_r = \Delta V_0 = V_p - V_p e^{-T/R_L C} \equiv V_p \frac{T}{R_L C} = \frac{V_p}{f R_L C} \quad (5.3)$$

افتراضنا هنا أننا اخترنا ثابتًا زمنياً أكبر كثيراً من دور جهد الدخل، أي $T/R_L C \ll 1$ ، وهذا يضمن تخامداً ضئيلاً للجهد أثناء التفريغ، ومن ثم جهد تعرّج صغير. يُضاف إلى ذلك أننا استعملنا التقرير $e^{\Delta} \approx 1 + \Delta$ عندما $\Delta \ll 1$ ، ودور جهد الدخل وتردده المرتبطين بالعلاقة $T = 1/f$.

يمكن اعتبار الحد الأخير في المعادلة 5.3 معادلة تصميم لمرشحات المكثفة. فهي تنص على أن جهد التعرّجات يتتناسب عكساً مع سعة المكثفة. طبعاً، لا يمكن تغيير المقادير الأخرى في المعادلة 5.3، لأن مطال جهد الدخل V_p وترددده ومقاومة الحمل مقادير ثابتة عملياً. لذا يجب استعمال أكبر سعة ممكنة للمكثفة، لأن ذلك يعطي أنعم جهد مستمر. ومع ذلك، لا بد من التنبية إلى أنه في لحظة وصل وحدة التغذية مع جهد الدخل، سوف تمثل المكثفة غير المشحونة دارة قصر يمكن أن تؤدي إلى مرور تيار بدائي كبير في الدّيود قد يؤدي إلى حرقه. لذا توضع مقاومة صغيرة على التسلسل معه لتحدّ من التيار الابتدائي وإيقائه ضمن قيم مواصفات الديود.

المثال 2.3

احسب v_r وجهد التعرّجات v_r حين وصل مخرج مقوم الموجة الكاملة

المبيّن في الشكل 3.3- د مع حمل ومكثفة ترشيح. أي استعاض عن مقوّم نصف الموجة بمقوّم موجة كاملة في الشكل 4.3-أ.

يُري الشكل 4.3-ب جهد الخرج V_0 لمقوّم نصف موجة مع مرشح. وفي حالة تقويم الموجة الكاملة، ينعكس الجزء السالب من موجة جهد الدخل إلى الأعلى، وبذلك يصبح شكل موجة جهد دخل المكثفة كذلك المبيّن في الشكل 3.3-د. أي إن معدل نبضات الجهد المستمر في دخل المرشح يُصبح الآن ضعف معدلها في حالة تقويم نصف الموجة، وهذا ما يتّيّح للمكثفة نصف المدة فقط للتفرّيج قبل عودة الديّود إلى حالة الوصل وإعادة شحن المكثفة. وينطوي ذلك على أن تمثيل جهد الخرج المستمر V_p أصبح الآن أكثر دقة منه في حالة تقويم نصف الموجة، لأن مدة التفرّيج أصبحت نصف دور جهد الدخل تقريباً، أي إن $t_2 - t_1 \approx T/2$. لذا يُصبح جهد التعرّجات المعطى بالمعادلة 5.3:

$$V_r = V_p \frac{T}{2R_L C} = \frac{V_p}{2f R_L C} \quad (6.3)$$

وهذا جهد يساوي نصف جهد التعرّجات في حالة تقويم نصف الموجة. يضاف إلى ذلك أنه إذا استعمل جهد دخل تردد دخله يساوي 60 هرتس، كان تردد التعرّجات 60 هرتس في حالة تقويم نصف الموجة، و120 هرتس في حالة تقويم الموجة الكاملة، وهذا تردد أقل رفضاً وأسهل تعييماً في حالة الحاجة إلى مزيد من الترشيح.¹

قد نرغب في تغذية حمل مقاومته 1 كيلو أوم بجهد مستمر يساوي 170 فولط. بافتراض أن المطلوب هو ألا يزيد جهد التعرّجات على 3 فولط، فإننا بحاجة إلى مكثفة سعتها $C = 170/(3 \cdot 2 \cdot 60 \cdot 1000) = 472 \mu\text{F}$. وذلك بافتراض أن جهد الدخل هو جهد متّابع قيمته الفعالة 120 فولط، وتتردّده 60 هرتس، وأن التقويم هو تقويم موجة كاملة. ويساوي تيار مقاومة الحمل


¹ لاحظ أن دور خرج مقوّم الموجة الكاملة يساوي نصف دور الدخل الجبي. لذا فإن تردد جهد تعرّجات خرج مقوّم الموجة الكاملة يساوي ضعف ذاك الناتج في حالة تقويم نصف الموجة الذي يساوي تردد جهد الدخل.

$I_L = I_{DC} = V_p / R_L$. وعندما تكون ثمة حاجة إلى جهود مستمرة أخرى، يُستعمل محول رافع أو خافض للجهد لتقديم الجهد الملائم إلى المقوم.

Voltage doubler

6.2.3 مضاعف الجهد

إحدى الطرق السهلة لمضاعفة جهد مستمر هي استعمال دارة مضاعف الجهد voltage-doubler المبينة في الشكل 5.3. يشحن الديود العلوي المكافحة العليا حتى V_p عندما يكون جهد الدخل موجباً، ويشحن الديود السفلي المكافحة السفلى عندما يكون جهد الدخل سالباً. ونظراً إلى أن قطبيّي المكافحتين المشحونتين متقدتان في الطور، يساوي جهد الخرج v_0 ضعف مطال جهد الدخل. ويشابه الجهد v_0 من حيث تردد التعرّجات الجهد الناجم عن تقويم الموجة الكاملة، وذلك بسبب استعمال كلا نصفي موجة جهد الدخل. لذا يساوي تردد تعرّجاته 120 هرتس إذا كان تردد جهد الدخل 60 هرتس، وتكون المعادلة 6.3 هي المعادلة الملائمة لوصف تلك التعرّجات. وعلى غرار المقومات التي استقصيناها سابقاً، وحين وصل مقاومة حمل مع الخرج، يمر تيار فيها نتيجة لتقرير المكافحتين.

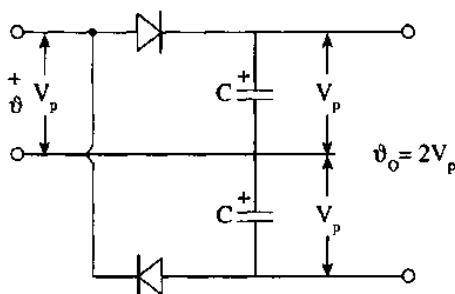

الشكل 5.3: يساوي الجهد المستمر في خرج دارة مقوم مضاعف الجهد ضعف مطال جهد الدخل.

3.3 دارات القص والقمط Clipping and Clamping Circuits

سوف نرى الآن كيف أن الديودات تجعل دارات تشكيل الموجة ممكنة. فأحياناً قد يكون من المرغوب فيه الحد من مجال الإشارة أو إزالة جزء منها.


1.3.3 القص

Clipping

الوظيفة الشائعة لدارة القص clipping circuit هي قص جزء من إشارة الدخل. على سبيل المثال، تقص الدارة المبينة في الشكل 6.3-أ موجة إشارة الدخل التي يزيد جهدها على V_1 أو يقل عن $-V_2$. فنظرًا إلى أن الديودين منحاز عكسيًّا بجهدي البطاريتين V_1 و V_2 ، وعندما يتتجاوز جهد الدخل v قيمة V_1 ، يصبح الديود 1 في حالة وصل ويوضع جهد البطارية V_1 في الخرج. وبهذا فرق الجهد $v - V_1$ على المقاومة R . ويحصل الشيء نفسه عندما تصبح إشارة الدخل سالبة. وبذلك يتغير شكل الموجة الجيبية v ، ويصبح جهد الخرج المقصوص v_0 كالمبين في الشكل 6.3-ب. وإذا كان V_1 و V_2 أقل كثيرًا من مطال جهد الدخل V_p ، نتجت موجة تشبه الموجة المربعة. أما خصائص التحويل في هذه الدارة فهي مبينة في الشكل 6.3-ج.

2.3.3 المحدّدات

يمكن استعمال دارات القص للحماية من زيادات الجهد الطارئة. على سبيل المثال، يتضح من الشكل 6.3-أ أن دارة القص لا تسمح للجهد v_0 بالازدياد إلى ما فوق $+V_1$ أو الانخفاض إلى ما دون $-V_2$. لذا، وإذا استبعدت البطاريتان من الشكل 6.3-أ، أصبح جهد الخرج صفرًا لأن واحدًا من الديودين سوف يكون في حالة وصل في أي لحظة. هذا إذا كان الديودان مثاليين، (انظر الشكل 1.3-أ)، لكننا نعلم أن الديود يتصرف بجهد انحياز أمامي يساوي 0.7 فولط يجب أن يتتجاوزه الجهد المطبق عليه قبل أن يصبح في حالة وصل. لذا فإن دارة القص المبينة في الشكل 6.3-د، يمكن أن تعمل دارة حماية في المراحل الأولى من مضخمات الربح العالي عندما تكون جهود الدخل من رتبة الميلي فولط. إن هذه المضخمات سهلة التشبيع، ولذا تحتاج إلى الحماية التي توفرها هذه الدارة البسيطة المكونة من ديوتين متراكبتين موصولتين تفرعياً يحددان جهد الخرج بين $\pm 0.7\text{ V}$.

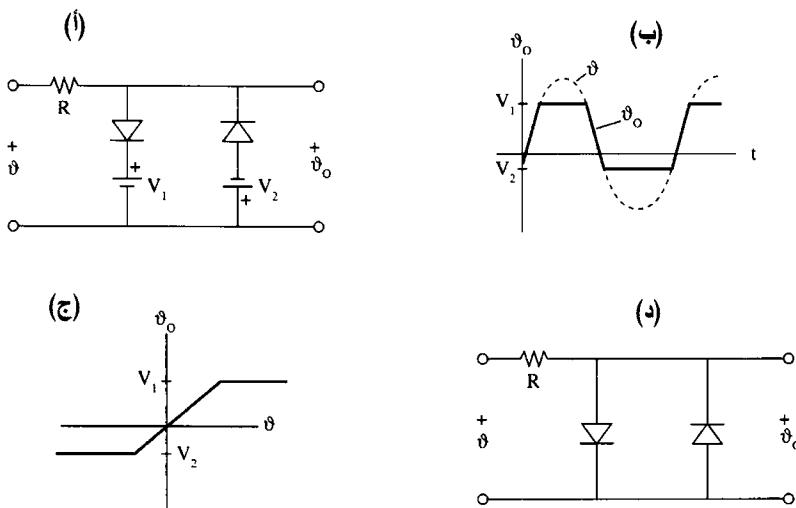


الشكل 6.3: (أ) دارة قص تُحدّد جهد الدخل بـ V_1 و V_2 . (ب) جهد الخرج المقصوص v_0 .
 (ج) خصائص تحويل v إلى v_0 .

ومن الاستعمالات الأخرى لدورات القص تحديد الضجيج. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الإشارة المختارة في مستقبل راديو عرضة لنضات ضجيج قوي (شرارة، برق..) تشوّهها وتُضيف إليها الطقطقة المعهودة. وباختيار جهدي الانحياز اللذين تعطيهما البطاريتان في الشكل 6.3-أ بحيث يكونا أكبر إلى حد ما من جهد الإشارة المرغوب فيها، يمكن قص نضات الضجيج عند ذلك المستوى وتمرير الإشارة الأصلية في نفس الوقت.

المثال 3.3

ارسم منظومة بطارية احتياطية لساعة أو مؤقت إلكترونيين تعمل حين انقطاع التغذية.

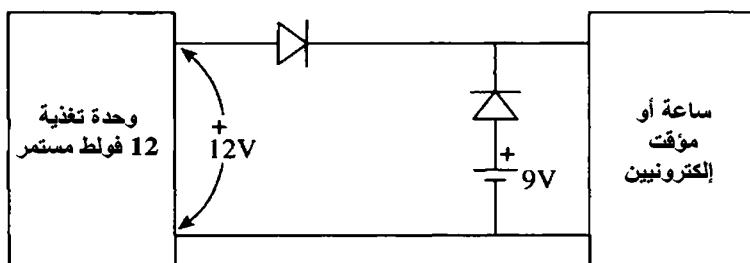

الشكل 7.3: منظومة بطارية احتياطية.

لفترض أنه توجد ضمن الساعة وحدة تغذية تزود الساعة بـ 12 فولط مستمراً، ونرغب في وصل بطارية جهدها يساوي 9 فولط تلقائياً مع دارة الساعة حين انقطاع الكهرباء. يبيّن الشكل 7.3 دارة من هذا القبيل. عندما لا تكون الكهرباء مقطوعة، تقدم وحدة التغذية 12 فولط إلى الساعة، لأن الدiod العلوي يكون في حالة وصل. وحينئذ يساوي جهد الانحياز العكسي المطبق على الدiod المتسلسل مع البطارية 3 فولط، ولذا يكون هذا الدiod في حالة فصل. وحين انقطاع الكهرباء، يصبح جهد خرج وحدة التغذية صفراء، فيُصبح الدiod العلوي في حالة انحياز عكسي، ومن ثم في حالة فصل، ويُصبح جهد انحياز الدiod المتسلسل مع البطارية أمامياً، فينتقل إلى حالة الوصل وتغذى البطارية الساعة. طبعاً، يفترض أن جهد البطارية 9 فولط كاف لتشغيل الساعة.

3.3.3 القمط

إذا كانت ثمة ضرورة للتغيير قيمة المركبة المستمرة لإشارة ما (أي إزاحة الإشارة بأسرها إلى الأعلى أو الأسفل)، أمكن شحن مكثفة حتى القيمة المطلوبة، وحين وصلها تسلسلياً مع منبع الإشارة، تُزيح الإشارة إلى المستوى المرغوب فيه. تسمى هذه الدارة بداره القمط clamping circuit، ويرى الشكل 8.3-أ مثالاً لها حيث تثبت ذروة الإشارة عند 0 فولط. فعندما يكون جهد الدخل $v = V_p \sin \omega t$ موجياً، يكون الدiod في حالة وصل فيشحن المكثفة بسرعة حتى قيمة الذروة V_p في أثناء ازدياد جهد الدخل. ويتصف ثابت الدارة الزمني RC الآن بأنه صغير جداً (المقاومة R الوحيدة هي مقاومة الدiod ذي الانحياز الأمامي وهي أقل من 1 أوم عادة). لذا يزداد جهد المكثفة بسرعة مع جهد الدخل حتى يصبح مساوياً V_p . ثم ينخفض جهد الدخل جيبياً عن V_p ، فيُصبح انحياز الدiod عكسياً، وينتقل إلى حالة الفصل. ويبقى جهد المكثفة عند V_p لأن الدiod الفاصل يمنع المكثفة من التفريغ. ويكون جهد الخرج الآن جهد المكثفة الثابت متسلسلاً مع جهد المنبع، أي:

$$v_0 = -V_p + V_p \sin \omega t = V_p (\sin \omega t - 1) \quad (7.3)$$


وعادة تكون مقاومة الحمل الموصول مع الخرج كبيرة بحيث يكون تفريغ المكثفة مهماً. وإذا حصل بعض التفريغ، انشحنت المكثفة ثانية في الدور التالي لجهد الدخل.

يرى الشكلان 8.3-ب و ج دارتين تثبتان أعلى إشارة الدخل عند جهد البطاريتين $+V$ و $-V$. ففي حالة الشكل 8.3-ب، يعطى جهد الخرج بـ:


$$v_0 = -V_p + V + V_p \sin \omega t = V_p (\sin \omega t - 1) + V \quad (8.3)$$

وفي حالة الشكل 8.3-ج:

$$v_0 = -V_p - V + V_p \sin \omega t = V_p (\sin \omega t - 1) - V \quad (9.3)$$

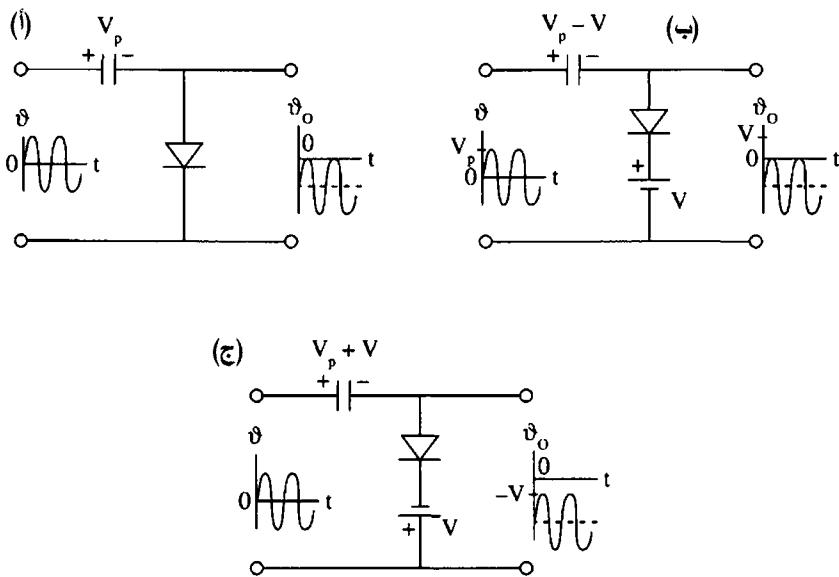

الشكل 8.3: تقمط هذه الدارات ذروة إشارة الدخل العليا عند (أ) 0، و(ب) $+V$ ، و(ج) $-V$.

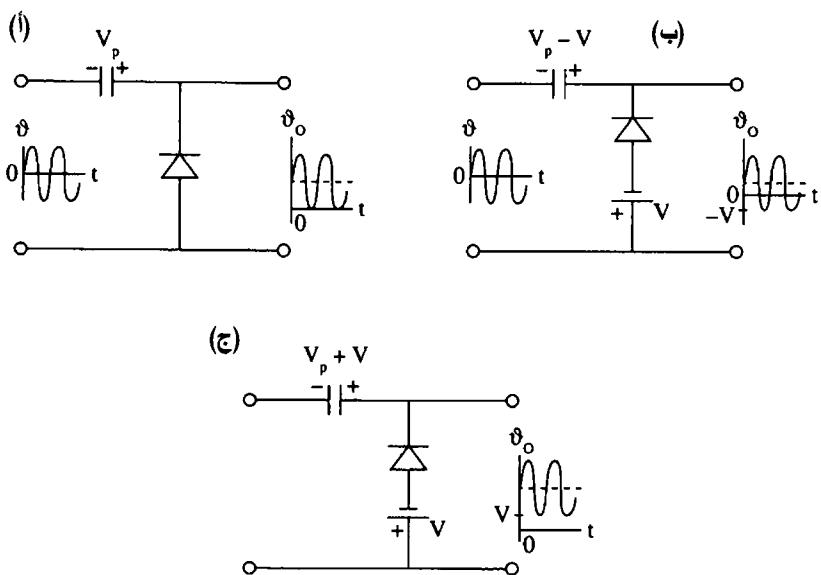

الشكل 9.3: يؤدي تغيير اتجاه الديود من ذاك المبين في الشكل 8.3 إلى قمط أسفل الإشارة عند 0 ، $-V$ ، و $+V$.

وعلى غرار ذلك، تقمط دارات الشكل 9.3-أ و ب و ج أسفل إشارة الدخل عند 0 ، $-V$ ، و $+V$. أما جهود خرج الدارات الثلاث فتعطى بـ:

$$v_0 = V_p (\sin \omega t + 1)$$

$$v_0 = V_p (\sin \omega t + 1) - V$$

$$v_0 = V_p (\sin \omega t + 1) + V$$

4.3 تنظيم الجهد بدِيُود زِنر Zener Diode Voltage Regulation

صحيح أن مرشح المكثفة ينعم الجهد المقوم في وحدات التغذية، إلا أن جهد الخرج يمكن أن يتغير مع تغيرات جهد الشبكة الكهربائية لأسباب مختلفة، منها الاضطرابات المفاجئة التي تظهر في الشبكة عند وصل أو فصل أحمال كبيرة من قبيل المحركات. لذا، وعندما يحتاج بعض الدارات الإلكترونية إلى جهد مستقر تماماً، نلأاً إلى دَيُودات زِنر Zener. دَيُود زِنر هو نوع خاص من الديوادت يمكن أن يتعافي من الانهيار الذي يحصل عند تجاوز جهد الانحياز العكسي جهد انهيار

الديوид. تذكر أنت رأينا في الشكل 1.3-ب أن الديوادات العاديّة تُنْتَفَ حين تجاوز جهد الانهيار. أما ديوادات زِنَر فهي مصممة للعمل في منطقة الانهيار (ما بقي التيار محدوداً) والعودة كلياً إلى حالتها الأصلية عندما يصبح جهد الانهيار العكسي أقل من جهد الانهيار. ويحصل الانهيار فيها دائمًا عند نفس قيمة الجهد تماماً. لذا فإن ميزة ديويد زِنَر هي أن الجهد بين طرفيه يبقى ثابتاً تقريباً مهماً كانت شدة التيار المار فيه ضمن مجال العمل المسموح به. وهذه صفة تجعله منظماً أو مرجعاً جيداً للجهد. ونظراً إلى أن ديوادات زِنَر تُصنَع بجهود انهيار متعددة جداً (من 2 حتى 200 فولط)، يمكن بسهولة تأمين حاجة أي دارة من الجهود الثابتة. فجهاز التلفاز المعهود، ومستقبلات الراديو المزدوجة القناة (الستريو) العالية الجودة يمكن أن تحتوي على دارات حساسة تحتاج إلى جهد ثابت مستقر.

يرى الشكل 10.3-أ منظماً جهد باستعمال ديويد زِنَر. تتألف هذه الدارة البسيطة من مقاومة تسلسليّة R_s يهبط عليها الجهد الزائد، مع ديويد زِنَر ذي جهد V_z يساوي الجهد المرغوب فيه للحمل R_L . وعندما تتفاوت قيم جهد الدخل v بين قيمتين، دنيا V_{min} وعظمى V_{max} (كلتاها يجب أن تكونا أكبر من V_z كي يحصل التنظيم)، يبقى جهد الحمل ثابتاً عند V_z . يرى الشكل 10.3-ب تغييرات تيار ديويد زِنَر ($I_{max} - I_{min}$) التي تترجم عن تغييرات جهد الدخل ($V_{max} - V_{min}$). إذن، يتغير² التيار المار عبر ديويد زِنَر بحيث يبقى التيار المار في R_L ثابتاً. وتؤدي تغييرات تيار ديويد زِنَر (وتيار الحمل الثابت) إلى تغييرات في تيار وجهد المقاومة R_s ، وهذا ما يسمح ببقاء الجهد على طرفي مقاومة الحمل ثابتاً.

المثال 4.3


ثمة رغبة بإبقاء الجهد الهابط على مقاومة حمل R_L ثابتاً عند 100 فولط عندما يتغير جهد الدخل بين 110 و 120 فولط. بافتراض أن المطلوب هو

² عند نقطة الانهيار، يأخذ التيار بالتدفق المتتسارع حتى لو كانت زيادة الجهد العكسي ضئيلة. لذا، وبكل المعابر العملية، يبقى الجهد ثابتاً عند V_z . طبعاً، لا يمكن للتيار أن يزيد إلى ما فوق قيمة معينة بدون أن يُسخّن الديويد ويُنْتَفَه، لذا يحدّد لكل ديويد زِنَر تياراً أعظمى إلى جانب V_z . ويُرمز لديويد زِنَر بالرمز الخاص المبين في الشكل 10.3-أ، والذي يمثل ديويداً بالاتجاه المخالف لاتجاه التمرير الأمامي.

استعمال منظم من النوع المبين في الشكل 10.3-أ، وأن قيمة مقاومة الحمل هي 10 كيلو أوم، احسب أفضل قيمة لـ R_s لتحقيق ذلك.

نختار أولاً ديدون زنر جهده $V_z = 100\text{V}$ ، ثم نحدد التيار الأعظمي الذي يمكن أن يمر فيه ضمن ظروف العمل الطبيعية ونتيقّن أنه لن يتجاوز القيمة العظمى المسموح بها للديود المختار. ثم نحدّد R_s .

لنفترض بدايةً أن جهد الدخل ثابت عند $V_{\min} = 110\text{V}$. حينئذ، إذا هبط فرق الجهد المساوى 10 فولط على المقاومة R_s تبقى 100 فولط لتهبط على R_L ، وهي الحالة المطلوبة. وكى يتحقق ذلك، يجب أن يمر في R_L و R_s تيار مقداره 10 ملي أمبير، وهذا يعني أن المقاومة التسلسالية تساوى $10\text{V}/10\text{mA} = 1\text{k}\Omega$. لن تكون ثمة حاجة إلى ديدون زنر لو بقى جهد الدخل مساوياً 110 فولط، لأنه لن يمر تيار فيه. لكن جهد الدخل يتغير بين 110 و 120 فولط، وفق المبين في الشكل 10.3-ب. ويتصف ذلك التغيير بأنه بطيء عادة، ويستغرق ثواني أو دقائق أو حتى ساعات.

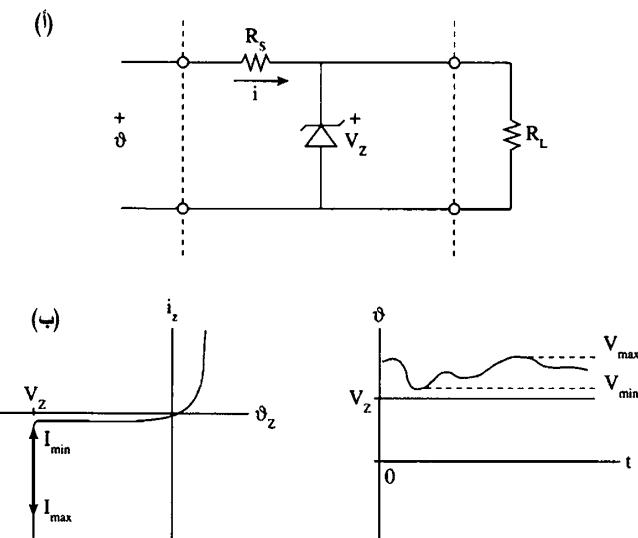

الشكل 10.3: (أ) منظم جهد موصول بين منبع جهد الدخل والحمل. (ب) يتغير تيار ديدون زنر i_z بين قيمتين عظمى I_{\max} ودنيا I_{\min} استجابة لتغيرات جهد الدخل بحيث يبقى تيار وجهد الحمل ثابتين.

عندما يرتفع جهد الدخل إلى 120 فولط، يزداد التيار في R_s متناسباً معه. ولإبقاء الجهد الهابط على R_L عند 100 فولط، يجب أن يبقى التيار المار فيها 10 ميلي أمبير، وأي زيادة في تيار R_s يجب أن تذهب إلى ديوان زنر. وعندما يأخذ جهد الدخل قيمته العظمى $V_{max} = 120V$ ، يهبط جهد على R_s يساوي 20 فولط، ويمر فيها تيار شدته 20 ميلي أمبير (منها 10 ميلي أمبير تذهب إلى R_L و 10 ميلي أمبير تذهب إلى الديواد). أي إن تيار ديوان زنر يتغير بين 0 و $I_{z,min} = 10mA$ ، استجابة لتغيرات جهد الدخل، وفقاً لما هو مبين في الشكل 10.3-ب، ويبقى جهد الحمل عند 100 فول特.

يمكن استعمال الحالة $I_{z,min} = 0$ لتحديد القيمة المثلثة لـ R_s ، أي:

$$R_{s,optimum} = \frac{V_{min} - V_z}{I_L}$$

وتعطي هذه المعادلة في مثانا: $R_{s,opt} = (110V - 100V) / 10mA = 1k\Omega$

وإذا عرفنا التيار الأعظمي $I_{z,max}$ الذي يمكن أن يتحمله ديوان زنر، يمكننا تحديد قيمة R_s الصغرى التي يمكن استعمالها في منظم الجهد:

$$R_{s,min} = \frac{V_{max} - V_z}{I_{z,max} + I_L}$$

بافتراض $A = (120 - 100) / (30 + 10) = 0.5 k\Omega$ ، ينتج $I_{z,max} = 30mA$ في أنه إذا انخفض جهد الدخل إلى ما دون 110 فولط، استمر مفعول التنظيم. أما عيوبه فتجلّى في (أ) أن $R_{s,min}$ تبدّد استطاعة أكبر من تلك التي تبدّدها $R_{s,opt}$ ، وب(ب) يتغيّر تيار ديوان زنر بين $I_{z,max} = 30mA$ و $I_{z,min} = 10mA$ ، في حين أنه يتغيّر بين 0 و 10 ميلي أمبير في حالة $R_{s,opt}$ ، وب(ت) إذا تجاوز جهد الدخل 120 فولط، تجاوز تيار ديوان زنر الحد الأعلى المسموح به $I_{z,max}$ ، وهذا يؤدي إلى تلف الديواد على الأرجح.

ثمة دائماً خطر في تجاوز التيار الأعظمي المسموح به، إما بازدياد مفاجئ

لجهد الدخل إلى ما فوق الجهد الأعظمي V_{max} ، أو بالفصل المفاجئ للحمل الذي يجعل كل تيار الدخل يمر في الديود. وفي الحالة الأخيرة سوف يتلف الديود على الأرجح بسبب تجاوز تياره $I_{z,max}$.

5.3 المقوّمات المتحكّم فيها

Silicon-Controlled Rectifiers (SCRS)

Introduction

1.5.3 تقديم


من التجهيزات ذات التطبيقات الواسعة في الصناعة المقوّمات المتحكّم فيها بالسليكون SCR silicon-controlled rectifier. فهي تُستعمل للتحكّم السريع في المحركات، أو في شدة الإضاءة، أو في حرارة الأفران، وحيثما كانت ثمة حاجة إلى التحكّم في الاستطاعة.

تذكّر أن التيار يبدأ بالتدفق في الديود (المقوّم) مباشرة عندما يُصبح الجهد الأمامي المطبّق عليه أكبر من 0.7 فولط. أما في المقوّم المتحكّم فيه، والذي يتألف من مقوّم أضيفت إليه بوابة gate، فيؤدي تأخير تطبيق إشارة التشغيل على البوابة إلى تأخير تدفق التيار المقوّم. يُري الشكل 11.3 ثلاثة أمثلة على التحكم في الاستطاعة بالـ SCR عند تطبيق ثلاث نبضات مختلفة على البوابة (الدخل هو موجة جيبية $v = V_p \sin \omega t$). فالشكل 11.3-أ يُبيّن موجتي جهد وتيار الـ SCR بدون تأخير، ولذا تماثلان نظيرتهما في حالة مقوّم نصف الموجة: تظهر نبضات البوابة القصيرة عند بداية التابع الجيبى. ويرى الشكل 11.3-ب نبضات بوابة متأخرّة بـ 90 درجة. ونظرًا إلى أن التيار المقوّم يتأخّر إلى أن تندح النبضات الـ SCR، فإن نصف الاستطاعة فقط يُقام إلى الحمل المقاوم الموصول تسلسلياً معه. ويرى الشكل 11.3-ج نبضة مؤخرة بـ 180 درجة تقريبًا. في هذه الحالة، يمر تيار ضئيل جداً، ولذا تُعدّم استطاعة ضئيلة جداً إلى الحمل. وتلك هي أساسيات المقوّم المتحكّم فيه بالسليكون SCR.

إذا رمزاً إلى مدة تأخير القدر بـ τ (التي تحدّد زاوية القدر $\alpha = \omega\tau$)،
أمكنا التعبير عن قيمة التيار المستمر الوسطى بـ:

$$I_{\text{ave}} = \frac{1}{T} \int_{\tau}^{T/2} I_p \sin \omega t dt = \frac{I_p}{2\pi} (1 + \cos \omega\tau) \quad (10.3)$$

لتوضيح كيف أن شدة التيار الوسطى تعتمد على زاوية القدر α ، نضع α في مكان ωt في المعادلة السابقة. إذن، إذا كانت $\alpha = 0$ ، أعطت المعادلة $I_{\text{ave}} = I_p / \pi$ ، وهي قيمة التيار الوسطى في مقوم نصف الموجة، وقد جرى استخراجها سابقاً في المعادلة 1.3. وعندما $\alpha = 180^\circ$ ، لا يمر تيار ولا يقدّم الـ SCR استطاعة إلى الحمل.

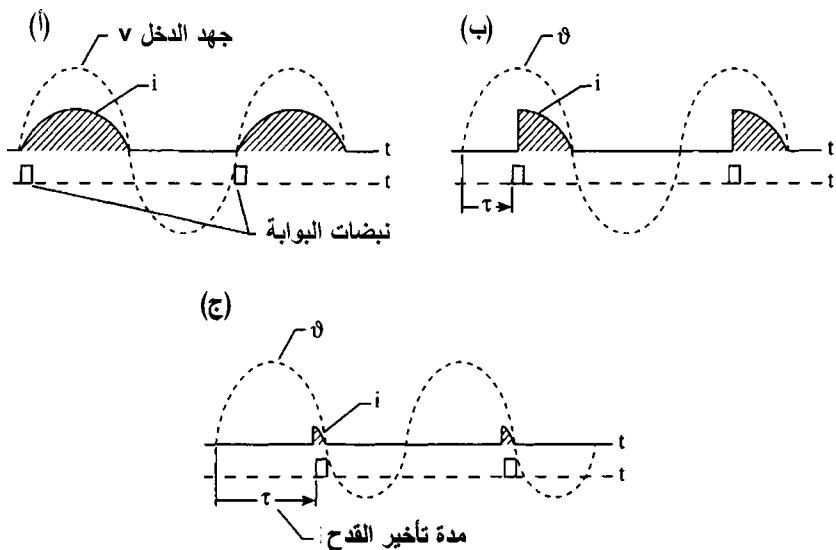

الشكل 11.3: نبضات قصيرة مطبقة على بوابة مقوم متحكم فيه بالسلikon. تبيّن الأشكال الثلاثة تطوّر انخفاض الاستطاعة المقدّمة إلى الحمل مع ازدياد التأخير.

SCR characteristics


2.5.3 خصائص المقوم المتحكم فيه

يُري الشكل 12.3-أ رمز الـ SCR، وقد وُرث المصطلحان مصدع cathode ومهبط anode من الصمام الإلكتروني المخلّى من الهواء الذي يؤدي

مهمة مشابهة لمهمة الـ SCR المصنوع من مواد نصف ناقلة. ويرى الشكل 12.3-ب خصائص الجهد والتيار فيه. لاحظ أن ثمة حالتين للتيار الأمامي، هما حالة الوصل وحالة الفصل. في الحالة الطبيعية، يبقى الدّيود في حالة فصل (يمر تيار ضئيل جداً من المصعد إلى المهبّط) إلى أن تطبق نبضة تيار (50 ميلي أمبير عادة) على البوابة وتندحر الدّيود ليُنتقل إلى حالة الوصل، فيمر تيار يمكن أن تصل شدته إلى عدة آلاف الأمبيرات في المقوّمات الكبيرة. في تلك الحالة ، يساوي الجهد v_{ac} الهاباط على المقوّم بضعة فولطات فقط. ويمكن قدر المقوّم أيضاً من دون استعمال نبضة بوابة إذا تجاوز v_{ac} جهد التخطي V_{b0} (الذي يساوي عادة مئات الفولطات). وحين حصول ذلك، ينتقل الدّيود إلى حالة الوصل وتتحفّض قيمة v_{ac} إلى نحو 1 أو 2 فولط. لكن الطريقة العملية لقدر الـ SCR تبقى استعمال نبضة تيار البوابة. وحينما يحصل القدح، يبقى الدّيود في حالة وصل بقطع النظر عن حالة نبضة القدح بعده. فليس ثمة حاجة إلى استمرار تيار البوابة إلا مدة تكفي ل ERA تيار مصعد كاف، من رتبة المкро ثانية في حالة الحمل المقاوم. إلا أن ثمة تيار إمساك أصغرياً I_h holding current (100 ميلي أمبير عادة) ضروري للإبقاء على التيار جارياً. وعندما يبدأ التيار الأمامي بالجريان، يبقى كذلك إلى أن يقوم شيء خارجي ما في الدارة بإيقافه إلى مادون قيمة I_h . إن السمة الأساسية في الـ SCR هي أن تيار بوابة صغيراً يمكن أن يقبحه ليُنقله من حالة الفصل إلى حالة الوصل. والطريقة الوحيدة لنقله إلى حالة الفصل هي تخفيض التيار إلى ما دون قيمة تيار الإمساك I_h .

ليس من الضروري استعمال نبضات قصيرة في دارة البوابة. ويمكن أيضاً استعمال نبضات ذات أشكال أخرى لقدر المقوّم، قد تكون أفضل إذا كان توليدها أسهل، مع أن النبضات القصيرة هي أكفاء إشارات القدح. تذكر أن القدح يتحقق بحقن مقدار صغير من التيار في البوابة في اللحظة المطلوبة. وحتى الموجة الجيبية، المؤخرة تأخيراً ملائماً، يمكن أن تتحقّق ذلك. وتُستعمل أحياناً دارات RC من النوع المبيّن في الشكل 6.2 لتأمين جهد بوابة مؤخر طورياً (يُصبح الطلاق بالاستعانة بكتاب تعليمات الـ SCR عند تصميم جهود من هذا القبيل). تذكر أنه

عندما يبدأ مرور التيار في الدّيود تفقد البوابة السيطرة عليه ويبقى في حالة الوصل التام إلى أن ينخفض كمّون المصعد حتى الصفر عملياً. يُري الشكل 12.3-ج دارة SCR بسيطة للتحكُّم في محرك جهد مستمر.

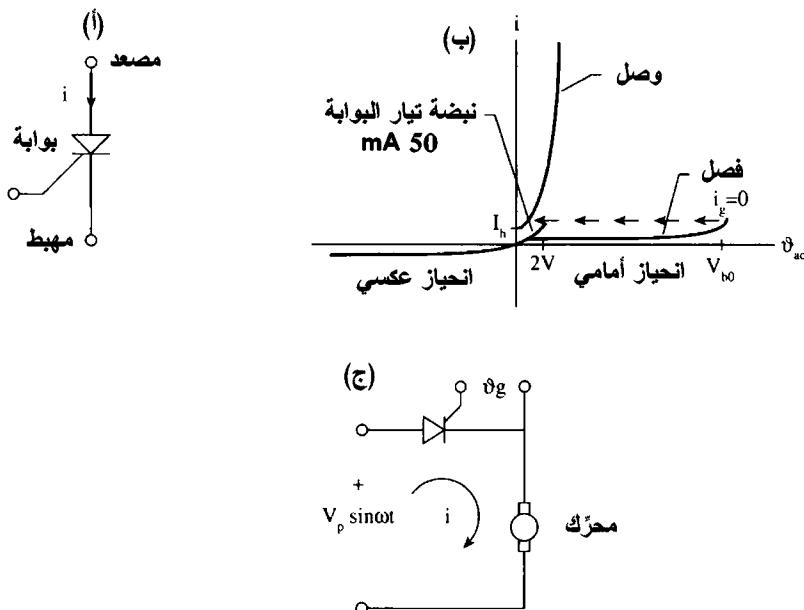

الشكل 12.3: (أ) رمز المقوم المتحكّم فيه. (ب) خصائص الجهد والتيار للمقوم. (ج) دارة مقوم متحكّم فيه بسيطة للتحكُّم في محرك تيار مستمر.

السبب الرئيسي لاستعمال المقوم المتحكّم فيه هو كفاءة التحكّم بالاستطاعة. لو استعملنا مقاومة متغيرة متسلسلة مع الحمل بغية خفض الجهد الهابط عليه، لأنّضعنا في المقاومة التسلسلية استطاعة ثمينة، علاوة على كونها خطرة في حالة الاستطاعات الكبيرة. أما المقوم المتحكّم فيه فيبيدّد استطاعة قليلة حين نقليل الاستطاعة المقدّمة إلى الحمل. يُضاف إلى ذلك أنه إذا كان تقويم نصف الموجة الذي يقوم عليه المقوم المتحكّم فيه (يُمرّر المقوم التيار باتجاه واحد فقط) غير كاف، أمكن استعمال تقويم الموجة الكاملة (يمرّ التيار في أثناء نصف الموجة الموجب والسلالب) قبل المقوم

المتحكم فيه. ونظراً إلى أن كلا نصفي موجة الدخل الجيبى موجودان الآن، تتضاعف الاستطاعة المقدمة إلى الحمل. ومضاعفة الاستطاعة هذه ممكنة أيضاً من دون استعمال مقوم الموجة الكاملة. فالترياك triac، الذي يتتألف من مقومين موصولين بالتعاكس، هو تجهيزه ثلاثة الأطراف (بوابة ومصدع ومهبط، على غرار الشكل 12.3-أ) تسمح بالتحكم التام في التيار المتداوب، وهو شائع في التحكم في شدة الإضاءة وفي التحكم السريع في المحركات.

المثال 5.3

احسب الاستطاعة، مقدرة بالوات، المتوفرة لمحرك استطاعته 10 واط يتحكم فيه مقوم متحكم فيه وفقاً للمبين في الشكل 12.3-ج (للتبسيط، أهل تحريض ملفات المحرك). المجموعة موصولة مع خط شبكة كهربائية عامة جهدها 117 فولط متداوباً.
احسب الاستطاعة الخاصة بأشكال الجهد والتيار الثلاثة في الشكل 11.3.

بؤدي الجهد الدوري المطبق على البوابة، والذي ينزاح باستمرار من 0 درجة حتى 90 درجة، ثم إلى 180 درجة تقريباً، إلى مرور تيار وفقاً للمبين في الأشكال 11.3-أ و ب و ج. ويعطى التيار الفعال الموافق لهذه الحالات الثلاث بـ (انظر المعادلة في المثال 1.3) :

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\pi/2} (I_p \sin \omega t)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (I_p \sin \omega t)^2 d \omega t}$$

$$= \frac{I_p}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

(طبعاً، المقوم المتحكم فيه هو من حيث الجوهر مقوم نصف موجة يؤخر مرور التيار بمقدار τ ثانية). لقد استعملنا في العبارة السابقة التحويل من الزمن t إلى زاوية الطور ωt بوضع $\omega T = 2\pi$ و $\omega t = \alpha$. وتساوي الاستطاعة P المقدمة الآن إلى المحرك الممثل بحمل مقاومته تساوي 10 أوم — أو $P = I_{\text{rms}}^2 R$

— $P = V_{\text{rms}} / R$. ونظراً إلى أن المعطى الآن هو الجهد، لا التيار، يمكننا استعمال قانون أوم $I_p = V_p / R$ والتعبير عن الاستطاعة بـ:

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{(V_p / 2)^2}{R} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)$$

إذن، تساوي الاستطاعة المقدمة إلى المحرك في حالة الشكل 11.3-أ (عندما تكون $\alpha = 0$):

$$P = \left[(117\sqrt{2}V) / 2 \right]^2 / 10\Omega = 684.45 \text{ W}$$

وتتساوى الاستطاعة المقدمة إلى المحرك في حالة الشكل 11.3-ب (عندما تكون $\alpha = \pi/2$):

$$P = \left[(117\sqrt{2}V) / 2 \right]^2 / 10\Omega (1 - \alpha/\pi) = 6844.5 \text{ V}^2 / 10 \Omega (1/2) = 342.23 \text{ W}$$

أخيراً، تساوي الاستطاعة المقدمة في حالة الشكل 11.3-ج (عندما $\alpha \approx \pi$) الصفر تقريباً. لاحظ أننا نناقش استطاعة الإقلاع في هذا المثال. فعندما يدور المحرك تتغير الظروف.

بدأنا في هذا المثال بحساب التيار الفعال I_{rms} لأن تيار الحمل مبين صراحة في الشكل 11.3. لكنْ كان بإمكاننا البدء بالجهد أيضاً والحصول على نفس النتائج لأن جهد الحمل يحاكي تياره من حيث الشكل في دارة الشكل 12.3-ج. ويمكن إيضاح ذلك بما يلي: عندما ينتقل المقوم إلى حالة الفصل ويتوقف التيار عن المرور فيه، يصبح دارة مفتوحة، ويهبط جهد الدخل على طرفيه، ويصبح الجهد الهابط على المحرك صفراءً تماماً مثل التيار. وحين مرور التيار في المحرك، أي حين انتقال المقوم إلى حالة الوصل، تصبح قيمة الجهد الهابط عليه نحو 1 فولط، ويهبط معظم جهد الدخل على المحرك. طبعاً، التحاكي الشكلي بين جهد الحمل المقاوم وتياره المفترض في الحسابات السابقة متضمن في قانون أوم

$$\cdot I_p = V_p / R$$

6.3 الخلاصة

- مثّلنا الدّيود بمبدأ فصل ووصل. لكن ثمة محدوديات جلية لهذا النموذج:
يمرّ المبدأ التيار في كلا الاتجاهين، أما الدّيود فيمرره باتجاه واحد.
وفي هذه الصورة المثالية، يُمرّر الدّيود ذو الانحياز الأمامي التيار
(المبدأ في حالة وصل)، في حين أن الدّيود ذو الانحياز العكسي لا يُمرّر
التيار (المبدأ في حالة فصل). أما النموذج الأكثر واقعية للدّيود فيتضمن
هبوط جهد أمامياً مقداره $0.6\text{--}0.7$ فولط (يسمي أحياناً جهد الإزاحة أو
كمون التماس)، ويبقى هذا الجهد ثابتاً حينما يكون الدّيود في حالة وصل.
أما الخاصية الهامة للدّيود فهي سرعة الانتقال بين حالي الفصل والوصل.
ويمكن لمُدد التبديل أن تكون من رتبة النانو ثانية أو أقل.
- تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى جهد ثابت كي تعمل على نحو سليم،
وتُعتبر البطارية وحدة التغذية المثالية. إلا أنه يمكن أيضاً استعمال الدّيود
لتقويم التيار المتداوب وجعله مستمراً، وهذا واحد من أهم استعمالات
الدّيود. لذا تحتوي كل التجهيزات الإلكترونية على وحدة تغذية تقوم بهذه
المهمة إضافة إلى ترشيح الجهد المقوم لجعله ناعماً ومستقراً. ويمكن
للمقوم أن يكون مقوم نصف موجة، أو مقوم موجة كاملة، وفي الحالة
الأخيرة يكون أعلى كفاءة. ويمكن تنظيم الجهد بواسطة ديدن زيرنر في
الأجزاء الحساسة من الدارات التي تحتاج إلى جهد ثابت، حتى لو تغير
جهد وحدة التغذية المستمرة لتغيرات جهد الشبكة الكهربائية.
- وتُستعمل الدّيودات أيضاً في دارات تشكيل الموجة، ومن أمثلة ذلك تغيير
مستوى جهد الإشارة المستمر أو قصه حين الحاجة إلى إزالة أجزاء
الإشارة العلوية أو السفلية.
- أخيراً، أدخلنا على الدّيود تعديلاً مفيداً جعله مقوماً متحكماً فيه بالسلikon.

إن المقوم المتحكم فيه هو ديوان أضيفت إليه بوابة، وحين تطبيق إشارة ملائمة على تلك البوابة، يمكن التحكم في بدء مرور التيار المقوم، ومن ثم في مقدار الاستطاعة المقدمة إلى الحمل. أما أوسع استعمالات هذا المقوم انتشاراً فهي التحكم السريع في محركات التيار المستمر وفي شدة الإضاءة. وفي التطبيقات الصناعية، يمكن لتيارات المقومات أن تصل إلى آلاف الأمبيرات، ويمكنها أن تحكم بمقادير كبيرة من الاستطاعة.

مسائل

Problems

1. احسب تيار الخرج المستمر الذي يعطيه مقوم نصف الموجة المبين في الشكل 2.3-أ. يساوي جهد الدخل الفعال 120 فولط متناوباً، وتساوي مقاومة الحمل $R_L = 150\Omega$.

2. يستعمل ديوان، مقاومته الداخلية تساوي 20 أوم في حالة الوصل، لتقويم نصف موجة بغية تغذية حمل مقاومته 1 كيلو أوم من منبع جهده الفعال يساوي 110 فولط متناوب. احسب:

(أ) مطال التيار.

(ب) تيار الحمل المستمر.

(ت) تيار الحمل الفعال.

(ث) استطاعة الدخل الكلية.

الجواب : (أ) 152.5 mA ، (ب) 48.5 mA ، (ت) 76.2 mA ، (ث) 5.92 W

3. احسب تيار الخرج المستمر الذي يعطيه مقوم الموجة الكاملة المبين في

الشكل 3.3-أ. يساوي جهد الدخل الفعال 120 فولط متناوباً و

$$R_L = 150\Omega$$

الجواب : 0.72 A

4. كرر المسألة السابقة مستعملاً أربعة دiodات مقاومة، كل منها 20 أوم في مقوم الموجة الكاملة.

5. صمم مقوم نصف موجة مع مكثفة ترشيح لتزويد حمل $R_L = 2k\Omega$ بـ 40 فولط مستمراً. افترض أن المقوم موصول بالشبكة العامة، التي يساوي جهدها الفعال 120 فولط ويساوي ترددتها 60 هرتس، بواسطة محول. احسب نسبة عدد لفات المحول وسعة المكثفة بحيث لا يزيد جهد التعرّجات على 1% من الجهد المستمر.

الجواب : $C = 833 \text{ mF}$ ، $N_1/N_2 = 4.24$

6. بالعودة إلى المثال 2.3، أعد رسم الشكل 4.3-ب لمقوم موجة كاملة. وارسم جهد الخرج v_o (مماطل لجهد الحمل) وتيار الدiod i_o الذي يشحن المكثفة، على مدى دورين على الأقل من أدوار جهد الدخل.

7. حدد جهد الذروة لجسر تقويم الموجة الكاملة المبين في الشكل 3.3-أ مفترضاً دiodات مثالية، لكن بجهد انحياز أمامي يساوي 0.7 فولط. تساوي القيمة الفعالة لجهد الدخل المتناوب 120 فولط.

الجواب : 168.5 فولط.

8. يعطي مقوم موجة كاملة، مع مكثفة ترشيح، إلى حمل مقاومته $R_L = 1.5k\Omega$ جهداً مستمراً يساوي 100 فولط مع جهد تعرّجات يساوي 2%. بافتراض أن أحد الدiodات قد احترق (أصبح دارة مفتوحة)، احسب الجهد المستمر الجديد الذي سوف يقدم إلى الحمل وجهد تعرّجاته.

9. وصلت دارة مضاعف الجهد المبينة في الشكل 5.3 مع حمل مقاومته $R_L = 1\text{k}\Omega$. بافتراض أن القيمة الفعالة لجهد الدخل المتناوب تساوي 120 فولط، وأن ترددہ يساوی 60 هرتس، وأن انخفاض الجهد بين نبضتي شحن يجب أن يكون أقل من 10% من قيمة جهد الخرج المستمر، حدد أصغر قيمة لسعة المكثفة اللازمة.

الجواب: 41.7 mF .

10. ارسم خصائص التحويل وجهد الخرج v_0 لدارة القص المبينة في الشكل 6.3-أ. افترض أن جهد الدخل $V_1 = 3\text{V} = 10 \sin \omega t$ وأن $v = 3\text{V}$ و $V_2 = 0$.

11. بافتراض أن $V = 5\text{V}$ في دارة القمع المبينة في الشكل 9.3-ب، ارسم جهد الخرج v_0 عندما يكون جهد الدخل $v = 2 \sin \omega t$.

الجواب: سوف تُقْمِط النقطة الدنيا من جهد الدخل عند 5V .

12. صمم دارة تُقْمِط ذروة أي جهد متناوب عند 4V .

13. صمم تعديلاً بسيطاً لدارة البطارية الاحتياطية المبينة في الشكل 7.3 بحيث تُشحّن البطارية بتيار شدته 5mA بينما تكون وحدة التغذية عاملة.

14. يستعمل منظّم الجهد المبيّن في الشكل 10.3-أ، والذي يساوي جهد انهيار ديدون زنر فيه 20V ، لتنظيم الجهد المطبق على حمل $R_L = 1000\Omega$ عند 20 فولط. يساوي جهد الدخل $v = 30\text{V}$. وفيما يخص R_s ، تتوفّر لك قيمتان: 100 و $1000\text{ }\Omega$. فأيهما تختار؟ علّ الإجابة بالحساب.

الجواب: $100\text{ }\Omega$.

15. يساوي جهد انهيار ديدون زنر المبيّن في الشكل 10.3-أ 100 فولط، ويتساوی تياره الأعظمي 20 ميللي أمبير . بافتراض أن جهد التغذية يساوي

150 فولط، حدد مجال قيمة مقاومة الحمل R_L الذي تحافظ ضمنه الدارة على جهد مطبق على الحمل يساوي 100 فولط عندما تكون $. R_s = 1.5 \text{ k}\Omega$

16. فيما يخص دارة التحكم في المحرك بواسطة الـ SCR المبينة في الشكل 12.3-ج، لدينا $R_L = 20 \Omega$ و $V_p = 100 \text{ V}$ ، وزاوية التمرير $\chi = \pi - \alpha = 120^\circ$. احسب تيار الحمل الوسطي واستطاعته الوسطى.

الجواب: 1.19 أمبير، 100.6 واط.

17. باستعمال القيم المعطاة في المسألة 16، حدد الاستطاعة المبددة في الـ SCR عندما يكون الجهد على طرفيه في حالة الوصل 1.5 فولط.

الفصل الرابع

الدّيودات والترانزستورات نصف الناقلة

Semiconductor Diodes and Transistors

Introduction

1.4 تقديم

استعملنا الدّيودات في الفصل السابق من دون شرح المبادئ الفيزيائية التي تقوم عليها. وهذا مقبول لأن خواص الدّيود تُقرَّب في معظم التطبيقات بخواص مبدأ الفصل والوصل. لكن لفهم منشأ سرعات التبديل العالية جداً (أي التبديل الذي يحصل في غضون بضعة نانو ثانية)، أو سبب جهد الانحياز الأمامي (يسمى أيضاً كمون التماس contact potential) الذي يساوي 0.6-0.7 فولط، يجب أن نفهم الدّيود ونراه على أساس أنه وصلة نصف ناقل pn junction، وهذه تقتضي فهماً أساسياً لحركة الإلكترونات والثقوب hole في المواد نصف الناقلة semiconductor. يُضاف إلى ذلك أن من الممكن نمذجة الترانزستور بدّيودين متعاكسين إذا عاملنا كل دّيود على أنه وصلة نصف ناقل، نُعرّفها ببساطة بأنها وصلة بين مادتين نصف ناقلتين، إحداهما من النوع الموجب، والثانية من النوع السالب¹. لذا يعتبر فهم هذه الوصلة ضروريًا لفهم الدّيودات والترانزستورات.

¹ سوف نُري في المقطع التالي أن المادة التي من النوع الموجب هي نصف ناقل من قبيل السليكون (المجموعة IV من الجدول الدوري) المشوب بذرارات المجموعة III التي تجعله ناقلاً جيداً ذا شحنة موجبة (ومن هنا أنت التسمية وأنت الرمز p) تسمى ثقباً. أما المادة التي من النوع السالب فهي سليكون مشوب بذرارات من المجموعة VII تجعله ناقلاً جيداً ذا شحنة سالبة (ومن هنا أنت صفة السالب n) هي الإلكترونات.

2.4 نقل التيار بالثقوب والإلكترونات في أنصاف النوافل

Hole and Electron Conduction in Semiconductors

Intrinsic semiconductors


1.2.4 أنصاف النوافل النقية

توجد في الجermanium والسلیکون اللذین تتتمی ذراتهما إلى المجموعة IV من الجدول الدوري 4 إلكترونات تكافئية valence. فإذا كانت كل ذرة تستطيع التشارک في أربعة إلكترونات إضافية مع الذرات المجاورة، أصبحت قوّقتها الخارجية كاملة عدد الإلكترونات (الذی یساوی 8)، وهذا ما يجعل الذرة أكثر استقراراً. يُرى الشكل 1.4-أ نموذجاً ثنائياً الأبعاد لشبكة السليکون البلوريّة. تتماسك الإلكترونات في هذه البنية الشديدة الانسجام بروابط تكافئية covalent bond (إلكترونات مشتركة). ونظراً إلى عدم وجود إلكترونات حرة في الشبكة، يُتوقع أن تكون أنصاف النوافل الصافية نوافل سيئة، وهي سيئة فعلاً عند درجات الحرارة المنخفضة. وعندما ترتفع درجة الحرارة، يشتد اهتزاز ذرات البنية البلوريّة حول مواضع توازنها، وبؤدي ذلك إلى كسر بعض الروابط التكافئية، ومن ثم إلى تحرير إلكترونات². عند درجة حرارة الغرفة، يمكن اعتبار السليکون ناقلاً نقيرياً، وإن كان سيئاً³. على سبيل المثال، یساوی تركيز الإلكترونات الحرة في السليکون الصافي عند درجة حرارة الغرفة $n_i = 1.5 \cdot 10^{16} \text{ electron/m}^3$ ضئيل جداً مقارنة بكثافة ذرات السليکون التي تساوي 10^{28} ذرة في المتر المكعب. وعندما ترتفع درجة الحرارة، يتحرر مزيد من الإلكترونات، ويتحول السليکون إلى ناقل أفضل. وهذه الخاصية هي نفسها التي تؤدي إلى تلف التجهيزات المصنوعة من أنصاف النوافل إذا لم يوقف ارتفاع درجة حرارتها بطريقة ما للتبريد (تردد شدة

² تعتبر درجة الحرارة T معياراً للطاقة الحرارية W . فوفقاً لقانون بولتسمان، تُعطى طاقة "اهتزاز" الذرات، الحبيسة في مواقعها ضمن شبكة السليکون البلوريّة، التي تستطيع الاهتزاز حول مواضع توازنها، بالعلاقة $W = kT$. و k هو ثابت بولتسمان ويساوي $1.38 \cdot 10^{-23} \text{ joules/kelvin}$.

³ من هنا أتت تسمية نصف الناقل. تقع ناقليّة أنصاف النوافل بين ناقليّة الناقل الجيد وناقليّة العازل الجيد (تساوي ناقليّة السليکون $\sigma = 4 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}$ ، وتساوي ناقليّة النحاس $\sigma = 5.7 \cdot 10^7 \text{ S/m}$ ، وتساوي ناقليّة عازل جيد من قبيل البورسلان $\sigma = 2 \cdot 10^{-13} \text{ S/m}$).

التيار مع ارتفاع درجة الحرارة وتزداد معها الضياعات الحرارية $I^2 R$ ، فيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع في درجة الحرارة).

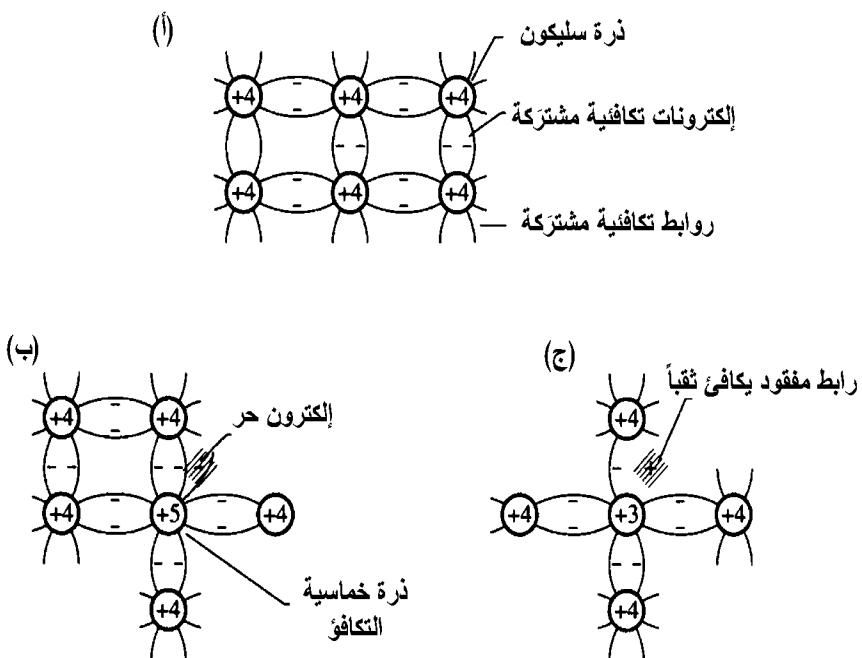

الشكل 1.4: (أ) نُرِي البنية البلورية الشديدة الانتظام للسلیکون نصف الناقل الذرات متماسكة معاً بروابط التكافؤ التشارکية. (ب) شوب بذرات من النوع n يحرّر إلكترونات. (ج) شوب بذرات من النوع p يولّد ثقباً.

ومن الجدير باللحظة أن النقل الكهربائي يحصل بالإلكترونات وبحاجة إلى الشحنة الموجبة، التي تسمى ثقباً والتي ينشأ الواحد منها عندما ينكسر رابط ويتحرر إلكترون (وهي ظاهرة تسمى عادة بتكوين زوج الثقب والإلكترون). أي إن تحرّر إلكترون يخلف ثقباً. ويمكن لإلكترون متتحرّر من انكسار رابط مجاور أن يقفز إلى الثقب مالئاً إيه ومخلفاً ثقباً آخر في مكان آخر (تسمى هذه الظاهرة بإزالة زوج الثقب والإلكترون من خلال العودة إلى الانضمام مع ذرة). لذا ينتقل الثقب ويعمل عمل جزيء ذي شحنة موجبة، له كتلة وسرعة مكافئتان. لقد ذكرنا تركيز الإلكترونات n_i في الفقرة السابقة، ويفاصله تركيز الثقب p_i مساواً له عند درجة حرارة الغرفة، أي إن $n_i = p_i$ ، و p_i هو تركيز الثقب الطبيعي في المادة.

لتحديد ناقلة السليكون كمياً، سوف نعيد صياغة قانون أوم الوارد في المعادلة 7.1، وهو قانون ينطبق على أي نقطة داخل المادة. وللحصول على صيغة القانون في النقطة، يجب أن نستعمل كثافات من قبيل الحقل الكهربائي E وكثافة التيار J بدلاً من الجهد V والتيار I . إذا استعملنا المقاومة ($R = \rho(l/A)$ ، المعطاة في المعادلة 6.1، في قانون أوم حصلنا على $V = RI = \rho(l/A)I$. وبإعادة ترتيب حدود هذه المعادلة نحصل على المعادلة ($V/l = \rho(I/A)$ التي يمكن أن تكتب بالصيغة $E = \rho J$. وحدة E هي الفولط للمتر، و J هي كثافة التيار مقدرة بالأمبير للمتر المربع. وتُعطي هذه العلاقة عبارة النقطة الشائعة الاستعمال:

$$J = \sigma E \quad (1.4)$$

وفيها تمثل الناقلة النوعية σ مقلوب المقاومة النوعية، أي $\sigma = 1/\rho$. ويمكن الآن التعبير عن الناقلة النوعية في أنصاف النواقل بدلالة مقادير مألفة من قبيل كثافة الحوامل n ، وشحنة الحامل (تساوي شحنة الإلكترون $C = 1.6 \cdot 10^{-19}$)، وحركية الحامل μ ، فينتج:

$$J = e(n_i \mu_n + p_i \mu_p)E \quad (2.4)$$


تساوي حرکية الإلكترونات المقاسة في السليكون $\mu_n = 0.135 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ، وتساوي حرکية الثقوب $\mu_p = 0.048 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$. ومن الواضح أن حرکية الثقوب تساوي ثلث حرکية الإلكترونات في السليكون، ويعود ذلك إلى أن كتلة الثقب المكافئة أكبر من كتلة الإلكترون.

المثال 1.4

حدّد الناقلة النوعية للسليكون الصافي Si عند درجة حرارة الغرفة (300 كلفن).

نظراً إلى أن $n_i = p_i = 1.5 \cdot 10^{16}$ في السليكون الصافي، ينْتَج:

$$\sigma = e n_i (\mu_n + \mu_p) = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1.5 \cdot 10^{16} (0.135 + 0.048) = 4.4 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}$$

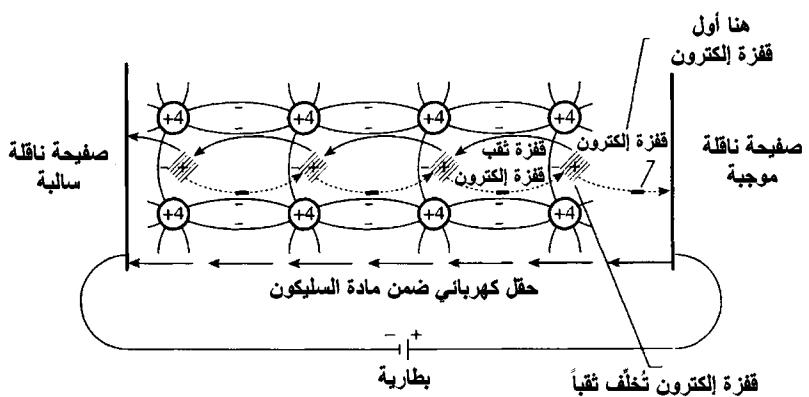

الشكل 2.4: نقل التيار بالثقوب والإلكترونات في السليكون.

بُرِيَ الشكل 2.4 انتقال الثقوب في السليكون. تخيل قطعة من السليكون بين صفيحتين ناقلتين مشحونتين بجهد بطارية يساوي V . لذا يتكون حقل كهربائي بين الصفيحتين اتجاهه من اليمين إلى اليسار. افترض أن إلكتروناً قد تحرّر في السليكون بالقرب من الصفيحة الموجبة. عندئذ سوف يقفز إلى تلك الصفيحة مخلفاً ثقباً يقفز إليه إلكترون بعدئذ من رابط مجاور مكسور... إلخ. والنتيجة هي أن الإلكترونات تتحرّك نحو اليمين (باتجاه الصفيحة الموجبة)، وتتحرّك الثقوب إلى اليسار (باتجاه الصفيحة السالبة). ويتقدّم تيار ما دامت ثمة طاقة كافية في البطارية للإبقاء على فرق الكمون V بين الصفيحتين.

2.2.4 أنصاف النوافل المشووبة Extrinsic semiconductors

تؤدي المقدرة على تغيير الناقلة النوعية لمادة نصف ناقلة، ضمن مجال واسع من القيم، مباشرة إلى كثير من التطبيقات المفيدة، منها الدّيود والترانزستور. وإحدى طرائق زيادة الناقلة النوعية لنصف ناق نقي هي تسخينه، وهي طريقة ليست عملية ولا مستساغة. أما الطريقة التي هي أفضل فهي زيادة الناقلة النوعية لنصف الناق زبادة هائلة بإضافة ذرات شائبة (بنسبة 1 : 10 ملايين عادة) (تسمى الشوائب إلى البنية البلورية الصافية. ونظرًا إلى أن خصائص المادة تعتمد الآن

اعتماداً كبيراً على مقدار الشوائب، نصف نصف الناقل بأنه مشوب، وذلك لتمييزه من نصف الناقل النقي الذي تعتمد خصائصه على البنية البلورية الصافية. وقد يكون من المفاجئ أن نعلم أن حتى الشوائب المعتدل ينقص مقاومة النوعية بعدة مراتب.

3.2.4 أنصاف النوافل ذات الإلكترونات الحرة

n-type semiconductors

تصطف ذرات السليكون على شكل شبكة متكررة عالية الانظام. وتمسّك بها في مواضع ثابتة قوى شديدة لا تسمح لها إلا بحركة اهتزازية محدودة (تزداد بازدياد درجة الحرارة) حول مواضع توازنها. فإذا استعرضنا الآن عن بعض ذرات السليكون المقيدة، بذرات من المجموعة V من الجدول الدوري (فوسفور، زرنيخ، أنتيمون، التي تُعرف أيضاً بالشوائب المُعطية donor impurities التي تتصرف بتكافؤ يساوي 5، فإنه لن يستعمل سوى أربعة إلكترونات تكافؤ لإكمال الروابط التكافائية المشتركة مع ذرات السليكون المجاورة. أما الإلكترون الخامس الضعيف الارتباط بالذرة، فيصبح حرراً ومتاحاً للنقل الكهربائي. يُري الشكل 1.4-ب الشوائب ذات الإلكترونات الحرة n-type. أثناء النقل، أي عندما يجري التيار، يترك الإلكترون الفائض ذرة الرابط الخامس مخلفاً أليوناً موجباً الشحنة. فيفقر الإلكترون من ذرة شائبة مجاورة إلى ذلك الأليون لتحبيده من جديد (لاحظ أن مادة نصف الناقل يجب أن تكون محاذية نقطياً وكلياً، وإلا ظهرت قوى كهرساكنة تحطمها). ويمثل القفر المستمر للإلكترونات الفائضة، التي تسمى حوامل (الشحنة) الأغلبية majority carriers، آلية النقل الرئيسية في أنصاف النوافل المشوبة ذات الإلكترونات الحرة.

ويوجد أيضاً في أنصاف النوافل التي من النوع n عدد صغير من التقويب الحرة (النوع p) التي تسمى حوامل (الشحنة) الأقلية minority carriers. وهي تتولد عندما تتكسر روابط ذرات الشبكة البلورية بالاهتزاز الحراري. أما إسهامها في تدفق التيار فهو ضئيل مقارنة بإسهامات الحوامل الأغلبية.

1.3.2.4 أنصاف النوافل ذات الثقوب الحرية

p-type semiconductors

بالاستعاضة عن بعض ذرات السليكون بذرات من المجموعة III من الجدول الدوري (بورون، غاليليوم، إنديوم، التي تسمى أيضاً شوائب قابلة acceptor impurities)، التي توجد فيها ثلاثة إلكترونات تكافئية، تتكون مواد ذات ثقوب حرية p-type. ونظراً إلى الحاجة إلى أربعة إلكترونات تكافئية لإكمال جميع روابط أزواج الإلكترونات المجاورة، ينشأ ثقب في مكان الرابط الناقص. ويمكن اعتبار الثقب شحنة موجبة تنتشر أو تتجزأ عبر الشبكة البلورية. ويُصبح هذا هاماً عندما يُطبق جهد خارجي على نصف الناقل مؤدياً إلى نشوء حقل كهربائي ضمن المادة يعمل على تحريك الثقوب. لذا يتكون التيار المتولد في المادة ذات الثقوب الحرية من شحنات موجبة⁴ في المقام الأول، تسمى بالحواملي الأغلبية. ويُري الشكل 1.4-ج الشوائب ذات الثقوب الحرية (النوع P).

يوجد عدد صغير من الإلكترونات الحرية في أنصاف النوافل ذات الثقوب الحرية يسمى بالحواملي الأقلية. وإسهام هذه الحواملي في التيار عديم الأهمية.

4.2.4 الناقلية في أنصاف النوافل المشووبة

Conduction in doped semiconductors

يساوي تركيز الشوائب N عادة 10^{22} ذرة معطرية أو قابلة للإلكترونات في المتر المكعب، وهذا تركيز أعلى كثيراً من التركيزين الطبيعيين n_i و p_i للإلكترونات والثقوب عند درجة حرارة الغرفة ($n_i = p_i = 1.5 \cdot 10^{16}$ carriers/m³). ونظراً إلى

⁴ وفقاً لما أشرنا إليه من قبل، تنشأ حركة الثقب عندما يقفز إلكترون ليحل محله ثقباً موجوداً، مؤدياً إلى تكون ثقب جديد. ومع تكرار هذه الحالة، يتحرك ثقب مسايراً لاتجاه الحقل الكهربائي باتجاه النهاية السالبة من مادة نصف الناقل. والنقطة الهامة هنا هي نشوء تيار بسبب حركة حوالمة الشحنة الموجبة. وبهذا المعنى يكون بنiamin فرانكلين مصيباً: يحصل جريان التيار بالشحنات الموجبة، وقد افترض ذلك لعدم علمه في أيامه أن الإلكترونات هي حوالمة الشحنة في النوافل المعدنية.

أن الذرات الشائبة توفر حوامل حرارة، فإن العدد الكلي للحوامل الحرية في نصف الناقل المشوب ذي المادة المعطية يساوي $n = N_d + n_i \approx N_d$ ، حيث إن N_d هو تركيز الذرات المعطية للإلكترونات، ويساوي في المادة القابلة $p = N_a + p_i \approx N_a$ ، حيث إن N_a هو تركيز الذرات القابلة للإلكترونات. أما العلاقة الهامة في أنصاف الناقلات المشوبة فهي $np = n_i^2$. أي إن حاصل ضرب عدد الإلكترونات بعدد الثقوب في السليكون يساوي مربع عدد الإلكترونات (أو الثقوب) في السليكون النقى. وما تتطوّر عليه هذه العلاقة (التي لن نستخرجها لأنها تتضمن إحصائيات بولتسمان ومستويات فرمي وغيرها) هو أن زيادة الحوامل الأغلبية بزيادة مستوى الشوائب سوف يُنقص الحوامل الأقلية بمقدار متناسب مع تلك الزيادة. إذن، في حالة مستوى شوّب يساوي 10^{22} ، ينخفض تركيز الأقلية إلى $2.25 \cdot 10^{10} / 10^{22} = (2.25 \cdot 10^{16})^2 / 10^{22}$ ، وهذا أقل كثيراً من مستوى الحوامل الطبيعية n_i . ومن ذلك نستنتج أن الناقلة في السليكون المشوب تعود إلى حوامل الشوائب في المقام الأول. ولذا تساوي الناقلة النوعية لنصف الناقل ذي النوع n :

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \approx eN_d\mu_n \quad (3.4)$$

وتتساوى تلك التي لنصف الناقل ذي النوع p :

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \approx eN_a\mu_p \quad (4.4)$$

المثال 2.4

(أ) حدد ناقلة السليكون المشوب بالزرنيخ والمشوب بالإنديوم عند مستوى شوّب يساوي $10^{22} \text{ atoms/m}^3$. (ب) حدد مقاومة مكعب من المادة المذكورة طول ضلعه يساوي 1 mm .

(أ) يعطي الزرنيخ مادة من النوع n تساوي ناقليتها النوعية بناء على المعادلة $:3.4$

$$\sigma = eN_d\mu_n = (1.6 \cdot 10^{-19})(10^{22})(0.135) = 216 \text{ S/m}$$

ويعطي الإنديوم مادة من النوع p تساوي ناقليتها النوعية بناء على المعادلة

:3.4

$$\sigma = eN_a \mu_p = (1.6 \cdot 10^{-19})(10^{22})(0.048) = 76.8 \text{ S/m}$$

ويتضح من ذلك أن ناقليمة السليكون المشوب أكبر بـ نحو مليون مرة من ناقليمة السليكون النقي (التي تساوي $\sigma_i = 4.4 \cdot 10^{-4}$ ، وفقاً لما وجدناه في المثال).

(ب) يُعطي قانون أوم المقاومة بـ $R = \rho(l/A)$ ، حيث إن ρ هي المقاومة النوعية (مقلوب الناقليمة النوعية)، و l هو طول المادة الذي يجري التيار مسيراً له، و A هي مساحة المقطع العرضاني الذي يجري التيار عبره. إذن، تساوي مقاومة المادة التي من النوع n :

وتساوي $R = (1/(216 \text{ S/m}))(0.001\text{m})/(0.001\text{m}^2) = 4.6 \Omega$ مقاومة المادة التي من النوع p : $R = 12.9 \Omega$. ويتبّع من ذلك أن المادة ذات النوع n هي ناقل أفضل من تلك ذات النوع p ، وهذه نتيجة مباشرة لحركة الإلكترونات التي تفوق حركة التقوب.

يُستنتج مما سبق أن حتى التركيز الصغير من الشوائب (يُعدُّ مستوى الشوّب $10^{22} \text{ atoms/m}^3$ صغيراً جداً مقارنة بكثافة ذرات السليكون التي تساوي $10^{28} \text{ atoms/m}^3$) يمكن أن يزيد ناقليمة نصف الناقل زيادة هائلة. وتجعل حركة الإلكترونات، التي هي أكبر من حركة التقوب بـ $2.8 = 0.135/0.048$ مرة ضمن الشبكة البلورية، مواد النوع n مفضلاً في التطبيقات ذات سرعات التبديل العالية التي سوف نناقشها بمزيد من التفصيل حين مناقشة ترانزistor المفعول الحقلـي ذي القناة n وترانزستورات الوصلة الثنائية القطبية npn .



3.4 وصلة نصف الناقل (الوصلة pn) والديّود

pn-Junction and the Diode-Junction and the Diode

يُري الشكل 3.4-أ قضيًّا من السليكون المشوّب، نصفه من النوع p ، ونصفه الآخر من النوع n . بذلك تكون لدينا الآن وصلة pn في منتصف القضيب سوف تتحرّى توزُّع الشحنات بالقرب منها.

يُري الشكل 3.4-أ شبكة ذرات ثابتة أو غير قابلة للتحريك على شكل أيونات (الدواير ذات الإشارتين + و-)، وكل منها مترافق بثقب أو إلكترون واحد (+ و - من دون دواير) للحفاظ على حيادية الشحنة. والمقادير (الثقوب والإلكترونات) الموجودة خارج الدواير هي حوامل الشحنة الحرة التي تمثل التيار الكهربائي حين تحركها. وبالقرب من الوصلة، يكون توزُّع الشحنة، وفق المبين في الشكل 3.4-أ، غير مستقر خلال مدة قصيرة جدًا في أثناء صنع الوصلة. فالشحنات الحرة على طرفي الوصلة تتحد⁵ فوراً معطية توزُّع شحنات مثل التوزُّع المبين في الشكل 3.4-ب. وإذا رسمنا منحني كثافة الشحنة (C/m^3) q_v على طول القضيب، وجدنا أن ثمة في المنطقة p القريبة من الوصلة أيونات سالبة قابلة، وفي الطرف الآخر منها أيونات موجبة معطية. وهذه الأيونات هي جزء من الشبكة الذرية ولا تستطيع الحركة. إلا أن ما تفعله هو منع المزيد من حركة الشحنات الحرة، لأن الثقوب في المنطقة p ترى الآن شحنات موجبة على الطرف الآخر من "الحدود" ولذا لا تتحرك باتجاه المنطقة n . وعلى غرار ذلك تفتر الإلكترونات في المنطقة n من الشحنات السالبة الموجودة في الطرف الآخر من الوصلة. وهذا هو توزُّع الشحنات في كل دَيُود جديـد لم يتصل بشيء بعد صنعـه.

⁵ عندما تتحد الشحنات المتعاكسة تتفانى معاً محـرـرة طـاقـة، وتـبـدو الأمـور وكـأنـ تـيـارـاً ضـعـيفـاً قد جـرـى مـدـة قـصـيرـة. ويـمـكـن لـلـطاـقـة المـتـحـرـرـة أـنـ تكون ضـوءـاً مـرـئـياً عـلـى غـرـارـ ما يـحـصـلـ فـي الـدـيـوـدـ المشـعـ للـضـوءـ الذي يـشـعـ ضـوءـاً مـسـتـمرـاً، أحـضـرـاً أو بـأـيـ لـونـ آخرـ، مـنـ الـوـصـلـةـ فـي أـثـاءـ مـرـورـ تـيـارـ دـاـمـ يـدـعـمـ الـاتـحـادـ المـسـتـمرـ لـلـإـلـكـتـرـوـنـاتـ وـالـثـقـوبـ عـنـ الـوـصـلـةـ.

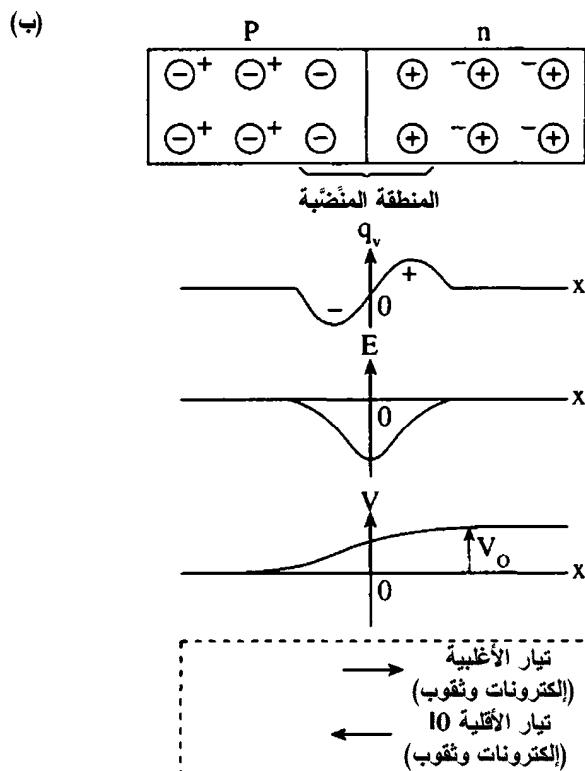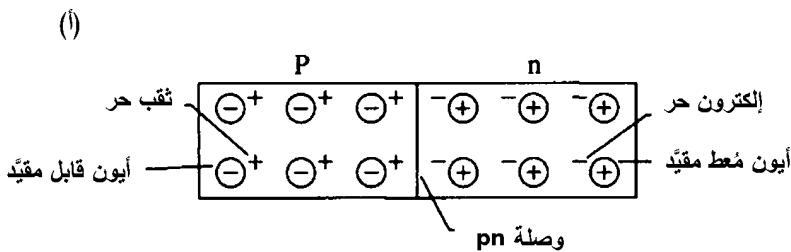

الشكل 3.4: (ا) توزُّع شحنات حرة غير مستقر في وصلة جديدة. (ب) توزُّع شحنات مستقر في وصلة pn مع منحنيات كثافة الشحنة والحقل الكهربائي والكمون. ويرى الشكل السفلي تساوي تياري الانتشار والجرف في وصلة دايد غير موصول بشيء.

ويأتي مباشرة تحت منحني كثافة الشحنة في الشكل 3.4-ب الحقـل

الكهربائي E الذي نحصل عليه من الصيغة التفاضلية لقانون غوص Gauss، أي من $dE/dx = q_v/\epsilon$ ، حيث يحصل الاشتقاق بالنسبة إلى x وفقاً لمحور القضيب، و ϵ هو ثابت (سماحية السليكون إذن، تتناسب تغيرات كثافة الشحنة مباشرة مع ميل منحي الحقل الكهربائي، أو يتتناسب الحقل الكهربائي مع تكامل كثافة الشحنة $(\int q_v dx \propto E)$). ويعني الحقل الكهربائي السالب أن E متوجه في الاتجاه السالب $-x$ (من اليمين إلى اليسار، أو من الأيونات الموجبة في المنطقة n إلى الأيونات السالبة في المنطقة p). إذن، كما استنتجنا في الفقرة السابقة، يعكس الحقل الكهربائي في الوصلة حركة الأقلية ويعزّز حركة الأقلية التي لا يوجد منها إلا القليل (إلكترونات في المنطقة p وتقوب في المنطقة n). وعلى ما يبدو، غدت الأمور معقدة: فقد أصبح لدينا الآن أربعة تيارات في الوصلة هي تيار الأقلية (الذي يسمى أيضاً تيار الانتشار) المكوّن من تقوب وإلكترونات، وتيار الأقلية (الذي يسمى أيضاً تيار الجرف) المكوّن من تقوب وإلكترونات. ومن حسن الطالع أنه يمكننا في معظم الحالات العملية إهمال تيار الجرف بسبب ضآله، برغم أنه يساعد كثيراً على فهم وصلة نصف الناقل.

ويأتي تحت منحي الحقل الكهربائي منحي تغيرات الكمون أو حقل الجهد V على طرفي الوصلة. لدينا من المعادلة 3.1: $E = -dV/dx$ التي تنص على أن الحقل الكهربائي يساوي المعدل السالب لتغيير الجهد V مع المسافة، (أو $V = -\int E dx$). ويتبيّن من المنحي أن حقل الجهد يتزايد حين الانتقال من المنطقة p إلى المنطقة n . وما هذا إلا تأكيداً لنفور التقوب من الانتقال من المنطقة p إلى منطقة ذات كمون موجب أعلى. وعلى غرار ذلك، تُصدُّ الإلكترونات بواسطة الكمون الأكثر سلبية في المنطقة p . لكن ما هو أهم من ذلك هو أننا حصلنا الآن على كمون القفر V_0 عبر الوصلة، الذي يساوي 0.7 فولط في السليكون (و 0.2 فولط في الجermanium). تذكّر أننا ذكرنا في الفصل السابق أن الديّود يتصرف في حالة الانحياز الأمامي بكمون تماس أو جهد إزاحة يساوي 0.7 فولط يجب على جهد الانحياز الأمامي الخارجي تجاوزه كي يصبح الديّود ناقلاً.


ويجب أن يكون قد أصبح واضحاً الآن أن هذا الجهد ناجم عن الحق الكهربائي الداخلي في المنطقة المنضبطة⁶ depletion zone.

تأخذ المنطقة المجاورة للوصلة صفة النضوب من كونها مقفرة من حوامل الشحنة الحرة. وبهذا المعنى تكون منطقة غير ناقلة، بل صفيحة عازلة رقيقة بين نصفي قضيب السليكون p و n . وسوف نبيّن الآن أن الأحداث التي تجري في هذه المنطقة هي مفتاح فهم وظيفتي الدiod والترانزستور. فحين وجود انحياز أمامي، يصبح الدiod ناقلاً لأن جهد الانحياز الأمامي يُعرق المنطقة المنضبطة بحوامل الشحنة الحرة، أما عندما يكون الانحياز عكسيّاً، فيتحول الدiod إلى دارة مفتوحة لأن المنطقة المنضبطة تزداد نضوباً من الحوامل، أي إن تلك المنطقة تتسع. دعنا الآن نقدم مزيداً من التحليل.

1.3.4 الانحياز الأمامي Forward bias

إذا وصلنا بطارية جهدها V فولط بطارية وصلة pn بحيث يتصل قطب البطارية الموجب بالطرف p من الوصلة (موجب مع موجب)، ويتصلك قطب البطارية السالب بالطرف n من الوصلة (سالب مع سالب)، وفقاً لما هو مبين في الشكل 4.4-أ.

⁶ يمكن الآن طرح السؤال التالي: هل نستطيع استعمال الوصلة pn منبعًّا لتيار؟ على سبيل المثال، إذا وصلنا مقاومة، أو حتى دارة قصر (سلك عديم المقاومة) مع طرفي الدiod، فهل يمر تيار؟ والجواب هو: لا، لأن تيار الانتشار الناجم عن أغلبية التقوب يساوي تيار الجرف الناجم عن أقلية التقوب (هذا التيار متعاكسان في الاتجاه). وعلى غرار ذلك، يساوي تيار الانتشار الناجم عن أغلبية الإلكترونات تيار الجرف الناجم عن أقلية الإلكترونات. والنتيجة عدم جريان أي تيار. يجب أن ننتبه مرة أخرى إلى أن تيار الجرف هو حركة (ناتجة عن حق الوصلة الكهربائي) لشحنة الأقلية المتولدة حرارياً، في حين أن تيار الانتشار هو حركة شحنات الغالبية عبر الوصلة بسبب تراكيزها العالية على طرفي الوصلة (وهذا مشابه لحالة اختلاط غازين منفصلين حين وضعهما في حيز واحد). ولا توجد فرصة لتجاوز حاجز الشحنة المعاكسة وعبور الوصلة إلا لدى حوامل الأقلية ذات الطاقة الحرارية العالية التي توازن حوامل الأقلية المتولدة حرارياً والمنجرفة عبر الوصلة. وإذا لم تقتضي بذلك، يمكنك طرح السؤال عما يحصل لكمون تماّس الوصلة V_0 حين وضع قصر على طرفي الوصلة. تخيل الأمر على النحو التالي: بدلاً من قصر الوصلة، افترض أن القضيب قد حُرِّي بحيث يتماس طرفاً المنضقيتين p و n الخارجيان. بذلك تكون قد كُوئنا وصلة pn جديدة جهد التماّس فيها V_0 يساوي ويعاكس جهد الوصلة الأصلية. لذا لا يوجد كمون على طول محيط الحلقة، ولا يوجد تيار.

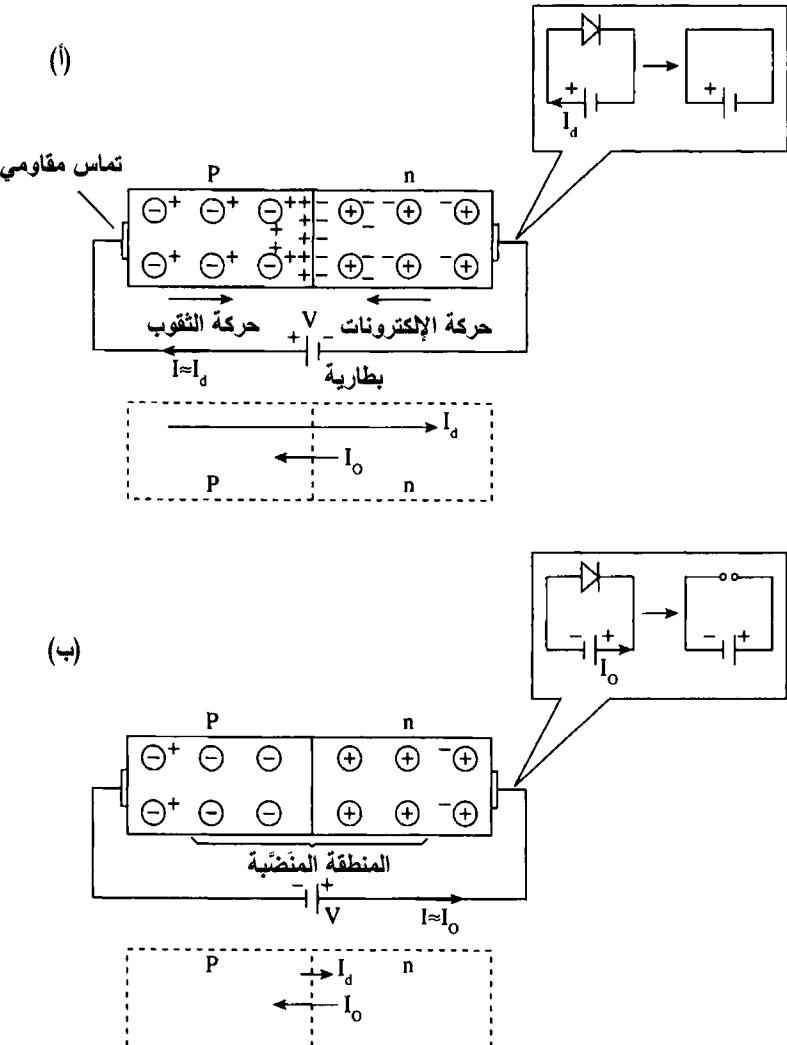

الشكل 4.4: (أ) يزيد الانحياز الأمامي للوصلة الحوامل الأغلبية كثيراً، ومن ثم تيار الأغلبية.
 (ب) يُناسب الانحياز العكسي الوصلة من الحوامل كلها تاركاً تيار الأقلية I_0 فقط.

حقن البطارية تقوياً في المنطقة p وإلكترونات في المنطقة n .⁷ يسمى هذا بالانحياز الأمامي forward biasing للوصلة pn . والنتيجة هي أن الوصلة تُغرق بالحوامل،

⁷ في الواقع سوف تسبب البطارية زيادة في إلكترونات الجانب n ونقصاً في إلكترونات الجانب p حيث يمكن اعتبار هذا النقص زيادة في التقوب.

فتُعبِّرُ الإلكترونات والثقوب الوصلة استجابةً إلى انخفاض كمون الوصلة (الذي يساوي الآن V_0) وتتحد معاً⁸. ويجري نتيجةً لذلك تيارُ أغليبية فوري (تيار انتشار) في الدارة المكونة من الوصلة والبطارية ما دامت البطارية محتوية على طاقة كافية للحفاظ على هذا التيار. إن إغفاء المنطقة المنقضية من حوامل الشحنة بوفرة من تلك الحوامل يجعلها منطقة ناقلة، وقد أوضحنا ذلك في الجزء المقطع من الشكل 4-أ، حيث متَّنا الذَّيود المنحاز أمامياً (الصورة الأولى) بدارة قصر (الصورة الثانية). وقد استعملنا في المقطع رمز الذَّيود (\rightarrow) للتعبير عن الوصلة pn .

هذه هي الآلية الأساسية التي يمكن بها للذَّيود، الذي يعمل مبدالاً فصل ووصل، أن يكون في حالة الوصل. ويمكن للذَّيود الانتقال بين الحالتين بسرعة كبيرة، أي خلال مدد من رتبة النانو ثانية. إلا أن تيار الأقلية لا يتتأثر عموماً بأي جهد خارجي V يُطبَّق على الوصلة، فبضعة الحوامل الأقلية التي تتولَّد حراريًا تخضع لكمون الوصلة الداخلي (الذي يزداد أو ينقص تبعاً لـ V) وتتجرف عبر الوصلة.

2.3.4 الانحياز العكسي Reverse bias

يؤدي وصل قطب البطارية الموجب مع الجانب n من الوصلة، ووصل قطبها السالب مع الجانب p ، وفق المبين في الشكل 4-ب، إلى مزيد من ابتعاد الإلكترونات والثقوب عن الوصلة، ومن ثمَّ إلى توسيع المنطقة المنقضية. ويزيد الانحياز العكسي كمون التماس جاعلاً إياه $V_0 + V$ عند الوصلة، وهذا ما يزيد من ارتفاع حاجز الطاقة أمام الحوامل الأغلبية. والنتيجة هي تكون منطقة عازلة بين الطرفين p و n لا يمكن مرور تيار عبرها. لكنَّ ما هو العازل؟ إنه منطقة خالية من حوامل الشحنة الحرية. وقد أشرنا إلى ذلك في مقطع الشكل 4-ب حيث يمثل الذَّيود المنحاز عكسياً دارة مفتوحة.

لولا وجود تيار جرف الأقلية الضئيل في حالتي الانحياز الأمامي والعكسي لكانَ الوصلة pn ذَيوداً مثاليًا تقريباً، أي مبدال فصل ووصل متحكم فيه بالجهد. إذن،

⁸ تنص فيزياء الحالة الصلبة solid state physics على أن الجهد V على طرفي الوصلة لا يمكن أن يتجاوز V_0 (ولذا يبقى جهد الوصلة $-V - V_0$ موجباً) حتى لو كان الجهد الخارجي V أكبر من V_0 .

ليس الدّيود المنحاز عكسيًّا دارة مفتوحة، بل إن تيار الجرف الضئيل، الذي يسمى عادة تيار التشبع العكسي I_0 reverse saturation current، والذي يمثل التيار الوحيد في حالة الانحياز العكسي، هو الذي يجعل الدّيود ذا مقاومة محدودة، وإنْ كانت كبيرة (من رتبة ملايين الأومات). وتيار الجرف هذا ضئيل جدًا، ويساوي 10^{-12} أمبير في السليكون و 10^{-6} أمبير في герمانيوم. وهذه الصفة وحدها هي التي جعلت السليكون مفضلاً على герمانيوم لاستعماله في الدّيودات والترانزستورات.

Rectifier equation

3.3.4 معادلة المقوم

لقد أصبحنا الآن جاهزين لاستخراج علاقة كميةٍ للتيار في الوصلة pn ، تلك العلاقة المعروفة بعلاقة الدّيود. في حالة الانحياز العكسي، يجري عبر الوصلة تيار جرف ضئيل هو تيار التشبع العكسي I_0 ، ويمنع جهد الانحياز العكسي تيار الحامل الأغلبية من الجريان. ووفقاً لقانون بولتسман، يُعطى تيار التشبع العكسي بـ:

$$I_0 = K \exp(-eV_0/kT)$$

حيث إن K هو ثابت يعتمد على الشكل الهندسي للوصلة، و k هو ثابت بولتسمان ويساوي $1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$. أما في حالة الانحياز الأمامي، فيكون تيار الانبعاث موجوداً، إلى جانب I_0 ، بشدة كبيرة، وفقاً لقانون بولتسمان بـ:

$$I_d = K \exp(-e(V_0 - V)/kT)$$

لكن تيار الانبعاث وتيار الجرف متعاكسان، ولذا يساوي تيار الوصلة الكلي:

$$I = I_d - I_0 = K e^{-eV_0/kT} (e^{eV/kT} - 1) = I_0 (e^{eV/kT} - 1) \quad (5.4)$$

ويساوي تيار الوصلة الكلي I مجموع تيار التقوب I_h وتيار الإلكترونات I_e ، أي $I = I_h + I_e$. أما معادلتا I_h و I_e فهما نفس المعادلة 5.4. على سبيل المثال، يساوي تيار التقوب الفرق بين تيار انتشار التقوب وتيار جرفاها، أي $I_e = I_{h,d} - I_{e,0}$ ، وينطبق الشيء نفسه على تيار الإلكترونات.

بإمكاننا استقصاء المعادلة السابقة الآن عند درجة حرارة الغرفة التي


تساوي $I = I_0(e^{40V} - 1)$. حينئذ، يكون $T = 293\text{ K}$ ، $e/kT = 40\text{ V}^{-1}$ ، وتتبّع المعادلة 5.4 لتصبح:

$$I = I_0(e^{40V} - 1) \quad (6.4)$$

على سبيل المثال، ومن دون تطبيق جهد خارجي على الوصلة، أي عندما $V = 0$ ، نجد أن $I = 0$ ، وهذا هو المتوقّع. وفي حالة الانحياز العكسي، أي عندما يكون $V < 0$ ، تُخزل المعادلة 6.4 إلى $I \approx -I_0 e^{40V}$ ، لأن الحد الأسّي أصغر كثيراً من الواحد (حتى لو كانت قيمة الجهد صغيرة). فثلاً عندما يكون $V = -0.1\text{ V}$ ، فإن الحد الأسّي يكون $e^{-0.1} \approx 0.90$. أما في حالة الانحياز الأمامي، أي عندما $V > 0$ ، فيُهيمن الحد الأسّي ويعطي $I \approx I_0 e^{40V}$ (حتى لو كانت قيمة الجهد صغيرة مثل $V = 0.1\text{ V}$ ، فإن $e^{40 \times 0.1} \approx 55$). يُرّى الشكل 5.4 منحنيات معادلة المقود.

لم نُر في الشكل 5.4 منطقة انهيار الدّيود الذي يحصل عندما يتجاوز جهد الانحياز العكسي الجهد العكسي الأعظمي المحدّد للديود. يساوي هذا الجهد للديودات الشهيرة 1N002 و 1N004 و 1N007: 100 فولط و 400 فولط و 1000 فولط. وللابلاغ على منحنٍ يتضمن منطقة الانهيار، انظر الشكل 1.3-ب.

إذن ليس الديود مبدال فصل ووصل مثاليًّا متحكّماً فيه بالجهد، بل هو تجهيز تمرّر تيارًّا في اتجاه أكبر كثيراً من التيار الذي تمرّر في الاتجاه الآخر. والطريقة السهلة لمعرفة قطبية الديود هي قياس مقاومته في أشاء الانحياز الأمامي والعكسي. باستعمال مقياس أوم (مقاومة) تماثلي (يقيس المقاومة بتطبيق جهد صغير على طرفي التجهيز المرغوب في قياس مقاومتها، ويحدّد التيار الناتج، ومن ثم تُمثّل نسبة الجهد المطبّق إلى التيار الناتج المقاومة)، نصل موصليًّا المقياس بطرف الديود، ونقرأ قيمة المقاومة، ثم نعكس وضعياتي الموصلين ونقرأ المقاومة مرة أخرى. مثلاً، تساوي مقاومة الترانزستور الصغير (1N4004) الأمامية بضعة أومات، وتتساوى مقاومته العكسيّة ملايين الأومات.

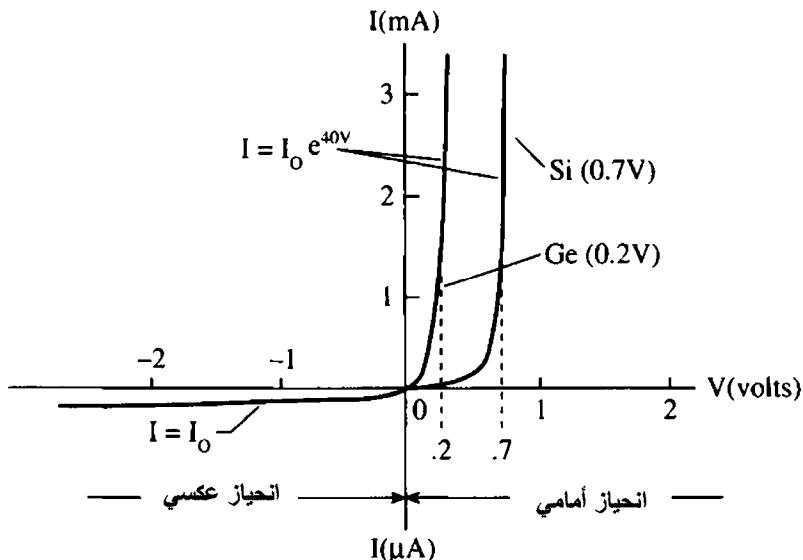

الشكل 5.4: خصائص الجهد والتيار لوصلة pn (تيار الديود بدلالة الجهد المطبق عليه).

المثال 3.4

بافتراض أن تيار الانحياز العكسي I_0 ل-diode من السليكون يساوي عند درجة حرارة الغرفة 10^{-12} A ، (أ) احسب التيارات عند جهود الانحياز التالية: -0.1 فولط، و 0.1 فولط، و 0.5 فولط. (ب) بافتراض أن درجة حرارة الديود قد ارتفعت بمقدار 30 درجة مئوية، احسب التيارات الجديدة الموافقة لنفس جهود الانحياز.

(أ) تُعطي المعادلة 6.4 عند الجهد -0.1 V - التيار:

$$I = I_0(e^{-4} - 1) \approx -I_0 = -10^{-12} \text{ A}$$

وتعطي عند الجهد 0.1 V التيار:

$$I = I_0(e^4 - 1) \approx 55I_0 = 55 \text{ pA}$$

وتعطي عند الجهد 0.5 V التيار:

$$I = I_0(e^{20} - 1) = I_0 \cdot 0.485 \cdot 10^9 = 0.49 \text{ mA}$$

(ب) إذا ارتفعت درجة الحرارة بـ 30 درجة مئوية، تغير المقدار e/kT ليصبح

$$I_0(e/kT)(293/(293+30)) = 40(293/323) = 36.3$$

عند درجة الحرارة الجديدة، بناء على (:

$$I_0 = 10^{-12} \exp(V_0(40 - 36.3)) = 10^{-12} \exp(2.59) = 13.3 \cdot 10^{-12} \text{ A}$$

حيث استُعملت القيمة $V_0 = 0.7 \text{ V}$ بوصفها كمون التماس. باستعمال هذه العلاقة نجد أن تيار التشبع العكسي يزداد بمقدار 13 مرة حين ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 30 درجة مئوية. لكن يجب الانتباه الآن إلى أن استعمال هذه العلاقة لحساب تغيرات I_0 مع تغيرات درجة الحرارة موضع تساؤل. فثمة علاقة واسعة القبول وتقوم على بيانات تجريبية كثيرة، تنص على أن I_0 يتضاعف مع كل زيادة في درجة الحرارة تساوي 10 درجات. لذا فإن التقدير الأكثر دقة لتيار التشبع العكسي الجديد يمكن أن يعطى بـ $I_0 = 10^{-12} \cdot 8 = 8 \text{ pA}$ ، لأن ازدياد درجة الحرارة بـ 30 درجة مئوية يتضاعف التيار 3 مرات، أي إن التيار يزداد بمقدار 8 مرات.

بناء على ذلك نجد أن التيار الأمامي الموافق لجهد الانحياز 0.1 فولط عند درجة الحرارة 50 مئوية يساوي $I = I_0(e^{3.63} - 1) = 8 \cdot (37.7 - 1) = 294 \text{ pA}$ ، أي إنه يزداد كثيراً مقارنة بقيمةه التي تساوي 55 بيكلو أمبير عند درجة حرارة الغرفة.

وبالمثل، نحصل في حالة الجهد 0.5 فولط على $I = I_0(e^{36.3 - 0.5} - 1) = 0.61 \text{ mA}$ وهي قيمة أكبر من الـ 0.49 mA المحسوبة عند درجة حرارة الغرفة.

4.4 الوصلة pn والترانزستور


1.4.4 ترانزستور الوصلة ثنائية القطبية

Bipolar junction transistor (BJT)

الآن، وبعد أن فهمنا طريقة عمل الوصلة pn ، يجب أن يكون فهم الترانزستور أمراً سهلاً. يُرى الشكل 6.4 ترانزستور npn وآخر pnp مع تيار الأغلبية في كل منها ورمزيهما المعتمدين في الدارات. يسمى هذا الترانزستور بـ bipolar junction transistor BJT، وأدت صفة ثنائية القطبية من كون كل من النقوب والإلكترونات مشاركة في آلية عمل الترانزستور (برغم أننا غالباً ما سوف نهمل إسهامات تيار الأقلية الضعيف). وتُسمى

منطقة الدخل بالباعث emitter، والمنطقة الوسطى بالبواية gate، ومنطقة الخرج collector. وشمة في هذا النوع من الترانزستورات وصلتان، إحداهما هي وصلة الدخل، وهي منحازة أمامياً دائماً، ووصلة الخرج، وهي منحازة عكسيًا دائماً. وتتضمن قطبية البطاريتين الانحياز الصحيح: في حالة الانحياز الأمامي في الترانزستور npn ، يُوصل الطرف السالب من البطارية V_{EE} مع الباعث الذي من النوع n (أي يوصل n مع n)، ويُوصل طرفيها الموجب مع القاعدة التي من النوع p (أي يوصل p مع p)، وفي حالة وصلة الخرج المنحازة عكسيًا، يُوصل قطب البطارية V_{CC} الموجب مع جانب الوصلة n ، ويُوصل قطبيها السالب مع الجانب p .

يمثل الرسم السفلي من الشكل 6.4 رمز الترانزستور. ولتمييز الترانزستور npn من الترانزستور pnp ، نرسم سهماً يتجه باتجاه جريان تيار الانحياز الأمامي. وقد يكون من الملائم الآن تذكير الطلاب بأن اتجاه التيار وفقاً للعرف الشائع، وبفضل بنiamين فرانكلين، هو اتجاه جريان الشحنات الموجبة. لذا فإن صورة الترانزستور pnp ، الذي تمثل فيه التقوّبُ أغلبية، أقل تعقيداً. أما فيما يخص الترانزستور npn ، فإن سهمي اتجاهي التيار وجريان الإلكترونات متعاكسان.

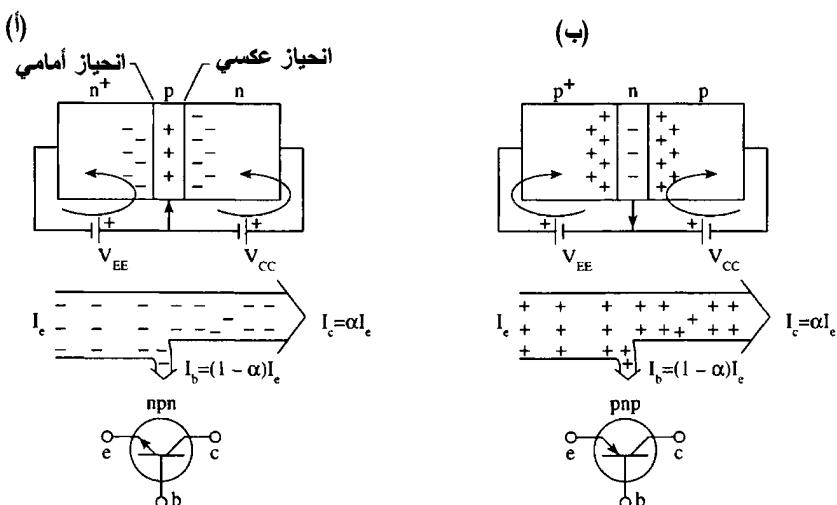

الشكل 6.4: (أ) ترانزستور npn مكون من وصلتي pn متعاكستان وموصل مع بطاريتي الانحياز (الشكل العلوي). ويرى الشكل الأوسط جريان الحوامل الأغلبية، ويرى الشكل السفلي رمز هذا الترانزستور. (ب) أشكال مناظرة تخص الترانزستور pnp .

ما هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها عمل الترانزستور؟ دعنا أولاً نقول إن الباعث يقُدّم حوامل شحنة لتيار الترانزستور، ولذا تصبح منطقة الباعث مشوبة جداً (يرمز للمناطق المشوبة جداً بـ n^+ في الترانزستور npn و p^+ في الترانزستور pnp) . وكي يعمل الترانزستور جيداً، يجب أن يصل التيار I_e ، المحفون في القاعدة من قبل وصلة الدخل المنحازة أمامياً، إلى المجمع بدون أي نقص تقريباً⁹. ولضمان أن بضعة حوامل الشحنة فقط، التي تصل إلى منطقة القاعدة، هي التي تتحدد مع حوامل الشحنة المعاكسة في تلك المنطقة، فإن شوب منطقة القاعدة يكون ضعيفاً، وتكون هي رقيقة جداً . وهذا ممثّل بالسهم الضيق المتوجه نحو الأسفل في الرسم الأوسط في الشكل 6.4 والذي يمثّل تيار القاعدة الصغير I_b الناجم عن الاتحاد. يمكننا الآن تلخيص الفوارق بين الديودات والترانزستورات بالقول:

- **الديود:** اتحاد كثيف عند الوصلة المنحازة أمامياً.
- **الترانزستور:** اتحاد قليل عند وصلة الباعث المنحازة أمامياً لأن منطقة المركز رقيقة (1 ميكرون تقريباً) وضعيفة الشوب، ولذا فإن معظم الحوامل الأغلبية الخارجة من الباعث لا يتهد في منطقة القاعدة، بل يتتابع سيره إلى منطقة المجمع حيث تكون أغلبية مرة أخرى.

ترانزستور القاعدة المؤرّضة The grounded-base transistor

يرمز لتيار الأغلبية، أي تيار الإلكترونات في الترانزستور npn وتيار التقويب في الترانزستور pnp ، الواصل إلى المجمع بـ I_c . وتُعطى كفاءة نقل الشحنة من الباعث إلى المجمع بـ α ، أي:


$$I_c = \alpha I_e \quad (7.4)$$

⁹ إذا كان الأمر كذلك (أي $I_e = I_c$)، فإنه لن يكون ثمة تضخيم تيار، إلا أن لدينا إمكان لتضخيم الجهد والاستطاعة لأن نفس التيار الذي يجري عبر وصلة الدخل (الباعث) المنحازة أمامياً والمنخفضة المقاومة، يجري أيضاً عبر وصلة الخرج (المجمع) العالية المقاومة. لذا فإن تيار الخرج هذا يحمل مقداراً من الاستطاعة أكبر كثيراً مما تحمله إشارة التحكم. وبهذه الطريقة يكون الترانزستور قادرًا على التضخيم.

يُري الشكل 7.4-أ دارة لقياس تيار مجمّع ترانزستور مؤرّض القاعدة (ذاك المبيّن في الشكل 6.4). ومنه يتضح أن تأثير تغيير V_{cb} في I_c ضئيل جداً. فمنحنى المجمّع مستقيمة ومتجانسة التباعد ولا تحتوي إلا على قليل من المعلومات الجديدة، مؤكّدة من حيث المبدأ أن $\alpha \approx 0.99$ ، أي إن تيار المجمّع يساوي تقريباً تيار الباعث). إن الترانزستور المؤرّض القاعدة، والذي يمثّل فيه الباعث والمجمّع المدخل والمخرج، لا يُضخّم التيار ولا يستعمل إلا نادراً وفي حالات خاصة. والترانزستور المؤرّض المجمّع أيضاً يتصف بخواص معينة مفيدة أحياناً.

ترانزستور الباعث المؤرّض

إن أوسع تشكيلات الترانزستور استعمالاً في الدارات الإلكترونية هي تشكيلة

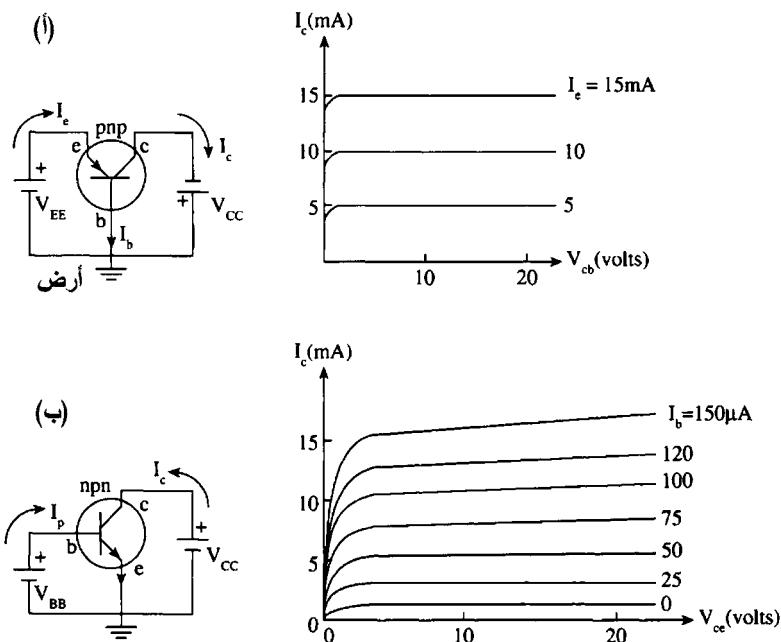

الشكل 7.4: (أ) خصائص مجمّع شائعة للترانزستور pnp في حالة القاعدة المؤرّضة. (ب) خصائص مجمّع شائعة للترانزستور npn في حالة الباعث المؤرّض.

الباعث المؤرّض المبيّن في الشكل 7.4-ب. ونظراً إلى أن I_b هو تيار الدخل

الآن، من الممكن تكبير التيار (لاحظ أن $I_e \ll I_b$ عادة). وفي هذه الحالة، يُعتبر ربح التيار β أكثر فائدة من مردود التيار α . ويُحسب الربح بجمع تياري الترانزستور، أي $I_e = I_b + I_c$ ، ثم التعويض عن I_e باستعمال العلاقة 7.4، فينتج $I_c = (\alpha/(1-\alpha))I_b$. وبإعادة ترتيب هذه العلاقة ينتج $I_c = I_b + I_c$ ، وتنتج العلاقتان المنشودتان التاليتان:

$$I_c = \beta I_b \quad (8.4)$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad (9.4)$$

تقع قيم β الخاصة بمعظم الترانزستورات بين 50 و 1000. وعندما تكون β معلومة أو قابلة للقراءة من منحنيات خواص المجمع، غالباً ما تستعمل العلاقة 8.4 في حسابات الدارات الإلكترونية.

يرى الشكل 7.4-ب منحنيات شائعة لخواص المجمع، ومنها يتبيّن أنه عندما يزيد V_{ce} على 1 فولط، تغدو منحنيات المجمع مستقيمة ومسنقة تقريباً عن V_{ce} ، أي إن أي زيادة إضافية لـ V_{ce} لا تؤثّر إلا قليلاً في تيار المجمع I_c الذي يبقى ثابتاً عند قيمة معينة لـ I_b . وتحوي المنحنيات الأفقيّة المستقيمة أن الترانزستور يعمل عمل منبع تيار ثابت، حيث يمكن تغيير تيار الخرج I_c (الذي يقدّر بالميلي أمبير) بتغيير تيار الدخل I_b (الذي يقدّر بالميكرو أمبير) الأصغر منه كثيراً. إذن، أصبحت لدينا الآن إمكانية كبيرة لتخصيم التيار (I_c/I_b) إضافة إلى التحكّم في تيار الخرج I_c بواسطة تيار القاعدة I_b ، أي إن I_c يزداد ويتناقص مع تزايد وتناقص I_b . إذن، يعمل الترانزستور المؤرّض الباعث منبع تيار متحكّماً فيه.

أخيراً، يجب أن نذكر أن هبوط الجهد على وصلة الدخل المنحازة أمامياً يجب ألا يقل عن $V_{be} = 0.7\text{ V}$ في ترانزستور السليكون كي يكون في حالة الوصل، ويجب أن يكون جهد بطارية الانحياز V_{BB} أكبر من هذا الجهد. وعندما يتجاوز الجهد بين وصلة القاعدة والباعث تلك القيمة، ولو بمقدار ضئيل، يزداد تيار القاعدة I_b بسرعة وفق المبيّن في الجزء المنحاز أمامياً من الشكل 5.4

(استعمال هذا الشكل في هذه الحالة، افترض أن المحور العمودي هو محور I_b ، وأن المحور الأفقي هو محور V_{be}). إذن، حين استعمال الترانزستور مضخماً مع تغيير تيار الدخل ضمن مجال معين (بنسبة 10 إلى 1)، يتغير الجهد بين القاعدة والباعث بمقدار ضئيل فقط حول 0.7 فولط. وسوف تكون هذه المفاهيم أكثر وضوحاً حينما نستقصي المضخمات الترانزستورية.

ليس ثمة من فارق هام بين عمل الترانزستور npn والترانزستور pnp باستثناء تبديل قطبيّي البطاريتين ومبادلة الكلمة "موجب" بالكلمة "سالب"، والكلمة "تقب" بالكلمة "إلكترون". أما عملياً، فتهيمن الترانزستورات npn لأن الإلكترونات تستجيب للإشارات على نحو أسرع من استجابة التقوب الثقيلة التي تتكون منها الحوامل الأغلبية في الترانزستورات pnp . نشير إلى أننا أهملنا تيار الأقلية في كلا النوعين من الترانزستورات، لأن تيار التشبع العكسي I_0 لا يساوي سوى جزء ضئيل جداً من تيار المجمّع.

المثال 4.4

باستعمال خصائص مجمّع الترانزستور المؤرّض الباعث المبيّن في الشكل 7.4-أ، احسب ربح التيار β .

باستعمال المنطقه العليا من المنحنيات، نحسب ربح التيار وفق ما يلي:

$$\beta = \Delta I_c / \Delta I_b = (15.5 - 13) \text{ mA} / (150 - 120) \mu\text{A} = 83.3$$

وإذا استعملنا المنطقه السفلی حصلنا على:

$$\beta = (3 - 1.5) \text{ mA} / (25 - 0) \mu\text{A} = 60$$

وهذا يبيّن أن الترانزستور ليس خطياً بالقدر الظاهر في المنحنيات. لكن إذا كان عمل الترانزستور في بعض الدارات الإلكترونية محصوراً في منطقة صغيرة من المنحنيات، فإن معرفة قيمة β الخاصة بتلك المنطقة يمكن أن تكون هامة، لأنه يمكن اعتبار الترانزستور حينئذ خطياً.

2.4.4 ترانزستور المفعول الحقلـي

The field effect transistor (FET)

ثمة صنف آخر من الترانزستورات يُعرف بـ ترانزستور المفعول الحقلـي field effect transistor FET. وبرغم أن هذا الترانزستور أبسط من حيث المفهوم، فإن اختراعه لم يحصل إلا بعد اختراع ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية BJT. وخلافاً للأخير الذي يُعتبر مضخم تيار (مع تدفق ملحوظ للتيار في حلقة الدخل)، يتصرفـ الـ FET بألهـ مضخمـ جهدـ منـ حيثـ الجوهرـ، أيـ إنـ عاملـ التحكمـ فيـ الدخلـ هوـ الجهدـ (حيثـ لاـ يمرـ عمليـاًـ أيـ تيارـ فيـ حلقةـ الدخلـ). وبهذاـ المعنىـ يكونـ الـ FETـ مماثلاًـ للصمامـ الإلكترونيـ المخلـىـ القديـمـ العـهـدـ الذيـ كانـ مضـخمـ جـهـدـ أيضـاًـ.


يُريـ الشـكـلـ 8.4ـ أـ مـقـطـعاًـ عـرـضـانـياًـ لـ تـرـانـزـسـتـوـرـ FETـ بـأـبـسـطـ أـشـكـالـهـ. يتـأـلـفـ التـرـانـزـسـتـوـرـ مـنـ قـضـيبـ مـنـ مـادـةـ مـنـ النـوـعـ nـ، تـغـلـفـهـ حلـقـةـ مـنـ مـادـةـ مـنـ النـوـعـ pـ. ويـسـمـىـ طـرـفـاـ القـضـيبـ بـالـمـصـرـفـ drainـ وـالـمـبـنـعـ sourceـ، وـتـسـمـىـ الحلـقـةـ بالـبـوـابـةـ. وـإـذـاـ وـصـلـتـ بـطـارـيـةـ V_{DD}ـ بـطـرـفـيـ القـضـيبـ، مـرـ فـيـهـ تـيـارـ I_dـ لـأـنـ القـضـيبـ يـعـملـ كـمـقاـوـمـةـ قـمـيـتـهاـ تـحـدـدـ بـ R = ρl/Aـ، حـيـثـ إـنـ ρـ هـيـ مـقاـوـمـةـ القـضـيبـ النـوـعـيـةـ، وـ lـ طـوـلـهـ، وـ Aـ مـسـاحـةـ مـقـطـعـهـ العـرـضـانـيـ. الـآنـ، وـخـلـافـاـ لـ تـرـانـزـسـتـوـرـ الـوـصـلـةـ التـائـيـةـ القـطـبـيـةـ، نـجـعـلـ وـصـلـةـ الدـخـلـ منـحـازـةـ عـكـسـياـ بـوـصـلـ بـطـارـيـةـ انـحـيـازـ V_{GG}ـ وـقـفـ المـبـيـنـ فـيـ الشـكـلـ (pـ مـعـ nـ وـ nـ مـعـ pـ). فـتـوـلـدـ الـوـصـلـةـ المـنـحـازـةـ عـكـسـياـ مـنـطـقـةـ مـنـضـبـبـةـ غـيرـ نـاقـلـةـ بـيـنـ الـقـناـةـ nـ وـالـحلـقـةـ pـ، مـقـلـصـةـ فـيـ الـمـحـصـلـةـ عـرـضـ الـقـناـةـ، أـيـ مـسـاحـةـ المـقـطـعـ العـرـضـانـيـ Aـ الـذـيـ يـمـرـ عـبـرـهـ التـيـارـ I_dـ. وـفـيـ الـوـاقـعـ، إـذـاـ كـانـ جـهـدـ الـبـوـابـةـ V_{gs}ـ كـبـيرـاـ بـقـدرـ كـافـ، فـإـنـهـ يـمـكـنـ أـنـ يـضـيقـ الـقـناـةـ كـلـيـاـ إـيـاهـاـ بـحـيـثـ لـاـ يـمـرـ أـيـ تـيـارـ فـيـهـ. وـيـعـرـفـ هـذـاـ الجـهـ بـاسـمـ مـنسـجمـ مـعـ هـذـهـ الـظـاهـرـةـ هـوـ جـهـدـ الـقطـعـ V_{gs(off)}ـ أوـ جـهـدـ الخـنـقـ pinch offـ (الـذـيـ يـسـاـويـ 5Vـ)ـ فـيـ الشـكـلـ 8.4ـ. لـذـاـ سـوـفـ يـكـونـ جـهـدـ الإـشـارـةـ المـطـبـقـةـ عـلـىـ وـصـلـةـ الدـخـلـ المـنـحـازـةـ عـكـسـياـ فـعـالـاـ جـداـ فـيـ التـحـكـمـ فـيـ جـرـيـانـ تـيـارـ الـحـوـامـلـ الـأـغـلـيـةـ فـيـ الـقـناـةـ. وـمـنـ هـذـاـ نـسـتـتـجـعـ أـنـ تـرـانـزـسـتـوـرـ المـفـعـولـ الـحـقـلـيـ يـعـمـلـ عـمـلـ مـقاـوـمـةـ مـتـغـيـرـةـ بـيـنـ الـمـبـنـعـ وـالـمـصـرـفـ

تحكم في تيار الخرج على نحو متزامن مع تغيرات إشارة الدخل. يضاف إلى ذلك أنه ليس على إشارة الدخل أن تقدم أي استطاعة إلى دارة الدخل المنحازة عكسيًا (تساوي مقاومة بوابة الدخل ملابس الأومات)، ولذا يمكن تحقيق ربح جهد واستطاعة كبيرين. يُري الشكل 8.4-ب مخططًا لترانزستور FET حيث صغير الحجم صُنع بتقانة ترسيب طبقات سليكون متعددة مختلفة الشوائب. ويرى الشكل 8.4-ج رمز الـ FET (ينعكس اتجاه السهم في حالة القناة p). لاحظ أن اتجاه السهم هو اتجاه تدفق التيار عبر الوصلة المنحازة أماميًّا، وهو اتجاه منسجم مع العرف المعتمد في ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية.

ويرى الشكل 8.4-د خصائص المصرف لترانزستور FET ذي قناة n . رسمت في الشكل منحنيات الجهد والتيار الموافقة لقيم V_{gs} الواقعة بين 0 و $-V_4$ ، وذلك بتغيير الجهد المطبق بين المصرف والمنبع V_{ds} بين 0 و V_20 لكل منحنٍ. ويمكن استعمال "الركبة" في المنحنيات للتمييز بين منطقتين مختلفتين، منطقة المقاومة، ومنطقة التشبع حيث تصبح المنحنيات مستقيمة وأفقية دالًّا على أن الترانزستور يعمل عمل منبع تيار متحكم فيه بالجهد (هذه هي منطقة عمل الترانزستور الطبيعية التي غالباً ما تسمى منطقة الوصل)¹⁰.

منطقة المقاومة ($V_{ds} < 4V$). هذه هي المنطقة التي يعمل فيها الـ FET عمل المقاومة المتغيرة التي تخضع إلى قانون أوم، أي إن منحنيات التيار والجهد تندو أقل ميلاً مع ازدياد جهد الانحياز السالب المطبق على البوابة، مشيرة إلى ازدياد مقاومة القناة. على سبيل المثال، عندما يكون $V_{gs} = 0V$ ، يعطي ميل المنحنى مقاومة تساوي $\Omega = 4V/\Delta I = 4V/10mA = 400\Omega$. وعندما يكون $V_{gs} = -3V$ ، يزداد تضييق القناة وتصبح مقاومتها $\Omega = 4V/\Delta I = 4V/1.5mA = 2667\Omega$. إذن، في حالة الجهود الصغيرة بين المصرف والمنبع، يحصل التحكم في تيار القناة بالجهد المطبق على البوابة.

¹⁰ في حالة الـ FET ذي القناة p ، وبعبارة جعل الوصلة pn المكونة من البوابة والقناة منحازة عكسيًا، يجب أن يتغير الجهد بين البوابة والمنبع V_{gs} بين الصفر وقيم موجبة.

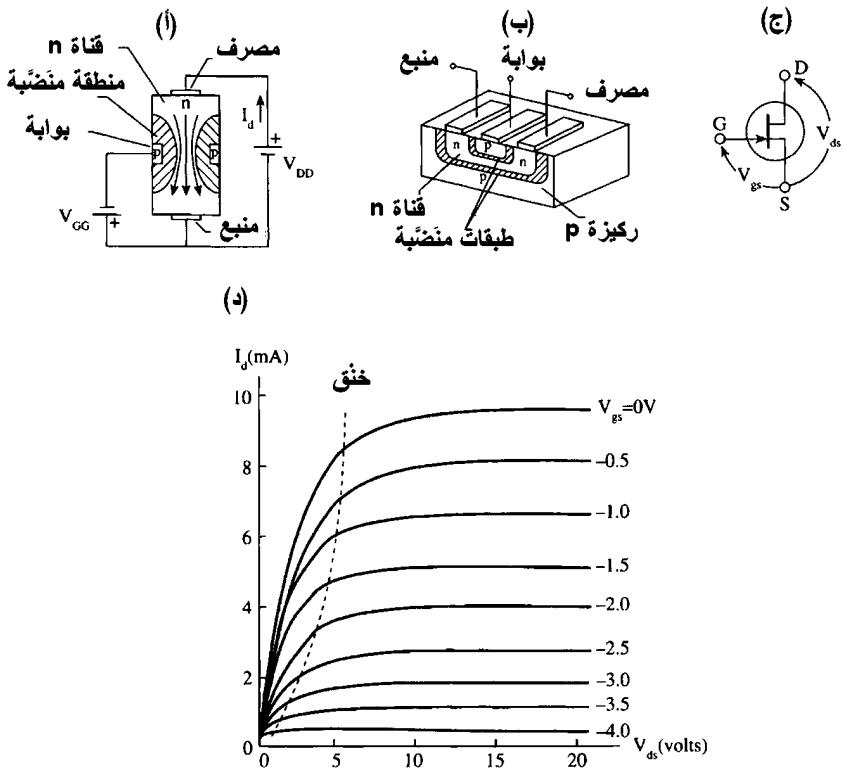

الشكل 8.4: (أ) ترانزستور FET ذو قناة n . (ب) ترانزستور FET حديث ذو قناة n . (ج) رمز FET في الدارة. (د) خصائص التيار والجهد (خصائص المصرف) لـ FET ذي قناة n .

منطقة التشبع أو منطقة التيار الثابت ($4V < V_{ds} < 20V$). إن شرح ما يحصل في هذه المنطقة أعقد قليلاً. أو لاً علينا أن ندرك أن V_{ds} يجعل الوصلة منحازة عكسيّاً أيضاً. فمثلاً، عندما يكون $V_{gs} = 0V$ ، أي عندما تكون البوابة موصولة مباشرة مع المنبع، فإن الجهد V_{DD} ، وفق المبين في الشكل 8.4-أ، سيصل طرف البطارية الموجب بالقناة n ، ويصل طرفيها السالب بالقبة التي من النوع p (ينطوي وصل p مع n ووصل n مع p على انحياز عكسي). ثم نلاحظ أن الجهد الذي تطبقه البطارية على القناة n يتغيّر من V_{DD} عند المصرف حتى 0 V عند المنبع. حينئذ، تكون القناة بالقرب من المصرف أكثر انحيازاً عكسيّاً منها بالقرب من المنبع، وهذا ما يفسّر عدم تجانس المنطقة المنضبّة (التي تكون أكثر

تضييقاً بالقرب من المصرف) ضمن القناة. وبالعودة ثانية إلى المنحني $V_{gs} = 0$ في الشكل 8.4-د، نجد أن التيار I_d يزداد حتى نحو 7 ميللي أمبير مع ازدياد V_{ds} كما لو كانت القناة ذات مقاومة ثابتة. ويتناقص عرض القناة عندئذ حتى تختنق تماماً عند نحو 5 فولط. ويساوي التيار عند هذا الجهد نحو 9 ميللي أمبير، ولا تؤدي زيادات V_{ds} حتى 20 فولط إلا إلى زيادة طفيفة في I_d . أما سبب استقرار التيار في منطقة التشبع، برغم زيادة الجهد، فهو ازدياد تضييق القناة (وازدياد المقاومة)، وهذا ما يُبقي التيار عند القيمة 9 ميللي أمبير تقريباً.

وفيما يخص المنحنيات الأخرى ($V_{gs} = -1, -2, -3, -4 \text{ V}$) يصل التيار إلى قيمة التشبع عند قيم متناقصة باطراد (6.5 و 4 و 1.5 و 0.5 ميللي أمبير) لأن كل جهد سالب بين البوابة والمنبع يزيد من الانحياز العكسي للوصلة pn . لذا فإن القناة تكون عند $V_{gs} = -4 \text{ V}$ متضيقة بقدر كافٍ لجعل زيادة في V_{ds} من الصفر حتى 1 فولط فقط كافية لخنقها تماماً عند نحو 0.5 ميللي أمبير. وأي زيادة إضافية في V_{ds} لا تزيد من تيار التشبع. ونستنتج من ذلك أنه عند $V_{gs} = -4 \text{ V}$ و $V_{ds} > 1 \text{ V}$ ، يعمل الترانزستور عمل منبع تيار ثابت قيمته تساوي $I_d = 0.5 \text{ mA}$.

والخلاصة هي أن ثمة نوعين من التضييق مختلفان تماماً، ينجم الأول عن جهد البوابة السالب V_{gs} ، وهو يمكن أن يخنق البوابة كلياً جاعلاً $I_d = 0$ ، وينجم الثاني عن الجهد بين المصرف والمنبع V_{ds} الذي يحدُّ من التيار بالقيمة التي عند الركبة على منحنيات $-V_{ds} - I_d$. أي إن هذا التضييق يسمح بجريان تيار ثابت عند مستوى التشبع في القناة ، لكنه لا يسمح بمزيد من الزيادة فوق ذلك المستوى (بدل على جهد التضييق هذا المنحني المقطعي في الشكل 8.4-د). ويُحدّد التضييق الناجم عن V_{ds} مجال العمل الطبيعي للترانزستور (أي منطقة التشبع)، وهو يقع بين قيمة V_{ds} عند خط التضييق و 20 فولط (انظر الشكل 8.4-د). بكلمات أخرى يمكن القول إن الترانزستور يكون في حالة وصل عند الجهود التي تزيد على قيمة V_{ds} التي يحصل عندها التضييق. والآن يمكننا تعريف جهد التضييق V_p بأنه مجموع جهد البوابة والمصرف، أي

$$. V_p = V_{gs} - V_{ds}$$

فيما يخص الـ FET ذا القناة n المbiئنة خصائصه في الشكل 8.4-د، لاحظ أن V_{gs} سالب، وأن $V_p \approx -5V$ موجب في ترانزستور القناة n . ويمكن تقرير تيار المصرف في منطقة التشبع بـ:

$$I_d = I_{dss} (1 - V_{gs} / V_p)^2 \quad (10.4)$$

I_{dss} هو تيار التشبع عند $V_{gs} = 0$ (يساوي نحو 9 ملي أمبير في الشكل 8.4-د). في حالة الترانزستور الثنائي القطبية، كان ربح التيار β أحد العوامل الهامة. والعامل المشابه في ترانزستور المفعول الحقلي هو ناقلية العبور transconductance g_m :

$$g_m = \Delta I_d / \Delta V_{gs} \quad (11.4)$$

أي إنها تساوي نسبة تغير تيار المصرف إلى تغير جهد البوابة عند قيمة معينة لـ V_{ds} . على سبيل المثال، باستعمال المنطقة الوسطى من الشكل 8.4-د نحصل على:


$$g_m = \frac{(6.5 - 5) \text{ mA}}{(-1 - (-1.5)) \text{ V}} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

وهي قيمة شائعة في ترانزستورات المفعول الحقلي. إذن، تحدد g_m كفاءة تحكم جهد البوابة في التيار: كلما كانت قيمة g_m أكبر، كان تضخيم الترانزستور أكبر.

3.4.4 خصائص التحويل Transfer characteristics

ثمة خصائص أخرى غير خصائص المصرف لوصف خواص الـ FET الكهربائية هي خصائص التحويل transfer characteristics، وهي المنحنيات $I_d - V_{gs}$ التي تحددها المعادلة 10.4. تُري هذه المنحنيات تبعية تغيرات تيار المصرف إلى تغيرات جهد البوابة الموافقة لها. ويعطي ميل المنحني g_m ، وهي تعبير عن مقدرة الترانزستور التحكمية: توافق قيم g_m الكبيرة تضخيمًا أكبر. ويُري الشكل 9.4 خصائص التحويل لترانزستور المفعول الحقلي الذي تتطبق عليه

خصائص المصرف المبينة في الشكل 8.4-د. وهذا المنحني هو قطع مكافئ يُظهر الطبيعة التربيعية للعلاقة 10.4. لاحظ أن منحني التحويل يوافق منطقة التشبع (أو منطقة الوصل) في الشكل 8.4-د.

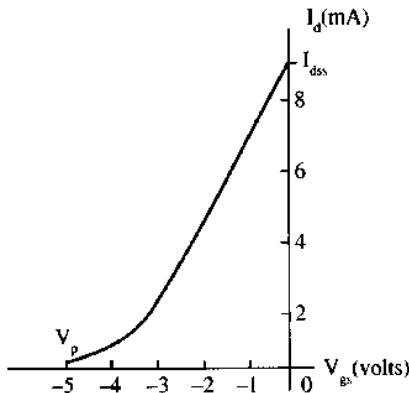

الشكل 9.4: خصائص التحويل في FET ذي قناة n .

4.4.4 أنواع ترانزستور المفعول الحقلـي الأخرى

Other types of FETs

ثمة نوعان من ترانزستورات المفعول الحقلـي، أحدهما هو ترانزستور المفعول الحقلـي ذو الوصلة junction FET، الذي يُرمز له عادة بـ JFET، وهو النوع الذي استقصيناـه، والذي يكون جهد بوابته سالبـاً دائمـاً إذا كانت قناته من النوع n ، والثانـي هو ترانزستور المفعول الحقلـي المصنـوع من نصف ناقـل من أكسـيد معـدنـي MOSFET، الذي يوجد منه نمـط التـنـضـيب (DE MOSFET)، والنـمـط المـحسـنـان: mode enhancement وـ mode depletion (DE MOSFET). والنـوع الأول مشـابـه كـهـربـائـياً لـ JFET باـشتـدائـه أن جـهدـ الـبـواـبة V_{gs} يـمـكـنـ أنـ يـكـونـ مـوجـباـ أوـ سـالـبـاـ. أماـ النـوعـ الثـانـيـ،ـ فـيـعـملـ عـومـماـ معـ جـهدـ الـبـواـبة V_{gs} مـوجـباـ إـذـاـ كانـ ذـاـ قـناـةـ n . يـتـمـيزـ تـرانـزـسـتـورـ المـفـعـولـ الحـقـلـيـ ذـوـ الـأـكـسـيدـ المـعـدـنـيـ MOSFETـ بـمـرـونـةـ فـيـ قـطـبـيـةـ جـهدـ الـبـواـبةـ التـيـ تـنـصـفـ بـهـاـ تـرانـزـسـتـورـاتـ الـFETـ الـمـخـلـفـةـ،ـ إـلاـ أـعـظـمـ مـزاـيـاهـ هـيـ مقـاـوـمـةـ دـخـلـهـ الـلـانـهـائـيـةـ عـمـلـيـاـ (ـيـمـكـنـ

أن تصل حتى $\Omega^{15} (10)$ ، التي تجعل قلة قليلة من الإلكترونات تفعّل عمله، أي إنه لا يتطلب أي استطاعة من إشارة الدخل عملياً.

وعلى غرار ما أشرنا إليه من حيث إن ترانزستور الوصلة الثانية القطبية npn هو السائد، فإن ترانزستورات المفعول الحقلي السائدة هي من النوع n أيضاً، لأن الإلكترونات أسرع استجابة من التقوب بسبب خفتها، وهذا ما يحقق تبدلاً أسرع في المنظومات الرقمية واستجابات تردديّة أفضل في المضخّمات التماضيّة. يُضاف إلى ذلك أن ترانزستورات المفعول الحقلي تمتاز من الترانزستورات الثانية القطبية في الدارات المتكاملة حيث الحاجة إلى كثافة عناصر أعلى واستهلاك طاقة أقل، علاوة على عمل ترانزستورات المفعول الحقلي بوصفها مكثفات ومقاييس.

5.4 المضخم الترانزستوري The Transistor as Amplifier


أشرنا في مقدمة الفصل الأول إلى أن المضخم هو تجهيز تتكوّن من ترانزستورات ومقاييس وملفات ومكثفات موصولة معاً. ونظراً إلى أننا درسنا دارات LC والعناصر الفعالة التي من قبيل الترانزستور، تكون قد أصبحنا جاهزين الآن لمكاملة العناصر الفعالة وغير الفعالة في دارة تضخيم. إن الغرض الرئيسي من المضخم في الإلكترونيات هو تضخيم إشارة حتى مستوى مفيد (ـ10 فولط)، مع الأخذ في الحسبان أن دخل المضخم يأتي عادة من تجهيزات إشاراتها ضعيفة، ومن أمثلتها محولات الطاقة *transducer* والمicrophones والميكروفونات والهواتف وغيرها التي تولد عادة إشارات في مجال المкро أو الملي فولط. وعلاوة على أن الإشارات التي في مجال المкро فولط تحتاج إلى تضخيم، فإنها عرضة لتدخل الضجيج معها. أما عندما تصبح الإشارة في مجال الفولط، فيمكن اعتبارها منيعة على الضجيج وعلى الإشارات المشوّشة الأخرى، وملائمة تماماً للتحكم في تجهيزات أخرى من قبيل دارات تشكيل الموجة ومضخّمات الاستطاعة. وفي حالة مضخّمات الاستطاعة التي تعطي مئات أو آلاف الواطات، ثمة حاجة إلى جهد تحكم كبير في دخلها.

إنه ليس من قبيل المصادفة أن نعامل المضخم على أنه وحدة أساسية.


فبمجرد حصولنا على مضخمٍ، نستطيع أن نصنع منه كثيراً من التجهيزات الأخرى. مثلاً، المهاتر هو مضخمٌ مع تغذية راجعة feedback.

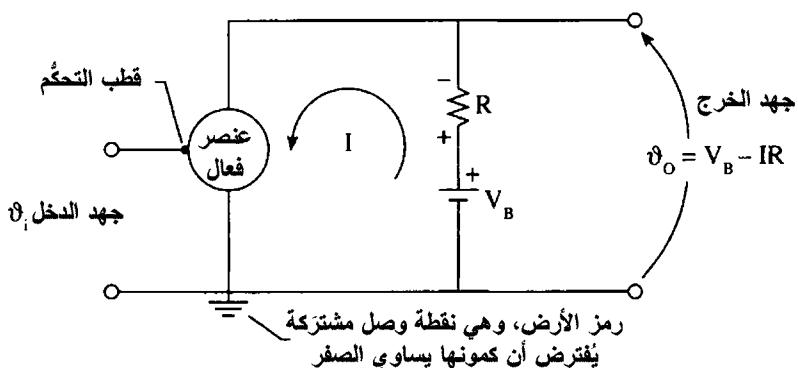1.5.4 عناصر المضخم

يُري الشكل 10.4 عناصر المضخم الأساسية الثلاثة: عنصر فعال (ترازستور) ومقاومة ووحدة تغذية جهد مستمر من قبيل البطارية. وتوضع الإشارة التي يجب تضخيمها على قطب التحكم، وبُؤخذ الخرج من طرف مقاومة وبطارية متسلستين. وتؤدي البطارية، التي هي منبع طاقة المضخم (وطاقة الإشارة المضخمة)، إلى جريان تيار I في حلقة الخرج. وسيُضيف جهد الدخل الذي يتحكم في التيار I تغييراتٍ إليه. يوجد لدينا الآن جهد متغير على طرف المقاومة يحاكي جهد الدخل المتغير، وما علينا سوى إثبات أنه نسخة مضخمة من ذلك الجهد. لاحظ أن قطبية الجهد IR الهاابط على المقاومة معاكسة لقطبية جهد البطارية V_B . لذا يتغير جهد الخرج v_o ، الذي يساوي الفرق بين الجهد المتغير الهاابط على المقاومة وجهد البطارية الثابت، ضمن المجال من 0 حتى V_B فولط فقط. أما المقاومة المتسلسلة مع البطارية فهي تشکيلة تستعمل غالباً في الدارات الإلكترونية بوصفها طريقة مفيدة لتوليد جهد الخرج، وفي نفس الوقت، لتزويد الدارة بالطاقة.



مؤلف من مراحلتين. توجد إشارة متباينة صغيرة في الدخل، وتظهر نسخة مضخمة عنها في الخرج. وكي نستطيع وصل مرحلتي تصخيم من النوع المبين في الشكل 10.4 على الت التالي، نحتاج إلى وضع مكثفات C في دخل وخرج كل مرحلة لمنع مرور التيار المستمر وفق المبين في الشكل 11.4. والغرض من المكثفة هو إزالة مركبة التيار المستمر من الإشارة المؤلفة من مركبتين مستمرة ومتباوبة، وهذا ضروري حينما تكون المركبة (المتناوبة) الحاملة للمعلومات هي المطلوبة في خرج كل مرحلة. ومن وظائف المكثفة الهامة أيضاً منع جهد وحدة التغذية الكبير من الوصول إلى قطب التحكم. على سبيل المثال، في المراحل الأولى من المضخم، يمكن استعمال ترانزستورات شديدة الحساسية، وهذا يعني أن جهود الدخل يجب ألا تتجاوز مجال الميلي فولط. ونظراً إلى أن V_B أكبر كثيراً من ذلك، فإنه يمكن أن يُشبع المراحل التالية ويعنها من أن تعمل على نحو طبيعي (أو حتى يمكن أن يُتلفها). من هذا المنظور، تعمل المكثفة في تلك الحالة عمل مرشح تمرير ترددات عالية بين المراحل. أما عيب استعمال مرشح تمرير الترددات العالية بين المراحل فهو أن الترددات المنخفضة سوف تتتأثر، حتى إن الترددات المنخفضة جداً سوف تخفي من الإشارة المضخمة. لذا يعمل المهندسون جاهدين لتجنب ضياع الترددات المنخفضة، وهم غالباً ما يلجأون إلى استعمال مراحل تصخيم تربط معاً مباشرة، ولذا تكون أعلى تكلفة، ويستغون عن المكثفات.

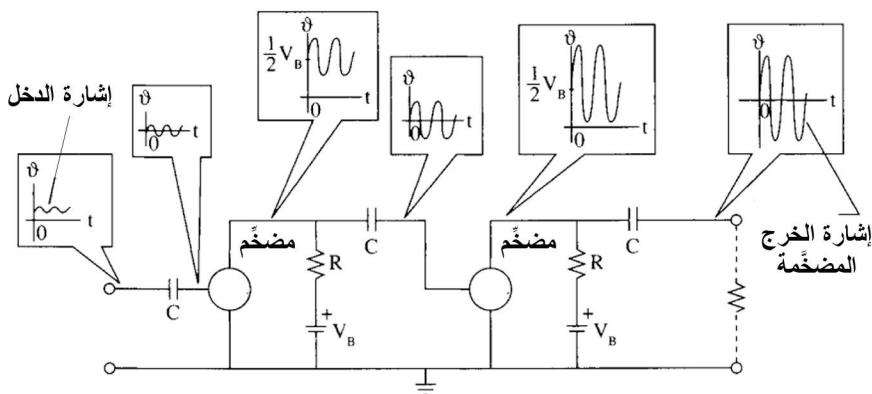

الشكل 11.4: إشارة متباينة صغيرة في دخل مضخم ثانٍ المراحل. تظهر أشكال الإشارات المكبرة في نقاط منتقاة.


2.5.4 اعتبارات تصميمية أساسية Basic design considerations

إذا استعرضنا عن العنصر الفعال في الشكل 10.4 بترانزستور $n-p-n$ ، ووضعنا في الدخل منبع إشارة متباينة v_s مسلسلاً مع بطارية انحياز V_{EE} ، حصلنا على الدارة المبينة في الشكل 12.4. نسمي هذه الدارة بالمضخم المؤرّض القاعدة، والغرض من البطاريات هنا هو تحقيق الانحياز الأمامي للترانزستور. بافتراض أن مقاومة المنبع R_s مُهمّلة، يساوي جهد دخل الترانزستور:

$$V_{be} = -V_{EE} + v_s \quad (12.4)$$

لتحديد المقدار الصحيح لجهد بطارية الانحياز، نجعل إشارة الدخل v_s صفرًا، فيتبقى في الدخل الجهد V_{EE} فقط. حينئذ يمر في دارة الخرج تيار مستمر $I_c \approx I_e$ معطياً جهد خرج يساوي:

$$V_o = V_B - I_c R_L \quad (13.4)$$

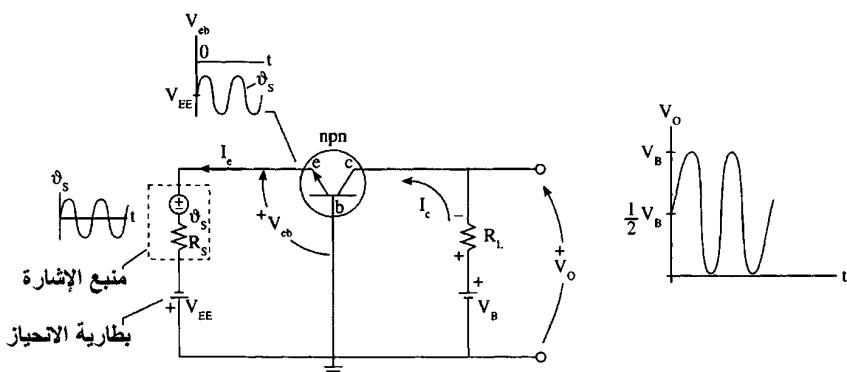

الشكل 12.4: مضخم مؤرّض القاعدة مع إشارة دخل وإشارة خرج مضخمة.

من قواعد التصميم الجيد أن نختار V_{EE} بحيث يساوي جهد الخرج نصف جهد البطارية V_B عندما يكون $v_s = 0$. فإذا تحقّق ذلك، وحين وجود إشارة الدخل، تأرجح جهد الخرج حول $V_B/2$ في الاتجاهين نحو الأعلى والأسفل، وبذلك تتضخم إشارة الدخل من دون أن تتشوّه إشارة الخرج المضخمة. لتوضيح ذلك، دعنا نتحرّك تغييرات إشارة الخرج الناجمة عن تغييرات إشارة الدخل. عندما يكون v_s موجباً، يكون V_{eb} أقل

سلبيةً (الشكل 12.4 والمعادلة 12.4)، ويكون انحياز الترانزستور الأمامي أقل، وهذا يقلّ تيار الخرج جاعلاً جهد الخرج V_o أكبر من $V_B/2$ (ويمكن لقيمةه أن تصل حتى V_{EE}). وعندما يكون v_s سالباً، يكون الترانزستور أكثر انحيازاً من حالة وجود V_B فقط، ويُصبح جهد الخرج V_o أصغر من $V_B/2$ لأن تيار الخرج يزداد بازدياد الانحياز الأمامي (ويمكن لقيمة V_o أن تصل حتى الصفر). يُري الشكل 12.4 جهد الخرج V_o المضخم والمتوافق بالطور مع جهد الدخل. يتضح مما نقدم أن جعل جهد الخرج مساوياً $V_B/2$ عندما يكون $v_s = 0$ ، وذلك بالاختيار الملائم لجهد بطارية الانحياز V_{EE} ، يسمح لإشارة الدخل v_s أن تَتَّخذ أكبر مطال ممكناً بدون حصول تشويه في جهد الخرج. فمثلاً، لو زدنا جهد الانحياز V_{EE} بحيث يساوي جهد خرج المضخم $V_B/4$ عندما يكون $v_s = 0$ ، لأمكن لجهد الخرج أن يقل بنفس المقدار باتجاه الأسفل، وأن يزداد بـ $3V_B/4$ باتجاه الأعلى. لذا، وعندما تكون إشارة الدخل متاظرة، وكى لا يحصل تشوه لجهد الخرج، يجب على جهد الدخل أن يتَّأرجح ضمن $\pm V_B/4$ فقط. أي إن مجال جهد الخرج بين $2V_B$ و V_B يُصبح خارج الاستعمال، وهذا ليس ذا مردود جيد.

تتصف المضخّمات الترانزستورية ذات القاعدة المشتركة بممانعة دخل منخفضة وربح جهد جيد، لكن من دون تضخيّم للتيار. لذا تتحصّر استعمالاتها في تطبيقات خاصة. فهي قابلة للاستعمال عندما تكون ممانعة منبع الإشارة منخفضة بطبيعتها، وثمة رغبة في نقل الاستطاعة العظمى.

وتتطبق اعتبارات الانحياز المذكورة آنفاً على ترانزستورات المفعول الحقلي بنفس القدر أيضاً.

The BJT as amplifier


3.5.4 المضخم الباعث المشترك

تُستعمل تشكيلة الباعث المشترك على نطاقٍ واسع في المضخّمات لأنها تجمع بين الربح العالي وممانعة الدخل الكبيرة نسبياً. يُري الشكل 13.4 مضخماً بسيطاً من هذا النوع مع خصائص الترانزستور.


وفق المبين في خصائص الخرج ($I_c - V_{ce}$) في الشكل 13.4-ب، يُعتبر الترانزستور تجهيز شديدة اللاخطية (لذا يكون عملها الطبيعي عادة في الأجزاء المستقيمة من المنحنيات التي تسمى المنطقة الخطية). أما عناصر الدارة الخارجية الموصولة مع الترانزستور، ومنها مقاومة الحمل والبطارية، فهي عناصر خطية. ويعطي وصل عناصر خطية ولاخطية معاً دارة يمكن تحليلها بواسطة قانوني كيرشوف. فمثلاً، يُعطي مجموع جهود الحلقة في دارة خرج المضخم ذي الباعث المشترك بـ:

$$V_{CC} - I_c R_L - V_{ce} = 0 \quad (14.4)$$

(أ)

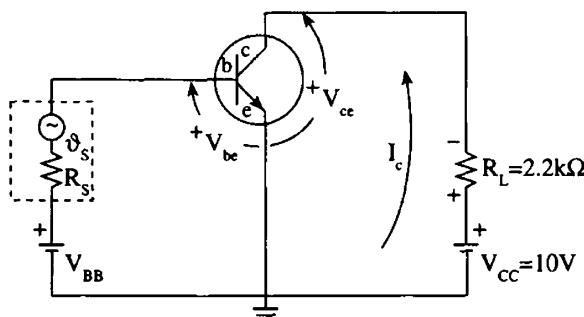

(ب)

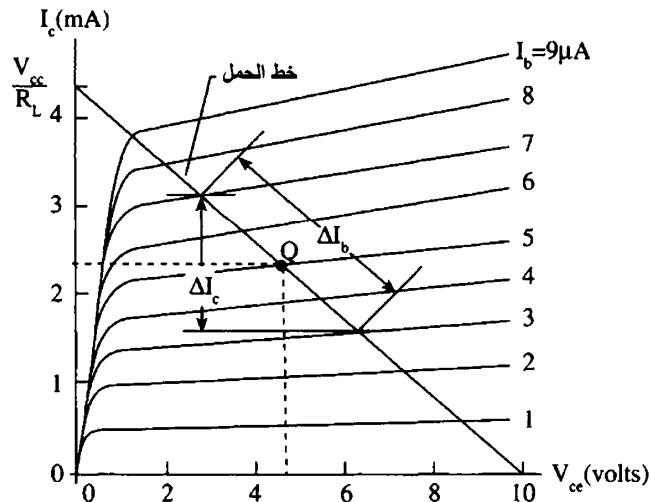

الشكل 13.4: (أ) مضخم مؤرّض الباعث. (ب) خصائص شائعة لترانزستور *n-p-n*. وقد رُسم فوق منحنيات الخصائص خط حمل أخذ من دارة الخرج في (أ).

وبإعادة ترتيب هذه المعادلة بحيث يمكن رسمها فوق خصائص الخرج المبينة في الشكل 13.4-ب المكونة من الإحداثيين I_c و V_{ce} ، نحصل على:

$$I_c = V_{CC}/R_L - (1/R_L) V_{ce} \quad (15.4)$$

وهذه معادلة خط مستقيم¹¹ كذلك الذي رسمناه في الشكل 13.4-ب الذي نسميه بخط الحمل load line ذي الميل $-1/R_L$. يعطينا وضع خط الحمل فوق خصائص الخرج حالاً بيانياً لمعادلتين: واحدة تخص الترانزستور، وهي لاختطية وتتمثل بطائفة منحنيات $I_c - V_{ce}$ (التي يعتبر تمثيلها تحليلياً شديد التعقيد)، وتخص الثانية دارة الخرج، وهي خطية وتتمثل العلاقة 15.4. وتحدد نقاط تقاطع خط الحمل مع منحنيات خصائص الخرج قيم I_c و V_{ce} الممكنة التي يمكن أن توجد في دارة الخرج. فتيار الترانزستور وجهه لا يمكن أن يتخطاً قيماً غير تلك التي على خط الحمل. ومن الواضح أن قيم جهد الخرج المضخم يمكن أن تقع، في هذا المثال، في أي مكان على خط الحمل، من $V_{ce} = 1V$ حتى $10V$ ، مع قيم لتيار الخرج من $I_c = 4mA$ حتى الصفر. ويُحدّد مطال تيار القاعدة I_b الآن مكان نقطة عمل المضخم على خط الحمل عندما لا تكون ثمة إشارة دخل، أي حينما لا يكون في حالة تضخيم. نسمي هذه النقطة بنقطة العمل أو نقطة السكون (quiescent point) $(Q\text{-point})$. ويُحدّد جهد بطارية الانحياز V_{BB} هذه النقطة، ووفقاً لمناقشتنا السابقة يجب أن تقع تلك النقطة في منتصف خط الحمل¹² تقريباً.

قد يكون من المناسب الآن استقصاء كيفية اختيار جهد البطارية ومقاومة الحمل وخط الحمل ونقطة العمل Q لتحقيق تشغيل جيد للترانزستور. لقد بدأنا في

¹¹ تذكر من الهندسة التحليلية أن معادلة الخط المستقيم هي $y = b + mx$ ، حيث تمثل b نقطة تقاطع الخط مع المحور y وتمثل m ميل الخط.

¹² كي تقع نقطة عمل المضخم في منتصف خط الحمل عندما يكون $I_b = 5\mu A$ ، يجب مرور تيار انحياز في القاعدة يساوي $I_b = 5\mu A$. لكن نظراً إلى أن التغيرات الضئيلة في جهد الانحياز الأمامي الذي يساوي 0.7 فولط تؤدي إلى تغيرات كبيرة في I_b (انظر الشكل 5.4 بالقرب من 0.7 فولط)، فإن الإشارة v_s الموجودة في المدخل سوف تتضخم كثيراً. وسوف نبين في المثال التالي أن دارة ذاتية الانحياز أكثر فاعلية من دارة تحتاج إلى بطارية انحياز V_{BB} منفصلة.

المقطع السابق الخاص بالاعتبارات التصميمية بمناقشة بعض تلك القضايا. وإذا لم تكن ثمة أي قيود أخرى، يمكن تعريف التشغيل الجيد للترانزستور بأنه الاستعمال المثالي لمنطقة العمل المحددة بمنطقة المنحنيات المستقيمة تقريباً، أي المنطقة المعرفة بـ $V_{ce} < 1V$ و $I_c < 4.5\text{mA}$ في الشكل 13.4-ب. لاستعمال هذه المنطقة استعملاً مثالياً، نختار أولاً بطارية جهدها $V_{CC} = 10\text{V}$. ويُحدّد هذا الاختيار إحدى نهايتي خط الحمل. ثم نختار مقاومة الحمل R_L بحيث يمر خط الحمل عبر "ركبة" أعلى منحنٍ I_b ويتقاطع مع محور I_c عند النقطة V_{CC}/R_L . تُعطي نقطة التقاطع هذه R_L لأن V_{CC} معروفة. إذن، يقسم خط الحمل الجيد منطقة العمل إلى نصفين تقريباً. ويُصبح الآن اختيار نقطة العمل واضحاً: يجب أن تكون في وسط خط الحمل (عند $I_c = 2.4\text{mA}$ و $V_{ce} = 5\text{V}$ في الشكل 13.4-ب، أو حيث يتقاطع خط الحمل مع منحني التيار $I_b = 5\mu\text{A}$ تقريباً).

يُعرف اختيار خط الحمل وتحديد نقطة العمل بتصميم خواص الجهد المستمر للمضخم، وهو جزء هام من تصميم المضخم لأنّه يُهيئ الساحة للتضخيم السليم لإشارة الدخل المتغيّرة. وما لم تكن ثمة اعتبارات تصميمية أخرى غير ذلك التي أوردنها آنفاً للتصميم الجيد، فإن التصميم السيئ لخواص الجهد المستمر يمكن أن يؤدي إلى ضياع الاستطاعة وإلى تشويه الإشارة. فمثلاً، إذا اختير خط الحمل بحيث يقع في الجزء السفلي من منطقة العمل، فإن ذلك يعني أن ترانزستوراً أقل جودة وتكلفة يمكن أن يقوم بنفس المهمة إذا مر خط الحمل فيه عبر كامل منطقة عمله.

ويُعطي تحليل التيار المتناوب للمضخم المذكور آنفاً ربح التيار على شكل نسبة تيار الخرج إلى تيار الدخل:

$$G = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b} = \frac{(3.2 - 1.5)\text{mA}}{(7 - 3)\mu\text{A}} = 425 \quad (16.4)$$

وإذا كانت إشارة الدخل جيّبة، ظهر تيار الخرج i_o على شكل تغييرات جيّبة في تيار المجمّع I_c . كذلك فإن تيار الدخل يؤدي إلى تغييرات جيّبة في I_b حول نقطة العمل. وقد رُسمت هذه التغييرات في الشكل 13.4-ب للقيم التي اختيرت في المعادلة

16.4. ومن الواضح أن ربح التيار في مضخم الباعث المشترك يكون كبيراً جداً حين استعمال خصائص مجمع الترانزستور npn المبينة في الشكل 13.4-ب.

4.5.4 تصميم الانحياز الذاتي والحماية من الفلتان الحراري


Self-bias design and thermal runaway protection

انظر في الدارة الشائعة الاستعمال المبينة في الشكل 14.4-أ. لقد حذفنا البطارية وأظهرنا في الرسم نقطة أشرنا إليها بـ 12 فولط مفترضين أن ثمة بطارية بين هذه النقطة والأرضي. وهذا إجراء شائع في الدارات الإلكترونية حيث تستعمل بطارية أو وحدة تغذية واحدة لتوفير الطاقة لجميع الدارات في الجهاز الإلكتروني. ووفقاً لما هو مبين في الشكل، أخذ جهد الانحياز من خط التغذية العام (12 فولط)، وبذلك يُستغني عن بطارية انحياز منفصلة. وتتوفر دارة تجزئة الجهد المكونة من المقاومتين R_1 و R_2 جهد الانحياز الأمامي للترانزستور npn . ويطلب تحقيق الانحياز الأمامي أن يكون جهد القاعدة أكثر إيجابية من جهد الباعث بمقدار يساوي 0.7 فولط. لذا تكون R_E جزءاً من دارة الانحياز لأنها ترفع جهد الباعث حين جريان 0.7 فولط. ويبقى الترانزستور في حالة الانحياز الصحيحة ما بقي جهد القاعدة أعلى بـ 0.7 فولط من جهد الباعث. يضاف إلى ذلك أن هذا التركيب العملي لمقاومات الانحياز الثلاث يُوفر للترانزستور أيضاً حماية من الفلتان الحراري *thermal runaway*: نحن نعلم أنه عندما تزداد درجة حرارة المادة السليكونية تتحفظ مقاومتها، فيزداد التيار المار فيها، مؤدياً إلى ارتفاع درجة حرارتها، وتتكرر الدورة حتى يتلف الترانزستور. لكن إذا حصل ذلك في دارة الشكل 14.4-أ، فإن الزيادة في الجهد الهابط على R_E نتيجة لازدياد التيار تُخفض جهد الانحياز الأمامي، فيقل التيار المار في الترانزستور مؤدياً إلى استقرار الدارة وحمايتها من التلف.

المثال 4.5

يجب إنجاز تصميم جوانب المضخم الخاصة بالتيار المستمر قبل أن يصبح قادراً على تضخيم الإشارة بواسطته. وهذا ما سوف نبيّنه الآن لدارة مضخم الباعث

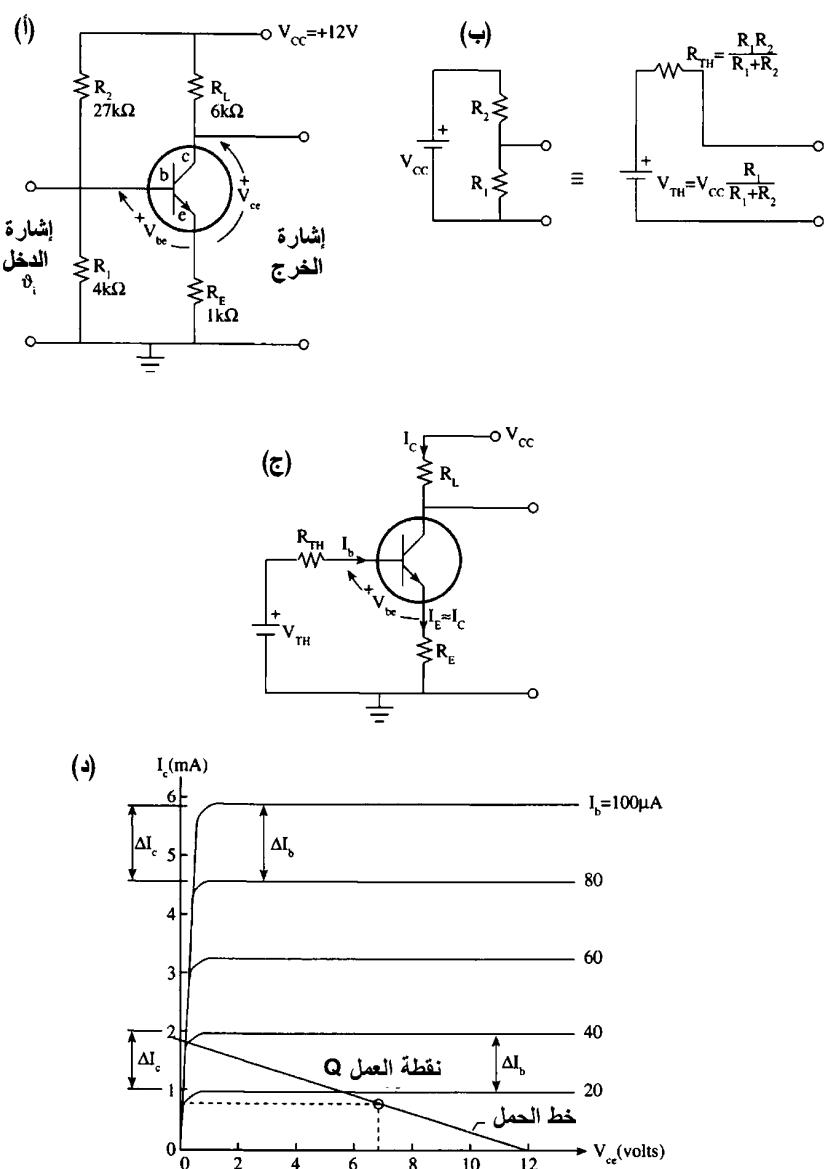المؤرَّض المبيَّنة في الشكل 14.4-أ. يتحدَّد خطُّ الحِلْم المرسوم فوق خصائص المجمَع بتطبِيق قانون كيرشوف للجهد على حلقة الخرج في الشكل 14.4-أ:



الشكل 14.4: (أ) مضخم ترانزستوري ذاتي الاحياز. (ب) مجزئ جهد مندرج بدارة ثيفينين. (ج) دارة تيار مستمر مكافئة لتحديد نقطة العمل في حالة جهد الدخل المستمر. (د) خصائص مجمَع الترانزستور، مع خطُّ الْحَلْم ونقطة العمل الخاصين به (أ).

$$I_c = \frac{V_{CC}}{R_E + R_L} - \frac{1}{R_E + R_L} V_{ce} \quad (17.4)$$

إن قيم V_{CC} و R_L معطاة في الشكل 14.4-أ، ولذا يمكننا رسم خط الحمل فوق خصائص الخرج. وما يتبقى هو تحديد نقطة العمل التي يجب أن تختار في منتصف خط الحمل، أي عند $I_b \approx 17 \mu A$. ولتصميم دارة الانحياز التي تعطي تلك القيمة، نضع دارة ثقينين المكافئة لدارة تجزئة الجهد التي تعطي جهد الانحياز. ويصبح هذا سهلاً إذا أعدنا رسم مجزئ الجهد وفق المبين في الشكل 14.4-ب. بالاستعاضة عن مجزئ الجهد في الشكل 14.4-أ بدارة ثقينين المكافئة، نحصل على الدارة المبينة في الشكل 14.4-ج التي هي أسهل تحليلًا، ونستطيع كتابة معادلة حلقة الدخل:

$$V_{Th} = R_{Th} I_b + V_{be} + R_E I_c \quad (18.4)$$

لقد قرّبنا في هذه المعادلة تيار الباعث الذي يمر في المقاومة R_E بتيار المجمع، أي افترضنا أن $I_e \approx I_c$. ويمكن تبسيط هذه المعادلة ذات التيارين المجهولين باستعمال معادلة التصميم 8.4 الخاصة بترانزستور الوصلة الثانية القطبية، التي تربط فيما بين المجهولين، أي $\beta I_b = I_c$ ، فنحصل على تيار انحصار القاعدة:

$$I_b = \frac{V_{Th} - V_{be}}{\beta R_E + R_{Th}} \quad (19.4)$$

هذه هي معادلة تصميم I_b التي يجب أن تستعمل لتحديد نقطة العمل Q . يمكن تحديد V_{Th} و R_{Th} بالاختيار المناسب لـ R_1 و R_2 ، و $V_{be} \approx 0.7 V$ للترانزستور السليكوني. أما β فتتحدد من خصائص المجمع. وعندما يتحدد I_b ، يمكن إيجاد I_c و V_{ce} عند نقطة العمل من βI_b والمعادلة 17.4، أو بقراءتها مباشرة من خصائص المجمع عند نقطة العمل. (لاحظ أن ثمة استمرارية بين مضمون المقطع السابق المبين في الشكل 13.4-أ والمضمون المبين في الشكل 14.4-ج. فقط النظر عن وجود $R_{Th} = R_s$ و $V_{Th} = V_{BB}$).

سوف ندقّق الآن القيم المعطاة في الشكل 14.4-أ ونثبت أنها تعطي نقطة العمل المنشودة. لدينا:

$$R_{Th} = 4 \cdot 27 / (4 + 27) \approx 3.5 \text{ k}\Omega \quad \text{و} \quad V_{Th} = (4 / (4 + 27)) \cdot 12 = 1.55 \text{ V}$$

ويتحدد عامل الربح β من النسبة $\Delta I_c / \Delta I_b$ باستعمال منحنيات خصائص المجمّع. إذن:

$$\beta = (5.9 - 4.6) \text{ mA} / (100 - 80) \mu\text{A} = 65$$

$$\beta = (2 - 1) / (0.04 - 0.02) = 50$$

ونظراً إلى أنّ نقطة العمل موجودة في الأسفل، نستعمل القيمة $\beta = 50$ فنحصل على:

$$I_b = (1.55 - 0.7) \text{ V} / (50.1 + 3.5) \text{ k}\Omega = 16 \mu\text{A}$$

ويعطينا هذا نقطة عمل بالقرب من منتصف خط الحمل. ويساوي تيار المجمّع عند نقطة العمل $I_c = \beta I_b = 50 \cdot 16 = 0.8 \text{ mA}$. وباستعمال المعادلة 17.4 نحصل على الجهد بين المجمّع والباعث:

$$V_{ce} = V_{CC} - I_c (R_E + R_L) = 12 - 0.8(1 + 6) = 6.4 \text{ V}$$

وتتطابق هذه القيم مع القيم المقرّرة من خصائص المجمّع عند نقطة العمل. ويمكننا التّحقيق أيضاً أنّ الترانزستور يعمل بالانزياح الأمامي الصحيح. باستعمال الشكل 14.4-ج، يُعطي قانون كيرشوف في حلقة الدخل:

$$V_{be} = V_{Th} - I_c R_E - I_b R_{Th} = 1.55 - 0.8 \cdot 1 - 0.016 \cdot 3.5 = 0.75 \text{ V}$$

وهذه قيمة قريبة جداً من قيمة جهد الانحياز. لاحظ أنّ هبوط الجهد على R_{Th} مهم لأنّ تيار القاعدة ضئيل جداً. إذن، يتّحدّد جهد الانحياز بصورة رئيسية بواسطة مجزيّ الجهد المكوّن من R_1 و R_2 ، وبهبوط الجهد على مقاومة الحماية من الفتّان الحراري R_E . إذن، تقوم دارة الانحياز الذاتي بحقن تيار الانحياز الصحيح في القاعدة.

الآن، وبعد تصميم المضخم على النحو السليم، يمكننا تضخيم الإشارة. إذا طبقنا إشارة متباينة على الدخل، أدى إلى تغيير تيار الدخل I_b حول نقطة العمل بين أعلى خط الحمل (37 ميكرو أمبير) وأسفله (0)، فيتغير تيار الخرج I_c بين 1.7 ميلي أمبير والصفر. لذا يساوي ربح المضخم $46 = \frac{1.7 \text{ mA}}{37 \mu\text{A}}$ ، وهذه قيمة أصغر من $\beta = 50$ ، لأن القيمة الأخيرة حُسبت عند نقطة أعلى قليلاً ضمن منطقة العمل. يتصرف هذا المضخم أيضاً بربح استطاعة وجهد. ولحساب ربح الجهد يجب أولاً تحديد العلاقة بين جهد منبع إشارة الدخل وتيار الدخل I_b .

لاحظ أننا اخترنا في هذا المثال خط حمل غير أمثل من وجهة مناقشاتنا السابقة لأنه يمر في أسفل المنطقة الفعالة فقط. إن خط الحمل الجيد هو خط ذو زاوية ميل كبيرة (مقاومة حمل أصغر) بحيث يمر عبر ريبة المنحني $I_b = 100 \mu\text{A}$. يجب أن يكون واضحاً أن خط الحمل هذا يقتضي استعمال قيمة مختلفة لـ β ، أي قيمة أقرب إلى القيمة 65 التي حصلنا عليها لأعلى المنطقة الفعالة.

Fixed-current bias

5.5.4 الانحياز بتيار ثابت


توفر دارة الانحياز الذاتي في المثال السابق نقطة عمل مستقرة برغم تغير موسطات الترانزistor بسبب تغيير درجات الحرارة، أو بسبب الاختلافات التي تحصل بين القطع المنتجة كميّاً. فمثلاً، يزداد I_c و β خطياً تقريباً مع ازدياد درجة الحرارة. فإذا كان استقرار نقطة العمل وانزياحها غير هامين، فإنه يمكن استعمال دارة انحياز شديدة البساطة لحقن المقدار الصحيح من تيار القاعدة الموافق لنقطة عمل معينة. والمثال التالي يوضح ذلك.

المثال 6.4

خذ المضخم ذا الباعث المشترك المبين في الشكل 14.4-أ واستعرض فيه عن دارة الانحياز بتلك المبيئنة في الشكل 15.4، حيث استعملت مقاومة وحيدة R_{FB} لتوفير تيار الانحياز الثابت. ولتحقيق نفس خط الحمل الموجود فوق خصائص المجمع المعطاة في الشكل 14.4-د، غيرت مقاومة الحمل ليصبح $\Omega_L = 7 \text{ k}\Omega$ في الشكل

4.15 ولتحقيق نفس نقطة العمل Q على خط الحمل، حُقن نفس تيار القاعدة الذي يساوي 16 مкро أمبير. ونظرًا إلى أن وصلة الدخل المكونة من القاعدة والباعث يجب أن تكون منحازة أماميًّا، فإن الجهد بين القاعدة والباعث يساوي 0.7 فولط. لذا يجب أن تساوي مقاومة الانحياز:

$$R_{FB} = (V_{CC} - 0.7) / I_{b,Q} = (12 - 0.7) V / 16 \mu A = 706 \Omega$$

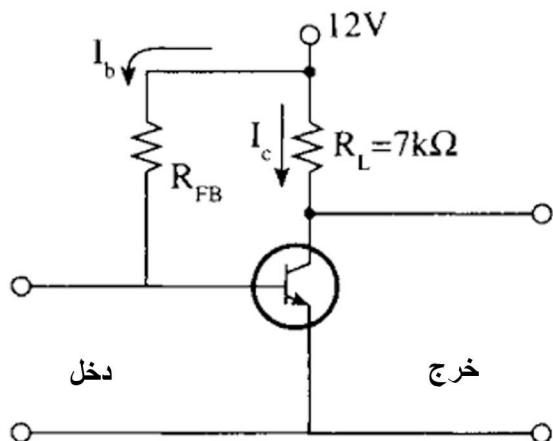


الشكل 15.4: تحقن المقاومة R_{FB} تيار انحياز يُحدّد نقطة العمل.

6.5.4 استعمال ترانزستور المفعول الحقلـي مضخماً

The FET as amplifier

يشابه تصميم مضخم FET تصميم مضخم ترانزستور الوصلة الثانية القطبية BJT. وبعد اختيار الترانزستور ذي الخصائص الملائمة للتطبيق، يُجرى تصميم الجوانب ذات الصلة بالتيار المستمر. ويتضمن ذلك اختيار بطارية أو وحدة تغذية ملائمة، وتحديد مقاومة الحمل التي سوف تحدّد خط الحمل، ثم تصميم دارة انحياز تعطي نقطة العمل. ويوفّر هذا الإجراء حرية كبيرة في اختيار الموسسات، وهو غالباً نوع من الفن إلى جانب الهندسة. وبعد اكتمال تصميم جوانب التيار المستمر، يُصبح المضخم جاهزاً لتضخيم الإشارات.

يمكن الحصول على مضخم FET بالاستعاضة عن الـ BJT في الشكل 16.4-أ. بعده يمكّن تحديد خط الحمل، الذي يعتمد على جهد التغذية وعلى مقاومة الحمل، ورسمه فوق خصائص خرج (مصرف) الـ FET. وعلى غرار حالة الـ BJT، وبغية تجنب استعمال بطارية منفصلة للانحياز، نستعيض عن دارة الانحياز الذاتي في الدارة 14.4-أ بدارّة الاستقرار والحماية من الفلتان الحراري الخاصة بالـ FET. يُري الشكل 16.4-أ مضخماً يستعمل JFET من الطراز 2N5459، وهو ترانزستور ذو قناة n .

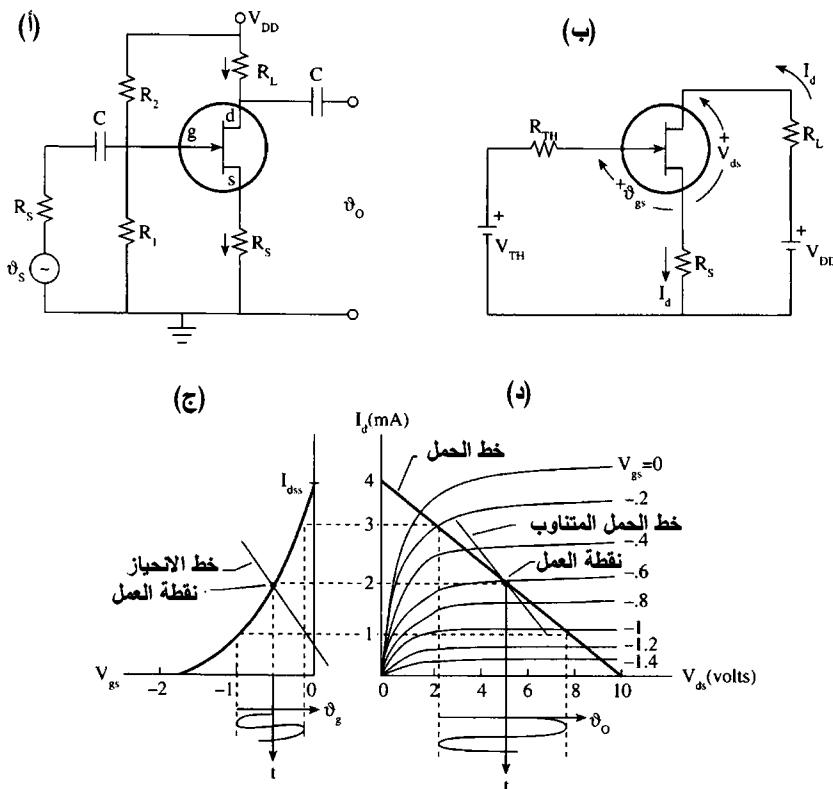

الشكل 16.4: مضخم FET مع انحياز ذاتي. (أ) دارة تيار متناوب مكافئة باستعمال جهد ومقاومة ثقيلتين لدارة الدخل (انظر الشكل 14.4-ب). (ج) خصائص التحويل و(د) خصائص الخرج للـ JFET طراز 2N5459 ذي القناة n .

إلا أن ثمة جانباً مختلفاً في حالة ترانزستور المفعول الحقلـي. فخصائصه أشد لاختطـية من تلك التي للـ BJT (ليست منحنيات الـ FET متـجانسة التبـاعد كـمنـحنـيات

الـ BJT¹³. تذكر أيضاً أن ربحـ الـ BJT، الذي يُحدّد نقطة العمل، خطـي و يتمثلـ بالعلاقة $I_c = \beta I_b$ ، في حين أن علاقـةـ الـ FET المـناظـرة هيـ المعـادـلةـ اللاـخـطـيةـ 10.4ـ لـذاـ، ولـتجـنبـ الجـبرـ المـعـقـدـ الـذـيـ تـقـضـيـهـ لـاـخـطـيـةـ هـذـهـ الـمـعـادـلـةـ، يـمـكـنـنـاـ اـسـتـعـمالـ خـصـائـصـ التـحـوـيلـ المـمـتـمـلـ بـمـنـحـيـاتـ الـمـعـادـلـةـ 10.4ـ مـعـ خـصـائـصـ الـخـرـجـ لـتـحـدـيدـ نـقـطـةـ الـعـلـمـ بـبـيـانـيـاًـ. تـسـاعـدـ هـذـهـ التـقـنـيـةـ الـبـيـانـيـةـ عـلـىـ فـهـمـ الـمـسـأـلـةـ، إـلـاـ أـنـ التـقـنـيـةـ الـعـلـمـيـةـ حـقـاـ هيـ الـلـجوـءـ إـلـىـ طـرـيـقـةـ الـتـجـرـبـةـ وـالـخـطـأـ الـتـيـ تـجـعـلـ تـصـمـيمـ نـقـطـةـ عـلـمـ الـ FETـ لـيـسـ أـعـدـ كـثـيرـاـ مـنـ تـصـمـيمـ نـقـطـةـ عـلـمـ الـ BJTـ.

لاستكمال تصميم جوانب الجهد المستمر للدارة المبيّنة في الشكل 16.4،
يجب تحديد قيم جميع المقاومات. ويجب ألا يكون ثمة تأثير لإشارة المنبع V_s في
انحياز الترانزستور، ولذا يُعزل المضخم عن المنبع V_s من ناحية الجهد المستمر،
وذلك بواسطة مكثفة الربط C (دارة تيار مستمر مفتوحة). وتتضمن مكثفة الربط
ذلك أيضاً أن تيار الانحياز المستمر لا يمر إلا في القاعدة. فمن دون هذه المكثفة،
يمكن لتيار الانحياز أن يذهب إلى منبع الإشارة بدلاً من الذهاب إلى القاعدة.
وبالعودة إلى خصائص المصرف (الشكل 16.4-د)، نجد أن الخيار الجيد لجهد
التغذية هو $V_{DD} = 10\text{ V}$ ، وهذا يحدّ أحد طرفي خط الحمل. وكيف يمر خط الحمل
عبر ركبة المنحني العلوي، اختر:

$$R_L + R_S = V_{DD}/I_{dss} = 10\text{ V}/4\text{ mA} = 2.5\text{ k}\Omega$$

وتحدد نقطة العمل حين تحديد ثلاثة مجاهيل هي I_d و V_{ds} و V_{gs} . حين رسم خط الحمل فوق خصائص المصرف، يمكننا أن نرى بسهولة أن نقطة العمل المنشودة تقع عند $I_d = 2 \text{ mA}$ ، $V_{ds} = 5 \text{ V}$ ، و $V_{gs} = -0.6 \text{ V}$. ويمكننا الآن استعمال إما الطرائق البيانية أو طرائق التقريب لإيجاد قيم المقاومات التي تحدد نقطة العمل المنشودة.

¹³ إن لاختيارة خصائص الـ FET تجعله غير ملائم لتضخيم الإشارات الكبيرة. أما عندما تكون تغييرات الإشارة صغيرة، فيكون تشوه الإشارة قليلاً، لأن العمل ينحصر حينئذ في منطقة ضيق يمكن اعتبارها خطية. لذا تكون مضخمات الـ FET أكثر ملاءمة في المراحل الأولى من المضخمات حيث تكون الإشارة صغيرة.

7.5.4 الطريقة البيانية

Graphical method

تحدد معادلة خط الحمل بھبوطات الجهد المستمر في دارة الخرج التي تُعطى وفقاً لقانون كيرشوف للجهد $V_{DD} = I_d R_L + V_{ds} + I_d R_S$. بإعادة ترتيب هذه المعادلة لتأخذ صيغة معادلة خط الحمل ينتج:

$$I_d = \frac{V_{DD}}{R_S + R_L} - \frac{1}{R_S + R_L} V_{ds} \quad (20.4)$$

وترسم المعادلة فوق خصائص الخرج. ولتحديد نقطة العمل على خط الحمل نحتاج إلى العلاقة بين جهد البوابة وتيار المصرف، ويمكن الحصول عليها من دارة الدخل. يعطى مجموع هبوطات جهد دارة الدخل في الشكل 16.4-ب بـ $V_{Th} = V_{DD} R_1 / (R_1 + R_2)$ ، حيث $V_{Th} = V_{gs} + I_d R_S$ و $R_{Th} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ هي مقاومة ثقين، وذلك بعد إهمال هبوط الجهد $I_g R_{Th}$ لأن تيار بوابة FET ضئيل جداً. حينئذ يمكننا وضع هذه المعادلة بصيغة خط الحمل:

$$I_d = \frac{V_{Th}}{R_S} - \frac{1}{R_S} V_{gs} \quad (21.4)$$

ورسمها فوق خصائص التحويل. حينئذ سوف يتقطع خط الحمل مع خصائص التحويل، فتحدد نقطة العمل وفق المبين في الشكل 16.4-ج. بذلك يتحدد V_{gs} و I_d ، وبإسقاط نقطة العمل أفقياً حتى التقاطع مع خط الحمل على خصائص المصرف في الشكل 16.4-د، يتحدد V_{ds} . ووفقاً لما يتضح من دراسة معادلة خط حمل الانحياز 21.4، تتحدد نقطة العمل بقيم المقاومات الثلاث R_1 و R_2 و R_S . طبعاً، تحدد R_S ميل خط الانحياز ونقطة تقاطعه مع المحور I_d .

8.5.4 طريقة التقرير لتحديد نقطة العمل

Approximate method for the Q-point

عندما تختار نقطة العمل و V_{Th} و R_{Th} ، تتحدد قيم R_1 و R_2 و R_S بسهولة

(انظر الشكل 14.4-ب):

$$R_2 = R_{\text{Th}} V_{\text{DD}} / V_{\text{Th}} \quad \text{و} \quad R_1 = R_{\text{Th}} R_2 / (R_2 - R_{\text{Th}}) \quad (22.4)$$

ولدينا من المعادلة $R_s = (V_{\text{Th}} - V_{gs}) / I_d : 21.4$. يقتضي التصميم الجيد أن تكون T_{Th} في مجال الميغا أوم، لأن المقاومة الكبيرة تجعل ممانعة الدخل كبيرة وستجر استطاعة أقل من وحدة التغذية. واجعل أيضاً V_{gs} كبيراً مقارنة بـ V_{Th} بحيث إنه إذا اختلفت قيمة الأخير من ترانزistor إلى آخر بسبب الصنع، أو تغيرت مع الحرارة، تبقى مفاعيل تلك الاختلافات أصغرية.

المثال 7.4

صمم دارة انحياز بالجهد المستمر للشكل 16.4-أ نثبت نقطة العمل عند

$$R_L + R_s = 2.5 \text{ k}\Omega \quad \text{و} \quad V_{\text{DD}} = 10 \text{ V} \quad \text{عندما يكون } V_{gs} = -0.6 \text{ V}$$

يعطي اختيار القيمة 1 ميغا أوم لـ R_{Th} و 1.2 فولط لـ V_{Th} ما يلي:

$$R_2 = 1 \text{ M}\Omega \cdot 10 \text{ V} / 1.2 \text{ V} = 8.3 \text{ M}\Omega$$

$$R_1 = 1 \text{ M}\Omega \cdot 8.3 \text{ M}\Omega / (8.3 - 5) \text{ M}\Omega = 2.5 \text{ M}\Omega$$

وتتساوي مقاومة المصرف: $R_s = (1.2 - (-0.6)) \text{ V} / 2 \text{ mA} = 0.9 \text{ k}\Omega$

افتضنا أن تيار المصرف عند نقطة العمل يساوي 2 ميلي أمبير. لذا تتساوي مقاومة الحمل التي يجب استعمالها: $R_L = 2.5 \text{ k}\Omega - 0.9 \text{ k}\Omega = 1.6 \text{ k}\Omega$. وهذه قيمة معقولة. لكن لو اخترنا، على سبيل المثال، 10 ميغا أوم و 3 فولط لـ R_{Th} و R_2 ، لحصلنا على $14.3 \text{ M}\Omega$ و $33.3 \text{ M}\Omega$ و $1.8 \text{ k}\Omega$ للمقاومات R_1 و R_s ، وهي قيمة معقولة أيضاً فيما عدا أن R_s تتطلب أن تكون قيمة الحمل فقط، وهذه قيمة صغيرة جداً لا تتحقق ربحاً كافياً في تضخيم الإشارة.

وبرغم أن مجزئ الجهد المكون من المقاومتين R_1 و R_2 يضع جهداً

موجاً على البوابة، فإن البوابة تتحاز سلبياً بالنسبة إلى المنبع. والسبب هو أن جهد المنبع بالنسبة إلى الأرضي أكثر إيجابية من جهد البوابة، وهذا ما يجعل القاعدة أكثر سلبية بالنسبة إلى المنبع. بالتدقيق في الدارة 16.4-أ، نجد جهد البوابة بالنسبة إلى الأرضي يساوي $V_{Th} = 1.2 \text{ V}$ ، وأن جهد المنبع بالنسبة إلى الأرضي يساوي:

$$I_d R_s = 2 \text{ mA} \cdot 0.9 \text{ k}\Omega = 1.8 \text{ V}$$

ولذا يكون:

$$V_{gs} = 1.2 \text{ V} - 1.8 \text{ V} = -0.6 \text{ V}$$

وهذا هو جهد الانحياز الصحيح.

بعد أن اكتمل تصميم الجوانب المتعلقة بالجهد المستمر، أصبح المضخم جاهزاً لتضخيم إشارة الدخل. فإذا أعطى المنبع إشارة دخل متباينة v_s على البوابة وفق المبين في خصائص التحويل، ظهر الخرج v_o على خصائص المصرف بربح يساوي:

$$G = v_o / v_g = (7.5 - 2.2) / (-1 - (-0.2)) = -6.6$$

أي جرى تضخيم الإشارة بمقدار 6.6 مرة مع إزاحة طورية تساوي 180 درجة عبرت عنها الإشارة السالبة (يتناقص جهد الخرج حين تزايد جهد الدخل، والعكس صحيح). لكننا كنا متفائلين إلى حد ما. بالتدقيق نجد أن الجهد الهابط على R_L هو الجهد الوحيد المتاح ليكون جهد خرج، لأن الجهد الهابط على R_s ليس جزءاً من جهد الخرج. ويتبين هذا حين تحرّي حلقة الخرج في الشكل 16.4-ب: v_o هو الجهد الثابت V_{DD} مطروحاً منه الجهد المتغير الهابط على R_L . يمكننا الحصول على الربح الصحيح برسم خط حمل متباوب ميله معطى بـ $-1/R_L$ ويمر عبر نقطة العمل. ويتبيّن من ذلك أن الربح الصحيح الذي يُعطيه خط الحمل المتباوب يساوي 5

$$G = (7 - 3) / -0.8 = -5$$

9.5.4 انجیاز الترانزستورات MOSFET

Biasing of MOSFETs


تمكّن خواص ترانزستور المفعول الحقلّي ذي نصف الناقل المصنوع من أكسيد المعدن، الذي يعمل في نمط التضييب DE MOSFET من استعمال دارة انحياز شديدة البساطة تتّألف من مقاومة واحدة R_g توصل بين البوابة والأرضي، وفق المبيّن في الشكل 17.4-أ. تذكّر أنّ خصائص التحويل في هذا الترانزستور التي من قبيل تلك المبيّنة في الشكل 17.4-ب تسمح بالتشغيل بجهد بوابة موجب أو سالب، وهذا يعني أنّ نقطة العمل يمكن أن توضع عند $V_{gs} = 0$. أما المقاومة R_g فترتّبط بوابة g بالمنبع v_s جاعلة $V_{gs} = 0$ فعلاً. تذكّر أنه ما من تيار يمر عملياً في بوابة هذا النوع من الترانزستورات، ولذا لا يهبط على R_g أي جهد. أما عندما تترّاكم شحنة على البوابة، فتسمح R_g لها بالتسرب إلى الأرضي من دون أن تُحدّث أي أذى للبوابة. وأما الربح الذي يحقّقه هذا المضخم عند $V_{DD} = 30\text{ V}$ و $\Omega = 7.5\text{ k}\Omega = R_L = 30\text{ V}/4\text{ mA}$ ، فيمكن الحصول عليه بيانياً ويساوي $-6\text{ G} = v_o/v_g \approx -v_s/v_g$. لاحظ أنّ معظم جهد المنبع v_s يهبط على القاعدة، أي إن $v_s \approx v_g = v_{gs}$ (نظراً إلى أنّ ممانعة دخل الترانزستور عالية جداً، وإلى أنّ قيمة المقاومة R_g في مجال الميغا أوم، يمكننا افتراض أن $R_g \gg R_s$).

10.5.4 انخفاض الربح بسبب مقاومة الانحياز

Loss of gain due to biasing resistor

تجعل المقاومتان R_E و R_S انحياز الـ BJT والـ FET ونقطتي عملهما في حالة استقرار، وتقلصان مفعول اختلافات موسطات الترانزستورات الناجمة عن تغييرات درجة الحرارة (يتأثر عمل الترانزستور على نحو سيئ بتغييرات درجة الحرارة، والإجهاد الحراري هو أكثر أسباب تلف العناصر الإلكترونية شيوعاً). إلا أن مقاومة الانحياز تخفض ربح المضخم أيضاً: يجري تيار الخرج في الشكلين

14.4-أ و 16.4-أ عبر مقاومة الحمل R_L و مقاومة الانحياز. وتظهر الإشارة المضخمة مجزأة على كل من هاتين المقاومتين، مع أن جهد الخرج المفید هو ذاك الذي يظهر على R_L فقط.

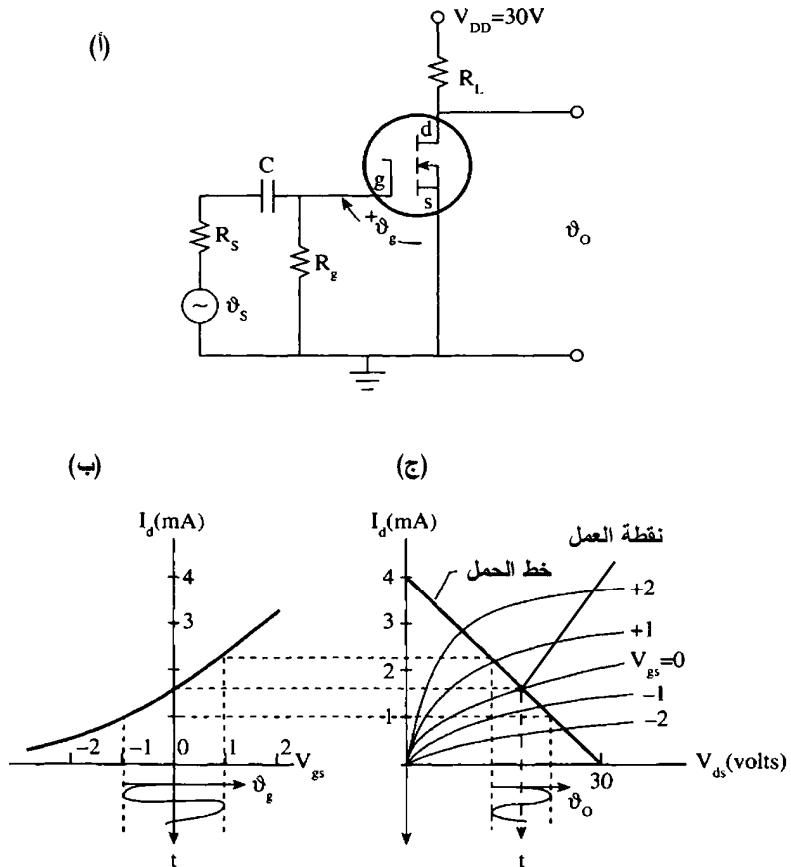

الشكل 17.4: (أ) مضخم يستعمل فيه ترانزستور DE MOSFET. (ب) خصائص التحويل و(ج) خصائص المصرف التي تُري خط العمل وإشارة متداولة مضخمة.

أما الجزء الذي يظهر على مقاومة الانحياز، أي V_B ، فليس متوافقاً طورياً مع جهد الدخل v_i ، ولذا يُقلّص الجهد الوارد إلى الترانزستور. ويمكن إيضاح ذلك بما يلي. يساوي الجهد الوارد إلى الترانزستور في الشكل 14.4-أ:


$$V_{be} = v_i - V_B \quad (23.4)$$

حيث إن $V_B = I_c R_E$. إذن، تخفّض التغذية الراجعة السالبة¹⁴ الناجمة عن عودة جزء من جهد الخرج إلى حلقة الدخل، والمتمثلة هنا بـ V_B ، ربح المضخم مقارنة بالمضخم الذي يكون فيه الجهد الهابط على R_E مساوياً الصفر. ولتجنب حصول هذه التغذية الراجعة، يمكن وصل مكثفة كبيرة السعة تفرعياً مع R_E أو R_S لتكوين مسارٍ ذي ممانعة منخفضة إلى الأرضي للإشارات المتناوبة. بذلك يوصل مجمعاً $-BJT$ أو منبع $-FET$ إلى الأرضي فيما يخص الإشارات المتناوبة، ويبيّنى عمل مقاومة الانحياز قائماً فيما يخص الجهد المستمر، لأن المكثفة التفرعية تمثل دارة مفتوحة للتيار المستمر.

يرى الشكل 18.4-أ مضم BJT موصولاً مع منبع v بغية تضخيم إشارته، ومقاومة حمل R_L تظهر على طرفيها الإشارة المضخمة. ولتحقيق عمل سليم في حالة التيار المستمر، ثمة حاجة إلى R_E . لكن إذا أردنا عدم حصول أي ضعف في الإشارة بسبب R_E ، وجب أن تكون هذه المقاومة صفراءً. لذا توضع مكثفة C_E تفرعياً مع R_E ، تسمى مكثفة التفريغ. توفر C_E مساراً مباشراً لتغيرات الإشارة المتناوبة إلى الأرضي، لكن نظراً إلى أن C_E تعمل دارة مفتوحة للتيار المستمر، لا يتتأثر الانحياز الذي يتحقق بالجهد المستمر. لقد جرى تفصيل مفعول ترشيح المكثفات للتيار المستمر والتيار المتناوب في المقطع 3.2، وفي الشكل 11.4 أيضاً. وقد افترضنا هنا أن ترددات إشارة الدخل والسعات كبيرة بقدر يكفي لاعتبار جميع المكثفات دارات قصر. بكلمات أخرى، يجب أن تكون رذيلة المكثفة $1/\omega C$ أصغر كثيراً من أي مقاومة عند أصغر تردد ذي أهمية في الإشارة. وعلى سبيل المثال يمكن اتباع القاعدة العامة التالية دائماً في تحديد قيمة مكثفة التجاور:

¹⁴ تحصل التغذية الراجعة في المضم حينما يطبق جزء من إشارة خرجه على دخله. وإذا كان الجهد الراجع متواافقاً بالطور مع جهد الدخل، كانت التغذية الراجعة موجبة. عندئذ يزداد ربح المضم مؤدياً إلى مفاعيل سيئة من قبل الاهتزاز وعدم الاستقرار. فإذا رغبنا في استعمال المضم مهترأً، كانت التغذية الراجعة الموجة مقبولة. أما التغذية الراجعة السالبة التي تقلل الربح فتتصف بكثير من الخواص المرغوب فيها التي تستعمل كثيراً في تصميم المضمومات. فمثلاً، نحصل بالتغذية الراجعة على مضم أكثر استقراراً لأنه يكون أقل تأثراً بتغيرات درجة الحرارة.

$$\frac{1}{\omega C_E} \leq 0.1 R_E \quad (24.4)$$

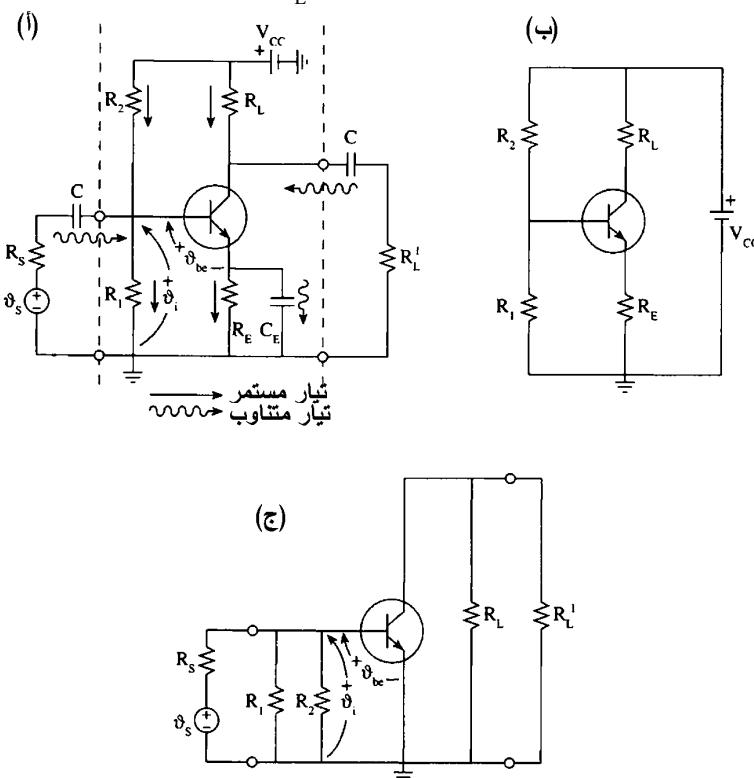

الشكل 18.4: (أ) مضمّن تظهر فيه مسارات التيار المستمرة والمتداولة. (ب) دارة تيار مستمر مكافئة. (ج) دارة تيار متداوب مكافئة.

وذلك عند أدنى تردد في الإشارة، وهذا يضمن مرور تيار الإشارة عبر مكثفه التجاوز. وتؤدي مكثفتا الربط C في الدخل والخرج وظيفة مشابهة: فالغرض منهما هو تمرير الإشارات المتداولة ومنع التيار المستمر من المرور، وذلك فيما بين المضمّن ومنبع إشارة الدخل والحمل. يُرجى الشكل 18.4-أ مسارات التيار المستمرة والمتداولة، وتمثل الدارたان في الشكلين 18.4-ب و ج دارتي التيار المتداوب والمستمر المكافئتين. من الواضح أننا استعرضنا في دارة التيار المستمر عن جميع المكثفات بدارة مفتوحة، وفي دارة التيار المتداوب بدارة قصر. ونظراً إلى أن المقاومة الداخلية للبطارية المثلية تساوي الصفر (جزء من الأولم للبطارية العملية التامة الشحن)، فقد مثلنا البطارية في دارة التيار المستمر بجهد التغذية V_{cc} ، ومثلناها في

دارة التيار المتناوب بداره قصر (لا تعطي البطارية إشارات متناثبة). لذا، وفيما يخص التيار المتناوب، فإن البطارية في الشكل 18.4-أ تقصر R_2 و R_L إلى الأرضي، وتظهر R_2 متفرعة مع R_1 (وفقاً لما سبق أن بيّناه في الشكلين 14.4-ب و ج). لاحظ أيضاً أن مقاومة الحمل الخارجية R'_L تظهر متفرعة مع مقاومة الحمل الداخلية R_L .

وما يجدر ذكره الآن هو أن الربح الذي حُسب في المثال 7.4 باستعمال خط الحمل المتناوب ينطبق على حالة مقاومة المتابع المتتجاوزة R_S . إذا لم تُقصَر R_S بمكثفة كبيرة، كان الربح أقل من ذلك الذي حُسب باستعمال خط الحمل المتناوب في الشكل 16.4-د (انظر المسألة 29).

ويمكن لساعات مكثفات التجاوز أن تساوي مئات، أو حتىآلاف، المкроفاراد (μF). وتتصف هذه المكثفات ذات الساعات التي من هذه المرتبة بكثرة حجمها، وهذا ما يمنع استعمالها في الدارات المتكاملة حيث يمكن لمكثفة واحدة منها أن تكون أكبر من الدارة بأسرها. لذا يُستغني عن مكثفات التجاوز في الدارات المتكاملة، ويُعوض انخفاض الربح الناجم عن ذلك باستعمال مراحل تضخيم إضافية.

6.4 اعتبارات الأمان والتأريض


Safety considerations and grounding

قدَّمنا في الشكلين 7.4 و 10.4 رمز الأرضي، والأرضي هو نقطة وصل عامة كموتها يساوي كمون الأرض. في الدارات المعقَّدة التي تحتوي على كثير من الترانزستورات، من الأسهل ربط جميع الدارات بأرضي عام¹⁵ يتَّألف من سلك ثخين (مسرى ناقل) أو صفيحة ناقلة أو هيكل ناقل. ومن المعتاد عملياً نسبُ جميع الجهود إلى الأرضي العام. ونظرًا إلى اعتبار الأرضي محايِداً كهربائيًا، يمكن وصل نقاط أرضي الدارات المنفصلة معاً من دون التأثير فيها. على سبيل المثال،

¹⁵ المثال الجيد للتأريض هي الأسلام الكهربائية في السيارة. فجميع دارات السيارة موصولة بهيكلاها ومحركها المعدنيين. وقطب البطارية السالب موصول أيضًا بهذا الأرضي العام. يُسمى هذا النوع من الأرضي بأرضي الهيكل لاختلافه عن أرضي الأرض الحقيقة.

وُصلت نقاط أرضي داري دخل وخرج المضخمين المبينين في الشكل 11.4 معاً من دون أن يؤدي ذلك إلى تداخل مع عمل كل من الدارتين.

والسبب الآخر لاستعمال رمز الأرضي هو تبسيط شكل الدارة. باستعمال الشكل 11.4 مثلاً، كان بإمكاننا رسم الدارة وفق المبين في الشكل 19.4، وذلك بحذف السلك المشترك واستعمال عدد من رموز الأرضي بدلاً منه. إن حذف سلك الأرضي العام من مخطط دارة معقدة يجعل قراءته أسهل فعلاً.

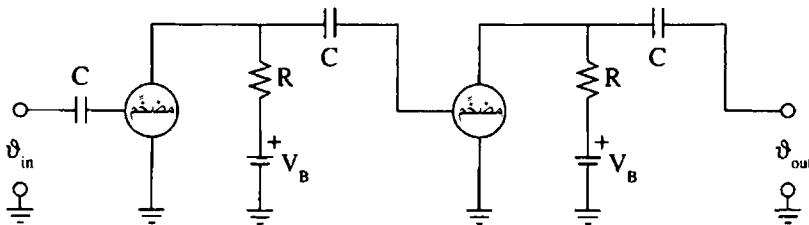

الشكل 19.4: تمثيل آخر للدارة المعطاة في الشكل 11.4 باستعمال رموز أرضي متعددة.


ويجب أن نميّز أيضاً بين رمز أرضي الهيكل (حا) ورمز أرضي الأرض (=). في الدارات المعقدة، وحيث يمكن إجراء هذا التمييز، فإن ذلك يبسط متابعة المخططات¹⁶ أيضاً. يشيع أرضي الهيكل في التجهيزات الكهربائية التي من قبيل التلفاز والغسالة. ويتحقق أرضي الأرض بالوصل مع قضيب معدني أو مع أي بنية معدنية أخرى مطمورة في الأرض من قبيل أنابيب المياه العامة. وتُعتبر الأرض مكثفة هائلة تتقبل بسهولة أي نوع من الشحنات أو التيارات التي تردد إليها. ومانعة الصواعق هي تجهيزа تضمن نزول صواعق البرق المدمرة، التي تتالف من تيارات تصل حتى 20 ألف أمبير، إلى الأرض بأمان بدلاً من نزولها على البناء الذي يحمل المانعة. وفي التجهيزات الكهربائية، من الحكمة عادة وصل هيكل الجهاز مع الأرض لدرء الصدمة الكهربائية التي يمكن تتعرض لها حين حصول عطل في الآلة من قبيل تماس السلك "الحامى" مصادفة مع الهيكل. فالشخص الذي يلمس الهيكل حينئذ يمكن أن يُصاب بصدمة خطيرة. لكن إذا كان الهيكل مؤرضاً،

¹⁶ معظم الكتب تستعمل رمز أرضي الأرض في الدارات البسيطة نسبياً.

مر التيار إلى الأرض من دون إحداث أذى (وعلى الأرجح، تفصل القواطع الكهربائية الكهرباء فوراً)¹⁷. طبعاً، ليس من العملي وصل هيكل بعض التجهيزات، التي من قبيل تجهيزات السيارة مثلاً، مع الأرض لأن إطارات السيارة شديدة العزل، ولعدم وجود مبرّر حقيقي لذلك. ببطارия السيارة التي يساوي جهدها 12 فولط، لا تسبب صدمة كهربائية. أما الميكانيكيون، الذين يحرشون أنفسهم تحت لوحة أجهزة القياس في السيارة (لوحة السائق)، فيجب ألا يرتدوا ساعات أو خواتم معدنية، لأن حرارتها يمكن أن ترتفع إلى درجة خطيرة إذا قصرت الجهد 12 فولط. وثمة المزيد من اعتبارات الأمان الخاصة بالتمديدات الكهربائية المنزلية.

1.6.4 التمديدات الكهربائية المنزلية Residential wiring

إن أحد أكثر الجوانب إيهاماً في التمديدات الكهربائية المنزلية هو الغرض من سلك الأرضي الثالث في المقابس الجدارية. يُرى الشكل 20.4 منظومة تمديدات ثلاثة الأسلام في منزل عادي، إضافة إلى خط الجهد الوارد من شبكة الكهرباء إلى المنزل. والسلك المحايد في هذه المنظومة موصول مع الأرض، وإلى جانبه يوجد خطان، جهد كل منهما يساوي 120 فولط متباوباً بتردد يساوي 60 هرتز.

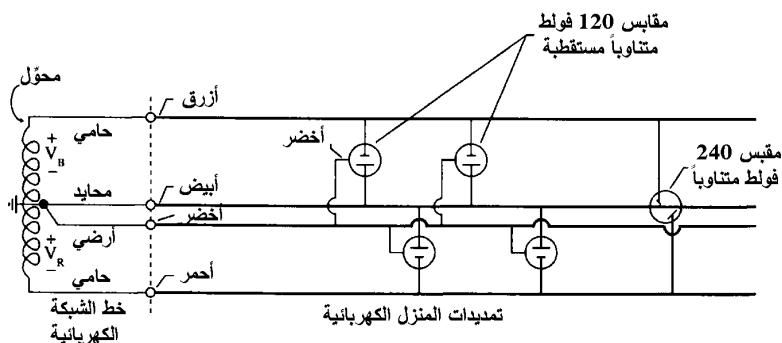

الشكل 20.4: منظومة تمديدات كهربائية منزلية تتكون من ثلاثة أسلاك وحيدة الطور تؤمن دارتي 120 فولط ودارة 240 فولط. مصطلحات الألوان: أبيض W للمحايد، وأحمر R وأزرق B للخطين الحاميين، وأخضر G لسلك الأرضي.

¹⁷ ثمة أيضاً سبب وجيه لوصل أرضي الهيكل مع الأرض في المنظمات الإلكترونية لأن الخبرة بيّنت أن ذلك يقلّص الأضرار التي تلحق بالدورات بسبب الكهرباء الساكنة.

وطوراً جهدي الخطين الأزرق والأحمر منزان بـ 180 درجة، أي إن $V_B = -V_R$ ، وهذا يعني وجود جهد مداره 240 فولط متباوباً بينهما. توفر هذه المنظومة للمنزل خطّيًّا 120 فولط متباوب منفصلين، وخط 240 فولط متباوباً، واحداً للأجهزة ذات الحاجة إلى استطاعة عالية، ومن أمثلتها مكبات الهواء والأفران والمدافئ الكهربائية. وتُثير معاينة خطّيًّا 120 فولط المنفصلين سؤالاً عن الحاجة إلى سلك الأرضي الإضافي الموصول مع كل مقبس (يتالف خط الـ 120 فولط من السلك الحامي، والسلك المحايد، وسلك الأرضي الموصول بالسلك المحايد في الشبكة). فلماذا لا نستغني عن واحد من السلكين الآخرين؟ والجواب عن ذلك هو التالي: إذا حصل مصادفة عكس سلكي المقبس، اتصل السلك الحامي الذي يحمل الجهد 120 فولط مع هيكل الآلة الكهربائية، مؤدياً إلى إلحاق أذى شديد بالشخص الذي يلمس الهيكل وهو واقف على الأرض. أما في حالة وجود سلك الأرضي، وإذا كان موصولاً على النحو الصحيح مع الهيكل، فإنه يمرّ التيار إلى الأرض ريثما تتصير الفاصلة، من دون إيذاء أحد. نأمل أن يكون قد اتضح للقارئ أن الهياكل غير المؤرّضة أو العلب المعدنية التي تحتوي على تجهيزات كهربائية يمكن أن تكون مميتة في حالة حصول خلل في العزل الكهربائي أو تماس عرضي للسلك الحامي مع الهيكل أو العلبة.

لذا، ولدرء حصول الصدمة الكهربائية العَرضية، يفرض كثير من المجتمعات استعمال قواطع تفاضلية في الحمامات والمطابخ وأحواض السباحة. يكون تيارا الخطين الحامي والمحايد في الآلة الكهربائية السليمة متساوين ومتعاكسين في الطور عادة. لكنهما يصبحان غير متساوين إذا أدى عطل في الآلة إلى جريان تيار في خط الأرضي أو عبر جسم شخص يلامس علبة الآلة المتعطلة. فيكشف القاطع التفاضلي، الذي يبدو كالمقبس العادي باستثناء احتوائه على قاطع، تدفق التيار غير المتوازن في الخطين الحامي والمحايد، ويفصل الكهرباء عن الآلة فوراً.

7.4 الخلاصة

Summary

- وضعنا في هذا الفصل أساساً للإلكترونيات أكثر تعقيداً من قبيل المضخّمات المتعددة المراحل ومضخّمات العمليات والدارات المتكاملة والمهترات والإلكترونيات الرقمية والتماثلية.
- وأوضحنا أن الناقليّة يمكن أن تحصل بالإلكترونات وبالثقوب، وأن شوب نصف الناقل يمكن أن يزيد ناقليّته زيادة هائلة. وبيننا أن الثقوب في نصف الناقل المشوب بالنوع p هي الحوامل الأغلبية، وأن الإلكترونات حوامل أقليّة، وأن الإلكترونات في نصف الناقل المشوب بالنوع n هي الحوامل الأغلبية، وأن الثقوب حوامل أقليّة.
- وبيننا أيضاً أن الوصلة pn هي، عملياً، ديدون مثالي يعمل في حالة الانحياز الأمامي كمبدال في وضعية الوصل، وفي حالة الانحياز العكسي كمبدال في وضعية الفصل. وتوضّح معادلة المقوم هذا السلوك بيانياً.
- وكوّنا ترانزستور الوصلة الثانية القطبية BJT بواسطة ديدون متعاكسين بحيث كانت وصلة الدخل منحازة أمامياً، وكانت وصلة الخرج منحازة عكسيّاً. وكان التضخيّم ممكنا لأنّ التيار الذي يجري عبر وصلة الدخل الصغيرة المقاومة (وصلة الباعث والقاعدة) مُجبر على المرور أيضاً عبر وصلة الخرج الكبيرة المقاومة (وصلة القاعدة والمجمّع). وبيننا أنــ BJT هو مضخّم تيار من حيث الجوهر.
- أما النوع الثاني من الترانزستورات، وهو الأبسط من حيث المفهوم، فهو ترانزستور المفعول الحقلــ FET. يُغيّر جهد الدخل عرض قناة ضمن نصف ناقل مشوب، وبذلك يحصل التحكــم بالتيار المار فيها. ولما كانت ممانعة دخلــ FET كبيرة جداً، فإنه لا يجري تيار في دخله عملياً، ولذا يمكن اعتباره مضخّم جهد.
- وعرضنا مفعول التضخيّم بيانياً باستخراج معادلة خط الحمل أولاً، ثم رسمها

فوق خصائص خرج الترانزستور. وبعد اختيار نقطة العمل على خط الحمل، وتصميم دارة الانحياز ذات الجهد المستمر التي تحقق نقطة العمل تلك، حدّنا ربح المضخم بافتراض وجود تغييرات في جهد (أو تيار) الدخل، وباستعمال خط الحمل لقراءة تغييرات جهد (أو تيار) الخرج الموافقة لها.

- وإضافة إلى تحقيق ربح في الجهد أو التيار، يتحقق المضخم أيضاً ربحاً في الاستطاعة. وبهذا المعنى يكون مختلفاً جوهرياً عن تجهيزه من قبيل المحول الذي يحقق أيضاً ربحاً في الجهد أو التيار، لكنه لا يستطيع البتة تحقيق ربح في الاستطاعة. وتأتي طاقة الإشارة المضخمة، التي يمكن أن تكون أكبر كثيراً من طاقة إشارة الدخل، من بطارية أو من وحدة تغذية مستمرة للجهد. ونظراً إلى أن إشارة الدخل وحدها هي التي يجب أن تتحكم في الخرج، يجب أن يكون جهد وحدة التغذية ثابتاً كي لا يؤثر في تغييرات إشارة الدخل، ومن ثمَّ كي تكون إشارة الخرج نسخة مضخمة من إشارة الدخل مطابقة لها بالشكل. ونظراً إلى أن شبكة الكهرباء العامة توفر جهازاً متناوباً فقط، تعتبر المقومات والمرشحات، التي قدّمت في الفصول السابقة، جزءاً من أحد المكونات الأساسية للتجهيزات الإلكترونية، وهو وحدة تغذية الجهد المستمر.

Problems

مسائل

1. حدّ تركيز أزواج الإلكترونات والتقوب في السليكون الصافي ونافيته النوعية عند درجة حرارة الغرفة.
الجواب: $1.5 \cdot 10^{16}$ زوج في المتر المكعب، 2273 أوم متر.
2. احسب مقاومة سلك ناقل طوله 1 متر ومساحة مقطعه العرضاني تساوي 10^{-6} متر مربع. يساوي تركيز الإلكترونات في مادة السلك 10^{21} الإلكترون في المتر المكعب، وهي ذات حركية تساوي $s \cdot V^{-1} \cdot m^2 = 1$.
3. شبّيت عينة من السليكون بشوايب معطية بمعدل 10^{24} شائب للمتر المكعب. حدّ تركيزي الحوامل الأغلبية والأقلية في هذه العينة ونافيتها.

الجواب: تركيز الإلكترونات التي هي أغلبية يساوي $n = N_d = 10^{24}$ الإلكترون للمتر المكعب، وتركيز الثقوب التي هي أقلية يساوي $p = 2.25 \cdot 10^8$ ثقب للمتر المكعب. أما الناقلة فتساوي $S = 2.16 \cdot 10^4 \text{ S/m}$.


4. احسب جهد الانحياز الأمامي اللازم لوصلة جرمانيوم pn لتولّد تياراً يساوي 10 ميلي أمبير عند درجة حرارة الغرفة. استعمل تيار التشبع العكسي $I_0 = 10^{-6} \text{ A}$

5. يساوي تيار التشبع العكسي لديود سليكون pn عند درجة حرارة الغرفة (20 درجة مئوية) $(I_0 = 1 \text{nA}) = 10^{-9} \text{ A}$. وبافتراض أن الديود يمرّر تياراً أمامياً شدته 100 ميلي أمبير عند درجة حرارة الغرفة، احسب تيار التشبع العكسي والتيار الأمامي إذا ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 50 درجة مئوية.

$$\text{الجواب: } I(70^\circ\text{C}) = 216 \text{ mA}, I_0(70^\circ\text{C}) = 32 \text{ nA}$$


6. فيما يخص دارة المقوم المبينة في الشكل 2.3-أ، وبافتراض أن درجة الحرارة تساوي درجة حرارة الغرفة، وأن تيار التشبع العكسي يساوي $I_0 = 1 \mu\text{A}$ ، احسب التيار i عندما (أ) $v = 0.2 \text{ V}$ و $R_L = 0$ ، و (ب) $R_L = 100 \Omega$ و $v = +4 \text{ V}$ و (ت) $R_L = 100 \Omega$ و $v = -4 \text{ V}$

7. ارسم خصائص الدخل والخرج (تابعية v_i لـ v_o) للدارة المبينة في الشكل 21.4. افترض أن الديود مثالي (مبدال فصل ووصل)، وأن جهد الدخل يتغير ضمن المجال $-10 \text{ V} < v_i < +10 \text{ V}$ ، وأن $R_1 = 10R_2$.

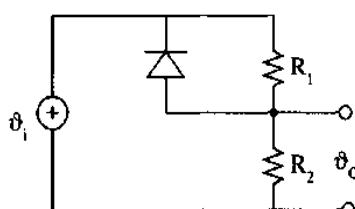

الشكل 21.4


8. تمثل المنحنيات a و b و c في الشكل 22.4 خصائص التيار والجهد لثلاثة ديودات. ارسم نموذج دارة لكل ديود تتضمن ديوداً مثاليًا وبطارية ومقاومة.

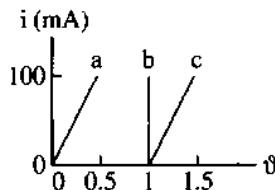

الشكل 22.4


9. بافتراض أن ديدونات المسألة السابقة استعملت في دارة مقوم نصف الموجة المبينة في الشكل 2.3-أ، احسب مطال جهد الخرج V_p عندما تساوي القيمة الفعلية لجهد الدخل المتناوب 10 فولط، مع $R_L = 30\Omega$.
- الجواب:** (أ) 12.12 فولط، (ب) 13.14 فولط، (ت) 11.26 فولط

10. احسب الجهد V_d أو التيار I_d للديود المثلثي المبين في الشكل 23.4 بغية تحديد إنْ كان في حالة وصل.

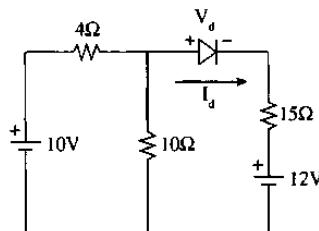

الشكل 23.4

11. احسب التيار I_B المار عبر البطارية التي يساوي جهدها 11 فولط في الشكل 24.4. افترض أن الديود مثلثي.
- الجواب:** $I_B = 0$

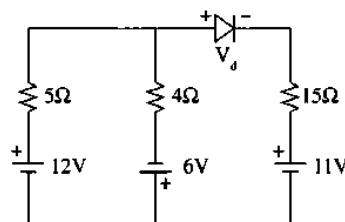

الشكل 24.4

12. بافتراض أن $\beta = 150$ لترانزستور BJT، احسب تيار الбаृث I_e عندما يساوي تيار المجمّع $I_c = 4 \text{ mA}$.

13. احسب β و α للترانزستور BJT المبيّنة خصائص مجمّعه في الشكل 13.4-ب.

الجواب: $\alpha \approx 1$ ، $\beta \approx 500$

14. ارسم خصائص التحويل للترانزستور FET الذي أدرجت خصائص مصرفه في الشكل 8.4-د، وقارنها بتلك المبيّنة في الشكل 9.4 التي تمثل خصائص التحويل التي حصلت باستعمال المعادلة 10.4.

15. احسب ناقليّة العبور g_m لترانزستور FET خصائص مصرفه مبيّنة في الشكل 16.4-د.

16. في المضخم المبيّن في الشكل 12.4، زيد جهد بطارية الانحياز V_{EE} إلى أن أصبحت قيمة الجهد المستمر في الخرج $V_o = V_B/4$ عندما كان جهد الدخل $v_s = 0$. ارسم جهد الخرج V_o عندما يتغيّر v_s وفقاً لنفس للشكل الجيبي المبيّن في الشكل 12.4. وأعد الحساب للحالة التي تساوي فيها قيمة الجهد المستمر في الخرج $3V_B/4$. كيف يجب أن يتغيّر مطال v_s كي لا تتشوّه إشارة الخرج؟

17. باستعمال دارة الباृث المؤرّض المبيّنة في الشكل 13.4-أ،
 (أ) احسب قيمة المقاومة R_S للحصول على نقطة عمل عند $I_b = 3 \mu\text{A}$ عندما يكون جهد بطارية الانحياز $V_{BB} = 2 \text{ V}$.

(ب) احسب I_e و I_c و V_{ce} عندما: $V_{CC} = 8 \text{ V}$ و $R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$ و $\beta = 500$.

الجواب: (أ) $R_S = 433 \text{ k}\Omega$ ، $I_e = 1.503 \text{ mA}$ ، $I_c = 1.5 \text{ mA}$ ، (ب) $V_{ce} = 4.7 \text{ V}$

18. استعمل دارة الباृث المؤرّض المبيّنة في الشكل 13.4-أ بعد تغيير V_{CC}

ليصبح 8 فولط، و I_b ليساوي 3 مкро أمبير عند نقطة العمل:

(أ) حدد ربح التيار G للمضخم باستعمال الطريقة البيانية. أي أوجد G من خط الحمل.

(ب) قارن قيمتي I_c و V_{ce} عند نقطة العمل بالقيمتين المحسوبتين في المسألة 17.

19. أعد تصميم المضخم الترانزستوري الذاتي الانحياز المبين في الشكل 14.4-أكي يعمل ضمن معظم المنطقة الفعالة (المبيّنة بخصائص المجمع في الشكل 14.4-د). أي استعمل خط الحمل الذي تقع إحدى نهايته عند جهد البطارية $V_{ce} = 12V$ ، وتقع الأخرى عند ركبة المنحني $I_b = 100\mu A$. ولتقليل حجم العمل التصميمي، استعمل القيم التالية: $R_L = 10k\Omega$ و $R_E = 0.5k\Omega$ و $V_{CC} = 12V$ وربع التيار $G = \Delta I_c / \Delta I_b$.

20. يُستعمل في ترانزستور BJT سليكوني انحياز بتيار ثابت وفق المبين في الشكل 15.4. احسب R_{FB} و I_b و V_{ce} الموافقة للقيم التالية: $V_{CC} = 9V$ ، $I_c = 1mA$ ، $\beta = 100$ ، $R_L = 3k\Omega$ عند نقطة العمل.

الجواب: $R_{FB} = 1.13M\Omega$ ، $I_b = 10\mu A$ ، $V_{ce} = 6V$

21. صمم مضمّناً مؤرّضاً لباعث لتضخيم إشارات بأكبر مطارات ممكنة. استعمل ترانزستوراً سليكونياً ذا خصائص مجمّع كتلك المعطاة في الشكل 7.4-ب، وذلك في دارة انحياز ثابت من النوع المبين في الشكل 15.4. حدد جهد البطارية V_{CC} ومقاومة الحمل R_L ونقطة العمل في حالة الجهد المستمر ومقاومة الانحياز R_{FB} التي تعطي نقطة العمل تلك.

22. حدد نقطة العمل لمضخم ترانزستور الجermanium الذاتي الانحياز المبين في الشكل 14.4-أ، مفترضاً القيم التالية: $R_E = 2k\Omega$ ، $R_L = 5k\Omega$ ، $\beta = 100$ ، $V_{CC} = 12V$ ، $R_2 = 120k\Omega$ ، $R_1 = 30k\Omega$

الجواب: $V_{ce,Q} = 5.1V$ ، $I_{c,Q} = 0.98mA$ ، $I_{b,Q} = 9.8\mu A$

23. استعمل الترانزستور JFET المبينة خصائص مصرفه في الشكل 8.4-د في دارة المنبع المؤرّض المبينة في الشكل 16.4-ب. بافتراض أن:

$$R_L = 3k\Omega , V_{DD} = 15V , R_E = R_{Th} = 0$$

(أ) حدد V_{Th} الذي يعطي تيار مصرف يساوي $I_d = 2.8mA$

(ب) حدد V_{Th} الذي يعطي جهداً بين المصرف والمنبع يساوي $V_{ds} = 10V$.

24. لدينا في مضخم FET، ذي القناة n ، المؤرّض المنبع والمبيّن في الشكل 16.4-أ ما يلي: $R_L = 1k\Omega$ ، $R_1 = 3.3M\Omega$ ، $R_2 = 15M\Omega$ ، $V_{DD} = 15V$ ، $R_S = 1k\Omega$. باستعمال خصائص المصرف المبينة في الشكل 8.4-د، حدد نقطة عمل المضخم. أهمل جهد الدخل (في حالة التيار المستمر $X_c = \infty$). مساعدة: ارسم منحنيات خصائص التحويل باستعمال المعادلة 10.4 أو باستعمال منطقة التشبع (التيار الثابت) في خصائص المصرف، ثم ارسم خط الانحياز، أو استعمل طريقة التجربة والخطأ لتحديد إحداثي نقطة العمل $I_{d,Q}$ و $V_{gs,Q}$ على خط الحمل.

الجواب: $V_{ds,Q} = 6V$ ، $I_{d,Q} = 4.5mA$ ، $V_{gs,Q} = -1.8V$

25. صمم دارة الانحياز الذاتي للمضخم المؤرّض المنبع المبيّن في الشكل 16.4-أ مفترضاً أن $R_L = 2.5k\Omega$ ، $V_{CC} = 8V$ ، $R_S = 1.5k\Omega$ ، وأن نقطة العمل تقع في منتصف خط الحمل. استعمل الخصائص المبينة في الشكل 16.4-د.

26. سوف يستعمل الترانزستور MOSFET ذو النمط المحسّن المبيّنة خصائصه في الشكلين^(*) 25.4-أ و ب مضخماً أساسياً في الدارة المبيّنة

^(*) لا تتطابق مواصفات الشكل 25.4 المذكورة في المسألتين 26 و 29 مع مواصفات الشكل 25.4 الذي أرجناه هنا بنفس صيغته الواردة في الكتاب الأصلي. يُضاف إلى ذلك أن ثمة خللاً أساسياً في الدارة المبيّنة في الشكل. ولعل في ذلك حافزاً للقارئ للاجتهد واقتراح شكل يتاسب مع نصي المسألتين (المترجم).

في الشكل 25.4-ج. تذكر أن الترانزستور MOSFET المحسن ذا القناة n يعمل بجهد موجب بين البوابة والمنبع تقع قيمته بين جهد عتبة V_T (بين 2 و 4 فولط عادة) وقيمة عظمى $V_{gs, on}$. بافتراض أن $V_{DD} = 15V$ ، $R_L = 3k\Omega$ ، $V_{GG} = 7V$.

$$\text{الجواب: } V_{ds,Q} = 8V, I_{d,Q} = 2.5 \text{ mA}, V_{gs,Q} = 7V$$

27. يمكن استعمال الانحياز الذاتي أيضاً مع الترانزستور MOSFET ذي النمط المحسن. خذ الدارة المبينة في الشكل 16.4-أ واقصر المقاومة R_s لعدم الحاجة إليها لأن R_1 و R_2 يمكن أن توفران وحدهما جهد الانحياز الموجب اللازم للترانزستور. بافتراض أن الترانزستور المبينة خصائصه في الشكلين 16.4-ج و د قد استعمل في الدارة الذاتية الانحياز المبينة في الشكل 16.4-أ، وأن: $R_L = 3k\Omega$ ، $R_1 = 400k\Omega$ ، $R_2 = 600k\Omega$ ، I_d و V_{ds} عند نقطة العمل. مساعدة: افترض أن $I_g = 0$.

28. احسب قيمة مكثفة التجاور C_E التي يجب وضعها تفريعاً مع المقاومة R_s لمنع التغذية الراجعة السالبة وما ينجم عنها من تخفيض في ربح المضخم المبين في الشكل 16.4-أ، وذلك في حالة تضخيم إشارات يساوي ترددتها الأدنى 30 هرتز. استعمل قيمة R_s التي حُسبت في المثال 7.4.


29. باستعمال دارة التيار المتباوب المعطاة في الشكل 25.4 والمكافئة للدارة المبينة في الشكل 16.4-أ:

(أ) احسب ربح المضخم $G = v_{out}/v_{in}$ (هذا هو الربح بوجود التغذية الراجعة السالبة).

(ب) احسب الربح G مفترضاً وجود مكثفة تجاوز C_E كبيرة متفرعة مع R_s لتجعل ممانعتها للإشارات المتباوبة تساوي الصفر.

(ت) قارن الربحين، وبين أيهما أكبر. مساعدة: استعمل المعادلة $i_d = g_m v_{gs}$ المستنيرة من المعادلة 11.4، وذلك لربط الجزء المتغير من تيار المصرف i_d مع الجزء المتغير v_{gs} من الجهد بين البوابة والمنبع.

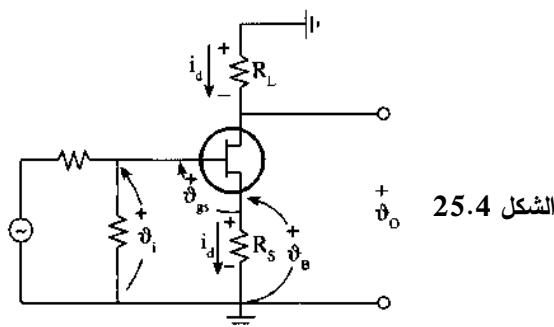الجواب: (أ) $G = -g_m R_L$ (ب) $G = -g_m R_L / (1 + g_m R_L)$
الربح أكبر عندما $R_s = 0$



الفصل الخامس

دارات المضخّمات العمليّة

Practical Amplifier Circuits

Introduction

1.5 مقدمة

اشتمل الفصل السابق على أساسيات تصميم المضخم الوحيد المرحلة، وخاصة تصميم الجوانب المتعلقة بالجهد المستمر التي تحدّد الانحياز اللازم لنقطة العمل المثالية على خط الحمل، وذلك بعد اختيار جهد البطارية ومقاومة الحمل. وبعد تصميم دارة الانحياز، يُصبح المضخم جاهزاً لتضخيم الإشارات الصغيرة حتى مستويات مفيدة. فإن إشارات المحسّنات الطاقة، التي من قبيل الهوائي والمicrophone ورأس قراءة الشريط المغناطيسي تتصف بالضعف عادة، وهي غالباً ما تكون بمستوى الضجيج المحيطي، ويجب تضخيمها. ومن أمثلة الإشارات الضعيفة الأخرى:

1. إشارة مذيع السيارة المستقبلة التي تزداد ضعفاً مع الابتعاد عن محطة الإذاعة، وهذا ما يدفع السائق إلى الانتقال إلى محطة أقوى لتجنب ضجيج الطرطةقة الذي يتغلب على الإشارة الضعيفة.
2. الاستقبال التلفزي في أثناء تساقط الثلج الكثيف الذي يجعل شدة الضجيج الجوي تضاهي شدة الإشارة المبتغاة.

وقد اقتصرت دراستنا في الفصل السابق على المضخّمات الوحيدة المرحلة، في حين أن المضخم العملي يتألف عادة من عدة مراحل موصولة على التبالي لتحقيق

ربح كبير، ومن ثمَّ تضخيم إشارة الدخل الصغيرة لتصبح كبيرة بقدر يكفي لتكون إشارة دخل لمضمِّن استطاعة، على سبيل المثال. وتكون شدات الإشارة عادة، ومن بينها الإشارات المذكورة آنفًا، من رتبة المкро فولت، في حين أن شدات الإشارات المفيدة يجب أن تكون في مجال الفولط. حينئذ، وعندما تصبح شدة الإشارة في مجال الفولط، يمكن اعتبارها منيعة على التداخل من قبل الضجيج وإشارات التشويش الأخرى، وظاهرة لمعالجتها بواسطة دارات من قبيل دارات تشكيل الموجة ومضمِّنات الاستطاعة. فمضخم الاستطاعة، الذي يُعطى في خرجه مئات، أو حتى آلاف الواطات، يحتاج في دخله إلى إشارة كبيرة خالية من الضجيج، يقع مطالها عادة فيما بين 1 و 10 فولط، وهذا يعني أن ربحاً مضخماً للجهد يجب أن يصل حتى 10^6 . ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق ربح بهذا الكبير بمرحلة تضخيم واحدة، بل إن ذلك يتطلَّب عدة مراحل، ربح كل منها يقع بين 10 و 1000. على سبيل المثال، يتطلَّب تحقيق ربح كلي يساوي 10^6 ، وهذا ربح ضروري لتضخيم إشارة بالقرب من مستوى الضجيج، إلى ثلات مراحل، ربح كل منها يساوي 100.


ويُستعمل المخطط الصندوقي (مخطط المؤطرات) عادة لتمثيل المضخم الذي من قبيل ذاك المستعمل في المذيع والتلفاز، والذي يتَّألف من مضخم جهد يليه مضخم استطاعة.

يُري الشكل 1.5 مضخماً من هذا القبيل ربحه الكلي يساوي 10^6 . ويتحقق ربح الجهد في مقطع تضخيم الجهد، ولا يُسهم مضخم الاستطاعة في ذلك الربح، فهو مضخم تيار من حيث الجوهر. ويمكن النظر إلى المضخم بطريقة أخرى هي أن مقطع تضخيم الجهد هو مضخم إشارة لا يُعطي استطاعة ملحوظة في خرجه. أما مضخم الاستطاعة فهو الذي يُعطى في خرجه استطاعة كبيرة، وهو يحقق ذلك بتضخيم تيار دخله إلى مستوى يقع عادة بين 1 و 100 أمبير، في حين أن جهد خرجه يتَّأرجح في مجال عشرات الفولطات فقط. وما يجدر ذكره أيضاً هو أن مقطع تضخيم الإشارة هو الذي يحتوي على العدد الأكبر من المكونات، وهو الأكثر تعقيداً، لكن نظراً إلى عدم تضخيمه للاستطاعة، فإن تبديده الحراري يكون

ضئيلاً، ولذا يمكن صنع مضخم جهد كامل ضمن دارة متكاملة واحدة.¹

إن هدف هذا الفصل هو فهم المكونات التي يتتألف منها المضخم المتعدد المراحل والعلي الربح، إضافة إلى خصائص هذا المضخم. ومع أن التنفيذ العملي يحصل غالباً حالياً بواسطة دارات متكاملة، فإن دراسة المكونات المنفصلة الموصولة معاً ضرورية لتحقيق ذلك الفهم على نحو كامل. على سبيل المثال، تختلف مرحلة المضخم الأولى عن مرحلته الأخيرة بسبب اختلاف وظيفتيهما. فالمرحلة الأولى تستقبل إشارات صغيرة جداً عادة، ولذا يكون ترانزستور المفعول الحقلي FET ملائماً للاستعمال فيها: فممانعة دخله العالية تتطلب استطاعة قليلة من منبع الإشارة. صحيح أن خصائص الـ FET أشد لاختطاف من خصائص ترانزستور الوصلة الثانية القطبية BJT، إلا أن ذلك عديم الأهمية في حالة الإشارات الصغيرة (حيث يكون المنحني غير الخطى خطياً ضمن منطقة عمل ضيقة).

مضخم

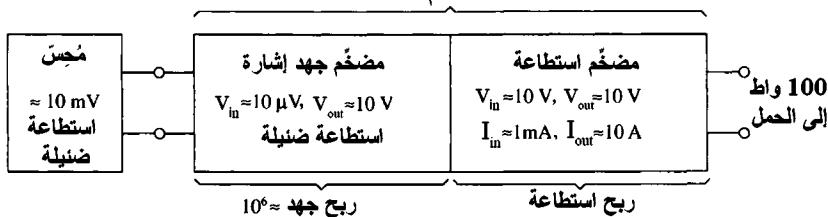

الشكل 1.5: مخطط لمضخم نموذجي يُري مقطعين لتضخيم جهد الإشارة والاستطاعة. وتتأتي إشارة دخل مضخم الجهد من تجهيز التقاط حساسة تُعطي إشارة ضعيفة في مجال المкро فولط ذات استطاعة معروفة تقريباً.

The Ideal Amplifier

2.5 المضخم المثالي

المضخم هو تجهيز تأخذ إشارة في دخلها وتضخمها بعامل A وفق المبين في الشكل 2.5-أ، حيث إن $v_{out} = A v_{in}$. إذا رغب امرؤ في بناء مضخم مثالي، فما هي الخصائص التي يجب أن يتتصف بها؟ الجواب باختصار هو أن الربح A

¹ ويمكن أيضاً وضع مضخم استطاعة كامل ضمن دارة متكاملة. لكن نظراً إلى ضرورة تصريف مقدار كبير من الحرارة، تكون الدارة المتكاملة كبيرة، ذات أبعاد من رتبة الإنشات عادة، وتُوضع على مبرد كبير السطح من قبيل صفيحة معدنية ذات شفرات.

يجب أن يكون لانهائيًّا، ويجب أن تمتد استجابته التردديّة frequency response وهي مسطحة من الصفر حتى أعلى الترددات الممكنة، ويجب أن تكون ممانعة دخله لانهائيّة وممانعة خرجه معدومة. دعنا نتوصل إلى هذه الاستنتاجات باستعمال دارة المضخم الشائع المبيّنة في الشكل 2.5-ب. لقد استعملنا دارة ثقينين هنا لتمثيل منبع الإشارة ومدخل وخرج المضخم، إضافة إلى الحمل الموصول بالخرج. تذكر أننا أوضحنا في المقطع 6.1 أن مبرهنة ثقينين تنص على أنه حين النظر من بين نهايتي دارة معقدة، فإنه يمكن تمثيل الدارة المعقدة بدارة ثقينين مكافئة بين هاتين النهائيتين. إذن، ترى نهايتي مدخل المضخم منبع إشارة الدخل على شكل مقاومة R_s متسللة مع منبع جهد مثالي v_s . وفي نفس الوقت، يرى منبع إشارة الدخل المضخم على شكل مقاومة حمل R_i . وعلى نحو مشابه، يعمل مخرج المضخم منبعاً بالنسبة إلى مقاومة الحمل R_L . وتمثل مقاومة الحمل أشياء من قبل المجاهير والطابعات والشاشات وغيرها. بناء على ذلك يمكن الآن تعريف عامل التضخيم A_r لمضخم عملي بدلالة² بما يلي:


$$A_r = \frac{v_o}{v_s} = \frac{i_o R_L}{v_s} = \frac{A v_i / (R_o + R_L)}{v_s} R_L \quad (1.5)$$

$$= A \frac{R_i}{R_s + R_i} \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

حيث يعطى الجهد v_i في دخل المضخم بدلالة v_s بـ $v_i = v_s (R_i / (R_s + R_i))$. تنص العلاقة السابقة بوضوح على أن الربح الكلي A_r للمضخم أصغر من ربح المضخم الطبيعي المفتوح الحلقة A . إلا أنها تؤدي أيضاً بالتغييرات التي يمكن إدخالها في قيم عناصر المضخم لتعظيم الربح الكلي A_r ، وهو هدفنا الأساسي. إذن، يتحقق المضخم المثالي ما يلي:

(أ) $R_i \rightarrow \infty$ ، ولذا فإن كل جهد منبع الإشارة يظهر بين طرفي R_i (بكلمات أخرى، يظهر v_s بكامله بين نقطتي مدخل المضخم)، وليس على منبع الدخل تقديم أي استطاعة ($i_i = 0$ عندما $R_i = \infty$).

² يُعرف أيضاً بربح الحلقة أو الدارة المفتوحة open loop or open circuit gain

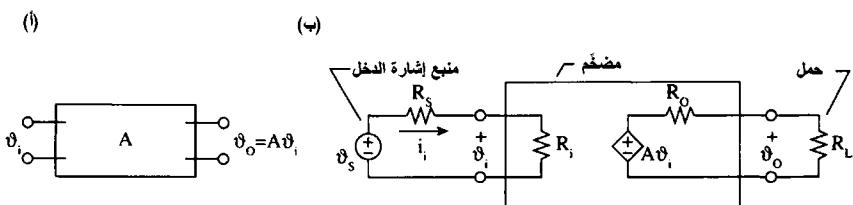

الشكل 2.5: (أ) مضخم مثالي. (ب) دارة ثقينين مكافئة لمضخم يظهر فيها منبع إشارة موصول مع المدخل، وحمل موصول مع المخرج.

(ب) $R_o \rightarrow 0$ ، ولذا يظهر كل الجهد $A V_i$ على طرفي R_L ، ولا يضيع شيء منه داخل المضخم. وإذا كان من الممكن لـ R_o أن تساوي الصفر أيضاً، أمكن للمضخم أن يكون منبعاً لاستطاعة لانهائية. إذن، كلما كانت R_o أصغر في المضخم الحقيقي، كان مفعول الحمل في المضخم أقل (بكثير)، R_L لا تؤدي إلى "تحميل" للمضخم.


(ت) $A \rightarrow \infty$ (لأسباب جلية) ويجب أن يكون ثابتاً مع تغيير التردد، أي يجب تضخيم جميع الترددات بنفس المقدار.

والخلاصة هي أنه يمكننا القول إن الربح الحقيقي المثالي $A_{r, opt}$ يتحقق:

$$A_{r, opt} = \lim_{\substack{R_i \rightarrow \infty \\ R_o \rightarrow \infty}} A_r = A \quad (2.5)$$

يمكن تمثيل المضخم المثالي وفقاً للمبين في الشكلين 3.5-أ و ب للذين يُريان المنبع والحمل موصولين مع المدخل والمخرج³. حين تصميم مضخم حقيقي، علينا الاهتمام بهذه الخصائص واستعمالها بوصفها إرشادات للتصميم. على سبيل المثال، يجب أن تكون ممانعة دخل المرحلة الأولى من المضخم المتعدد المراحل والعلوي الربح أكبر ما يمكن كي تتوافق مع منابع الإشارات الشديدة الضعف ذات الممانعة العالية أصلاً.

³ سوف نبيّن فيما بعد أن مضخم العمليات operational amplifier، وهو دارة منكاملة مؤلفة من مضخم جهد متعدد المراحل عالي الربح، يقارب بخصائصه مواصفات المضخم المثالي. ولذا ثمة استعمالات كثيرة له في الصناعة.

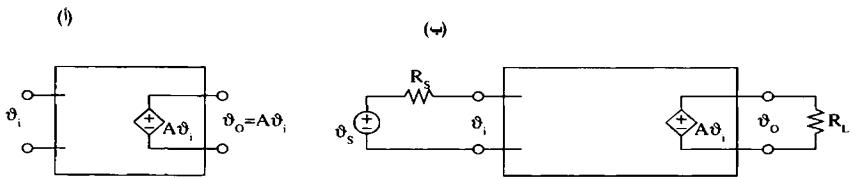

الشكل 3.5: (أ) مضخم مثالي ممثل بمدخل مفتوح الدارة ($R_i = \infty$) ومخرج موصول مع منبع جهد متحكم فيه. (ب) المنبع والحمل موصولان مع مضخم مثالي.

المثال 1.5

نمة رغبة في تسجيل تغيرات درجة الحرارة بواسطة راسمة ورقية. لذا يجب تصخيم إشارة محول الطاقة الحرارية (وهو أداة تحويل الحرارة إلى جهود منخفضة القيمة) بقدر يكفي لتشغيل الراسمة (وهي آلة تحويل قيم الجهد إلى إحداثيات موضع قلم الرسم). يعطي محسّ الحرارة 10 ميلي فولط عند درجة الحرارة العظمى. وتحتاج الراسمة إلى 1 فولط لتضع القلم في أقصى وضع له. فإذا استعملنا المضخم المبين في الشكل 2.5-ب، الذي يساوي ربح الدارة المفتوحة فيه $A = 1V/10mV = 100$ ، ففي أي موضع يكون القلم عند درجة الحرارة العظمى؟ تساوي ممانعة المحسّ الداخلية 600 أوم، وتتساوى ممانعة دخل الراسمة 1200 أوم، وتتساوى ممانعة دخل المضخم 3000 أوم، وتتساوى ممانعة خرج المضخم 200 أوم.

يساوي جهد الدارة المفتوحة في مخرج محسّ الحرارة عند درجة الحرارة العظمى 10 ميلي فولط، منها $10mV / (3000 + 600) = 8.33mV$ فقط متاح للتضخيم بسبب تجزئة الجهد بين ممانعة المحسّ وممانعة دخل المضخم.

لذا يساوي جهد خرج الدارة المفتوحة $8.33mV \cdot 100 = 833mV$ ، منها $833mV / (1200 + 200) = 714mV$ فقط متاحة للراسمة بسبب توزيع الجهد على ممانعة خرج المضخم وممانعة دخل الراسمة. من ذلك ينتج أن ربح المضخم الكلي A_r يساوي:

$$A_r = v_o / v_i = 714 / 10 = 71.4$$

(يمكن الحصول على هذه النتيجة أيضاً باستعمال المعادلة 1.5). إذن، سوف ترى الراسمة 71.4% من درجة الحرارة العظمى.

سوف ننتقل الآن إلى تحليل المرحلة الأولى من مضخم متعدد المراحل، ثم نمضي عبره إلى مرحلة تضخيم جهد ذي قيمة أكبر، وفي النهاية إلى مرحلة تضخيم الاستطاعة.

3.5 مضخمات الإشارات الصغيرة Small-Signal Amplifiers

بَيْنَا في الفصل السابق أنه يمكن الحصول على ربح المضخم بطريقة بيانية، وذلك بمقارنة مجالات تغيرات جهد الخرج والدخل. إلا أن هذه الطريقة تصبح عديمة الجدوى حين رسم إشارات دخلٍ، مستوياتها في مجال الميلي فولط، فوق منحنيات خصائص في مجال الفولط. لو فعلنا ذلك لمرحلة التضخيم الأولى، لبدت إشارة الدخل نقطة على منحنيات الخصائص، ولما أمكن قراءة الربح. إلا أنه يمكن تحويل هذه المشكلة لمصلحتنا وفقاً لما يلي: برغم أن منحنيات خصائص الترانزستور لخطية، فإن استعمال جزء صغير من المنحني يمكننا من تقريب ذلك الجزء بخط مستقيم. إذن، يمكننا في حالة إشارات الدخل الصغيرة اعتبار الترانزستور، الذي كان حتى الآن تجهيزه لخطية عامضة ثلاثة الأطراف، خطياً. حينئذ تُمكِّن الاستعاضة عنه بمقاومة ومنبع متحكم فيه، وتُمكِّن معاملة دارة الترانزستور معاملة أي دارة، وهذه مزية كبيرة يستفاد منها حين تحليل المضخمات الترانزستورية.

1.3.5 نموذج الإشارة الصغيرة للـ FET

Small-signal model (FET)

إذا نظرنا إلى خصائص ترانزستور المفعول الحقلـي FET المبيـنة في الشكلين 4-8.4 و 4-16، على سبيل المثال، وجدنا أن التيار I_d يعتمد على جهد البوابة V_{gs} وعلى جهد المصرف V_{ds} أيضاً:

$$I_d = I_d(V_{gs}, V_{ds}) \quad (3.5)$$

وفي حالة الإشارات الصغيرة التي تتراوح تأرجحات صغيرة Δ حول نقطة العمل Q ، نحصل من حساب التكامل والتفاضل على:

$$\Delta I_d = \frac{\partial I_d}{\partial V_{gs}} \Delta V_{gs} + \frac{\partial I_d}{\partial V_{ds}} \Delta V_{ds} \quad (4.5)$$


ويمكنا تمثيل التغيرات Δ بالجزء المتغير أو المتناوب من الإشارة الكلية.

على سبيل المثال، نضع $I_d = I_{d,Q} + \Delta I_d$ (انظر الشكل 13.4-ب)، حيث استعملنا في هذه المعادلة الأحرف اللاتينية الصغيرة للتعبير عن المركبة المتناوبة من الإشارة. حينئذ، تُمكن كتابة المعادلة 4.5 بالصيغة التالية:

$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{1}{r_d} v_{ds} \quad (5.5)$$

$g_m = \Delta I_d / \Delta V_{gs}$ هي ناقليّة العبور، وتساوي في معظم ترانزستورات

المفعول الحقلي ما بين 1000 و 10000 مكرو سيمنس، وهي تعبر عن كفاءة التحكم في تيار المصرف بواسطة جهد البوابة. تحدّد ناقليّة العبور تجريبًا، وذلك بتثبيت الجهد بين المنبع والمصرف وأخذ نسبة تغيرات تيار المصرف إلى تغيرات جهد البوابة. وهي غالباً ما تستعمل للتعبير عن جودة الـ FET. أما الموسط الآخر، الذي يعبر عن الازدياد الطفيف في خصائص الخرج في الشكل 16.4-د، فهو مقاومة المصرف $r_d = \Delta V_{ds} / \Delta I_d$ التي تتحدد بتثبيت جهد البوابة. أما قيمتها الشائعة فهي $50 \text{ k}\Omega$.

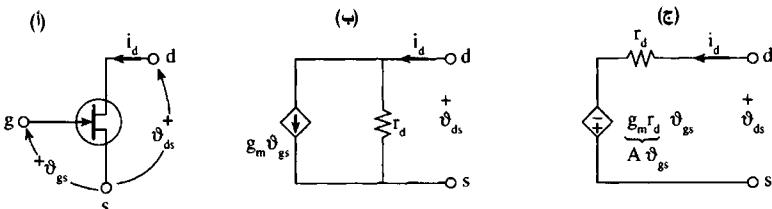

الشكل 4.5: (أ) ترانزستور FET. (ب) نموذج FET للإشارات الصغيرة. (ج) نموذج منبع جهد مكافئ للـ FET.

إن المعادلة 5.5 هي معادلة جمع تيارات في عقدة واحدة، والدارة الموافقة لها هي منبع تيار متفرع مع مقاومة وفق المبين في الشكل 4.5-ب. إذن، دارة التيار المتناوب المكافئة للترانزستور FET عند مخرجها هي منبع حقيقي. وقد بيانا في المقطع 6.1 أن المنبع الحقيقي يمكن أن يأخذ صيغة دارة نورتون مكافئة (منبع تيار مع مقاومة على التفرع) أو صيغة دارة ثيفينين (منبع جهد متسلسل مع مقاومة). إذن، الطريقة الأخرى لتمثيل الـ FET هي دارة ثيفينين المبينة في الشكل 4.5-ج. ويمكنا الانقال جيئاً وذهاباً بين هاتين الدارتين، ما دامت ممانعة الدارة

المفتوحة وجهدها، هما نفساهما، في الحالتين، بمعنى أن الدارتين متكافئتان. إذن، يساوي مطال جهد المنبع في دارة ثقينين المكافأة $g_m r_d v_{gs}$ أو $A v_{gs}$ ، حيث إن $A = g_m r_d$ هو العامل العديم الوحدات الذي يمثل ربح الجهد في الترانزستور.⁴

دعنا الآن نرَ كيفية تبسيط دارة مضخم عادية، من قبيل تلك المبينة في الشكل 5.5، باستعمال نموذج الإشارة الصغيرة. يُري الشكل 5.5-أ مضخم FET مع مكثفة تفريغ ومكثفتي ربط، ومنبع v_i في الدخل، ومقاومة حمل في الخرج. وُيري الشكل 5.5-ب نفس الدارة بعد الاستعاضة عن الترانزستور بدارنة الإشارة الصغيرة المكافأة. حينئذ تصبح لدينا دارة عادية للإشارات ذات المطالات الصغيرة (والمقصود بعادية أن الترانزستور المربِّك قد تحول الآن إلى منبع تيار ومقاومة). ويمكننا إدخال مزيد من التبسيط بلاحظة أنه يمكن الاستعاضة عن المكثفات الكبيرة⁵ في دارة التيار المتناوب بدارنة قصر، وفق المبين في الشكل 5.5-ج. فتتحدد ممانعة الدخل حينئذ بمقاؤمتَي الانحصار المترافقين R_1 و R_2 . فإذا كانت قيمتاهاما كبيرتين، وهذا هو الحال عادة لدرء تحويل منبع إشارة الدخل، أمكننا تقريب $R_1 \parallel R_2$ بمقاومة لانهائية. يضاف إلى ذلك أنه إذا استعملنا دارة ثقينين المكافأة بدلاً من دارة نورتون وصلنا إلى الصيغة النهائية للدارة المكافأة⁶ المبينة في الشكل 5.5-د التي تُظهر أن FET على أنه مضخم متحكم فيه بالجهد (جهد التحكم هو جهد الدخل). وقد مثل مدخل المضخم بدارنة مفتوحة، وهذا


⁴ يجب أن نمِّر الآن بين المنابع المستقلة والمنابع غير المستقلة. يعطي منبع الجهد المستقل (الذي نمِّله بالرمز \oplus) أو منبع التيار المستقل (الذي نمِّله بالرمز \ominus) جهداً أو تياراً لهما مطال ثابت لا يتغير (ومن أمثلهما البطارية ومقبس شبكة الكهرباء العامة ذو الجهد المتناوب 120 فولط). أما المنبع غير المستقل فهو منبع يجري التحكم في جهد خرجه بمقدار آخر ما، هو عادة جهد أو تيار موجود في مكان ما من الدارة. على سبيل المثال، المتباعن غير المستقلين المبينان في الشكلين 3.5 و 4.5 موجودان في دارة الخرج، لكن يجري التحكم فيهما بإشارة الدخل. يمثل منبع الجهد غير المستقل، أو المتحكم فيه، بمعين توجد في داخلة إشارة زائد-ناقص، ويمثل منبع التيار غير المستقل بمعين يوجد في داخله سهم.

⁵ تبدأ المكثفات ذات السعات الكبيرة في مضخمات الصوت بالعمل دارة قصر (أي $0 \approx 1/\omega C$) عند ترددات أكبر من 20-30 هرتز.

⁶ تُري المعالنة المتسرعة أن كلاً من الدارات المكافأة المبينة في الأشكال 5.5-ب و ج و د يتتألف من نصفين مستقلين. ومن الواضح أن ذلك ليس صحيحاً، لأن النصفين مربوطان بجهد الدخل v_{gs} الذي يبدو على أنه الجهد المتحكم بالخرج.

تقريب معقول لترانزستورات المفعول الحقلي لأن ممانعات دخلها كبيرة جداً، ومن مرتبة 10^{14} أوم عادة.

لقد نجحنا حتى الآن في اختزال المضخم FET العادي (الشكل 5.5-أ) إلى صيغة المضخم الأساسية (الشكل 2.5-ب) التي قمناها في بداية الفصل. لقد استعملنا في الشكل 2.5-ب مبرهنة ثقينين لبيان أن مكونات المضخم الأساسية هي مقاومة بين طرفي المدخل ومنبع حقيقي بين نهاية المخرج. وبمقارنة الدارة المكافئة المبينة في الشكل 5.5-ج أو د بتلك المبينة في الشكل 2.5-ب، سوف نجد تشابهاً واضحاً.

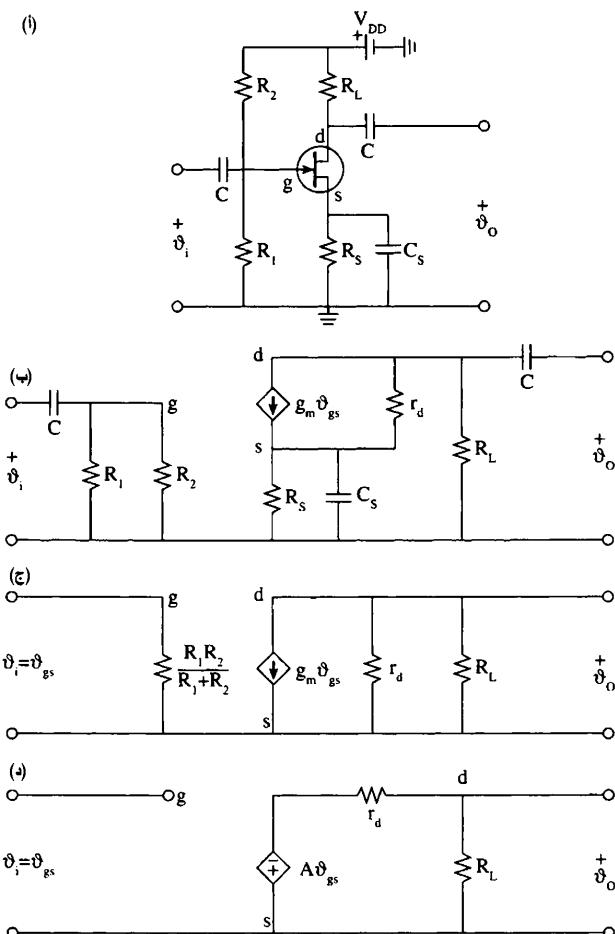

الشكل 5.5: (أ) مضخم FET. (ب) الاستعاضة عن الترانزستور بنموذج الإشارة الصغيرة. (ج) دارة تيار متناوب مكافئة. (د) دارة مماثلة للدارة السابقة مع تقريب R_1 و R_2 المترافقين باللاتهياة.

يمكن الآن الحصول على ربع المضخم $A_r = v_{out}/v_{in}$ بسهولة بتحديد جهد الخرج أولاً:

$$v_{out} = -\frac{A v_{gs}}{r_d + R_L} R_L = -g_m v_{gs} \frac{r_d R_L}{r_d + R_L} \quad (6.5)$$

وبذلك يكون ربع الإشارة في مضخم FET:

$$A_r = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_o}{v_{gs}} = -g_m \frac{r_d R_L}{r_d + R_L} \approx -g_m R_L \Big|_{r_d \gg R_L} \quad (7.5)$$

لقد افترضنا أن $r_d \gg R_L$ ، وهذا افتراض صحيح لمعظم ترانزستورات FET في الحالات العملية. إن العبارة الأخيرة، أي المعادلة 7.5، كبيرة الفائدة، فهي تنص على أن أهم الموسطات في ربع المضخم هما ناقليه العبور للترانزستور g_m ومقاومة الحمل الخارجية R_L . غالباً ما تكون زيادة مقاومة الحمل الخارجية هي أسهل الطرق لزيادة الربح. فإذا لم يكن ذلك عملياً، وجب اختيار ترانزستور آخر ذي ناقليه عبور أكبر، أو استعمال مرحلة تصحيح إضافية.

المثال 2.5

استعمل معادلة الربح 7.5 لإيجاد ربع المضخم المبين في الشكل 5.5. واستعمل قيم المقاومات ومنحنيات خصائص الخرج التي أعطيت في المثال 7.4 لتحديد الربح بيانياً للمضخم المبين في الشكل 16.4-أ.

لتحديد الربح حسابياً باستعمال المعادلة 7.5، نحتاج أولاً إلى حساب ناقليه العبور g_m ومقاومة الخرج r_d من منحنيات الشكل 16.4-د. باستعمال منطقة متمركزة حول نقطة العمل، نحصل على ناقليه العبور (V_{ds} ثابت، وهذا يكفي

$$(v_{ds} = 0)$$

$$g_m = \frac{\Delta I_d}{\Delta V_{gs}} = \frac{(2.3 - 1.7) \text{ mA}}{(-0.5 - (-0.7)) \text{ V}} = 3 \text{ mS} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

وعلى نحو مشابه نحصل على مقاومة الخرج، وهي ميل منحنى خصائص الخرج بالقرب من نقطة العمل (V_{gs} ثابت، وهذا يكافي $0 = v_{gs}$)

$$r_d = \frac{\Delta V_{ds}}{\Delta I_d} = (10 - 0) \text{ V} / (2.1 - 1.9) \text{ mA} = 50 \text{ k}\Omega$$

في المثال 7.4، أعطيت مقاومة الحمل بـ $R_L = 1.6 \text{ k}\Omega$ ، ولذا تكون r_d أكبر كثيراً من R_L ، وهذا ما يبرر استعمال المعادلة 7.5. إذن يساوي ربح المضخم:

$$A_r = -g_m R_L = (-3 \cdot 10^{-3})(1.6 \cdot 10^3) = -4.8$$

وهذه نتيجة أفضل من النتيجة 5 - التي حصلنا عليها بيانياً في المثال 7.4.

2.3.5 نموذج الإشارة الصغيرة للـ BJT

Small-signal model (BJT)

على غرار ما فعلناه في المقطع السابق، سوف نضع الآن نموذج دارة خطية، لترانزستور الوصلة الثنائية القطبية BJT، صالحًا لإشارات الدخل الصغيرة. لذا ستمثل الإشارات الصغيرة بإشارات متباوبة راكبة على جهود أو تيارات مستمرة عند نقطة العمل. فإذا عالينا خصائص الـ BJT التي من قبيل تلك المعطاة في الأشكال 7.4 و 13.4 و 14.4، وجدناها شديدة اللاخطية، لكن إذا كانت تأرجحات الإشارة حول نقطة العمل على تلك المنحنيات صغيرة، أمكن تقريب المنحنيات اللاخطية بخطوط مستقيمة عند تلك النقطة. وبالمتابعة بنفس طريقة الـ FET، نجد أن تيار المجمع I_c في الأشكال المذكورة آنفاً يعتمد على تيار القاعدة وجهد المجمّع:

$$I_c = I_c(I_b, V_{ce}) \quad (8.5)$$

وبمفاضلة هذه العلاقة باستعمال المشتقفات الجزئية، نحصل على عباره تقرن التغيرات Δ بتغيرات الجهد أو التيار الكليين الصغيرة (بجوار نقطة عمل ترانزستور ذي انحياز صحيح):

$$\Delta I_c = \frac{\partial I_c}{\partial I_b} \Delta I_b + \frac{\partial I_c}{\partial V_{ce}} \Delta V_{ce} \quad (9.5)$$

وعلى غرار ما سبق، نمثل تغييرات الإشارة الصغيرة بمركبّتها المتداوّبة⁷، أي إن $i_c = \Delta I_c$ ، و $v_{ce} = \Delta V_{ce}$. ونعتبر أيضًا أن $\partial I_c / \partial I_b$ هو ربح التيار β (وذلك عند نقطة العمل مع V_{ce}). يُرمز للربح β بـ h_f أيضًا)، وأن $\partial I_c / \partial V_{ce}$ هو ميل خصائص المجمّع (عند قيم I_b الثابتة) الذي يسمى عادة بناقلية المجمّع التي تُعطى الرمز h_o ، ومقولبها هي مقاومة المجمّع $r_o = 1/h_o$. إذن، يتصف خرج نموذج الإشارة الصغيرة بـ:


$$i_c = \beta i_b + \frac{1}{r_o} v_{ce} \quad (10.5)$$

وهذه معادلة الدارة المكافئة للـ BJT المبيّنة في الشكل 6.5-ب. وعلى غرار حالة الـ FET (أو الشكل 4.5-ب)، وعند نهايتي الخرج (وهما نهايّتا المجمّع والباعث)، يمثّل الـ BJT بمنبع تيار متحكّم فيه متفرّع مع مقاومة.

لكنّ ماذا عن مدخل مضخم الـ BJT؟ كيف نوصّفه؟ في حالة الـ FET، اعتبرنا طرفي المدخل دارة مفتوحة وفق المبيّن في الشكل 5.5-ث، وكان ذلك تمثيلاً صحيحاً لأنّ مقاومة دخل الـ FET كبيرة جدّاً، من رتبة 10^{14} أوم عادة. أما في حالة الـ BJT، فلا يكون هذا التقرّيب صحيحاً، لأنّ هذا الترانزستور بطبيعته هو مضخم متحكّم فيه بالتيار، في حين أنّ الـ FET هو مضخم متحكّم فيه بالجهد⁸. ولتحديد مقاومة الدخل، علينا أن ننتّرك أنّ الـ BJT لا يعمل على نحو صحيح إلا إذا كانت وصلة الدخل منحازة أمامياً.

⁷ استعملنا العرف القائل بأن كل جهد أو تيار هو تراكب لمركبة مستمرة (عند نقطة العمل) ومركبة متداوّبة صغيرة (انظر الشكل 11.4 أو الشكل 13.4-ب). مُثّلت المركبة المستمرة بأحرف لاتينية كبيرة، ومُثّلت المتداوّبة بأحرف صغيرة (مثلاً: $I_b = I_{b,Q} + \Delta I_b = I_{b,Q} + i_b$).

⁸ يجب أن تكون مقاومة دخل التجهيزات المتحكّم فيها بالتيار صغيرة كي يكون ثمة جريان تيار ملائم في التجهيز، في حين أنّ مقاومة دخل التجهيزات المتحكّم فيها بالجهد يجب أن تكون كبيرة بغية تكوين جهد ملائم بين طرفي المدخل.

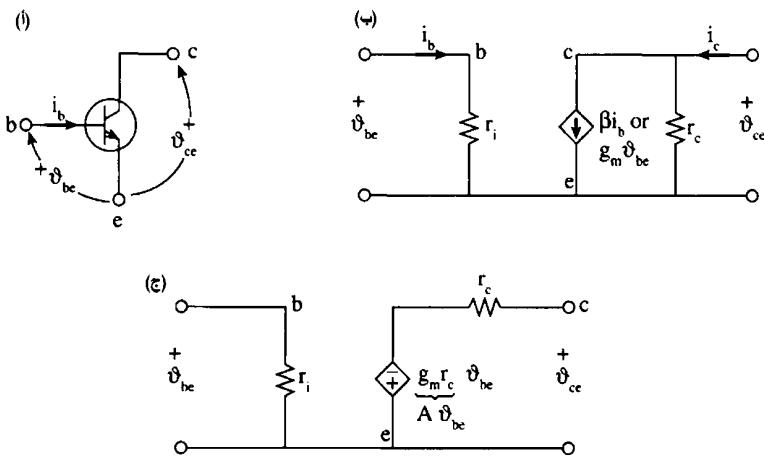

الشكل 6.5: (أ) الدارة المكافئة لنموذج BJT للإشارات الصغيرة. (ب) نموذج منبع التيار.
 (ج) نموذج منبع الجهد.

كلمات أخرى، يجب أن يكون الجهد بين القاعدة والباعث مساوياً جهد الانقال إلى حالة الوصل، أي $V_{be} \approx 0.7V$. وإذا كان أصغر⁹ من $0.7V$ ، كان الترانزستور منحازاً عكسيّاً، وهذا يعني عدم مرور تيار باعث أو مجمّع، أي إن الترانزستور يكون في حالة فصل. لذا، وبوجود جهد الانحياز المستمر، الذي يكون عادة من رتبة الفولط، تعمل وصلة الدخل عمل ديدون منحازاً أمامياً، وتُمكّن نمذجتها على ذلك النحو. لكن الحالة تختلف حين تطبيق جهد الإشارة الصغير، الراكب فوق الجهد المستمر 0.7 فولط، على الدخل (أي على وصلة القاعدة والباعث) وفق المبيّن في الشكل 6.5. فحينئذ، سوف تجعل تغييرات V_{be} الصغيرة (أي v_{be})، الناجمة عن الاستجابة لإشارة الدخل الضعيفة، i_b يتغيّر، ومن ثمَّ يتغيّر i_c على نحو كبير، لكن بالتناسب مع i_b ($i_c = \beta i_b$). إذن، يمكن تحديد مقاومة الدخل، التي يراها منبع الدخل، التي نعمل على إيجادها، من خصائص الديود المنحازاً أمامياً المبيّنة في الشكل 5.4، مع اعتبار أن المحور الشاقولي هو محور I_b ، وأن المحور الأفقي هو محور V_{be} . باستعمال المعادلة 5.4 مع الانحياز الأمامي، وباعتبار أن الحد -1 - مهملاً مقارنة بالحد الأسّي، نحصل على:

⁹ لا يمكن لهذا الجهد أن يكون أكبر من 0.7 فولط، لأن أي محاولة لزيادته إلى أعلى من ذلك سوف تقتصر فقط على زيادة التيار زيادة كبيرة، وفق المبيّن في الشكل 5.4، بدون أن يزداد الجهد.

$$I_b = I_o \exp(eV_{be}/kT) \quad (11.5)$$

وللحصول على مقاومة التغيرات الصغيرة في التيار، يمكننا اشتقاق المعادلة 11.5:

$$\Delta I_b = (\partial I_b / \partial V_{be}) \Delta V_{be} \quad (12.5)$$

وفقاً لقانون أوم، يمثل حد المشتق الجزئي $\partial I_b / \partial V_{be}$ مقلوب مقاومة الدخل r_i التي تساوي $r_i = 1/(\partial I_b / \partial V_{be}) = 1/(I_b e/kT)$ عند درجة حرارة الغرفة ($T = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$)

$$r_i = \frac{0.025}{I_b} = \beta \frac{0.025}{I_c} \quad (13.5)$$

حيث إن $I_b = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ A}$ ، $e = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ ، $kT/e = 0.025 \text{ V}$ ، و $I_c = 12.5 \text{ mA}$ هما التياران الكليان عند نقطة العمل. يمكن الآن إعادة كتابة المعادلة 12.5 بالصيغة التالية:

$$i_b = \frac{1}{r_i} v_{be} \quad (14.5)$$


الخلاصة هي أن وصلة القاعدة والباعث تعمل في حالة الإشارات الصغيرة عمل مقاومة، لا عمل ديدون (تعمل الوصلة ديدوناً في حالة الجهود الكبيرة). وتقع قيم r_i الخاصة بترانزستور الباعث المشترك عادة بين 1 و 3 كيلو أوم، وتقع قيم β بين 50 و 150، و $\Omega = 10^5$ (تعرف r_c في المنشورات أيضاً بـ h_o ، وتعرف r_i بـ r_π أو h_i ، ويُعرف الربح β بـ h_f). وتُعرف المعادلتان 10.5 و 6.5 نموذجَ مضخمَ BJT للإشارات الصغيرة المبينة دارته المكافئة في الشكل حيث يبدو منبع التيار متحكماً فيه بتيار الدخل i_b . أما جهد الدخل v_{be} ، فهو ملائم بنفس القدر للتحكم في المنبع، لأن تيار الدخل وجده مرتبط بواسطة العلاقة $\beta i_b = \beta v_{be} / r_i = g_m v_{be}$. ومن ذلك ينتج أن $\beta i_b = \beta / r_i$. حيث اعتُبرت $g_m = \beta / r_i$ ناقلة العبور للـ BJT. وبغيه إجراء مقارنة مباشرة بالدارة

المكافأة للـ FET، واستخراج دارة منبع الجهد المكافأة للـ BJT (الشكل 6.5-ج)، تجب معرفة قيمة g_m الخاصة به. إلا أن الموسط الأكثر استعمالاً في حالة الـ BJT هو ربح التيار β ، لا g_m الشائعة الاستعمال في دارات الـ FET.

تشابه الدارة المكافأة للـ BJT تلك الخاصة بالـ FET (الشكل 4.5) باستثناء أن مقاومة الدخل اللانهائية في حالة الـ FET تأخذ قيماً محدودة صغيرة نسبياً، من رتبة 1 كيلو أوم، في حالة الـ BJT.

سوف نبسط الآن دارات المضخم BJT التي من قبيل تلك المبينة في الأشكال 14.4 و 7.5، وذلك باستعمال نموذج الإشارات الصغيرة. يُروي الشكل 7.5-أ مضخم BJT يحتوي على مكثفة تفريع، ومكثفٌ ربط، ومنبع i_7 موصول مع الدخل، ومقاومة حمل موصولة مع الخرج. وقد استعرضنا في الشكل 7.5-ب عن الترانزستور BJT بداره التيار المتداوب المكافأة له، وقصرنا البطارية (يساوي الجهد المتداوب على طرفي البطارية الصفر، لأنها تعمل دارة قصرٍ للتيار المتداوب). يُضاف إلى ذلك أن جميع عقد وحدة التغذية أو البطارية مؤرّضة فيما يخص التيار المتداوب). وعند الترددات العالية بقدر كافٍ (التي هي أعلى من 20 هرتز)، تعمل المكثفات دارات قصرٍ، وتنتج من ذلك دارة الشكل 7.5-ج. ولضمان دخول معظم استطاعة الدخل في مقاومة دخل المضخم r_i ، لا في مقاومتي الانحياز R_1 و R_2 (حيث تضيع فيهما)، فإن المقاومة المكافأة للمقاومتين المنفرعتين R_1 و R_2 تكون عادة أكبر من r_i^{10} . أما مقاومة المجموع r_c (التي تقع قيمتها بين 50 و 100 كيلو أوم) فتكون عادة أكبر كثيراً من مقاومة الحمل R_L (التي تساوي 10 كيلو أوم عادة). لذا تنتُج من إهمال مقاومات الانحياز والمجمّع الدارة المكافأة البسيطة المبينة في الشكل 7.5-د التي

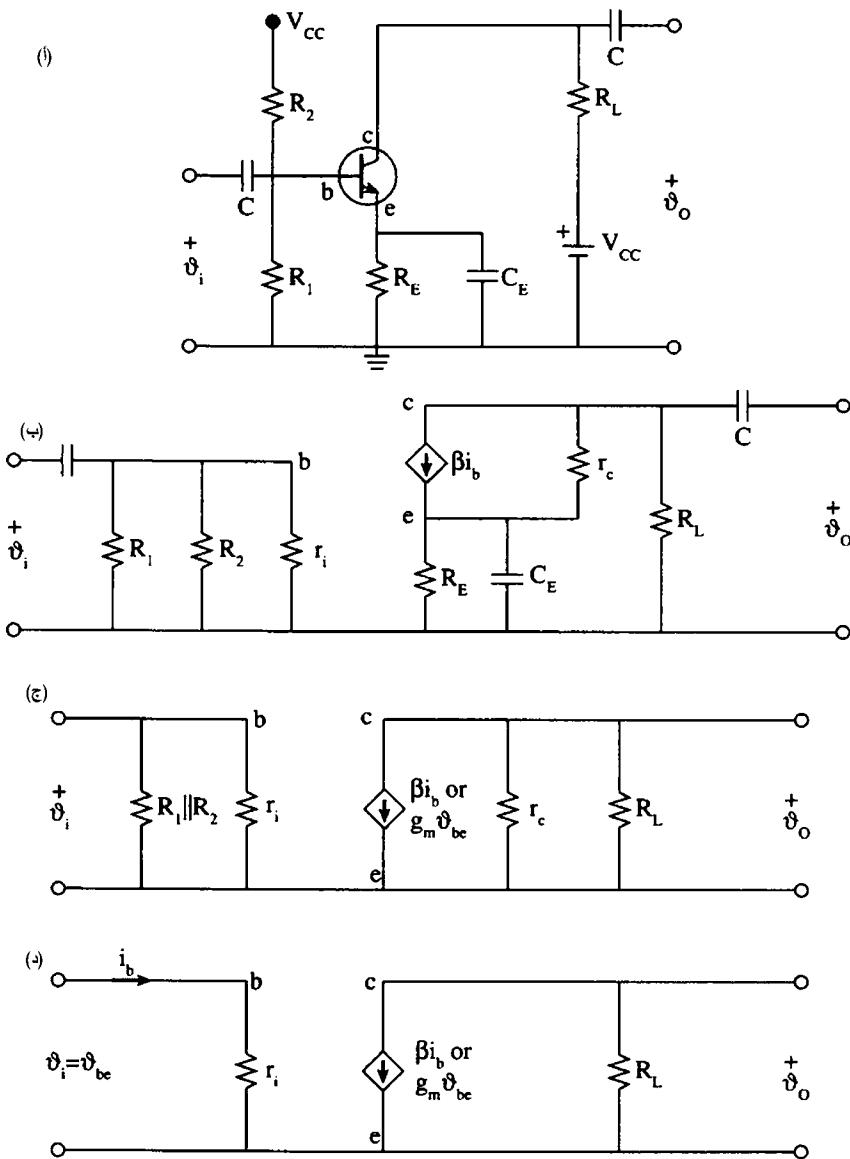¹⁰ من إجراءات التصميم الجيدة التي تدرأ تجوّل نقطة العمل على طول خط الحمل، وتحلّ محل ربح الترانزستور β مستقرّاً، أن يكون تيار الانحياز عبر المقاومتين R_1 و R_2 أكبر بنحو عشر مرات من تيار القاعدة I_b .



الشكل 7.5: (أ) مضخم BJT. (ب) الاستعاضة عن الترانزستور بنموذج إشارة صغيرة. (ج) دارة تيار متناوب مكافئة. (د) دارة تيار متناوب مكافئة افترض فيها أن محصلة المقاومتين المتفرعتين R_1 و R_2 أكبر كثيراً من r_i ، وأن r_c أكبر كثيراً من R_L .

يمكن تحديد ربع الجهد فيها بسهولة:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_o}{v_{be}} = -\frac{\beta i_b R_L}{i_b r_i} = -\frac{\beta R_L}{r_i} = -g_m R_L \quad (15.5)$$

وبالمثل:

$$A_i = \frac{i_{out}}{i_{in}} = \frac{i_o}{i_b} = \frac{\beta i_b}{i_b} = \beta \quad (16.5)$$

إذن، يساوي ربح التيار في المضخم ربح التيار في الترانزستور β (شريطة أن يكون التيار في r_c مهملاً مقارنة بالتيار الذي يمر في R_L). أما ربح الاستطاعة في مضخم الـ BJT فيُعطى بـ:

$$A_p = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{|v_o i_o|}{|v_i i_i|} = |A_v A_i| = \frac{\beta^2 R_L}{r_i} \quad (17.5)$$

وعلى غرار ما فعلناه في حالة ترانزستور المفعول الحقلـي FET، بينما أيضاً أنه يمكن اختيار مضمـخ ترانزستور الوصلة الثانية القطبية BJT إلى الصيغة الأساسية المبيـنة في الشكل 2.5-بـ. فـيمـقارـنة دـارـة الشـكـل 7.5-دـ بدـارـة الشـكـل 2.5-بـ، نـرـى أـوـجهـ التـشـابـهـ بـجـلـاءـ (حتـىـ إنـ المـقارـنةـ تـكـونـ أـفـضلـ إـذـاـ بـدـلـنـاـ فيـ الشـكـلـ 7.5-دـ منـبعـ التـيـارـ بـمـنـعـ جـهـدـ ثـقـينـ).ـ

المثال 3.5

صمـمـ مـضـخـمـاـ منـ النـوـعـ المـبـيـنـ فيـ الشـكـلـ 7.5-أـ كـيـ يـغـذـيـ دـخـلـ مـضـخـمـ آخرـ مـانـاعـةـ دـخـلـهـ تـسـاوـيـ 10ـ كـيلـوـ أـمـمـ،ـ أيـ اـفـتـرـضـ أـنـ مـقاـوـمـةـ حـمـلـ مـضـخـمـ الشـكـلـ 7.5-أـ المـوـصـولـةـ بـيـنـ نـهـاـيـتـيـ مـخـرـجـهـ تـسـاوـيـ $R_L = 10k\Omega$.ـ إـنـ المـطـلـوبـ هوـ تـكـوـينـ جـهـدـ مـقـارـدـهـ 1ـ بـيـنـ طـرـفـيـ مـدـخـلـ مـضـخـمـ الثـانـيـ حـيـنـ وـصـلـهـ مـعـ مـنـعـ جـهـدـ تـرـدـدـ (R_s)ـ يـسـاوـيـ 100ـ هـرـتسـ (وـجـهـدـ يـسـاوـيـ 10mV)،ـ عـلـىـ التـسـلـسـلـ مـعـ مـقاـوـمـةـ (R_s)ـ مـعـ مـدـخـلـ مـضـخـمـ الـذـيـ فـيـ قـيـدـ التـصـمـيمـ.ـ أـمـاـ دـارـةـ مـضـخـمـ الـمـطـلـوبـ فـهـيـ كـتـلـكـ المـبـيـنـةـ فيـ الشـكـلـ 18.4-أـ.ـ اـسـتـعـمـلـ فـيـ التـصـمـيمـ خـصـائـصـ مـجـمـعـ التـرانـزـسـتـورـ المـبـيـنـةـ فيـ الشـكـلـ 14.4-دـ،ـ وـارـسـمـ خـطـ حـمـلـ يـمـرـ فـيـ وـسـطـ الـمـنـطـقـةـ الـفـعـالـةـ،ـ وـنـقـطـةـ عـمـلـ تـقـعـ فـيـ مـنـتـصـفـ خـطـ الـعـمـلـ.ـ وـاسـتـعـمـلـ جـهـدـ تـغـذـيـةـ يـسـاوـيـ V_cc = 12Vـ.ـ حـدـدـ

R_L و R_E و R_2 وممانعة الدخل Z_i وممانعة الخرج Z_o (مرئية من مدخل المضخم الثاني)، وقيمة R_s التي تعطي جهد الخرج المنشود، أي 1 V .

تصميم موسطات الجهد المستمر. بيّن الشكل 18.4-ب دارة التيار المستمر المكافئة. إذا مر خط الحمل من النقطتين $V_{ce} = 12\text{ V}$ و $I_c = 6\text{ mA}$ في الشكل 14.4-د، نتج أن $R_L + R_E = 12\text{ V}/6\text{ mA} = 2\text{ k}\Omega$. وتُعطي نقطة العمل المختارة في منتصف خط الحمل $v_{ce,Q} \approx 6.2\text{ V}$ ، و $A_{v_{ce}} \approx 2.8\text{ mA}$ ، $I_{b,Q} \approx 50\mu\text{A}$. والآن يجب اختيار R_E . تجعل القيمة الكبيرة لهذه المقاومة الدارة أفضل استقراراً، لكنها تخفيض الربح لأن الجهد المضخم المتاح هو ذلك الذي يظهر بين طرفي R_L فقط. دعنا نفترض $R_E \approx 0.1R_L$ على أساس أن هذا الخيار يمثل حلاً وسطاً، علمًا بأننا نستطيع دائمًا جعلها أكبر إذا اقتضت تغييرات درجات الحرارة المحيطية الزائدة ذلك. إذن، $R_E = 0.2\text{ k}\Omega$ ، و $R_L = 1.8\text{ k}\Omega$. فيحيط على R_E $0.2\text{ k}\Omega \cdot 2.8\text{ mA} = 0.56\text{ V}$ ، أي إن جهد الباعث يساوي 0.56 فولط بالنسبة إلى الأرضي. ونظراً إلى أن الجهد بين القاعدة والباعث يجب أن يساوي 0.7 فولط كي يتحول الترانزستور إلى ناقل، يجب أن يساوي جهد القاعدة $0.56 + 0.7 = 1.26\text{ V}$ بالنسبة إلى الأرضي، وهذا جهد يجب أن يوفره مجزئ الجهد الذي يعطي جهد الانحياز. إذن، $R_1 = 1.26\text{ V}/I_1$. لكننا لم نحدد I_1 حتى الآن. ونظراً إلى أننا نريد مرور تيار مستقر في القاعدة يُوفره مجزئ الجهد R_1 و R_2 ، فإن من الممارسات الهندسية الجيدة أن يساوي التيار المار في مقاومتي الانحياز $10I_b$. طبعاً، كلما كان التيار المار في R_1 و R_2 أكبر، كان I_b أكثر استقراراً عندما تتغير درجة الحرارة. لكن هذا سوف يزيد من استهلاك الطاقة في مقاومتي الانحياز، وينقص ممانعة الدخل، ويُخفض ربح التيار في المضخم، وجميعها مفاعيل غير مرغوب فيها. لذا، نلجم إلى حل وسط ونختار $R_1 = 1.26/0.5 = 2.52\text{ k}\Omega$. ولتحديد مقاومات الانحياز الأخرى، نلاحظ أن:

$$R_1 + R_2 = V_{CC}/I_1 = 12\text{ V}/0.5\text{ mA} = 24\text{ k}\Omega$$

ومنها ينتهي: $R_2 = 24\text{ k}\Omega - R_1 = 21.48\text{ k}\Omega$. بهذا يكتمل تصميم موسطات الجهد

المستمر: إن نقطة عمل الترانزستور وعامل ربحه β ، اللذين يمكن أن يتغيّرا مع تغيير درجة الحرارة، يتصفان بأنهما جيدا الاستقرار في هذه الدارة.

تصميم موسطات التيار المتناوب. يُري الشكل 18.4-ت دارة التيار المتناوب المكافئة لهذا المضخم. من خصائص الخرج المبيّنة في الشكل 14.4-د، نجد أن $60 \approx \beta \approx 60 \text{ k}\Omega$ و $r_c \approx 10 \text{ mV} \cdot 1.8 \text{ k}\Omega = 18 \text{ k}\Omega$. (تقدير قيمة هذه المقاومة صعب بسبب ميل الخط الصغير)، وباستعمال العلاقة 13.5 ينتج $10 \text{ mV} \cdot 1.8 \text{ k}\Omega = 18 \text{ k}\Omega = r_i = 0.025 \cdot 60 / 2.8 = 0.536 \text{ k}\Omega$. بعد حصولنا على هذه القيم، يمكننا حساب الربح والمانعات. باستعمال العلاقة 15.5، نجد أن ربح الجهد يساوي:

$$A_v = -\beta(R_L \parallel R'_L) / r_i = -60 \cdot (1.8 \text{ k}\Omega \parallel 10 \text{ k}\Omega) / 0.536 \text{ k}\Omega = -171$$

وهذا ربح كبير يؤدي إلى ظهور $10 \text{ mV} \cdot 171 = 1.71 \text{ V}$ في مدخل المضخم الثاني الذي يحتاج إلى 1 V فقط. ولتخفيض هذا الجهد يمكننا تخفيض جهد الدخل من 10 ملي فولط إلى 5.8 ملي فولط، وذلك بزيادة مقاومة المنشع R_s بحيث يعطي مجزئ الجهد المكون منها ومن r_i الجهد $10 \text{ mV} \cdot r_i / (r_i + R_s) = 5.8 \text{ mV}$ عند مدخل المضخم الذي في قيد التصميم. إذن: $R_s = 407 \Omega$ لأن $r_i = 536 \Omega$. بناء على ذلك، يعطي منبع جهد الدخل، الذي يساوي جهده 10 ملي فولط والمترتب على ذلك، المقاومة $R_s = 407 \Omega$ ، بعد التضخيم جها مقداره 1 فولط عند مدخل المضخم الثاني. أما ممانعة الدخل التي يراها منبع الإشارة فتساوي $Z_i = r_i = 536 \Omega$. أما ممانعة خرج هذا المضخم، التي يراها المضخم الثاني $Z_o = R_L = 1.8 \text{ k}\Omega$ وتساوي ممانعة خرج هذا المضخم، التي يراها المضخم الثاني $Z_o = R_L = 1.8 \text{ k}\Omega$ (إذا كانت ثمة حاجة إلى جواب أكثر دقة استعمل R_L متفرعة مع r_c).

Comparison of amplifiers

3.3.5 مقارنة المضخمات

لقد لاحظنا أن FET هو مضخم جهد من حيث الجوهر (أو بالأحرى منبع تيار متحكم فيه بالجهد)، وأن BJT هو مضخم تيار (أو منبع تيار متحكم فيه بالجهد). فبضعة إلكترونات فقط تلزم لتشغيل FET ، وذلك لأن ممانعة دخله عالية جداً، ولذا يكون ملائماً تماماً ليكون مضخماً أولياً حيث تكون إشارة

الدخل ضعيفة جداً (منخفضة الاستطاعة). ولا يمثل هذا المضخم حملاً لمنبع الإشارة الضعيفة (لا يستجر تياراً يُذكر من المنبع)، ولذا يجعل كامل جهد المنبع، الذي يقع غالباً في مجال المкро فولت، يظهر على مدخله. وبسبب ممانعة الدخل العالية¹¹، يمكن لربح الاستطاعة في الـ FET أن يكون كبيراً جداً، لكن هذا قليل الأهمية إذا لم يكن التطبيق في المرحلة الأخيرة من المضخم (انظر الشكل 1.5)، لأن ربح الجهد هو الضروري في معظم مراحل المضخم. ونظراً إلى أن الـ BJT هو مضخم تيار من حيث الجوهر، فإنه يتصرف بممانعة دخل منخفضة، من مرتبة ألف أوم عادة. وباستثناء هذا العيب، فإنه يتصرف بربح جهد ممتاز مقارنة بالـ FET، ولذا يعتبر مضخماً مثالياً لوضعه في المرحلة الثانية بعد مضخم الـ FET الأولي. وإنه لمن فضل القول إن المضخمات العملية العالية الربح تتحقق بوضع عدد من مراحل التضخيم على التبالي، كل منها يتصرف بخواص مختلفة.

وتساوي ممانعة خرج مضخمات الـ FET والـ BJT، التي تتتألف من R_L متفرّعة مع r_d أو r_c ، 5 كيلو أوم عادة. ونظراً إلى أن ممانعة الحمل الداخلية R_L (التي تختلف عن ممانعة الحمل الخارجية R'_L المبيّنة في الشكل 1.8.4) أصغر كثيراً عادة من r_d أو r_c ، يمكننا القول إن $Z_o \approx R_L$. إن ممانعة الخرج التي تساوي 5 كيلو أوم كبيرة إلى حد ما وليس ملائمة غالباً لتغذية المرحلة التالية بالإشارة. لذا نحتاج إلى معزّال buffer، أي وسيط يمكن حشره بين مراحلتي التضخيم. يجب أن تكون ممانعة دخل المعزّال كبيرة (من مرتبة الميكا أوم) وأن تكون ممانعة خرجه صغيرة (نحو مئة أوم). وتسمى الدارة التي من هذا النوع بالتتابع الباعثي emitter follower (أو BJT ذو مجمّع مؤرّض أو مشترك)، أو التتابع المنباعي source follower (أو FET ذو مصريف مؤرّض أو مشترك)، ويساوي ربح الجهد فيها 1، وتساوي ممانعة خرجها نحو 100 أوم. إذن، يعتبر الـ FET ذو المنباع المشترك، الذي يأتي بعده تتابع باعثي، أو تتابع منباعي، مضخماً

¹¹ يقضي العرف باستعمال العبارةتين: ممانعة الدخل وممانعة الخرج، برغم أن الممانعة هي مقاومة في معظم الحالات.

ثنائي المراحل ممتازاً يتصرف بالخواص المطلوبة المتمثلة بـ ممانعة دخل كبيرة جداً وممانعة خرج صغيرة جداً. أما حجم هذا المضخم بشكله المتكامل فهو صغير جداً ويصلح ليكون مضخماً دخل، وهو شائع الاستعمال في أجهزة القياس التي من قبيل راسم الإشارة.

وتحتها تشكيلة أخرى ممكناً، لكنها نادرة الاستعمال، هي الـ BJT المؤرّض أو المشترك القاعدة، والـ FET المؤرّض أو المشترك البوابة. تتصرف هذه التركيبة بـ ممانعة دخل منخفضة غير مألوفة (نحو 20 أوم)، وهي قيمة غير مرغوب فيها عادة.

أما الفوارق الأخرى بين مضخمات الـ FET و الـ BJT فهي باختصار أن الـ BJT هو تجهيزه ثنائية القطبية (وصلتنا pn مع تياري أغليبية وأقلية) في حين أن الـ FET وحيد القطبية (وصلة واحدة وتيار أغليبية فقط). ويتصف الـ BJT أيضاً بأنه أكثر خطية، لأن منحنيات خصائص خرجه أكثر استقامة وتبعادها أكثر انتظاماً من منحنيات خرج الـ FET. لكن الـ FET يستهلك طاقة أقل، ويمكن جعله أصغر وأرخص تكلفة، أما الـ BJT فهو أكثر متانة ويعطي استطاعات أعلى، إضافة إلى أن استجابته الترددية أعرض. ونظرًا إلى أن ناقلة العبور فيه أكبر ($g_m = 50000 \mu S$ في الـ BJT و $g_m = 2000 \mu S$ في الـ FET)، يمكن أن يكون ربح الجهد فيه أعلى كثيراً.

4.5 تقدير الربح بالديسيبل Decibel Notation for Gain

يقتضي العمل السليم لمنظومة، من قبيل شبكة الاتصالات، وضع المضخمات وغيرها من التجهيزات، ومنها المرشحات ومعالجات الإشارة وخطوط الاتصالات، على سبيل المثال، على التتالي (أي وصل خرج واحدة منها مع دخل التي تليها). فالمضخم العادي، مثلاً، يتتألف من مضخم أولي ومضخم رئيسي ومضخم استطاعة، وتوصّل هذه المضخمات معاً على التتالي وتوضع ضمن نفس العلبة غالباً. ويساوي الربح الكلي لهذه التجهيزات الموصولة على التتالي جداء أرباحها الإفرادية. وحين حساب ذلك الربح الكلي، قد يكون من الأسهل جمع

لوغاریتمات أرباح المراحل المتتالية بدلاً من ضرب الأرباح الإفرادية معاً. لتكن A_1 و A_2 و A_3 إلخ الأرباح الإفرادية لمجموعة تجهيزات متتالية. حينئذ يساوي ربحها مجتمعة $A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \dots$. وبالتعبير عن A بالديسيبل decibel dB نحصل على¹²:

$$A_{\text{dB}} = 10 \log A = 10 \log(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \dots) \quad (18.5)$$

$$= 10 \log A_1 + 10 \log A_2 + 10 \log A_3 + \dots$$

$$= A_{1, \text{dB}} + A_{2, \text{dB}} + A_{3, \text{dB}} + \dots$$

فمثلاً، إذا تألفت منظومة من خط نقل ضياعاته تساوي 2 ديسيل، ومرشح ضياعاته تساوي 3 ديسيل، ومضخم ربح الاستطاعة فيه يساوي 20 ديسيل، كان ربح المنظومة الكلي 15 ديسيل ($-2\text{dB} - 3\text{dB} + 20\text{dB} = 15\text{dB}$).

شمة معنى للديسيبل فقط حينما نتعامل مع نسبة عددين. وفي حالة تجهيز، لها مدخل وخرج من قبيل **المضخم**، يعطى ربح الاستطاعة المقدر بالـ dB بلوغاریتم نسبة الاستطاعة¹³ :

$$A = P_o / P_i$$

$$A_{\text{dB}} = 10 \log \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \quad (19.5)$$

اللوغاریتم هنا هو اللوغاریتم العشري. إذا كانت استطاعة خرج مضخم صوتي تساوي 3 واط، وأمكن تغييرها لتصبح 6 واط، كانت الزيادة $10 \log(6/3) = 3.01\text{dB}$.

¹² للتبسيط حذفنا الدليل السفلي p من رمز ربح الاستطاعة A_p . لاحظ أيضاً أنه إذا كان ربح التيار $A_i = I_2/I_1$ ، وكان ربح الجهد $A_v = V_2/V_1$ ، كان ربح الاستطاعة $A_p = |A_i A_v|$.

¹³ برغم أن الديسيبل هو تعبير عن استطاعة نسبية، فإنه يمكن استعماله أيضاً للتعبير عن الاستطاعة المطلقة بعد تعريف مستوى استطاعة مرجعي من قبيل ذاك المستعمل في مجال الهندسة، الذي يساوي 1 ميلي واط بو صفة P_r . إذن، المضخم الذي يعطي استطاعة مقدارها 15 واط في خره، يعطي استطاعة مقدارها $10 \log(15/0.001) = 41.8\text{dB}$. فوق المستوى المرجعي 1 ميلي واط. ويُستعمل الرمز dBm للدلالة على أن المرجع هو 1 mW. لذا يوصف المضخم المذكور بأنه ذو ربح يساوي 41.8 dBm.

ونظراً إلى أن -3 dB هو التغيير الأصغر في مستوى القدرة الصوتية الذي يمكن للشخص العادي أن يميّزه (dB 1 هو التغيير الأصغر في المستوى الذي يمكن للأذن البشرية أن تكشفه)، فإن من المفاجئ للكثيرين أن تؤدي مضاعفة القدرة إلى تغيير طفيف في الصوت. وتكافئ مضاعفة مستوى القدرة بمقادير 10 و 100 و 1000 مرة زيادة بالديسيبل تساوي 10 و 20 و 30. وعلى نحو مشابه، يكفي انخفاض القدرة بنفس المقادير فيما بالديسيبل تساوي 10- و 20- و 30-.

ونظراً إلى أن القدرة متناسبة مع مربع الجهد أو التيار، تُمكن كتابة المعادلة 19.5 أيضاً بالصيغة $A_{dB} = 10 \log((V_o^2/R_o)/(V_i^2/R_i))$. وإذا كانت $R_o = R_i$ ، أعطى ربح القدرة B :

$A_{dB} = 20 \log V_o/V_i = 20 \log I_o/I_i$. ومن الشائع استعمال العبارة الأخيرة حتى حينما تكون $R_o \neq R_i$. يُضاف إلى ذلك أن استعمال الديسيبل يمثل طريقة سهلة لحساب ربح الجهد في المضخمات. فمثلاً، المضخم الذي يساوي ربح الإشارة فيه 1000 ، هو مضخم يزيد جهد خرجه V_o بألف مرة على جهد دخله V_i ، أي إن ربح الجهد فيه يساوي 60 dB. وعموماً، حين مقارنة إشارتين، إذا كان مطالاً أحدهما ضعف مطالاً الآخر، اعتبرنا أنها أكبر منها بـ 6 dB. والإشارة التي يساوي مطالها 10 أمثال مطال الآخر، تكون أكبر منها بـ 20 dB، والإشارة التي يساوي مطالها 0.1 من مطال الآخر، تكون أكبر منها بـ -6 dB (أصغر منها بـ 6 dB)، وتلك التي يساوي مطالها 0.001 من مطال الآخر، تكون أكبر منها بـ -60 dB (أصغر منها بـ 60 dB).

5.5 استجابة المضخم التردية

Frequency Response of Amplifiers

لقد افترضنا أن الربح A الذي حسبناه في المقاطع السابقة ثابت ومستقل عن مطال وتردد إشارة الدخول. لكن عملياً، يكون A ثابتاً على مجال محدود من الترددات فقط، يُسمى المجال الأوسط midband. ويُعرف الربح في هذا المجال بربح المجال

الأوسط. وفيما يخص الترددات التي هي أدنى أو أعلى من المجال الأوسط، يتناقص الربح باستمرار حتى الصفر. أما أسباب هذا التناقص فهي مكثفات الربط عند الترددات المنخفضة والسعات التفرعية الشاردة عند الترددات العالية. دعنا نستقصِ الترددات المنخفضة أولاً.

1.5.5 نقصان الربح عند الترددات المنخفضة


Gain at low frequencies

يُري الشكل 5.8-أ مضخماً شائعاً مؤلفاً من مرحلتين تربط بينهما دارة RC. تكون مكثفات الربط بين مراحل المضخم، مع أي مقاومة قبلها أو بعدها، مرشح تمرير ترددات عالية من قبيل ذاك المبين في الشكل 7.2-أ. والغرض من مكثفة الربط هو منع وصول التيار المستمر إلى دخل مرحلة التضخيم التالية (حيث يمكن أن يُشبّع قاعدة أو بوابة الترانزistor)، والسماح للإشارة المتداولة بالوصول إليه. ووفقاً لما أشرنا إليه في المقطع 3.2، لا تتحقق هذه المهمة على نحو مثالي: فإذاً إلى منع التيار المستمر من المرور، تُخدم المكثفة الترددات الدنيا. ويمكن حساب مقدار التخميد باستعمال نموذج دارة الإشارة الصغيرة المبينة في الشكل 8.5-ب، حيث أهملت المقاومتان R_1 و R_2 لأنهما تكونان عادة أكبر كثيراً من مقاومة دخل مرحلة المضخم التالية r_i (يمكننا دائماً أخذهما في الحسبان حين اللزوم في التشكيلة التفرعية $(R_1 \parallel R_2 \parallel r_i)$). باستعمال العلاقة 15.5، نجد أن ربح المضخم في المجال الأوسط يساوي $A_v = v_{b2}/v_{b1} = -g_m(R_L \parallel r_i)$ (افتُرض أن ردية المكثفة $1/\omega C$ في المجال الأوسط صغيرة، ومن ثم أن المكثفة هي دارة قصر). وعند الترددات المنخفضة، حيث تزداد ردية C حتى قيمة تصاهي قيمتي r_i و R_L ، يساوي الربح:


$$A_{v,I} = \frac{v_{b2}}{v_{b1}} = -\frac{i_2 r_i}{v_{b1}} = -g_m \frac{r_i R_L}{r_i + R_L} \frac{j \omega C (r_i + R_L)}{1 + j \omega C (r_i + R_L)} \quad (20.5)$$

حيث حُسِيت قيمة i_2 (بتجزئة التيار) من الشكل 8.5-ب:

(ا)

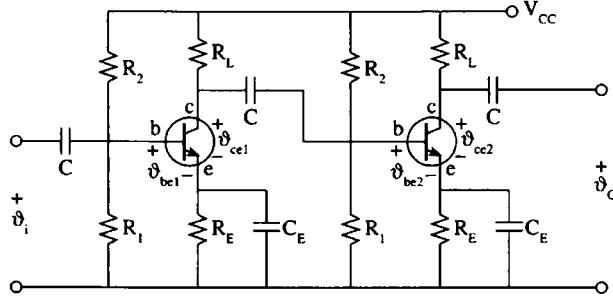


(ب)

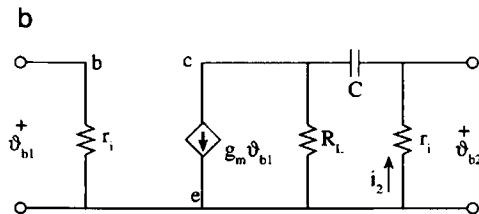

(ج)

$$|A_{\delta}(f)| = |A_{\delta}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(f_l/f)^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_h)^2}} \quad \text{الربح}$$

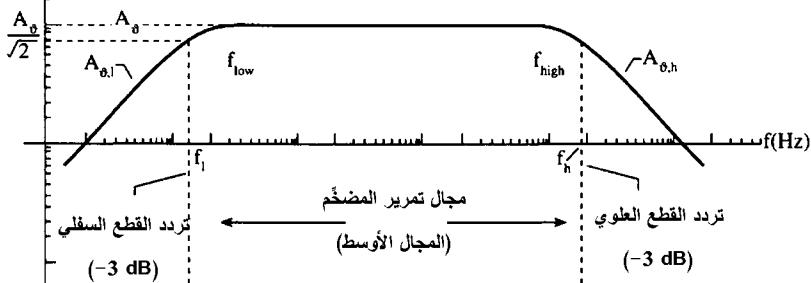

الشكل 8.5: (أ) مضخم ذو مرحلتين. (ب) دارة إشارة صغيرة مكافئة للمرحلة الأولى عند الترددات المنخفضة. تعمل مقاومة الدخل r_i بوصفها مقاومة حمل خارجية. (ج) حزمة تمرير المضخم، وهي تُبيّن التخميد عند الترددات المنخفضة والعالية.

$$i_2 = g_m v_{b1} \frac{R_L}{R_L + r_i + 1/j\omega C} \quad (21.5)$$

إذن، يساوي الربح عند الترددات المنخفضة الربح في المجال الأوسط

مضروباً بتابع تحويل المرشح، أي:

$$A_{v,l} = A_v \cdot j \omega C (r_i + R_L) / (1 + j \omega C (r_i + R_L))$$

ومع تزايد التردد ω باتجاه المجال الأوسط والترددات التي هي أعلى، تنتهي قيمة حد تابع تحويل المرشح إلى 1، أي إن $A_{v,l} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} A_{v,l}$. إذن، لا تؤثر مكثفات الرابط في ربح المضخم عند الترددات العالية. وإذا عرفنا تردد القطع، أو تردد الزاوية أو نصف الاستطاعة، بـ:

$$f_l = \frac{\omega_l}{2\pi} = \frac{1}{2\pi C (r_i + R_L)} \quad (22.5)$$

أمكنا كتابة عبارة الربح عند الترددات المنخفضة وفق ما يلي:

$$A_{v,l} = A_v \frac{j f / f_l}{1 + j f / f_l} = A_v \frac{1}{1 - j f_l / f} \quad (23.5)$$

وغالباً ما يكون مطال الربح هو المطلوب، ويعطى بالقيمة المطلقة (التي لا تتضمن قيمًا تخيلية):

$$|A_{v,l}| = |A_v| \frac{1}{\sqrt{1 + (f_l/f)^2}} \quad (24.5)$$

تتمثل هذه العلاقة الجزء الأيسر من منحني الشكل 8.5-ج¹⁴. إذن تحد مكثفات الرابط من أداء المضخم عند الترددات المنخفضة. للاطلاع على مزيد من تفاصيل مرشحات تمرير الترددات العالية، انظر الشكل 7.2. أما تردد الزاوية f_l (المعروف أيضاً بتردد القطع أو تردد نصف الاستطاعة) فهو التردد الذي يساوي عنده ربح الجهد $\sqrt{1/\sqrt{2}}$ من الربح في المجال الأوسط، أو التردد الذي يقل ربحه بـ 3dB عن الربح في المجال الأوسط. ويتبين من الشكل أن الربح ينخفض بمقدار 20dB مع كل انخفاض مقداره 10 مرات في قيمة التردد (ميل المنحني يساوي 20dB لكل عقد من

¹⁴ من الواضح أن الربح في المجال الأوسط يساوي A_v مضروباً بتابع تحويل مرشح تمرير ترددات عالية من النوع RC المعطى بالعلاقة 15.2.

الترددات). وفيما يخص مضخّمات الصوت العالية الجودة التي تُصدر ترددات منخفضة، يجب أن يكون $f_i = 20 \text{ Hz}$ أو أقل، وإلا كانت النتيجة صوتاً حاداً قليلاً. وللحصول على استجابة تردديّة جيدة عند الترددات المنخفضة، تحتاج إلى قيم كبيرة لـ r_i و C (انظر العلاقة 22.5)، أو علينا إلغاء مكثفات الربط كلياً واستعمال مضخّمات الربط المباشر فقط. لكن تحقيق المضخّمات ذات الربط المباشر أصعب تصميمياً وأقل استقراراً وموئنة، ومع ذلك، هي شائعة الاستعمال في الدارات المتكاملة لأن المكثفات تحتلّ حيزاً كبيراً. ومن ناحية أخرى، يعتبر استعمال مكثفات التفريغ التي توضع تفرعياً مع مقاومتي الانحياز R_E و R_D (الزيادة ربح مرحلة التضخيم) غير عملي أيضاً في الدارات المتكاملة. لذا كانت المضخّمات المتعددة المراحل ذات الربط المباشر مفيدة جداً في تغيير أحجام الدارات، ونظراً إلى عدم احتوائها على ردّية ربط سعوية، فإنها تتصف بصفة هامة أخرى: لا يوجد فيها تردد قطع سفي، وهي تضمّن الترددات المنخفضة حتى $f_i = 0$ ، أي حتى التيار المستمر.

المثال 4.5

لدينا في الدارة المبينة في الشكل 8.5-ب: $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ و $r_i = 1 \text{ k}\Omega$. احسب قيمة مكثفة الربط C التي تجعل $f_i = 20 \text{ Hz}$. كرّر الحل لمضخم FET فيه

$$R_g = 1 \text{ M}\Omega$$

في حالة الترانزستور BJT، وباستعمال المعادلة 22.5، نحصل على:

$$f_i = 20 \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi C (1000 + 5000)}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 20 (1000 + 5000)} = 1.33 \mu\text{F}$$

وفي حالة الترانزستور FET، تكون ممانعة دخل الترانزستور المكافأة r_i كبيرة جداً، ويمكن تمثيلها بدارة مفتوحة. عندئذ تتحدد ممانعة دخل المضخم FET بمقاومة الانحياز التي نسميها R_{Th} ، التي تساوي R_g في دارة مضخم الـ FET المبينة في الشكل 16.4. لذا:

$$f_1 = 20 \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi C (10^6 + 5000)}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \cdot 1.005 \cdot 10^6} = 0.008 \mu\text{F}$$

ونظراً إلى أن ممانعة دخل الـ FET أعلى كثيراً من تلك التي للـ BJT، يمكن استعمال مكثفات ربط بين مراحل مضخّمات الـ FET ساعتها أصغر كثيراً. وهذه ميزة كبيرة في تصغير الدارات لأن المكثفات التي ساعتها أقل تكون أصغر حجماً عادة. مع ذلك، ووفقاً لما ذكرناه سابقاً، الغير المكثفات من الدارات المتكاملة بسبب حجمها الكبير عموماً، واستعملت بدلاً من ذلك مضخّمات ربط مباشر لا تحتاج إلى مكثفات ربط أو تفريغ، برغم أن ربح هذه المضخّمات أقل من ربح تلك التي تربط بينها المكثفات.


2.5.5 نقصان الربح عند الترددات العالية

Loss of gain at high frequencies

عندما يرتفع التردد إلى ما فوق منطقة المجال الأوسط، نجد مرة أخرى أن الربح يأخذ بالنقصان إلى ما دون قيمته A_1 في المجال الأوسط، ونجد أيضاً أن ثمة تردد قطع أو تردد نصف استطاعة f_h ينخفض عنده الربح بمقدار 3dB، ويتابع الربح النقصان بعده بمعدل 20 ديسيبل للعقد. يُري الشكل 8.5-ج خصائص ربح مضخم شائعة: ربح ثابت ضمن المجال الأوسط، وربح متناقص عند طرفي تلك المنطقة. تشابه هذه الخصائص خصائص مرشح تمرير حزمة تردديّة عرض حزمه يساوي $B = f_h - f_1$ ، حيث إن f_1 هو تردد القطع الأدنى، و f_h هو تردد القطع الأعلى.

ما سبب نقصان الربح عند الترددات العالية؟ الجواب هو أنه يعود إلى السعات التفرعية الصغيرة (الشاردة stray or parasitic) الموجودة بين أي ناقلين. نحن نعرف أن أي ناقلين يفصل بينهما عازل يُكونان مكثفة ساعتها معطاة بالمعادلة $C = \epsilon A/d$ ، حيث إن A هي المساحة الفعالة لكل ناقل و d المسافة

الفاصلة بينهما (انظر المعادلة 15.1). ووفقاً للمبيّن في الشكل 9.5-أ، توجد سعات شاردة C_{cb} و C_{ce} بين أي طرفين من أطراف الترانزستور. وبرغم صغر هذه السعات (من رتبة البيكو فاراد)، فإنها تصبح دارات تفرعية فعالة عند الترددات العالية، مؤدية إلى مرور جزء من تيار الإشارة عبرها ومن ثم إلى تقليل التيار المتاح لأي دارة موجودة بعد الدارة المترفرعة.

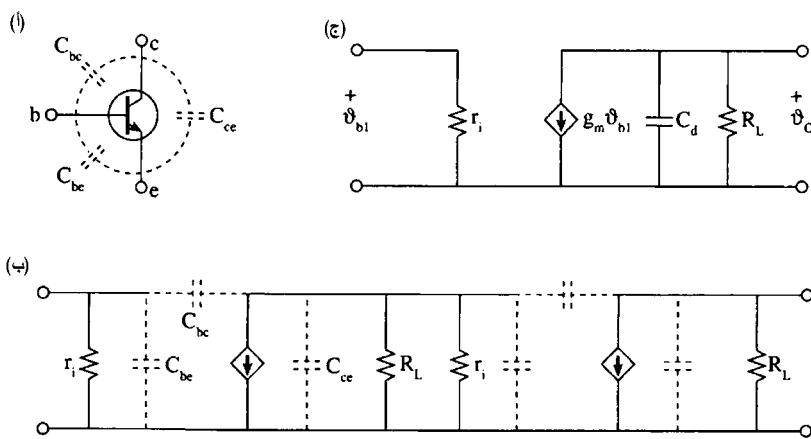

الشكل 9.5: (أ) سعات شاردة بين أطراف الترانزستور. (ب) دارة ترددات عالية مكافحة لمضخم ذي مرحلتين. (ج) دارة مكافحة لمرحلة واحدة تُري أكبر السعات الشاردة فقط.

ويتمثل الشكل 9.5-ب دارة الترددات العالية المكافحة للمضخم ذي المرحلتين المبيّن في الشكل 8.5. في المجال الأوسط وما فوقه من الترددات، تصبح ردّيتنا مكثفيّ الرابط والتفرع C و C_E صغيرتين جداً، ويمكن الاستعاضة عنهما بداره قصر، أما السعات التفرعية فتتصبح الآن هامة، وقد رسمت بخطوط متقطعة. ولتحديد الربح عند الترددات التي تقع فوق المجال الأوسط، سوف نستقصي مرحلة واحدة فقط وفق المبيّن في الشكل 9.5-ج، وبوجود أكبر المكثفات C_d التي تمثل حصيلة C_{ce} والسعّة التفرعية الخاصة بمدخل المرحلة التالية. يعطي ربح الجهد في هذه المرحلة بـ:

$$A_{v,h} = \frac{V_o}{V_{b1}} = \frac{-g_m V_{b1} (R_L || C_d)}{V_{b1}} = A_v \frac{1}{1 + j \omega R_L C_d} \quad (25.5)$$

ينجم v_o عن مرور التيار I_{v_1} عبر الممانعة المتكوّنة من مقاومة الحمل المتفرعة مع C_d ، أي: $(R_L \parallel C_d) = (R_L / j\omega C_d) / (R_L + 1/j\omega C_d)$. أما $A_v = -g_m R_L$ فهو الربح في المجال الأوسط. وبأخذ القيمة المطلقة للربح نحصل على¹⁵:

$$|A_{v,h}| = |A_v| \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_h)^2}} \quad (26.5)$$

ويُعطى تردد القطع، أو تردد الزاوية، العلوي بـ:

$$f_h = 1/2\pi R_L C_d \quad (27.5)$$

تشابه العلاقة 26.5 العلاقة 24.5 باستثناء وجود تردد الزاوية العلوي f_h في مقام كسر النسبة التردديّة، في حين أن f كان في بسطها. يتبيّن من العلاقة 26.5 أنه عند الترددات التي هي أصغر كثيراً من f_h يساوي الجذر التربيعي الواحد، ويساوي الربح ربح المجال الأوسط A_v . وعند الترددات التي هي أعلى من f_h ، يمكن تقريب الجذر التربيعي بـ f/f_h ، وهذا يُعطي العلاقة $|A_{v,h}| = |A_v| f_h/f$ التي تبيّن أن الربح يتناقص كتناقص $1/f$ ، أو يتناقص بمعدل يساوي 20 - ديسيل للعقد (العقد هو مجال من الترددات أكبرها يساوي 10 أمثال أصغرها، ومن هنا أنت قيمة معدل التناقص تلك $20 \log |A_{v,h}/A_v| = 20 \log (f_h/f) = 20 \log (1/10) = -20 \text{ dB}$).

تبيّن في الجانب الأيمن من الشكل 8.5-ج تناقص الاستجابة التردديّة الناجم عن الساعات التفرعيّة الشاردة. إذن، هذه الساعات هي التي تؤدي إلى تناقص استجابة المضخم التردديّ عند الترددات العالية. لذا، حين تصميم المضخمات العريضة المجال، يبذل المصمّمون جهوداً كبيرة لتقليص الساعات الشاردة لضمان أعلى قيمة ممكنة لـ f_h .

المثال 5.5

توجد في ترانزستور BJT مستعمل في مضخم متعدد المراحل الساعات

¹⁵ العبارة المضروبة بـ A_v في المعادلة 26.5 هيتابع تحويل مرشح تمرير الترددات المنخفضة المعطاة سابقاً بالمعادلة 14.2.

الشاردة التالية: C_d , $C_{bc} = 5 \text{ pF}$, $C_{ce} = 40 \text{ pF}$ ، وأما سعة الخرج C_{ce} ، المكونة من سعة دخل المرحلة التالية المتفرعة مع C_{ce} ، فتساوي 300 pF . لذا، وفي ضوء قيمة C_d الكبيرة هذه، يمكننا تجاهل جميع السعات الشاردة الأخرى. وبافتراض أن مقاومة الحمل $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ ، وباستعمال دارة الترددات العالية المبينة في الشكل 9.5-ج، نحصل على تردد القطع العلوي الذي يساوي:

$$f_h = 1/2\pi R_L C_d = 1/(6.28 \cdot 10^4 \cdot 300 \cdot 10^{-12}) = 53 \text{ kHz}$$

وهذا تردد قطع منخفض نسبياً، ولذا لا يصلح المضخم إلا لتضخيم إشارات صوتية. أما إذا أردنا تضخيم إشارة صورة (صورة تلفاز)، فيجب أن تكون قيمة تردد القطع العلوي f_h في مجال الميغا هرتز. لذا يختار ترانزستور فيه $C_d = 5 \text{ pF}$ ، فيرتفع تردد القطع العلوي إلى 5.3 ميغا هرتز. ويمكن لتخفيض قيمة R_L أن يزيد تردد القطع العلوي أيضاً، لكن ربح المضخم، الذي يساوي في المجال الأوسط $-g_m R_L$ ، سوف ينخفض عندئذ.

تنطبق دارة الترددات العالية المبينة في الشكل 9.5-ج على مضخمات الـ FET أيضاً، لأن دارتَي التيار المتناوب للـ BJT والـ FET متتشابهتان.

3.5.5 الاستجابة التردية الكلية

Combined frequency response

يمكن الآن ضم معادلتي ربح، الترددات المنخفضة والعالية 24.5 و 26.5 معًا لتكون الاستجابة التردية الكلية للمضخم:

$$|A_v(f)| = |A_v| \frac{1}{\sqrt{1+(f_1/f)^2}} \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_h)^2}} \quad (28.5)$$

($A_v(f)$) هو ربح الجهد التابع للتردد. عند الترددات التي تقل عن f_1 ، يهيمن الجذر التربيعي الأول ويبقى الثاني مساوياً الواحد (وهذا هو المجال الترددي الذي استُخرجت له المعادلة 24.5). وحين ازدياد التردد حتى $f \gg f_1$ ، لكن مع بقاء

$f_h \ll f$ ، تكون في المجال الأوسط ويمكن تفريغ كلا الجذرين بالواحد، ويكون $A_v(f) = A_v(f_h)$. وباستمرار ارتفاع التردد حتى يصبح $f_h > f$ ، يُصبح الجذر الثاني هو المهيمن ويبقى الجذر الأول مساوياً الواحد (وهذا هو المجال الترددي الذي استُخرجت له المعادلة 26.5). يُرى الشكل 8.5-ج الاستجابة الترددية الكاملة للمضخم التي تُري أنه يمرّ حزمة ترددية تحدّها مكثفات الربط عند الترددات المنخفضة، والمكثفات الشاردة التفرعية عند الترددات العالية. ويتحقق ربح المجال الأوسط على مجال محدود من الترددات فقط يُسمى عرض المجال (عرض الحزمة) bandwidth ويعطى بالعلاقة $B = f_h - f_1$. طبعاً، الترددان f_1 و f_h هما ترددتا القطع السفلي والعلوي اللذان يساوي ربح المضخم $\sqrt{2}$ عندما $= 0.707 / 1$ من ربحه في المجال الأوسط، أو اللذان ينخفض عندهما الربح بـ 3dB عن الربح في المجال الأوسط. ويستمر الربح بالانخفاض في كلا الطرفين بمعدل 20 ديسيل للعقد.

يُجرى التضخيم عادة باستعمال عدد من المراحل بغية تحقيق الربح المنشود. وحين وضع مضخمات ذات خصائص ترددية متتماثلة على التتالي، أي حين وصلها تسلسلياً لزيادة الربح، تكون خصائص تمرير الحزمة للمضخم الناتج أضيق من خصائص المراحل منفردة. تذكر أننا نعرف حزمة التمرير بأنها المسافة الترددية بين الترددتين اللذين يساوي الربح عندهما $\sqrt{2} / 1$ من قيمته في المجال الأوسط. فإذا استعملنا مرحلتي تضخيم متتماثلتين من حيث خصائص تمرير الحزمة، فإن ربحهما الكلي عند هذين الترددتين سوف يساوي $1 / \sqrt{2} \cdot 1 / \sqrt{2} = 1 / 2$ الربح في المجال الأوسط (أو يقل بـ 6 ديسيل عن الربح في المجال الأوسط)، وذلك بسبب ضرب ربحي المرحلتين معاً. ونظراً إلى أن عرض المجال معروف بين نقطتي الـ -3dB ، نستنتج بسهولة أن عرض مجال المضخم المكون من مرحلتين أضيق من عرض مجال كل مرحلة على حدة. ويعُد تضييق عرض المجال مشكلة فعلية حين وضع مراحل التضخيم على التتالي.

فمثلاً، إذا كانت لدينا مرحلتان لهما نفس خصائص التمرير مع ربح في المجال الأوسط يساوي 100 للأولى و 30 للثانية، فإن ربح المرحلتين معاً، في

المجال الأوسط يساوي $3000 = 30 \cdot 100$. لكن هذا الربح لا يمتد على كامل المجال المستوى المبين في الشكل 8.5-ج الخاص بمرحلة واحدة، بل على مجال أضيق، وهو يتناقص بمعدل يساوي الآن 40 ديسيل للعقد، بدلاً من المعدل 20 ديسيل للعقد الذي يتناقص به ربح المرحلة الواحدة.

4.5.5 وصل دارات تضخيم على التتالي

Cascading of amplifier circuits

وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً، نلجم إلى وضع مراحل تضخيم على التتالي حين الحاجة إلى تضخيم كبير. يُري الشكل 8.5-أ مضخماً من مرحلتين مثل فيه خرج المرحلة الأولى دخل المرحلة الثانية. ويمكن تكرار هذا الشيء حتى تحقيق الربح المطلوب، أي حتى الحصول على مستوى الجهد المرغوب فيه عند مخرج المضخم الإجمالي.

وفي المضخم الثنائي المراحل المبين في الشكل 8.5-أ، جرى وصل المرحلتين بواسطة مكثفة الرابط C. تمرر هذه المكثفة إشارة التيار المتناوب المضخمة من الترانزستور الأول إلى الثاني، وتنمع جهد مجمع الترانزستور الأول المستمر من الوصول إلى قاعدة الترانزستور الثاني. ولو لا ذلك لأدى جهد التغذية V_{CC} ، الذي يكون عادة أكبر كثيراً من جهد الإشارة المتناوبة، إلى تشبع الترانزستور الثاني ومنعه من العمل، وحتى إلى تفه نتيجة التراكم الحراري المتزايد ضمه (يضاف إلى ذلك أنه يُخرب احياز الجهد المستمر في الترانزستور الثاني الذي توفره المقاومتان R_1 و R_2). وتؤدي المكثفاتان الأولى والأخيرة في الشكل 8.5-أ وظيفة مماثلة في عزل جهود الدخل والخرج المستمرة.

تُكتب معادلة جهد خرج المضخم الثنائي المراحل، عند ترددات المجال الأوسط، حيث تكون ردّيات مكثفات الرابط صغيرة ويمكن تمثيلها بدارة قصر، بالصيغة:

$$v_o = (v_{o1})A_2 = (v_i A_1)A_2 = v_i A \quad (29.5)$$

$v_{o1} = A_1 v_i$ هو جهد الإشارة في مخرج المرحلة الأولى من الشكل 8.5أ (وهو دخل المرحلة الثانية)، و A_1 و A_2 هما ربحاً المرحلتين الأولى والثانية. من المعادلة الأخيرة يتبيّن أن الربح الكلي للمضخم بمرحلتيه يساوي $A = A_1 A_2$ ، أي جداء ربحي المرحلتين. والنتيجة هي أن معادلة ربح المضخم في المجال الأوسط الأخيرة (29.5) هي تقرير يصلاح لإشارة ذات ترددات ليست صغيرة جداً، بحيث لا يمكن إغفال ردّيات مكثفات الربط، ولا كبيرة جداً بحيث تخفّض سعات الترانزستور التفرعية الشاردة الربح.

6.5 الاستجابة الزمنية ومضخمات النبضات

Time Response and Pulse Amplifiers

اعتبرنا في المقطع السابق أن إشارات دخل المضخم هي جهود جببية وحيدة التردد. وببيّنا أن الإشارات ذات الترددات التي تقع ضمن المجال الترددي الأوسط للمضخم تُضخم بنفس القدر، وأن الترددات التي تقع خارج ذلك المجال تُخمد. تخيل أن إشارة معقدة، من قبيل الإشارة الكلامية التي تتكون من كثير من الترددات، قد طُبّقت على مدخل المضخم. من الواضح أنه يجب ألا تحتوي الإشارة الكلامية على ترددات خارج المجال الأوسط، وذلك لكي يُنتج المضخم في خرجه إشارة مضخمة لها نفس شكل إشارة الدخل. فتضخيم الترددات الواقعة خارج المجال الأوسط سوف يكون أقل، وهذا يعني أن الإشارة المضخمة سوف تتشهّد. أي إن محتوى الإشارة من الترددات يجب أن يقع ضمن المجال الأوسط لإعطاء نسخة مضخمة في الخرج لها نفس شكل إشارة الدخل. فكيف نعرف ما هو المحتوى الترددي لإشارة معقدة؟ إن تحليل فورييه هو أداة تحليل رياضية بسيطة تجزّئ الإشارة إلى مكوناتها الترددية الجببية.

1.6.5 سلسلة فورييه Fourier series


يمكن تمثيل الإشارات الدورية بمجموع موجات جببية لها ترددات ومطالات مختلفة. خذ، مثلاً، الموجة المربعة المبيّنة في الشكل 10.5أ. إذا أخذنا

موجتين جيبتين فقط، تمثلان التوافقين harmonic الأولى (الأساسية) والثالثة المبتنىتين بالمنحنين المتقطعين في الشكل 10.5-ب، وجمعناهما معاً، حصلنا على المنحني المستمر الذي يشبه الموجة المربعة. وإذا أضفنا مزيداً من التوافقيات (بترددات ومطارات ملائمة)، أمكننا الاقتراب بالقدر الذي نريده من الموجة المربعة. يعطي التحليل بسلسة فوريه Fourier series (الذي تقع تقاصيله خارج إطار اهتمام هذا الكتاب) وصفاً لكيفية تحليل إشارة معقدة إلى مكوناتها الجيبية. فمثلاً، تُعطى سلسلة فورييه لموجة مربعة مطالها V_p دورها T بما يلي:

$$v(t) = \frac{4V_p}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right) \quad (30.5)$$

العلاقة بين الدور T والتردد f هي: $T = 1/f = 2\pi/\omega$. أما التفسير العملي للعلاقة 30.5 فهو: إذا أخذنا عدداً من مولدات الإشارة الجيبية، واحداً يعطي ترددًا ω بمطال يساوي $4V_p/\pi$ ، وآخر يعطي ترددًا مقداره 3ω بمطال يساوي $4V_p/3\pi$.. إلخ، ووضعناها على التسلسل معاً، وأخذنا الخرج النهائي وأدخلناه إلى دارة، استجابت الدارة له كما تستجيب إلى موجة مربعة مطالها V_p دورها T . وعلى غرار ذلك، يمكن تمثيل الإشارات الدورية الأخرى، ومنها موجة سن المنشار والموجة المثلثية والموجة نصف المقومة، سلسل فورييه أيضاً¹⁶. أي إن الإشارات ذات الحواف الحادة، التي من قبيل الموجة المربعة وموجة سن المنشار، يمكن أن تمثل بمجموعة إشارات مدورة من قبيل الموجة الجيبية. ويتبين من سلسلة فورييه أن الترددات العالية هي التي تؤدي إلى ظهور الحواف الحادة في الإشارة الدورية. إذن، كي يعطي المضمّن إشارة دورية مضخمة حادة الحواف ومطابقة لإشارة الدخل، يجب أن يكون عرض مجاله كبيراً، أي يجب أن يكون تردد القطع العلوي f فيه كبيراً. بذلك تكون قد ربّطنا كمياً بين عرض مجال المضمّن ومقدراته على تضخيم إشارات دورية حادة الحواف.

¹⁶ يُجرى تحليل فورييه عادة باستعمال برنامج حاسوبي. ويمكن استعمال محل الطيف spectrum analyzer أيضاً لعرض معاملات فورييه حين تطبيق إشارة دورية كالإشارة المربعة على مدخله.

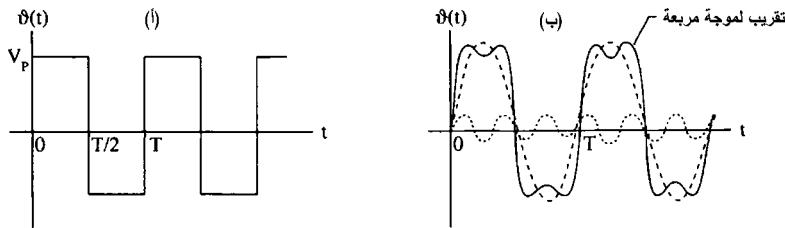


الشكل 10.5: (أ) موجة مربعة دورها T ومطالها V_p . (ب) تقرير الموجة المربعة بمجموع موجتين جيبيتين فقط.

Pulse amplifiers

2.6.5 مضخمات النبضات

إضافة إلى تضخيم الإشارات الوحيدة التردد أو ذات المجال التردد الضيق، ثمة حاجة أيضاً إلى تضخيم الإشارات الدورية السريعة التغير (ومن أمثلتها الموجة المربعة)، والإشارات السريعة التغير غير الدورية (ومنها الإشارات الكلامية)، والنبعات الإفرادية. تتصف هذه الإشارات بمجال تردد عريض، وإذا تجاوز عرض مجالها عرض الحزمة التي يمرّرها المضخم، حصل تشويه للإشارة الخارجية منه. وقد يكون هذا التشويه أحياناً مرغوباً فيه، كما في حالات تشكيل الموجة، إلا أننا غالباً ما نكون مهتمين بالإشارة المضخمة غير المشوهة.

إن بديل عرض المجال، بوصفه معياراً لدقة استجابة المضخم الترددي، هي استجابته لإشارة دخل مربعة. تتوفّر مولدات الموجة المربعة بسهولة، واختبار المضخمات بالموجة المربعة أمر شائع. وسوف نُري فيما يلي أن ثمة علاقة بين الحافة الأمامية للموجة المربعة واستجابة المضخم للترددات العالية، أي f_h (العلاقة 27.5)، وأن ثمة علاقة أيضاً بين الجزء المستقيم من النبضة المربعة واستجابة المضخم للترددات المنخفضة، أي f_l (العلاقة 22.5). ويجب ألا يكون ذلك مفاجئاً، لأن f_h يُحدّد مقدرة المضخم على تضخيم التغيرات السريعة في الإشارة، في حين أن f_l يُحدّد مقدرة المضخم على تضخيم تغيراتها البطيئة. لذا تعتبر الموجة المربعة مثالية لاختبار استجابة المضخم لأنها تحتوي على كل من التغيرات الفجائية وعدم التغيير (الجزء المستوي من الموجة المربعة).

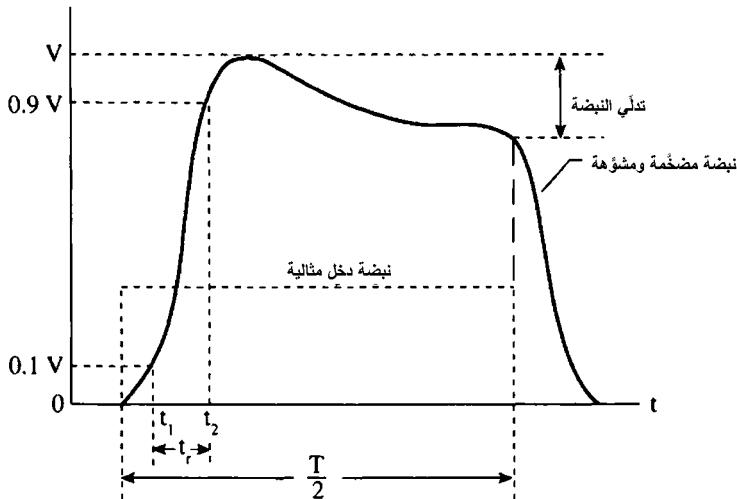

الشكل 11.5: نسبة دخل مربعة مثالية تشوّهت في أثناء التضخيم. ويتجلى التشوه بمدة صعود محدودة وتدلُّ في النسبة.

3.6.5 مدة الصعود

افرض أن الموجة المربعة المبينة في الشكل 10.5-أ قد طبّقت على مدخل مضخم. فظهور في الخرج مضخمة ومشوّهة وفق المبيّن في الشكل 11.5 الذي يُري أول نبضة من الموجة المربعة. ينجم التشوه في الجزء الصاعد من الموجة المربعة عن الساعات التفرعية الموجودة في المضخم. فالنسبة المضخمة لا تتصعد آنِيَاً إلى القيمة العظمى، بل تصعد إليها متأخرة بمدة مقدارها t_r نسماها مدة الصعود rise time. لإيضاح مفاعيل الساعات التفرعية في إشارة ذات حافة حادة من قبيل الموجة المربعة، نستعمل نفس الدارة $R_L C_d$ المبيّنة في الشكل 9.5-ج التي استُعملت لتحديد $f_h = 1/2\pi R_L C_d$. تُعدّ الدارة $R_L C_d$ في ذلك الشكل من منبع تيار (مكافئ نورتون). وبغية ربطها مع تغيير الجهد الفجائي، نغيّر دارة نورتون إلى دارة ثيفينين المكافئة التي تعطي دارة من النوع المبيّن في الشكل 25.1-أ، التي تعطي العلاقة 51.1 تغيير الجهد فيها: $v_c = V(1 - e^{-t/\tau})$ ، حيث إن $\tau = R_L C_d$. يقضي العرف بتعريف مدة الصعود بأنها المدة اللازمة لجهد النبضة للانتقال من 0.1 حتى 0.9 من

مطالها وفق المبين في الشكل 11.5. وتعبر مدة الصعود عن السرعة التي يستجيب بها المضخم للتغير الحاد في جهد الدخل. إذا سمينا المدة التي يستغرقها جهد المكثفة للوصول إلى 0.1 من قيمته النهائية بـ t_1 ، حصلنا على:

$$0.1 V = V (1 - e^{-t_1/\tau}) \quad (31.5)$$

التي تعطي $0.1R_L C_d = 0.1\tau = t_1$. وبالمثل، إذا اعتبرنا أن t_2 هي المدة اللازمة للوصول حتى 0.9 من الجهد النهائي، حصلنا على $\tau = 2.3t_2$. حينئذ تساوي مدة الصعود:

$$t_r = t_2 - t_1 = 2.2\tau = 2.2R_L C_d = \frac{2.2}{2\pi f_h} \approx \frac{1}{3f_h} \quad (32.5)$$

استعملت هنا قيمة القيمة $f_h = 1/2\pi R_L C_d$ المعطاة بالمعادلة 27.5. لقد بينا الآن أن مدة الصعود تابعة لمقلوب تردد القطع العلوي f_h في المضخم. لذا فإن النسبة المضخمة في الخرج سوف تمايز تلك التي في الدخل من حيث الشكل فقط عندما تكون استجابة المضخم للترددات العالية جيدة. أي إن مدة الصعود t_r لجهد مضخم فجائي للتغير سوف تكون صغيرة فقط إذا كان f_h كبيراً. على سبيل المثال، في حالة مدة صعود نسبة تقل عن 1 مкро ثانية، يجب ألا يقل عرض مجال المضخم عن 340 كيلو هرتز. وكي يكون عرض مجال مضخم 1 ميغا هرتز، يجب أن يكون $t_r = 0.33 \mu s$.

وتظهر في النسبة المضخمة المبينة في الشكل 11.5 حافة نهاية مائلة إضافية إلى حافة البداية المائلة التي تحدد مدة الصعود. ويعود كل منها إلى وجود ساعات تفرعية في المضخم، وتترجم حافة البداية عن شحن المكثفة التفرعية، في حين أن حافة النهاية تترجم عن تفريغ نفس المكثفة. صحيح أننا مثلنا السعة التفرعية بسعة إجمالية C_d ، لكنها تكون عادة موزعة في جميع أنحاء المضخم، ومن أجل التبسيط وتسهيل الحسابات مثلناها بسعة إجمالية. وحين تصميم المضخم، يجب العناية بتقليل جميع الساعات الشاردة التي تترجم مثلاً عن القرب الشديد لخطوط الدخل والخرج وما يتترتب عليه من زيادة في السعة التفرعية، ومن ثم من انخفاض

في أداء المضخم عند الترددات العالية (انظر المسألة 29.5).

Tilt

4.6.5 التدلي

والنوع الثاني من التشوه الذي يحصل للنبضة المضخمة ما يسمى بالتدلي sag or tilt في الجزء الأفقي المستقيم من النبضة المربعة الذي ينجم عن وجود مكتفات الرابط التي تمنع التيار المستمر من المرور بين مراحل المضخم (توجد في الشكل 8.5-أ، مثلاً، ثلاثة مكتفات ربط). تكون مكتفات الرابط المانعة للتيار المستمر نوعاً من مرشحات تمرير الترددات العالية المبين في الشكل 7.2-أ. لذا، فإن إعادة تشكيل الجزء الأفقي من الإشارة المربعة تتطلب مضخماً ذا ربط مباشر للجهد المستمر يجعل تردد القطع السفلي $f_1 = 0$. يمكن تحديد علاقة التدلي في الجزء الأفقي المستقيم من النبضة المربعة بتردد القطع السفلي f_1 للمضخم باستعمال دارة الشكل 7.2-أ أو 25.1-أ. ولمحاكاة النبضة، سوف نفترض أن الجهد المستمر قد طُبق فجأة على الدارة. ووفقاً لما هو مبين في الشكل 25.1-أ، سوف يقفز الجهد الهاابط على المقاومة إلى القيمة V (بافتراض أن المكتفة غير مشحونة في البداية)، ثم يتمامد وفقاً للثابت الزمني RC ، أي $i(t) = V \exp(-t/RC)$ ، وهي المعادلة 50.1. وكيف يكون التمامد أصغرياً، يجب أن يكون الثابت الزمني كبيراً جداً. وإذا توقيعنا أن يكون التمامد، أو التدلي، عند نهاية النبضة (أي عند $t = T/2$) صغيراً، أمكننا تقريب الجهد الأساسي الهاابط على R بحدفين فقط، أي:

$$v_R(t = T/2) = V e^{-(T/2)/RC} = V (1 - T/2RC) \quad (33.5)$$

فتعطى حينئذ نسبة التمامد أو التدلي المئوية P في الشكل 11.5 بـ:

$$P = \frac{V - v_R(t = T/2)}{V} = \frac{T}{2RC} \quad (34.5)$$

إذا استعملنا تردد القطع السفلي المعطى في العلاقة 22.5، حصلنا على:

$$P = 2\pi(T/2)f_1 \quad (35.5)$$

يتبيّن من هذه العلاقة أنّه عند قيمة معينة لطول النبضة $T/2$ ، يكون تشوه النبضة المضخّمة، المعبر عنه بالتدلي P ، متناسباً مع تردد القطع السفلي f_s للمضخم. لذا تتطلّب النبضات الطويلة مضخّمات ذات استجابة ممتازة للترددات المنخفضة (أي يجب أن يكون f_s أصغر ما يمكن). على سبيل المثال، إذا أردنا تمرير نبضة عرضها يساوي 1 ميلي ثانية عبر مضخم بتلّ أصغر من 10%， وجب ألا يتجاوز $f_s = P/2\pi(T/2) = 0.1/(6.28 \cdot 0.001) = 15.9 \text{ Hz}$ القيمة 16 هرتز، لأن f_s

5.6.5 اختبار المضخم باستعمال الموجة المربعة

Square-wave testing

يمكن تحديد خصائص تمرير الحزمة التردديّة في المضخم بتطبيق جهد وحيد التردد على مدخله وقياس جهد خرجه. وإذا كرّرت هذه العملية باستعمال عدد كبير من الترددات، أمكن في النهاية رسم منحنٍ من النوع المبيّن في الشكل 8.5-ج. لكن ثمة طريقة أخرى أسهل وأقل مشقة يوفّرها الاختبار بالموجة المربعة، وفيها يجري تطبيق موجة مربعة على مدخل المضخم، ويُراقب الخرج بواسطة راسم إشارة. أولاً، نخّفض تردد الإشارة المربعة حتى يُصبح التدلي P قابلاً للقياس في إشارة الخرج، وهذا يمكّنا من تحديد تردد القطع السفلي f_s باستعمال المعادلة $P/\pi T = f_s$. أي إن تردد القطع السفلي f_s يتحدد ببداية حصول تشوه الترددات المنخفضة. وعلى نحو مشابه، نزيد تردد الموجة المربعة حتى تُصبح مدة صعود النبضات المضخّمة قابلة للرؤية على شاشة راسم الإشارة. طبعاً، عند زيادة تردد الموجة المربعة، تجب زيادة سرعة المسح في الراسم أيضاً، بحيث لا يظهر على الشاشة سوى بعض نبضات، وهذا يمكّنا من قياس مدة الصعود بدقة (لا يكون التدلي واضحاً عند الترددات العالية، بل تشوه الحافة الأمامية هو الذي يكون جلياً). أما عند الترددات المنخفضة وسرعة المسح المنخفضة، فيكون التدلي هو المرئي، لا مدة الصعود). وبعد قياس مدة الصعود t_r ، يمكن استعمال المعادلة $32.5 \text{ لحساب تردد القطع العلوي } f_h = 1/3t_r$. أي إن تردد القطع العلوي يتحدد ببداية تشوه الترددات العالية.

الخلاصة هي أنه يمكن القول إن خصائص تمرير الحزمة التردديّة في المضخم تتحدد بترددِيّ موجة مربعة. ويُعتبر الاختبار باستعمال الموجة المربعة مفيدةً جداً، حين الحاجة إلى إدخال تغييرات في دارة المضخم لتحقيق خصائص معينة أو مرغوب فيها. إنه لمن المفيد أن تكون قادراً على إدخال التغييرات، وفي نفس الوقت مراقبة شكل موجة خرج المضخم. ولعله من المفيد القول أن نشير إلى أن الاختبار الدقيق بالموجة المربعة يتطلّب راسم إشارة وموّلد موجة مربعة عاليّ الجودة.

Power Amplifiers

7.5 مضخمات الاستطاعة

وفقاً لما ذُكر في مقدمة الفصل، يمثّل مضخم الاستطاعة آخر مرحلة من المضخم. فمراحل تضخيم الجهد التي تطرّقنا إليها سابقاً، أخذت جهد إشارة ضعيفاً وضخّمته حتى مستوى الفولط، بحيث يمكن استعماله في التحكّم في مضخم استطاعة وظيفته تزويد الإشارة بالطاقة. ويرى الشكل 1.5 هذه العملية بصيغة مخطط صندوقي. يُعتبر مضخم الاستطاعة من حيث الجوهر مضخم تيار. فهو يزيد شدة تيار الإشارة التي تكون صغيرة عند مدخله، إلى قيم كبيرة في خرجه. لذا تزداد استطاعة الخرج كثيراً، برغم أن مستوىً جهد الإشارة في الدخل والخرج يكونان متساوين تقريباً.

1.7.5 مضخم الفئة A ذو المحول



Transformer-coupled class A amplifier

تُستبعد المحولات عادةً من الدارات الإلكترونية بسبب تكاليفها العالية وحجمها الكبير، برغم أنها توفر طريقة مثالية لتحقيق الموافقة بين الحمل ومضخم الاستطاعة. لكن استعمال المقاومات في دارة المجمّع أو المصرف في حالة الاستطاعات العالية لتحقيق التوافق يؤدي إلى ضياعات كبيرة، أي الضياعات I^2R التي تتجه عن التيار الكبير المقترن بالاستطاعة العالية. لذا يقلّ مردود نقل الاستطاعة من المضخم إلى الحمل عن 25% في حالة استعمال المقاومات، في حين أن مردود

المضخم الموصول مع الحمل بواسطة محول يمكن أن يساوي 50% عندما يكون العمل في النمط A¹⁷، لأن مقاومة ملفات المحول للتيار المستمر تكون عادةً منخفضة جداً. يُضاف إلى ذلك أن ممانعات كثيرة من الأحمال يمكن أن تختلف كثيراً عما هو ضروري للعمل الأمثل للمضخم، ووفقاً لما هو مبين في المعادلة 49.2، يمكن للمحول أن يحقق توافق الممانعات. أي إذا وصل حمل ممانعته Z_L مع ملف ثانوي لمحول، ووصل الملف الابتدائي مع دارة المجمع أو المصرف في مضخم، "رأى" المضخم ممانعة تساوي $Z_L = (N_1/N_2)^2$ ، حيث إن N_1 و N_2 هما عدداً لفات ملفي المحول الابتدائي والثانوي. وباستعمال مقدمة المحول هذه على تغيير الممانعة يمكن توفير ممانعة الحمل المثلية لأي مضخم. والميزة الأخرى التي يتتصف بها المحول هو أنه يعزل الحمل الموصول مع الملف الثانوي عن التيار المستمر الذي تجري في الملف الابتدائي (لا يمرّ المحول سوى الجهود المتباوبة، ولا توجد تأثيرات متبادلة بين التيارات المستمرة في الملفين الابتدائي والثانوي). وهذا هام لأن كثيراً من الأحمال، التي من قبيل المجهار، لا تستطيع تحمل التيار المستمر.

لا يمكن تحليل مضخم الاستطاعة، الذي يعتبر بطبيعته مضخم إشارة كبيرة، إلا بيانياً. لذا لا نستطيع وضع دارة مكافئة له على غرار ما فعلنا في حالة الإشارة الصغيرة في المقاطع السابقة. بُري الشكل 12.5 مضخم استطاعة شائعاً ذا باعث مشترك، وسوف نستقصي أولاً تصميم موسطات الجهد المستمر فيه. ونظراً إلى أن الحمل هو الآن ملف المحول الابتدائي الذي يمكن أن تساوي مقاومته للتيار المستمر صفرًا، ويمكن لمانعته للتيار المتباوب أن تكون كبيرة جداً، مما علينا سوى تحرّي خطّيٍّ حمل، واحد للتيار المستمر وآخر للمتباوب.

¹⁷ تختار نقطة العمل في مضخمات الفئة A بحيث تقع في مركز الجزء الخطّي من خصائص خرج الترانزistor، وفق المبين في الشكل 13.4-ب، على سبيل المثال. في هذه الحالة، يكون التضخيم خطّياً من حيث الجوهر، وتكون إشارة الخرج نسخة مطابقة لإشارة الدخل من حيث الشكل. هنا، يمر تيار المجمع I_c (أو تيار المصرف I_d) في مضخم $-I$ (FET) على نحو دائم في كل لحظة. أما مضخمات الفئة B، فهي لاختطية، ولا يجري تيار الخرج فيها إلا نصف الوقت.

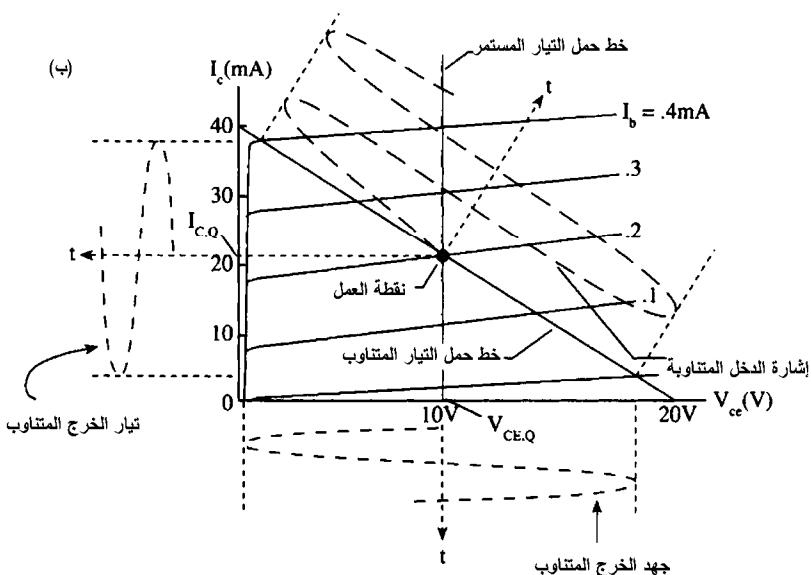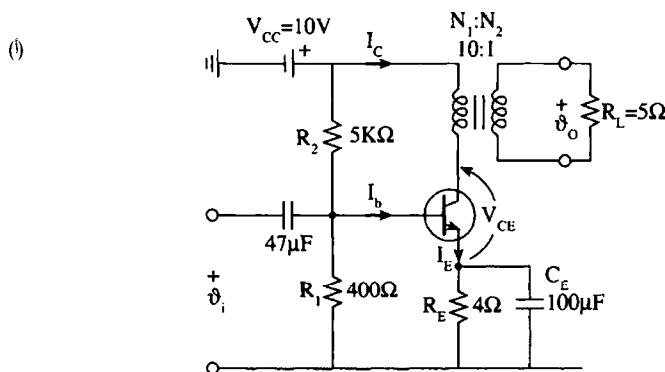

الشكل 12.5: (أ) مضخم استطاعة من الفئة A موصول بواسطة محوّل. (ب) خط حمل التيار المتباوب والمستمر. يُرى المنحني الجيبي المقطع تأرجحات I_b الناجمة عن إشارة الدخل المتباوب نحو الأعلى والأسفل على خط حمل التيار المتباوب حول نقطة العمل. وتؤدي هذه التأرجحات إلى تأرجحات موافقة لها في جهد المجمّع v_{ce} (بين الصفر و 20 فولط) وفي تيار المجمّع i_c (بين الصفر و 40 ميلي أمبير).

وفيما يخص خط الحمل المستمر، وبغية وضع نقطة العمل بحيث يتحقق جهد

انحياز صحيح، علينا أولاً النظر في معادلة الجهد المستمر لحلقة الخرج، وهي:

$$V_{CC} = V_{ce} + R_E I_c \quad (36.5)$$

$$10 = V_{ce} + 4I_c$$

أهملنا في هذه المعادلة مقاومة الملف الابتدائي الصغيرة للتيار المستمر وأجرينا التقرير $I_e \approx I_c$. الآن، باستعمال المعادلة 36.5 لرسم خط حمل التيار المستمر فوق منحنيات خصائص المجمع في الشكل 12.5-ب، نحصل عملياً على خط شاقولي (الميل يساوي $dV/dI = -4 \text{ V/A}$). ويجب أن تكون نقطة العمل في منتصف المنطقة الفعالة، أي عند $I_c = 20 \text{ mA}$ و $I_b = 0.2 \text{ mA}$. ويتحدد جهد الانحياز المستمر بالمقاومات الثلاث ($5\text{k}\Omega$ و 400Ω و 4Ω) التي حسبت بالطريقة المنشورة في المثال 7.4. ولتحقيق استقرار جيد للانحياز، يجب أن يساوي التيار الذي يمر في المقاومة 400Ω عشرة أمثال تيار القاعدة المستمر 0.2 mA عند نقطة العمل (تحقق قيمة المقاومات المختارة $\Omega = 1.9 \text{ mA} / (5000 + 400) = 1.9 \text{ mA}$ ، وهذه قيمة تساوي $10I_b$ تقريباً). ويجب أن يساوي الجهد بين القاعدة والباعث $0.6-0.7 \text{ V}$ (يساوي تقريباً $10 \text{ V} \cdot 400\Omega / 5400\Omega - 4\Omega \cdot 20 \text{ mA} = 0.74 - 0.08 \text{ V} = 0.66 \text{ V}$).

وترى الإشارة المتناوبة المطبقة على الدخل خط حمل مختلف لأن الممانعة $R'_L = (N_1/N_2)^2 R_L = 10^2 \cdot 5 = 500\Omega$ المنكحة إلى الملف الابتدائي أكبر كثيراً من مقاومة الملف للتيار المستمر. إذن، يمر خط حمل التيار المتناوب في نقطة العمل ويتحدد بـ:

$$0 = V_{ce} + R'_L i_c \quad (37.5)$$

وخلالاً للمعادلة 36.5 , R_E ليست موجودة في المعادلة السابقة بسبب تجاوزها بواسطة المكثفة C_E . بكلمات أخرى، قُصِّرَت إشارة الباعث المتناوبة مع الأرضي بواسطة C_E . وليس موجوداً فيها أيضاً لأن الجهد المتناوب لا يهبط على البطارية. إذن، يتحدّد ميل خط حمل التيار المتناوب بـ $di_c/dV_{ce} = -1/R'_L = -1/500\Omega$ ، وقد

استعمل هذا الميل لرسم خط الحمل المتداوب في الشكل 12.5-ب. ونظرًا إلى ضرورة حصر عمل الترانزستور ضمن منطقة منحنيات الخصائص المعطاة في الشكل المذكور¹⁸، نضع نقطة العمل في منتصف تلك المنطقة بحيث تسمح بتطبيق أكبر الإشارات المتداوبة على المدخل بغية الحصول على أكبر استطاعة في الخرج بدون تشويه الإشارة.

ويُعطى مردود مضخم الاستطاعة بنسبة استطاعة إشارة الخرج المتداوبة المضخمة إلى استطاعة التيار المستمر التي تقدمها البطارية أو وحدة التغذية. أما استطاعة التيار المستمر الوسطى فتساوي جداء التيار والجهد عند نقطة العمل، أي $V_{ce,Q} \cdot I_{c,Q}$. تستاجر هذه الاستطاعة من البطارية بقطع النظر عن قيام المضخم بالتضخم. وهي أيضًا الاستطاعة التي يجب على الترانزستور أن يبددها، ولذا يجب توفير مبرد ملائم لدرء ارتفاع درجة حرارة الترانزستور.

أما إشارة الخرج المتداوبة، فتتأرجح حول نقطة العمل ما بين الصفر وضعف القيمة التي تقع عندها نقطة العمل وفق المبين في الشكل 12.5-ب. لذا تساوي قيمة ذروة جهد إشارة الخرج غير المشوهة $V_p = V_{ce,Q}$. وينطبق الشيء نفسه على التيار الذي تساوي ذروته I_Q . إذن، يُعطى مردود المضخم efficiency الآن بـ:

$$\text{efficiency} = \frac{\text{AC power}}{\text{DC power}} = \frac{\frac{1}{2}I_c V_c}{I_c V_c} = \frac{1}{2} \quad (38.5)$$

بغية التبسيط، حذفنا في المعادلة الأخيرة الأدلة السفلية (e و Q) من جهد المجمّع وتياره عند نقطة العمل، واستعملنا القيم الفعالة للجهد والتيار للتعبير عن الاستطاعة المتداوبة. إذن، في مضخم الاستطاعة ذي التصميم المثالي (تقع نقطة العمل في منتصف خط حمل التيار المتداوب بحيث تكون التأرجحات على طرفي

¹⁸ إذا تجاوز جهد المجمّع 20 فولط، فقد تنهار وصلة المجمّع. وإذا تجاوز تيار القاعدة 0.4 ميلي أمبير، فقد تتشبع وصلة المجمّع. عمومًا، تتحدد الاستطاعة المبددة في وصلة المجمّع بدرجة الحرارة المسموح بها في الوصلة.



نقطة العمل متساوية لتحقيق أكبر تضخيم دون تشويه الإشارة)، يساوي المردود المثالي 50%. أما في الحالات العملية، فنادرًا ما تأخذ الإشارة قيمتها العظمى في كل الأوقات، وهذا ما يجعل المردود الوسطي أصغر كثيراً من 50%.

بهذا تكون قد استكملنا تصميم مضخم استطاعة بسيط يستعمل عادة لتضخيم الإشارة الصوتية. في هذا المضخم، تنتقل كل استطاعة الإشارة، التي تصل إلى ملف المحول الابتدائي، بدون نقصان إلى الحمل الذي يساوي 5 أوم. لكن أوزان وحجم المضخمات، التي توصل مع الأحمال بواسطة محولات ذات نوى حديدية، إضافة إلى تكاليف تلك المحولات، جعلتها اليوم أقل انتشاراً مما كانت عليه في أيام العناصر المنفصلة وغير ملائمة البتة للدارارات المتكاملة. ومع ذلك، تبقى المبادئ التي يقوم عليها تصميم هذه المضخمات هامة وقابلة للتطبيق في تصميم أي مضخم.

2.7.5 مضخمات الدفع والجذب من الفئة B

B push-pull amplifiers

تتصف مضخمات الفئة A بمزايا خطية تجعل تشويه الإشارة قليلاً، لكن انخفاض مردودها يولد مستويات عالية من الحرارة التي يجب تخلص الترانزستور منها. أما العمل في النمط B فهو أعلى مردوداً، ولذا يكون أكثر جاذبية في مراحل مضخمات الاستطاعة العالية. ويمكن التخلص من التشويه الكبير الذي يحدث العمل في النمط B (يجري التيار في هذا النمط باتجاه واحد فقط، وهذا ما يجعل الخرج يبدو كخرج مقوم نصف موجة) باستعمال ترانزستورين ضمن تشكيلة ما يسمى بمضخم الدفع والجذب push-pull، وفق المبين في الشكل 13.5-أ. يوضع ترانزستوران من النوع *pnp* في حالة انحياز بالقرب من جهد الانتقال إلى حالة الوصل، الذي يساوي 0.6-0.7 فولط تقريباً، بواسطة بطارية V_{BB} (هذا يعني أنه إذا أصبح جهد الدخل موجباً عمل الترانزستور T_2 ، وإذا أصبح سالباً عمل الترانزستور T_1)، ويوصلان بالملف الثنائي ذي نقطة الوسط في محول الدخل.

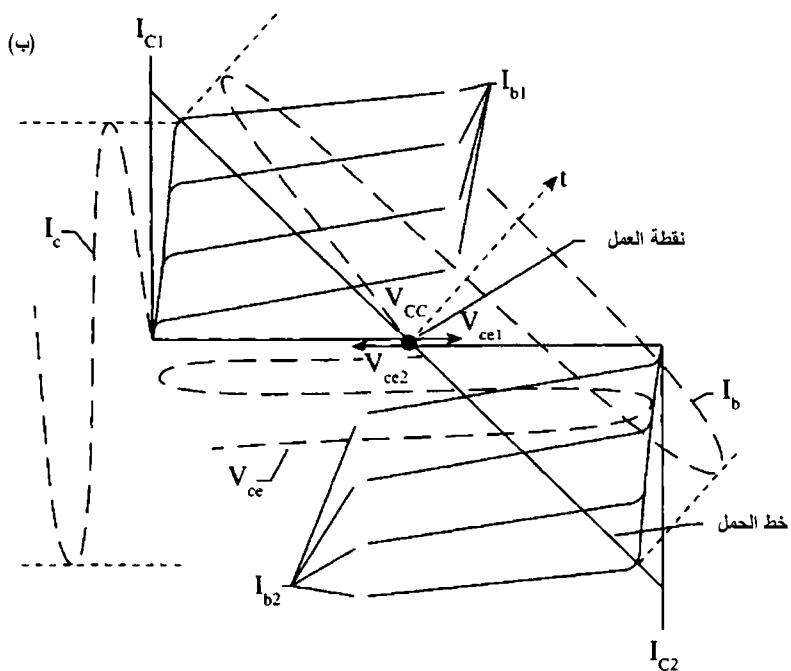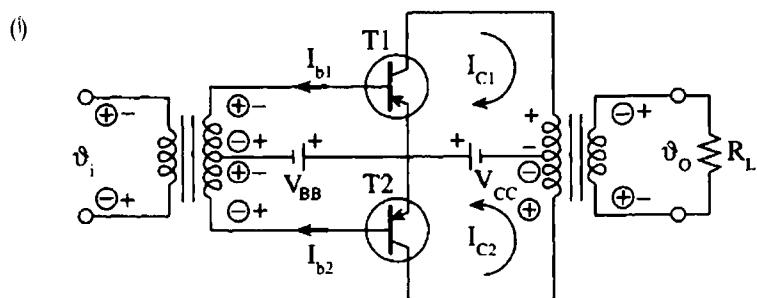

الشكل 13.5: (أ) مخطط دارة مضخم دفع وجذب تظهر فيه قطبيات الجهد المختلفة في الدارة.
 (ب) خط حمل المتداوب لمضخم الدفع والجذب، ويوضح منه أن المضخم لا يستجر أي تيار عند نقطة العمل.

ويوصل المخرجان المكونان من المجمعيين بالملف الابتدائي ذي نقطة الوسط في محول الخرج الذي يوصل بملفه الثانوي حمل من قبيل مجهاز. وقد استعملت في

الشكل مجموعتان من رموز الزائد والناقص لتوضيح عمل المضخم. افترض أن إشارة الدخل المتناوبة هي إشارة جيبية. تشير المجموعة التي في الدوائر إلى أن قطبية إشارة الدخل موجبة. حينئذ، يصبح الترانزستور السفلي منحازاً أمامياً، فيمر تيار خرج I_{c2} في الترانزستور T_2 والبطارية V_{CC} والنصف السفلي من الملف الابتدائي لمحول الخرج، ويبقى النصف العلوي من الملف الابتدائي خاماً، لأن الترانزستور T_1 يكون في حالة فصل، أي $I_{c1} = 0$. وفي أثناء النصف الموجب من إشارة الدخل الجيبية، تعطي الرموز التي في الدوائر قطبية جميع الجهد، ومنها نلاحظ أن جهد الخرج في الملف الثانوي من محول الخرج متزامن طورياً بـ 180 درجة بالنسبة إلى جهد الدخل.

وفي أثناء النصف الثاني من موجة الدخل الجيبية، يكون جهد الدخل سالباً، ويُشار إلى ذلك بالرموز التي ليست في دوائر. وينتقل الآن الترانزستور العلوي T_1 إلى حالة الوصل، ويتوقف الترانزستور T_2 عن العمل. وينتُج من ذلك التيار I_{c1} الذي يجري بالاتجاه المبين في الشكل. ويولّد النصف العلوي من ملف محول الخرج الابتدائي جهد الخرج. فإذا كان الترانزستوران متوافقين، يعطي مضخم الدفع والجذب جهداً جيبياً في الخرج غير مشوه تقريباً، برغم أن كل ترانزستور يمرّ نصف موجة فقط إلى محول الخرج.

يمكن زيادة وضوح عمل الفئة B بالدفع والجذب بإظهار خط حمل التيار المتناوب على خصائص مضخم الدفع والجذب. لقد أخذنا في الشكل 13.5-ب خصائص خرج كل مضخم ووضعناها معاً متعاكستين، مفترضين أن تيار المجمع الكلي في الملف الابتدائي من محول الخرج يعطى بـ $I_c = I_{c1} - I_{c2}$. وهذا يعطي خط حمل مركب من خطي حمل الترانزستورين T_1 و T_2 . وتظهر نقطة العمل في منتصف الشكل على خط حمل المضخمين، أي عند النقطة التي تجعل الترانزستورين في حالة فصل. ووفقاً لما أشرنا إليه من قبل، ينقل كل ترانزستور التيار عند أحد نصفي الموجة. ويظهر على الشكل أيضاً تيار وجهد الخرج المركب من جهد وتيار خرج المضخمين، الموافقين لإشارة الدخل الجيبية، ويتبين

منه أن قيمة ذروة جهد الخرج المتناوب تساوي جهد البطارية V_{CC} . وعلى نحو مشابه، تساوي ذروة تيار الخرج المتناوب قيمة I_c العظمى، وينتُج من ذلك أن مردود المضخم الكلى يساوى:

$$\text{efficiency} = \frac{\text{AC power}}{\text{DC power}} = \frac{\frac{1}{2}V_{CC}I_c}{V_{CC}(2I_c/\pi)} = \frac{\pi}{4} = 0.785 \quad (39.5)$$

في العلاقة السابقة حُدّدت استطاعة التيار المستمر التي تقدّمها البطارية وفقاً لما يلي: ينَصَح من الشكل 13.5-أ أن التيار النبضي المار في كل من الترانزستورين يتَدَفَّق عبر البطارية في نفس الاتجاه متَجَّاً تيار بطارية مشابهاً لتيار مقوم الموجة الكاملة المبيَّن في الشكل 3.3-د. والقيمة الفعالة لتيار من هذا النوع معطاة بالمعادلة 2.3 وهي $T_{AV} = 2I_p/\pi$. أما المردود العالى، المساوى 78%， فقد كان ممكناً لأن تيار البطارية يجري عندما تكون ثمة إشارة فقط. وفي حالة غياب الإشارة، يكون المضخم عند نقطة العمل حيث لا يستجر أي تيار، وهذا ينطوي على أن البطارية لا تقدّم استطاعة تيار مستمر في تلك الحالة. إذن، من الواضح الآن أن مضخم الفئة B ذا الدفع والجذب أعلى كفاءة على نحو ملحوظ من مضخم الفئة A، وهذا يعني تقديم استطاعة أكبر إلى الحمل وانخفاض في الاستطاعة المبددة في الترانزستورين. لذا يكون مضخم الدفع والجذب أكثر الخيارات ملائمة للتضخيم العالى الاستطاعة.

3.7.5 مضخمات الفئة B المتمامة


Class B complementary amplifiers

من تشكيّلات الترانزستورات pnp و npn اللافتة ما يُعرَف بدارة التناظر المتمام *complementary symmetry* المبيَّنة في الشكل 14.5-أ. وهي دارة ملائمة للدارات المتكاملة لأنها تُوصَل مع غيرها مباشرة من دون الحاجة إلى مكثفات أو محولات ربط كبيرة الحجم ومرتفعة التكلفة. أما عيوبها فهو حاجتها إلى بطاريتين أو وحدتي تغذية متعاكستيَّ القطبية.

تعمل هذه الدارة وفق ما يلي: في حالة غياب إشارة الدخل، يكون جهد الانحياز عند قاعدي الترانزستورين صفرًا، ولذا يكون الترانزستوران في حالة فصل. يُضاف إلى ذلك أن كلا الترانزستورين يبقىان في حالة فصل عندما تكون إشارة الدخل ضمن المجال من -0.7 V حتى 0.7 V . ونظراً إلى أن كلا الترانزستورين يكونان حينئذ في حالة فصل، يساوي جهد الخرج v_o الصفر. وعندما يصبح جهد الدخل v_i أكبر من 0.7 V فولط، ينطلق الترانزستور T_1 ، وهو من النوع npn ، إلى حالة الوصل، ويعطي تياراً إلى الحمل R_L ، ويبقى الترانزستور T_2 في حالة فصل. وعندما يصبح جهد الدخل v_i أصغر من -0.7 V فولط، ينطلق الترانزستور T_2 إلى حالة الوصل ويعطي تياراً إلى الحمل، ويبقى الترانزستور T_1 في حالة فصل. لذا يُعطى جهد الخرج المطبق على الحمل بـ¹⁹:

$$v_o = v_i - 0.7\text{ V}, \quad v_i > 0.7\text{ V} \quad (40.5)$$

$$v_o = v_i + 0.7\text{ V}, \quad v_i < -0.7\text{ V}$$

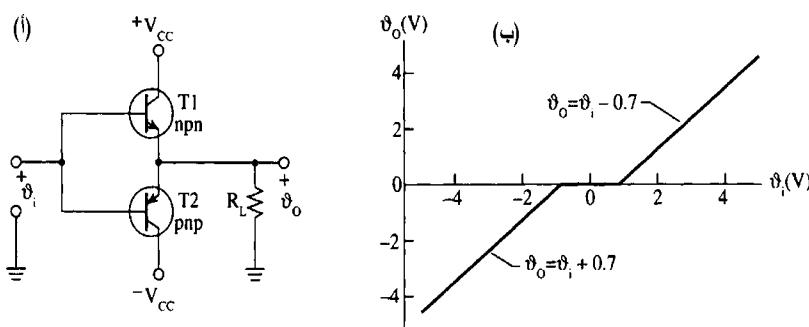

الشكل 14.5: (أ) مضخم دفع وجذب من دون محول ملائم للدارات المتكاملة. (ب) خصائص تحويل المضخم يظهر فيها تشوهه انتقال شديد.


¹⁹ نظراً إلى أن جهد الخرج يبدو تابعاً لجهد الدخل فيما عدا ما يخص حداً ثابتاً صغيراً، يسمى هذا المضخم أيضاً تابعاً باعثياً.

يُري الشكل 14.5-ب جهد الخرج V_o بوصفه تابعاً لجهد الدخل. يسمى هذا المنحني بخصائص التحويل، وهو يبيّن أن ربح الجهد في المضخم في هذه الحالة (ميل المنحني) يساوي الواحد، باستثناء منطقة المركز الأفقية حيث يساوي ربح المضخم صفرًا. وفي هذه المنطقة يتبدل الترانزستوران التقليل بين حالتي الفصل والوصل. وهي تمثل لخطية في خصائص التحويل تؤدي إلى إدخال المضخم تشويهاً في الإشارة يسمى بشوويه الانتقال crossover distortion. وبرغم أن هذا المضخم لا يُقْرم ربح جهد، فإنه يتصرف بربح تيار كبير جداً، ومن ثمَّ بربح استطاعة هائل.

يُري الشكل 15.5-أ كيفية تعديل المضخم المتكامل لإزالة تشويه الانتقال. بالإضافة بطاريتين تعطيان جهدياً انحصار V تقع قيمته في المجال $0.5-0.6\text{ V}$ ، يصبح كلُّ من الترانزستورين على حافة الانتقال إلى حالة الوصل عندما لا تكون ثمة إشارة دخل، أي عندما يكون $0 = V$. حينئذ، حتى الجهد الموجب الصغير سوف ينقل الترانزستور T_1 إلى حالة الوصل، والجهد السالب الصغير سوف ينقل الترانزستور T_2 إلى حالة الوصل. وبذلك يُزال معظم تشويه الانتقال. وتصبح خصائص التحويل المبيَّنة في الشكل 14.5-ب خطأً مستقيماً.

لكن علاوة على التعقيد الناجم عن بطاريتين الانحصار V وصعوبة تأمينهما للعمل في الدارة المتكاملة، فإن دارة المضخم المبيَّنة في الشكل 15.5-أ تتطوّي على عيب يؤدي إلى تلف الترانزستور، حتى عندما يكون ارتفاع حرارته معتدلاً. تذكَّر أن تجهيزات السليكون حساسة جداً لزيادة درجة الحرارة. وقد بيَّنا في المثال 3.4 أن التيار العكسي في الديود يزداد بازدياد درجة الحرارة. وأوضحتنا في الشكل 14.4 أن إضافة مقاومة باعث إلى دارة الانحصار سوف تحمي الترانزستور من التلف نتيجة لفلتان الحراري الذي ينجم عن نقصان مقاومة مادة السليكون مع ازدياد درجة الحرارة. فترك الحرارة ترتفع يؤدي إلى حصول فلتان حراري بسرعة، لأن التيار المتزايد يؤدي تزايد الضياعات I^2R التي تزيد التسخين ودرجة الحرارة في مادة السليكون. ويمكن القول إنه إذا كان جهد الوصل في السليكون عند درجة حرارة الغرفة يساوي 0.7 فولط، فإن جهد وصل السليكون

الأُسخن سُوف يكون أقل. وينقص V_{be} عادة بمعدل $2.5 \text{ mV}/1^\circ\text{C}$. لذا فإن إبقاء جهد انحصار الترانزستور ثابتاً عندما تزداد درجة الحرارة يزيد في المُحصلة انحصار الترانزستور أمامياً، مسرعاً الفلتان الحراري، ومؤدياً إلى مرور تيار كبير يحرق الترانزستور. ويتجلى هذا المفعول في مضخمات الاستطاعة التي تجري فيها تيارات كبيرة على نحو بالغ السوء. لذا، وللحماية من التلف الحراري، تزود مضخمات الاستطاعة بمبردات فعالة وكبيرة غالباً، تُصنع عادة من صفائح الألمنيوم السميكة وتركب على ترانزستورات الاستطاعة.

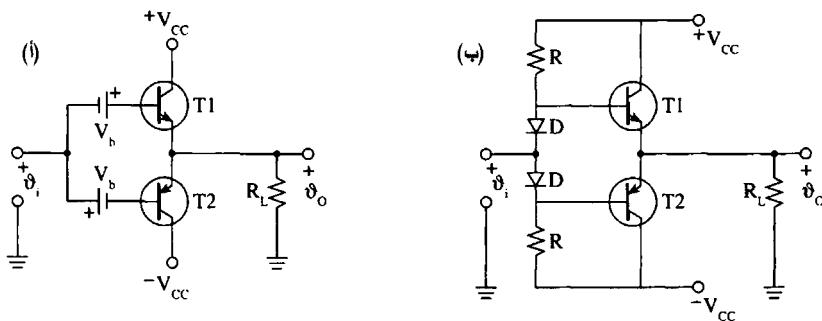

الشكل 15.5: (أ) تُقلل إضافة بطاريتي الانحصار من تشويه الانتقال. (ب) تُعطي الاستعاضة عن البطاريتين بدَيودين جهدَي انحصار يُعوضان تلقائياً عن تغيرات درجة الحرارة.

لتتجنب هذا النوع من التلف، تُعدّ الدارة المبينة في الشكل 15.5-أ بحيث تصبح كذاك المبينة في الشكل 15.5-ب، وذلك بالاستعاضة عن بطاريتي الانحصار بالدَيودين D اللذين يلاحق جهادهما الأماميان الجهدين المطبقين بين القاعدة والباعث في كل ترانزستور. يوضع الدَيودان عملياً على نفس مبرد الترانزستور لضمان تعرُضهما لنفس التغيرات الحرارية. حينئذ، وعندما ترتفع درجة الحرارة، ينخفض جهد الانحصار V_{be} تلقائياً لأن الجهد الأمامي الهابط على الدَيودين يتناقض أيضاً، فيقل التيار المار في الترانزستورين وتستقر الدارة. غالباً ما يُستعاض عن الدَيودين بمقاومتين حساستين للحرارة، أي إن مقاومتهما تقل مع ارتفاع الحرارة.

أصبحت لدينا الآن دارة مضخم ملائمة تماماً للدارة المتكاملة. وهي ذات

مردود عالٍ لأنها تعمل في النمط B ويمكن إنتاجها بتكلفة منخفضة لعدم وجود مكثفات ومحولات ربط. وهي من الفئة B لأن انحيازَيْ قاعدتي الترانزستورين مضبوطان بحيث يكون الترانزستوران في حالة فصل إذا انعدمت إشارة الدخل. أي إن التيار يمر في أحد الترانزستورين عندما تجعل إشارة الدخل وصلة باعثه وقاعدته منحازة أمامياً. ونظراً إلى تعاكس قطبتي الترانزستورين، يعمل أحدهما عندما يكون نصف موجة الدخل موجباً، ويعمل الآخر عندما يكون نصف الموجة سالباً. ويرسل الترانزستور الموجود في حالة وصل تياراً إلى الحمل (وفق المبين في الشكل 13.5-ب الذي ينطبق على هذه الحالة أيضاً). وتكون إشارة الخرج I^2R نسخة مطابقة لإشارة الدخل من حيث الشكل برغم أن كلاً من الترانزستورين يعمل نصف الوقت فقط. ويعود المردود العالى للدارة المتنامية إلى ضآللة الضياعات بسبب عدم مرور أي تيار مستمر في الحمل.

8.5 المستقبل الراديوى ذو التعديل المطالى

AM Radio Receiver


بعد أن تعرّفنا خصائص المكوّنات الكهربائية، سوف نرى الآن كيفية استعمالها في منظومة عملية من قبيل المستقبل الراديوى الذى يعمل بالتعديل المطالى AM amplitude modulation. يُري الشكل 16.5 مخطط دارة مستقبل راديوى يعمل بالمزج الترددى superheterodyne ضمن المجال الترددى الإذاعي 550 kHz-1.6 MHz. والغرض من هذا المستقبل هو استقبال إشارة تحمل معلومات مرغوب فيها، وهي في هذه الحالة إشارة موسيقية أو كلامية حُملت على حامل carrier في محطة الإذاعة، وفصل الإشارة عن الحامل وتضخيمها وإخراجها إلى مجهر كى تستمتع بسماعها.

إن فوائد منظومة من هذا النوع واضحة، فالغرض منها هو توفير التسلية والمعلومات لكثير من الناس. ونظراً إلى أن الإشارات الصوتية (المusicية أو الكلامية) تنتشر مسافات قصيرة فقط، فتحتاج إلى حامل يمكنه إيصال

المعلومات المطلوبة إلى أماكن بعيدة. ويتوفر هذا الحامل في الأمواج الكهرومغناطيسية التي تستطيع الانتشار مسافات طويلة بسرعة الضوء، وكل ما يلزم حينئذ هو تحويل المعلومات على الحامل. ويحصل ذلك في محطة الإذاعة الراديوية ويُسمى بالتعديل modulation. ويتمثل التعديل بمراقبة جهدين على بعضهما البعض، هما جهد إشارة المعلومات وجهد الحامل. ثم تُرسل الإشارة المركبة بواسطة مرسل راديوي وهوائي على شكل موجة كهرومغناطيسية. وتعتبر الأمواج الكهرومغناطيسية وسطاً جيداً لنقل الإشارات المعدلة، وهي تتصرف بخواص مختلفة تبعاً لتردداتها²⁰. تولد الإشارات الراديوية ذات التعديل المطالبي، التي تقع ضمن المجال الترددية الإذاعي 550 kHz-1.6 MHz، في محطات الإذاعة باستطاعات من رتبة الكيلو واط، وتحمل إشارات معلومات إلى مسافات تصل إلى مئات الأميال. لكن فيما بعد تلك المسافات، تصبح الإشارة الراديوية عرضة للضجيج الجوي، ونظراً إلى استعمال التعديل المطالبي فيها، تصبح تلك الإشارات المتداخلة مع الضجيج أو البرق غير مقبولة.

وتعتبر إشارات الرadio المعدلة مطالياً، التي تحمل حزمة تردديّة ذات عرض يساوي 10 كيلو هرتز للمحطة الإذاعية الواحدة، وسيلة جيدة لتوزيع المعلومات على جماهير الناس. لكن إذا كانت الموسيقا هي المادة الرئيسية المرسلة، فإن ثمة مثالب في تلك الإشارة المعدلة مطالياً. فالحزمة التردديّة الضيق والتعديل المطالبي الذي يتّصف بعدم المناعة تجاه جميع أنواع الضجيج، يمثلان قيداً على إرسال الموسيقا. أما الإشارات ذات التعديل الترددي frequency modulation FM، فهي أكثر ملائمة للموسيقا. مجال التردّد العالي (88-108 MHz) يمكن من استعمال حزمة تردديّة أعرض (200 kHz) للمحطة الإذاعية الواحدة، إضافة إلى استعمال التعديل الترددي.

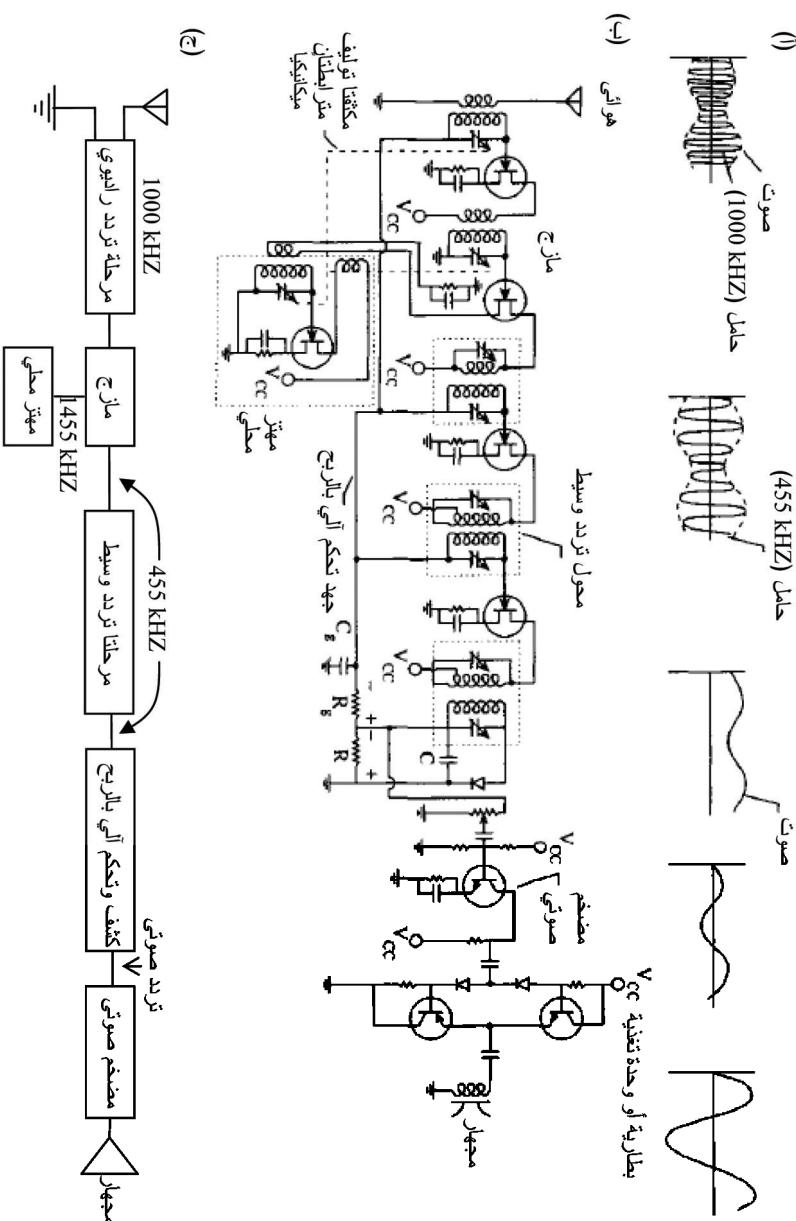²⁰ ثمة قاعدة عامة تنص على أنه كلما كان تردد الموجة أعلى، أمكنها أن تحمل معلومات أكثر، إلا أن مقررتها على الانتشار مسافات طويلة نقل، ومع ازدياد التردد، تبدأ الأمواج بمحاكاة سلوك الضوء.



ونظراً إلى مناعة هذا النوع من التعديل الجيدة من الضجيج، فإنه يضمن استقبلاً خالياً من الضجيج تقريباً. وبرغم أن التعديل الترددية يقتصر نظرياً على الإرسال والاستقبال ضمن خط النظر، فإنه مفضل حالياً لنقل الموسيقا ذات الجودة العالية. ويمكن استعمال ترددات أعلى أيضاً، من قبيل الترددات فوق العالية جداً Ultra High Frequency UHF والأمواج المكروية microwaves، لكن نظراً إلى اقتصارهما على العمل وفق خط النظر حسراً، لا يمكن تغطية سوى منطقة قريبة من المرسل. ولعل الأهم من ذلك أيضاً هو أن الطيف الترددية مزدحم جداً في هذين المجالين، ومعظم الترددات فيما مخصصة لأغراض أخرى.

بعد هذا الوصف الموجز لخواص الحامل، المتمثل بإشارة وحيدة التردد تبُثُّها محطة إذاعة، الذي يمكن ملاحظته عندما تتوقف الإذاعة عن بث الموسيقا والكلام، سوف ننتقل إلى دراسة مستقبل التعديل المطالي الذي يبيّن الشكل 16.5 دارته ومكوناتها الرئيسية. ولمعرفة ما تفعله تلك المكونات، وجدنا أن من المفيد رسم جهود الإشارات في أماكن مختلفة من الدارة، وفقاً للمبيّن في الشكل العلوي.

1.8.5 مرحلة الترددات الراديوية RF stage

يستقبل الهوائي antenna طيفاً واسعاً من الإشارات الإذاعية، وهي إشارات ضعيفة تقع جهودها في مجال المкро فولط عادة، ويُقدمها إلى مرحلة الترددات الراديوية radio frequency RF لتضخيمها. لكن قبل التضخيم، تختار إشارة محطة إذاعة معينة، بواسطة دارةطنين LC التفرعية الموجودة في مدخل مضخم الترددات الراديوية، ويحصل ذلك بتوليف المكثفة المتغيرة الموجودة في الدارة LC مع تردد الإشارة المختارة (يُشار إلى المكثفة المتغيرة بـ *بسهم يخترق رمزها*). توجد الآن عند مدخل ترانزستور مرحلة الترددات الراديوية إشارة إذاعية واحدة يجب تضخيمها، وهي مبيّنة في يسار الشكل العلوي. أما جميع الإشارات الإذاعية الأخرى فتتحمّد لأن تردداتها لا تقع ضمن مجال طنين الدارة LC. تتألف الإشارة المستقبلة من تردد حامل خاص بمحطة الإذاعة (يساوي في هذه الحالة 1000 كيلو هرتز) معدل بإشارة

صوتية وحيدة التردد، أي إن ذُرِى جهد التردد الحامل ترتفع وتتخفّض تبعاً لشدة الإشارة الصوتية، وهذا هو التعديل المطالي. وقد اخترنا هنا ترددًا صوتيًا واحدًا فقط لتسهيل الشرح. وتنظر الآن في خرج مرحلة الترددات الراديوية إشارة مضخمة أُشير إليها بـ 1000 kHz في المخطط الصنوفي.

Mixer

2.8.5 المازج

بغية تقليص عدد دارات الطنين القابلة للتوليف التي يجب توليفها في المستقبل في كل مرة نختار محطة جديدة، نستعمل مبدأ المزج الترديي superheterodyne. فباستعمال دارة واحدة للمزج الترديي، يمكننا تقليص عدد المراحل القابلة للتوليف، والاستعاضة عنها بمراحل ثابتة مولفة مع تردد ثابت يسمى التردد الوسيط intermediate frequency IF. أما مصطلح المزج heterodyne، فينطوي على استعمال تردد مزيج beat frequency (beat frequency) يساوي الفرق بين ترددتين ممزوجتين معاً. يضاف إلى ذلك أن هذا التردد يختار بحيث يمكن تضخيم جهده بربح وانتقائية أعلى من ذيئك الذين للإشارة المستقبلة. يساوي التردد الوسيط، في مستقبلات التعديل المطالي 455 كيلو هرتس عادة. وبغية تحقيق المزج الترديي، نحتاج إلى مهتز محلي قابل للتوليف يعطي إشارات وحيدة التردد. وحين مزج إحدى هذه الإشارات المولدة محلياً مع الإشارة المستقبلة، ينتُج ترددان مزيجان²¹، أحدهما يساوي مجموع تردد الحامل المستقبل مع تردد المهتز المحلي، ويساوي الثاني الفرق بينهما. ويحصل المزج في مرحلة المازج

²¹ لفهم كيفية تغيير تردد الإشارة المستقبلة ليصبح ترددًا وسيطاً، سوف نأخذ مثلاً من الصوت أولاً، وننعرّف ظاهرة الضرب الترديي. انقر على C الوسطي في البيانو، تسمع صوتاً تردد 256 هرتس. انقر الآن على اللحن السابق له، أي على B، تسمع صوتاً تردد 240 هرتس. انقر الآن على مفتاحي اللحنين معاً، تسمع صوتاً لا هو B، ولا هو C، بل مزيجاً منهما. فإذا أصغيت تماماً للصوت الناتج تجد أن شدته ترتفع وتتخفّض، وإذا استطعت توقيت الارتفاع والانخفاض تجد أنهما يحصلان بمعدل 16 مرة في الثانية، وهذا هو الفرق بين ترددي اللحنين C و B. سوف نسمي هذا الارتفاع والانخفاض لحن المزيج beat note، ويساوي تردد الفرق بين ترددي اللحنين اللذين تولد منهما. وعلى نحو مشابه، حين امتزاج تردددين راديويين مختلفين، ينتُج تردد مزيج.

التي تعتمد على خصائص الترانزستور اللاخطية في توليد التردد المزيج. ولتوليد تردد مزيج يساوي 455 كيلو هرتز عندما يكون تردد حامل الإشارة الواردة 1000 كيلو هرتز، يجب أن يساوي تردد المهتز المحلي 1455 كيلو هرتز (أو 545 كيلو هرتز). ويرسل بعدها خرج المازج إلى مضخم التردد الوسيط. ونظراً إلى وجود دارة الطنين LC المولفة على 455 كيلو هرتز بين المازج ومرحلة التردد الوسيط الأولى، فإن إشارة ذلك التردد فقط هي التي تتنفس للتضخيم.

Local oscillator

المهتز المحلي

عندما يقوم المستمعون بتوليف المستقبل مع محطة معينة، يتولّف المهازن المحلي أيضاً، على نحو متزامن مع تردد الحامل، لتوليد إشارة ذات تردد وحيد (إشارة حامل غير معدلة من حيث الجوهر) أعلى بـ 455 كيلو هرتز من تردد الإشارة المستقبلة. على سبيل المثال، إذا كان التردد المستقبل 800 كيلو هرتز، ولد المهازن المحلي إشارة ترددتها يساوي 1255 كيلو هرتز، ونتج في خرج المازج تردد مزيج يساوي 455 كيلو هرتز. أما المهازن، فهو مضخم ذو تغذية راجعة موجبة من مخرجه إلى مدخله. وتحدد دارة LC التردد الذي سوف تهتز به الدارة غير المستقرة. ولتحقيق توافق تردد المهازن المحلي مع تردد الحامل، يجب أن تكون المكثفات المتغيرتان المبينتان في الشكل عند مدخل مضخم الترددات العالية والمازج متزامنتين، إما بربطهما معاً ميكانيكيًا، أو بوسائل إلكترونية. وقد أشير إلى ذلك الرابط بخط مقطع.

IF amplifiers

مضخم التردد الوسيط

ثمة حاجة إلى تحقيق ربح كبير في المستقبل الراديوسي (يصل حتى 10^6) يفوق ما يمكن لمرحلة ترددات راديوية واحدة أن تقدمه. وفي مستقبل المزج الترددية، يحصل التضخيم الإضافي عند تردد وحيد هو تردد عمل مرحلة التردد الوسيط. بكلمات أخرى، بعد اختيار محطة معينة، نغير ترددات التيارات التي تجري في داراتنا لتصبح متساوية لقيمة التردد الوسيط 455 كيلو هرتز الذي تعمل به مرحلة التردد


الوسيط، ثم ندخله إلى مضخّمات مؤلّفة مع ذلك التردد الثابت. أما مطال هذا التردد فهو معدّل بنفس طريقة تعديل إشارة الدخل. يُري الشكل العلوي الثاني من اليسار إشارة معدلة كإشارة المستقبلة، لكن مع حامل تردد أخفض من حامل تلك الإشارة. باختصار يمكننا القول إن دارات المستقبل الذي يعمل بالمزج الترددية أبسط وأقل تكلفة وأكثر استقراراً من دارات المستقبل الذي يعمل بلا مزج ترددية، بسبب عدم الحاجة إلى تغيير توليف مضخم التردد الوسيط عند تغيير توليف المستقبل مع محطة إذاعة جديدة. يُضاف إلى ذلك أن التردد الوسيط يختار لاستمثال حساسية المستقبل وانقائينه. وتزداد اننقائينه مستقبل المزج الترددية أيضاً بسبب وجود ست دارات طينية تفرعية مؤلّفة مع التردد الوسيط في مرحلة التردد الوسيط. فارات هذه المرحلة موصولة معاً بواسطة محولات قابلة للتوليف وتسمح للتيار المتتالوب بالمرور، وتمنع التيار المستمر من الوصول إلى بوابات الترانزستورات. تظهر أزواج الدارات الطينية تلك، أي المحولات القابلة للتوليف، في الشكل ضمن مربعات مقطعة الأضلاع، ويُسمى كل منها محول تردد وسيط IF transformer. وتوجد هذه المحولات عادة عند مدخل ومخرج كل مرحلة تضخيم تردد وسيط.

مرحلة الكشف أو فك التعديل

Detector or demodulator stage

لقد أصبحت الإشارة في مخرج مرحلة التردد الوسيط مضخمة بقدر كافٍ، وأصبح مطالها بين 1 و 10 فولط، وبذلك تكون جاهزة لاستخلاص المعلومات المحمولة على التردد الوسيط. في حالتنا هذه، وبغية التبسيط، افترضنا أن المعلومات المرسلة من محطة الإذاعة إلى هوائي مستقبلنا هي إشارة تردد صوتي وحيد التردد. فكيف نستخلص هذا التردد الصوتي ونضخّمه ونخرجه إلى المجهار لنسمعه؟ أولاً، تمرّر إشارة خرج مرحلة التردد الوسيط عبر ديود (وهو عنصر لاخطي)، فيحذف النصف السفلي منها. ثم ترسل الإشارة الناتجة إلى مرشح RC يمرّ الترددات المنخفضة. تمثّل هاتان العمليتان اللتان حصلتا في الديود والمرشح عملية فك التعديل المطالي AM demodulation. وتبدو الإشارة الناتجة من

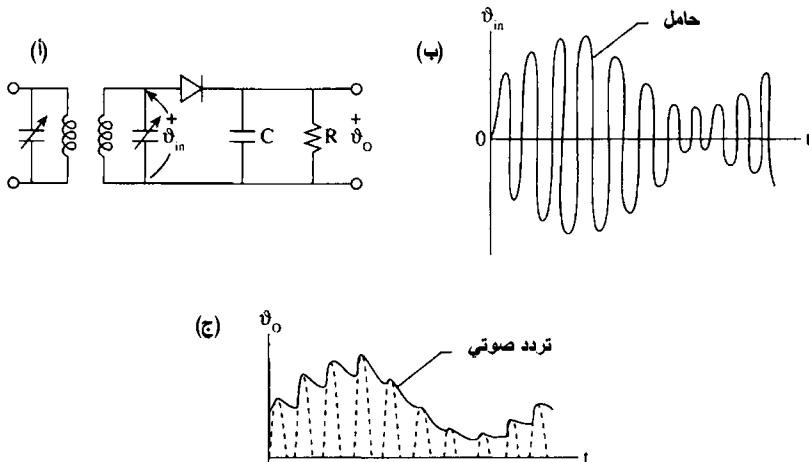فك التعديل كذلك المبينة فوق الدَّيُود في الشكل 16.5-أ: إنها تردد صوتي محمول على جهد مستمر. ولضمان أن مرشح تمرير الترددات المنخفضة (انظر الشكل 16.2) يمرّر التردد الصوتي لا التردد الحامل، تختار قيمتا R و C بحيث يكون تردد القطع $f_0 = 1/2\pi RC$ مساوياً 15 كيلو هرتز، على سبيل المثال. حينئذ يمر الجهد المستمر والتترات التي تصل قيمتها إلى 15 كيلو هertz فقط، ويُمنع التردد الوسيط 455 كيلو هertz من المرور.



الشكل 17.5: (أ) دارة فك التعديل. (ب) جهد الإشارة v_{in} في خرج آخر مرحلة تردد وسيط، ويكون من إشارة تردد حامل يرتفع مطالها وينخفض تبعاً لتغيرات التردد الصوتي. (ج) تردد صوتي مُستخلص بواسطة دَيُود ومرشح تمرير ترددات منخفضة.

لبيان عملية فك التعديل بوضوح، نرسم دارة الكاشف في الشكل 17.5-أ مرة أخرى. يُمثّل الجهد v_{in} المبيّن في الشكلين 17.5-أ و 17.5-ب جهد خرج مرحلة التردد الوسيط الأخيرة المبيّنة في الشكل 16.5-ب. وبعد مرور الإشارة الممثلة بـ v_{in} في الدَّيُود الذي يُزيل النصف السفلي من الإشارة، تُتَعَّمِّ الإشارة المقوّمة بمرشح تمرير الترددات المنخفضة RC فتنتج الإشارة المبيّنة في الشكل 17.5-ج. ومن القيم الشائعة لـ R و C ، القيمتان $R = 10k\Omega$ و $C = 0.001\mu F$ اللتان تعطيان $f_0 = 15 kHz$. وباستثناء ما يخص هاتين القيمتين، فإن دارة الكاشف تماثل في الواقع مرشح مقوّم وحدة التغذية المبيّنة في الشكل 4.3. إذن، نلاحظ في الشكل 17.5-ج أن التردد الصوتي قد استُعيد لأنّ الجهد على طرفي المكثفة لا يستطيع

ملاحة التغيرات السريعة في إشارة الحامل، بل يستطيع ملاحة التردد الصوتي الأبطأ كثيراً. أما التعرجات التي تظهر في الإشارة الصوتية فتجم عن التخادم الأسي لجهد المكثفة بالثابت الزمني RC ، وهو أكبر كثيراً من دور التردد الوسيط الذي يساوي ($T = 1/(455 \text{ kHz})$). لقد بالغنا في الشكل 17.5-ج في إظهار تلك التعرجات الناجمة عن التردد الوسيط، وهي تختفي من الإشارة عملياً بواسطة مرشح تمرير الترددات المنخفضة، وتصبح الإشارة ناعمة كذلك المبنية في الشكل 16.5. يسمى الكاشف الذي من هذا النوع بكاشف الذروة peak detector لأنه يلاحِ ذُرى إشارة الحامل المعدلة. وحتى لو لم ينفع المرشح RC التعرجات، فإن الأذن ستقوم بذلك لأنها لا تستجيب لترددات التعرجات العالية. بهذا المعنى، تعمل الأذن عمل مرشح تمرير ترددات منخفضة²².

²² لتكوين فكرة أوضح عن فك التعديل، يمكننا النظر إليه من منظور مختلف. فبإمكاننا القول إن الإشارة الصوتية (افتراض أنها مكونة من تردد صوتي واحد يساوي 1000 هرتس، أي $f_a = 1 \text{ kHz}$) ليست موجودة صراحة في مرحلة التردد الوسيط، بل ضمن ثلاثة ترددات هي الحامل f_c ، $f_a = 455 \text{ kHz}$ و $f_c + f_a = 456 \text{ kHz}$ و $f_c - f_a = 454 \text{ kHz}$. تتكون هذه الإشارات الثلاث، إضافة إلى إشارات أخرى، في المازج. أما محولات التردد الوسيط فهي مولفَة على التردد المركزي 455 كيلو هرتس، ولذا لا تمرر سوى تلك الإشارات الثلاث. فكيف نستخلص التردد الصوتي f_a منها؟ ترسل الإشارات الثلاث بعد التضخيم في مرحلة التردد الوسيط إلى الدبُّود (انظر الشكل 17.5-أ). لكن الدبُّود عنصر لاخطي ذو علاقة أسيّة بين جهده وتياره وفقاً للمعادلة 6.4. فإذا نشرنا المقدار الأسي بسلسلة تايور $\dots + v^2/2 + v + v^2 = 1 + v + e^v$ ، وجدنا أن من بين ما يعطيه الحد v^2 :

$$\begin{aligned} \cos \omega_c t \cos(\omega_c - \omega_a) t &= \frac{1}{2} \{ \cos(\omega_c + (\omega_c - \omega_a)) t + \cos(\omega_c - (\omega_c - \omega_a)) t \} \\ &= \frac{1}{2} \{ \cos(2\omega_c - \omega_a) t + \cos \omega_a t \} \end{aligned}$$

طبعاً، $\omega = 2\pi f$. إذن يحتوي تيار الدبُّود على التردد الصوتي ممثلاً بـ $\cos \omega_a t$ ، وهذا يعني أنه قد استخلص، ويمكن الآن تضخيمه في مرحلة المضخم الصوتي. وكما يكون الحد v^2 فعالة، يجب ألا يكون الجهد v صغيراً، وإلاً حصلنا على تقريب خطى للمقدار الأسي $e^v = 1 + v$ المرغوب فيه عادة في كثير من الحالات الأخرى. أما هنا، فتحتاج إلى الحد الالخطي v^2 الذي يعطي النتيجة السابقة عند ضرب إشاراتي التردددين f_c و $f_c - f_a$ ، أي $(\cos \omega_c t + \cos(\omega_c - \omega_a) t)^2$. لذا يجب تضخيم جهود الإشارات على نحو ملائم في مرحلة الترددات الوسيطة كي يصبح الحد v^2 كبيراً بقدر كاف. وهذا جزء من تصميم دارة الكاشف.طبعاً، يحذف مرشح تمرير الترددات المنخفضة جميع الترددات العالية ويمرر التردد الصوتي فقط.

Automatic gain control (AGC)

يمكن لشدة الصوت أن تتغير كثيراً (وعلى نحو مزعج) عند الانتقال من استقبال إشارة محطة قريبة إلى استقبال محطة بعيدة إذا لم يحتوي المستقبل على دارة تحكم آلي بالربح automatic gain control AGC تعمل على الإبقاء على شدة الصوت ثابتة حين الانتقال من محطة إلى أخرى. تذكر أن دور مرشح تمرير الترددات المنخفضة في دارة فك التعديل هو منع التردد الوسيط من المرور وتمرير الترددات الصوتية. لكن هذا المرشح يقوم بتوصيتغيرات مطال الحامل زمنياً أيضاً، من دون أن يؤثر في الإشارة الصوتية. فإذا استطعنا أيضاً توصيتغيرات مطالات الإشارة الصوتية، أمكننا الحصول على جهد مستمر متناسب مع شدة الإشارة المستقبلة. ويتحقق هذا الجهد، الذي يسمى عرفاً بجهد التحكم الآلي بالربح، على شكل انحياز سالب على مضخمات FET السابقة. تُنتج المحطة القوية الآن انحيازاً سلبياً أكبر على بوابات الترانزستورات، فينخفض ربح المضخمات، وتؤدي المحطات الضعيفة إلى انحياز سالب أقل، فيزداد ربحها. إن تقنية التغذية الراجعة هذه تجعل الصوت الوارد من كلِّ من المحطات القوية والضعيفة ذات شدة واحدة تقريباً.

ويتحقق ذلك بتمرير إشارة الصوت في مرشح تمرير ترددات منخفضة آخر $R_g C_g$ ، وفق المبين في الشكل 16.5، تردد القطع فيه $f_0 = 1/2\pi R_g C_g$ منخفض جداً ويساوي 1 هرتز، على سبيل المثال (من قيم R_g و C_g الشائعة لتحقيق ذلك القيمتان $R_g = 15 k\Omega$ و $C_g = 10 \mu F$). بذلك يجري تنعيم كل التغيرات والإبقاء على جهد مستمر متناسب مع شدة الإشارة المستقبلة. يستعمل التحكم الآلي بالجهد، الذي يسمى أحياناً التحكم الآلي بشدة الصوت، في جميع المستقبلات عملياً.

3.8.5 تضخيم الترددات الصوتية**Audio frequency amplification**

تطبق الإشارة بعد فك التعديل على المرحلة الأولى من مضخم الترددات الصوتية، وذلك من خلال دارة ربط RC. وتجعل المقاومة R متغيرة بغية تغيير

شدة الصوت من قبل المستعمل، في حين أن C تمنع الجهد المستمر من الوصول إلى مرحلة الصوت الأولى، ومن التداخل أيضاً مع جهد الانحياز المستمر في تلك المرحلة. يُري الشكل 16.5 الإشارة عند تلك المرحلة وقد أزيلت منها مركبة الجهد المستمر. وبعد التضييم في المرحلة الأولى، تكون قد أصبحت قوية بقدر يكفي لتغذية مضخم استطاعة متام متناظر. وتتصف ممانعة خرج المضخم بأنها منخفضة إلى حد يكفي لتغذية مجهاز، ممانعته تساوي ما بين 4 و 16 أوم، مباشرة. لذا ليست ثمة حاجة إلى محول موافقة ممانعات لضمان نقل استطاعة عظمى من مضخم الاستطاعة إلى المجهاز (انظر الشكل 18.2).

4.8.5 خلاصة المستقبل الراديو

Summary of a radio receiver

يُمثل المستقبل الراديو مثلاً جيداً لتطبيقات الدارات التماضية التي قدمناها حتى الآن، مع أن من النادر تجميع مستقبل راديو من مكونات منفصلة في عصر الرقاقة المكروية هذا. فمع ازدياد انتشار الدارات المتكاملة، أصبحت مكونات المستقبل المختلفة متوفرة على شكل رقاقة. وفي البداية، ظهرت رقاقة المضخمات الأولية، ثم ظهرت مرحلة التردد الوسيط في دارة متكاملة، واليوم يُصنع مستقبل التعديل المطالبي برمته ضمن رقاقة chip واحدة. أما المستقبلات العالية الاستطاعة فتأتي على شكل وحدات تمثل جزء الاستقبال ووحدة التغذية ومضخم الصوت المركب عادة على مبرد.

Summary

9.5 الخلاصة

استقصينا في هذا الفصل استعمال المضخمات في دارات عملية.

- لقد بدأنا بعرض خصائص المضخم المثالى (مقاومة دخل لانهائية، مقاومة خرج معومة، ربح ثابت وعال جداً) التي تُستعمل غالباً بوصفها أهدافاً تصميمية لمضخمات عملية. واستعرضنا، في حالة إشارة دخل المضخم الصغيرة، عن الترانزستور بنموذج خطى يمكن من النظر إلى الترانزستور

على أنه عنصر دارة عادي، وتحديداً مقاومة ومنبع متحكم فيه، لا مجرد تجهيزه غامضة ثلاثة الأطراف. ومكنتنا الاستعاضة عن دارة خرج الترانزستور بدارة ثبيتين أو نورتون المكافئة من معاملة الدارة ذات الترانزستورات بوصفها دارة عادية، أي دارة خالية من رموز الترانزستورات. يُضاف إلى ذلك أنه يمكن التعبير عن ربح مضخم الإشارة الصغيرة بدلالة موسطات دارة خطية. على سبيل المثال، يعطى ربح مضخم الـ FET بـ $A = -g_m R_L$.

- عندما تكون القيمة العددية لربح المضخم محددة، فإنها لا تطبق إلا على مجال من الترددات يسمى المجال الأوسط. أما عند الترددات التي هي أدنى من المجال الأوسط، فيتناقص الربح بسبب وجود مكثفات الربط، ويتناقص أيضاً عند الترددات التي هي أعلى بسبب وجود ساعات تفرعية، إما في داخل الترانزستور، أو خارجه فيما بين عناصر الدارة. ويعرف المجال الأوسط عادة بأنه الحزمة التردودية الواقعة فيما بين الترددتين f_L و f_H حيث لا يقل ربح المضخم A بأكثر من 3 dB عن ربحه الأعظمي. وعلى سبيل المثال، يساوي عرض حزمة مضخم صوتي عادي 25 kHz، ويساوي عرض حزمة مضخم صورة 6 MHz، ويساوي عرض حزمة مضخم شاشة ذات 80 عموداً 15 MHz، ويصل عرض حزمة مضخم راسم الإشارة إلى 100 MHz.

- يُقصّ وضع عدد N من المضخمات المتماثلة معاً على التتالي عرض حزمة المضخم مقارنة بعرض حزمة المرحلة الواحدة، لأن ربح المضخمات مجتمعة سوف ينخفض بمقدار $3N$ dB عند تردد القطع السفلي والعلوي الخاصين بالمرحلة الواحدة. إذن، وبرغم أن ربح المضخمات الموصولة على التتالي $A_{cas} = N A$ ، فإن ذلك الربح سوف يقتصر على حزمة أضيق.

- ويُستغنِّي عن المكثفات في الدارات المتكاملة لأنها كبيرة الحجم، وقد أمكن تصميم مضخمات قابلة للربط المباشر فيما بينها لأن كمون مجمَّع المرحلة

السابقة يساوي كمون قاعدة المرحلة اللاحقة. وأدى الاستغناء عن مكبات الربط إلى إلغاء نقصان الربح عند الترددات المنخفضة، ولذا يعطى عرض الحزمة في الدارات المتكاملة بتردد القطع العلوي f_h فقط.

- وفي حالة الحاجة إلى تضخيم نبضات أو إشارات سريعة التغير، بينما أنه كلما كانت تغيرات الإشارة أسرع، وجب أن يكون عرض حزمة المضخم أكبر لتحقيق تضخيم للإشارة بدون تشويهها. وربطنا مدة صعود النبضة t_r مع عرض الحزمة بالعلاقة $t_r = 1/3f_h$ ، حيث إن f_h هو تردد القطع العلوي. لذا فإن المضخمات التي هي أعرض حزمة يمكن أن تُضخم النبضات ذات الحافة الحادة بتشويه أقل.

• وإذا أدخلت نبضة مربعة مدتها T_p إلى مضخم، فما مقدار تردد قطع المضخم العلوي الذي يدرأ تشويهها؟ والجواب المحتمل المقبول هو أنه يجب اختيار f_h بحيث يحقق $f_h = 1/T_p$. إلا أن مدة صعود النبضة المضخمة t_r (العلاقة 32.5) تمثل جواباً أكثر دقة.

- بعد تحقيق تضخيم كاف لجهد الإشارة، وهو غالباً الهدف النهائي في بعض التطبيقات، تُمكن زيادة استطاعتها أيضاً. ويتحقق ذلك بإدخال الإشارة المضخمة إلى مضخم استطاعة هو من حيث الجوهر مضخم تيار. ونحصل في خرج مضخم الاستطاعة على جهود كبيرة (من رتبة جهد وحدة التغذية) وتبارات كبيرة وفق المبين في الشكل 1.5. ويعتبر ربط مراحل التضخيم الصوتية معاً بواسطة المحولات مفيداً، لكن تكاليفها العالية وحجمها الكبير تحصر استعمالها في تطبيقات معينة. وللاستغناء عنها يمكن استعمال ترانزستورات مت坦مة $n-p-n$ و $p-n-p$ في مضخمات الدفع والجذب فئة B العالية المردود ذات ممانعة الخرج الصغيرة التي تسمح بوصولها مباشر مع مجهاز صغير الممانعة. تأتي هذه المضخمات، القادرة على تقديم استطاعة صوتية بين 50 و 200 واط، على شكل رفاقت مسطحة لا تزيد مقاساتها على 5 سم × 7.5 سم.

• استعملنا مستقبل التعديل المطالي مثلاً لجمع مكونات تبدو شديدة التباين ضمن منظومة عملية، إلا أنه يمكن لمستقبل التعديل التردي أو لمستقبل التلفاز أو غيرها من التجهيزات الإلكترونية أن تكون مثلاً أيضاً. وبرغم أن كثيراً من مكونات المستقبل المبينة في المخطط تُصنع على شكل رقاقة (تُصنع المستقبلات المنخفضة الاستطاعة الصغيرة الحجم على شكل رقاقة متكاملة)، فقد مكّنا مخطط عناصر المستقبل المنفصلة من دراسة مبدأ المزج التردي وفك التعديل والتحكم الآلي بالربح. وما تجدر الإشارة إليه هو أن المخطط المبين في الشكل 16.5 أبسط كثيراً من مخطط المستقبل الحقيقي. والسبب هو أن المستقبل الحقيقي يحتوي على ترانزستورات وديودات كثيرة مستعملة لأغراض متعددة من قبيل تحقيق استقرار الدارات وحمايتها من زيادة الجهود والتيارات وتغييرات درجات الحرارة وغيرها. يُضاف إلى ذلك وجود دارات أخرى تزيد من تعقيد المستقبل، الغاية منها زيادة متعة المستمع ومنها تقوية النغمات ذات الترددات الصوتية العالية bass أو ذات الترددات المنخفضة treble والتحكم في شدة الصوت.. إلخ. لم يتضمن الشكل 16.5 هذه المضائق لأنها لا تُسمّ في فهم أساسيات مستقبل التعديل المطالي. لذا يوصف المستقبل المبين في الشكل المذكور بأنه المستقبل الأساسي المجرد.

Problems

مسائل

1. يولد محسن إشارة استطاعتتها تساوي 1 ميكرو واط وجهدها يساوي 100 ميكرو فولط. بافتراض أن استطاعة الخرج يجب أن تساوي 100 واط، وأن جهده يجب أن يساوي 1 فولط، حدد ربح الجهد وربح التيار وربح الاستطاعة في المضخم.

$$\text{الجواب: } A_p = 10^8, A_I = 10^4, A_V = 10^4$$

2. مضخم تساوي مقاومة دخله Ω^{10^5} ، وتساوي مقاومة خرجه Ω^{10^3}

ويساوي ربح الحلقة المفتوحة فيه 10^4 . فإذا وصل مع مدخل المضخم محسٌ تساوي مقاومته الداخلية $100\text{k}\Omega$ ويعطي إشارة جهدها يساوي $10\mu\text{V}$ ، فما مقدار ربح هذا المضخم عندما توصل مع مخرجه مقاومة $1\text{k}\Omega$ حمل مقدارها؟

3. كيف تغير مقاومتي دخل وخرج المضخم الحقيقي المذكور في المسألة 2 لجعل الربح الحقيقي أعظمياً؟

4. حدد موسطات الإشارة الصغيرة عند نقطة عمل المضخم المبين في الشكل 17.4 واستعمل تلك الموسطات لحساب ربح المضخم. قارن نتيجتك بالنتيجة المستندة بيانياً في النص الخاص بالشكل 17.4 (يعتبر التوافق ضمن $10\text{-}15\%$ جيداً).

5. ثمة رغبة في تمثيل الترانزستور MOSFET، المعطاة خصائص خرجه في الشكل 17.4-ج، بنموذج إشارة صغيرة. حدد g_m و r_d بالقرب من $V_{ds} = 30\text{V}$ و $V_{gs} = -2\text{V}$ ربح جهد يساوي 12.-.

الجواب: $R_L = 16\text{k}\Omega$ ، $r_d \approx 60\text{k}\Omega$ ، $g_m \approx 0.75\text{mS}$

6. احسب ربح الإشارة الصغيرة في المضخم المبين في الشكل 16.4-أ. قارن النتيجتين الحاصلتين من استعمال العلقتين 6.5 و 7.5.

7. لا توجد مكثفة تفرع مع مقاومة المنبع R_s في المضخم المبين في الشكل 16.4-أ. استخرج علاقة ربح الإشارة الصغيرة في المضخم من دون إهمال R_s ، واحسب الربح باستعمال القيم الناتجة في المثالين 7.4 و 2.5.

الجواب: $A_r = -g_m r_d R_L / (r_d + R_s + R_L) = -4.57$

8. احسب قيمة ربح التيار β (الذي يُعرف أيضاً بـ h_f) لخصائص مجموعات الترانزستورات BJT المعطاة في الأشكال 7.4 و 13.4 و 14.4.

الجواب: $\beta = I_c / I_b = (12 \cdot 10^{-3}) / (100 \cdot 10^{-6}) = 120$

9. يُستعمل في مضخم ذي باعث مشترك ترانزستور BJT يتتصف بـ $\beta = 60$ ، ويعمل عند نقطة عمل موافقة لـ $I_c = 1\text{mA}$. استعمل دارة الإشارة الصغيرة المكافئة المبينة في الشكل 6.5-ب لحساب ربح الجهد والتيار إذا كان على المضخم تقديم تيار متناوب قيمته الفعالة تساوي إلى حمل $R_L = 5\text{k}\Omega$. افترض أن $r_c \gg R_L$.

$$\text{الجواب: } v_o/v_i = v_{ce}/v_{be} = -200, i_o/i_i = i_c/i_b = 60$$

10. احسب ناقلة العبور g_m للمضخم الموصوف في المثلث 9، واستعمل القيمة الناتجة لتحديد ربح الجهد فيه.

11. وصلت تجهيزه أخرى (مضخم مختلف ومقاومة حمل مختلفة.. إلخ) بمخرج المضخم المبين في الشكل 7.5-أ. احسب الممانعة التي "ترتها" التجهيز، أي احسب ممانعة خرج المضخم، وذلك باتباع طريقتين:

الطريقة أ: افترض أن منبع جهد الدخل v موصول مع المدخل، واحسب الممانعة

$$Z_o = v_{o, \text{open circuit}} / i_{o, \text{short circuit}}$$

الطريقة ب: اقصر جهد الدخل v ، ووصل منبع جهد v مع المخرج، واحسب التيار الناتج i ثم

12. وصلت مقاومة حمل R'_L مع مخرج المضخم المبين في الشكل 7.5-أ. احسب ربح التيار في المضخم.

$$\text{الجواب: } A_i = \frac{i_{R'_L}}{i_b} = \frac{\beta(r_c || R_L)}{(r_c || R_L) + R'_L}$$

$$A_i = \frac{\beta R_L}{R_L + R'_L}$$

13. بافتراض أن استطاعة إشارة دخل المضخم تساوي 1 واط، احسب ربح المضخم بالديسيبل عندما تكون استطاعة الخرج 100 واط، 1 واط، 0.1 واط.

$$\text{الجواب: } -10\text{dB}, 0\text{dB}, 20\text{dB}$$

14. يُعطي مكروفون في منظومة صوتية جهداً مقداره 10mV ، والمكروفون موصول بكل مع مضخم ربح الجهد فيه يساوي 30dB . ويسبب الكبل ضياعات مقدارها 5dB . احسب (أ) ربح المنظومة، و (ب) جهد الخرج.

15. تزيد إضافة مضخم أولي إلى مضخم صوتي ربح الجهد بمقدار 60dB . ما مقدار عامل ربح الجهد الموافق لذلك؟

الجواب: 10^3

16. يساوي ربح جهد الدارة المفتوحة في مضخم 1500 ، وتساوي ممانعة دخله $3\text{k}\Omega$ ، وتساوي ممانعة خرجه 300Ω . احسب ربحي الجهد والاستطاعة في المضخم بالديسيبل عند وصل ممانعة حمل تساوي 200Ω مع مخرجه.

الجواب: $A_p = 67.3\text{dB}$ ، $A_v = 55.6\text{dB}$

17. تُعطى بعض مقاييس الجهد المتراوّب نتائج مقدّرة بالديسيبل تقوم على مقاومة مرجعية تساوي 600Ω ، وعلى الاستطاعة المرجعية 1mW . فإذا أعطى المقياس القيمة 16 على سلم الـ dBm فيه، فما هي قيمة الجهد المقاس الفعالة؟

الجواب: 4.89V

18. يُعطي مكروفون ذو ممانعة داخلية تساوي 300Ω خرجاً استطاعته نقل بـ 60 ديسيبل عن المستوى المرجعي 1 ميلي واط . وتدخل إشارة المكروفون إلى مضخم يجب أن يُعطي في خرجه استطاعة تساوي 30dBm إلى حمل يساوي 8Ω موصول مع مخرجه. احسب:

(أ) جهد خرج المكروفون.

(ب) ربح المضخم المطلوب مقدّراً بالديسيبل.

(ت) استطاعة خرج المضخم.

(ث) جهد الحمل.

19. احسب قيمة مكثفة الربط C في المضخم المبين في الشكل 8.5 كي يساوي تردد نصف الاستطاعة السفلي (تردد القطع السفلي) لمرحلة واحدة . افترض أن $R_L = 5\text{k}\Omega$ وأن $r_i = 10\text{Hz}$

20. بكم ديسيل سوف ينخفض ربع مضخم المسألة 19 المكون من مرحلتين (مقارنة بربحه في المجال الأوسط) عند تردد قطع المرحلة الواحدة الذي

$$\text{يساوي } f_L = 10\text{Hz}$$

الجواب: ينخفض بمقدار 6dB.

21. ما مقدار انخفاض ربع مضخم مكون من مجموعة مراحل موصولة على التالى، مقارأا بالديسيبل، مقارنة بربحه في المجال الأوسط، وذلك عند تردد قطع المرحلة الواحدة، إذا كان عدد المراحل اثنين؟ أو ثلاث مراحل؟ أو n مرحلة؟

22. ما مقدار تردد القطع f_L في مضخم المسألة 19 المكون من مرحلتين إذا كان تردد قطع المرحلة الواحدة يساوي 10 هرتز؟
الجواب: 15.6 هرتز.

23. لحساب نقصان عرض حزمة مضخم ذي n مرحلة مقارنة بعرض حزمة مرحلة واحدة، يجب معرفة تردد القطع السفلي والعلوي للمرحلة. استخرج علاقة تعطي تردد القطع السفلي للمضخم ذي n مرحلة عندما يساوي تردد القطع السفلي للمرحلة الواحدة f_L هرتز.


$$\text{الجواب: } f_{L,n} = f_L (10^{0.3/n} - 1)^{-1/2}$$

24. تساوي السعة التفرعية الشاردة الكلية في مخرج مضخم 100 بيكو فاراد. بافتراض أن المضخم موصول مع حمل يساوي $10\text{k}\Omega$ ، احسب تردد القطع f_h .

25. بافتراض أن تردد قطع مرشح تمرير ترددات منخفضة معطى بـ f_o ، فما مقدار تخميد هذا المرشح عند الترددين f_0 و $10f_0$ ؟

26. تمت الحزمة التردديّة لمضخٌ ما بين 20 هرتس و 20 كيلو هرتس. ما مقدار تردّيُّ موجة الاختبار المربعة الملائمة لتدقيق عرض هذه الحزمة؟ ارسم شكلَّي الموجة المتوقعين عند كلا تردّي الموجة المربعة.

الجواب: 628 هرتس، 6 كيلو هرتس، الشكل 18.5.

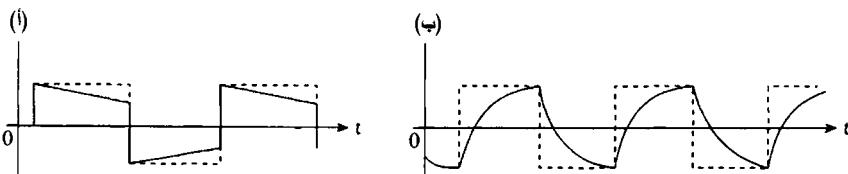

الشكل 18.5: (أ) موجة مربعة متذبذبة بسبب انخفاض محتواها من الترددات المنخفضة. (ب) موجة مربعة مدورة بسبب انخفاض محتواها من الترددات العالية. انظر المسألة 26.

27. ثمة رغبة في تضخيم جهد فجائي الزيادة (الجهد المتكوّن حين وصل البطارية). بافتراض أن مدة صعود الجهد المضخّ يجب أن تكون أقل من $2 \mu\text{s}$ ، فما مقدار عرض حزمة المضخّ التردديّ؟

28. ثمة رغبة في تضخيم نبضة جهد مدتها 5 ms (شبّيهه بالنسبة المثلّى المبيّنة في الشكل 11.5). بافتراض أن تدلي النبضة المضخّمة يجب أن يكون أقل من 20%， احسب تردد القطع السفلي للمضخّ.

29. سوف يُستعمل مضخّ صوتي لتضخيم نبضة مربعة واحدة (نبضة الدخل المثلّى المبيّنة في الشكل 11.5). بافتراض أن مدة النبضة تساوي 3 ms ($T/2$ في الشكل 11.5)، وأن عرض حزمة المضخّ الصوتي محدّد بتردّي القطع 15 هرتس و 20 كيلو هرتس، قدر التدلي ومدة الصعود في إشارة خرج المضخّ.

الجواب: 0.28، 22 مкро ثانية.

30. حدد خط حمل التيار المتداوب لمضخّ الاستطاعة ذي المحول المبين في الشكل 12.5 بالمقاومة $R'_L = 500\Omega$. هل يعطي ذلك استطاعة خرج أعظمية؟ هل تعطي $R'_L = 1000\Omega$ أو $R'_L = 250\Omega$ استطاعة أعلى؟

31. احسب نسبة عدد لفات ملفي المحول لتحقيق استطاعة خرج أعظمية في المضخم المبين في الشكل 12.5 عندما تساوي مقاومة الحمل $R_L = 10\Omega$.

32. إذا غيرت إحدى مقاومتي الانحصار، R_2 تحديداً، في المضخم المبين في الشكل 12.5 لتصبح 6 كيلو أوم، فما هي القيمة الجديدة لمقاومة R_1 للحفظ على نفس الانحصار؟

الجواب: 479.5 أوم.

33. في المضخم المبين في الشكل 12.5، وعندما تساوي $R_L = 5\Omega$ ، يساوي المردود 50%. ما مقدار مردود المضخم إذا غير الحمل ليصبح $R_L = 10\Omega$ ؟

34. صمم مضمّن استطاعة ذا محول ربط من النوع المبين في الشكل 12.5 لتقديم استطاعة إلى مجهاز مقاومته 5Ω . تتوفر لك بطارية جهدها 5V، و تستطيع تقديم تيار شدته $10mA$ وسطياً. حافظ على R_E و R_2 و :

(أ) احسب القيمة الجديدة لـ R_1 .

(ب) احسب استطاعة خرج المضمّن ومردوده.

الجواب: $R'_L = 500\Omega$ ، $R_1 = 800\Omega$ ، $V_{ce,Q} = 5V$ ، $I_{c,Q} = 10mA$. $\approx 50\%$ ، $25mW$

35. حدد المقاومة المنعكسة R'_L ، في مضمّن الدفع والجذب فئة B المبين في الشكل 13.5، عندما يكون جهد البطارية V_{CC} واستطاعة الخرج $0.5W$.

الجواب: 81 أوم.

36. حدد مطال التيار الأعظمي I_c في مضمّن الدفع والجذب فئة B المبين في الشكل 13.5 لتحقيق استطاعة خرج تساوي $1W$ عندما $V_{CC} = 12V$.

37. في مضمّن التنافس المتنام المبين في الشكل 15.5، $V_{ce,sat} \approx 0$ و $V_{CC} = 12V$. افترض أن جهد التشبع بين الباعث والمجمّع عندما يكون أحد الترانزستورين في حالة وصل، أي عندما $v_i > 0$.

طبعاً، عندما يكون T_1 في حالة وصل يكون T_2 في حالة فصل، والعكس صحيح. واحسب:

(أ) الاستطاعة العظمى المقدمة إلى الحمل R_L .

(ب) الاستطاعة العظمى المبددة في كل ترانزستور. ملاحظة: في كل ترانزستور، يساوي تبديد المجمّع نصف التبديد الكلي.

38. اسرد الخواص المرغوب فيها في مستقبل المزج الترددية.

39. إذا رغبنا في أن يساوي التردد الوسيط 200kHz، حدد مجال الترددات التي يجب أن يولّدها المهتر المحلي لاستقبال إشارة إذاعية معدّلة مطاليّاً.

40. يجب تصميم مرشح تمرير الترددات المنخفضة RC في مرحلة فك التعديل في مستقبل التعديل المطالي المبيّن في الشكل 16.5 بحيث يمرّر ترددات صوتية حتى 10kHz. حدد قيمتي R و C الملائمتين.

$$\text{الجواب: } C = 1.59 \text{ nF}, R = 10 \text{ k}\Omega$$

41. بافتراض أن قيمة الثابت الزمني لدارة التحكم الآلي في الربح AGC، في مستقبل التعديل المطالي المبيّن في الشكل 16.5، تساوي 50ms، احسب قيمة C_g الموافقة لـ $R_g = 15 \text{ k}\Omega$. ما مقدار تردد قطع هذا المرشح؟ مساعدة: التقدير المعقول لتردد القطع العلوي f_h لمضخم يُستعمل لتضخيم نبضة مدتها $T/2$ هو مقلوب مدة النبضة، أي $(f_h)^{-1} = 1/(T/2)$. حينئذ تعطي المعادلة 32.5 مدة صعود تساوي $(T/2)/1 = 0.33(T/2)$. طبعاً، إذا كان عرض حزمة المضخم أكبر من $(T/2)/1$ هرتس، أعطي في خرجه نبضة مربعة شكلها أقرب إلى شكل الموجة المربعة الأصلي.

الفصل السادس

مضخّمات العمليات

Operational Amplifiers

Introduction

1.6 مقدمة

مكَّنت نفانة الدارات المتكاملة من وضع مضخّم العمليات operational amplifier على رقاقة، ومضخّم العمليات هو مضخّم جهِدٍ عالي الربح، متعددُ الترانزستورات، معلَّبٌ ضمن رقاقة صغيرة، ويُساوي ثمنه أقل من دولار واحد. وأول رقاقة مضخّم عمليات لاقت رواجاً هي الرقاقة 741 المكوَّنة من مضخّم عمليات ذي 24 ترانزستوراً. وكانت قد ظهرت أول مرة في أواخر ستينيات القرن العشرين، وما زالت رائجة حتى اليوم. استُعملت مضخّمات العمليات أولاً في الحواسيب التماضية التي كانت في الأصل تجمع وتكلّل وتُفاضل بتغيير دارات خارجية موصولة مع المضخّم. وتُوجَّد اليوم تطبيقات كثيرة لهذه المضخّمات في جميع المجالات، ومنها معالجة الإشارة والترشيح ودارات التبديل والقياسات وغيرها. ولا يُحدَّ من استعمالها سوى مقدرة المصمم على الابتكار.

يُصمَّمُ مضخّم العمليات ليتعامل مع إشاراتي دخل في نفس الوقت. وتكون إشارة خرجه نسخة مضخّمة عن الفرق بين إشاراتي الدخل. أي إذا كان v_+ و v_- جهدي إشاراتي الدخل، كان الخرج $v_{out} = A(v_+ - v_-)$ ، حيث إن A هو ربح الجهد في المضخّم. وإذا جعلنا أحد مدخلي المضخّم صفرًا (أي جرى تأريضه)، كان $v_{out} = A v_+$ مجرد نسخة مضخّمة من إشارة الدخل غير الصفرية، أي

أو $v_o = -Av_{in}$. وتجعل إمكانية تضخيم الفرق بين إشارتين مضخم العمليات أداة قياس ثمينة، لأن إشارات التداخل المشتركة بين المدخلين تُحذف تلقائياً.

2.6 مضخم العمليات والمضخم المثالي

OP AMP--An Almost Ideal Amplifier

رأينا في المقطع 2.5 أن المضخم المثالي يتصرف بربح لانهائي ($A = \infty$)، ومقاومة دخل لانهائي ($R_i = \infty$) ومقاومة خرج تساوي الصفر ($R_o = 0$). ويمكن أن نضيف إلى هذه الخصائص أيضاً أن عرض مجاله الترددية يجب أن يكون لانهائياً، أي إن المضخم المثالي يُضخم جميع الترددات، من الصفر حتى أعلى الترددات، بنفس القدر. يضاف إلى ذلك أن الخصائص السابقة يجب أن تبقى مستقرة مع تغيرات درجة الحرارة. يُري الشكل 3.5 الدارة المكافئة لهذا المضخم.


يتحقق مضخم العمليات هذه الخصائص إلى حد بعيد. وأكثر نماذج مضخم العمليات شيوعاً هو المضخم μA741، وهو رخيص الثمن وعالي الأداء، وذو ربح يساوي $A = 10^5$ ، ومقاومة دخل تساوي $R_i = 2M\Omega$ ، ومقاومة خرج تساوي $R_o = 75\Omega$. يُري الشكل 1.6-أ الدارة المكافئة لمضخم العمليات محاطاً بمثلث، وهو الرمز الشائع له. ومضخم العمليات، من حيث الجوهر، هو مضخم تفاضلي، بمعنى أنه يُضخم الفرق بين الجهدتين المطبقيتين على مدخليه، العاكس وغير العاكس:

$$v_o = A(v_+ - v_-) = Av_d \quad (1.6)$$

A هو ربح الحلقة المفتوحة لمضخم العمليات (أي لا توجد تغذية راجعة)، وهو يساوي 10^5 أو أكثر. لاحظ أن قطبية d تتحدد بالإشارتين + و - الخاصتين بمدخل المضخم. وفي معظم التطبيقات، يُرمز لمضخم العمليات المثالي بالمثلث المقطوع الأضلاع المبين في الشكل 1.6-ج. أي إنه يستعاض عن مقاومة الدخل في الشكل 1.6-أ بدارة مفتوحة ($R_i = \infty$)، ويستعاض عن مقاومة الخرج بداره قصر ($R_o = 0$).

لكن برغم اعتبار مضخم العمليات مثالياً من حيث الربح ومقاومتنا الدخل

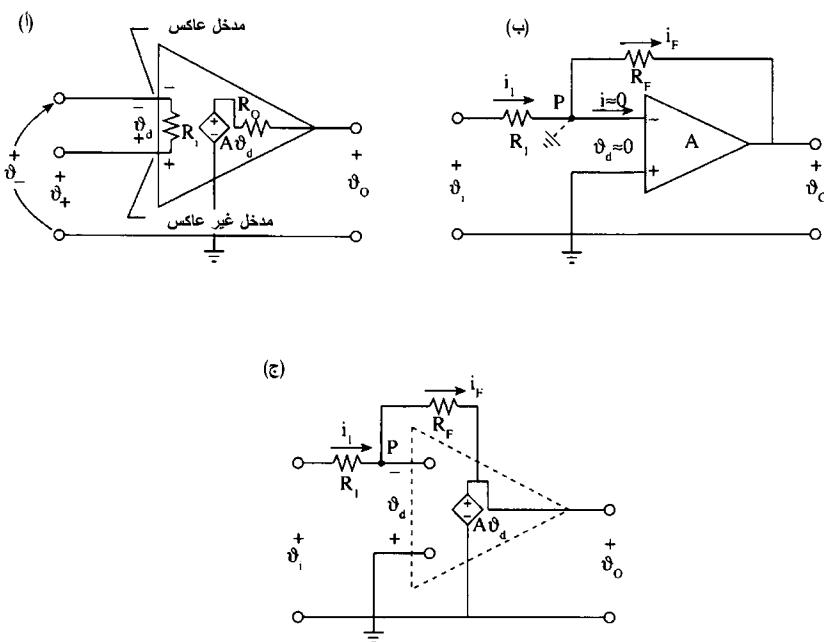والخرج، فإن ربحه يتغير كثيراً مع تغيير تردد إشارة الدخل، علاوة على أن خصائصه ليست مستقرة جداً تجاه تغيرات درجات الحرارة. لذا يستعمل عادة ضمن حلقة مغلقة تطبق فيها تغذية راجعة سالبة تقلص ربحه كثيراً، وتجعله أكثر استقراراً. وتُغلق الحلقة باستعمال مقاومات خارجية لإعادة بعض جهد الخرج إلى الدخل. ويبين المقطع التالي مثلاً على ذلك.



الشكل 1.6: (أ) دارة مكافئة مفتوحة الحلقة لمضخم عمليات تُري نهايَّتِ الدخل. (ب) مضخم عاكس يتَّألف من مضخم عمليات ودارة خارجية تمثل الحلقة المغلقة. للتبيسيط، لم تُظهر توصيلات وحدة التغذية. (ج) الدارة المكافئة للمضخم العاكس باستعمال الرمز المثالي لمضخم العمليات.

1.2.6 المضخم العاكس The inverting amplifier

يُعتبر المضخم العاكس المبيَّن في الشكل 1.6-ب أبسط أمثلة الحلقة المغلقة التي تُطبق فيها إشارة دخل v_i على المدخل العاكس (السالب) للمضخم عبر المقاومة R_i ، مع تأريض المدخل غير العاكس، واستعمال المقاومة R_f لتحقيق التغذية الراجعة من الخرج إلى الدخل. ويبين الشكل 1.6-ج الدارة المكافئة لهذا

المضخم الشهير. وباستعمال قانون كيرشوف للجهد، نستطيع بسهولة أن نكتب معادلة حلقـة الدخل $v_i = i_1 R_1 - v_d$ ، ومعادلة حلقـة الخـرج $v_o = A v_d - i_F R_F$. لاحظ أنـنا نـري في الدـارة المـكافـأة وـصلة من منـبع الجـهد المـتحـكم فيه $A v_d$ إلى الأـرضـي ليس موجودـة في الشـكـل 1.6-بـ، ويـجب أـلا يكون ذلك مـربـكاـ. فقد مـثـلـ مضـخمـ العمـليـاتـ فيـ الشـكـلـ 1.6-بـ عـلـىـ نحوـ مـبـسـطـ برـمزـ المـثلـثـ الـذـيـ يـنـطـوـيـ ضـمـنـاـ عـلـىـ وجـودـهاـ فـيـهـ. ويـحـددـ رـبـحـ الجـهدـ A_r بـوجـودـ التـغـذـيةـ الـرـاجـعـةـ وـفـقـاـ لـماـ يـلـيـ: باـسـتـعـالـ الخـصـائـصـ المـثـالـيـةـ ($R_o = \infty$ وـ $R_i = 0$) لمـضـخمـ العمـليـاتـ المـبـيـنـ فيـ الشـكـلـ 1.6-جـ، نـسـتـنـجـ أـنـ $i = \infty$ لأنـ $R_i = \infty$. ولـذـاـ فإنـ كلـ التـيـارـ المـارـ عـبـرـ R_1 يـمـرـ عـبـرـ R_F :

$$i_1 = i_F \quad (2.6)$$

منـ نـاحـيـةـ أـخـرىـ، $v_d = v_o / A \approx 0$ لأنـ $\infty \rightarrow A$ ، أيـ إنـ مدـخلـ مضـخمـ العمـليـاتـ بـالـمـحـصـلـةـ مـقـصـورـ، وـأـنـ المـدـخلـ الـعـاكـسـ مـؤـرـضـ¹. لـذـاـ يـمـكـنـ القـولـ إنـ الـرـبـحـ يـعـطـىـ بـ:

$$A_r = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_F R_F}{i_1 R_1} = -\frac{R_F}{R_1} \quad (3.6)$$

وـهـذـهـ نـتـيـجـةـ مـفـاجـئـةـ لـأـنـهاـ تـنـصـ عـلـىـ أـنـ رـبـحـ مضـخمـ العمـليـاتـ ذـيـ الـحـلـقـةـ يـسـاوـيـ نـسـبـةـ مـقاـوـمـةـ التـغـذـيةـ الـرـاجـعـةـ إـلـىـ مـقاـوـمـةـ المـدـخلـ. أيـ إنـ الـرـبـحـ يـتـحـدـدـ بـمـقاـوـمـاتـ خـارـجـيـةـ فـقـطـ، وـهـوـ مـسـتـقـلـ عـنـ A ، عـلـىـ أـنـ يـكـونـ A كـبـيرـاـ. وـمـنـ الـواـضـحـ أـنـ حـاسـيـةـ المـقاـوـمـاتـ تـجـاهـ تـغـيـرـ التـرـدـدـ وـدـرـجـةـ الـحرـارـةـ أـقـلـ كـثـيرـاـ مـنـ حـاسـيـةـ مـضـخـمـاتـ العمـليـاتـ. بـذـاكـ نـكـونـ قدـ حـصـلـنـاـ عـلـىـ مـضـخمـ رـبـحـهـ لـيـسـ كـبـيرـاـ كـرـبـحـ مـضـخمـ العمـليـاتـ. لـذـاكـ نـكـونـ قدـ حـصـلـنـاـ عـلـىـ مـضـخمـ رـبـحـهـ لـيـسـ كـبـيرـاـ كـرـبـحـ مـضـخمـ العمـليـاتـ A مـنـفـرـداـ، لـكـنـهـ شـدـيدـ الـاسـتـقـرـارـ وـثـابـتـ الـقـيـمـةـ. وـتـشـيرـ إـلـىـ إـشـارـةـ السـالـبـةـ فـيـ العـلـاقـةـ 3.6ـ إـلـىـ أـنـ إـشـارـةـ الـخـرـجـ مـنـزـاحـةـ بـ 180ـ درـجـةـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ إـشـارـةـ الدـخـلـ.

¹ لـاحـظـ أـنـ جـهـدـ الـخـرـجـ v_o مـحـدـودـ بـجـهـدـ وـحدـةـ التـغـذـيةـ الـذـيـ يـسـاوـيـ عـادـةـ ماـ بـيـنـ 5ـ وـ 15ـ فـولـطـ. إـذـنـ، وـنـظـرـاـ إـلـىـ أـنـ $A > 10^5$ ، فـإـنـ v_d يـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ مـنـ رـتـبةـ الـمـكـروـ فـولـتـ.

سوف نتحرّى الآن المعادلة 3.6 بمزيد من التفصيل. تجعل التغذية الراجعة، بواسطة المقاومة R_F ، المدخل العاكس (أي النقطة P) أرضياً افتراضياً (وقد عبر عن ذلك برمز الأرضي ذي الخطوط المقطعة في تلك النقطة)، وهذا يعني أن الجهد v في تلك النقطة يساوي الصفر. وما يجعل هذه النتيجة على درجة من الأهمية هو عدم وجود دارة قصر حقيقة بين الأرضي والنقطة P تمرّر تياراً كبيراً إلى الأرضي. أي إن كمون النقطة P يساوي كمون الأرض، وهذا ما عبر عنه في الشكل بـ $i = 0$ ، ومن هنا أنت صفة الأرضي الافتراضي. وتبقى النقطة P في المضخم العاكس أرضياً افتراضياً مهما كانت تغييرات إشارة الدخل v_i .

وعلاوة على كون النقطة P أرضياً افتراضياً، فإنها تسمى أيضاً نقطة summing point. ولجمع عدة إشارات، على سبيل المثال، يمكننا وصل عدة مقاومات مع النقطة P وفق المبين في الشكل 4.6-أ. يساوي مجموع تيارات مقاومات الدخل تيار المقاومة R_F ، لعدم مرور تيار بين P والأرضي. ونظرًا إلى أن الجمع يبدو وكأنه يحصل في النقطة P ، سُميّت بنقطة الجمع.

المثال 1.6

احسب الربح ومقاومة الدخل v_d و v_i و v_o للمضخم العاكس المبين في الشكل 1.6-ب. افترض أن $R_o = 0$ ، $R_i = 10^6 \Omega$ ، $A = 5 \cdot 10^5$ ، $R_F = 100 k\Omega$ ، $R_1 = 1k\Omega$ ، وأن جهد وحدة التغذية يساوي $5V \pm 5V$. ولكي تحقق فهماً أفضل، استخرج ربح مضخم العمليات المعطى بالعلاقة 3.6 من دون أن تفترض في البداية أن $v_d = 0$.

نظرًا إلى أن ممانعة الدخل R_i كبيرة، يُعتبر التيار i الداخلي إلى مضخم العمليات مهملاً. لذا، وعلى غرار حالة المعادلة 2.6، يساوي التيار المار في المقاومة R_1 التيار المار في المقاومة R_F :

$$\frac{v_i + v_d}{R_1} = \frac{-v_d - v_o}{R_F}$$

وبناء على المعادلة 1.6، $v_o = v_d / A$ ، ولذا ينتج من المعادلة السابقة:

$$v_o \left(1 + \frac{1}{A} + \frac{R_F}{AR_1} \right) = -\frac{R_F}{R_1} v_i$$

ونظراً إلى أن ربح مضخم العمليات كبير جداً، يمكننا اعتبار أن $A \rightarrow \infty$ ووضع:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_1} v_i$$

وهي النتيجة المنشودة المعطاة في المعادلة 3.6.

يعتمد ربح مضخم العمليات ذي المقاومات الخارجية على تلك المقاومات الموصولة معه فقط. لذا، وبناء على المعادلة 3.6، $A_r = -R_F/R_1 = -100/1 = -100$. وتعني الإشارة السالبة في هذه العبارة أن الجهد المضخم متزامن بقدر 180 درجة مقارنة بجهد الدخل.

أما مقاومة الدخل (أي المقاومة التي يراها منبع حين وصله مع مدخل الجهد v_i) فتساوي $v_i/i_1 = R_1 = 1\text{k}\Omega$. وهذه ممانعة دخل منخفضة نسبياً (يُستعمل مصطلح الممانعة عملياً حين التعبير عن أي نوع من مقاومات الدخل) غير ملائمة لوصل منبع إشارة ذي ممانعة خرج كبيرة مع مدخل المضخم، لأن جزءاً صغيراً حيئذ من جهد المنبع سوف يصل إلى المضخم. يضاف إلى ذلك أن المنبع الضعيف قد لا يستطيع توفير التيارات الكبيرة التي تتطلبها ممانعة الدخل المنخفضة. من الناحية المثالية، يجب أن يعمل منبع الجهد ذو ممانعة الخرج العالية مع مضخم ذو ممانعة دخل لانهائي.

وتتحدد القيمة العظمى لمطال جهد الخرج v بجهد البطارية أو وحدة التغذية (يكون عادة أقل من ذلك بنحو 2 فولط). وأي شكل يُري خط حمل، من قبيل الشكل 13.4-ب أو 17.4-ج، ينص على أن $V_{o, \max} \approx V_{\text{powersupply}}$. بافتراض

أن $v_o = -5V$ ، نجد أن الجهد التفاضلي $v_i = 5/(5 \cdot 10^5) = 10 \mu V$ وهذا جهد صغير جداً، ولذا يُهمّل.

ومن المعادلة 3.6، لدينا $v_0 = (-R_1/R_F)v_i = (-1/100)(-5) = 50 mV$. ويُعطى التيار المار في مدخل مضخم العمليات بـ $i_i = v_d/R_i = 10 \mu V/1 M\Omega = 10 pA$ وهذا تيار ضئيل جداً إلى درجة أنه يمكن اعتباره صفرًا. ويساوي تيار التغذية $i_F = -v_o/R_F = 5V/100 k\Omega = 50 \mu A$. الراجعة

باختصار، نورد القاعدتين الأساسيتين التاليتين لتحليل دارات مضخمات العمليات. تنص القاعدة الأولى على أن كمّونيّ نهائتي مدخل مضخم العمليات متساويان، أي إن الجهد التفاضلي بينهما $v_d = v_+$ (أو $v_d = v_-$). وتنص القاعدة الثانية على أنه لا يمر أي تيار في أي من نهائتي المدخل ($i = 0$). ويمكن عملياً تحليل أي دارة مضخم عمليات ذات تغذية ذاتية بهذه الطريقة.

2.2.6 المضخم غير العاكس The noninverting amplifier

إذا طبقنا إشارة المدخل على المدخل غير العاكس، وجهد التغذية الراجعة على المدخل العاكس، وفق المبين في الشكل 2.6-أ، كانت النتيجة مضخماً ذا ممانعة دخل عالية جداً، وممانعة خرج منخفضة، مع تطابق في الطور بين إشارتي المدخل والخرج. وهذا مضخم مثالي من حيث أنه يمكن أن يوصل مع منبع ذي ممانعة خرج عالية (لا يحمل المبنع) ويمكن أن يوصل خرجه بحمل منخفض الممانعة (لا يؤثر الحمل في المضخم).

لتحقيق المضخم غير العاكس، نفرض طرف R_1 الخارجي في الشكلين 1-ب و ج، ونطبق إشارة المدخل v_i على المدخل غير العاكس. حينئذ يكون الجهد $i_1 R_1$ مطبقاً على المدخل العاكس بوصفه جهد التغذية الراجعة السالب v_{-1} . ونفترض هنا أيضاً أن تيار المدخل $i = 0$ ، وأن $v_d = v_i$. حينئذ يكون تياراً المقاومتين R_1 و R_F متساوين، أي:

$$\frac{v_o - v_1}{R_F} = \frac{v_1}{R_1}$$

ويساوي الربح الفعلي لمضخم العمليات مع الدارة الخارجية:

$$A_r = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_1} = \frac{i_1(R_F + R_1)}{i_1 R_1} = 1 + \frac{R_F}{R_1} \quad (4.6)$$

وعلى غرار الربح في حالة المضخم العاكس، يعتمد الربح هنا أيضاً على نسبة مقاومتين خارجيتين.

وفي حين أن ممانعة دخل المضخم العاكس كانت منخفضة وتساوي R_1 في الشكل 1.6-ب، يمكن اعتبار ممانعة دخل المضخم غير العاكس لانهائية عملياً. من الشكل 2.6-أ، يمكن النص على أن ممانعة الدخل تساوي $R'_i = v_i / i$. ومن تطبيق قانون كيرشوف للجهد على حلقة الدخل ينتُج:

$$-v_i + v_d + i_1 R_1 = 0 \quad (5.6)$$

حيث إن $v_d = i R_i$. وباستنتاج i من المعادلة 6.5، نحصل على ممانعة الدخل

$$R'_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_i}{(v_i - i_1 R_1) / R_i} = \frac{R_i}{1 - i_1 R_1 / v_i} \approx \frac{R_i}{1 - 1} = \infty$$

لقد استعملنا $v_i \approx i R_1$ بناء على العلاقة 5.6. ويمكن لتحليل أكثر دقة أن يبيّن أن ممانعة دخل المضخم غير العاكس تحقق $R'_i \gg R_i$ ، ونظراً إلى أن R_i من رتبة ملايين الأومات في مضخمات العمليات، فإن تقريب R'_i بالانهائية مفيد جداً. بذلك يكون المضخم غير العاكس ملائماً لتضخيم إشارات من منابع ضعيفة جداً (ذات ممانعة كبيرة).²


² يُضاف إلى ذلك أن ممانعة خرج المضخم غير العاكس أصغر كثيراً من R_o ، و R_o تساوي في معظم مضخمات العمليات 100Ω .

3.6 توابع الجهد والحايل الواحدي الرابع

Voltage Followers and the Unit Gain Buffer

من الحالات الخاصة للمضخم غير العاكس التشكيلة المفيدة المعروفة بتابع الجهد voltage follower المبين في الشكل 2.6-ب. ويتحقق تابع الجهد بجعل $R_F = 0$ (دارة قصر) و $R_i = \infty$ (دارة مفتوحة) في الشكل 2.6-أ. حينئذ، يصبح الرابح:

$$A_r = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_F}{R_i} = 1 \quad (6.6)$$

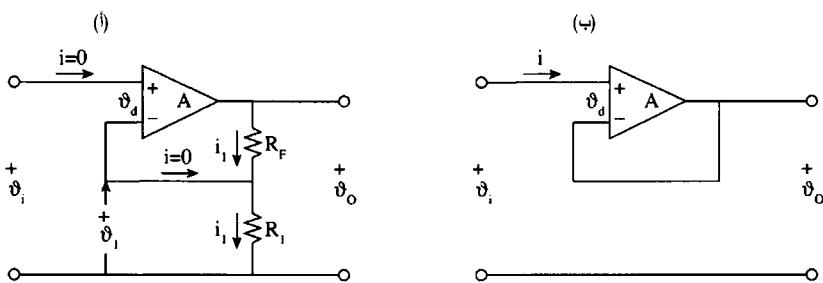

الشكل 2.6: (أ) تشكيلة مضخم عمليات غير عاكسة. (ب) تابع جهد يتحقق فيه $v_o = v_i$.

أي إن جهد الخرج يتبع جهد الدخل. وتحدد ممانعة دخل تابع الجهد R'_i بتطبيق قانون كيرشوف للجهد على الدارة المبينة في الشكل 2.6-ب، فينتج من ذلك أن $v_i = v_d + v_o = i R_i + A v_d = i R_i (1+A) \approx i R_i A$ ، حيث استعملنا $v_o = A v_d$ و $v_d = i R_i$. ونظراً إلى أن ممانعة الدخل تساوي نسبة جهد الدخل إلى تيار الدخل، نحصل على:

$$R'_i = \frac{v_i}{i} = A R_i \quad (7.6)$$

وهنا أيضاً يكون تقريب R'_i باللأنهاية ممكناً لأن $R_i = 1M\Omega$ و $A = 10^6$ في مضخمات العمليات عادة. فذلك يعطي $R'_i = 10^{12} \Omega = 1T\Omega$. إن المقاومة التي تساوي مليون ميجا أوم هي دارة مفتوحة بكل المعايير العملية.

حين وضع مضخم من هذا النوع بين منبع وحمل، فإنه يحمي من استجرار

الحمل لتيارات كبيرة من المنبع، ويسمى حينئذ حائلاً واحدي الربح unit gain buffer. غالباً ما يكون الحال، أي الدارة التي تعزل الحمل عن المنبع، ضرورياً لأن المتابع التي من قبيل المحسّات والمكرفونات ورؤوس قراءة الأشرطة المغناطيسية لا تولد استطاعة محسوسة. ووصل حمل منخفض الممانعة مباشرة مع منبع عالي الممانعة يجعل الجهد الهابط على الحمل ضئيلاً إلى درجة الإهمال. من الناحية الأخرى، يقدم الحال، ذو ممانعة الدخل الlanهائية عملياً وممانعة الخرج المعدومة تقريباً، كل جهد المنبع إلى الحمل.³


المثال 2.6

تساوي الممانعة الداخلية لمُحسٌّ $R_s = 10\text{k}\Omega$ ، وهو يعطي جهداً يساوي $V_s = 2\text{V}$. بافتراض أن المُحسٌّ سوف يغذي راسمة ورقية يمكن تمثيلها بممانعة حمل تساوي 500Ω ، احسب الجهد والاستطاعة المتاحين للراسمة الورقية. وكرر الحل حين استعمال حائل واحدي الربح بين المنبع والحمل.

$$\begin{aligned} \text{تساوي جهد الحمل } V_L &= V_s - 0.5/(10 + 0.5) = 0.095\text{V}, \quad \text{وتساوي} \\ \text{الاستطاعة المقدمة إلى الحمل } P_L &= V_L^2/R_L = (0.095)^2/500 = 18.14\mu\text{W} \end{aligned}$$

وبوضع حائل الآن بين المنبع والحمل وفق المبين في الشكل 3.6-أ، وبتقريب الحائل بمضخم مثالي ($R_o = \infty$ و $R_i = 0$)، وذلك يعني أن جهد الحائل يساوي جهد المنبع (لا يمر تيار دخل فيه لأن $R_i = \infty$)، وجهد الحمل يساوي جهد الحائل (لأن $R_o = 0$)، فإن جهد الحمل يساوي حينئذ $V_L = 2\text{V}$ ، وتساوي الاستطاعة المقدمة إلى الحمل $P_L = V_L^2/R_L = (2)^2/500 = 8\text{mW}$. إن استعمال الحائل يؤدي إلى ربح جهد يساوي $2\text{V}/0.095\text{V} = 21$ ، وإلى ربح استطاعة يساوي $8\text{mW}/18.14\mu\text{W} = 441$ ، وهذا يبيّن كفاءة الحائل. وإنه لمن فضل القول إن معظم المتابع المكونة من لوافط أو محولات طاقة، لا يمكن أن تقدم التيار أو الاستطاعة الضروريتين لتشغيل أحمال منخفضة الاستطاعة من دون استعمال حائل.

³ يوفر المضخم غير العاكس طبعاً تضخيمًا وعزلًا. لكن ثمة كثيراً من الحالات التي لا تتطلب سوى العزل.

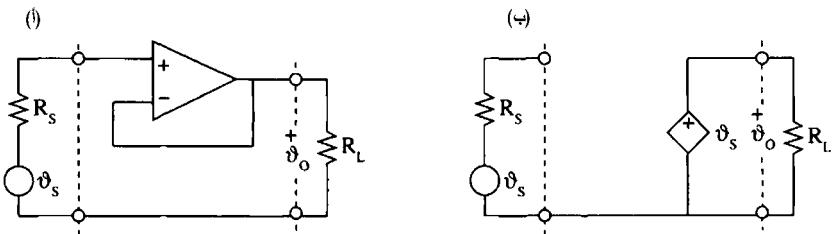

الشكل 3.6: (أ) يستعمل تابع الجهد لعزل منبع ضعيف عن الحمل، مانعاً الحمل من استجرار تيار زائد من المنشئ. (ب) دارة مكافئة لحائل مثالي لا يستجر أي تيار من المنشئ، ويساوي هبوط الجهد الداخلي فيه الصفر.

4.6 الجوامع والطواوح والمبدلات الرقمية التماثلية

Summers, Subtractors, and Digital-to-Analog Converters

بتطبيق عدة إشارات دخل على مدخل مضخم عاكس، وفق المبين في الشكل 4.6-أ، نحصل على مضخم جامع يعطي جهد خرج يساوي مجموع جهود الدخل. يمكن استعمال هذه التشكيلة مثلاً لمزج إشارات صوتية. ووفقاً لما أشرنا إليه في الفقرة التي سبقت المثال 1.6، تعتبر النقطة P نقطة جمع تيارات لأنه لا يمكن لأي تيار أن يذهب الأرضي. إذن:

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_F \quad (8.6)$$



$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} = -\frac{v_o}{R_F} \quad (9.6)$$

وبوضع $R_1 = R_2 = R_3$ ، ينتج من العلاقة الأخيرة:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_1} (v_1 + v_2 + v_3) \quad (10.6)$$

نسمّي هذا المضخم بالجامع العاكس. وباختيار $R_F = R_1$ ، يتحقق الجامع البسيط الذي يعطي $v_o = -(v_1 + v_2 + v_3)$. أما الجامع غير العاكس، أي الجامع الذي يعطي العلاقة 10.6 من دون الإشارة السالبة، فيتحقق بتمرير جهد الخرج v_o

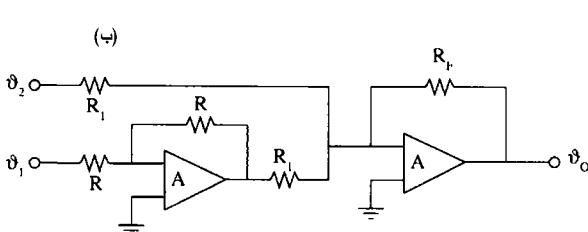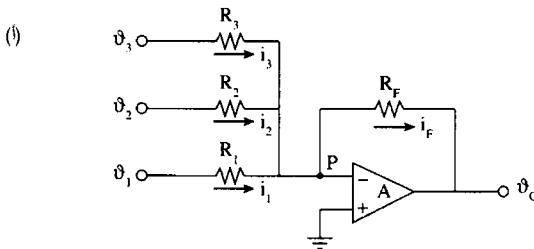في عاكس. والعاءس هو دارة كتالك المبينة في الشكل 1.6-ب فيها $R_F = R_1$ وتعطي $v_o = -v_i$



(c)	v_3	v_2	v_1	v_o
	0	0	0	0
	0	0	5	1
	0	5	0	2
	0	5	5	3
	5	0	0	4
	5	0	5	5
	5	5	0	6
	5	5	5	7

الشكل 4.6: (أ) مضخم جامع. (ب) مضخم طارح. (ج) جدول يعطي أعداداً ثنائية ثلاثة битات مثل فيها الـ 0 والـ 1 المنطقيان بـ 0 فولط و 5 فولط مع مكافئاتها العشرية.

ويُبرِي الشكل 4.6-ب طارحاً. يُمرر v_1 عبر عاكس ربحه يساوي 1 - (أي إن إشارة الخرج منزاحة بمقدار 180 درجة بالنسبة إلى إشارة الدخل). حينئذ يكون جهد الخرج الناتج متناسباً مع الفرق بين جهدى الدخل:

$$v_o = -\frac{R_F}{R_1}(v_2 - v_1) \quad (11.6)$$

وباختيار $R_F = R_1$ ، نحصل على طارح بسيط يعطي $v_o = v_1 - v_2$.

وأما المبدل الرقمي التماثلي digital to analog converter DAC فيحول عددًا ثنائياً binary number إلى إشارة تماثلية. على سبيل المثال، يعطي الجدول 4.6-ج الأعداد الثنائية الثلاثية البات من 000 حتى 111 ومكافئاتها العشرية من 0 حتى 7. وتتمثل إشارات الدخل الرقمية بالإشارات من v_1 حتى v_3 ، والجهد العشري المكافئ لها هو v_o . وقد مثل الرقمان الثنائيان 0 و 1 بجهدي الدخل 0 فولط و 5 فولط.

يمكن اختيار الجامع العاكس المبين في الشكل 4.6-أ لإجراء التبديل الرقمي التماثلي. باستعمال العلاقة 9.6، يعطى جهد خرج هذا الجامع بـ:

$$v_o = -R_F \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right) \quad (12.6)$$

إذا اخترنا تجريبياً $R_2 = 20\text{k}\Omega$ ، $R_3 = 10\text{k}\Omega$ ، $R_F = 8\text{k}\Omega$ ، و $\Omega = 40\text{k}\Omega$ ، $R_1 = 40\text{k}\Omega$ ، أعطت إشارة الدخل الاتثنية 001 (أي $v_2 = 0$ ، $v_3 = 0$) جهد خرج $v_1 = 5\text{V}$ المطبقة على دخل الجامع الجهد التالي⁴: $v_o = -8(5/40 + 0 + 0) = -1$ تعطي إشارة الدخل الاتثنية 111 ($v_1 = 5$ ، $v_2 = 5$ ، $v_3 = 5$) جهد خرج يساوي $v_o = -8(5/40 + 5/20 + 5/10) = -7$ رقمي تماثلي. وبإضافة مزيد من إشارات الدخل v_4 و v_5 ...إلخ إلى مدخل الجامع، يمكننا التعامل مع أعداد اثنانية أكبر.

المثال 3.6

يرى الشكل 5.6 جاماً غير عاكس. حلّ الدارة، وبين أنها تنفذ عملية الجمع الرياضية.

نظراً إلى أن التيار المار في المدخل غير العاكس ضئيل جداً، تعمل العقدة التي جهدها يساوي v_p نقطة جمع للتيارين المارين في المقاومتين R . إذن:

$$\frac{v_2 - v_p}{R} + \frac{v_1 - v_p}{R} = 0 \quad (13.6)$$

وينتج من هذه المعادلة:

$$v_2 + v_1 = 2v_p \quad (14.6)$$

وعند المخرج، يتساوى تيارا المقاومتين R_F و R_1 ، أي $(v_0 - v'_1)/R_F = v'_1/R_1$

⁴ يمكن التخلص من إشارة السالب في v بإضافة عاكس إلى الجامع ، أو باستعمال جامع غير عاكس.